

თენგიზ მუსელიანი



სახელმძღვანელო შემუშავებულია

საქართველოს დამსაქმნებელთა

ასოციაციის ბაზაზე

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგია

პროფესია – ელექტრომემონტაჟე

სახელმძღვანელო შედგენილია გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) ხელშეწყობით და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტოს დაფინანსებით

თბილისი 2010

შინაარსი

შესავალი.....	7
თავი I. შრომის უსაფრთხოება.....	9
1.1. შრომის უსაფრთხოების დაცვა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.....	9
1.2. საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დაავადება.....	10
1.3. ტრავმებისა და პროფდავადებების რეგისტრაცია, გამოკვლევა და აღრიცხვა.....	11
1.4. მშრომელთა სწავლება, ინსტრუქტაჟი და სამედიცინო- პროფილაქტიკური ღონისძიებები.....	12
1.5. სახანძრო უსაფრთხოება.....	13
1.6. ელექტროუსაფრთხოების დაცვა და მისი ტექნიკური საშუალებები	14
1.7. დენის მნიშვნელობის გავლენა დაზიანების შედეგზე	15
1.8. დენგამტარ ნაწილებთან ორპოლუსა და ერთპოლუსა შეხება.....	16
1.9. შეხების ძაბვა და ბიჯური ძაბვა	18
1.10. დამცავი ჩამიწება და დამცავი დაწულება.....	20
1.11. ელექტროტექნიკური დამცავი საშუალებები.....	21
1.12. ელექტროდანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაცია	23
1.13. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო დენი	24
1.14. საწარმოო სანიტარია.....	26
1.15. შრომის პიგიენა	31
1.16. ელექტრული დენით დაშავებულთათვის პირველი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.....	31
1.17. პირველი სამედიცინო დახმარების გაწევის საკითხები.....	34
1.18. ხელოვნური სუნთქვა.....	35
1.19. გულის მასაჟი	37
თავი II. ელექტრული და მაგნიტური ტრადიციელი მირითადი ცენტები და პარონები	39
2.1. ელექტრობის წარმოშობის მიზეზები.....	39
2.2. ელექტროტექნიკის ძირითადი ცნებები	41
2.3. ელექტრული ენერგიის წყაროები	43
2.4. ელექტრული ენერგიის წარმოება	45
2.5. ელექტრული წინადობა და გამტარობა	52
2.6. ელექტრული წრედი	54
2.7. ომის კანონი	56
2.8. მიმდევრობითი შეერთება	58
2.9. პარალელური შეერთება	59
2.10. შერეული შეერთება	61
2.11. ელექტრული დენის ენერგია და სიმძლავრე	62

2.12.	ჯოულ-ლენცის კანონი და სიმძლავრეთა ბალანსის განტოლება.....	63
2.13.	ელექტრული ველი და ტევადობა	63
2.14.	მაგნიტური ველი და ინდუქციურობა.....	68
2.15.	ელექტრომაგნიტური ინდუქცია და მისი კანონი.....	75
2.16.	ცვლადი დენის ძირითადი მოვლენები და კანონები.....	81
2.17.	ცვლადი დენის პარამეტრები.....	84
2.18.	ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობა	88
2.19.	ელექტრული წრედის პასიური ელემენტები ცვლადი დენის წრედში	89
2.20.	ცვლადი დენის სიმძლავრე	93
2.21.	სამფაზა ცვლადი დენი	94
თავი III.	ელექტრონული ხელსაწყოები და მოწყობილობები	99
3.1.	ელექტრონული ხელსაწყოების მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში.....	99
3.2.	p-n (ელექტრონულ-ხერელური) გადასასვლელი	101
3.3.	სტაბილიტონი და სტაბისტორი.....	105
3.4.	შუქდიოდი და ფოტოდიოდი	106
თავი IV.	ელექტროტენიკური მასალები	108
4.1.	ელექტროტენიკური მასალების დანიშნულება.....	108
4.2.	ელექტროსაიზოლაციო მასალები.....	108
4.3.	სპილენძის, ალუმინის და მათი შენაღნობების სამონტაჟო გამტარები და კაბელები	111
4.4.	ელექტროტენიკური ფოლადები, ფერიტები და სხვა მაგნიტოდიულექტრიკები	116
თავი V.	ელექტრული მანქანები სამშენებლო სამშეში	120
5.1.	ტრანსფორმატორების მოწყობილობა, მოქმედების პრინციპი, კლასიფიკაცია და მუშარბის რეჟიმები.....	120
5.2.	სამფაზა ასინქრონული ძრავების კონსტრუქცია, მოქმედების პრინციპი და სახეობები	123
5.3.	ერთფაზა ასინქრონული ძრავები და მათი მახასიათებლები.....	128
5.4.	მუდმივი დენის გენერატორები და ძრავები	130
5.5.	ელექტროსამონტაჟო მექანიზმები, ინსტრუმენტები, სამარჯვები	135
თავი VI.	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები გამოყენებული საზოგადო ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები, მეჩანიზმები და მოწყობილობები	140
6.1.	ელექტროსაზომი ხელსაწყოები.....	140
6.2.	ელექტრომონტაჟის ლროს გამოყენებადი საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები	145
6.3.	მანძილის, გაბარიტული ზომების, ქუთხისა და ღრენოს სიდიდის საზომი ინსტრუმენტები	149

6.4.	ელექტროსამონტაჟო კედლებზე, იატაქსა და ჭერზე მოსანიშნი მოწყობილობები.....	157
6.5.	მონტაჟის დროს გამოყენებული ინსტრუმენტები და სამარჯვები.....	160
6.6.	კაბელებისა და გამტარების მარღვების დაბოლოებებისა და შეერ- თებისათვის გამოყენებული ინსტრუმენტები და სამარჯვები	163
6.7.	სიმაღლეზე ასაწევი და სამუშაო მოწყობილობები	164
თავი VII.	ბანათების გაფვანილობაში გამოყენებული სანათები, ამომრთველები, როზეტები, მანაზილებელი კოლოფები და სხვა მოწყობილობები.....	166
7.1.	ელექტრული მოწყობილობების პირობითი აღნიშვნები ელექტრულ და არქიტექტურულ სქემებზე.....	166
7.2.	ელექტრული სანათების, ამომრთველების, როზეტების, მანაზილებე- ლი კოლოფებისა და სხვა მოწყობილობების კონსტრუქცია.....	169
7.3.	ენერგოდამზოგი ნათურები	174
7.4.	როზეტები, ამომრთველები, გადამრთველები, შუქრეგულატორები და გადამწოდები.....	177
7.5.	გამანაზილებელი კოლოფები და ფარები.....	182
7.6.	ელექტროსამონტაჟო მილები და საკაბელო არხები.....	183
7.7.	გამტარების სამონტაჟო სამარჯვები	185
თავი VIII.	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ტექნილოგია.....	189
8.1.	შენობებისა და ნაგებობების ელექტრომომარაგება.....	189
8.2.	ელექტროგააყვანილობის მონტაჟი	191
8.3.	ავტომატური ამომრთველები და დნობადი მცველები.....	194
8.4.	დამცავი გამორთვის მოწყობილობა.....	196
8.5.	გამტარებისა და კაბელების შერჩევა დატვირთვის მიხედვით	200
8.6.	ელექტროგააყვანილობის სტრუქტურა და მონტაჟი.....	202
8.7.	ელექტროგააყვანილობის დაგეგმვა და მონიშვნა	203
8.8.	დია ელექტროგააყვანილობის მონტაჟი.....	207
8.9.	დახურული ელექტროგააყვანილობის მონტაჟი.....	215
8.10.	დრმულებისა და დარების გაკეთება ბეტონისა და აგურის ზედაპირზე	216
8.11.	ელექტროგააყვანილობა თაბაშირმუჟაოს კედლებსა და ტიხარებში.....	218
8.12.	ელექტროგააყვანილობა საკაბელო არხებში	219
8.13.	ელექტროგააყვანილობა მილებში	222
8.14.	როზეტების და ამომრთველების მონტაჟი	225
8.15.	სანათები და მათი მონტაჟის ტექნილოგია	233
8.16.	ჭადებისა და პლატონების მონტაჟი	241
თავი IX.	შსავრთხოებისა და სიბნალიზაციის სისტემების მონტაჟი	247
9.1.	ვიდეოდომოფონების მონტაჟი	247
9.2.	ზარის სიგნალიზაციის დაყენება.....	248

9.3.	ვიდეომქონულყურის სისტემები და მათი მოწმავი	249
9.4.	სიგნალიზაციის სისტემები	253
9.5.	სახანძრო სიგნალიზაცია	256
9.6.	სახანძრო სიგნალიზაციის მოწმავი	258
9.7.	GSM სისტემით დაკვადა	261
თავი X.	შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების მოწმავისადმი წაყენებული მოთხოვნები	264
10.1.	შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების მოწმავისადმი წაყენებული მოთხოვნები	264
10.2.	ელექტროფარის ელექტრომონტაჟისადმი წაყენებული მოთხოვნები	265
10.3.	სასართულე გამანაწილებელი ფარები და მათი მოწმავი	269
10.4.	იზოლაციის წინადობის გაზომვა	272
თავი XI.	ელექტრული საკეტები, მრიცხველები, პროშექტორები	275
11.1.	ელექტრული საკეტები, მათი სახეები და მოწმავი	275
11.2.	ელექტროენერგიის მრიცხველები და მათი კლასიფიკაცია	279
11.3.	ელექტრული მრიცხველების პირდაპირი ჩართვის სქემები	281
11.4.	მრიცხველების დადგმა და მოწმავი	284
11.5.	პროექტირები	286
11.6.	პროექტირების სახეები სინაოლის წეართს ტიპის მიხედვით	287
11.7.	პროექტირების მოწმავი და რეგულირება	290
თავი XII.	ჩამიღების შედეგისა და განსარიღების მონაცემები და წინაღობის გაზომვა	293
12.1.	ჩამიღება	293
12.2.	ჩამიღების სისტემის ტიპები	296
12.3.	ჩამამიღებლის მოწმავი	298
12.4.	დანულება	300
12.5.	მეხსარიღები	302
12.6.	დენსირინი	305
12.7.	ჩამამიღებელი	306
12.8.	ჩამიღების წინადობის საზომი ხელხაწყოები და წინადობის გაზომვა	307
თავი XIII.	ელექტრული თბილი იატაკი და გისი მონაცემი	310
13.1.	თბილი იატაკის სისტემები	310
13.2.	თბილი იატაკის სიმძლავრის გაანგარიშება	312
13.3.	თბილი იატაკის მოწმავის ტექნოლოგია	313
	ლიტერატურა	321
	დანართი 1. აღნიშვნები ელექტრულ სქემებზე DIN 40 900/IEC 617 ნორმებით	322

შესავალი

საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპი მოზარდ თაობას, როგორც სამუშაო ძალის მთავარ მწარმოებელს, ხწავლებისა და აღზრდის სრულიად ახალ პრინციპებს სთავაზობს. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ აქტუალობასა და პრაქტიკულ მნიშვნელობას იძენს ახალგაზრდა სპეციალისტის პროფესიული მომზადების ხარისხის ამაღლება.

თანამედროვე სპეციალისტი უნდა ფლობდეს ზოგადსაგანმანათლებლო, ზოგადგენიკურ და ზოგადსაწარმოო ცოდნისა და უნარების ერთობლიობას, რაც საშუალებას აძლევს მას აიმაღლოს კვალიფიკაცია და სრულყოს პროფესიული ოსტატობა.

ელექტროენერგია ენერგიის ყველაზე უფრო გავრცელებული სახეა, რომელსაც ჩვენს დროში გამოიყენებს კაცობრიობა. იგი ფართოდ გამოიყენება მრეწველობაში, ხოვდის მეურნეობაში, ტრანსპორტზე, ყოფა-ცხოვრებაში. მისი გამოყენების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კავშირგაბმულობის თანამედროვე სისტემების მუშაობა, ჩვენ არ გვექნებოდა კინო და ტელევიზია. გარდა ამისა, იგი მნიშვნელოვნი როლს თამაშობს ჩვენი ქალაქებისა და ხოყვლების კეთილმოწყობის საქმეში.

ელექტროგენერიკა მეცნიერებისა და ტექნიკის განსაკუთრებით ფართო სფეროა. მას მიუკუთვნება ელექტრომანქანათმშენებლობა, ელექტროავტომატიკა და კავშირგაბმულობის სხვადასხვა სახე, ელექტროხელსაწყოთმშენებლობა, ელექტრომებრალურგია, ელექტროშედულება, სინათლის ტექნიკა, მაღალი ძაბვის ტექნიკა, მაგნეტოლინამიკა, ელექტრობობის თეორია და მრავალი სხვა. ელექტროგენერიკა ხწავლობს ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და პრაქტიკული გამოყენების საკითხებს.

მშენებლობის საურთო კომპლექსში განსაკუთრებულ აღვილს იკავებენ ელექტროსამოწმეული სამუშაოები. როგორც წესი, ისინი მშენებლობის დამამთავრებელი ეტაპის თანმხლები პროცესებია ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის დროს. ელექტროსამოწმეული სამუშაოების სრულყოფა მოითხოვს ახალი ტექნიკის, მოწინავე სამოწავლი ტექნოლოგიების, შრომის მაღალი ორგანიზაციისა და საერთო ეკონომიკური ეფექტურობის უწყვეტ ამაღლებას.

ელექტრომემოწმეულის პროფესია არა მხოლოდ საინგენიერო, არამედ საგმაოდ როცენია. იმისათვის რომ გახდე მაღალკვალიფიციური ელექტრომემოწმეული, უნდა ფლობდე თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. უნდა იცოდე ელექტროგენერიკის ძირითადი კანონები – დაკავშირებული ელექტროენერგიის გადაცემასა და განაწილებასთან. პროფესიონალმა ულექტრომემოწმეულმა არ უნდა დაუშვას შეცდომა. მით უშერეს, თუ იგი წარმატებული კარიერისაკენაა მიღრევილი.

ელექტრომემოწმეული ქმნიან შუალედურ დანადგარებსა და მოწყობილობებს, რომლებზეც დამოკიდებულია დენის გზა ელექტროსადგურის გენერატორიდან ელექტროენერგიის მომხმარებლამდე. ისინი ამონტაჟებენ ელექტრომემოწმეულობასა და განათებას საცხოვრებელ სახლებში; ელექტროძრავებს, ტრანსფორმატორებსა თუ სხვა მოწყობილობებს საწარმოო სამქროებში; გაკავთ საპარტო და საჭაბელო ხაზები.

ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი დაკავშირებულია ელექტრული სქემების სწორი „წაკითხვის“, სხვადასხვა სახის შეერთებების ზუსტი გარჩევის, დაზიანებულის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის ცოდნასთან. ელექტრომებონტაჟეს უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, რათა საფრთხეში არ ჩააგდოს თავისი თავი და არც გარშემო მყოფნი. ის უნდა იყოს ფრთხილი და წინდახედული.

სახელმძღვანელოში თანმიმდევრობითად ასახული შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები, ელექტროტექნიკის ძირითადი ცნებები და კანონები, ცნობები გამოყენებული მასალის, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების, ელექტროსამონტაჟო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესახებ, რამაც უნდა უზრუნველყოს სტუდენტთა წარმოდგენის ფორმირება არჩეული პროფესიის შესახებ.

წარმოდგენილი მასალის შინაარსი და მოცულობა შეესაბამება გაეროს განვითარების პროგრამით შემცვევებულ სამშენებლო სპეციალობის „ელექტრომებონტაჟის“ პროფესიის სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამას.

თავი I. შრომის უსაფრთხოება

ამ თავში თქვენ გაეცნობით შრომის უსაფრთხოების დაცვისა და ხანძარსაწინაღებო ლონისძიებების საკითხებს; საწარმოო ტრავმატიზმსა და პროფესიულ დაავადებებს, მათ რეგისტრაციას, გამოკვლევასა და აღრიცხვას; სახანძრო და ელექტროუსაფრთხოების დაცვის საკითხებსა და მათ ტექნიკურ საშუალებებს; დენის სიდიდის გაფლენის ადამიანის დაზიანების შედეგზე; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო დენის სიდიდეს; ელექტროდანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციას, დამცავ ჩამიწებასა და დაზუდებას; საწარმოო სანიტარიის, შრომის პიგიენისა და ელექტრული დენით დაშავებულთათვის პირველი სამედიცინო დახმარების გაწევის, ხელოვნური სუნთქვისა და გულის მასაჟის ჩატარების საკითხებს.

1.1. შრომის უსაფრთხოების დაცვა და ხანძარსაწინაღებო ლონისძიებები

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის უსაფრთხოების დაცვას.

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის უსაფრთხოების დაცვას. მშენებლობაზე ტრავმატიზმის მაღალ დონეს ხელს უწყობს სამშენებლო დარგის თავისებურუბები. ესენია: სამშენებლო მოედნების დიდი მრავალფეროვნება და ფუნქციონირების შედარებით ხანმოკლე პერიოდი; მუშახელის დიდი დენადობა და სეზონურობა; ამინდისაგან დაუცველობა; მრავალ სამუშაოთა და სპეციალობათა არსებობა; რთული მანქანა-მექანიზმისა და მოწყობილობების გამოყენება და სხვა.

შრომის უსაფრთხოება არის საკანონმდებლო აქტებით განმტკიცებული სოციალურ-ეკონომიკური, ტექნიკურ-პიგიენური და ორგანიზაციული ლონისძიებების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას და მუშაობის ნორმალურ პირობებს. შრომის უსაფრთხოება თავისი არსით არის სოციალურ-ტექნიკური დისციპლინა და შედგება ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან. ესენია: შრომის საკანონმდებლო და ორგანიზაციული საკითხები; საწარმოო სანიტარია; უსაფრთხოების ტექნიკა და სახანძრო უსაფრთხოება.

სახანძრო უსაფრთხოება გულისხმობს ისეთი პირობების შექმნას, როდესაც ხანძრის განხილვის შესაძლებლობა გამოირიცხება, მაგრამ თუ საწარმოში ხანძარი მაინც მოხდა, ადამიანებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობის დაცვა უზრუნველყოფილი იქნება.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოება?
2. რამდენი ნაწილისაგან შედგება შრომის უსაფრთხოება?
3. რას გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოება?

12. საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დაავადება

გარემო პირობების ზემოქმედების შედეგად ადამიანის ორგანიზმის უკარ დაზიანებას ტრავმა ეწოდება. ტრავმა შეიძლება იყოს:

მექანიკური: დია ჭრილობა, ტვინის შერყევა, მოტეხილობა, ღრძობა, კიდურების ტრავმული ამპუტაცია;

თერმული: დაწვა ან მოყინვა;

ქიმიური: ქიმიური დაწვა და მოწამვლა;

ფსიქიკური: შიში, ნერვული შერყევა;

ელექტროდენიო გამოწვეული ცნობიერების დაკარგვა, სუნთქვისა და გულსისხლძარღვთა სისტემის მოქმედების დარღვევა.

სხივური: სხივური დამწვრობა.

უცხო სხეულებით გამოწვეული: ყელში, საყლაპავ მიღები და სასუნთქ გზებში უცხო საგნების მოხვედრა.

ორი ან რამდენიმე ფაქტორის ერთობლივი მოქმედება იწვევს შერეულ ტრავმას.

საწარმოო ტრავმა ეწოდება უბედურ შემთხვევას, მომხდარს წარმოებაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ასევე საწარმოო ტრავმას განეკუთვნება, საწარმოს კუთვნილი ტრანსპორტით სამუშაოზე წასვლის ან დაბრუნებისას მომხდარი უბედური შემთხვევა, ზეგანაკვეთური სამუშაოსა და მოქალაქეობრივი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ტრავმა. საწარმოო ტრავმა შეიძლება იყოს: მსუბუქი, საშუალო სიმძიმის, მძიმე და სასიკვდილო. მსუბუქი ტრავმის დროს შრომისუნარიანობის დაკარგვა არ ხდება. მსუბუქი ტრავმაა გაკაწვრა, დაბეჭილობა, შეუმჩნეველი დაშავება.

საშუალო სიმძიმის ტრავმა ხასიათდება შრომისუნარიანობის დროებითი დაკარგვით (ერთი ან მეტი დღით).

დაიმახსოვრეთ! მძიმე ტრავმის დროს მომუშავე გადაჲყავთ ინგალიდობის ჯგუფზე ამ დროს შრომისუნარიანობა ნაწილობრივ ან მოლიანად იკარგება. სასიკვდილო ტრავმის დროს ადამიანი იღუპება.

საყოფაცხოვრებო ტრავმებს ადამიანი დებულობს სამუშაოების შინ შესრულებისას, საწარმოს კუთვნილი იარაღების უნებართვო გამოყენებისას, მატერიალურ ფასეულობათა დატაცების დროს და ა.შ.

საწარმოო გარემოს მავნე ფაქტორების ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად ადამიანის ორგანიზმის დაზიანებას პროფესიული დაავადება ეწოდება. ზოგიერთ წარმოებაში ჯერ კიდევ არსებობს ისეთი პროფესიული დაავადებები, როგორიცაა: ვიბროდაავადება, პნევმოკონიოზი, დერმატიტის, ბურსიტის და სხვა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება საწარმოო ტრავმა?
2. რას ეწოდება პროფესიული დაავადება?
3. ჩამოთვალეთ მექანიკური ტრავმების სახეები.

- ჩამოთვალეთ მსუბუქი ტრამვის სახეები.
- რით ხასიათდება საშუალო სიმძიმის ტრავმა?

13. ტრავმებისა და პროფდაავადებების რეგისტრაცია, გამოკვლევა და აღრიცხვა

წარმოებაში მომხდარი ყველა უბედური შემთხვევა გამოიკვლევა, აღირიცხება და დგება სპეციალური აქტი. ასე ფორმდება წარმოებაში მომხდარი ყველა უბედური შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია მუშავის შრომისუნარიანობის დაკარგვა არანაკლები 1 დღით. ან უბედური შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია მისი გადაუვანა მირითადი სამუშაოდან სხვა სამუშაოზე. თუ უბედური შემთხვევა წარმოებასთან არ არის დაკავშირებული, აღირიცხება ტრავმატიზმის საანგარიშო ფურცელში ცალკე. უბედური შემთხვევების დროულად და სწორად გამოვლენა, აღრიცხვა, აქტის შევსება და სხვა დონისძიებების შესრულება ევალება საწარმოს ხელმძღვანელებს. კონტროლს წარმოებაზე ახორციელებენ სახელმწიფო ზედამხედველობის შესაბამისი ორგანოები.

დაიმახსოვრეთ! უბედური შემთხვევისას, დაზარალებული ან შემსწრე პირი დაუყოვნებლივ ატყობინებს სამუშაოს უშუალო ხელმძღვანელს, რომელიც ვალდებულია სასწრავოდ აღმოუჩინოს დაზარალებულს პირველი დახმარება და აცნობოს ხელმძღვანელს (დირექტორს, სამქროს უფროსს) მომხდარის შესახებ.

აღმინისტრაცია ადგენს უბედური შემთხვევის გამომკვლევ კომისიას, რომელშიც შედის სამქროს უფროსი, უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერი და შრომის უსაფრთხოების საზოგადოებრივი ინსპექტორი. კომისია 24 საათში გამოიკვლევს უბედურ შემთხვევას და შევსებს აქტს 4 უგზემისლარად. დაზარალებულის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციით ივსება აქტის ბოლო გრაფა და აქტი ეგზავნება პასუხისმგებელ ორგანოებს (პროკომს, მრომის მინისტრი ინსპექტორს, სამქროს უფროსს და უსაფრთხოების ტექნიკის ინჟინერს).

თუ უბედური შემთხვევა მოუხდა მივლინებაში ყოფნისას, იგი განიხილება და შეისწავლება იქ, სადაც მოხდა და აღირიცხება საკუთარ საწარმოში. თუ ხტედენებისა და მოსწავლეების მიერ პრაქტიკის დროს მიღებული იქნა ტრავმა და ამ პრაქტიკას ხელმძღვანელობდა თავად საწარმოს ხელმძღვანელი, მაშინ იგი განიხილება და აღირიცხება საწარმოში. მაგრამ თუ ხელმძღვანელი სასწავლებლიდან პყავდათ, აღირიცხება სასწავლებლის მიერ.

ტრავმის სიმძიმის მიუხედავად სპეციალურ გამოკვლევას ექვემდებარება ჯგუფური უბედური შემთხვევები, უბედური შემთხვევები მძიმე შედეგებითა და სასიკვდილო დასასრულით.

საკონტროლო კითხვები:

- როგორ ფორმდება წარმოებაში მომხდარი ყველა უბედური შემთხვევა?
- ვინ შედის უბედური შემთხვევის გამომდვლევ კომისიაში?
- ვის ეგზავნება აქტის ბოლო გრაფა?

4. ვის ატყობინებს დაუყონებლივ უბედური შემთხვევის შემსწრე პირი?

1.4. მშრომელთა სწავლება, ინსტრუქტაჟი და სამედიცინო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები

მთელმა საწარმოო პერსონალმა პერიოდულად უნდა გაიაროს სპეციალური სწავლება და ინსტრუქტაჟი. რომლის ორგანიზებაც მთავარ ინჟინერს ევალება.

აქრძალულია! შესავალი ინსტრუქტაჟის გაუკლელად სამუშაოზე დაშევა.

შესავალი ინსტრუქტაჟის შემდეგ ტარდება პირველადი ინსტრუქტაჟი უშუალოდ სამუშაო ადგილზე, რომელსაც ატარებს უბის უფროსი, ან ოსტატი. პირველადი ინსტრუქტაჟი გულისხმობს სამუშაო ადგილის გულდასმით შესწავლას, საშიშროებისა და კონკრეტული უსაფრთხოების წესების გაცნობას.

განმეორებითი ინსტრუქტაჟი ტარდება კვარტალში, 6 თვეში ან წელიწადში ერთხელ.

გეგმის გარეშე ინსტრუქტაჟი ტარდება შემდეგ შემთხვევებში: როდესაც ინერგება ან იცვლება ტექნოლოგიური პროცესი, მოხდა უბედური შემთხვევა ან პერსონალმა დაარღვია უსაფრთხოების ნორმები, რასაც შეიძლება უბედური შემთხვევა მოპყოლოდა.

უსაფრთხოების ტექნიკის პროპაგანდაში იგულისხმება სპეციალური კაბინურების, კუთხეების მოწყობა, ლექციები, სატერები, პერიოდული პრესისა და ადგილობრივი რადიოქსელის გამოყენება. გამაფრთხილებელ საშუალებად ითვლება პლაკატები, თვალსაჩინოება, რომელიც კაშკაშა ფერებით სრულდება, რომ თვალშა აღვილად შეამჩნიოს.

სამუშაოზე მიღებისას აუცილებელია სამედიცინო შემოწმება, ხოლო შემდგომ პერიოდული პროფგასინჯვები. პროფდაავადებათა პირველი ნიშნების გამოვლენისას მომუშავე პერსონალს დროულად უნდა აექრძალოთ მუშაობა საერთოდ ან გადაყვანილ იქნან სხვა სამუშაოებზე.

ზოგიერთ წარმოებაში, ძირითადად ძირითადად შესვენებისას შრომის ნაყოფიერების ასამაღლებლად ტარდება საწარმოო ფიზკულტურა. პიგიენური პროცედურები – წყლის შხაპი, აბაზანა და სხვა ხელს უწყობს ორგანიზმის ნორმალური მოქმედებას. შეიძლება გამოყენებული იქნეს ცივი, თბილი და ცხელი შხაპები (15–30 წუთი), მთლიანი და ადგილობრივი (კიდურების) აბაზანები.

საკონტროლო კითხვები:

1. სად ტარდება პირველადი ინსტრუქტაჟი?
2. როდის ტარდება გეგმის გარეშე ინსტრუქტაჟი?
3. რა ითვლება გამაფრთხილებელ საშუალებად?
4. რას გულისხმობს პირველადი ინსტრუქტაჟი?

15. სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძარი დიდ ზარალს აეკნებს სახალხო მეურნეობას, ხშირად იწვევს ადამიანთა მმიმე ტრამვებსა და სიკვდილს.

დაიმახსოვრეთ! მაჩერიალურ ფასეულობათა ხანძრისაგან დაცემა კულტო მოქალაქის მოვალეობაა.

ხანძარსაში ფაქტორებია: დია ცეცხლი, ნაპერწყალი, ჰაერისა და საგნების მაღალი ტემპერატურა, წყის ტოქსიკური პროდუქტები, კვამლი, ნაგებობების დაზიანება ან ნგრევა, აფეთქება. ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ჩამოყალიბებულია სამშენებლო ნორმებსა და წესებში.

სახანძრო უსაფრთხოების საფუძველია სახანძრო პროცესიაქტიკა, რომელიც წარმოადგენს ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების კომპლექსს, მიმართულს ხანძრის შესაძლო გაჩენისა და გავრცელების ადსაკვეთად, ადამიანთა უსაფრთხო კვაკუაციისა და ხანძრის წარმატებით ჩასაქრობად.

მშენებლობებზე ხანძრების გაჩენის ყველაზე უფრო ხშირი მიზეზებია: მოწვევის, ბირტყმის გაცხელების, ასანთისა და სირადდების გამოყენების დროს ცეცხლთან გაუფრთხილებელი დამოკიდებულება; ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დარღვევა მლაქტროაირშედუღებითი სამუშაოების შესრულებისას; ელექტრული ქსელებისა და მოწყობილობების გაუმართობა; სხვადასხვა ხანძარ- და ფეთქებად ხაშიშ ხინთერიკურ წებოებთან მუშაობისას ინსტრუქციის დარღვევა.

ხანძრები შეიძლება განხნდეს დია ცეცხლის ზემოქმედებით სხვადასხვა მასალებისა და კონსტრუქციებზე, ან მათი თვითოწვისა და თვითააღების შედეგად.

თვითწვა არის ნივთიერების ააღვბა, რომელიც გამოწვეულია ნივთიერების შეცნით მიმდინარე, ქიმიური, მიკრობიოლოგიური ან მექანიკური პროცესით გამოყოფილი სითბოს დაგროვების შედეგად. ასეთი ნივთიერებებია, ტროფი, ხაერხი, ბამბა და სხვა ფორმგანი მასალები, რომლებსაც ჰაერთან შეხების დიდი ფართი აქვთ. ნივთიერება თვითწვადია, თუ მისი თვითააღების ტემპერატურა 50°C -ზე ნაკლებია. თვითწვადი მასალები ქმნიან ხანძრის წარმოშობის დიდ საფრთხეს.

თვითააღება არის წვადი ნივთიერების ორთქლის ან აირების ნედი და ძღვრადი წვა, რომელიც გამოწვეულია დია ცეცხლის აღით ან გავარვარებული საგნის შეხებით. გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა საკმარისია წვადი მასალის შემდეგი ნაწილის გასახურებლად და ააღების გასავრცელებლად, მანამ ნივთიერება მოლად არ დაიწვება. თვითააღების ტემპერატურა ეწოდება მინიმალურ ტემპერატურას, რომელიც საჭიროა ნივთიერების თვითააღებისათვის.

ხანძრის თავიდან აცილების მიზნით, საჭიროა დაცული იქნეს ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები: აღვიდად ააღებადი მასალებისა და თხევადი საწვავის საწყობები უნდა განლაგდნენ ააღებისაგან დაცულ, არაწვადი მასალებისაგან აგებულ კონსტრუქციაში. სითხეები, რომელთა აფეთქების ტემპერატურა 28°C -ზე ნაკლებია შენახული უნდა იქნენ პერმეტულად დახურულ ჰურჯელში ხარდაფებსა და ხახვრადსარდაფებში.

დაიმახსოვრეთ! მშენებლობის ტერიტორიაზე მოწევა შეიძლება მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, რომელთაც გააჩნიათ ხანძარსაქრობი საშეალებები.

მშენებარე შენობები და დროებითი ნაგებობები ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იქნენ ხანძარსაქრობი პირველადი საშუალებებით (ქაფიანი ცეცხლ-მაქრებით, ქვიშით სავსე ყუთებით, წყლით სავსე კასრებით, სახანძრო ფარებით). თითოეული სამშენებლო ობიექტი საჭირო შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სახანძრო-სამაშველო სამსახუროან სატელეფონო კავშირით, ვიზუალურად აღვიდადმისაწვდომი საკონტაქტო ნომრითა და ხმოვანი სიგნალებით საგანგაშო შემთხვევაში.

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში აუცილებელია პირველადი ღონისძიებებისა და სტაციონარული საშუალებების გამოყენება მის ჩასაქრობად.

დაიმახსოვრეთ! ხანძრის დროს არ შეიძლება მინების ჩამტკრევა, რაღაც ამ დროს პარაგრის ახალი ჩაკადი ხელს უწეობს ალის გავრცელებას.

თუ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია ვერ ხერხდება და ხანძარი თანდათან ვითარდება, მაშინ დაუყოვნებლივ გამოძახებული უნდა იქნეს სახანძრო რაზმი და გაიცეს განგაშის სიგნალი. მეხანძრეთა მოსვლამდე უნდა გაგრძელდეს ხანძრის ქრობა და მიღებული უნდა იქნეს ღონისძიებები ხალხის ევაკუაციისა და გადასარჩევად.

საკონტროლო კითხები:

1. ჩამოთვალეთ ხანძარსაშიში ფაქტორები.
2. ჩამოთვალეთ მშენებლობებზე ხანძრების გაჩენის ყველაზე უფრო ხშირი მიზეზები.
3. რა არის თვითწვა და თვითაალება?
4. რას წარმოადგენს სახანძრო პროფილებიკა?
5. რით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული სამშენებლო ობიექტი?

1.6. ელექტროუსაფრთხოების დაცვა და მისი ტექნიკური საშუალებები

ელექტროტრანსმისი სტატიკის თანახმად, ტრავმების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 2%-ს შეადგენს, მაგრამ მათი შედეგი ხშირად სიკვდილია.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროუსაფრთხოების საკითხებს განსაკუთრებული როლი უნიჭება შრომის უსაფრთხოებაში.

ელოდენის მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე იწვევს ელექტრულ ტრავმებს და დარტყმებს. ელექტროტრანსმისია: სიდამწვრე, კანის მოლითონება, ელექტრული ნიმნები კანზე და მექანიკური დაზიანება. სიდამწვრე ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ელექტროტრავმაა. პირველი ხარისხის სიდამწვრე ხასიათდება კანის შეწითლებით, მეორე – ბუშტუკების წარმოქმნით, მესამე და მეოთხე ქსოვილების დანახშირებითა და მათი სიცოცხლისუნარიანობის დაკარგვით. კანის მოლითონება წარმოადგენს კანის სიღრმეში ელექტრული რეალის თბური ზემოქმედება.

პით, გამდჩარი ლითონის უმცირესი ნაწილაკების შეჭრას. დროთა განმავლობაში დაავადებული კანი ძვრება და დაზიანებული უბანი იღებს ნორმალურ სახეს. კლექტრული ნიშნები წარმოადგენენ ადამიანის კანის ზედაპირზე დენის გავლით წარმოქმნილ მონაცრისფრთ-მოყვითალო ფერის დაქებს. ტრავმის ეს სახეობა უმტკივნეულოა და ადგილად განიკურნება. მექანიკური დაზიანება დენის ზედოქმედებით კუნთების ძალაუნებული, კრუნჩხვითი შეკუმშვის შედეგია, რის გამოც შეიძლება ადგილი პქონდეს კანისა და სისხლძარღვის გაგლეჯას, სახსრების ამოვარდნისა და ძვლების მოტეხილობასაც კი.

კლექტრული დარტყმის ძირითადი გამომწვევი მიზეზია დენის ბიოლოგიური მოქმედება, რომელიც არღვევს ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციებისათვის მნიშვნელოვან პიროვნების, რაც მთავრდება მძიმე შედეგებით: გულის მუშაობის შეწყვეტილ, სუნთქვის მოშლით ან ნერვული შრეკით.

ადამიანის ორგანიზმზე დენის მოქმედების საშიშროება დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: დენის ძალა; დენის მოქმედების ხანგრძლივობა; ორგანიზმში დენის გავლის გზა, დენის სახე და სიხშირე; ადამიანის სხეულის ელექტრული წინააღმდეგობა და ქსელის ძაბვა. ეს ბოლო ორი ფაქტორი თვითონ განაპირობებს ადამიანის სხეულში გავლილი დენის ძალის სიდიდეს.

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ კლექტროტრამვის სახეები.
2. რა არის კლექტრული დარტყმის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი?
3. რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული დენის მოქმედების საშიშროება?
4. რა ფაქტორები განაპირობებს ადამიანის სხეულში გავლილი დენის ძალის სიდიდეს?

1.7. დენის მნიშვნელობის გავლენა დაზიანების შედეგზე

ადამიანის კლექტრული წინაღობა ფართო საზღვრებში ცვალებადობს, კერძოდ, 3000-დან 100 000 ომამდე. მას გააჩნია აქტიური და ტევადური მდგრებულება. წვეულებრივ სამრეწველო სისტერის ცვლადი დენის დროს ითვალისწინებენ მხოლოდ აქტიურ წინაღობას (ტევადური უმნიშვნელოა), იგი მიღებულია 1000 ომის ტოლიდ ადამიანის ძირითად დამაზიანებელ ფაქტორს წარმოადგენს მის სხეულში გამავალი დენის სიღრღვე, მისი გავლის ხანგრძლივობა, სიხშირე და სხვა ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ სპეციფიკურ პროცესებს, რაც დამღუპველია ჯანმრთელობისათვის.

ადამიანის სხეულზე მოღებულ ძაბვასა და გამავალ დენს შორის შემდეგი დამოკიდებულებებია: ძაბვის გაზრდა იწვევს დენის გაზრდას. ეს აიხსნება ადამიანის კლექტრული წინააღმდეგობის არაწრფივი ხასიათით და ბიოფიზიკური პროცესების თავისებურებით. კლექტროტრამვაზიშის დიდი ნაწილი მოდის 220 და 380 ვოლტ ძაბვებზე, რადგანაც ისინი უფრო გავრცელებულია. განსაკუთრებით სახიფათო პირობებში გამოიყენება 36 და 12 ვოლტი ძაბვები. ასეთ შემთხვევებში დენით დაშავების ალბათობა ძალიან მცირეა.

დაიმახსოვრეთ! რაც უფრო დიდხანს მოქმედებს დენი, მით მეტი საფრთხეა მისან მოხალიდნელი.

განასხვავებენ ორგანიზმები დენის ზემოქმედების ოთხ ხარისხს: შეგრძნება-დობის, უსაფრთხო, „დამჭერი“ და ფიბრილაციური.

ზღვრული შეგრძნებადობის დენის მნიშვნელობა სხვადასხვა ადამიანისათვის სხვადასხვაა და იგი 50 პც სიხშირის ცვლადი დენის შემთხვევაში იცვლება (0.63–1.59) მა ფარგლებში. მუდმივი დენის შემთხვევაში ადამიანი შეიგრძნობს 6 მა სიდიდის დენს. შეგრძნებადობის დენი იწვევს სუსტ ქავილს და ოდნავ ჩხვლებას ცვლადი დენის შემთხვევაში და კანის გახურებას მუდმივი დენის შემთხვევაში. ის არ არის სიცოცხლისათვის სახიფათო, მაგრამ, ხანგრძლივი ზემოქმედებისას საგრძნობი დენი უსარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, იწვევს დაურწმუნებლობას და შეცდომებს მოქმედებაში, რაც გარკვეულ საფრთხეს უქმნის მას და მის გარშემო მყოფ დენგამტარ ნაწილებთან მომუშავე პერსონალს.

უსაფრთხო დენი ხანგრძლივად გაედინება ადამიანის ორგანიზმში და არ იწვევს გართულებებს. იგი ბევრად ნაკლებია ზღვრული შეგრძნებადობის დენშე. 50 პც სიხშირის ცვლადი დენის შემთხვევაში მისი სიდიდე 50–75 მკა-ია, ხოლო მუდმივი დენის დროს – 100–125 მკა. ასეთი სიდიდის დენი გამოიყენება მედიცინაში.

„დამჭერი“ დენი. შეგრძნებადობის ზღვარს ზემოთ დენის სიდიდის ზრდით ადამიანს ეწყება კრუნჩხვები და აქვს მტკიცნეული შეგრძნება: 3–5 მა დენი იწვევს ხელის მთელი მტევნის გაღიზიანებას. 8–10 მა დენის დროს ტკიცილი მკვეთრად ძლიერდება და მოიცავს მთელ ხელს. ხელის მტევნისა და წინამხარის კუნთები უნებლივ იკუმშება. 10–15 მა დენი იწვევს აუტანელ ტკიცილს. ამასთანავე კრუნჩხვა ისე ძლიერდება, რომ დაზარალებული ვერ შლის ხელს და არ შეუძლია დამოუკიდებლად მოაშოროს ხელი ელექტროსადენს. 25–50 მა დენი მოქმედებს არამარტო ხელის კუნთებზე, არამედ მთელ სხეულზეც, მკერდის კუნთების ჩავლით. ამ დროს ვიწროვდება სისხამაღვები, მაღლა იწევს წნევა, ძნელდება გულის მუშაობა, დაზარალებული კარგავს გონებას. ასეთი დენის ხანგრძლივა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის შეწყვეტა და სიკვდილიც კი.


საკონტროლო კითხვები:

1. რა საზღვრებში ცვალებადობს ადამიანის წინაღობა?
2. როგორი დამოკიდებულებაა ადამიანის სხეულზე მოდებულ ძაბვასა და გამავალ დენის შორის?
3. ჩამოთვალეთ ადამიანის ორგანიზმშე დენის ზემოქმედების ხარისხი.
4. რა სიდიდისაა უსაფრთხოების დენი?

18. დენგამტარ ნაწილებთან ორპოლუსა და ერთპოლუსა შეხება


დაიმახსოვრეთ! ულექტრული დენით დაზიანების თითოეულ შემთხვევას აქვთ თავისი ინდივიდუალობა. ადამიანის სხეულში დენი გადის იმ შემთხვევაში, როდენაც იგი ერთდროულად ეხება ორ წერტილს, რომელთა შორის არსებობს ძაბვა.

დენგამტარ ნაწილებთან თრანსფორმერისა შეხება გვალაზე სახიფათოდ ითვლება (ნახ.1.1). ასეთი შემთხვევა იშვიათად ხდება და გამოწვეულია უსაფრთხოების ტექნიკის უხეში დარღვევით, ძირითადად 1000 ვ-მდე ძაბვის დანადგარებში, ძაბვის ქვეშ მუშაობის პროცესში უგარგისი დამცავი საშეალებების გამოყენებით, ან ელექტრომოწყობილობის შიშველი დენგამტარი ნაწილების ექსპლუატაციისას გაუფრთხილებლობით. ამ დროს შეხების ძაბვა მუშა ძაბვის ტოლია და 100 ვ უძოოთ ცვლადი დენის წრედში ადამიანის ორგნიზმში გამავალი დენი ($I_{\text{დ}} = U / R_{\text{დ}}$) აღემატება დასაშვებ ზღვრული (16 მა) და ფიბრილაციული (100 მა) დენის მნიშვნელობას. ასეთი შეხების დროს ადამიანს მიწისაგან იზოლაცია (რეზინის ბოტები, დიელექტრიკული ხალიჩა) ვერ იცავს.

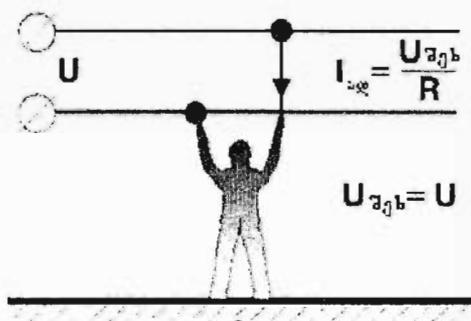


ნახ.1.1. თრანსფორმერის შეხება

დენგამტარ ნაწილებთან ერთპოლუსა შეხების დროს ადამიანი დენგამტარ ნაწილებს ეხება ერთი წერტილით. მის სხეულში გამავალი დენის სიდიდეზე დიდი გაფლენის ახდენს ქსელის მკებავი წყაროს ნეიტრალის რეჟიმი. განსხვავებები იზოლირებულ და ჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელებს. იზოლირებული ეჭვდება ნეიტრალს, რომელიც არ არის მიერთებული ჩამამიწებელ მოწყობილობასთან, ანდა შეიძლება მიერთებულ იქნას მასთან დიდი წინაღორებით, (მაგ., ძაბვის ტრანსფორმატორით). ჩამიწებული ეჭვდება ნეიტრალს, რომელიც მიერთებულია ხამამიწებელ მოწყობილობასთან უშუალოდ ან მკირე წინაღორებით (დენის ტრანსფორმატორით და სხვა). ნახ.1.2-ზე მოცემულია ერთპოლუსა შეხების ელექტრული სქემა იზოლირებული (ა) და ჩამიწებული (ბ) ნეიტრალით იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანის მიერ დარღვევული იქნა უსაფრთხოების წესები.

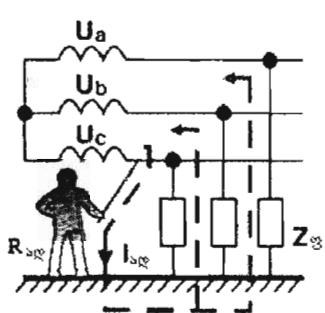

ა)

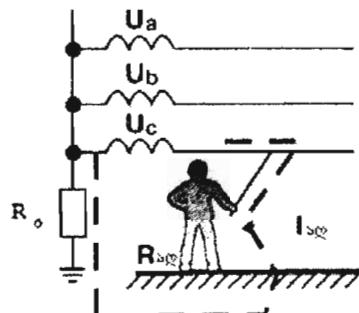


ბ)

ნახ.1.2. იზოლირებულ (ა) და ჩამიწებულ (ბ) ნეიტრალიანი ერთპოლუსა შეხების ელექტრული ადამიანის მიერ უსაფრთხოების წესების დარღვევისას

ამასთანავე, ერთპოლუსა შეხების რეჟიმი გველაზე ხშირად აღიძერება იმ პირობებში, როცა ადამიანი არ არღვევს უსაფრთხოების წესებს და ეხება არა დენგამტარ ნაწილებს, არამედ ელდანადგარების კორპუსს (ნახ.1.3), როცა ელექტროდანადგარის კორპუსზე შერთებულია ფაზა. სახელდობრ, ასეთ შემთხვევაში აღინიშნება

ელექტრული დენისაგან წარმოქმნილი ტრამვების უმეტესი ნაწილი. დენის კონტურის პარამეტრები იგივეა, რაც წინა შემთხვევაში.

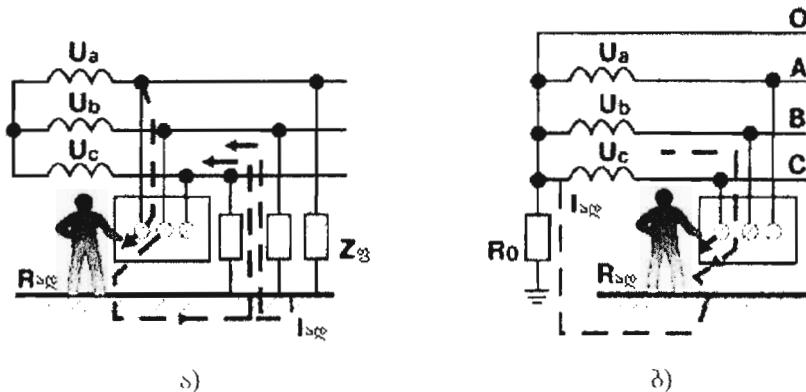

ნახ.13. იზოლირებულ (ა) და ჩამიწებულ (ბ) ნეიტრალიანი ერთპოლუსა შეხების ელექტრული სქემები ადამიანის მიერ უსაფრთხოების წესების დაუზღვევლად

ერთპოლუსა შეხების დროს დენის კონტური იკვრება ან გაუონვის წინადობის Z_dg გავლით (იზოლირებული ნეიტრალის შემთხვევაში) ან ელექტრო-ენერგიის წყაროს ჩამიწების ნეიტრალის წინადობის R_0 (ჩამიწებული ნეიტრალის შემთხვევაში) გავლით.

საერთოდ, ერთპოლუსა შეხების პროცესი ნაკლებად საშიშია, ვიდრე ორპოლუსა, რადგან ამ შემთხვევაში შეხების ძაბვა შეზღუდულია გაუონვის წინადობით. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩამიწებულ, ისე იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში, რომელთაც გააჩნიათ დიდი ტევადობა, ამგვარი მდგომარეობით გამოწვეული საშიშროება ადეკვატურია ორპოლუსა შეხებისა.


საკონტროლო კითხვები:

1. რა შემთხვევაში გადის ადამიანის სხეულში დენი?
2. რისი ტოლია შეხების ძაბვა ორპოლუსა შეხების დროს?
3. როგორ ნეიტრალს ეჭიდება ჩამიწებული?
4. როგორ პირობებში აღიძვრება ერთპოლუსა შეხება?
5. როგორ ნეიტრალიან სქემებს განასხვავებუნ?

1.9. შეხების ძაბვა და ბიჯური ძაბვა

იზოლაციის დაზიანების დროს წარმოიქმნება მოკლედ შერთვის დენი, რომელიც ელდანადგარის კორპუსის და ლითონური ჩამამიწებლის საშუალებით გაედინება მიწაში (ნახ.14). ამ დროს ყველა დანადგარი რომელისაც კავშირი აქვთ ამ კორპუსთან, მიიღებს მიწის მიმართ პოტენციალს, რომელიც ჩამამიწებლის პოტენციალის ტოლია. თუ მიწაზე მდგომი ადამიანი ხელით ეხება დანადგარის კორპუსს, მაშინ მისი ხელი მიიღებს ჩამამიწებლის პოტენციალს, ხოლო ფეხები – ნიადაგის ზედაპირისას, ამით ხელსა და ფეხებს შორის აღიძვრება პოტენციალთა სხვაობა, რომელსაც შეხების ძაბვა ეწოდება.

შეხების ძაბვის მნიშვნელობა დამოკიდებულია მიწასთან შერთული წრედის პარამეტრებზე, ჩამამიწებლის პოტენციალის მრუდის სახეობაზე, მიწაზე მდგარ და ჩამიწებულ, იზოლაციადაზიანებულ ელექტრომოწყობილობაზე შემხებ ადამიანსა და ჩამამიწებელს შორის მანძილზე, აგრეთვე იმ საფუძველის წინაღობაზე, რომელზეც დგას ადამიანი.

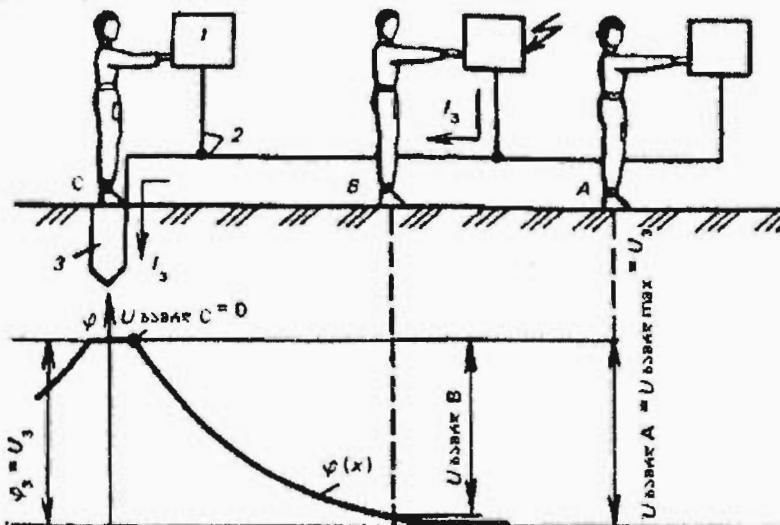


ნახ.14. შეხების ძაბვა ცალმაგი ჩამიწების შემთხვევაში

ცალმაგი ჩამიწების შემთხვევაში შეხების ძაბვა მაქსიმალურია, როცა ადამიანი ეხება იმ დანადგარის კორპუსს. რომელიც იმყოფება ნელოვანი პოტენციალის ზონაში, ანუ 20 მ მეტ მანძილზე და გოლია U_B . (ნახ. 1.4, მდგომარეობა A). შეხების ძაბვის მიხიმაღური მნიშვნელობა ($U_{\text{შე}} = 0$), როცა ადამიანი დგას ჩამამიწებელზე და ეხება კორპუსს (ნახ. 1.4., მდგომარეობა B).

ბიჯური ძაბვა კლასტრულდანადგარების ექსპლუატაციისას აგარიული მდგრძარება შესაძლებელია იმ შემთხვევებში, როცა იზოლაციის დაზიანების ან შიშველი სადენის მიწასთან შეხების გამო დენი იწყებს განდინების მიწაში (ნახ. 1.5). თუ ადამიანი აღმოჩნდა მიწაში დენის განდინების სიახლოებებს, იგი შეიძლება მოხვდეს ბიჯური ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ. ამის მიზეზია ის, რომ მიწაში, დენის გადინების ზონაში, ნიადაგის იმ წერტილებს, რომლებსაც ერთდროულად ეხება ადამიანის ფეხები, გააჩნიათ სხვადასხვა პოტენციალები. პოტენციალთა სხვაობას ფეხების ტერფებს შორის დენის განდინების ზონაში ეწოდება ბიჯური ძაბვა.

რაც უფრო ვჰორდებით მიწაში დენის გადინების წერტილს, მით უფრო მცირდება ბიჯური ძაბვა და 20 მ მანძილზე პრაქტიკულად სულს უახლოვდება. ბიჯური ძაბვის გათვლის დროს ბიჯის სიდიდე 0,8 მ-ია. სადენის მიწას-

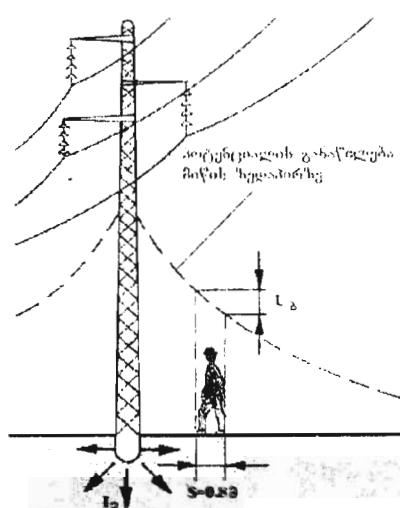

ნახ.15. ბიჯური ძაბვის წარმოქმნის სქემა

თან შეხების ზონაში პოტენციალი ტოლია სადენის პოტენციალისა. მაგალითად, თუ ჩამოვარდნილია 110 კვ ძაბვის ხაზი და მიწაზე დაცემის ადგილიდან იმ წერტილამდე, სადაც პოტენციალი ნულის ტოლია, შეადგენს 20 მ, მაშინ თითოეულ მეტრზე მოდის 5500 კ. ჩამოვარდნილი სადენის სიახლოვეს 0,8 მ სიგრძის ხაბიჯის გადადგმა ნიშნავს, რომ დავდგეთ ორ ელექტროდზე, რომელთა შორის ძაბვა 4000 კ-ია.


დაიმასხოვერეთ! ჩამოვარდნილი სადენის ზონაში მოხველრისას საჭიროა გამოვიდეთ მოყლე, მცოცავი ხაბიჯებით ისე, რომ ფეხის ტერფები არ მოვაშოროთ მიწას.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება შეხების ძაბვა?
2. რაზე არის დამოკიდებული შეხების ძაბვა?
3. რას ეწოდება ბიჯური ძაბვა?
4. რა მანძილზეა ნულის ტოლი პოტენციალი 110 კვ ძაბვის ხაზის მიწაზე დაცემის ადგილიდან?

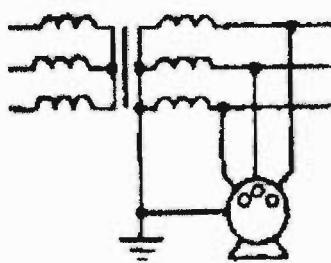
1.10. დამცავი ჩამიწება და დამცავი დანულება

დამცავი ჩამიწებით სარგებლობენ 1000 ვ-მდე ძაბვის იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში და 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვის როგორც იზოლირებულ, ისე ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში. დამცავი ჩამიწება წარმოადგენს ელდანადგარების არადენგამტარი ნაწილების მიწასთან წინასწარგანზრახვით შეერთებას ჩამამიწებული სადენების და ჩამამიწებლის საშუალებით. ჩამამიწებლებს ლითონური ელექტროდების სახით ათავსებენ მიწაში. მათ უნდა ჰქონდეთ მიწაში მცირე განდინების წინაღობა. არსებობს მუშა (ნახ.1.6,ა) და დამცავი (ნახ.1.6,ბ) ჩამიწება. მუშა ჩამიწების დროს ჩამამიწებელი სადენი ასრულებს ნულოვანი სადენის ფუნქციას. დამცავი ჩამიწების დანიშნულებაა ელექტროდანადგარების კორპუსთან ან სხვა ლითონურ ნაწილებთან შეხებისას, რომლებიც რაიმე მიზეზის გამო აღმოჩნდნენ ძაბვის ქვეშ, დენით დაშავების საშიშროების მოცილება.




ა)

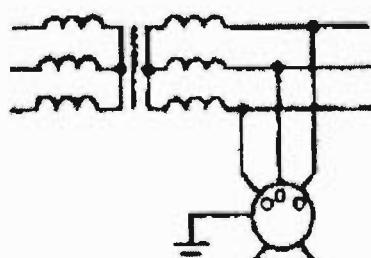ნახ.1.6. ჩამიწების სახეები: ა – მუშა; ბ – დამცავი.



ბ)

დანულება ეწოდება ელექტროდანადგარების ღითონის კორპუსების წინასარგანზრასულ მიერთებას მრავალჯერ ჩამიწებულ ნულოვან დამცავ სადენონ.

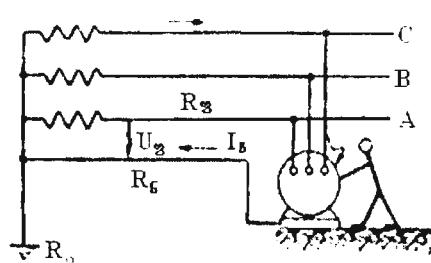

ნახ.1.7. ელექტრომიმდებების დანულება ჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელებში

იგი გამოიყენება 1000 ვ-მდე ძაბვის ჩამიწებულნეიტრალიან ქსელებში და უზრუნველყოფს ქსელის დაზიანებული უბის ავტომატურ გათიშვას და მომუშავეობა სიმედო დაცვას (ნახ.1.7).

ასეთ წრედებში კორპუსთან ნებისმიერი შერთვა გარდაიქმნება მოკლედ შერთვად და ავარიული უბანი გამოირთვება დნობადი მცველით ან ავტომატური ამომრთველით.

დაიმახსოვრეთ! დუნავის მიმღებთა ჩამიწება და დანულება არ გამოიყენება ცვლადი დუნავის 42 ვ-მდე და მუდმივი დუნავის 110 ვ-მდე ნომინალური ძაბვისას.


საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ ქსელებში სარგებლობები დამცავი ჩამიწებით?
2. რას წარმოადგენს დამცავი ჩამიწება?
3. ჩამოთვალე დამცავი ჩამიწების სახეები.
4. რას ეწოდება დანულება?

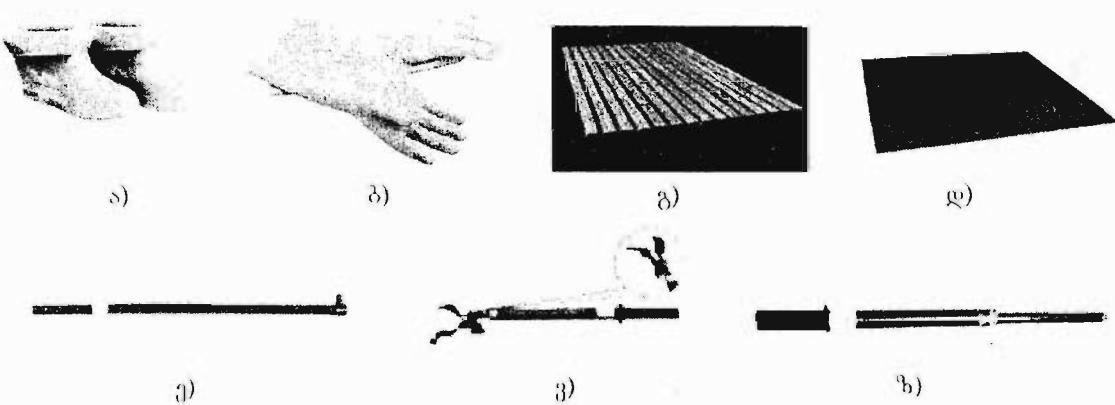1.11. ელექტროტექნიკური დამცავი საშუალებები

დამცავი საშუალებები ეწოდება ხელსაწყოებს, აპარატებს, გადასატან და გადასაზიდ მოწყობილობებს, აგრეთვე ხელსაწყოების, დანადგარებისა და აპარატების ცალკეულ ნაწილებს, რომლებიც ემსახურებიან პერსონალის ელექტროდენიონ დაზიანებისგან დაცვას.

ელექტროდანადგარებში გამოყენებული დამცავი საშუალებები პირობითად შეიძლება დაიყოს სამ ჯგუფად: 1. მაიზოლირებელი საშუალებანი (ნახ.1.8).






a)

b)

c)

ნახ.1.8. მაიზოლირებელი საშუალებები: а – დიელექტრიკული ბოტები; б – დიელექტრიკული ხელთათმანები; გ – დასადგამი; დ – რეზინის ხალიჩა; ე – მაიზოლირებელი ოპერატორული შტანგა; ვ – მაიზოლირებელი მარწუხი; ზ – მაღალი ძაბის მაჩქენებელი; თ – დაბალი ძაბის მაჩქენებელი; ი – საზომი შტანგა; კ – დენის მარწუხი

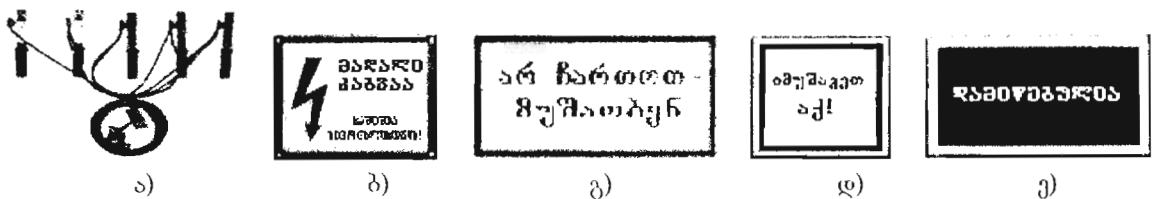2. ხელით გადასატანი დროებითი დასაყენებელი ჩამამიწებელი, გადასატანი ჰელომდობი მოწყობილობა და გამაფრთხილებელი პლაკატები.



ა)

ბ)

გ)

დ)

ე)

ნახ.1.9. а – დროებითი დასაყენებელი ჩამამიწებელი; პლაკატები: ბ – გამაფრთხილებელი; გ – ამერძალავი; დ – ნებადამრთველი; ე – გამახსენებელი

3. ელექტრული რკალის გამოსხივებისაგან, მისი წვის შედეგად გამოყოფილი პროდუქტებისა და მექანიკური დაზიანებისაგან დაცვის საშუალებები: დამცავი სათვალეები, აირწინადები, სპეციალური ხელთათმანები და ა.შ.




ა)



ბ)

ნახ.1.10. а – დამცავი სათვალე; ბ – აირწინადი

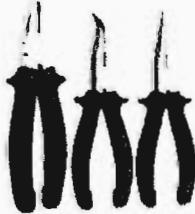დამატებით დამცავ საშუალებებს მიეკუთვნება საზეინკლო-სამონტაჟო იარაღების კომპლექტი (ნახ.1.11).




ა)



ბ)



გ)

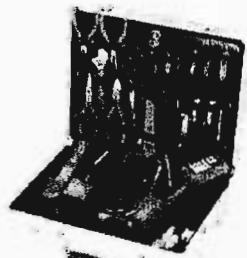

დ)

ნახ.1.11. დამატებითი დამცავი საშუალებები: а – ბრტყელტუჩა; ბ – ქანჩსაჭერი; გ – სახრახნისი; დ – მონტიორის ინსტრუმენტების კომპლექტი

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება დამცავი საშუალებები?
2. პირობითად რამდენ ჯგუფად იყოფა დამცავი საშუალებები?
3. ჩამოთვალეთ დამატებითი დამცავი საშუალებები.

1.12. ელექტროდანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაცია

ელექტროდანადგარები შეიძლება იყოს ღია ან დახურული ტიპის იმისდა მიხედვით, დაცულია თუ არა ისინი ატმოსფეროს ზემოქმედებისაგან (ე.ი ღია სივრცეში, თუ დახურულ სათავსში). ძაბუის მიხედვით კი: 1000ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზემოთ. ამის მიხედვით მათ მიმართ მოთხოვნები სხვადასხვაა და მოცემულია სპეციალურ ნორმებში.

ელექტროდანადგარების მომსახურე პერსონალი იყოფა შემდეგ ჯგუფებიდ: ად-მინისტრაციულ-ტექნიკური, ოპერატიული, შემკვეთებული, ოპერატიულ-შემკვეთებული და არაგლეჩტროტექნიკური პერსონალი. ამ უკანასკნელს სპეციალური განათლება არ აქვს, პერსონალს უტარდება პირველადი სამედიცინო შემოწმება სამსახურში მიღებისას, ხოლო შემდეგ ჯანმრთელობის მდგრამარეობა მოწმდება, ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. სიმაღლეშე მომუშავეებისა – ყოველ წელს. სამუშაოსთან შეუთავსებელი დაავადებების ნუსხას აღვენს ჯანმრთელობის სამინისტრო.

დაიმახსოვრეთ! სამუშაოზე კველი ახლომდებულებულმა პირმა უნდა გაიაროს სპეციალური ხწავლები და ინსტრუქტივი: შესავალი, პირველადი, განძურებითი (თვეში ან თრ თვეში კრობელი), განხსაუმორებით ხასახურისმებლოთ ან მუზაფ ხაფრთხო ზონაში მომუშავე პერსონალი მოწმდება უხაფრთხოების წესებისა და ინსტრუქციის ცოდნაში, ასევე უზარდებათ გაგმის გარეშე ინსტრუქტივი. ივოლგ პროცესი შეორდება უბედური შემთხვევის დროს, რათა აღმოფხვრილ იქნებ შემდვრომი გართულებები.

შემოწმების ხახებია: პირველადი, პერიოდული (ანუ განმეორებითი 2 წელში ერთხელ) და გეგმის გარეშე (თუ პერსონალი არდვევს მოთხოვნებს).

პერსონალი იყოფა 5 საკვალიფიკაციო ჯგუფად:

I ჯგუფი: პირებს არ აქვთ ელექტროდანადგარებთან მუშაობის ხტავი, ან გამოცდილება ერთ თვეში ნაკლებია. მათვის საჭმარისია გაიარონ ინსტრუქტივი და გაფორმდეს სპეციალურ უერნალში. ცოდნის შემოწმების შესახებ მოწმობა არ სჭირდებათ.

II ჯგუფი: პირებს აქვთ ხტავი ერთ თვეში მეტი, ან დამთავრებული აქვთ სპეციალური საშუალები ან უმაღლესი ტექნიკური სახწავლებელი. მათ უნდა იკოდნენ მოსალოდნებული საფრთხის შესახებ; უნდა იკოდნენ უსაფრთხოების წესებს და თვით ელექტროდანადგარს, უნდა შეძლონ პირველადი დახმარების აღმოჩენა და ხარალებულისათვის.

III ჯგუფი: პირებს აქვთ 12 თვეში მეტი მუშაობის ხტავი და ფლობები იმ ცოდნას, რაც II ჯგუფს მოეთხოვება, ასევე აქვთ და ელექტროტექნიკის სფეროდან შესაბამისი ცოდნა. 18 წელის ქვემოთ III ჯგუფი არ მიეკუთვნება.

IV ჯგუფი მიენიჭება III ჯგუფის სტაჟიან პირებს, მათ უნდა პქონდეთ გარკვეული მოცულობით ცოდნა ელექტროტექნიკაში, უნდა შეეძლოთ ელმოწყობილობათა აწყობა და უსაფრთხო პირობების შექმნა.

V ჯგუფს მოეთხოვება ყველა ის პირობა, რაც მეოთხეს და კომპლექტდება სტაჟიანი IV ჯგუფებით. მათ უნდა იკოდნენ უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების უკეთ მოთხოვნა.

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ ელექტროდანადგარების მომსახურე პერსონალის ჯგუფები.
2. რამდენ საკვალიფიკაციო ჯგუფად იყოფა პერსონალი?
3. რა შემთხვევაში ენიჭება პერსონალს III საკვალიფიკაციო ჯგუფი?
4. ჩამოთვალეთ შემოწმების სახეები.

1.13. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო დენი

ამ მიმართულებით დღეისათვის მოქმედებს ელექტროუსაფრთხოების სახელმწიფო სტანდარტი 12.1.000-80 შუსს. ელექტროუსაფრთხოება. შეხების ძაბვისა და დენის ზღვრული დასაშვები დონეები.

სტანდარტები მოიკავს საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ელექტროდანადგარებს მუდმივი და ცვლადი დენით (სიხშირე 50 და 400 ჰz) და ადგენს ადამიანისათვის შეხების ძაბვისა და მის ორგანიზმი გამავალი დენის ზღვრულ დასაშვებ ნორმებს. ნორმალური (უავარიო) ფუნქციონირებისათვის მიღებული ნორმები ნაჩვენებია ცხრილში (1.1).

დაცვის დონისმიერებისა და საშუალებების პროექტირების დროს ამ სტანდარტების დაცვა აუცილებელია. დენის გავლის გზად მიღებულია „ხელი-ხელი“ ან „ხელი-ფეხები“. დენის მოქმედების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს დღედამეში 10 წთ-ს.

ცხრილი I.I

დენის სახე და სიხშირე	უდიდესი დასაშვები მნიშვნელობები	
	შეხების ძაბვა, გ	ორგანიზმი გამავალი დენის ძაბვა, მა
ცვლადი, 50 ჰz	2	0,3
ცვლადი, 400 ჰz	3	0,4
მუდმივი	8	1,0

მაღალი ტემპერატურის (25°C-ზე მეტი) და ტენიანობის (75%-ზე მეტი) შემთხვევაში ეს ნორმები სამჯერ მცირდება.

(ცხრილში (1.2) მოცემულია შეხების ძაბვის ($U_{\text{შე}}^{\text{h}}$) და ორგანიზმი გამავალი დენის ($I_{\text{აღ}}$) მაქსიმალური დასაშვები მნიშვნელობები ავარიული რეჟიმისათვის 1000 ვ-მდე ძაბვის ხამინებულ, იზოლირებულ ხეიტრალიან და 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვის იზოლირებულ ხეიტრალიანი ქსელებისათვის.

ცხრილი 1.2

დენის ხახე და სიხშირე	ნორმირებული ლი სიღილე	დენის მოქმედებისხანგრძლივობა t , წთ											
		0,01- 0,08	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	>1,0
ცვლადი 50 ჰც	$U_{აფხ. 3}$	650	500	250	165	125	100	85	70	65	55	50	36
	$I_{ად. მა}$	650	500	250	165	125	100	85	70	65	55	50	6
ცვლადი 400 ჰც	$U_{აფხ. 3}$	650	500	500	330	250	200	170	140	130	110	100	36
	$I_{ად. მა}$	650	500	500	330	250	200	170	140	130	110	100	8
მედივი	$U_{აფხ. 3}$	650	500	400	350	300	250	240	230	220	210	200	40
	$I_{ად. მა}$	650	500	400	350	300	250	240	230	220	210	200	150
გასწორე- ბული, 2ნ/ჰ	$U_{აფხ. ამპლ. 3}$	650	500	400	300	270	230	220	210	200	190	180	-
	$I_{ად. ამპლ. მა}$	650	500	400	300	270	230	220	210	200	190	180	-
გასწორე- ბული, 1ნ/ჰ	$U_{აფხ. ამპლ. 3}$	650	500	400	300	250	200	190	180	170	160	150	-
	$I_{ად. ამპლ. მა}$	650	500	400	300	250	200	190	180	170	160	150	-

შენიშვნა. შემთკლება 2/ნა და 1 ნ/ნ შეესაბამება 2 და 1 ხახევარპერიოდიანი გამმართველი სქემის გამოყენებას.

1000 ვ-ზე მაღალი ძაბვის (50 ჰც სიხშირის) ჩამიწებულ ნეიტრალიანი საწარმოო ელექტროდანადგარების ავარიული რეეიმუბისათვის შეხების ძაბვის დასაშვები მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში (1.3).

ცხრილი 1.3

დენის მოქმედების ხანგრძლივობა, წთ		0,1-მდე	0,2	0,5	0,7	1,0	1,5
შეხების ძაბვის დასაშვები მნიშვნელი, $U_{აფხ. 3}$	500	400	200	130	100	65	

1000ვ-მდე ძაბვის (50ჰც სიხშირის) საჭიროაცხოვრებო ელექტროდანადგარებში, რემდებსაც იყენებენ ხაცხოვრებელ ბინებში, კომუნალურ და საზოგადოებრივი ტიპის შენობებში, როგორიცაა ოვატრები, კინოთეატრები, კლუბები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, მაღაზიები, საავადმყოფოები და სხვა, ავარიული რეეიმის შემთხვევაში შეხების ძაბვისა და აღამიანის ორგანიზმში გამავალი დენის დასაშვები მნიშვნელობები აიღება ცხრილიდან (1.4).

ცხრილი 1.4

ნორმირებული მნიშვნელობა	დენის მოქმედების ხანგრძლივობა, წთ											
	0,01-0,08	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	>1,0
$U_{აფხ. 3}$	220	200	100	70	55	50	40	35	30	27	25	12
$I_{ად. მა}$	220	200	100	70	55	50	40	35	30	27	25	2

შეხების ძაბვისა და ორგანიზმში გამავალი დენის დასაშვები მნიშვნელობების კონტროლი წარმოებს ამ სიღილეების გაზომვით ისეთ აღილებში, სადაც შეიძლება მოხდეს ქსელში ხართვა და წრედის შეკვრა მისი მეშვეობით.

საკონტროლო კითხვები:

1. აღამიანის რომელი ორგანოები მიიღება დენი გავლის გზად?
2. შეხების ძაბვის რა მნიშვნელობაა დასაშვები 0,1 წთ-ის განმავლობაში?
3. 100 ვ შეხების ძაბვისას აღამიანის ორგანიზმში გამავალი დენის რა მნიშვნელობაა დასაშვები 0,2 წთ-ის განმავლობაში?

1.14. საწარმოო სანიტარია

საწარმოო სანიტარია არის ორგანიზაციული, პიგიენური და სანიტარულ-ტექნიკური დონისძიებების სისტემა, რომელიც აღკვეთს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მავნე საწარმოო ფაქტორებს, მოწამელებსა და პროფესიულ დაავადებებს.


სამშენებლო საწარმოთა სპეციალურო გარემო. ადამიანის ორგანიზმში მუდმივად მიმდინარეობს ნივთიერებათა ცელა და ენერგიის ცვალებადობა. საკვების სახით მიღებული ენერგია საბოლოოდ სითბურ ენერგიად გარდაიქმნება. სითბოს გაცემა ორგანიზმიდან გარემოში სამი გზით ხორციელდება: გამოსხივებით, კონვექციითა და აოროტქლებით. სითბოს გაცემა დამოკიდებულია მეტეოროლოგიურ პირობებს ანუ პაერის ტემპერატურაზე, ფარდობით ტენიანობაზე და პაერის მოძრაობის სიჩქარეზე. ადამიანის სხეული მუდმივად ახდენს სითბური ბალანსის რეგულირებას, ანუ ოერმორეგულაციას.

ოერმორეგულაცია – ეს არის ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესები მეტნაკლებად ერთნაირი (36°C) ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. სხეულის მეტისმეტად გადახურებისას, როცა ფარდობითი ტენიანობაც მაღალია, შესაძლოა ადამიანმა თბური დარტყმა მიიღოს.

ხანგრძლივი დაკვირვებით დაადგინეს ტემპერატურის ფარდობითი ტენიანობისა და პაერის მოძრაობის სიჩქარის სხვადასხვა კომბინაციები, როდესაც ადამიანი კომფორტულად გრძნობს თავს.

საწარმოო სათავსების ოპტიმალური ტემპერატურაა: წლის თბილ პერიოდში ($t \geq 10^{\circ}\text{C}$) – $22\text{--}25^{\circ}\text{C}$, კინ პერიოდში ($t \leq 10^{\circ}\text{C}$) – $17\text{--}22^{\circ}\text{C}$. პაერის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარეა $0.2\text{--}0.3$ მ/წმ. ოპტიმალური ფარდობითი ტენიანობაა $40\text{--}60\%$ ღინისძიებები თბილი საჰაერო გარემოს შესაქმნელად სამ ჯგუფი იყოფა: ტექნიკური, ორგანიზაციული და სანიტარულ-პიგიენური ღინისძიებები.

ტექნიკური მეთოდები: ცხელ საამქროუბში თერმული დუმელები უნდა დამზადდეს ნაკლებად სითბოგამტარი მასალებისაგან, ჩასატვირთვი საკნების იზოლაციისათვის აწყობენ ეკრანებს წყლისა და საჰაერო ფარდების საშუალებებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს ვენტილაციას. თე სათავსებში თბური გამოსხივების მდლავრი კერებია, საჭიროა ე.წ საჰაერო შხაპებით, სპეციალური ვენტილატორებით პაერის ჭავლის მიწოდება. ფართოდ გამოიყენება პაერის კონდიცირებაც.

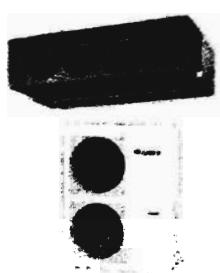

ნახ. 1.12. კონდიციონერი

თანამედროვე კონდიციონერები (ნახ.1.12) ერთდროულად არეგულირებენ ტემპერატურას, ფარდობით ტენიანობას და პაერის მოძრაობის სიჩქარეს.

სანიტარულ-პიგიენური საშუალებები: მათ მიეკუთვნება სამუშაო ადგილების მარილიანი და გაზიანი წყლით მომარაგება. მაღალი ტემპერატურის სამუშაოების შესრულებისას ორგანიზმი ცვლაში კარგავს დიდი რაოდენობით წყალს, მარილსა და წყალში ხსნად ვიტამინებს. ჩვეულებრივი წყალი წყალი წყურვილს ვერ კლავს, ამიტომ პურსონალი

უფასოდ მარაგდება 0,5% მარილიანი და გაზიანი წყლით. დიდი მნიშვნელობა აქვს წყლის პროცედურებს.

ორგანიზაციული ღონისძიებები გულისხმობს ცხელ საამქროებში სამუშაო აღგილების მახლობლად ტალავრების (ოაზისების) მოწყობას. იქ სუფთა და გაგრილებული პაერი მიეწოდება აერატორით. დასვენება და შხაპი სწრაფად ადალგენს გულისხმობარდევთა სისტემის წონასწორობას და ხელს უწყობს სხულის ნორმალურ თერმორეგულაციას.

მტვერი მშენებლობაზე და მასთან ბრძოლის მეთოდები. საწარმოო მტვერი არის სამუშაო პროცესის დროს მყარი ნივთიერებისაგან წარმოქმნილი უმცირესი ნაწილაკები, რომელებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმყოფებიან პაერში შეტივტივებულ მდგომარეობაში. წარმოების მიხედვით მტვერი შეიძლება იყოს ორგანული ან არაორგანული, ხოლო ქიმიური შედგენილობის მიხედვით – ტოქსიკური და არატოქსიკური. ზოგიერთი სახეობის მტვერი შეიძლება იყოს ფეთქებადი. 10 მიკრონზე დიდი ზომის ნაწილაკები სწრაფად ილექტება, 0,1–10 მიკრონი ზომის – ნელა, ხოლო 0,1 მიკრონზე მცირე ზომის ნაწილაკები კი მუდმივად რჩება პაერში შეტივტივებულ მდგომარეობაში.

მტვერი მავნეა ადამიანის ორგანიზმისათვის: აზიანებს სასუნთქ გზებს, კანს, მხედველობასა და საჭმლის მომნელებელ ორგანოებს. თვალისათვის განსაკუთრებით საშიშია კირის, ქვანახშირის, კარბიდის, ცემენტის მტვერი. სასუნთქი გზების დაზიანება შედარებით მსუბუქია, თუ ნაწილაკები ადვილად ხსნადია, მაგრამ თუ მტვერი ტოქსიკურია, მაშინ, რაც უფრო ადვილად ხსნადია, მით უფრო ძლიერია მისი მომწამლავი მოქმედება.

დაიმახსოვრეთ! ორგანიზმისათვის უველაზე უფრო საშიშია მტვერის შეჭრა ვილზებში.

მტვერთან ბრძოლის ღონისძიებები იყოფა სამ ჯგუფად: 1) სოციალურ-უფლებრივი; 2) სამედიცინო-სანიტარული და 3) საინჟინრო-ტექნიკური.

სოციალურ-უფლებრივი ღონისძიებები გულისხმობს მტვრიან გარემოში სამუშაო დღის ხანგრძლივობის შემცირებას, დამატებით შევებულებასა და სოციალურ კვებას.

სამედიცინო-სანიტარული ღონისძიებები გულისხმობს მტვრიან გარემოში მომუშავეთა მიღებისას მათ სამედიცინო შემოწმებას, ასევე პერიოდულ პროცესიულ გასინჯვებს.

საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებებია: ტექნოლოგიური პროცესებისა და მოწყობილობების შეცვლა ნაკლებად მტვერწარმომშობი მოწყობილობებით და მორწყვა. მორწყვა და დანამება ყველაზე იაფი და უფექტურია. მტვრის ნაწილაკების დაჭერა წარმოების შექანიკური ფილტრებით, დალუქვით, ულტრაბეგერული ველით და სხვა ხერხებით.

თუ პაერში მტვრის შემცირება სანიტარულ ნორმამდე შეუძლებელია, მაშინ აუცილებელია პერსონალის მომარაგება ინდიკიდუალური დაკვის საშეალებებით, რისთვისაც გამოიყენება სხვადასხვა სახის რესპირატორები (ნახ.1.13) მტვრის სახეობისა და ტოქსიკურობის გათვალისწინებით.



ნახ. 1.13. რესპირატორი

მავნე ნივთიერებები მშენებლობაზე და დაცვის ღონისძიებები. ჰაერში მცირე რაოდენობითაც კი მავნე აირების, მტკრისა და ორთქლის მინარევების არსებობას შეუძლია გამოიწვიოს ადამიანის დაავადება, მოწამვლა. მშენებლობაში ვხვდებით შემდეგ მომწამლავ ნივთიერებების: ნახშირორჟანგს, ნახშირჟაჩს, გოგირდოვან აირს, გოგირდწყალბადს, რომლებიც წვის პროდუქტებია.

მავნე ნივთიერებებისაგან დაცვის ღონისძიებებია: ტექნოლოგიური პროცესების რაციონალიზაცია, ტოქსიკურ ნივთიერებათა შეცვლა ნაკლებად მავნე ნივთიერებებით, საწარმოო პროცესების მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დისტანციური მართვა; მანქანა-აპარატების ჰერმეტიზაცია, გამწოვი ვენტილაცია, სათავსოთა გასუფთავება, დეგაზაცია, მომუშავეობა პირადი ჰიგიენის დაცვა; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება; შემოკლებული სამუშაო დღე, შესვენებები, დამატებითი შვებულება, სპეციალური კვება, სამედიცინო პროფილაქტიკური ღონისძიებები.

საწარმოთა ვენტილაცია. საწარმოო სათავსებში ნორმალური საჰაერო გარუმოს შესაქმნელად აუცილებელია სუფთა ჰაერის განუწყვეტელი მიწოდება და გადამუშავებული ჰაერის განდევნა მცირე დროის განმავლობაში. ჰაერის მოძრობა სათავსებში ხორციელდება მექანიკური ან ბუნებრივი ვენტილაციით. ბუნებრივი ვენტილაცია ხდება ჰაერის მოძრაობის ზემოქმედებით და გამოიყენება როგორც სამრეწველო, ასევე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში.



ნახ.1.14. საწარმოს მექანიკური ვენტილაცია

მექანიკური ვენტილაცია (ნახ. 1.14) ხორციელდება ვენტილატორების დახმარებით და გამოიყენება უშუალოდ სამუშაო ზონიდან მავნე მტკრისა და აირების მოსაცილებლად, რათა არ შეერთის მთელი სათავსის ჰაერს.

ხმაური მშენებლობაზე. დასაშვები ნორმები და დაცვის საშუალებები. ხმაური წარმოადგენს სხვადასხვა სიხშირისა და ინტენსივობის მქონე ბეჭრათა ერთობლიობას. მშენებლობაზე ხმაურის წარმომშობი მიზეზებია: 1. მოძრავი სამშენებლო მანქანები; 2. მანქანები ბეტონის ნარევის მოსამზადებლად, შესამკვრივებლად და ტრანსპორტირების; ვიბრომოვედნები; 3. ხელის მექანიზებული ინტრუმენტები – ელექტრული და პნევმატიკური.

დაიმახსოვრეთ! ადამიანი შეიგრძნობს ბეჭრებს სიხშირით 16-დან 20000 პერცამდე. საწარმოო ხმაურის ხანგრძლივი ზემოქმედება იწვევს ხმის დაჭვითუბას, სიხშებებს, პიპერტონიას, კუჭის წყლის განვითარებას და პროფესიულ დაცვადებას.

ოთვლება, რომ ხმაურის 6-10 დეციბელით (დბ) შემცირება შრომის ნაყოფი-გრებას ზრდის 10-12%-ით.

სანიტარული ნორმების მიხედვით ხმაური საცხოვრებელი სახლების წინ 2 მ მანძილზე არ უნდა აღემატებოდეს 50 დბ დდისა და 40 დბ დამის საათებში. საცხოვრებელ ოთახებში – 25 დბ, საცხოვრებელ კვარტლებში – 35 დბ.



ნახ.1.15. ჩაფხუტი

ხმაურთან ბრძოლის მეთოდები იყოფა სამ ჯგუფად: არქიტექტურულ-გეგმარებითი, ტექნოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებები. არქიტექტურულ-გეგმარებითი ღონისძიება გულისხმობს საწარმოს გნერალური გეგმის სწორ გადაწყვეტას; ტექნოლოგიური – ისეთი ტექნოლოგიის არჩევას, სადაც გამოყენებული მანქანები გამოიწვევენ მინიმალურ ხმაურს; სანიტარულ-ჰიგიენური – მშრომელთა მომარაგებას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: ყურსაცმებით, ჩაფხუტებითა (ნახ.1.15) და შლემაფონებით.

ვიბრაციის მავნე მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე და დაცვის ღონისძიებები. ვიბრაცია წარმოადგენს დრეკადი ფიზიკური სხეულების მექანიკურ რხევებს. მას ჟევიგრმნობო სამშენებლო მოედანზე და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციათა ქარხნებში, ვიბრომოედნებზე, სხვადასხვა ელექტრო და პნევმოელექტრული ხელსაწყოების გამოყენებისას.

დაიმახსოვრეთ! ადამიანის ორგანიზმზე ვიბრაციის ზემოქმედება იწვევს ხისხლარღვების ხაზმებს. ძვლიან აღვილებში მარილების დაგროვებას. ხახუჭების დაავადებას, მკრძნობელობის დაკარგვას. ვიბროდავადება მიუკუთვნება პროფესიულ დაავადებებს.


ვიბრაციის მავნე ზემოქმედების შემცირება შეიძლება ვიბროიზოლაციით, ვიბრაციის შთანთქმითა და ჩახშობით.

ბუნებრივი და ხელოვნური განათება და შინი ნორმირება. საწარმოო სათავსთა და სამუშაო აღვილების რაციონალური განათება აუმჯობესებს შრომის პირობებს, ხელს უწყობს შრომის ნაყოფიერების ზრდას, უსრუचველყოფს თვალის გადაუდლენად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მდგრადი ხილვადობის შენარჩუნებას, წარმოადგენას ტრაგმატიზმისა და პროფდავადებითა წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს.


საწარმოო სათავსთა განათება შეიძლება იყოს ბუნებრივი, ხელოვნური და შერეული. ბუნებრივი განათება იქმნება მზის სხივები ენერგიით. სამრეწველო სათავსებში გამოიყენება ხელოვნური განათების ორი სახე: მუშა და საავარიო. მუშა განათება ემსახურება ჩვეულებრივ პირობებში სამუშაო აღვილების დასამუშავებელი ზედაპირების და დამხმარე ფართის განათებას. იგი ორი სახისაა – საერთო და კომბინირებული.

საერთო მუშა განათება (ნახ.1.16) მთელ სათავსში ქმნის ერთნაირ ფონს, განათება მიიღწევა ერთი და იმავე ტიპისა და სიმბლავრის ნაოურების ერთ სიმაღლეზე განლაგებით.

ადგილობრივი განათება (ნახ.1.17) გამოიყენება მხოლოდ ცალკეული სამუშაო ადგილების გასანათებლად, უშეაღოდ დაზებობას, მანქანებთან, მაგიდებთან. მხოლოდ ადგილობრივი განათების მოწყობა ნორმებით დაუშვებელია. იგი გამოიყენება საერთო განათებასთან ერთად.

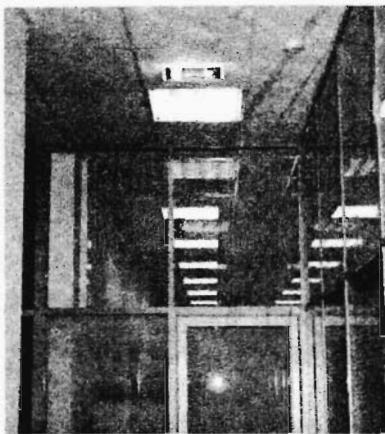

ნახ.1.16. მუშა განათება.

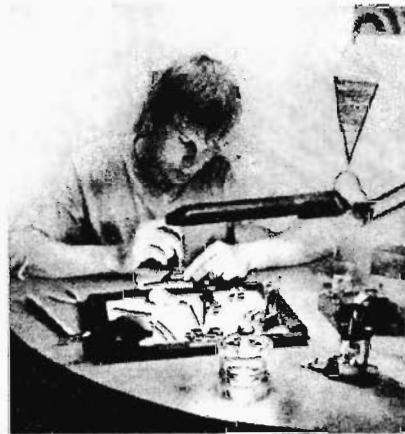

ნახ.1.17. ადგილობრივი განათება

კომპინირებული განათება ეწოდება საერთო და ადგილობრივი განათების ერთობლიობას. კომპინირებული განათების შემთხვევაში საერთო განათება ნორმირებული კომპინირებული განათების 10% მაინც უნდა იყოს. ამასთან, ლუმინესცენტური ნათერებისას – არანაკლები 150 ლუქსი, ხოლო ვარვარი ნათურების გამოყენებისას – არანაკლები 50 ლუქსი.

დაიმახსოვრეთ! საავარიო განათება გათვალისწინებული მუშა განათების უკარი გამორთვის შემთხვევაში მემკონიერებული და ხადხის ხავვაჯუაცოდ.

მუშაობის გასაგრძელებლად საჭირო ავარიული განათებულობა აიღება საერთო მუშა განათებულობის 5%. ხოლო ხადხის უკარი გამორთვის მიზნით არანაკლები 0.5 ლუქსისა. იგი იკვებება დამოუკიდებელი ღუნის წყაროდან.

საკონტროლო კითხვები:

- რა არის საწარმოო საჩინაორია?
- რას უკლისენობს ორგანიზაციული დონისმიუბუბი?
- რას წარმოადგენს საწარმოო მტკერი?
- ნამოთვალეთ მტკერთან ბრძოლის დონისძიებათა ჯგუფები.
- სად გამოიყენება ბუნებრივი ვენტილაცია?
- ნამოთვალეთ ხმაურთან ბრძოლის მფორდები.
- რა ხერხებით შეიძლება ვიზრაციის მავნე ხემოქმდების შემცირება?
- ნამოთვალეთ საწარმოო სათავსთა განათების სახეები.
- საიდან იკვებება საავარიო განათება?

1.15. შრომის პიგიენა

შრომის პიგიენა არის მეცნიერება რომელიც შეისწავლის წარმოების პირობებში ადამიანის ჯანმრთელობაზე ფიზიკური, ქიმიური, ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური ფაქტორების ზემოქმედებას. შრომის პიგიენის ძირითადი ამოცანაა იმ ღონისძიებათა შემუშავება, რომლებიც საწარმოში მაქსიმალურად გააუმჯობესებენ შრომის პირობებს და შეამცირებენ პროფდაავადებებს. დადგნილია რომ სამუშაო დღის განმავლობაში ადამიანის შრომისუნარიანობა არ არის ერთნაირი. როდესაც მომუშავე შედის შრომის რიტმი, შრომისნაყოფიერება თანდათან მატულობს, ადწევს მაქსიმუმს რამდენიმე საათს და შემდეგ იწყება შრომისუნარიანობის დაჭვებითება, ანუ დადლა. მაღალი შრომის მწარმოებლობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია: მუშაობაში თანდათანობით ჩაბმა, მუშაობის რიტმულობა, გონებრივი შრომის დროს თანმიმდევრობა, შრომისა და დასვენების სწორი რეჟიმი. ადამიანთა დასვენების ძირითად ფორმას წარმოადგენს ძიღი, შრომის ერთი სახეობიდან მეორეზე გადასვლა, აგრეთვე ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: სამუშაო ადგილზე საპარო გარემოს მდგომარეობა, განათება, ავეჯის რაციონალური განლაგება, მყუდრობა, კედლების შეღებვა სათანადო ფერებში, განსაზღვრული კალორიული საკვების მიღება.

1.16. ელექტრული დენიო დაშავებულთათვის პირველი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა

დაშავებულთათვის პირველი დახმარება ეს არის ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც მიმართული მათი სიცოცხლის უნარიანობისა და ჯანმრთელობის აღდგენის ან შენარჩუნებისათვის. სამედიცინო პერსონალის მოსვლამდე თანადგომა და მზრუნველობა აღმოჩენილი უნდა იქნეს დაზარალებულის გვერდით მყოფი პირის (ურთიერთდახმარება) ან თვით (თვითდახმარება) დაშავებულის მიერ. იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად და საზრიანად იქნება აღმოჩენილი პირველი დახმარება, მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული დაშავებულის სიცოცხლე და მკურნალობის უფასოება.

დაიმახსოვრეთ! თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, როგორ აღმოუჩინოს პირველი დახმარება დაშავებულსა და თავის თავს.

ელექტრული დენიო დაშავებულთათვის პირველი დახმარება ორი ეტაპისაგან შედგება: დაშავებულის განთავისუფლება დენის მოქმედებისაგან და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა ექიმის მოსვლამდე.


ადამიანის განთავისუფლება დენის მოქმედებისაგან.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრული დენიო დაზიანების შემთხვევაში საჭიროა ხწრაფად გავათავისუფლოთ დაშავებული ელექტრული დენის მოქმედებისაგან, რადგან დენის მოქმედების ხანგრძლივობაზე დიდადაა დამოკიდებული ელექტროტრამზის ხიმიძე.

ძაბვის ქვეშ მყოფი დაზარალებული ხშირად დამოუკიდებლად ვერ ითავისევთ-ლებს თავს. ეს ხდება კუნთების უნტბლიუ კრუნჩხფით შეკუმშვებისას, კიდურებისა ან სხვა ორგანოთა დამბლის, ნერვიული სისტემის დაზიანებისას, როდესაც იგი ვეღარ გადაადგილდება მძიმე მექანიკური ტრამფის ან გონების დაკარგვის გამო. მისი ვათავისუფლება შესაძლებელია რამდენიმე გზით. მათგან პირველია ელექტროდანადგარის სწრაფი გამორთვა.

ელექტროდანადგარის გამორთვა ხდება უახლოესი ამომრთველის გათიშვით მკველების ამოხრახნით, შეგვესელის გამორთვით და ა.შ. მხედველობაში უნდა მივიღოთ რომ თუ დაზარალებული გარკვეულ სიმაღლეზე შეიძლება გამორთვისას იგი ჩამოვარდეს, ხოლო, ამორთვისას შეიძლება შუქი ჩაქრეს, ამიტომ საჭიროა ვიქონიოთ ფარანი, სანთელი, და ა.შ. თუ გვაქვს ავარიული განათება სასწრაფოდ ჩაგროთ იგი.

თუ სწრაფი ამორთვა შეუძლებელია დაშორების ან მიუდგომდობის გამო შეიძლება წრედი გავთიშოთ გამტარის გადაჭრით ან დაშავებული მოვაცილოთ გამტარის. მუთოდის შერჩევა დამოკიდებულია ძაბვაზე და უმთავრესად დამხმარის კვალიფიკაციაზე, ყველა შემოხვევაში, საჭიროა დაშავებულის სწრაფი განთავისუფლება და ზრუნვა რათა თავად დამხმარე არ აღმოჩენდეს ძაბვის ქვეშ.

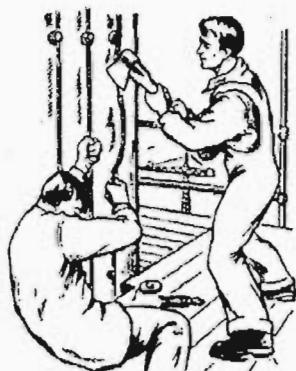

ნახ.1.18. საღენის გადაჭრა მშრალი
ხისტარიანი ცუდით




ნახ.1.19. დაზარალებულის გამორთვა მშრალ
ტანხმარებით ხელის ჩავლებით

1000 კ-მდე ძაბვის ქვეშ ზოგჯერ შეიძლება გამტარის გადაჭრა მშრალ ხისტარიან ცუდით ან ინსტრუმენტით, რომელსაც იზოლირებული სახელები აქვს. შეიძლება გამოვიყენოთ ნებისმიერი არაიზოლირებულ სახელებიანი მჭრელი იარაღებიც, თუ გვეცმვა რეზინის ხელთათმანები და ფეხსაცმელი (ნახ.1.18). მოკლე ჩართვის ან ელექტრული რკალის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად თითოეული გამტარი ცალ-ცალკე უნდა გადაიჭრას, რათა არ მოხდეს დამხმარის დაწეა ან თვალის დაზიანება.

შეიძლება დაზარალებულის გამორთვა მშრალ ტანხმარებით ხელის ჩავლებით. ამ შემოხვევაში არ უნდა შევეხოთ მის სხეულის და ჩამოწებულ საუნაფებს. უნდა ვიმოქმედოთ ერთი ხელით, მეორე ხელი უნდა იყოს ჯიბული ან ზერგზე (ნახ.1.19).

თუ ტანხაცმელი დასკვლებულია და აუცილებელია დაზარალებულთან შეხება, უნდა გვეცვას დოკლებირიკული ხელთაოთმანები, ხოლო მათი არქონის შემთხვევაში ხელზე უნდა დავიხვიოთ მშრალი ქსოვილი (მაგ. შარფი, პიჯაკის ან პალტის ხახული და ა.შ.), ასევე შესაძლებელია დაზარალებულზე დავაგდოთ პიჯაჭი, ლაბადა, რეზინის ხალისა ან უბრალოდ მშრალი ქსოვილი, თუ მოხერხდება, იატაქისაგან იხთლაციისათვის უნდა ხავიცათ რეზინის ბოტები ან უბრალოდ, დავდგეთ მშრალ ტანხაცმელზე, ხეზე და ა.შ. იმაზე, რაც დენს არ ატარებს.

დაიმახსოვრეთ! თუ დაზარალებული კუუნჩხითი შეკუმშვების გამო ხელს უკრის გამტარს, უნდა გავუხსნათ ხელი თითოეული თითოე ცალ-ცალები გასხნით. ამ შემოხვევაში დამხმარებ უნდა ეცვას დოკლებირიკული ხელ-თაოთმანი, ბოტები და იატებ დოკლებირიკულ ხადგარზე.

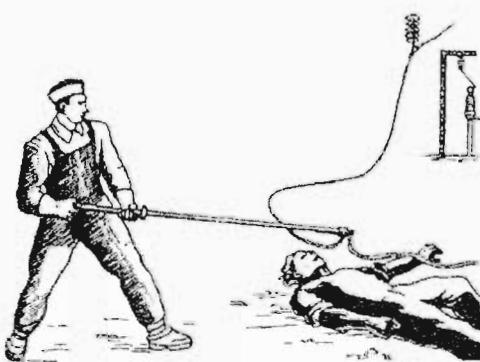

ჩახ.1.20. დაზარალებულის განთავისუფლება
1000 კ-ზე მეტი მაღალი მაბჯის ქსელში

გამტარის გადაგდება დაშავებული-დან შეიძლება მშრალი ჯოხით, ფიც-რით ან სხვა დენგაუმტარი საგნით.

1000-კ-ზე მაღალი მაბჯის დანაღგარებში აუცილებელია დოკლებირიკული ხელთაოთმანის და ბოტების ნაცმა და მოქმედება მაღალი მაბჯისათვის განკუთვნილი სპეციალური შტანგით და მარტენსებით (ჩახ.1.20). დოკლებირიკული ბოტები აუცილებელია ბიჯური მაბჯისაგან დასაცავდება.

დაიმახსოვრეთ! კლებირიოდადვარის აუტოსტრი კამიურება შეხაძლებულია ჟაველ ჩართვის მიწოდებით ან ფაზის ჩამოწებით. ეს მისახერხებელების ძროდი ძაბუს შემოხვევაში. რადგანეც ეს კლებირიოდადვარის ალტერნატივა ხერაფერებებით ხარჯლეთ დაცვით. თუმცი ეს მისტერებები ხაშური და უხდა მიგმაროთ მხოლოდ უკოდიერზე შემოხვევაში. მაგალითად, ხარჯრო ხელზე, როცა დაშარების გამო დაშვებულს ხერაფერ კურ ცავათავისუფლებოთ.

მოკლედ შერთვა და ჩამიწება ხარჯრო ხაზებზე შესაძლებელია მათზე ჩამამოწებელი გამტარის გადაგდებით. ხასერნებელი შესაბამისი ხილის სპილენძის არა-იხოდირებული მოქნილი ხადები. შეიძლება ხებისმიგრი ჩვეულებრივი არაიხოდირებული გამტარის გამოყენებაც გადაგდებული გამტარის კვეთი უნდა იყოს ხავმათ, რათა არ დაიწვას მოკლე ხართვის დენით, ხალჯის შემოხვევაში კვეთი უნდა იყოს: 1000 კ-მდე-16მ² და 1000 კ-ზე-25მ². გადაგდების წეს გამტარის კრის მოდე ხაიმედოდ ხამიწება, მფორდ მოდებზე კი პატარა ციფროს ამაღრებებზე. გადაგდება ისე უნდა მოხდეს, რომ გამტარი არ შექმნას ადამიანებს, მათ შორის დაზარალებულს და დამხმარებს. თუ დაშავებული კეცება კრის გამტარს, ხშირად ხავმარისა მხოლოდ აშ კამტარის ჩამიწება.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა არის დაშავებულთათვის პირველი დახმარება?
2. რომელი ეტაპებისაგან შედგება ელექტრული დენით დაშავებულთათვის პირველი დახმარება?
3. როგორ ხდება ელექტროდანადგარის გამორთვა?
4. როგორ არის შესაძლებელი მოკლედ შერთვისა და ჩამიწების გაკეთება?
5. რისგან გვიცავს დიელექტრიკული ბოტები?

1.17. პირველი სამედიცინო დახმარების გაწევის საკითხები

ელექტროდანადგარებთან მომუშავე პერსონალს უნდა შეეძლოს დაშავებულისათვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა. ეს უნდა მოხდეს მისი დენისაგან გათავისუფლებისთანავე. მისი სხვა ადგილზე გადაყვანა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საშიშროება კვლავ არსებობს, ანდა არსებული პირობები ცუდია (მაგ. სიბრელე, წვიმა, სივიწროვე და სხვა).

პირველადი დახმარების ღონისძიებები დამოკიდებულია დაზარალებულის მდგომრეობაზე, რის გასაგებადაც იგი უნდა დავაწვინოთ ზურგზე და შევუმოწმოთ სუნთქვა და პულსი.

დაშავებული სუნთქვას, თუ მისი სხეული მკერდის მიდამოვებში თანაბრად მოძრაობს ზემოთ და ქვემოთ. სუნთქვის დარღვევა ადვილი შესამჩნევია. ამ დროს დაშავებულის მკერდი არათანაბრად მოძრაობს და საჭიროა ხელოვნური სუნთქვა.

დაიმახსოვრეთ! გულის შეკუმშევები მიუთითებს იმაზე, რომ გული მუშაობს. ამის შესამჩნევად უნდა მოვუსმინოთ მას მკერდის მარცხენა ნახევარზე ყურის დადგით ან შევამოწმოთ პულსი ყველაზე შესამჩნევ ადგილას – საძირე არტერიასთან ან სხვაგან, მაგ. ხელზე.

საძირე არტერიასთან ყველაზე სუსტი პულსიც კი ისინჯება, ხოლო თუ აქაც არ ისინჯება, მაშინ გული აღარ იკუმშება (ნახ.1.21). ამ შემთხვევაში დაშავებულის თვალების გუგები გაფართოებულია. სუნთქვისა და გულისცემის შემოწმება უნდა მოხდეს სწრაფად 15–20წ-ში.



ნახ.121. პულსის შემოწმება
საძირე არტერიაზე

თუ დაზარალებული გონებაზეა, უნდა დავაწვინოთ მშრალ სადგარზე (საფეხზე), ზემოდან დავაფაროთ ტანსაცმელი, დაველოდოთ ექიმს, დავაკვირდეთ სუნთქვასა და გულისცემას. მან არ უნდა იმოძრაოს, არ უნდა გააგრძელოს მუშაობა იმიტომ, რაღაც დენის მოქმედება შეიძლება მოგვიანებითაც გამოვლინდეს, რამდენიმე წუთის საათის და დღის შემდეგ. თუ ექიმის გამოძახება შეუძლებელია, იგი საკაცით უნდა გადავიყვანოთ საავადმყოფოში.

თუ დაზარალებული უგონოდაა, მაგრამ პულსი და სუნთქვა აღენიშნება, უნდა დავაწვინოთ მოხერხებულად, გავუსნათ ქამარი, ტანსაცმელი, მივაწოდოთ სუფთა ჰაერი, ნიშანდურიანი ბამბა მიგუტანოთ ცხვირთან,

ხახული ვასხურთო წალი, დაკუზილოთ და გავუთბოთ ხეჭული. ექიმის მოხვდამდე იგი მშვიდ გარემოში უნდა იყოს.

დაიძახხოვეთ! თუ დაზარალებული ცელად ხეჭოქავ, მაგრამ პულხი ისახჯება, ხახურაფიც უნდა ჩავუტაროთ ხელოვნური ხეჭოქავა.

თუ ხახიცოცხლო ნიშნები არ აღინიშნება, ანუ როცა არც პულხია, არც გულისკენა, თვალის გუგები გაფართოებულია და არ რეგირებს სინათლეზე, არც მიღვნეულ გამაღიზიანებლებზე, ეს ნიშნავს კლინიკურ სიკედილს. ამ დროს დაუკორნებლივ საჭიროა ხელოვნური ხეჭოქავა და გულის მასაჟი დროული და სწორი პირველი დახმარება გადარჩენის საწინააღმდეგო მირითადად, დრო კლინიკური ხიკვდილიდან ბიოლოგიურ ხიკვდილიმდე 4-5 წელია, მაგრამ უოფილა შემთხვევებიც, როცა ეს დრო უფრო მეტია. ამიტომ ექიმის მოხვდამდე მას პირველი დახმარება არ უნდა შევუწყიშოთ, ბიოლოგიური ხიკვდილის არსებობას დადგენს მხოლოდ უქიმი.

საკონტროლო კითხვები:

1. როდის უნდა მოხდეს დამავალებულთათვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა?
2. ხად უნდა შეკვეთოს პულხი?
3. როგორია კლინიკური ხიკვდილის ნიშნები?
4. როგორ მოვიქცეთ თუ დაზარალებული გონიქაზეა?
5. როგორ მოვიქცეთ თუ დაზარალებული უცონოდაა, მაგრამ პულხი და ხეჭოქავა აღეხისნება?


1.18. ხელოვნური ხეჭოქავა

ხელოვნური ხეჭოქავის დახარისხულებაა თრგანიზმისათვის განგბადის მიზოდება. გარდა ამისა, იგი რევლების მიქმედებს ხახებრუ ცენტრზე თავის ტკინში. რაც კამანება დაზარალებულს ბენებრივი ხეჭოქავის აღდგენაში.

ხელოვნური ხეჭოქავა შეიძლება ჩატარდეს აპარატით ან ხელით. აპარატი შეიძლება იყოს ავტომატური ან რაიალურმატური (ხელის). სახ. 1.22-ზე ჩახვენებია ხელოვნური ხეჭოქავის ჩატარებულები ხელის პირტეტული აპარატი.


აპარატის შეკვეთმცი აღარი შევწოდება 0.25–1.5 ლ მოცულობით. აპარატს იჭვე ხარქველი, რითაც შეხაძლებელია შვეცერითო ქახებრედის ბალიშე. ამ შემთხვევაში დამავალებული შიგაწვდიო ჯანგბადით მდიდარ პატრი. როდესაც აპარატი გაიშლება ამ დროს ხელი პასური ამოსუნთქა და პაერი გამოვა ხარქიალეური ხარქველით.

პირველ რიგში, დაშავებულს უნდა შეკვეხნათ ტანსაცემელი, დავაწვინოთ იატაკზე ან მაგიდაზე ზურგით. ხელოვნური ხეჭოქავის ჩასაჭარებლად ქვედა ებაზ გამოწვენ წის (სახ.1.23,ა), ხელი შემდეგ

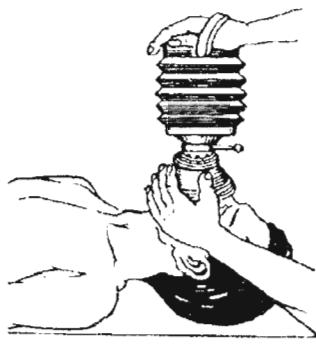

სახ.1.22. ხელოვნური ხეჭოქავის ჩატარება აპარატით


თითებს გადაიტანებ ნიკაპზე და დააწევიან ქვევით, გახსნიან პირს; შუბლზე დადებული მეორე ხელით გადასწევენ თავს უკან (ნახ.123.ბ).

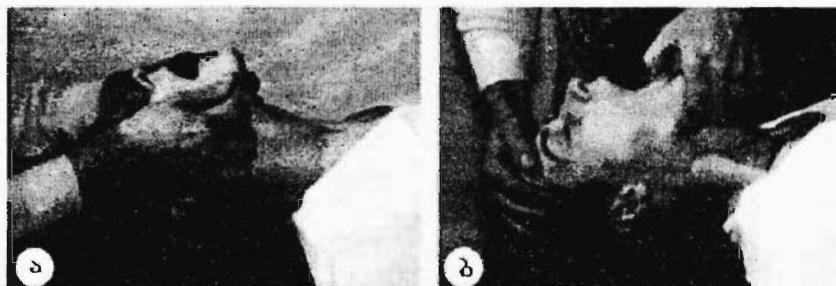

ნახ.123. მომზადება ხელოფნური სუნთქვისათვის

ერთი ხელი ამოვჭდოთ კისერში (ნახ.124.ა), მცორეთი გადავუწიოთ თავი ისე, რომ ნიკაპი და ყალი ერთ ხაზზე იყოს, თავქვეშ ამოვჭდოთ ტანხაცმელი, გავუხინჯოთ პირის ღრუ, რათა შიგ არ აღმოჩნდეს ხისხელი და ნერწყვი, თუ აქებ პროცესი, მოვაშოროთ იგი. პირი გამოვუწინდოთ ცხვირსახოვით ან პერანგის ხახელოთი. ამ დროს იგი, დროებით, გვერდზე უნდა გადავაბრუნოთ.

დამხმარე ღრმად ჩაიხუნთქავს და მერე დაშავებულს ჩაბერავს პირში. ამ დროს მან უნდა მოიცვას მთელი პირი, ხოლო ცხვირი დაფაროს ლოკით ან ხელი მოუჭიოროს. შემდეგ იგი მოკილედება დაზარალებულს, ხელისხმელი ჩაიხუნთქავს და ისევ ჩაბერავს. პატარა ბავშვებს ერთდღოულიდ ჩაბერავენ ცხვირში და პირში (ნახ.124.ბ).

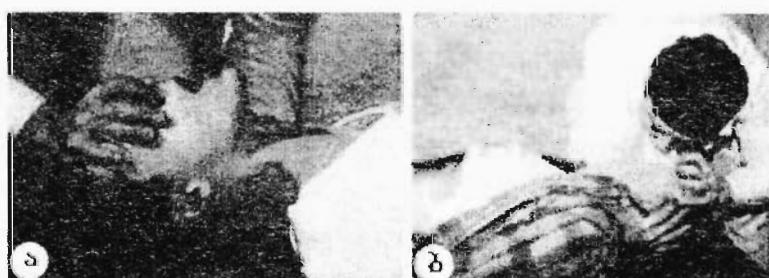

ნახ.124. ხელოფნური სუნთქვის ჩატარება „პირიდან-პირში“ მფოლდით

ხანდახან კრუნჩხვის გამო პირის გახსნა შეუძლებელია. ასეთ დროს ტარდება ხელოფნური სუნთქვა პირიდან ცხვირში.

ზრდასრულ ადამიანს წელში 10–12-ჯერ უტარდება ხელოფნური სუნთქვა, ეს იყო ყოველ 5–6 წამში, ბავშვებს – 15–18-ჯერ, ანუ კოველ 3–4 წამში.

დაიმახსოვრეთ! ხელოფნური სუნთქვა უნდა გაცრძელდეს მახამ, ხანამ და ქაუბულს არ აღუდებენ ღრმა, რიტუალი, დამთუქიდებული სუნთქვა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა დანიშნულება გამნიან ხელოფნურ სუნთქვას?
2. აღწერეთ როგორ ვატარებოთ ხელოფნური სუნთქვას.
3. ხანამ უნდა გატრენდეს ხელოფნური სუნთქვა?


1.19. გულის მასაჟი

გულის მასაჟის მიზანია დაშავებულის ორგანიზმის ხისხდის მიმოქცევის ხელოვნური შენარჩუნება და გულის ნორმალური შეკუმშვების აღდგენა.

ხისხდის მიმოქცევა აუცილებელია იმისათვის, რომ უკალა თრგანობა და ქსოვილს მიეწოდოს ესხვადი. რაც მიიღწევა ხელოვნური სუნთქვით. ასე რომ, გულის მასაჟთან ერთად აუცილებელია ხელოვნური სუნთქვაც.

გულის ნორმალური შეპუმშვების აღდგენია ხდება გულის გუნთების (მიოკარდის) მუქანიზმით გადიზიანებით. ამ დროს წნევა არტერიებში საჭმარისია იმისათვის, რომ ხისხდი მიეწოდოს უკალა (10-13 კგ ანუ 80-100 კგ.ს.)

გულის მასაჟის ჩახარაღებლად (ხელოვნურ სუნთქვასთან ერთად) დაშავებული უნდა დაგაწვინოთ ზერგით მაგარ ზედაპირზე გაუსტებიათ წანხაცმელი, გავუშიშვლოთ მკერდი. დამხმარე დგება დაშავებულის ერთ-ერთ მხარეს ისე, რომ ადგილად დაიხარის მასზე დაწოდა ხდება გულის ქვედა მუხამდებ (ნახ.1.25). დამხმარე ადგებს ერთი ხელის გულის ქვედა ხაზის, ზემოდან მეორე ხელს ხწორი კუთხით და აწვება მას. თითები გაშლილია და არ ეხება დაშავებულს (ნახ.1.26.)

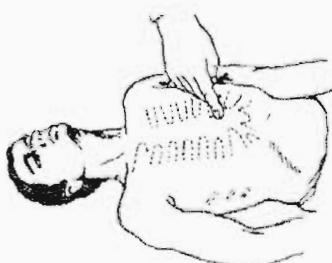

ნახ.1.25. დახარაღებულის მკერდზე დაწოდის ადგილი გულის მასაჟის დროს



ნახ.1.26. ხელების მდებარეობა გულის მასაჟის დროს

დაწოდა ხდება ხწორი ბიძეით. ამ დროს მკერდის ქვედა მუხამდები უნდა ხაიზნიქოს 3-4 (მსექნებისთვის 5-6) სმ-ზე.

დაიმახსოვრეთ! რბილ ქსოვილზე დაჭრა არ შეიძლება, რაღაც შეიძლება ლავაზარით ლისილი.



ნახ.1.27. გულის მასაჟისა და ხელოვნურ სუნთქვის აჩარების თრი ადგილი

დაწოდა ხდება დაახლოებით, წამში ერთხელ. ბავშვებისათვის მასაჟი ტარდება მხოლოდ ერთი ხელით წამში 2-ჯერ, ხელი მკერდს არ უნდა მოვაშოროთ. გულის მასაჟის პარალელურად ტარდება ხელოვნური სუნთქვაც.

თუ დამხმარე თრია, მაშინ ერთი ატარებს გულის მასაჟს. მეორე – ხელოვნურ სუნთქვას. ისინი ერთმანეთს შეეხავდებიან კოველ 5-10 წუთში.

კოველ კრი დროს ხაბერვას უნდა მო-

ჰყვეს 5-ჯერ დაწოლა გულზე. თუ ეს შედეგს არ იძლევა, ყოველ ორ ჩაბერვას უნდა მოჟვეს 15 დაწოლა. ჩასუნთქვის დროს დაწოლა არ შეიძლება (ნახ.1.27).

თუ დამხმარე ერთია, მაშინ ყოველ ორ დრმა ჩაბერვას მოჟვება 15-ჯერ დაწოლა გულზე, შემდეგ ისევ ორი ჩაბერვა და ა.შ.

მასაჟის ეფექტურობაზე მიუთითებს პულსი საძილე არტერიაზე, ასევე გუგების შევიწროება, სუნთქვის აღდგენა, სილურჯის შემცირება. მას აკვირდება პიროვნება, რომელიც ხელოვნურ სუნთქვას ატარებს. ყოველ ორ წუთში მასაჟი წყდება 2-3-წმ-ით და მოწმდება პულსი. თუ პულსი არ ისინჯება, მასაჟი გრძელდება. თუ სხვა ფუნქციები აღდგა და პულსი არ არის, ეს მიუთითებს გულის ფიბრილაციაზე. ამ შემთხვევაში პირველადი დახმარება გრძელდება ექიმის მოსვლამდე ან გზაშიც მისი საავადმყოფოში გადაყვანისას, სადაც ჩაუტარებენ გულის ელექტრულ დეფიბრილაციას.

საკონტროლო კითხვები:

- რა არის გულის მასაჟის მიზანი?
- აღწერეთ გულის მასაჟის ჩატარების პროცედურა.
- რა მიუთითებს მასაჟის ეფექტურობაზე?

შეფასების ინდიკატორები:

შრომის და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება:

- სამშენებლო მოედანზე უსაფრთხოების სასიგნალო ნიშნებისა და ხანძარ-საწინააღმდეგო ფარების მოწყობა;
- შრომის ინდიკიდუალური უსაფრთხოების აღჭურვილობის გამოყენება.

ელექტროუსაფრთხოება:

- ელექტროდენის ზემოქმედებისაგან ადამიანის გათავისუფლება;

პიგიენური და სანიტარულ-ტექნიკური დონისძიებები:

- შრომის არაჯანსაღი პირობების აღმოფხვრა;

ექიმამდელი პირველი სამედიცინო დახმარება:

- გულის გაჩერების დროს ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება;

- დაშავებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.

თავი II. ელექტრული და მაგნიტური წრედების ძირითადი ცნებები და კანონები

ამ თავში თქვენ გაეცნობით ელექტრობის წარმოშობის მიზეზებს; დამუხტილ სხეულთა ურთიერთქმედებას; ელექტროგენიკის ძირითად ცნებებს; ელექტრული ენერგიის წყაროებსა და მიღებას; ელექტროსაფგურების სახეებსა და მათი მოქმედების პრინციპებს; ელექტრული წრედის ელემენტებს, მათი შექროების სახეებსა და ძირითად კანონებს; ელექტრული და მაგნიტური ველების ცნებებსა და თვისებებს; ერთფაზა და სამფაზა ცვლადი დენის წრედებსა და მათ პარამეტრებს; სიმძლავრეებსა და მათ სახეებს.

2.1. ელექტრობის წარმოშობის მიზეზები

ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ძველმა ბერძნებმა შეამჩნიეს, რომ შალის ნაჭერზე გახახუნებული ქარვის ნაჭერი იძენდა თვისებას მიეზიდა მცირე ზომის სხეულები. ქარვას ბერძნულად „ელექტრონი“ ჰქვია. აქედან წამოვიდა სიტყვა „ელექტრობა“ და შესაბამისად – ელექტროტექნიკა. აქედან დაიწყეს ლაპარაკი ელექტრული მოვლენების, სხეულში ხახუნის შედეგად ელექტრობის ანუ ელექტრული მუხრის გამოვლენის შესახებ.

სხეულში ელექტრული მუხრების წარმოქმნის პროცესს ელექტრიზაცია ეწოდება, ხოლო სხეულს, რომელსაც ელექტრული მუხრი გააჩნია – დამუხტილი. მოგვიანებით აგმონძდა, რომ იგივე თვისებას იძენდა ებონიტი, მინა, ფისი, გოგირდი.


თუ ერთ დამუხტილ სხეულს მივიტანო მეორე სხეულთან, მაშინ მუხრები იწყებენ გადასვლას დაუმუხრიავ სხეულზე. ნახ.2.1-ზე ნაჩვენებია, რომ აბრეშუმის ძაფზე დაკიდებული ქადალდის ბურთულასზე დამუხტილი ჯოხის მიკარებისას ბურთულა მისგან განიზიდება, რაც მიგვანიშნებს დამუხტილი ჯოხიდან მუხრების ნაწილობრივ გადასვლას პილზაზე.

ნახ.2.1. სხეულთა ელექტრიზაცია

მარტივი ცდებით დადგენილია, რომ ბუნებაში არსებობს ორი სახის ელექტრული მუხრი. ელექტრულ მუხრს, რომელიც ჩნდება მინის წკირზე, მისი აბრეშუმის ნაჭერზე გახახუნების შედეგად, უწოდეს უარყოფითი, ხოლო მუხრს, რომელიც ჩნდება ებონიტის წკირზე მისი შალზე გახახუნების შედეგად, უწოდეს დადებითი.

როგორც ცნობილია, ნებისმიერი სხეული შედგება უმცირესი ნაწილაკებისაგან – მოლეკულებისაგან; მოლეკულა – ატომებისაგან; ატომები კიდევ უფრო მცირე ნაწილაკებისაგან; პროტონების, ნეიტრონებისა და ელექტრონებისაგან.

პროტონებსა და ელექტრონებს გააჩნიათ ელექტრული მუხტი, ხოლო ნეიტრონი უმუხტოა. მუხტი ნაწილაკის თვისებაა და არ არსებობს მის გარეშე, მაშინ, როცა ელექტრონი (-) ნეიტრონი (0)

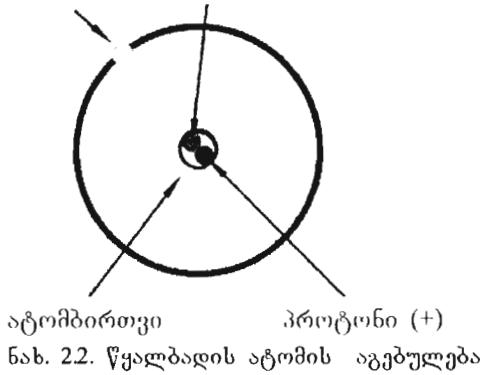

ნახ. 22. წყალბადის ატომის აგებულება წორებულია მის ირგვლივ მბრუნავი უარყოფით ნიშნიანი მუხტის მქონე ელექტრონით.

წვევლებრივი მდგომარეობისას ატომში დადგითი და უარყოფითი მუხტების რაოდენობა თანაბარია და ატომიც ელექტრულად გაწონასწორებულ მდგომარეობაშია, ამიტომ ატომი არ ამჟღავნებს ელექტრულ თვისებებს ანუ როგორც ამბობენ ელექტრულად ხეიტრალურია. შესაძლებელია ატომბირთვიდან უფრო დამორებული ელექტრონი მოწყდეს ატომბირთვს და გადავიდეს მეორე სხეულში ან ატომში შეიჭრას ჭარბი ელექტრონები. ამ დროს ელექტრული მუხტების წონასწორობა ირდვევა: ელექტრონდაკარგულ სხეულში აღმოჩნდება ელექტრონების ნაკლებობა და იგი დაიმუხტება დადგითად, ხოლო მეორე სხეულში აღმოჩნდება ელექტრონების სიჭარე და იგი დაიმუხტება უარყოფითად. (კლეიტ დადგენილია, რომ დამუხტული სხეულები ერთმანეთზე ურთიერთქმედებენ).

დაიმახსოვრეთ! ერთნაირნიშნიანი მუხტები განიზიდებიან, ხოლო სხვადასხვანიშნიანი – მიიზიდებიან (ნახ.2.3).



ნახ.2.3. დამუხტულ სხეულთა ურთიერთქმედება

თებერი ძირითადი თვისებაა დამუხტულ ნაწილაკზე ძალური ზემოქმედება.

ნებისმიერი ელექტრონმუხტი (ან დამუხტული სხეული) სივრცეში ქმნის ელექტრულ ველს, მაგრამ ჩვენ მას ვერ ვხედავთ და ვერც შევიგრძნობთ.


ელექტრული ველის აღმოჩენა შეიძლება მისი ზემოქმედებით დამუხტულ სხეულზე (ან ელექტრომუხტზე), რომელიც შეიტანება ამ ველში. ამავე დროს, ველში შეტანილი დამუხტული სხეულიც ქმნის თავის ირგვლივ ელექტრულ ველს. შედეგად ხდება სხეულთა ურთიერთქმედება (ნახ.2.3).

საკონტროლო კითხვები:

1. საიდან წამოვიდა სიტყვა „ელექტრობა“?
2. რა მოხდება თუ ერთ დამუხტულ სხეულს მივიტანო მეორესთან?
3. რამდენი სახის მუხტი არსებობს ბუნებაში?
4. რისგან შედგება ნებისმიერი სხეული?
5. როგორ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან ერთნაირ და სხვადასხვანი შნიანი მუხტები?
6. რისი მეშვეობით ხდება ელექტრული მუხტების ურთიერთქმედება?

2.2. ელექტროტექნიკის ძირითადი ცნებები

ზოგიერთ ნივთიერებაში დამუხტული ნაწილაკები მოედ მოცულობაში გადაადგილდება. გადაადგილების უნარის მქონე თავისუფალი ელექტრონები არსებობენ მხოლოდ განსაზღვრულ ნივთიერებებში, რომელთაც გამტარები ეწოდებათ. გამტარებში ატომებს შორის სხვადასხვა მიმართულებით ანუ ქაოსურად მოძრაობს თავისუფალი ელექტრონების უზარმაზარი რაოდენობა (ნახ.2.4). მათი მოძრაობის სიჩქარე განისაზღვრება გამტარის თბური მდგომარეობით.

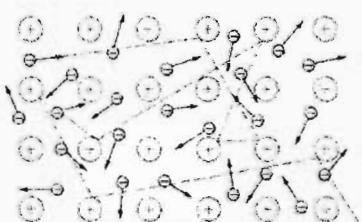

ნახ.2.4. გამტარებში ელექტრონების ქაოსური მოძრაობის პირობითი გამოსახულება

თავისუფალი მუხტის ხასიათის მიხედვით არსებობს ორი სახის გამტარები: კერძოდ, პირველი და მეორე რიგის გამტარები. პირველი რიგის გამტარებში თავისუფალი მუხტი ელექტრონია. მათ რიცხვში შედის: ლითონები, მათი შენაძნები და გრაფიტი. მეორე რიგის გამტარებში თავისუფალი მუხტი იონია. მეორე რიგის გამტარებს მოეკუთვნება: მარილთა წყალსნარები, მუვები და ტურები. მათ სხვაგვარად ელექტროლიტებს უწოდებენ.


თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოძრაობა შეიძლება მივიღოთ შემდეგნაირად: ავილოთ ლითონის გამტარი და ერთი ბოლო მივუერთოთ უარყოფითად დამუხტულ ლითონის ბურთულას, ხოლო მეორე ბოლო – დადებითად დამუხტულს. ჭარბი ელექტრონების რაოდენობა, რომელიც გააჩნია უარყოფითად დამუხტულ ბურთულას დაიწყებს მოძრაობას დადებითად დამუხტული ბურთულასაცნ. რომელიც განიცდის ელექტრონების ნაკლებობას, ანუ გამტარში გაივლის ელექტრული დენი. ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ ბურთულების მუხტები (ანუ, როგორც მათ უწოდებენ პოტენციალები) არ გათანაბრდება, სხვაგვარად რომ გთქაოთ, სხვადასხვა ნიშნით დამუხტულ ბურთულებს შორის პოტენციალთა სხვაობა არ გახდება ნულის ტოლი. მუხტების (პოტენციალების) გათანაბრების პროცესი გრძელდება ძალიან მცირე დროის განმავლობაში, თითქმის მყისიერად.

თუ გამტარის ბოლოებზე შევქმნით განსაკუთრებულ პირობებს და ბურთულებს შორის დავიჭროთ პოტენციალთა სხვაობას, მაშინ შეიძლება მივაღწიოთ

თავისუფალი ელექტრონების მიმართულ მოწესრიგებულ მოძრაობას, რასაც ელექტრული დენი ეწოდება.

პირველი გამზარებაში, ანუ ლითონებრივი, ელექტრული დენს წარმოადგენს თავისუფალი ელექტრონების მიმართული, მოწესრიგებული მოძრაობა (ნახ.2.5,ა), ხოლო მეორე გამზარებაში, ანუ ელექტროლიტებში ელექტრულ დენს წარმოადგენს დაღებითი და უარყოფითი იონების მიმართული მოწესრიგებული მოძრაობა (ნახ.2.5,ბ).

დენს, რომელიც არ იცვლის თავის სიდიდეს და მიმართულებას დროის განმავლობაში, მედმივი დენი ეწოდება.

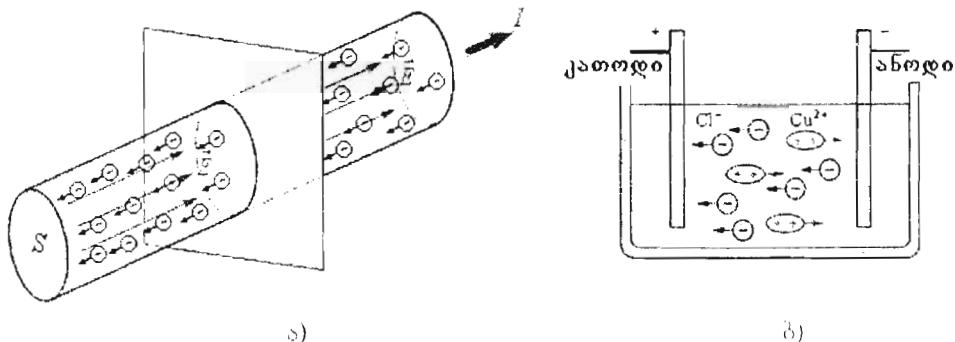

ნახ.2.5. ელექტრონების მოწესრიგებული მოძრაობა ლითონის გამზარები და დენი I, გამზარის განივევოთი S და ელექტრული ვალი (ა) და ელექტროლიტებში (ბ)

გამზარის დანიშნულებაა ელექტრული დენის გატარება. დროის ერთეულში გამზარის განივევებული შეიძლება გაიაროს თავისუფალი ელექტრონების დიდმა ან მცირე რაოდენობამ. გამზარები ელექტრონების მოძრაობის ინტენსიურობის რაოდენობრივი დახასიათებისათვის შემოტანილია დენის ძალის (დენის სიდიდის, უძრავოდ დენის) ცნება.

დროის ერთეულში გამზარის განივევებული გამავალი მუხტების რაოდენობას დენის ძალა ეწოდება.

დენის ძალა აღინიშნება I (ი) ან i ასთი და გამოიყენება ფორმულით:

$$I = q/t,$$

ხადაც q (კუ) – გადატანილი მუხტის სიდიდეა და მიხი ერთეულია კულონი (კ); t (ტე) – დრო, იზი ისომება წამებში (წმ).

დაიმახსოვრეთ! ხაურთაშორისო ხიხებულში დენის ძალის ხაზომი ერთეულია ამპერი (შემოკლებით ა). ამპერი ეს ისეთი დენის ძალაა, როცა ერთ წარშო გამზარის განივევებული გადაადგილდება ერთი კულონი რაოდენობის მუხტი.

ერთ კულონ მუხტს შეუსაბამება 6×10^{18} რაოდენობის ელექტრონის ჯამური მუხტი. კულონი, ეს მუხტის ისეთი სიდიდეა, რომელიც გადის ხადუნში 1 წამში 1 ამპერი დენის დროს.

მძლავრ ელექტროლიტების საქმე გვაქვს ამპერს ათასჯერ მეტ სიდიდებთან, ამიტომ პრაქტიკაში დენის ძალის ხაზომი ერთეულად გამოიყენება კილოამპერი (კა), რომელიც ტრანს 1000 ამპერის. ხშირად ელექტრო და რადიოტექ-

ნივაში კი საქმე გვაქვს ამპერზე ათასჯერ და მიღიონჯერ ნაკლებ დენებთან. ამიტომ პრაქტიკაში გამოიყენება დენის მაღის მცირე ერთეულები: ამპერის მეათასედი – მიღიამპერი (მა) = 10^{-3} ა და მემიღიონედი – მიკროამპერი (მკა) = 10^{-6} ა.

დენის დადებით მიმართულებად შეთანხმებით, პირობითად მიღებული იქნა ელექტრონების მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულება ანუ დადებითი მომქერილან უარყოფითისაკენ. გამგრავში დენის გავრცელების სიჩქარე ტოლია სინათლის გავრცელების სიჩქარისა ანუ 300 000 კმ/წ, მაშინ როცა დენის გავლის დროს ელექტრონების წინსვლითი მოძრაობის სიჩქარე რამდენიმე მმ/წმ-ია.

საკონტროლო კითხვები:

1. რამდენი ხახის გამტარები არსებობს?
2. ჩამოთვალეთ პირველი და მეორე რიგის გამტარები.
3. როდის შეიძლება მივაღწიოთ თავისუფალი ელექტრონების მიმართულ მოწესრიგებულ მოძრაობას?
4. რას ეწოდება ელექტრული დენი? და რა ერთეულებში იზომება იგი?
5. რას ეწოდება დენის ძალა? და რა ასოთი აღინიშნება?
6. როგორ დენს ეწოდება მუდმივი?

2.3. ელექტრული ენერგიის წყაროები


როგორც წინა პარაგრაფში აღნიშნეთ, იმისათვის, რომ გამტარში უწყვეტად გაიაროს დენმა, აეცილებელია გამტარის ბოლოებზე ასევე უწყვეტად არსებობდეს პოტენციალთა სხვაობა, ანუ როგორც შას სხვანაირად უწოდებენ – ძაბვა. ამიტომ ელექტრული დენის მისაღებად არსებობს სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც გამტარის ბოლოებზე უწყვეტად ინარჩუნებენ პოტენციალთა სხვაობას (ძაბვას). ამ მოწყობილობებს ჩვეულებრივ ელექტრული ენერგიის ან დენის წყაროებს ეწოდებან.

ელექტროენერგიის ძირითად წყაროებს (ჩა.2.6) მიეკუთვნებიან: მექანიკური წყაროები – ელექტრული განერატორები, რომლებიც მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნიან ელექტრულ უნერგიად; ქიმიური წყაროები – გალვანური ელექტრულ ენერგიად. მიუხედავ იმისა, რომ გალვანური ელემენტი და აკუმულატორები, რომლებიც ქიმიურ ენერგიას გარდაქმნიან ელექტრულ ენერგიად. მიუხედავ იმისა, რომ გალვანური ელემენტი და აკუმულატორი თრივე ქიმიური წყაროებია, მათ შორის არსებობს განსხვავება. გალვანური ელემენტები აკუმულატორებისაგან განსხვავებით არ ექვემდებარებიან განმეორებით დამუხტვას.

ნებისმიერ წყაროს გააჩნია ორი მომცერი, რომელთა შორის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შენარჩუნებულია პოტენციალთა სხვაობა. მომქერს, რომელსაც გააჩნია ელექტრონების სიჭარე აღნიშნავენ (-) ნიშნით, ხოლო მომქერს, რომელსაც გააჩნია ელექტრონების ნაკლებობა – (+) ნიშნით. თუ ამ მომქერებს გამტარით ერთმანეთთან შეკაერთებთ, მაშინ გამტარში გაივლის დენი.

ელექტრული ენერგიის წყაროები ფლობენ განსაზღვრულ ელექტრომამოძრავებულ ძალას (ემბ). ის ქმნის და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ინარჩუნებს გამტარის ბოლოებზე პოტენციალთა სხვაობას. იმისათვის, რომ მუხტები გადაად-

გილოს გამტარში, ელექტროენერგიის წყარომ უნდა შეასრულოს გარკვეული სამუშაო. გენერატორებში ეს სამუშაო სრულდება მექანიკური ენერგიის, ხოლო აკუმულატორებსა და გალვანურ ელემენტებში ქიმიური რეაქციის ხარჯზე.

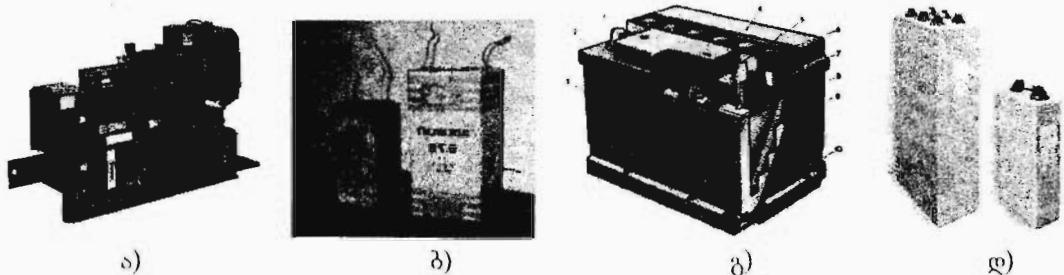

ნახ.2.6. ელექტრული ენერგიის წყაროები: а – გენერატორი; б – გალვანური ელემენტი; გ – მუდა აკუმულატორი; დ – ტუტე აკუმულატორი

იმ მუშაობას, რომელსაც ასრულებს ელექტროენერგიის წყარო მთელ ჩაკეტილ წრედში ერთეულოვანი სიდიდის (1 კულონი) დადებითი მუხტის გადასატანად, უწოდება წყაროს ემდ. იგი აღინიშნება E (ე) ან e ასოთი და იზომება ვოლტებში (ვ). წყაროს ემდ ერთი ვოლტის ტოლია, თუ მთელ ჩაკეტილ წრედში ერთი კულონი მუხტის გადასატანად სრულდება ერთი ჯოული მუშაობა (ვ=ჯ/ე).

ემდის გაზომვის დროს $\dot{\tau}_{\text{რაკ}} \cdot \dot{\tau}_{\text{გამოიყენება}} = \dot{\tau}_{\text{როგორც}} \cdot \dot{\tau}_{\text{დიდი ერთეული}} - \dot{\tau}_{\text{კილოვოლტი}} (\text{კვ}) = 1000 \text{ ვ} \cdot \text{ასევე } \dot{\tau}_{\text{მცირე ერთეულები}}: \dot{\tau}_{\text{მილიკილტი}} (\text{მკ}) = 1/1000 \text{ ვ}; \dot{\tau}_{\text{მიკროვოლტი}} (\text{მკვ}) = 1/1000000 \text{ ვ} = 10^{-6} \text{ ვ}.$

პოტენციალის ცნება. ავილოთ დადებითად დამუხტული ბურთულია და წარმოვიდგინოთ, რომ მასთან შორიდან მოვიტანეთ ერთეულოვანი დადებითი მუხტი. იმისათვის, რომ დავძლიოთ ბურთულისა და ერთეულოვანი მუხტის განხილვის ძალა, საჭიროა შევასრულოთ გარკვეული მუშაობა. ამ მუშაობის რიცხობრივი სიდიდე წარმოადგენს ბურთულის პოტენციალს.

ზემოთ ნახსენები ელექტრული ველის ნებისმიერ წერტილს გააჩნია პოტენციალი, რომელიც რიცხობრივად ტოლია იმ მუშაობისა, რომელიც საჭიროა ველის გარედან („უსასრულობიდან“) მოცემულ წერტილში ერთეულოვანი სიდიდის დადებითი მუხტის გადასატანად.

დაიმახსოვრეთ! მიღებულია, რომ დედამიწას გააჩნია ნულოვანი პოტენციალი. თუ დედამიწის რომელიმე წერტილში პოტენციალი დედამიწის პოტენციალზე მეტია, მაშინ ამ წერტილს აქვს დადებითი პოტენციალი, ხოლო თუ ამ წერტილის პოტენციალი დედამიწის პოტენციალზე ნაკლებია, მაშინ მას აქვს უარყოფითი პოტენციალი.

ცხადია, რომ ნულოვანი პოტენციალი უფრო მეტია, ვიდრე უარყოფითი და ნაკლებია, ვიდრე დადებითი. პოტენციალი აღინიშნება φ (ფი) ასოთი და იზომება ემდის ერთეულებში.

ძაბვა. თუ გვეცოდინება ორი წერტილის (ორი ბურთულის, ფირფიტის, ელექტროენერგიის წყაროს მომჰერის და სხვა) პოტენციალი φ_A და φ_B , მაშინ

შეგვიძლია კიბოვთ მათ შორის სხვაობა, რომელსაც ძაბვა ეწოდება. ძაბვა აღინიშნება $U(\varphi)$ ან $V(\varphi)$ ან v ასოთი; განმარტების თანახმად: $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$.

ორ A და B წერტილს შორის ძაბვა რიცხობრივად ტოლია იმ მუშაობისა, რომელიც იხარჯება A წერტილიდან B წერტილში ერთეულოვანი დადებითი მუხტის გადასატანად. ემტ-ისა და პოტენციალის მსგავსად, ძაბვაც იზომება კოლტებში.

საკონტროლო კითხვები:


1. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ გამტარში უწყვეტად გაიაროს დენძა?
2. რა მიუკუთვნება კლუქტროენერგიის მირითად წყაროებს?
3. რას ეწოდება ემტ, რა ასოთი აღინიშნება და ერთეულში იზომება იგი?
4. რას ეწოდება ძაბვა, რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულში იზომება?
5. რამდენი მომტერი გააჩნია ჩებისმიერ წყაროს?

2.4. ელექტრული ენერგიის წარმოება

ელექტროენერგიის წარმოება ანუ გამომუშავება ხდება ელექტროსადგურში. ელექტროსადგური ეს არის უმუალოდ ელექტროენერგიის წარმოებისათვის გამოყენებული დანადგარების, მოწყობილობების, აპარატებისა და აცრეფულ განსაზღვრულ ტერიტორიასე განლაგებული წარმოებისათვის საჭირო შენობა-ჩაგებობების ერთობლიობა.


გამოყენებული ენერგოგადამტანების მიხედვით ელექტროსადგურები იყოფა: ატომურ, თბეურ, ჰიდრო, ქარისა და მზის ელექტროსადგურებად.

თბოელექტროსადგურები. როგორც ყველასათვის ცნობილია, ნახშირის, ნავთობის, ბუნებრივი გაზის ან სხვა ორგანული საწვავის დაწვის შედეგად გამოიყოფა სითბო. მაგრამ გამოყოფილი სითბოსაგან მაშინვე არ მიიღება ელექტრული ენერგია. სითბური ენერგიის ხარჯზე ელექტროენერგიის მიღება ხდება თბოელექტროსადგურში (თეს), რომლის მუშაობის სქემა მოცემულია ნახ.2.7-ზე.

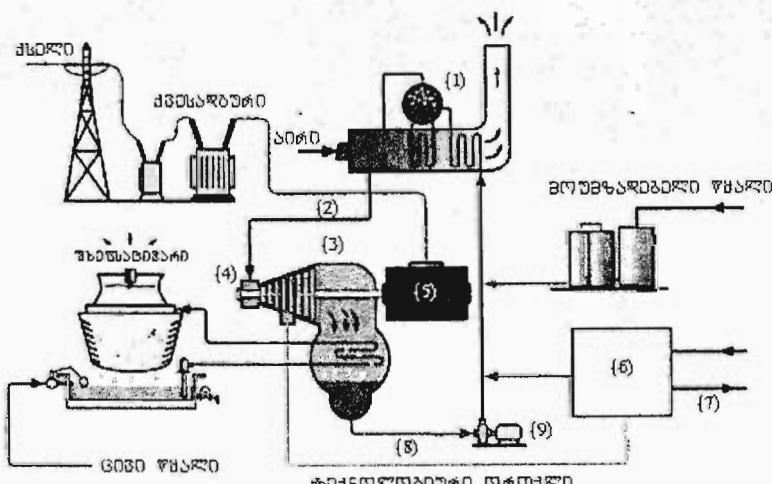

ნახ.2.7. თბოელექტროსადგურის მუშაობის სქემა

თეს-ი აღჭურვილია მანქანებით, რომლებიც ორგანული საწვავის ენერგიას გარდაქმნიან ელექტრულ ენერგიად. თბოლექტროსადგურის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია: ორთქლის ქვაბი 1 (ნახ.2.8.ა), ორთქლის ტურბინა 3 (ნახ.2.8. ბ) და ელექტროგენერატორი 5 (ნახ.2.8. გ).

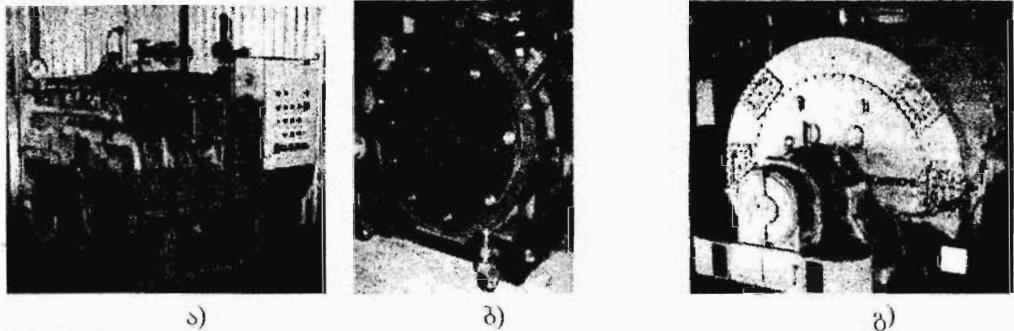

ნახ.2.8. თბოლექტროსადგურის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები: ორთქლის ქვაბი (ა), ორთქლის ტურბინა (ბ) და ელექტროგენერატორი (გ)

თბოლექტროსადგურის მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: ორთქლის ქვაბში 1 საწვავის დაწვის შედეგად გამოყოფილი სითბოს ხარჯზე წყალი გარდაიქმნება მაღალი წნევის ორთქლად, რომელიც ორთქლსადენების 2 საშუალებით მაღალი წნევით მიეწოდება თბოლექტროსადგურის მთავარ მრავს – ორთქლის ტურბინას 3, იგი მოდის ბრუნვით მოძრაობაში და ორგანული საწვავის დაწვის შედეგად მიღებული ენერგია გარდაიქმნება ტურბინის როტორის ბრუნვის მექანიკურ ენერგიად. ტურბინის როტორი შეერთებულია ელექტრული განერატორის 5 ლილვთან 4. მას მოძრაობაში მოჰყავს ელექტროგენერატორი. იგი თავის მხრივ ტურბინის ბრუნვის მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად. ელექტროგენერატორს, რომელიც მოძრაობაში მოდის ორთქლის ტურბინით ტურბოგენერატორს უწოდებენ.

ორთქლის გაფართოების პროცესში საშუალო წნევის ცილინდრებიდან ხდება სითბოს ართმევა და აქედან ორთქლი მიემართება ქსელური წყლის 7 გამაცხელებელში 6. დამუშავებული ორთქლი ამ უცანასკნელი საფეხურიდან ხვდება კონდენსატორში, სადაც ხდება მისი კონდენსაცია, ხოლო შემდგებ მილსადენით 8 მიემართება უკან ორთქლის ქვაბისაკენ. ტურბის 9 დახმარებით, ორთქლის ქვაბში მიღებული სითბოს დიდი ნაწილი ხმარდება ქსელური წყლის გაცხელებას. რომელიც გამოიყენება ახლომდებარე საწარმოებისა და მოსახლეობის მიერ ცხელი წყლისა და გათბობის სახით.

თბოლექტროსადგურის სახეებია: კონდენსაციური ელექტროსადგური (კეს) და თბოლექტროცენტრალი (თეც).


კეს-უბ'ში ტურბინაში ნამუშევარი თრთქლი წყალში მოთავსებული კონდენსატორების საშუალებით კონდენსირდება (ცივდება) და უბრუნდება ისევ ქვაბს შემდგომი გამოყენებისათვის. კონდენსაციური ელექტროსადგურები მომხმარებლებს ამარაგებენ მხოლოდ ელექტრული ენერგიით. ამ ტიპის ელექტროსადგურებს აქვთ დაბალი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქ) დაახლოებით 30–40%, ამიტომ მათი აგება მომგებიანია უშუალოდ საწვავის მოპოვების ადგილის ხიახლოებეს, ხოლო

მომხმარებელი შეიძლება განლაგებული იყოს შორს მანძილზე. კეს-ებს ხშირად უწოდებენ სახელმწიფო რაიონულ ელექტროსადგურებს (სრეს).

თბილისის სახელმწიფო რაიონული ელექტროსადგური ანუ თბილსრესი, რომელიც მდებარეობს გარდაბნის ტერიტორიაზე, არის კონდენსაციური ტიპის ელექტროსადგური.

დაიმახსოვრეთ! თუკი მუშაობის ციკლი იგივეა, რაც კეს-ისა, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში ელექტროსადგურის ახლოს განლაგებულ მომხმარებელს მიეწოდება არა მარტო ელექტრული ენერგია, არამედ თბერი ენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილიც ცხელი წყლისა და ორთქლის სახით. ამიტომ თუკ-ებს აგებენ დიდი ქალაქებისა და მსხვილი სამრეწველო ცენტრების ახლოს. ამ ტიპის ელექტროსადგურების მქენე შეადგენს 60–70%-ს.

ატომური ელექტროსადგურები. ატომური ელექტროსადგური თავისი არსით იგივე თბოელექტროსადგურია და ამიტომ მათი მუშაობის პრინციპი ერთი და

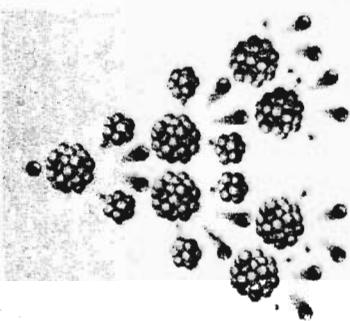


ნახ.2.9. ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია

იგივეა, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში წყლის ორთქლად ქცევისათვის საჭაბე დანადგარების ნაცვლად გამოიყენება ატომური რეაქტორები. ატომურ ელექტროსადგურებში საწვავად გამოყენებულია გამდიდრებული ურანის (ურან-235, ურან-233) ან პლუტონის (პლუტონ-239) იზოტოპები. ატომური რეაქტორში თბერი ენერგიის მიღება ხდება ბირთვული ჯაჭვური რეაქციის საფუძველზე ანუ როცა ერთი ბირთვის გაყოფა იწვევს სხვა ბირთვების გაყოფას (ნახ. 2.9).

ატომურ ელექტროსადგურებს აგებენ ისეთ ადგილებში, სადაც არ გააჩნიათ ჰიდრორესურსები ან დაშორებულია ბუნებრივი საწვავის წყაროებიდან. ამ ტიპის ელექტროსადგურის ძირითადი უპირატესობაა მოთხოვნილი საწვავის მცირე ხარჯი და შესაძლისად. მცირე დანახარჯები მის გადატანაზე. 1 კგ ურანიდან შეიძლება მივიღოთ იმდენი სითბოს რაოდენობა, რაც მიიღება 3000 ტონა ქვანასშირის დაწვის შედეგად. ატომური ელექტროსადგურის მუშაობის სქემა მოცემულია ნახ.2.10-ზე.

იმისათვის, რომ მომსახურე პერსონალი დაცულ იქნას მავნე გამოსხივებისაგან, რომელიც თან ახლავს ჯაჭვურ რეაქციას, რეაქტორის გარსაცმი ჩამოსხმელია ბეტონის სქელი კედლი კედლებისაგან.

დაიმახსოვრეთ! ჯაჭვური ბირთვული რეაქციის სიჩქარეს მართავენ მარებულირებელი ღეროებით, რომელიც დამზადებულია ბორის ან კალმიუმისაგან. ეს ღეროები ძლიერ შთანთქავენ თავისუფალ ნეიტრონებს. რაც უფრო ღრმად არის ღეროები ჩაშეძლები რეაქტორში, მით უფრო მეტ ნეიტრონებს შთანთქავენ და მით უფრო ნაკლები რაოდენობის ნეიტრონები მონაწილეობენ ბირთვულ რეაქციაში, რის შედეგადაც გამოიყოფა ნაკლები სითბო და პირიქით, როცა ღეროები ამოღებულია რეაქტორიდან, მაშინ დიდი რაოდენობის ნეიტრონები მონაწილეობენ ბირთვულ რეაქციაში და გამოიყოფა დიდი რაოდენობის ფარული თბერი ენერგია.

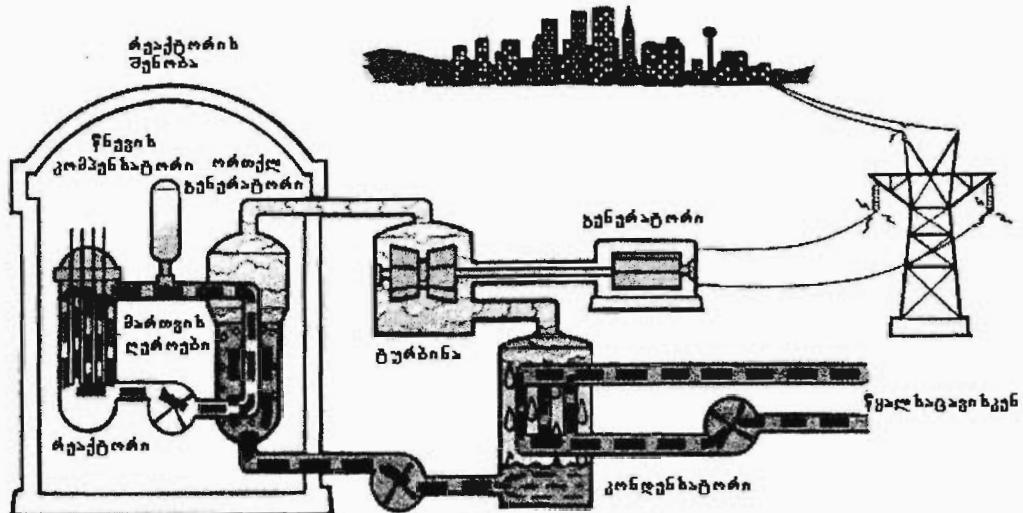

ნახ.2.10. ატომური ელექტროსადგურის მუშაობის სქემა

ბირთვული რეაქტორიდან სითბო გამოჰქონის თხევადი ან გაზობრივი თბოგადამტანით, რომელსაც გადატუმბავენ ტუბის საშუალებით. ბირთვულ საწვავზე ართმეული სითბო გადაეცემა თბომცვლელს. ამ ჩაკეტილ სისტემას უწოდებენ პირველ კონტურს. თბომცვლელში პირველი კონტურის სითბო ადაღებამდე აცხელებს მეორე კონტურის წყალს. წარმოქმნილი ორთქლი მიმართულია ტურბინისაკენ, რომელიც მოდის ბრუნვით მოძრაობაში, ტურბინას თავის მხრივ, ბრუნვით მოძრაობაში მოჰქონდება ელექტროგენერატორი, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას.

კონდენსატორში ხდება ორთქლის გაცივება წყლად, რომელიც ბრუნვდება ისევ თბომცვლელში. დამხმარე კონტურით ხდება წყლის გადატუმბვა წყალსაცავიდან ნამუშევარი ორთქლის გაცივებისათვის.


პიდროელექტროსადგური (პეს) არის პიდროელექტრიკური ნაგებობებისა და მოწყობილობების რთული კომპლექსი, რომლის დანიშნულებაა წყლის ნაკადის ენერგია გარდაქმნას ელექტრულ ენერგიად.

პიდროელექტროსადგურის ძირითადი ნაგებობაა კაშხალი (ნახ.2.11), რომელიც იჭერს წყალს წყალსაცავში და ქმნის წყლის საჭირო დაწნევას.


პიდროელექტროსადგურის მთავარი ძრავია პიდრავლიკური ტურბინა (ნახ.2.12), რომელიც დაწნევით მოძრავი წყლის ენერგიას გარდაქმნის ბრუნვის მექანიკურ ენერგიად.



ნახ.2.11. პიდროელექტროსადგურის კაშხალი (ენგურჰესი)

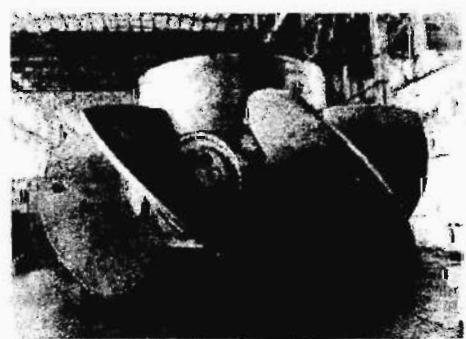


ნახ.2.12. პიდრავლიკური ტურბინა

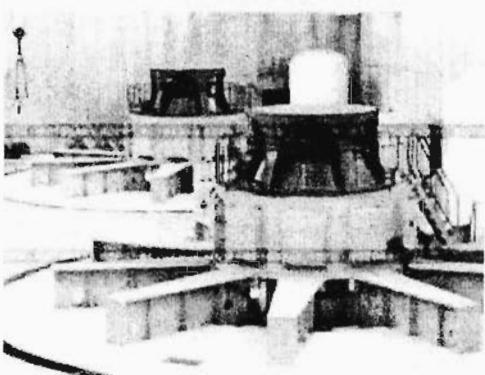

პიდრაგლიცური ტურბინა დაკავშირებულია ელექტრულ განერატორთან (ნახ.2.13), რომელიც გამოიმუშავებს ელექტრულ ენერგიას.

ნახ.2.13. ელექტროგენერატორი

ქესის მუშაობის სქემა მოცემულია ნახ.2.14-ზე.

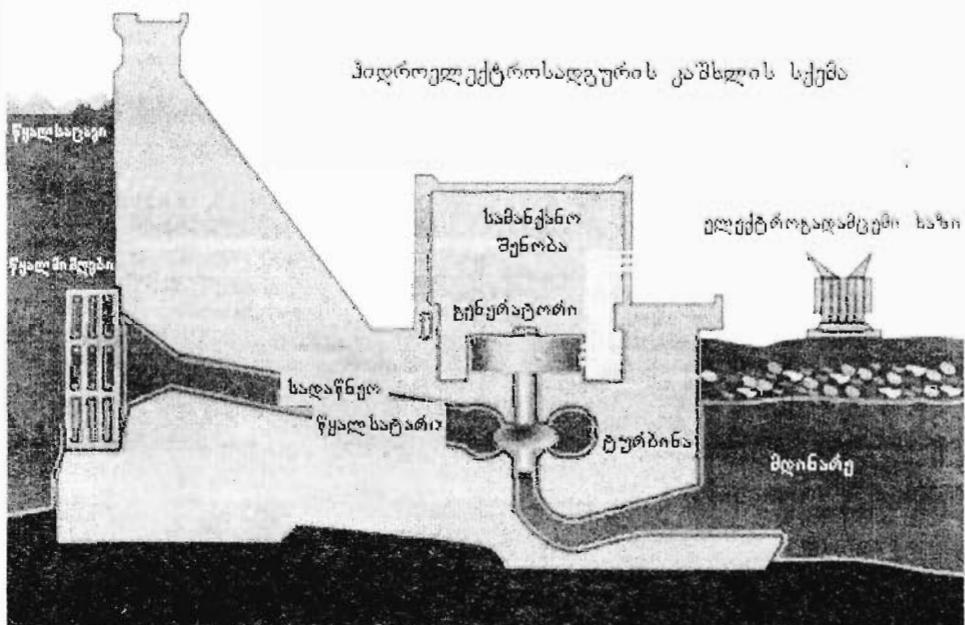


ნახ.2.14. ქესის მუშაობის სქემა

ქესის მუშაობის პრინციპი მდგრადარეობს შემდეგში: ზედა წყალსატევიდან წყალი მიედინება დაწნევის მიღებიში და ეცემა პიდროტერბინის ფრთვის, რომელიც წყლის კინეტიკური ენერგიის შედეგად მოდის ბრუნვით მოძრაობაში. მას ბრუნვით მოძრაობაში მოქაფხ მახთან დაკავშირებული განერატორი, რომელიც გამოიმუშავებს 6–24 კვ მატვის ელექტროგენერატორის. გამომუშავებული ელექტროგენერატორის მიერთება ამზე ტრანსფორმატორს, რომელიც აწევს მატვას და აწევდი მატვა მიერთება გადაკეტის ხაზებს მოხმარების აღგიღზე გადასაკეტად. ხამტენებარი წყალი კი მიედინება ქვედა წყალსატევში.

წყლის ნაკადის ცვლილება დაწნევის მიღებიში ხდება ჟაღუნების აწევდაშით.

ქესის ხაერთო ხელი მოცემულია ნახ.2.15-ზე, ხოლო ხამანქანის დარბაზის ხელი მუშაობის შიგნით – ნახ.2.16-ზე.

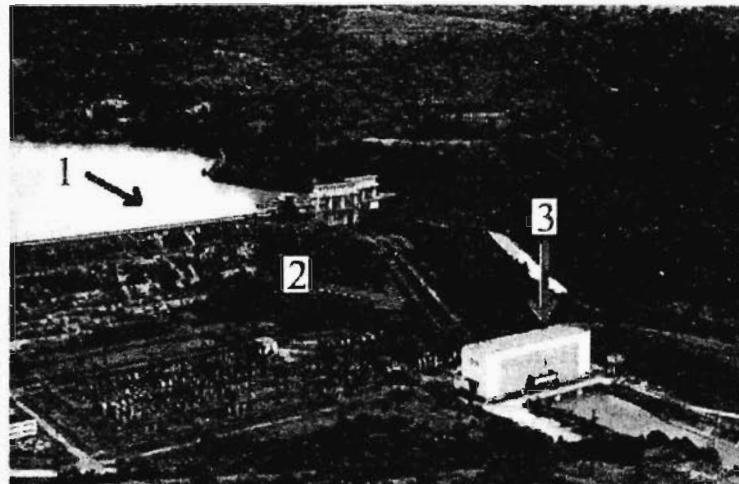

ნახ.2.15. ჰესის საერთო ხედი: 1. წყალსატევი; 2. დაწუკის მილები; 3. სამანქანო დარბაზი



ნახ.2.16. სამანქანო დარბაზის ხედი შენობის შიგნით


ქარის ელექტროსადგურები. ქარის ელექტროსადგურებში ელექტროენერგია მიიღება ქარის ენერგიის ხარჯზე. ქარის ელექტროსადგურებისათვის, რომელთაც გაასწიათ ჰორიზონტალური ბრუნვის დერივი, ქარის მინიმალური სიჩქარე შეადგენს 200 კვტ-ის დროს 4–5 მ/წ; 100 კვტ-ის დროს – 2–3 მ/წ.

ქარის სიჩქარე იზრდება სიმაღლის ზრდასთან ერთად. ამიტომ ქარის ელექტროსადგურებს ბორცვების წევრობზე ან ამაღლებულ ადგილებზე, ხელო განცრა-ბორებს 30–60 მ სიმაღლის ანძებზე აყენებენ. მხედველობაში მიიღება აგრეთვე, ისეთი საგნები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქარზე, მაგ., ხეები, დიდი შენობები და სხვა.

ქარის ელექტროსადგურების ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ქარის ცვალებადი ბუნება. ქარის ელექტროსადგურების სიმძლავრე ნებისმიერ დროში იცვლება.

ქარის ელექტროსადგურის ძირითად კომპონენტებს, რომელთა გარეშეც შეუძლებელია ამ ტიპის ელექტროსადგურის მუშაობა, მიუკუთვნებიან (ნახ.2.17,ა): გენერატორი – იგი გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას; ფრთები – მას ქარის კინეტიკური ენერგიის ხარჯზე მოძრაობაში მოჰქავს განცრა-ბორის ლილვი; ანძა – რაც

უფრო მაღალია ანა, მით უფრო სტაბილური და ძლიერია ქარის მაღა და მით მეტია გენერატორის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია; კონტროლური – მართვის ქარის დანადგარის მრავალ პროცესს (ნახ.2.17,ბ), როგორიცაა: ფრთების მოძრუნება, აკუმულატორების დამუხტვა, დამცავი ფუნქციები და სხვა. იგი გენერატორის მიერ გამომუშავებულ ცვლად დენს აკუმულატორების დამუხტვისათვის გარდაქმნის მუდმივ დენად; აკუმულატორის ბატარეა – აგროვებს ელექტროენერგიას; ინვერტორი – აკუმულატორში დაგროვილ მუდმივ დენს გარდაქმნის ცვლადად, რომელსაც მოიხმარს ელექტრონულსაწყოების უმეტესი ჩაწილი.

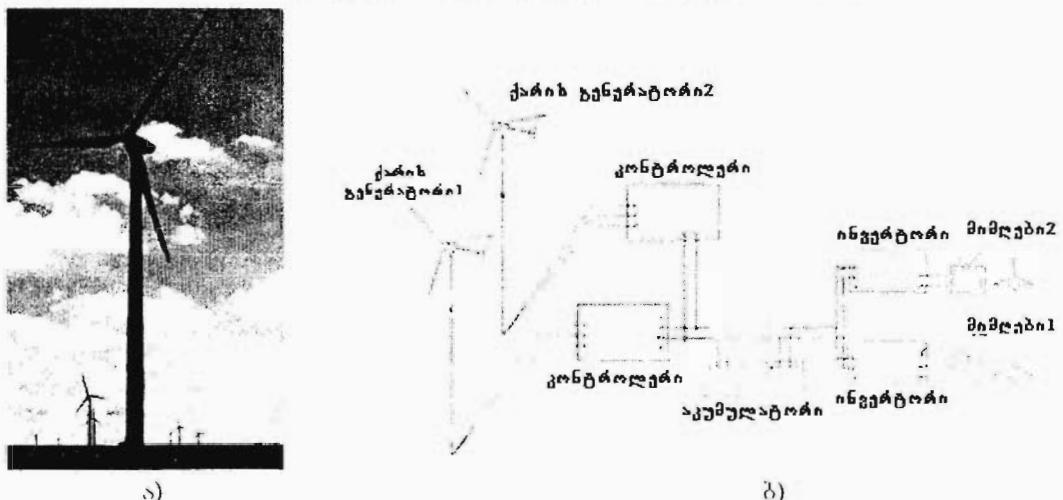


ნახ.2.17. ქარის ელექტროსადგურის ანა (ა) და მუშაობის სქემა (ბ)

დაიმახსოვრეთ! ქარის ელექტროსადგურების დადგითი თვისებებია: ისინი არ აძინებული გარემოს; განსაზღვრულ პირობებში კონკურენციას უწვევ ზოგიერთ უნივერსიტეტის წყაროების. მათი უარყოფითი თვისებებია: ელექტროენერგიის არასწარი გამოიყენება; გააჩნია ხმაური; ტელე- და რადიოსიგნალებს უქმნიან დაბრკოლებებს; გადამფრუნი ფრინველებისათვის მოაქვთ ზიანი, თუ ელექტროსადგური განდაგებულია მიგრაციის ტრანსიზე.

მზის ელექტროსადგურები. მზის ელექტროსადგურები მზის ენერგიის გარდაქმნიან ელექტრულ ენერგიად. ისინი ძირითადად გამოიყენებიან ისეთ ადგილებში, სადაც სხვა ენერგიის წყაროები მიუწვდომელია ან მაღიან მვირია. ისინი არ მოითხოვენ დიდ დანახარჯებს. ეს ელექტროსადგურები მაღიან მოხერხებულია, აქვთ მცირე წონა და ადგილია დასაცემებლად.

მზის ელექტროსადგურები აკუმულატორებთან ერთად იდეალურია ელექტროენერგიის წარმოებისა და შენახვისათვის ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის ელექტრომიმარაგება. ნახ.2.18,ა-ზე მოცემულია მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის საერთო ხედი, ხოლო ნახ.2.18,ბ-ზე მისი მუშაობის სქემა, რომელიც ქარის ელექტროსადგურის მუშაობის სქემის ანალოგიურია.

ელექტროენერგიის წარმოების დაგროვებისა და შენახვის უნარი დღედაშის ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ამინდში ხდის მათ სამედო ენერგიის წყაროდ.

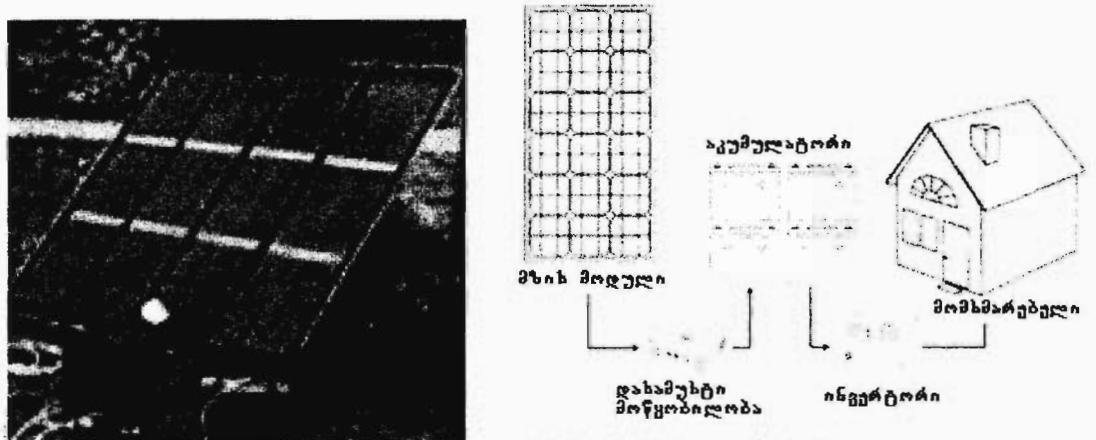

ნახ.2.18. მზის ელექტროსადგური (ა) და მისი მუშაობის სქემა (ბ)

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ ელექტროსადგურის სახეები.
2. ახსენით ობიექტების მუშაობის პრინციპი.
3. რა დანიშნულება გააჩნია ჰესებს?
4. რა განსხვავებაა ობიექტების მუშაობის მორის?
5. რა წარმოადგენს ქარის ელექტროსადგურის ძირითად პრობლემას?
6. როგორ აგროვებენ მზის ენერგიას?

2.5. ელექტრული წინადობა და გამტარობა


გამტარში გადაადგილების დროს თავისუფალი ელექტრონუბი ეჯახებიან გამტარის კრისტალურ მეხერსა თუ სხვა ნაწილაკებს, რითაც ხელი ემდება მათ მოძრაობას. ელექტრონები გადაადგინებენ მათ უკამაყდებას. მაგრამ თავისი ენერგიის ნაწილს მათვე გადასცემენ. ეს ენერგია შეუძლებადად გარდაიქმნება სითბოდ, რის გამოც გამტარი თბება. ე.ი. სითბოს გამოყოფა გამტარში დენის არსებობის ერთ-ერთ ნიშანს წარმოადგენს.

გამტარის თვისებას, ხელი შეუმაღლოს მასში ელექტრული დენის გაფლას, ელექტრული წინადობა ანუ უბრალოდ წინადობა ეწოდება, რომელიც აღინიშნება R (ერ) ან r ასოთ. ელექტრული წინადობა წარმოადგენს ელექტრული წრედის ელემენტის ძირითად პარამეტრს, რომელიც გამოიყენება დენის შეზღუდვისათვის.


ელექტრული წრედის ელემენტს, რომელიც ხასიათდება მხოლოდ ელექტრული დენის მიმართ წინადმდებობით რეზისტორი ეწოდება. რეზისტორი ელექტრული პასიური ელემენტია, რადგან იგი არ გამოიმუშავება ენერგიას.

რეზისტორის (წინადობის) პირობითი გრაფიკული აღნიშვნები მოცემულია ნახ.2.19-ზე, ხოლო რეზისტორის სახეები ნახ.2.20-ზე.

თუ ორი გამტარის ბოლოებზე შექმნილია ერთი და იგივე პოტენციალთა სხვაობა, მაშინ მეტი წინადობის მქონე გამტარში გაივლის ნაკლები სიდიდის დენი, ვიდრე ნაკლები წინადობის მქონეში.

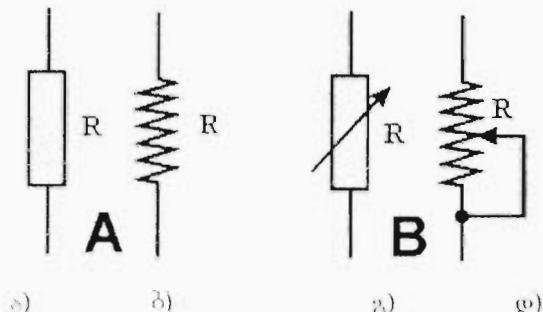

ნახ.2.19. რეზისტორის პირობითი გრაფიკული აღნიშვნები: А – მუდმივი; В – ცვლადი;
ა და ბ - გვრცელდეთ ხტანდარტით; ბ და დ - ამჟრიკული ხტანდარტით

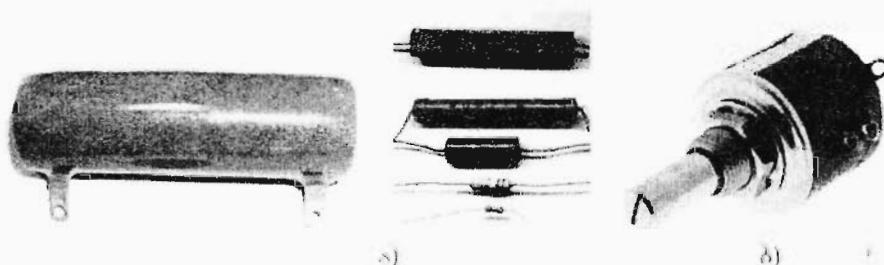

ნახ.2.20. რეზისტორის სახეები: а – მუდმივი; ბ – ცვლადი

წინამდის სასიმი ერთეულია ომი. სახელწოდება შეერქვა გერმანელი შეცნი-
ულის გვარი თმის საპატიოცემულოდ. თმი ისეთი გამტარის წინაღობაა, რომელშიც
1 ა დენის გაფლის დროს მის ბოლოებზე აღიმყრება 1 კ ხიდიდის ძაბვა.

პრაქტიკაში ელექტრული წინაღობის გასრულების დროს სარგებლობებულ უფრო
დიდი გრაფიკულებით: კილომტრი (კმ) = 10^3 ომი; მეტამტრი (მტმ) = 1 000
000 ომი = 10^6 ომი.

გამტარის თვისებას, გააჩაროს მასში ელექტრული დენი ელექტრული
გამტარობა ანუ უძრავლოდ გამტარობა წარდგენა. გამტარის წინაღობის შებრუ-
ნებული ხიდიდება. იგი აღინიშნება G (კვ) ან ე ასეთი და ტოლია: $G=1/R$. მასი
სასიმი ერთეულია 1/ომი, რომელსაც წარდგენა ხიმუნის.

დაიმახსევეთ! კარგი გამტარობის ხასიათებისას დოითონები და მათ
შენაღონასას. მუდმივი და მართლო ხსნარები. ცვლი გამტარების იზოლაციონურები:
ფაიფური, რეზისა, მინა, ჭრისა და ხევა.

ელექტრული წინაღობის დამოკიდებულობა მახალაზე, რომელისგანაც; არის
დამხადებელი. ამ დამოკიდებელების თვალისწინებს უწევ. გამტარის კუთხი
წინაღობა კუთხი წინაღობა უს არის 1 მ სიგრძისა და 1 მ² გამტარის წინაღობა
 $+20^\circ\text{C}$ ტემპერატურის დროს. იგი აღინიშნება ρ (რო) ასეთი და მისი ერთეულია
ომი X მ²/მ.

აღვიდი მისახვედრია. რომ კეთილ წინაღობის მნიშვნელობა დებული მისა-
ღლისათვის მუდმივი ხიდიდება და სხვადასხვა მასალებისათვის მოცემულია საცნო-
ბორო დონეზეატურაში. პრაქტიკაში კვლასზე მეტად გავრცელებული მასალებისა-
თვის კუთხი წინაღობების მნიშვნელობები მოცემანილია ცხრილში (2.1).

გამტარის წინაღობის გაანგარიშება. თუ გამტარის სიგრძეს გავზრდით, მაშინ ელექტრონების ნივთიერების ატომებთან და მოლუკულებთან დაჯახების რიცხვიც გაიზრდება. ე.ი გაიზრდება ელექტრული წინაღობა. ამიტომ ვამბობთ, რომ ელექტრული წინაღობა გამტარის სიგრძის I (ელ) პირდაპირპროპორციულია.

ცხრილი 2.1

მასალა	ρ , ტმი.მმ ² /მ	მასალა	ρ , ტმი.მმ ² /მ	მასალა	ρ , ტმი.მმ ² /მ
სპილენბი	0.0175	ნიკელი	0.42	ნიქრომი	1.1
ალუმინი	0.0294	მანგანინი	0.48	ფექრალი	1.2
ფოლადი	0.13	კონსტანტანი	0.5	ქრომალი	1.4

გამტარის განივევეთის გაზრდით მისი წინაღობა მცირდება. ეს გასაგებია, რადგანაც განივევეთის გაზრდით თავისუფალ ელექტრონებს ექმნებათ უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე და დაჯახებათა რიცხვი მცირდება. ამგვარად, ელექტრული წინაღობა გამტარის განივევეთის S (ეს) უკუპროპორციულია. ეს დამოკიდებულებანი მათემატიკურად ასე ჩაიწერება: $R = \rho l / S$, სადაც R გამტარის წინაღობაა, ომებში; ρ – გამტარის მასალის კუთრი წინაღობაა, ომიხმ²/მ; l = გამტარის სიგრძე, მ; S - განივევეთის ფართობი, მმ².

შეგახსენებთ, რომ წრიული ფორმის გამტარის განივევეთი განისაზღვრება ფორმულით: $S = \pi d^2/4$, სადაც, $\pi=3,14$; d გამტარის დიამეტრია, მმ-ში.

გამტარის წინაღობა ასევე დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. ტემპერატურის გაზრდით ლითონების წინაღობა ტემპერატურის 10°C -ით გათბობისას 0,4%-ით იზრდება, ხოლო ელექტროლიტებისა – მცირდება. გაციებისას პირიქით, ლითონების წინაღობა მცირდება, ხოლო ელექტროლიტებისა – იზრდება. ეს განპირობებულია იმით, რომ გათბობისას ნივთიერების ატომების ქაოსური მოძრაობის ინტენსივობა იზრდება, და შესაბამისად, თავისუფალი ელექტრონების მათთან დაჯახების ალბათობაც ანუ ელექტრული წინაღობაც იზრდება.

საკონტროლო კითხები:

1. რას ეწოდება ელექტრული წინაღობა, რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება?
2. რას ეწოდება ელექტრული გამტარობა, რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება?
3. რას ეწოდება კუთრი წინაღობა, რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება?
4. როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული გამტარის წინაღობა, მასალა, სიგრძე და განივევეთი?

2.6. ელექტრული წრედი

ელექტრული წრედი წარმოადგენს ენერგიის წყაროების, მომსმარებლებისა და შემაერთებელი გამტარების ერთობლიობას, რომელთა დანიშნულებაა შექმნის შეკრული გზა ელექტრული დენის გავლისათვის. გარდა ამ ელემენტებისა, ელექ-


ტრუდ წრედში შედიან ამომრთველები, გადამრთველები, მცველები და კომუნიკაციისა და დაცვის ხელი აღმატრუდი აპარატები, აგრეთვე საზომი და საკონტროლო ხელსაწყოები.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრუდ წრედში ხორციელდება ელექტრუდი ენერგიის გადაცემა, განაწილება და მოხსარება.

თუ ელექტრუდი წრედის შემადგენელ ელემენტებს კალკული გრაფიკული ხიმოლოებით წარმოვადგენთ და ნახაზე ვაჩვენებთ მათი შეერთების წესს, მიღიღებთ კლემებრუდი წრედის გრაფიკულ გამოხატვას, რომელსაც კლემებრუდი წრედის სქემა ეწოდება.

აღმატრუდი სქემების შედგენილობა და კავშირი სხვადასხვაგარია. მაგალითად, პრინციპულ სქემაზე ნაჩვენებია კლემენტების პირობითი გრაფიკული გამოხატვები და მათი შეერთებები. ეს სქემები მოხახერხებელია შემთხვევის პრინციპის შეხახწავლად. რეალურ მდივების უკეთაზე მეტად შევხაბამება სამონტაჟო სქემა, რომელიც უფრო მოხახერხებელია მასზე გამოხახული მოწყობილობის დახამონაზებლად და სარემონტოდ.

აღმატრუდი წრედის უმარტივეს შეგაძლითად შეიძლება წარმოვადგინოთ ნახ.2.21.ა-ზე მოცემული წრედი. იგი შედგება ენგრაფის ქიმიური წერტილების (ელემენტი), ნამრთველისაგან და მომხმარებლისაგან (ნათურა). ეს ელექტრუდი წრედი გრაფიკულ შეიძლება წარმოვადგინოთ ნახ.2.21.ბ-ზე ნაჩვენები სქემით.

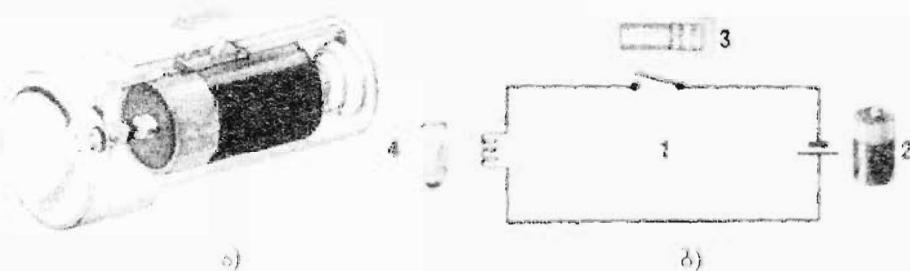


ნახ.2.21. უმარტივეს კლემებრუდი წრედი (ა) და მიხი შეხაბამისი სქემა (ბ)

ნებისმიერი საქმიული კლემებრუდი წრედი შეიძლება გადაწყოთ რომ უბნად: გარე და შიგა, გარე უბასს (გარე წრედი) შეადგენს კლემებრუდოვნერების მომხმარებლები. შემაერთებელი სალფნები და სხვადასხვა კლემებრუდოსაზომი ხელსაწყოები. ხელი შიგა უბასს მიკეთვნება კლემებრუდოვნერების წვარით.

კლემებრუდი დენი არხებობს მხოლოდ ნაკერილ წრედში, ამიტომ კერძის წერტილ გამრავებით ნაიმუშავდ უნდა იქნეს შეართებული მომხმარებლებთას. წრედის გასაკეტის დროს მომხმარებლებს უწვდებათ კლემებრუდების მიწოდება.

განექმროებრუდი და განტერებრუდი კლემებრუდი წრედები. კლემებრუდი წრედი იყოფა განტერებრუდი და განტერებრუდ ელემბრუდ წრედებიდ. განექმროებრუდი წრედის სქემა მოცემულია ნახ.2.22.ა-ზე განტერებრუდი წრედის მირითადი თვისებია ის, რომ მის უკეთაზე უბასზე გადის ერთი და ორივე დენი.

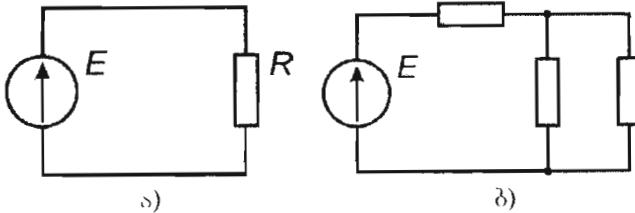

ნახ.2.22. განუშტოებელი (ა) და განუშტოებული (ბ) ალექტრული წრედების სქემები

თუ დენი, ხოლო კვანძი ეწოდება იმ წერტილს, სადაც თავს იყრის სამი და მეტი შტო. სქემაზე კვანძი აღინიშნება მუქი წერტილით.

უმარტივესი განუშტოებული წრედი ნაჩვენებია ნახ.2.22.ბ-ზე. მასში მოცუმულია სამი შტო და ორი კვანძი. თითოეულ შტოში გადის თავისი დენი. განუშტოებულ წრედში მომხმარებელი შეიძლება შეერთებული იყოს სხვადასხვა წესით.

საკონტროლო კითხვები:

1. განმარტეთ ელექტრული წრედი.
2. რას ეწოდება ელექტრული სქემა?
3. მოიყვანეთ უმარტივესი ელექტრული წრედის მაგალითი.
4. რას ეწოდება ელექტრული წრედის შტო და კვანძი?
5. განმარტეთ განუშტოებელი და განუშტოებული ელექტრული წრედები.

2.7. ომის კანონი

ეს კანონი ატარებს მისი აღმომჩენის გერმანელი მეცნიერის გეორგ ფოს სახელს და ამჟარებს დამოკიდებულებას ელექტრული წრედის ემს-ს, დენის ძალასა და გამტარის წინადობას შორის და ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:

დაიმახსოვრეთ! ელექტრული წრედის უბანზე დენის ძალა პირდაპირპრო-პორციულია უბანზე მოდებული ძაბვისა და უკუკროპორციულია უბნის წინაღობისა და მათგარიციურია ასე ჩაიწერება: $I = U / R$.

ეს კანონი მათვემატიკურად ასე ჩაიწერება: $I = E / (R + r)$.

სადაც, E – წყაროს ემ ძალა; R – გარე წრედის წინადობა; r – წყაროს ზოგა წინადობა. ამ კანონიდან გამომდინარეობს, რომ: $E = I / (R + r)$ და $(R + r) = E / I$.

დაიმახსოვრეთ! ჩაკერილ ელექტრული წრედში (ნახ.2.23.ა) დენის ძალა პირდაპირპროპორციულია ენერგიის წეროს ელექტრომამოძრავებული ძალისა და უკუკროპორციულია მთელი წრედის წინაღობისა. ამ კანონს ეწოდება ომის კანონი მთელი წრედისათვის.


ომის კანონი მათვებულია არა მარტო მთელი წრედისათვის, არამედ წრედის ნებისმიერი უბნისათვისაც (ნახ.2.23.ბ). განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ელექტრული ენერგიის წყაროს ნაცვლად ვიღებთ უბნის კიდურა წერტილებზე

განუშტოებელი წრედები მა- ეუთვნებიან მარტივ წრედებს.

განუშტოებული წრედის მთა- ვარი ნიშანია, რომ იგი შედგება რამდენიმე შტოსაგან. შტო ეწო- დება წრედის უახლოეს ო- კვანძს შორის ჩართულ უბანს, რომელშიც გადის ერთი და იგ- ვე დენი, ხოლო კვანძი ეწოდება იმ წერტილს, სადაც თავს იყრის სამი და მეტი შტო. სქემაზე კვანძი აღინიშნება მუქი წერტილით.

უმარტივესი განუშტოებული წრედი ნაჩვენებია ნახ.2.22.ბ-ზე. მასში მოცუმულია სამი შტო და ორი კვანძი. თითოეულ შტოში გადის თავისი დენი. განუშტოებულ წრედში მომხმარებელი შეიძლება შეერთებული იყოს სხვადასხვა წესით.

მოდებული ძაბვას, ხოლო მთელი წრედის წინადობის მაგიერ – განსახილველი უბნის წინადობას.

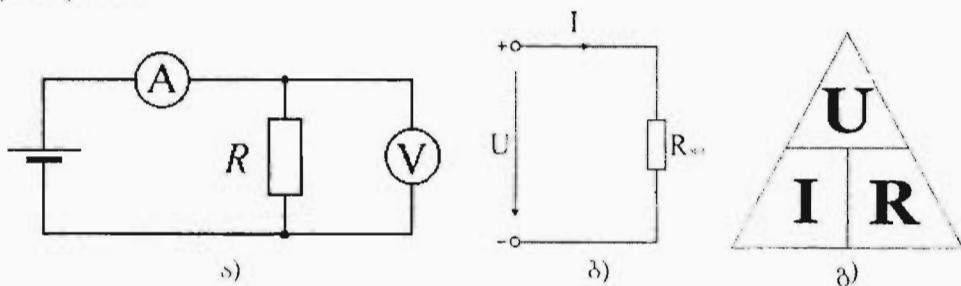


ნახ.2.23. უმარტივესი ელექტრული წრედი (ა); წრედის უბანი (ბ) და დიაგრამა (გ)

ომის კანონიდან გამომდინარეობს, რომ: $U = IR$ და $R = U/I$.

უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრული წრედის უბნის ბოლოებზე მოდებული ძაბვა მთლიანად ხმარდება დენის გავლისას წინადობის დაძლევას. იგი თანდათანობით მცირდება გამტარის გასწვრივ. ამიტომ ხშირად ჩამოავლენ IR ძაბვის ვარდნას უწოდებენ.

ამ კანონის აღვილად დამახსოვრების მიზნით ნახ.2.23.გ-ზე მოცემულია დიაგრამა. სამუშაო სიდიდეს უნდა დავაფართოთ და დანარჩენი თრი სიდიდე՝ მოგვცემუნ მის გამოსათვლელ ფორმულას.

დამოკიდებულება ემს-ზა და ძაბვას შერთის წყაროს მომჯერებზე. ნახ.2.24-ზე მოცემულ სქემაში შეიძლება დავაკვირდეთ შემდეგ მოვლენას: გათიშველი დენკვეთის დროს ვოლტმეტრის ჩვენება უფრო მეტია, ვიდრე ჩართულისას. რომ აიხსნება ეს?

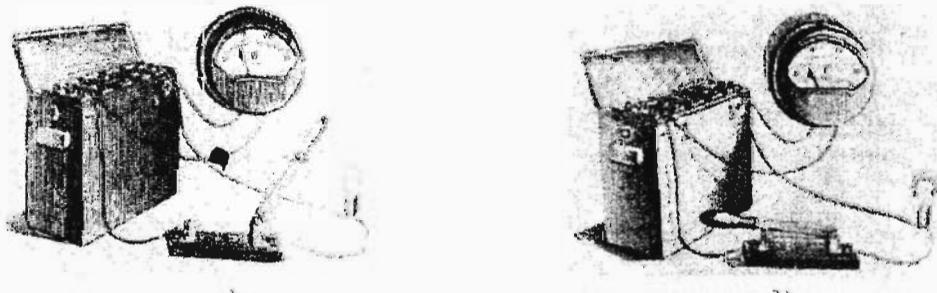

ნახ.2.24. ვოლტმეტრების ჩვენება გახსნილ (ა) და ჩაკეტილ (ბ) ელექტრულ წრედში

ჩართული დენკვეთის დროს წრედში გამავალი დენი განისაზღვრება ომის კანონით: $I = E/(R+r)$. აქედან $E = IR + Ir = U + U_0$. ამ ფორმულაში $IR = U$ წარმოადგენს ძაბვის ვარდნას წრედის გარე უბანზე, რომელიც ტოლია ელექტრული ენერგიის წყაროს მომჯერებზე არსებული ძაბვისა. $Ir = U_0$ წარმოადგენს ძაბვის ვარდნას წყაროს შიგა წინადობაზე. ამგვარად, წყაროს ემდელია ელექტრული წრედის გარე და შიგა უბნებზე ძაბვათა ვარდნის ჯამისა; $E = U + U_0$. აქედან $U + U_0$, ანუ ელექტროენერგიის წყაროს მომჯერებზე ძაბვა კოველთვის ჩაკლებია წყაროს ემს-ზე შიგა წინადობაზე ძაბვის ვარდნის სიდიდით.

გახსნილი წრედის დროს ($I = 0$) და შიგა წინადობაზე ძაბვის ვარდნა ნულის ტოლია. ამიტომ ამ დროს წყაროს მომჭერებზე ძაბვა და ემს ერთმანეთის ტოლია ($U = E$). ამიტომ გახსნილი მდგომარეობის დროს ვოლტმეტრმა გვიჩვენა უფრო მეტი ძაბვა ($U = E$), ვიდრე ჩაკეტილის დროს ($U = E - Ir$).

დატვირთვის გაზრდის (გარე წრედის წინადობის შემცირების) დროს ძაბვა კვების წყაროს მომჭერებზე მცირდება, რადგანაც იზრდება შიგა წინადობაზე ძაბვის ვარდნა. რაც უფრო მცირეა წყაროს შიგა წინადობა, მით უფრო ნაკლებად იგრძნობა დატვირთვის ცვლილება წყაროს მომჭერებზე მოდებული ძაბვის სიდიდეზე.

მოკლედ შერთვა. თუ ნახ.2.24-ზე მოცემულ სქემაზე გამტარით შვეაერთები ნათერის მომტკრებს, მაშინ წრედის გარე წინადობა ნულის ტოლი გახდება ($R = 0$) და $I = E/r$. ჩვეულებრივ, ელექტრული ენერგიის წყარის შიგა წინადობა ძალიან მცირეა. ამიტომ დენს წრედში ექნება ძალიან დიდი სიდიდე. ამ დროს ვამბობთ, რომ წრედში მოხდა მოკლედ შერთვა.

ყველაზე უფრო ხშირად მოკლედ შერთვა ხდება ელექტრული სქემის დენგამტარი ნაწილების იზოლაციის დარღვევის შედეგად. მოკლე შერთვის თავიდან აცილების მიზნით გამოიყენებენ დაცვის საშუალებებს: ლობად მცველებსა და აკტორმატურ ამომრთველებს.

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოაყალიბეთ ომის კანონი ჩაკეტილი წრედისათვის და დაწერეთ მისი მათემატიკური გამოსახულება.
2. დაწერეთ ომის კანონი წრედის უბნისათვის და დაწერეთ მისი მათემატიკური გამოსახულება.
3. რას ეწოდება ძაბვის ვარდნა?
4. რისი ტოლია გარე წრედის წინადობა მოკლედ შერთვის დროს?


2.8. მიმდევრობითი შეერთება

მიმდევრობითი შეერთების დროს ერთი ელემენტის ბოლო უერთდება მეორის საწყისს, მეორის ბოლო მესამის საწყისს და ა.შ. ნახ.2.25,ა-ზე, ნაჩვენებია ორი მიმდევრობით შეერთებული წინადობა, ხოლო ნახ.2.25,ბ-ზე და ამ შეერთების შესაბამისი ელექტრული სქემა.



ნახ.2.25. წინადობების მიმდევრობითი შეერთება (ა) და მათი სქემა (ბ)

ნახ.2.26,ა-ზე მიმდევრობით შეერთებულ წინადობებთან ჩართულია გვების წყარო და საზომი ხელსაწყოები. ნახ.2.26,ბ-ზე მოცემულია საზომი ხელსაწყოების ჩართვის სქემა.

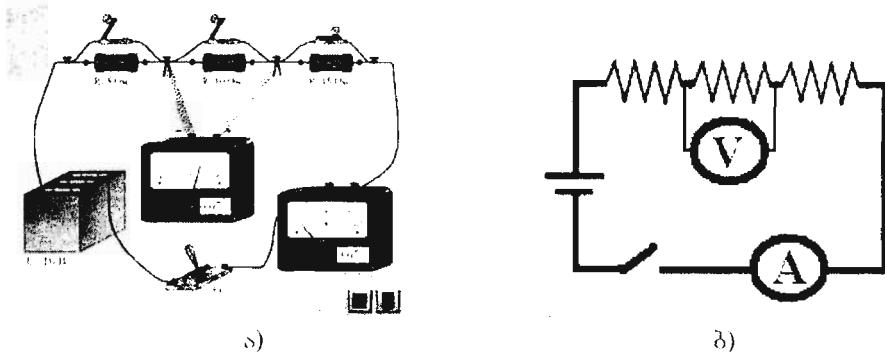

ნახ.2.26. კვების წყაროსა და საზომი ხელსაწყოების ჩართვა მიმდევრობით შეერთებულ წინაღობებთნ (ა) და შესაბამისი ელექტრული სქემა (ბ)

დაიმახსოვრეთ! მიმდევრობითი შეერთების დროს კველა კლემებზე ზოგადი კადის ერთო და იგივე ხოდიდის დენი. რადგან წრედში არ გვაქვს განშტოება, ხოდო წრედის მეხავალზე მოდებული ძაბვა წრედის თითოეულ კლემებზე ზოდებული ძაბვათა ჯამის ტოლია (კირხუფის II კანონი).

ნახ.2.26.ბ-დან შეგვიძლია დავწეროთ: $U = U_1 + U_2 + U_3$, ანუ $IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$, მუშაობის განტოლების ორივე მხარეს გაფეოთ I -ზე, მიუიღებთ წრედის ეპვივალენტურ წინაღობას: $R = R_1 + R_2 + R_3$.

დაიმახსოვრეთ! მიმდევრობითი შეერთების დროს წრედის კვივალებზეც წინაღობა ტოლია წინაღობათა ჯამისა.

წვენ „მემოვიტანეთ ტერმინი „ეპვივალენტური““. ეს ტერმინი ძალზე ხშირად გამოიყენება ელექტროლოგიურ გამნივთში. ეპვივალენტური ეწოდება ისეთ წინაღობას, რომლის ელექტრულ წრედში ფაქტიურად ჩართული რამდენიმე წინაღობის ნაცვლად ჩართვისას დროს წრედში დენი უცვლელი რჩება.


წინაღობების მიმდევრობითი შეერთება ძალიან ხშირად გამოიყენება წრედის საჭირო სიდიდის წინაღობების შესარჩევად.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ შეერთებას ეწოდება მიმდევრობითი?
2. რისი ტოლია წრედის საერთო წინაღობა მიმდევრობითი შეერთებისას?
3. რისი ტოლია წრედზე მოდებული ძაბვა?
4. რას ეწოდება ეპვივალენტური წინაღობა?


2.9. პარალელური შეერთება

პარალელური შეერთების დროს თითოეული ელემენტის საწყისები ერთ წერტილშია თავმოყრილი, ხოლო ბოლოები – მეორე წერტილში. ნახ.2.27.ა-ზე ჩარალელური მიმდევრობის პარალელური შეერთება, ხოლო ნახ.2.27.ბ-ზე ამ შეერთების ელექტრული სქემა.

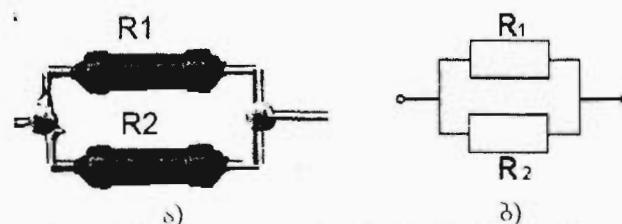

ნახ.2.27. წინაღობების პარალელური შეერთება (ა) და მათი სქემა (ბ)

ნახ.2.28,ა-ზე პარალელურად შეერთებულ წინაღობებთან ჩართულია კვების წყარო და საზომი ხელსაწყოები. ნახ.2.28,ბ-ზე მოცემულია საზომი ხელსაწყოების ჩართვის სქემა.

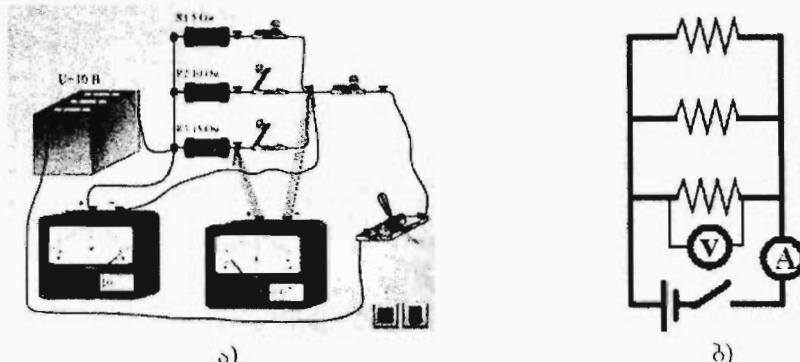

ნახ.2.28. კვების წყაროსა და საზომი ხელსაწყოების ჩართვა პარალელურად შეერთებულ წინაღობებთნ (ა) და შესაბამისი ელექტრული სქემა (ბ)

პარალელურად შეერთებული წრედი მიეკუთვნება განმშტოებულ წრედებს. წყაროდან გამომავალი I დენი მიაღწევს 1 კვანძამდე, ხოლო ამის შემდეგ განმტოვდება: R_1 წინაღობაში გადის I_1 დენი, R_2 -ში I_2 დენი და R_3 -ში I_3 დენი. 2 კვანძში ისენი ისევ იყრინა თავს და წყაროსაკენ ისევ მიდის I დენი. ცხადია, რომ $I = I_1 + I_2 + I_3$. ამ დასკვნას აქვს დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა და მიიღო სახელწოდება განმტოებული წრედის კანონი ანუ კირხალფის 1 კანონი, რომელიც შემდეგში მდგრადია და იგი გადასახლება გამომავალი დენების ჯამი გამომავალი დენების ჯამის ტოლია.

დაიმახსოვრეთ! პარალელური შეერთების დროს კველა წინაღობაზე მოღებულია ერთი და იგივე სიდიდის ძაბვა.

შტოებში გამავალი დენები განისაზღვრებიან რმის კანონით: $I_1 = U / R_1$; $I_2 = U / R_2$; $I_3 = U / R_3$. რაც უფრო მეტია შტოს წინაღობა, მით ნაკლები სიდიდის დენი გაივლის შტოში.

თუ პარალელურად შეერთებულ სამ წინაღობას შევცვლით ერთი კვივალენტური R წინაღობით, მაშინ $I = U / R$. კვივალენტურობის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ: $U / R = U / R_1 + U / R_2 + U / R_3$. თუ ამ ტოლობის თრივე მხარეს გავჭიფთ U ძაბვაზე, მივიღებთ: $1 / R = 1 / R_1 + 1 / R_2 + 1 / R_3$, ე.ო. პარალელურად შეერთების დროს წრედის კვივალენტური წინაღობის შებრუნებული სიდიდე

ტოლია თითოეული შტოს წინადობის შებრუნებულ სიდიდეთა ჯამის. წინადობის შებრუნებული სიდიდეს ეწოდება გამტარობა. ანუ $G = 1/R$; $G_1 = 1/R_1$; $G_2 = 1/R_2$ და $G_3 = 1/R_3$. აქედან გამომდინარე: $G = G_1 + G_2 + G_3$

დაიმახსოვრეთ! პარალელური შეერთების ღრუს წრების კაციტაციულური

გამტარობა ტოლია თითოეული შტოს გამტარობათა ჯამისა.

თუ პარალელური შეერთების მხოლოდ ორი წინადობა, მაშინ მათი ეპივალენტური წინადობა ტოლია: $R = R_1 \times R_2 / (R_1 + R_2)$; თუ პარალელური შეერთების ტოლი სიდიდის წინადობები, მაშინ ეპივალენტური წინადობა ტოლია: ერთი წინადობის სიდიდე გაყოფილი წინადობათა რაოდენობაზე, $R = R_1 / n$.


კრაქტიკაში რეზისტორების (დატვირთვების) პარალელური ჩართვა ძალიან ხშირად გამოიყენება. სახელდობრ, თუ რეზისტორში გამავალი დენი აღვმატება დასაშვებს, ანუ რეზისტორი ხურდება, მაშინ საჭიროა პარალელური ჩართვის ტრი რეზისტორი.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ შეერთებას ეწოდება პარალელური?
2. რისი ტოლია წრედის საერთო წინადობა პარალელური შეერთებისას?
3. რისი ტოლია წრედზე მოდებული ძაბვა?
4. რას ეწოდება ეპივალენტური წინადობა?
5. რისი ტოლია წრედის საერთო გამტარობა პარალელური შეერთებისას?

2.10. შერეული შეერთება

შერეული შეერთება ეწოდება ისეთ შეერთებას, რომელიც შეიცავს როგორც მიმდევრობით, ასევე პარალელურ შეერთებას. შერეული შეერთების წრედი მოკეტებულია ნახ.2.29.ა-ზე. ხოლო შესაბამისი ელექტრული სქემა – ნახ.2.29.ბ-ზე.

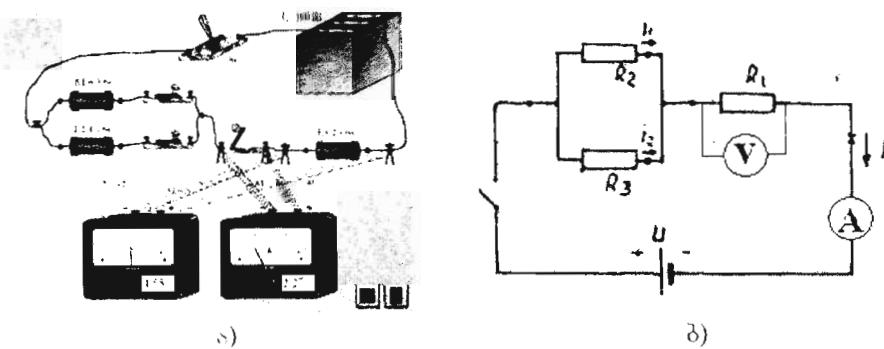

ნახ.2.29. წინადობათა შერეული შეერთება

წინადობათა შერეული შეერთების ღრუს პირველ რიგში პარალელური შეერთებული R_2 და R_3 წინადობები უნდა შევცვალოთ ერთი საერთო წინადობით $R_{23} = R_2 \times R_3 / (R_2 + R_3)$. ეს წინადობა მიმდევრობითად შეერთებული R_1 წინადობასთან. ამიტომ წრედის საერთო წინადობა $R = R_1 + R_{23}$. მიმდევრობით შეერთებულ წრედში

გამავალი დენი $I_1 = U / R$; პარალელურ უბანზე მოდებული ძაბვა $U_{23} = I_1 \times R_{23}$, ხოლო პარალელურ შტოებში გამავალი დენები ტოლოა: $I_2 = U_{23} / R_2$ და $I_3 = U_{23} / R_3$.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ შეერთებას ეწოდება შერეული?
2. რა თვისებებით ხასიათდება შერეული შეერთება?
3. პირველ რიგში რომელი წინაღობები უნდა შევცვალოთ ერთი წინაღობით?

2.11. ელექტრული დენის ენერგია და სიმძლავრე

წრედში გავლის დროს ელექტრული დენი ასრულებს გარკვეულ მუშაობას. ელექტრული დენის მუშაობის შესრულების უნარს ელექტრული დენის ენერგია ეწოდება.

წრედში ელექტრული დენის მიერ დახარჯული ენერგია რიცხობრივად ტოლია წრედში გამავალი ელექტრობის რაოდენობისა და წრედზე მოდებული ძაბვის ნამრავლისა. იგი აღინიშნება W (დუბლ-ვე) ასოთი: $W = QU = Ut$. ამგარად, ელექტრული დენის ენერგია ტოლია ძაბვის, დენის ძალისა და დენის დინების დროის ნამრავლის. მისი ერთეული SI სისტემაში არის ვატი x წამი. ამ ერთეულს ჯოული (J) ეწოდება.

დაიმახსოვრეთ! პრაქტიკაში დახარჯული ელექტროენერგია იზომება bwh -ის მიზარებულით - კილოვატსათობით (კვტს). $1\text{квт} = 3,6 \times 10^6$.

გარდა ამისა, ელექტროტექნიკაში შემოჩანილია სიმძლავრის ცნება. ელექტრული დენის სიმძლავრე ეწოდება დროის ერთეულში გადაცემულ ენერგიას. იგი აღინიშნება P (ვე) ასოთი და ტოლია: $P = W/t = UI$, ეს სიმძლავრე რიცხობრივად ტოლია ძაბვისა და დენის ნამრავლისა. სიმძლავრის ერთეულია ვატი (ვტ). ვატი მცირე ერთეულია და ამიტომ პრაქტიკაში გამოყენება დიდი ერთეულები: კილოვატი (კვტ)=1000 ვტ; მეგავატი (მვტ) = 1000 000 ვტ.

სიმძლავრის ძირითადი ფორმულიდან ადვილად მიიღება მისი სახესხვაობები: $P = UI = I^2R = U^2/R = U^2G$.

იმის გამო, რომ სითბური ენერგიის გარდა ელექტრული ენერგია სხვა სახის ენერგიადაც შეიძლება გარდაიქმნას, მაგალითად ძრავაში – მექანიკურ ენერგიად, ნათერაში – სინათლის ენერგიად და ა.შ. სიმძლავრით ხასიათდება არა მარტო რეზისტორული ელემენტები ანუ გამაცხელებელი დანაღვარები, არამედ ძრავები, ნათერები და ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელშიც ელექტრული ენერგია გარდაიქმნება სხვა სახის ენერგიად.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება ელექტრული დენის ენერგია?
2. რისი ტოლია რიცხობრივად ელექტრული დენის ენერგია და რა ასოთი აღინიშნება იგი?


- რას ეწოდება სიმძლავრე და რა ახორი აღინიშნება იგი?
- ჩამოთვალეთ კურსისა და სიმძლავრის ერთულები.

2.12. ჯოულ-ლენცის კანონი და სიმძლავრეთა ბალანსის განტოლება

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ სადენში დენის გატარებისას იგი თბება. გამტარში დენის არსებობის დროს გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა დამოკიდებულია გამტარის წინაღობაზე, გამტარში გამავალი დენის სიდიდესა და დროის იმ ხანგრძლივობაზე, რომლის განმავლობაშიც გამტარში დენი გადიოდა. ეს დამოკიდებულება 1844 წელს ურთდროს და, მაგრამ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, დადგენილ იქნა რუსი აქადემიკოსის ლენცისა და ინგლისელი მეცნიერის ჯოულის მიერ. რის გამოც ამ დამოკიდებულებას ეწოდა ჯოულ-ლენცის კანონი და იგი საიწერება ჟემდუბნიარად:

$$Q = I^2 R t$$

დაიმახსოვრეთ! გამტარში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა პირდაპირ პროცესულია გამტარში გამავალი დენის სიდიდის კვადრატის, ამ გამტარის წინაღობისა და დენის დონების ხანგრძლივობის.

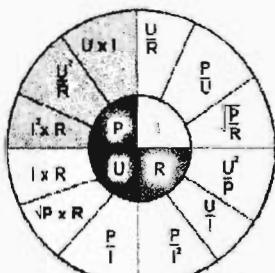

ნახ.230. დამოკიდებულებანი ელექტრული წრედის პარამეტრებსა ელექტრულ სიდიდეებს შორის

თუ გაფითვალისწინებთ ოშის კანონს:
 $I = U / R$, მაშინ ეს კანონი სხვანაირად ჩაიწერება: $Q = U^2 \cdot t / R$.

დამოკიდებულებანი ელექტრული წრედის პარამეტრებსა და ელექტრულ სიდიდეებს შორის შემაჯამებელი სახით მოცემულია ნახ.2.30-ზე.

მაგალითად, ამ ნახაზიდან ჩანს, რომ სიმძლავრე $P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$.

საკონტროლო კითხვები:

- ჩამოყალიბეთ ჯოულ-ლენცის კანონი.
- რა მოხდის გამტარს, როცა მასში დენი გადის?
- ამოწერეთ დენის გამოსახულებები ნახ. 2.30-ზე მოცემული დიაგრამიდან.

2.13. ელექტრული ველი და ტევადობა

ნებისმიერი ელექტრული მუხლი თავის გარემომცველ სივრცეში ქმნის ელექტრულ ველს. ელექტრული ველის არსებობის აღმოჩენა შეიძლება, თუ ველში შევიტანოთ დამუხტელ სხეულს, მაშინ მასზე იმოქმედებს მიზიდვის ან განხილვის ძალები.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრული ველი წარმოადგენს ჭარების, ნივთიერისაგან განსხვავებულ განსაკუთრებულ სახეს, რომლის საშუალებითაც ერთი დამკებრული სხეულების მოქმედება გადაუცემა მორჩეს.

ელექტრულ ველს გააჩნია ელექტრული ენერგიის განსაზღვრული მარაგი. თუ ელექტრული ველი იწვევს მასში შეტანილი მუხტის ანტარებას, მაშინ ასეთ ველი ეწოდება ამაჩქარებელი, ხოლო თუ ველი იწვევს მასში შეტანილი მუხტის სიჩქარის შემცირებას, მაშინ მას ეწოდება მამუხრუჭებელი.


ელექტრულ ველს პირობით გრაფიკულად გამოსახავენ ძალწირების საშუალებით. ელექტრული ველის გრაფიკული გამოსახვის დროს საჭიროა გავითვალისწინოთ:

ძალწირები ყოველთვის მიმართულია დადებითი მუხტიდან უარყოფითისაკენ (ეს არის ელექტრულ ველში დადებითი მუხტის მოძრაობის მიმართვება);

ძალწირები იწყებიან დადებით მუხტზე და მთავრდებიან უარყოფითზე;


ძალწირები ყოველთვის მიმართული უნდა იქნება დამუხტული სხეულის ზედაპირის მართობულად.

ზოგიერთი ელექტრული ველის გრაფიკული გამოსახულების მაგალითი მოყვანილია ნახ.2.31-ზე.

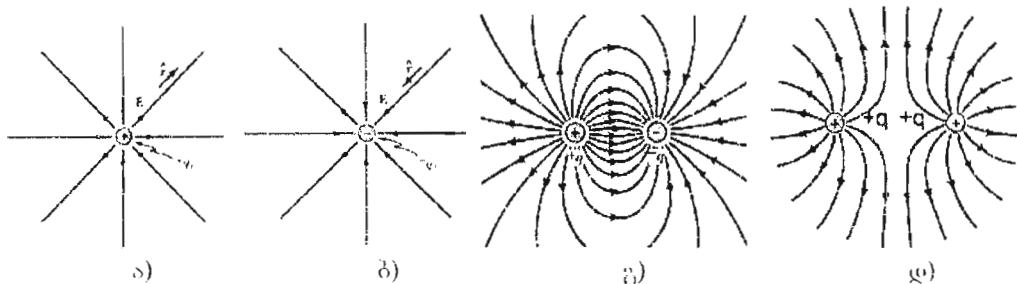

ნახ.2.31. ელექტრული ველის გრაფიკული გამოსახულება: а) წერტილური დადებითი მუხტის; б) წერტილური უარყოფითი მუხტის; в) ორი სხვადასხვა ნიშნიანი მუხტის; г) ორი ერთნიშნიანი მუხტის

ელექტროსტატიკური ინდუქცია. შევიტანოთ უარყოფითად დამუხტული A ბურთულას ელექტრულ ველში უმუხტო B ბურთულა (ნახ.2.32). B ბურთულას თავისუფალი ელექტრონები დაიწყებენ გადადგილებას A ბურთულას ელექტრულ ველში. რადგან განიზიდებიან უარყოფითად დამუხტული A ბურთულას მიერ. შედეგად B ბურთულას ის ნაწილი, რომელიც განლაგებულია A ბურთულას მხარეს დაიმუხტება დადებითად, ხოლო მოპირდაპირე მხარე – უარყოფითად, ანუ B ბურთულა. რომელიც აღმოჩნდა ელექტრულ ველში ნეიტრალური მდგრმარეობიდან გადავიდა დამუხტულ მდგრმარეობაში.

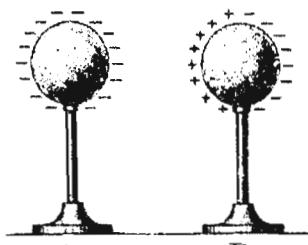

ნახ.2.32. ელექტროსტატიკური ინდუქციის მოვლენის ცდა

ელექტრული მუხტების განენის მოვლენას ელექტროსტატიკური ინდუქცია ეწოდება.

ელექტრულ ველში სხეულის ზედაპირის ურთისაწინააღმდეგურ უბნებზე სხვადასხვა ნიშნის ელექტრული მუხტების განენის მოვლენას ელექტროსტატიკური ინდუქცია ეწოდება.

თუ ბ ბურთულას გამოვიტანთ ელექტრული კელიდან, ის იხვ გახდება ელექტრულად ნეიტრალური. მაგრამ თუ ელექტრული კელიდან გამოტანამდე ხელით შევეხებოდით ბ ბურთულას უარყოფითად დამუხტებულ მხარეს, მაშინ ელექტრონები ხვერი სხვულის გაყლით გადაფიდოდნენ მიწაში და ბ ბურთულა აღმოჩნდებოდა დადებითად დამუხტებული. თუ ამის შემდგა ბ ბურთულას გამოვიტანთ ელექტრული კელიდან, იგი შეინარჩუნებს თავის დადებით მუხტს.


ელექტროსტატიკური ინდუქციის მოვლენა შესაძლებლობას იძლევა გამტარის ზედაპირზე უახსახდვერულ პირობებში დავაგროვთ ელექტრული მუხტები.

ელექტრული ტექადობა, სხეულის მუხტის გაზრდით ბუნებრივია იზრდება მიზი პირგნეციალი. მაგრამ უახსახდვერულ მუხტის გაზრდა შეტყლებელია. ბოლოს და პირობების დადგება მომტები. როცა სხეულის მოვლი ზედაპირი აღმოჩნდება ელექტრონებით დაკავებული და ახალი ელექტრონებისათვის აღგიდი აღარ იქნება. ას დროს სხეულს გააჩნია მაქსიმალური მუხტი და შესაბამისად მაქსიმალური პირგნეციალი.

ცხადია, რომ რაც მუხტია სხეულის ზომები, მით მუხტი მუხტის დაგროვება ჰქონდლია მას.

დაიმახსოვრეთ! სხეულის უნარს, დაავრცელოს განხაზღვრული რაოდენობის ელექტრობა პირგნეციალის ერთდროული გაზრდით, ელექტრული ტექადობა ან გარებისად ტექადობა ეჭრდება.

ტექადობა აღანიშნება C ასოთი. მასი პირობითი გრაფიკული გამოსახულება მოცემულია ნახ.2.33-ა-ზე. ტექადობა იზომება ფარადებში (ფ). სხეულის ტექადობა 1 ფარადის ტოლია. თუ მუხტის 1 კულონით გაზრდის მემთხვევაში მისი პირგნეციალი 1 ვოლტით იზრდება (ფ=ქვ). ფარადი ძალიან დიდი ერთეულია. მაგალითად, დედამიწის სფეროს ტექადობა შეადგენს 6.4×10^{-4} ფ. ამიტომ პრაქტიკაში ტექადობის გასაზომად გამოიყენებენ ძალიან მცირე ერთეულებს: მიკროფარადი ($\text{მფ}=10^{-6}$ ფ; ნანოფარადი ($\text{ნფ}=10^{-9}$ ფ; მიკოფარადი ($\text{მფ}=10^{-12}$ ფ).

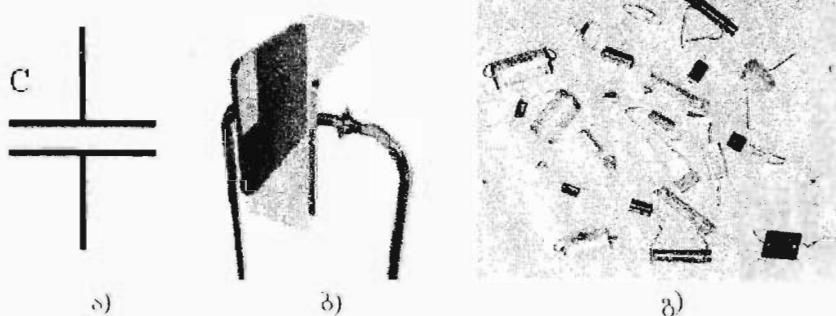

ნახ.2.32. ტექადობის გრაფიკული აღნიშვნა (ა); ბრტყელი კონდენსატორი (ბ)
და კონდენსატორების სახესხვაობები (გ)

ელექტრული წრედის ელემენტის, რომელიც გამოიყენება მუხტისა და ელექტრული კელის უნერგიის დაგროვებისათვის კონდენსატორი ეწოდება. უმარტივესი კონდენსატორი წარმოადგენს ორი ფირფიტის ერთბლიობას, რომელთა შერის მითავსებულია დიელექტრიკი. კონდენსატორის ფირფიტებზე გადაკემული სხვა-


დასხვა ნიშნიანი მუხტები ერთმანეთს იჭერენ. ამიტომ კონდენსატორს შეუძლია დააგროვოს მნიშვნელოვნად დიდი რაოდენობის ელექტრული მუხტი, ვიდრე ორმა ცალკე აღებულმა ფირფიტამ.

უმარტივესი კონდენსატორის მოწყობილობა წარმოდგენილია ნახ.2.33.პ-ზე კონდენსატორზე დაგროვილი მუხტი ძაბვის პროპორციულია: $q = CU$.

კონდენსატორის სახესხვაობები წარმოდგენილია ნახ.2.33.გ-ზე.

ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ კონდენსატორის ტეგადობა პირდაპირ პროპორციულია ფირფიტების ურთიერთგადამფარავი ზედაპირის ფართობისა, ფირფიტების გამყოფი დიელექტრიკის ელექტრული შეღწევადობისა და უკუპროპორციულია ფირფიტების შორის მანძილისა. იგი გამოისახება ფორმულით: $C = \epsilon \epsilon_0 S / d$; სადაც C – კონდენსატორის ტეგადობაა, ფ; ϵ – დიელექტრიკის ფარდობითი ელექტრული შეღწევადობა, ფ/მ; ϵ_0 – ვაკუუმის ფარდობითი ელექტრული შეღწევადობა ($\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ ფ/მ); S – კონდენსატორის ერთი ფირფიტის მეორე ფირფიტით გადაფარული ზედაპირის ფართობი, მ²; d – ფირფიტების შორის დაშორება, მ.

კონდენსატორების შეერთება. ისევე, როგორც რეზისტორები, კონდენსატორებიც შეიძლება შეერთებულნი იქნენ მიმდევრობით. პარალელურად და შეერთებულად. ნახ.2.34.პ-ზე ნაჩვენებია კონდენსატორების მიმდევრობითი შეერთება, ხოლო ნახ.2.34.გ-ზე ამ შეერთების სქემატური გამოსახულება. მიმდევრობითი შეერთების დროს დიელექტრიკების საერთო სისქე იზრდება. რასაც მიგჭავართ საერთო ტევადობის შემცირებისაკენ.

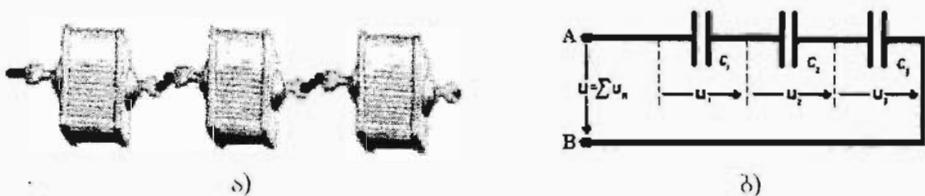

ნახ.2.34. კონდენსატორების მიმდევრობითი შეერთება (ა)
და მისი სქემატური გამოსახულება (ბ)

სხვადასხვა ტევადობის n რაოდენობის კონდენსატორების მიმდევრობითი შეერთებისას საერთო ტევადობა განისაზღვრება ფორმულით:

$$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n.$$


თუ კონდენსატორების ტევადობები ერთნაირია, მაშინ: $C = C_1 / n$. მხოლოდ ორი კონდენსატორის შემთხვევაში: $C = C_1 \cdot C_2 (C_1 + C_2)$.

ცხადია, რომ კონდენსატორების მიმდევრობით შეერთებულ წრედზე მოდებული ძაბვა ტოლია ცალკეულ კონდენსატორზე მოდებული ძაბვებვათა ჯამისა. ამიტომ მიმდევრობით შეერთებული კონდენსატორები შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც ძაბვის ტევადური გამყოფი.


დაიმახსოვრეთ! მიმდევრობით შეერთებული კონდენსატორები იმუხტებიან ერთნაირი რაოდენობის მუხტებით.

კონდენსატორების მიმღებრობითი შეერთება გამოიყენება არა მარტო იმ შემთხვევაში, როცა საჭიროა მივიღოთ ცალკეული კონდენსატორის ტემპერატურაზე ნაკლები, არამედ კონდენსატორებზე ძაბვის შესამცირებლადაც. ასე მაგალითად, თუ მიმღებრობით შევაერთებთ 250 კ მუშა ძაბვაზე გათვალისწინებ თუ კონდენსატორს, მაშინ საერთო ძაბვა, რომელიც ისინი შეიძლება ჩატრონი, შეიძლება იყოს 500 კ.

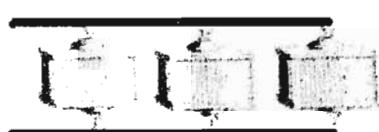პარალელური შეერთება. ნახ.2.35.ა-ზე ნაჩვენებია კონდენსატორების პარალელური შეერთება, ხოლო ნახ.2.35.ბ-ზე ამ შეერთების სქემატური გამოსახულება. პარალელური შეერთების დროს ფირფიტების საერთო ფართობი იზრდება, რახაც მივყავართ საერთო ტემპერატურის გაზრდისაკენ.



ა)

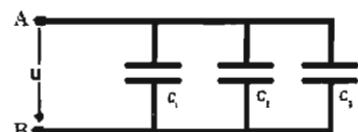


ბ)

ნახ.2.35. კონდენსატორების პარალელური შეერთება (ა)
და მისი სქემატური გამოსახულება (ბ)

სხვადასხვა ტემპერატურის ზრდასთან კონდენსატორების პარალელური შეერთებისას საერთო ტემპერატურა განისაზღვრება ფირმულით: $C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$. მაგ კონდენსატორების ტემპერატურები ერთნაირია, მაშინ: $C = C_1 \cdot n$. მხოლოდ თრი კონდენსატორის შემთხვევაში: $C = C_1 \cdot C_2 / (C_1 + C_2)$.

ცხადია, რომ ამიტომ ცალკეული პარალელური შეერთებები კონდენსატორის მუშა ძაბვა არ უნდა იყოს ქსელის ძაბვაზე ნაკლები.

კონდენსატორების პარალელური შეერთება ყველაზე ხშირად გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა საჭიროა მივიღოთ ცალკეული, კონდენსატორის ტემპერატურაზე შეტევა ტემპერატურაზე.

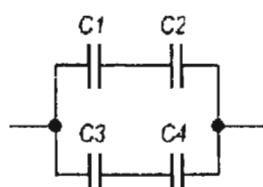

ნახ.2.36. კონდენსატორების
შერეული შეერთების
სქემატური გამოსახულება

შერეული შეერთება. ნახ.2.36-ზე ნაჩვენებია კონდენსატორების შერეული შეერთების სქემატური გამოსახულება.

როგორც ნახ.2.36-დან ჩანს, შერეული შეერთება წარმოადგენს მიმღებრობითი და პარალელური შეერთებების კომბინაციას და ამიტომ ასეთი შეერთება აერთიანებს მიმღებრობითი და პარალელური შეერთებების თვისებებს.

ნებისმიერი შერეული შეერთება შეიძლება დაფოქვანოთ მიმღებრობით ან პარალელურ შეერთებაზე.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ქმნის ნებისმიერი დამუხტული სხეული თავის გარშემო სივრცეში?
2. როგორ გამოსახულება ელექტრულ კალს პირობითად?

3. რას ეწოდება ტევადობა, რა ასთოი აღინიშნება და რა ერთულებში იზომება იგი?
4. რას ეწოდება კონდენსატორი?
5. რას ეწოდება კონდენსატორების მიმდევრობითი, პარალელური და შერეული შეერთება?
6. რისი ტოლია კონდენსატორების პარალელური შეერთებისას ცალკეულ კონდენსატორზე მოდებულია ქსელის ძაბვა?

2.14. მაგნიტური ველი და ინდუქციურობა

მაგნიტი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. იგი არსებითი კომპონენტია ისეთი მოწყობილობებისა, როგორიცაა ელექტრული ძრავები და გენერატორები, დინამიკები, კომპიუტერები, კომპაქტდისკები, ავტომობილები და სხვა. ისინი გამოიყენებან ხელსაწყოებში, სამრეწველო დანადგარებში, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.


მაგნიტი – არის განსაზღვრული მასალისაგან თბიექტი, რომელიც ქმნის მაგნიტურ ველს.

პრაქტიკულად დამტკიცებულია, რომ დენიანი გამტარების, მუდმივი მაგნიტებისა და ჰლექტომაგნიტების გარშემო არსებობს მაგნიტური ველი.

დაიმახსოვრეთ! მაგნიტური ველი წარმოადგენს მატერიას, ნივთიეროსაგან განსხვავებულ განსაკუთრებულ სახეს, რომლის საშუალებითაც მაგნიტის მოქმედება გადაეცემა სხვა სხეულებს.

მისი არსებობა ადგილად შეგვიძლია შევნიშნოთ მისი ძალური მოქმედებით სხვა დენიან გამტარებსა თუ მაგნიტებზე. ელექტრული ველის მსგავსად მაგნიტურ ველსაც გააჩნია ენერგია და ინერცია. არსებობს ბუნებრივი და ხელოვნური მაგნიტები. ყველასათვის ცნობილია, რომ მაგნიტი იზიდავს რკინის ნაჭრებს. ამ მოქმედების მაგნეტიზმი ეწოდება. მაგნეტიზმის მოვლენა ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ელექტრო და რადიოტექნიკურ მოწყობილობებში. ამასთანავე ამ დროს გამოიყენება არა ბუნებრივი, არამედ ხელოვნური მაგნიტები.

ხელოვნური მაგნიტები მზადდები სპეციალური ხარისხის ფოლადისა და მისი შენადნობებისაგან. ასეთი ფოლადის ნაჭრს განსაკუთრებით დაამაგნიტებინ, რის შემდეგაც იგი იძენს მაგნიტის თვისებებს, ანუ ხდება მუდმივი მაგნიტი. მათი დანიშნულების მიხედვით მუდმივ მაგნიტებს სხვადასხვა ფორმა აქვთ (ნახ.2.37).

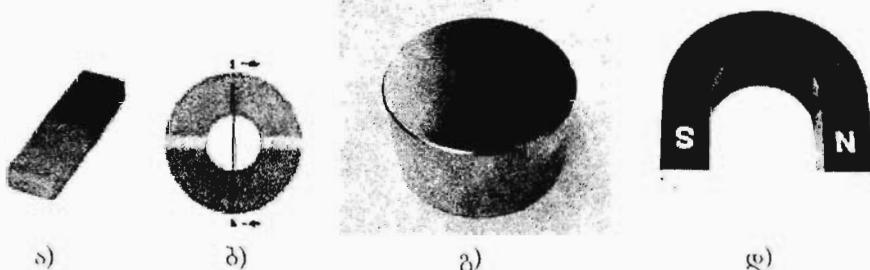


ნახ.2.37. სხვადასხვა ფორმის მუდმივი მაგნიტები: а – ზოლოვანი; б – რგოლური; გ – ცილინდრული; დ – ნალისებრი

მაგნიტს ყველაზე დიდი მიზიდვის მაღალ აქცე ბოლოებზე, რომელთაც მაგნიტის პოლუსები ეწოდებათ. ყველა მაგნიტს აქცე თრი პოლუსი: ჩრდილო პოლუსი (N) და სამხრეთ პოლუსი (S). ხოლო შეა ნაწილს (ნეიტრალურ ხაზს) მაგნიტური თვისებები არ გააჩნია.

მაგნიტი ზოგიერთ სხეულს იზიდავს და ზოგიერთს – არა. სხეულებს, რომელთაც მაგნიტი იზიდავს მაგნიტური სხეულები ეწოდება. მათ მიეკუთვნება რკინა, თუჯი, ნიკელი და კობალტი, ხოლო რომელთაც არ იზიდავს არამაგნიტური ეწოდებათ. მათ მიეკუთვნება ყველა დანარჩენი ნივთიერებანი.

პრაქტიკაში არ არსებობს მაგნიტის ნახევარი. თუ ავიდებთ მაგნიტს და გაფრინდოთ ორ ხაწილად (ნახ.2.38.ა), მაშინ თითოეულ ხაწილს ექნება ისევ „ჩრდილო“ და „სამხრეთ“ პოლუსი. თუ მათ კიდევ დაგულფთ თრ-ორ ხაწილად მივიდებთ იგივე შედეგს და ა.შ., ანტ შეუძლებელია მივაღწიოთ მაგნიტურ მონოპოლიას.

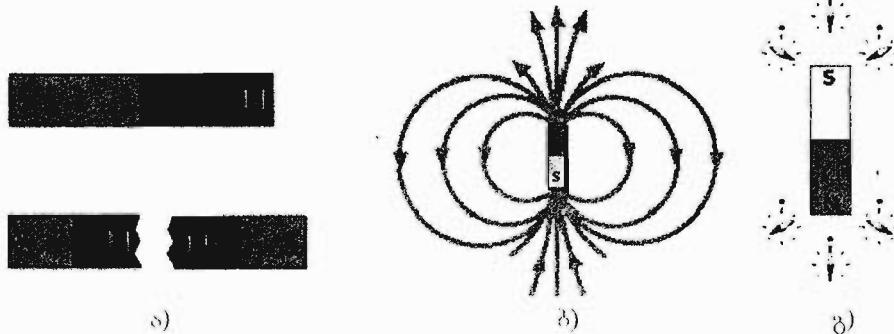


ნახ.2.38. მოედი და გაჭრილი მაგნიტი (ა); მაგნიტური მაღარიტების მიმართულება (ბ); ერთსახელა და სხვადასხვასახელიანი მაგნიტების ურთიერთქმედება (გ).

მაგნიტურ ველს გრაფიკულად გამოსახავენ მაღწირების საშუალებით. მეცნიერები შეთანხმდნენ, რომ მაგნიტური მაღწირები გამოდიან ჩრდილო პოლუსიდან და შედიან სამხრეთ პოლუსში (ნახ.2.38.გ).

ტერმინი „მაგნიტური მაღწირები“ ფართოდ გამოიყენება მაგნიტური და ელექტრომაგნიტური მოვლენების შესწავლისას, მაგრამ მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ, რომ მაგნიტური მაღწირები პირობითი ცნებაა.

ერთსახელა მაგნიტური პოლუსები განისიდებიან, ხოლო სხვადასხვასახელიანი – მიზიდებიან, რაც კარგად ჩანს ნახ.2.39-დან.

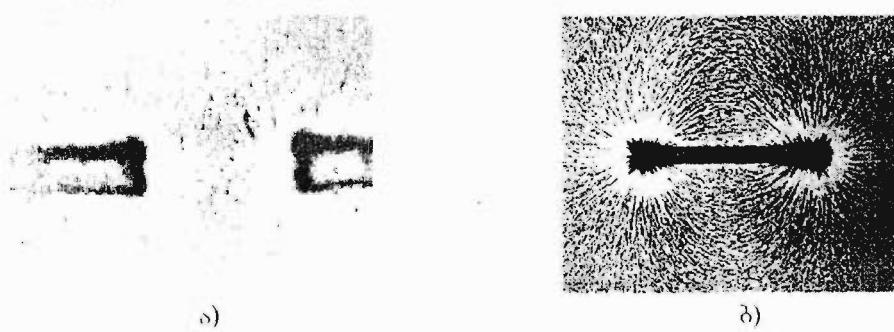

ნახ.2.39. ნაქლიბის განლაგება ერთსახელა (ა) და სხვადასხვასახელა (ბ) პოლუსებს შორის

მაგნიტური ველის სტრუქტურის გასაცნობად დავფაროთ მაგნიტი მინით და დავაყაროთ მასზე რეინის ნაქლიბი. მსუბუქად დავაკაკუნოთ მინაზე. ამ დროს ნაქლიბი განლაგდება მაგნიტური ძალწირების მოქმედების მიმართულებით და შეიქმნება ეწ. მაგნიტური სპექტრი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება კიმსჯელოთ მაგნიტური ძალწირების ფორმაზე.


ნახ.239-ზე წარმოდგენილია ნაქლიბის განლაგება ერთსახელა (ა) და სხვადასხვასახელა (ბ) პოლუსებს შორის.

მაგნიტური ინდუქცია და მაგნიტური ნაკადი. თუ მაგნიტური ისრიდან მოგაშორებთ მაგნიტს (ნახ.238.გ), შევამჩნევთ, რომ მაგნიტსა და ისარს შორის მანძილის გადიდებით მაგნიტის მოქმედება ონდათან მცირდება და ბოლოს დადგება ისეთი მომენტი, როცა ისარი დაიკავებს საწყის მდებარეობას. ეს მოწმობს, რომ შედგივი მაგნიტის მოქმედება შეწყდა და ისარზე მოქმედებს მხოლოდ დედამიწის მაგნიტური ველი. მაშასადამე, მაგნიტის მოქმედების ძალა მანძილის გადიდებით მცირდება. ყველაზე დიდი ზემოქმედების ძალა მაგნიტს აქვს პოლუსებთან, რაღაც იქ მაგნიტური ძალწირების სიხშირე დიდია. პოლუსებიდან დაშორებისას ეს სიხშირე მცირდება.

ამგვარად, მაგნიტური ველი ხასიათდება მაგნიტური ძალწირების სიხშირით. მაგნიტური ველის სხვადასხვა წერტილში მის დასახასიათებლად შემოაქვთ სიდიდე, რომელსაც მაგნიტური ველის ინდუქცია ეწოდება. ველის მაგნიტური ინდუქცია რიცხობრივად წოლია იმ ძალწირების რაოდენობისა, რომელიც გადის მათი მიმართულების პერპენდიკულარულად მოთავსებულ 1 სმ² ფართობში. რაც მეტია მაგნიტური ძალწირების სიმკვრივე ველის მოცემულ წერტილში, მით მეტია ამ წერტილში მაგნიტური ინდუქცია. მაგნიტური ინდუქცია აღინიშნება B (ბე) ასეთი და გამოისახება ფორმულით: $B = \mu H$, ხდაც μ – გარემოს მაგნიტური შედწევა-დობაა, პნ/მ; H – მაგნიტური ველის დაძაბულობაა, ა/მ.

მაგნიტური ინდუქციის ერთეული საერთაშორისო სისტემაში არის ტესლა (ტლ).

ნახ.240.ა-ზე სქემატურად გამოსახულია ზოლოვანი მაგნიტის მაგნიტური ველი.

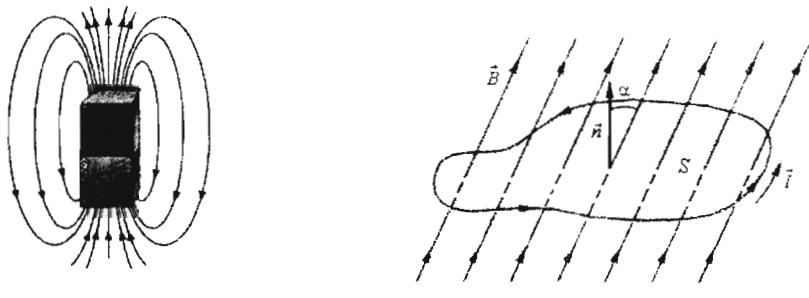

ნახ.240. ზოლოვანი მაგნიტის მაგნიტური ველისა (ა) და ზედაპირში გამავალი მაგნიტური ნაკადის (ბ) სქემატური გამოსახულება

ნახ.2.40.ა-დან ჩანს, რომ მაგნიტის პოლუსებიდან დაშორებით ძალწირების სიხშირე და შესაბამისად, მაგნიტური ინდუქცია ანუ მაგნიტის მოქმედება მცირდება. რაიმე ფართობში გამავალი მაგნიტური ძალწირების საერთო რაოდენობას მაგნიტური ნაკადი ეწიდება (ნახ.2.40.ბ). იგი აღინიშნება Φ (ფი) ასოთი და მაგნიტური ინდუქციასთან დაკავშირებულია შემდეგნაირად: $\Phi = B \times S \cos \alpha$, სადაც B – მაგნიტური ინდუქციაა, ტლ; S – მოცემული მაგნიტური ნაკადის მიერ განჭოლილი ზედაპირი, m^2 ; α – კუთხე ზედაპირზე აღმართულ მართობსა და მაგნიტური ნაკადის მიმართულების შორის, გრადუსი.

მაგნიტური ნაკადის ერთეულია გებერი (გბ).

როცა ზედაპირის ფართობი მაგნიტური ნაკადის მიმართულების პერპენდიკულარულია, მაშინ $\Phi = B \times S$. რაც მეტია მაგნიტური ნაკადი, მით მეტი მიზიდვის ძალა გააჩნია მაგნიტს.

მუდმივი მაგნიტის მაგნიტური ნაკადი დამოკიდებულია ფოლადის ხარისხზე, რომლისგანაც ის არის დამსადებული; მაგნიტის ზომებსა და მიხი დამაგნიტების ხარისხზე.


ნახ.2.39.ბ-დან ჩანს, რომ პოლუსებს შორის რკინის ნაქლიბი განლიბებულია თოქმის პარალელურ ხაზებად, რომელთა სიხშირე კრონნაირია. ასეთ მაგნიტურ ველს ერთგვაროვანი ველი ეწოდება.

სხუელის თვისებას, გააჩარის მასში მაგნიტური ნაკადი მაგნიტური შედწევა-დობა ეწოდება. სხვადასხვა ნივთიერებების მაგნიტური შედწევადობის შესადარებულად მიღებულია, რომ პაკის მაგნიტური შედწევადობა ერთის ტოლია. ნივთიერებებს, რომელთა მაგნიტური შედწევადობა ერთზე ნაკლებია, დიამაგნიტები ეწოდებათ. მათ მიეკუთვნებიან: სპილენძი, ტყვია, კერცხლი და სხვა. ნივთიერებებს, რომელთა მაგნიტური შედწევადობა ერთზე ოდნავ მეტია პარამაგნიტური ეწოდებათ. ნივთიერებებს, რომელთა მაგნიტური შედწევადობა ერთზე მნიშვნელოვნად მეტია და იზომება ათასებრი, ფერომაგნიტები ეწოდებათ; მათ მიეკუთვნებიან: რკინა, ფოლადი, კობალტი, ნიკელი და სხვა. ეს ნივთიერებები და მათი შენადნობები ფართოდ გამოიყენება ელექტრული მანქანების, ტრანსფორმატორებისა და სხვა ელექტრომაგნიტური მოწყობილობების დასამზადებლად.

ელექტრული დენის მაგნიტური ველი. გამტარში გავლის დროს ელექტრული დენი გამტარის გარშემო სიერცეში ქმნის მაგნიტურ ველს, რომლის ძალწირები წარმოადგენენ კონცენტრირებულ წრეზახებს (ნახ.2.41.ა.) ასეთ ველს წრიული მაგნიტური ველი ეწიდება. გამტარში გამავალი დენის მიმართულებია და მაგნიტური ძალწირების მიმართულება ერთმანეთთან დაკავშირებულია მარჯვენა ბურღის წესით, რაც შემდეგში მდგრმარეობს:

დაიმახსოვრეთ! თუ გამტარში წარმოადგენით ჩაუხრახნით ძურღს გამტარში დენის გავლის მიმართულებით, მაშინ ძურღის ტარის მოძრაობის მიმართულები ემთხვევა მაგნიტური ძალხაზების მიმართულების

ბურღის წესი საშუალებას იძლევა განვსაზღვროთ დენის მიმართულება ჩა-დენში, თუ კიცით მის მიერ შექმნილი ძალწირების მიმართულება.

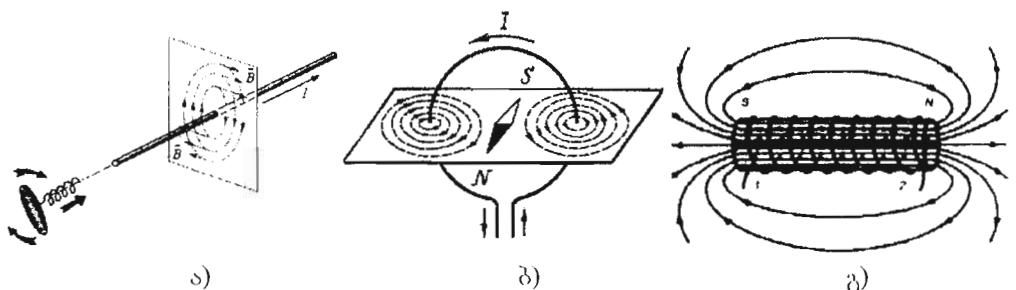


ნახ.2.41. დენისა და მის მიერ შექმნილი მაგნიტური ძალწირების მიმართულება (ა); ხვიის (ბ) და სოლენოიდის (გ) მაგნიტური ველები

კოჭის მაგნიტური ველის ფორმის შესწავლის მიზნით განვიხილოთ ნახ.2.41.ბ. როცა ხვიაში გადის ელექტრული დენი, მაშინ მისი ცალკეული ნაწილის ირგვლივ იქმნება წრიული მაგნიტური ველიგამოვიყენებთ რა ბურღის წესს. შემნიშვნავთ, რომ მაგნიტურ ძალწირებს ხვიის შიგნით აქვთ ერთნაირი მიმართულება. ისინი შედიან ერთი მიმართულებიდან და გამოდიან მეორედან.

ხვიები, რომელთაც გააჩნიათ სპირალის ფორმა (ნახ.2.41. გ), ქმნიან ე.წ. სოლენოიდს (კოჭას). სოლენოიდის გარშემო დენის გავლის დროს იქმნება მაგნიტური ველი. ეს მაგნიტური ველი წარმოიქმნება, როგორც თითოეული ხვიის მაგნიტური ველის ჯამი და როგორც ნახ.2.41.გ-დან ჩანს, ფორმით კაგავს სწორკუთხა მაგნიტის ველს. მაგნიტური ძალწირები გამოდიან ერთი ბოლოდან და შედიან მეორეში. სოლენოიდის შიგნით მათ აქვთ ერთნაირი მიმართულება. ამგვარად, სოლენოიდის ბოლოებს მაგნიტის მსგავსად აქვთ პოლუსები. ანუ სოლენოიდს გააჩნია თვისება მიზიდოს მსუბუქი ფოლადის საგნები.

სოლენოიდს, რომლის შიგნით მოთავსებულია ფოლადის გულარა, ელექტრომაგნიტი ეწოდება. ელექტრომაგნიტების (ნახ.2.42) გულარა მსაღლება პაკეტად აკრეფილი, ერთმანეთისგან იზოდირებული, ფოლადის თხელი ფურცლებისაგან.

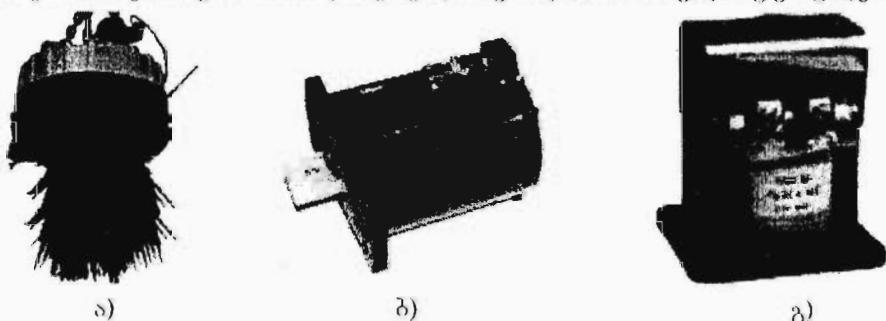


ნახ.2.42. ელექტრომაგნიტები: ა - ტვირთამწე; ბ - სამუხრუჭე; გ - დისტანციური მართვის

გულარის ფორმა დამოკიდებულია ელექტრომაგნიტის დანიშნულებაზე. ელექტრომაგნიტის მაგნიტური ნაკადი და შესაბამისად მისი მიზიდულობის ძალა მით მეტია, რაც მეტია ხვიათა რიცხვი. ელექტრომაგნიტის მაგნიტური ნაკადის სიდიდეზე გავლენას ახდენს მაგნიტური წრედის ხარისხი. მაგნიტური წრედი ეწოდება გზას, რომლის გასწვრივაც იკვრება მაგნიტური ნაკადი. მაგნიტურ წრედს გააჩნია განსაზღვრული მაგნიტური წინადობა. იგი დამოკიდებულია იმ გარემოს მაგნიტურ

შედწვევადობაზე, რომელშიც გაიფლის მაგნიტური ნაკადი. რაც მეტია მაგნიტური შედწვევადობა მით ნაკლებია მაგნიტური წინაღობა და მით მეტია მისი მაგნიტური ნაკადი სხვა ოანაბარ პირობებში.

მაგნიტური ველის მოქმედება დენიან გამტარზე. თუ მუდმივი მაგნიტის მაგნიტურ ველში მოვათავსებოთ გამტარს (ნახ.2.43.ა) და გავატარებოთ მასში ვლექტრულ დენსს, მაშინ გამტარი

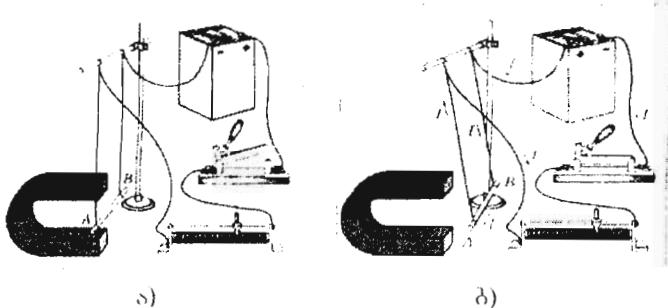

ნახ.2.43. მაგნიტური ველის მოქმედება დენიან გამტარზე


მაგნიტის ველთან. იქ, სადაც გამტარის ველის ძალაზები მიმართულებით ემთხვევიან მუდმივი მაგნიტის მაგნიტური ველის ძალაზირებს, ხდება ძალაზირების შესქელება, ხოლო იქ, სადაც გამტარის ველის ძალაზირები მიმართულია მუდმივი მაგნიტის მაგნიტური ველის ძალაზირების საწინააღმდეგოდ, ხდება ძალაზირების გაუხმოვა. ამგვარად, გამტარის ველი ამახინჯებს მუდმივი მაგნიტის თანაბარ ველს, ადლიერებს ჩას გამტარის ერთი მხრიდან და ასუხებებს მეორე მხრიდან (ნახ.2.44.ბ).



ნახ.2.44. გამტარის გადაადგილება მუდმივი მაგნიტის მაგნიტურ ველში. ა – მუდმივი მაგნიტის მაგნიტური ველი და დენიანი გამტარი; ბ – ჯამური მაგნიტური ველი

განხილულ მოვლენაში მაგნიტური ველი ურთიერთმოქმედებს ელექტრულ დენთან, შედეგად გამტარი მოდის მოძრაობაში, ანუ ხდება ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურად. ძალა, რომლითაც გამტარი გამოვარდება მაგნიტური ველიდან, დამოკიდებულია მაგნიტის მაგნიტური ნაკადისა და გამტარში გამავალი დენის სიდიდეზე, აგრეთვე გამტარის იმ სიგრძეზე, რომელიც გადაკვეთს მაგნიტურ ნაკადს. ამ ძალის მოქმედების მიმართულება, ანუ გამტარის მოძრაობის მიმართულება დამოკიდებულია გამტარში დენის მიმართულებაზე და განისაზღვრება მარცხენა ხელის წესით, რომელიც უქმდება მდგომარეობს:

დაიმახსოვრეთ! თუ მარცხენა ხელს დავიჭროთ ისეთნაირად, რომ მაგნიტური ძალაზები უქმდოდნენ ხელისგელში. გამდილი თოხი თითო მიმართულებით ემთხვევიდეს გამტარში დენის მიმართულებას, მაშინ გამდილი ცენტო თითო გვიჩვენებს გამტარის მოძრაობის მიმართულებას (ნახ.2.45).

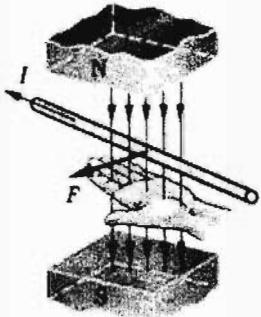

ნახ.2.45. მარცხენა ხელის წესი


ამ წესის გამოყენებისას უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგნიტური ძალაშირები მიმართულია ჩრდილოეთ პოლუსიდან და შედიან სამხრეთში.

თუ ახლა მაგნიტურ ველში მოვათავსებთ დენიან ჩარჩოს (ნახ.2.46.ა) და გამოვიყენებთ მარცხენა ხელის წესს ზედა გამტარისათვის, დავინახავთ, რომ მასზე მოქმედი ძალა მიმართულია მარჯვენა მხარეს (გამტარში დენის მიმართულების აღნიშვნისას ნიშანი (+) გვიჩვენებს, რომ დენი მიმართულია ჩვენები, ხოლო ნიშანი (+) – ჩვენგან) ხოლო ზედა გამტარზე მოქმედი ძალა მიმართულია მარცხნივ. ამ თრი ძალის მოქმედების შედეგად ჩარჩო მობრუნდება და დაიჭერს მაგნიტური ძალაზების მართობულ მდგომარეობას (ნახ.2.46.ბ). ამ მდგომარეობაში ჩარჩოში გადის კველაზე დიდი მაგნიტური ნაკადი. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნა: მაგნიტურ ველში შეტანილი დენიანი ჩარჩო ყოველთვის მიისწრაფვის დაიკავოს ისეთი მდგომარეობა, რომ ჩარჩოს მიერ შექმნილი მაგნიტური ველის ძალიშირები მიმართულებით ემთხვეოდეს მუდმივი მაგნიტის მაგნიტური ველის ძალიშირების მიმართულებას, რომ მასში გადიოდეს რაც შეიძლება მაგნიტური ნაკადის დიდი რაოდენობა. დენიანი ჩარჩოს მაგნიტურ ველში მოქმედების ეს თვისება ფართოდ გამოიყენება ელექტროტექნიკაში: ელექტროძრავები და ელექტროსაზომი ხელსაწყოების დიდი უმრავლესობა მუშაობს ამ პრიციპზე.



ნახ.2.46. დენიანი ჩარჩო მაგნიტურ ველში

ვაში ნაკადების „შესქელება“ ხდება შიგნიდან და ამიტომ შიგნიდან მოქმედი ძალა მეტია, რის გამოც გამტარები განიზიდავენ ერთმანეთს. დენიანი გამტარების ასეთ ურთიერთქმედებას ეწოდება ელექტროდინამიკი და მასზე დაფუძნებულია ელექტროდინამიკი ელექტროსაზომი ხელსაწყოების მოწყობილობა.

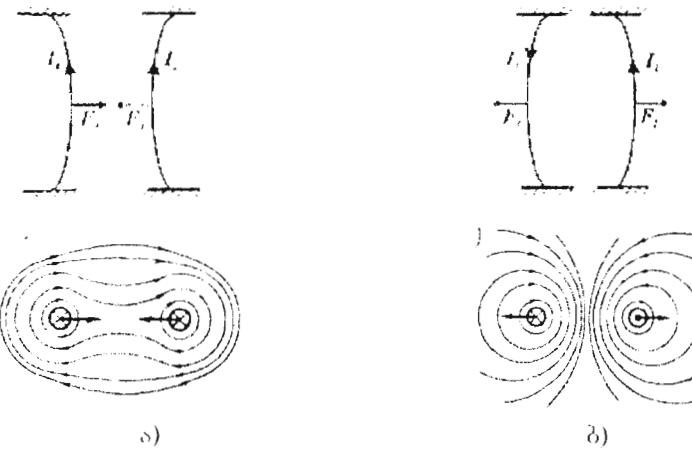

ნახ.2.47. დენიანი გამტარების ურთიერთქმედება


საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს მაგნიტური ველი?
2. რამდენი პოლუსი გააჩნია მაგნიტს?
3. როგორ ურთიერთქმედებან ერთმანეთთან ერთსახელა და სხვადასხვა სახელა პოლუსები?
4. რას ეწოდება მაგნიტური ინდუქცია და რა ასეთი აღინიშნება იგი?
5. რაში მდგრადი და ნაკლები წესი?
6. რას ეწოდება ელემტრომაგნიტი?
7. რაში მდგრადი და ნაკლები წესი?
8. როგორ ურთიერთქმედებან თრი ერთმანეთთან ახლოს მდებარე დენიანი გამტარები?

2.15. ელექტრომაგნიტური ინდუქცია და მისი კანონი

თუ მედივი მაგნიტის მაგნიტურ გალვანი მოვათავსებთ გამტარს და გადავაადგილებთ მას იხე, რომ თავისი მოძრაობისას გადაკვეთს მაგნიტის მაგნიტური ნიკადი (ნახ.2.48.ა), მაშინ გამტარში აღიძვრება ელექტრომამოძრავებელი ძალა, რომელსაც ინდუქციის, ან ინდუქციორებზელი ემდ ეწოდება. ინდუქციორებზელი ემდ გამტარში აღიძვრება იმ შემთხვევაშიც, როცა გამტარი გაჩერებულია და ვარომრავებთ მაგნიტს.

გამტარში ინდუქციორებზელი ემდს აღძვრის მოვლენას ელექტრომაგნიტური ინდუქცია ეწოდება.

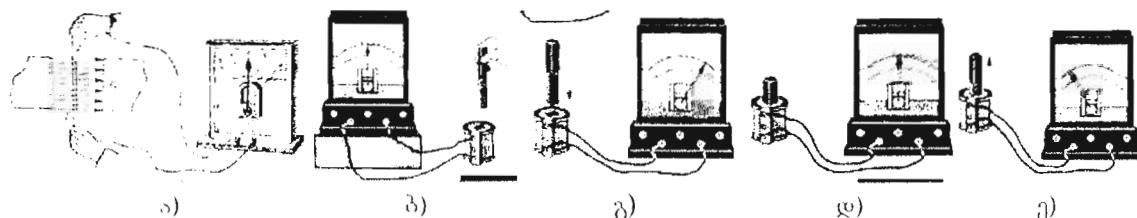

ნახ.2.48. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენის შესწავლა

თუ გამტარს, რომელშიც აღძრულია ინდუქცირებული ემბ, შევაერთებოთ გარე შე წრედოან, მაშინ ამ ემბ-ის მოქმედებით წრედში გაივლის კ.წ. ინდუქცირებული დენი.

დაიმახსოვრეთ! ინდუქცირებული ემბ და შესაბამისად, ინდუქცირებული დენი შეიძლება მიღებული იქნეს არა მარტო სწორ გამტარში, არამედ იმ გამტარშიც, რომელიც დახვეულია კოჭას ხახით.

თუ მგრძნობიარე გალვანომეტრთან ჩავრთავთ ხეიათა დიდი რიცხვის მქონე კოჭას და კოჭაში გადავადგილებოთ მუდმივ მაგნიტს (ნახ.2.48.პ), დავინახავთ, რომ სანამ მაგნიტი მოძრაობს, მანამ გალვანომეტრის ისარი გადაიხრება. ანუ კოჭაში აღიძვრება ელექტრული დენი (ნახ.2.48.პ). როგორც კი მაგნიტს გავაჩერებოთ ეს დენიც გაქრება (ნახ.2.48.დ). მაგნიტის უკუმიმართულებით მოძრაობისას დენი კოჭაში ისევ აღიძვრება, მაგრამ გალვანომეტრის ისარი საპირისპირო მიმართ უდებით გადაიხრება (ნახ.2.48.ე).

ამ შემთხვევაში ინდუქცირებული ემბ-ს სიდიდე და შესაბამისად, დენი კოჭაში დამოკიდებულია მაგნიტის მოძრაობის სიჩქარეზე, ანუ რამდენად სწრაფად გადაკვეთს მაგნიტური ნაკადი კოჭას ხვიებს, მაგნიტურ ნაკადის სიდიდესა და კოჭას ხეიათა რიცხვზე. იგივე შედეგი მიიღება, თუ მუდმივი მაგნიტის მაგიურ გამოყენებული იქნება ელექტრომაგნიტი.

ინდუქცირებული დენის აღმურის მოვლენა საპირისპიროა ზემოთ განხილული დენიანი გამტარის მაგნიტური ველიდან გამოვარდნის მოვლენისა. იმ შემთხვევაში ელექტრული ენერგია გარდაიქმნებოდა მუქანიცურ ენერგიად, აქ კი შექანიცური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად. ამიტომ ეს მოვლენა უდევს საფრთხელად უდევს ელექტრული ენერგიის სხვადასხვა ტიპის გენერატორების მოქმედების პრინციპს.

ინდუქცირებული ემბ-ის სიდიდე და მიმართულება. მაგნიტურ ველში გამტარის მოძრაობის დროს გამტარში აღძრული ინდუქცირებული ემბ-ის სიდიდე პირდაპირ-



პროპორციულია ველის მაგნიტური ინდუქციისა, მაგნიტური ნაკადის მიერ გადაცემით გამტარის სიგრძისა და გამტარის გადაადგილების სიჩქარისა. რაც მათემატიკურად ასე ჩაიწერება: $E = Blv$, სადაც E – ინდუქცირებული ემბ-ია, l – მაგნიტური ინდუქციაა, v – გამტარის მოძრაობის სიჩქარე, b – მარტარის სიგრძე. l – გამტარის სიგრძე. b – გამტარის სიგრძე. v – გამტარის მოძრაობის სიჩქარე, m/s .

ინდუქცირებული ემბ-ის მიმართ უდება (და შესაბამისად, დენის მიმართ უდება გამტარში) დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მიმართ უდებით მოძრაობს გამტარი. ნაკადის მიმართ უდების ცვლილებისას,

ნახ.2.49. მარჯვენა ხელის წესი აგრეთვე, იცვლება ინდუქცირებული ემბ-ის მიმართ უდების განსაზღვრისათვის გამოიყენება მარჯვენა ხელის წესი:


დაიმახსოვრეთ! თუ მარჯვენა ხელს დავიჭირო ისე, რომ ვეღის მაგნიტური ძალწირები შედიოდნენ ხელისგულში, ხოლო გაშლილი ცერა თითო გვიჩვენებს გამტარის მოძრაობის მიმართულებას, მაშინ გაშლილი თახი თითო გვიჩვენებს ინდუქცირებული ემასისა და გამტარში გამავალი დენის მიმართულებას (ნახ.2.49).

ლენცის წესი. როგორც აღნიშნეთ, კოჭას შიგნით მაგნიტური ვეღის ყოველგვარ ცვლილებას თან ახლავს ინდუქცირებული ემასის აღდერა. თუ კოჭა, რომელშიც შექმნილია ინდუქცირებული ემა, ჩაკეტილია გარეშე წრედთან, მაშინ კოჭას ხვიებში გაივლის ინდუქცირებული დენი, რომელიც ქმნის მაგნიტურ ვეღს, რის გამოც კოჭა გადაიქცევა სოლენიდად. ამასთანავე, გარეშე მაგნიტური ვეღის ცვლილება იწვევს კოჭაში ინდუქცირებულ დენს, რომელიც თავის მხრივ კოჭას გარშემო ქმნის თავის მაგნიტურ ვეღს – დენის ვეღს. რესმა მეცნიერმა ე. ლენცმა დაადგინა კოჭაში ინდუქცირებული დენისა და შესაბამისად, ინდუქცირებული ემას მიმართულება და მოგვცა წესის სახით:

დაიმახსოვრეთ! კოჭაში ინდუქცირებულ დენს აქვს ისეთი მიმართულება, რომ მის მიერ შექმნილი მაგნიტური ნაკადით ეწინააღმდეგება მის წარმომშობ ძირზე – ნაკადის ცვლილებას.

განვიხილოთ მაგალითი. ნახ.2.50.ა-ზე მოცემულია სოლენიდი, რომელიც მიკროებულია გალვანიმეტრთან. სოლენიდის ერთ ბოლოს მივუახლოვოთ მუდმივი მაგნიტი სრდილო პოლუსით. სოლენიდში აღიძვრება ელექტრული დენი, რომელსაც გვიჩვენებს გალვანომეტრი. თუ სოლენიდს შევხედავთ მაგნიტის მხრიდან ინდუქცირებული დენი მიმართული იქნება საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. სოლენიდთან მაგნიტის მიახლოებისას სოლენიდის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი იზრდება. სოლენიდში აღიძვრება ინდუქციური დენი, რომელიც თავის მხრივ ქმნის მაგნიტურ ნაკადს. ეს ნაკადი, ბურდის წესის თანახმად, მიმართულია მაგნიტის მაგნიტური ნაკადის ზრდის საპირისპირო – სოლენიდიდან გარეთ. ამიტომ ის ხელს უშლის მაგნიტის მაგნიტური ნაკადის ზრდას.

ნახ.2.50.ბ-ზე მოცემულია მაგნიტის დაშორება სოლენიდისაგან. სოლენიდიდან მაგნიტის მომორებისას მისი გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი მცირდება. ამ დროს სოლენიდში აღიძვრება ინდუქციური დენი, რომელიც თავის მხრივ ქმნის მაგნიტურ ნაკადს. ეს ნაკადი სოლენიდში, ბურდის წესის თანახმად, მიმართულია მაგნიტის მაგნიტური ნაკადის შემცირების საპირისპირო – სოლენიდის შიგნით და ხელს უშლის მაგნიტის მაგნიტური ნაკადის შემცირებას.

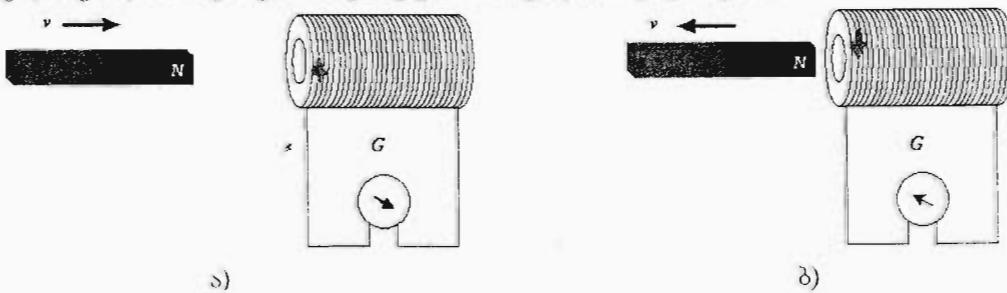


ნახ.250. ლენცის წესის ილუსტრაცია

ლენცის წესი სამართლიანია ვამტარებში ინდუქცირებული დენის უველა შემთხვევისათვის, დამოუკიდებლად გამტარის ფორმისა და იმ ფაქტისა, თუ რა ხერხით ხდება გარეშე მაგნიტური ელის ცვლილება.

გრიგალური დენები. ცვლად მაგნიტურ ნაკადს შეუძლია დააინდუქციროს ემდარი კოჭის ხვიებში, არამედ მასიურ ლითონის გამტარებშიც. განტოლავს რა მასიური გამტარის სისქეს, მაგნიტური ნაკადი დააინდუქცირებს მასში ემდს, რომელიც წარმოადგენს ინდუქცირებული დენების წარმოშობის მიზეზს. ეს ე.წ. გრიგალური დენები ვრცელდება მასიურ გამტარში და მოკლე შეირთვებიან მასში.

ნახ.2.51-ზე მოყვანილია მასიურ ლითონის დისკოში გრიგალური დენების წარმოშობის სქემა. დისკი ბრუნვის დროს გადაკვეთს ელექტრომაგნიტის მაგნიტურ ნაკადს. დისკოში აღმრულ გრიგალურ დენებს აქვთ წრეხაზის სახე. თუ გავაჩერებთ დისკის ბრუნვას, გრიგალური დენები დაუყორნებლივ გაქრებიან. გრიგალური დენები, როგორც უველა სახის დენი, ხასიათდებიან თბური მოქმედებით, ანუ აცხელებენ სადენებს. მასიურ დისკის აქვს მცირე წინაღობა და ამის გამო გრიგალურმა დენებმა შეიძლება მიაღწიონ დიდ სიდიდეებს, შედეგად კი დისკო ძლიერ გახურდება.

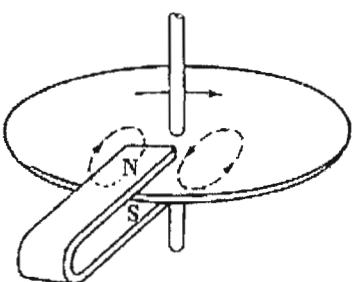

ნახ.2.51. გრიგალური დენები (ნაჩვენებია ჩაკეტილი პუნქტირით) დისკოში. მთლიანი ისარი უჩვენებს

ლურ დენებს გზა ეზღუდებათ.

მაგრამ პრაქტიკაში ზოგჯერ გრიგალურ დენებს იყენებენ როგორც სასარგებლო დენებს. კერძოდ, ისინი გამოიყენებიან ინდუქციურ გამახურებულ ღუმელებში, ელექტროენერგიის მრიცხველებში და ალექტროსაზომ ხელსაწყოებში.

თვითინდუქციისა და ურთიერთინდუქციის მოვლენა. ჩვენ განვიხილავ, რომ სიდიდით ცვლადი ელექტრული დენი ქმნის ცვლად მაგნიტურ ველს, რომელიც თავის მხრივ ყოველთვის აინდუქცირებს ემდს. პრაქტიკაში მაგნიტური ველი ჰველაზე ხშირად იქმნება სხვადასხვა სახის სოლენიდების, ანუ მრავალხვიანი დენიანი კონტურების მიერ, მაგრამ კონტურში დენის ცვლილების დროს შესაძლებელია ორი შემთხვევა: 1. იცვლება თვით საკუთარი კონტურის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი; 2. იცვლება მეზობელი კონტურის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი.

საკუთარ კონტურში აღმრულ ემდს თვითინდუქციის ემდ ეწოდება, ხოლო მოვლენას – თვითინდუქციის მოვლენა. მეზობელ კონტურში აღმრულ ემდს ურთიერთინდუქციის ემდ ეწოდება, ხოლო მოვლენას – ურთიერთინდუქციის მოვლენა. ეს მოვლენა იძლევა შესაძლებლობას მაგნიტური ველის საშუალებით ერთმანეთს

დაუგვამირდეს სხვადასხვა კლაქტრული წრედი. ასეთ კავშირს ინდუქციური კავშირი ეწოდება.

ცხადია, რომ ორივე მოვლენის ბუნება ერთი და იგივეა, ხოლო სხვადასხვა დასახელება გამოყენებულია მხოლოდ იმიტომ, რომ ხაზი გაუხვას ინდუქციის ემსის აღმვრის ადგილს.

თვითინდუქციის მოვლენა წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კერძო და მეტად საჭირო ჟემთხვევას, როცა ოვით კონტურში გამავალი ცვლადი დენის მიერ შექმნილი ცვლადი მაგნიტური ხაკადი იწვევს თვითინდუქციის ემს-ს აღმვრას. თვითინდუქციის ემს-ის სიდიდე დამოკიდებულია დენის ცვლილების ხიჩქარებე. რაც უფრო დიდია დენის ცვლილების ხიჩქარე, მით უფრო დიდია აღმრული თვითინდუქციის ემს. ამ ემს-ს სიდიდე დამოკიდებულია აგრეთვე, ხოლო ხორციის (კოჭას) ხვიათა რიცხვზე, დახვევის სიმჭიდროვეზე და გეომეტრიულ ზომებზე. რაც უფრო დიდია კოჭას დიამეტრი, მისი ხვიათა რიცხვი, დახვევის სიმჭიდროვე, მით უფრო დიდია აღმრული ემს. ამ ემს-ის მიმართულება განისაზღვრულა დენის წესით: თვითინდუქციის ემს-ს ყოველთვის აქვს ისეთი მიმართულება, რომლითაც იგი ეწინააღმდეგება მისი გამომწვევი დენის ცვლილებას. სხვაგვარად რომ კოჭათ, დენის შემცირება კოჭაში იწვევს მისი მიმართულების თანხვედრილი თვითინდუქციის ემს-ის აღმვრას, რაც ხელს უშლის დენის შემცირებას და პირიქით, დენის ზრდა კოჭაში იწვევს მისი მიმართულების საწინააღმდეგო თვითინდუქციის ემს-ის აღმვრას, რაც ხელს უშლის დენის ზრდას.

არ უნდა დაგვაგირებულეს, რომ თუ კოჭაში დენი არ იცვლება, მამინ არავითარი თვითინდუქციის ემს არ აღიძვრება. თვითინდუქციის მოვლენა განსაკუთრებულ მკვერად ვლინდება. რკინის გულარიან კოჭაში, რადგან რკინა მნიშვნელოვნად ზრდის მაგნიტურ ხაკადს.

კონსტრუქციულად განსხვავებულ კოჭებს გააჩნიათ უნარი დენის ერთი და იგივე ცვლილებისას დააინდუქცირონ სხვადასხვა სიდიდის თვითინდუქციის ემს-ები. რომ განასხვავონ კოჭები ერთმანეთისგან მათი თვითინდუქციის ემს-ების დაინდუქცირების უნარის მიხედვით, შემოჩანილია კოჭას ინდუქციურობის, ანუ თეითინდუქციის კოეფიციენტის ცნება.

დაიმახსოვრეთ! კოჭას თვითინდუქციურობა არის სიდიდე, რომელიც ახასიათებს კოჭას თვისებას დააინდუქციროს მასში თვითინდუქციის ემს.


მოცუმული კოჭასათვის ინდუქციურობა შევდიმივი სიდიდეა და დამოკიდებული

არ არის მასში გამავალ დენზე და მისი ცვლილების ხიჩქარეზე. იგი აღინიშნება L (ელ) ასოთი, ხოლო გრაფიკულად გამოსახულია ნახ.2.52.-ზე.

ნახ.2.52. ინდუქციურობის

კონტურის ინდუქციურობა დამოკიდებულია კონტურაფიული გამოსახულება რის გეომეტრულ ზომებზე, ხვიათა რიცხვზე და გულარას განივევეთის ფართობზე და განისაზღვრება ფორმულით: $L = \mu\mu_0 W^2 s / l$, სადაც μ – ფარდობითი მაგნიტური შეღწევადობა, ჰნ/მ; μ_0 – მაერის მაგნიტური შეღწევადობა ($4\pi \cdot 10^{-12}$ ჰნ/მ); W – ხვიათა რიცხვია; s – გულარას განივევეთის ფართობი, მ²; l – გულარას საშუალო სიგრძე, მ.

მაგნიტურ გელს გააჩნია ენერგია. კოჭას, რომელშიც გადის ელექტრული დენი, გააჩნია მაგნიტური ენერგიის მარაგი. მაგალითად, თუ მუღმივი დენის წრედში დიდი ინდუქციურობის მქონე კოჭასთან პარალელურად ჩავრთავთ ელექტრულ ნათურას (ნახ.2.53.ა), მაშინ K ჩამრთველის გათიშვის დროს შეინიშნება ნათურის ხანმოკლე სიკაშკაშე (ნახ.2.53.ბ). დენი წრედში აღიძვრება თვითინდუქციის ემდის მოქმედებით. ამ შემთხვევაში ელექტრულ წრედში ენერგიის წყაროს წარმოადგენს კოჭას მაგნიტური ველი.

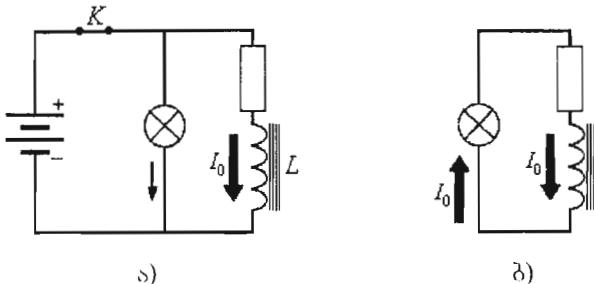


ნახ.2.53. ჩამრთველის გათიშვისას დენი წრედში აღიძვრება თვითინდუქციის ემდის მოქმედებით

დენის ცვლილების ხარჯზე, აუცილებელი არ არის ერთი კოჭა ჩავდგათ შეორები, არამედ საქმარისია ისინი განვალაგოთ ერთმანეთის გავრცელებით (ნახ.2.54.ა). ამ შემთხვევაში, პირველ კოჭაში გამავალი i_1 დენის ცვლილებით გამოწვეული ნაკადი Φ_{12} გაჭოლავს მეორე კოჭას ხვიებს და ადრავს მასში ურთიერთინდუქციის ემდს. ამ ემდს სიდიდე პირველ რიგში, დამოკიდებულია პირველ კოჭაში გამავალი დენის ცვლილების სიჩქარეზე. ამ ემდის მოქმედების შედეგად მეორე კოჭაში გაივლის i_2 დენი, რომელიც თავის მხრივ შექმნის Φ_{21} ნაკადს და ეს ნაკადი გამჭოლავს პირველი კოჭას ხვიებს და დააინდუქცირებს აგრეთვე მასში ემდს.

დაიმახსოვრეთ! რაც მეტია დენის ცვლილების სიჩქარე, მათ მეტია აღძრული ურთიერთინდუქციის ემდ.

გარდა ამისა, ამ ემდს სიდიდე დამოკიდებულია ორივე კოჭას ინდუქციურობაზე, მათ ურთიერთგანლაგებაზე და გარემოს მაგნიტურ შეღწევადობაზე.

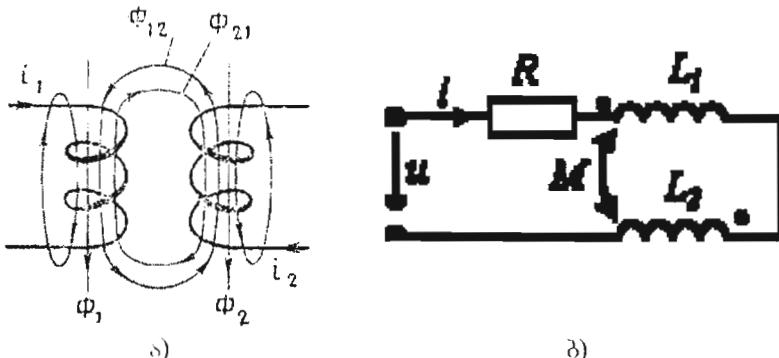

ნახ.2.54. ურთიერთინდუქციის მოვლენა(ა) და კოჭებს შორის ურთიერთინდუქციური კავშირის სქემატური აღნიშვნა (ბ)

იმისათვის, რომ ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ კოჭათა სხვადასხვა წევილები ემდების ურთიერთინდუქცირების უნარის მიხედვით შემოტანილია ურთიერთინდუქციურობის ანუ ურთიერთინდუქციის კოეფიციენტის ცნება. იგი აღინიშნება M (ემ)

ასთით. ეს კოუფიციენტი დამოკიდებულია კონტურის გეომეტრულ ზომებზე, ორივე კოჭას ხვიათა რიცხვზე, გულარას განივავეთის ფართობზე და განისაზღვრება ფორმულით: $M = \mu \mu_1 W_1 S / I$, სადაც W_1 და W_2 პირველი და მეორე კოჭას ხვიათა რიცხვებია; დანარჩენი სიდიდეები იგივეა, რაც L -ის შემთხვევაში.

კოჭების შორის ურთიერთინდუქტიური კავშირის სქემატური აღნიშვნა მოცემულია ნახ.2.54.ბ-ზე.

თვითინდუქტიისა და ურთიერთინდუქტიის კოუფიციენტების ერთეულია პენი (პ). პრაქტიკაში გამოყენება უფრო მცირე ერთეულები: მილიპენი (მპ) = 10^{-3} პ; მიკროპენი (მპ) = 10^{-6} პ.

ურთიერთინდუქტიის მოვლენაზე არის დამყარებული ისეთი მნიშვნელოვანი ელექტროტექნიკური მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი, როგორიცაა ტრანსფორმატორი.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება ულექტრომაგნიტური ინდუქცია?
2. რაში მდგომარეობს მარჯვენა ხელის წესი?
3. რაში მდგომარეობს ლენცის წესი?
4. რას წარმოადგენება გრიგალეური დენები და რით ხასიათდებიან?
5. განმარტეთ თვითინდუქტიისა და ურთიერთინდუქტიის მოვლენები.
6. დასახელეთ ურთიერთინდუქტიის კოუფიციენტის ერთეული.

2.16. ცვლადი დენის ძირითადი მოვლენები და კანონები

წინა თავებში ჩვენ განვიხილეთ მუდმივი დენის წრედებში მიმდინარე მოვლენები და კანონები. მაგრამ პრაქტიკაში ხშირად საჭმე გააქცის დროში როგორც სიდიდით, ასევე მიმართელებით ცვლად დენებთან.. ასეთმა დენებმა მიიღეს სახელწოდება ცვლადი დენი.

დაიმახსოვრეთ! ცვლადი დენის კანონების ცოდნას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა, რადგან თითქმის მთელი ენერგია, რომელიც გამომუშავებულია თანამედროვე პირობებში, იწარმოება ცვლადი დენის ენერგიის სახით.


ცვლადი დენის პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენება განაპირობა იმან, რომ მის მისადაცებად გამოყენებული გენერატორების კონსტრუქცია უფრო მარტივია, ვიდრე მუდმივი დენისა. გარდა ამისა ცვლადი დენის ძაბვა ტრანსფორმატორით საკმაოდ მარტივად გარდაიქმნება მაღალიდან დაბალ ძაბვად და პირიქით.

ცვლადი ემ-ის მიღება დაფუძნებულია ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენის გამოყენებაზე. მაგნიტურ ვალში გამტარის იძულებითი გადაადგილებისას, გამტარში აღიძვრება ე.მ.ძ.

ნახ.2.55-ზე გამოსახულია ცვლადი დენის გენერატორის მოდელი. შინი ძირითადი ნაწილებია: უძრავი მუდმივი მაგნიტი; სწორეულხა ჩარჩო, რომელსაც გააჩნია უნარი თავისუფლად იბრუნოს მაგნიტის პოლესებს შორის სივრცეში; ორი დენგამტარი სპილენძის რგოლი და საკონტაქტო ჯაგრისები. ოთხეულხა ჩარჩოს პო-

დოები, რომელიც ჩვეულებრივ შესრულებულია სპილენბის მავთულისაგან, მირჩილულია რგოლებთან. რგოლები მტკიცედ დამაგრებულია დერძზე და ამიტომ ბრუნავენ ჩარჩოსთან ერთად. თითოეული რგოლთან დამაგრებულია უძრავი საკონტაქტო ჯაგრისი, რომელიც რგოლის ბრუნვისას სრიალებს მის ზედაპირზე.

დავუშვათ მოდულის პოლუსებს შორის არსებობს ერთგვაროვანი მაგნიტური ველი, რომლის ძალწირები მიმართულია ზემოდან ქვემოთ მოდულის ჯაგრისებთან.

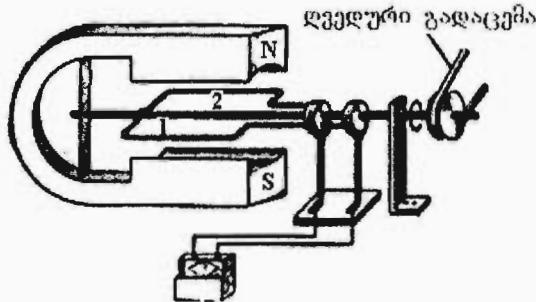


ნახ.2.55. ცვლადი დენის გენერატორის მოდელი

ამ ხან მარცხნივ, ხან მარჯვნივ და ამ დროს გაივლის ნულოვან მდგომარეობას, ანუ განსაზღვრის თანახმად წარმოადგენს ცვლადს.

ავხსნათ ეს პროცესი დაწვრილებით. ბრუნვის დაწყებიდან ჩარჩოს 1 და 2 მხარეები მოძრაობებს რა მაგნიტურ ველში, გადაკვეთენ მუდმივი მაგნიტის მაგნიტურ ნაკადს. ამავე დროს, მათში ხდება ემა-ების დაინდუქცირება რომელთა მიმართულებაც განისაზღვრება მარჯვენა ხელის წესით, რაც შემდეგში მდგომარეობას: თუ მარჯვენა ხელს დავიჭროთ ისე, რომ მაგნიტური ძალახაზები შედიოდნენ ხელისგულში (ძალახაზების მიმართულება მიღებულია ჩრდილო პოლუსიდან სამხრეთისაკენ), ხოლო გაშლილი ცერა თითი გვიჩვენებდეს ბრუნვის მიმართულებას, მაშინ გაშლილი თთხი თითი გვიჩვენებს ინდუქცირებული ემა-ის მიმართულებას. ამიტომ დროის ნებისმიერ მომენტში 1 მხარის ემა 2 მხარის ემა-ს საწინააღმდეგო მიმართულებისაა, მაგრამ 1 და 2 მხარეები ერთმანეთისაგან იზოლირებული არ არიან, ისინი ჩართულია მიმდევრობით, ამიტომ მოდელების მომჰქრებზე მიუქმედებს მთლიანი ჩარჩოს მიერ ინდუქცირებული საერთო ემა. ეს მოვლენა სამართლიანია დროის ნებისმიერი მომენტისათვის. ჩარჩოს რა მდგომარეობაც არ უნდა ავიდოთ მის მხარეებში ყოველთვის ინდუქცირებული ემა-ები მიმართულებით ერთმანეთის საპირისპიროა და ყოველთვის ჯამდება, ამიტომ ყოველი ნახევარი ბრუნვის გაცემებისას ჩარჩოს საერთო ემა-ის მიმართულება იცვლება საპირისპიროდ, რადგანაც თითოეული მხარე 1 და 2 იცვლის თავის გადაადგილების მიმართულებას მაგნიტურ ველში.

ნახ.2.56-ზე ნაჩვენებია ჩარჩოს რამდენიმე მდგომარეობა, რომელთაგან ნებისმიერი შეუძლია დაიკავოს ერთი სრული ბრუნვის დროს. ჩარჩოს მდგომარეობის ქვეშ ნაჩვენებია ცვლადი ემა-ის გრაფიკი, სადაც პორიზონტალურ დერძზე გადადებულია დრო, რომლის განმავლობაშიც ჩარჩო ასრულებს ერთ სრულ ბრუნვას, ხოლო ვერტიკალურად გადიდებულია ჩარჩოს ბრუნვისას ინდუქციურებული ე.მ.დ.

საწყისად მიღებულია ჩარჩოს პორიზონტალური მდგომარეობა, დროის დასაწყისში ($t=0$) მაგნიტური ნაკადი ჩარჩოთი არ გადაიკვეთება; შედეგად ე.მ.ძ ნულის ტოლია ($\text{წერტილი } 1$ გრაფიკზე). ჩარჩოს შემდგომი ბრუნვისას მაგნიტური ნაკადის გადაკვეთის სიჩქარე მუდმივად იზრდება და აღწევს მაქსიმუმს, იმ დროს, როცა ჩარჩო იკავებს ვერტიკალურ მდგომარეობას ($\text{წერტილი } 2$). უდიდეს მნიშვნელობას აღწევს ინდუქციური ემდის მიმართულების შეცვლას, ოდონდ მცირდება ამ ემდის სიდიდე, რადგან მაგნიტური ნაკადის გადაკვეთის სიჩქარე ახლა უკვე იკვლება უდიდესიდან უმცირესისკენ. როცა ჩარჩო დაიკავებს პორიზონტალურ მდგომარეობას და მისი სიბრტყე გახდება მაგნიტური ძალაზების პერპენდიკულარული, მაშინ მაგნიტური ძალაზების გადაკვეთია შეწყდება და ამ დროს ემდ ნულის ტოლი გახდება ($\text{წერტილი } 3$).

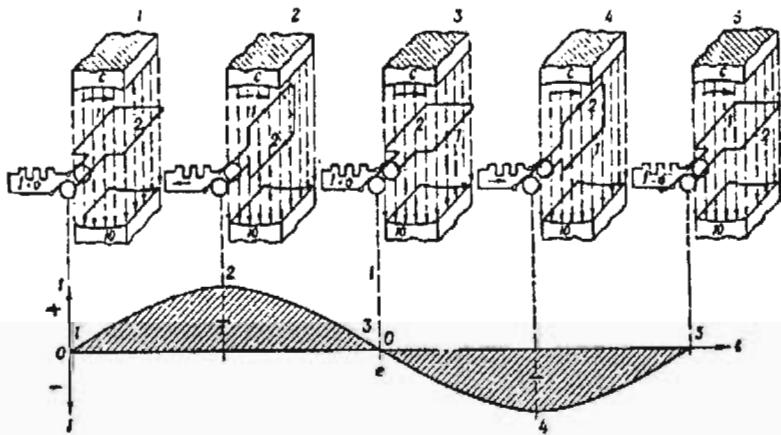

ნახ.2.56. ცვლადი ემდის აღძერა. ჩარჩოს მოძრაობა მაგნიტურ ველში და ცვლადი ემდის გრაფიკული გამოსახულება

ამგვარად ჩარჩოს ნახევარბრუნვის შესრულების დროს ჩარჩოს ინდუქციონული ემდს მდორედ იზრდება ნულიდან თავის მაქსიმუმალურ მნიშვნელობამდე. ხოლო შემდეგ კვლავ მცირდება ნულამდე.

ჩარჩოს შემდგომი ბრუნვისას მომდევნო ნახევარ ბრუნის დროს ნაჩვენები პროცესი მთლიანად მეორდება, ოდონდ ამ დროს ინდუქციონული ე.მ.ძ იკვლის მხოლოდ მიმართულების და მისი ცვლილება გრაფიკზე ასახულია პორიზონტალური დერძების კვემოთ. ჩარჩოს 4 მდგომარეობას შეესაბამება წერტილი 4, ხოლო 5 მდგომარეობას წერტილი 5.

თუ ჩარჩოს ბრუნვას გავაგრძელებთ, მაშინ პროცესი მთლიანად მეორდება და ციკლი განმეორდება მანამ, სანამ არ შეწყდება ჩარჩოს ბრუნვა. ჩარჩოს ბრუნვის დროს გენერატორის მოდელის ბოლოები შეერთებულია გარე წრედთან, ამიტომაც ამ წრედში გადის დენი, რომლის ცვლილება მთლიანად ანალოგიურია ინდუქციონული ემდის ცვლილებისა. მიღებული მრუდი წარმოადგენს ტრიგონომეტრიული ფუნქციის სინუსის ცვლილების გრაფიკს. ამიტომ ემდ-ს და დენს ეწოდება სინუსოიდური დენი.

სინუსოიდური დენი არ ამოწურავს ტექნიკაში გამოყენებული ცვლადი დენის მრავალსახეობას. ხშირად ცვლად დენზე საუბრისას ამატებენ სიტყვას პერიოდული.


პერიოდული ეწოდება ცვლად დენს, რომელიც დროის ტოლ შუალედებაში იმურებს თავისი ცვლილების სრულ ციკლს. ზემოთ განხილული სინუსოიდური დენი ცვლადი პერიოდული დენის კერძო შემთხვევაა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა მოვლენაზეა დამყარებული ცვლადი დენის მიღება?
2. ჩამოთვალეთ ცვლადი დენის გენერატორის მოდელის ძირითადი ნაწილები.
3. როგორ დენს ეწოდება პერიოდული?

2.17. ცვლადი დენის პარამეტრები

ნახ.2.57-ზე გამოსახულია სინუსოიდური დენის მრუდი. ცვლადი დენის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრისათვის ვისარგებლოთ ამ მრუდით. დროს, რომლის განმავლობაშიც ცვლადი სიდიდე (ემპ, დენი, ძაბვა) გაივლის თავის ცვლილების მთელ ციკლს, პერიოდი ეწოდება. იგი აღინიშნება T ასოთი და მისი ერთეულია წამი.

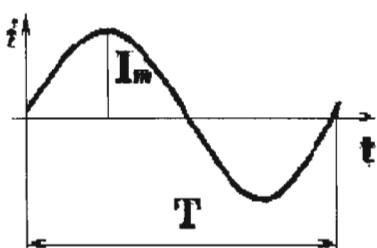

ნახ.2.57. ცვლადი დენის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი

ერთი პერიოდის განმავლობაში ცვლადი დენის სიდიდე განიცდის მუდმივ ცვლილებას.

დროის თითოეულ მომენტს შეესაბამება ამ ცვლადი სიდიდის მხოლოდ ერთი განსაზღვრული მნიშვნელობა.

ცვლადი სიდიდის (ემპ, ძაბვა, დენი) მნიშვნელობას დროის ნებისმიერ მომენტში მყისა მნიშვნელობა ეწოდება. ემპ-ს, დენის და ძაბვის მყისა მნიშვნელობა აღინიშნება შესაბამისად e , u , i ასოებით.

ზემოთ აღნიშნული იყო, რომ ცვლილების ერთ სრულ ციკლის, ანუ პერიოდის განმავლობაში, ცვლადი დენი ორჯერ აღწევს თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

პერიოდულად ცვლადი სიდიდის (ემპ, ძაბვა, დენი) უდიდეს მყისა მნიშვნელობას ამპლიტუდური მნიშვნელობა ანუ ამპლიტუდა ეწოდება. ემპ-ს ძაბვის და დენის ამპლიტუდური მნიშვნელობა აღინიშნება შესაბამისად E_m , U_m , I_m ასოებით.

ცვლადი დენის დახასიათებისას ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრები ძირითადი განმსაზღვრულებია. ამასთანავე, პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება დამხმარე პარამეტრები, მაგალითად, რადიოტექნიკაში, სადაც ცვლადი დენის ცვლილების პერიოდი ძალიან მცირეა – წამის მემილიონედი და მემილიარდედი, ფართოდ გამოიყენება ტერმინი „სიხშირე“.

სიხშირე არის სიდიდე, რომელიც გამოსახავს ერთ წამში პერიოდების რაოდენობას. იგი აღინიშნება ლათინური ასო f (უფ) -ით. პერიოდი და სიხშირე ურთიერთშეგრუნებული სიდიდეებია, ანუ $f = 1/T$; $T = 1/f$.

ამგვარად, ვიჰოთ, რა ცვლადი დენის პერიოდი, ეფექტურის შეგვიძლია განცხაზღვროთ მისი სიხშირე და პირიქით, თუ ცნობილია სიხშირე, მაშინ ადვილად განისაზღვრება მისი პერიოდი.

ცვლადი დენის სიხშირის ერთეულია პერი (პ). ცვლადი დენის სიხშირე ერთი პერია, თუ მისი ცვლილების პერიოდი 1 წამია.


ცნობილია, რომ სამრეწველო დანადგარების დენის პერიოდი 0.02 წამია. მაშასადამე, ამ დენის სიხშირე იქნება: $f = 1/T = 1/0.02 = 50$ პ.

დაიმახსოვრეთ! ჩვენი ქვეყანაში სტანდარტით სამრეწველო ცვლადი დენის სიხშირეს დადგენილობისაში, საქმე გვაქვს ძალიან დიდი სიხშირის (ათასობით, მილიონის) და უფრო მეტი პერი (დენებთან). ამიტომ ქვეყნის კულტურული სამართლები მკაფიოდ იცავენ სიხშირის ამ სიღრღეს.

ცვლადი დენის ტექნიკაში, განსაკუთრებით ელექტროკავშირგაბმულობასა და რადიოლოგიაში, საქმე გვაქვს ძალიან დიდი სიხშირის (ათასობით, მილიონის) და უფრო მეტი პერი (დენებთან). ამიტომ ასეთ მემთხვევაში სიხშირის გასაზომად გამოიყენება დიდი ერთეულები: კილოპერი (კპ) = 10^3 პ; მეგაპერი (მპ) = 10^6 პ და გიგაპერი (გპ) = 10^9 პ.

ცვლადი დენის წრედებში სხვადასხვა გაანგარიშების დროს ფართოდ გამოიყენება კუთხური სიხშირის ცნება. იგი აღინიშნება ბერძნები ასო ა (ომეგა)-თი. კუთხური სიხშირე წარმოადგენს მაგნიტურ ველში მბრუნავი ჩარჩოს ბრუნვის კუთხურ სიჩქარეს, მისი ერთეულია რადიანი/წმ.

თუ ცნობილია ჩარჩოს ბრუნვის კუთხური სიჩქარე (ანუ კუთხური სიხშირე), მაშინ დროის ხებისმიერ მომენტში შეიძლება განვსაზღვროთ ჩარჩოში ინდუქცირებული ემსის მცირება მნიშვნელობა. კუთხური სიჩქარის დროზე ნამრავლი (ωt) ურველობის იძლევა იმ კუთხის მნიშვნელობას (რადიანებში), რა კუთხითაც ჩარჩო შეიმობრუნდება ბრუნვის დაწყებისთანავე, ანუ აფიქსირებს ჩარჩოს იმ მდგრმარეობას, რომელსაც ის იკავებს დროის მოცემულ მომენტში, მაგნიტურ ველში ბრუნვისას. თითოეულ ასეთ მდგრმარეობას შეესაბამება ინდუქცირებული ემსის განსაზღვრული მნიშვნელობა. ამაში ადვილად დავრწმუნდებით, თუ დავაკვირდებით ნახ.2.58-ს.

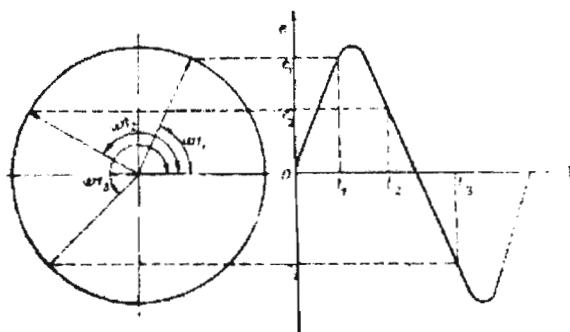

ნახ.2.58. ინდუქცირებული ემს-ს სიდიდის დამოკიდებულება ჩარჩოს მობრუნების კუთხეზე

ამასთანავე, თუ ჩვენთვის ცნობილია საინტერესო პერიოდულად ცვლადი სიდიდის ამპლიტუდური მნიშვნელობა, მაშინ არაა საჭირო ვაწარმოოთ ნახაზის აგება,

რადგან სინუსოიდური ემბ-ის, ძაბვისა და დენის მყისა, ასევე ამპლიტუდური მნიშვნელობები ერთმანეთთან დაკავშირებულია კუთხური სისტემით შემდეგნაირად:


$$e = E_m \sin \omega t; \quad u = U_m \sin \omega t; \quad i = I_m \sin \omega t.$$

ასე მაგალითად, 90° -იანი კუთხისათვის, როცა სინუსის მნიშვნელობა ერთის ტოლია, $e = E_m \cdot 1 = E_m$, ე.ი. დროის ამ მომენტში მყისა მნიშვნელობას აქვს მაქსიმალური სიდიდე. ტრიგონომეტრიიდან ცნობილია, რომ სინუსის მაქსიმალური მნიშვნელობა არ შეიძლება იყოს ერთზე მეტი, ამიტომ e -ს სხვა მნიშვნელობები არ გადააჭარბებენ E_m -ს.


რადგანაც სინუსს შეუძლია მიიღოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მნიშვნელობები, ამიტომ მოყვანილ ფორმულებში თანამამრავლი $\sin \omega t$; ერთდროულად მხედველობაში იღებს ცვლადი სიდიდის (e, u, i) ნიშანს. ჩახ.2.58-ზე მაგალითად, კუთხეები ω_1 და ω_2 შეესაბამებიან e ემბ-ის დადებით მნიშვნელობებს t_1 და t_2 დროის მომენტში, ხოლო კუთხე ωt , შეესაბამება უარყოფით მნიშვნელობას დროის t_3 მომენტში.

დაიმახსოვრეთ! ცვლადი დენის კუთხური სისტემური პერიოდი და სისტემური ერთმანეთთან დაკავშირებულია შემდეგი დამოკიდებულებით: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

ცნება ცვლადი დენის ფაზისა და ფაზათა ძვრის შესახებ. დავუწვათ გვაქვა ცვლადი დენის გენერატორი, რომლის მაგნიტურ ველში ბრუნავს არა ერთი ხვია, არამედ ორი ერთნაირი ხვია. ამასთანავე ეს ხვიები ერთმანეთის მიმართ დაძრულია რადაც φ კუთხით (ჩახ.2.59.ა). თუ ორივე მყარად არის დამაგრებული საკუთარ ლერძები, მაშინ ბრუნვისას მათში ადივრებიან ერთნაირი ამპლიტუდისა და სისტემის ემბ-ები. ცხადია, რომ ბრუნვა ხდება ერთსა და იმავე მაგნიტურ ველში და ერთნაირი სიჩქარით. ამასთანავე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხვიები ერთმანეთის მიმართ დაძრულია, მათში ემბ-ის ნულოვანი და მაქსიმალური მნიშვნელობები მიიღწევა სხვადასხვა დროს. მიზეზი ამისა არის ის, რომ დროის თითოეულ კონკრეტულ მომენტში ხვიებს სივრცეში დაკავებული აქვთ სხვადასხვა მდგრმარეობა.

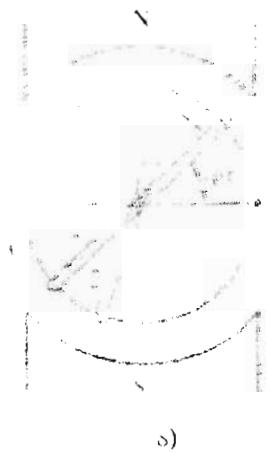

ა)

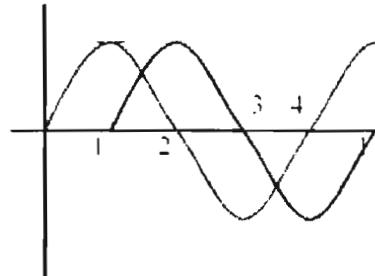

ბ)

ჩახ.2.59. ფაზათა ძვრა ცვლად სიდიდეებს შორის: ა – ცვლადი დენის გენერატორის ჩარჩოების მდგრმარეობა; ბ – ორი ინდუქციონული ემბ-ის გრაფიკი

მართლაც, თუ განსაზღვრული t დროში ჩარჩო 1 შემობრუნდა ωt კუთხით, მაშინ ცხადია, რომ ჩარჩო 2 დაიჭერს ($\omega t + \varphi$) მდგომარეობას.

ნახ.2.59.ბ-ზე ერთ გრაფიკზე გამოსახულია თითოეულ ჩარჩოში დაინტეგრებული ერთ-ები. გრაფიკის აგების დროს დროის ათვლის დასაწყისად ($t = 0$) აღებულია მომენტი, როცა ხვია 2 გარეულის A წერტილს (ნახ.2.59.ა) პორიზონტალურ დერძზე გადაზომილია არა დრო, არამედ კუთხე ათ ანუ აგებულია ინდექსირებული ერთ-ების სიდიდის ჩარჩოს მობრუნების კუთხეზე დამოკიდებულება. როგორც ნახ.2.59.ბ-დან ჩანს მრუდები არაფრით არ განსხვავდებიან ზემოთ განხილულისგან.

ნახ.2.59-დან გამომდინარეობს, რომ ორივე ცვლადი ემდ იცვლება ერთნაირი კანონით და ერთნაირი პერიოდით. მაგრამ არაერთდროულად აღწევენ თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას. ასეთ ცვლადი სიდიდებზე ამბობენ, რომ ისინი დაძრულია ფაზით.

ფაზას ჩვეულებრივ, უწოდებენ ცვლადი სიდიდის ცვლილების სტადიას, ფაზურ კუთხეს უწოდებენ იმ კუთხეს, რომელიც ახასიათებს ცვლადი დენის მყინვა მნიშვნელობის სიდიდეს.

განხილულ შემთხვევაში ძვრის კუთხე თრი კ.მ.ძ-ის მრუდებს ჲშორის ფტოლია. თუ ამ გრაფიკის პორიზონტალურ დერძზე ავიდებთ თრ ნებისმიერ მეზობელ წერტილს, რომლებმიც თრივე ცვლადი სიდიდე გაივლის ერთნაირ ფაზებს და გავზომავთ მათ შორის დაშორებას, მაშინ ამ დაშორების რიცხვითი მნიშვნელობა მიკვითოთებს ფ კუთხის მნიშვნელობას რადიანებში. მაშასადამე, ძვრის კუთხე აგებული გრაფიკებისათვის მუდმივია და შეიძლება ჩაპოვჩი იქნეს. როგორც თრი უახლესი კუთხის მიმდინარე მნიშვნელობების სხვაობა, რომლებმიც ცვლადი სიდიდეების ფაზები ერთნაირია:

$$\varphi = \omega t_2 - \omega t_1$$

ფაზით დაძრულ სიდიდეებში განსხვავებენ ფაზით გასწრებულ და ფაზით ჩამორჩნილ სიდიდეებს.


დაიმახსოვრეთ! თრი სიდიდიდან ფაზით გასწრებული უწოდება იმ სიდიდეს, რომელიც აღრე გაიუდის თავის ფაზებს 180° -იანი კუთხის ფარგლებში. ამ დროს ძერუე სიდიდე იქნება ფაზით ჩამორჩნილი.

ნახ.2.59-ზე კუთხით ფ გასწრებულია მეორე ჩარჩოში ინდექსირებული კ.მ.ძ. პირველი ჩარჩოს ემდ ჩამორჩნება ფ კუთხით მეორე ჩარჩოს ემდ-ს.

თუ ფაზათა ძვრის კუთხე თრ ცვლად სიდიდეს შორის 180° -ია, მაშინ ამბობენ, რომ ეს სიდიდეები იმუოფებიან საწინააღმდეგო ფაზაში (ნახ.2.60.ა).

ელექტროტექნიკასთან დაკავშირებული პერსონალი ყოველთვის ხდება ელექტრულად ცვლად სიდიდეებს, როგორც ფაზით თანხვდრილს, ასევე ფაზით დაძრულს. ფაზით თანხვდრილი ეწოდება თრ ცვლად სიდიდეს, თუ ისინი იცვლებიან ერთნაირი კანონით და ერთდროულად აღწევენ თავიანთ მაქსიმალურ, მინიმალურ და ნულოვან მნიშვნელობებს (ნახ.2.60.ბ). რეალურ ელექტრულ წრედებში დენსა და ძაბუას შორის ყოველთვის არსებობს ფაზათა ძვრა, ამიტომ შემთხვევა რომელიც

გამოსახულია ნახ.2.60.ბ-ზე შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კერძო შემთხვევა, რომელშიც ძვრის კუთხე $\phi = 0$.

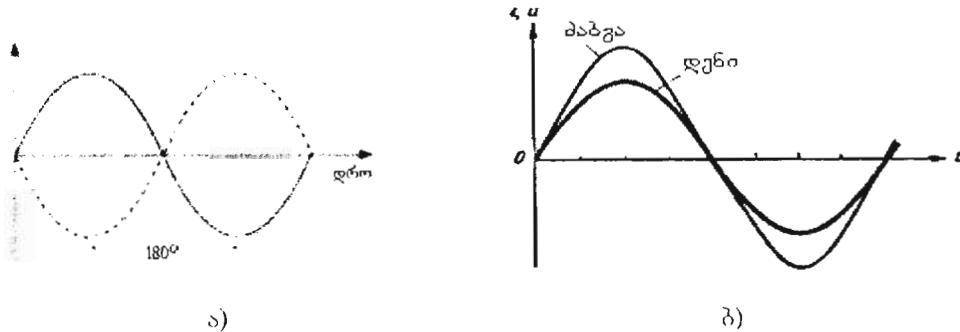

ნახ.2.60. საწინააღმდეგო ფაზაში მყოფი (ა) და ფაზით თანხვედრილი (ბ) ცვლადი სიდიდეები

საკონტროლო კითხვები:

- ჩამოთვალეთ ცვლადი დენის პარამეტრები.
- რას ეწოდება პერიოდი, სიხშირე და ამპლიტუდა?
- როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული კუთხეური სიხშირე, სიხშირე და პერიოდი?
- როდის ეწოდება ორ ცვლად სიდიდეს ფაზით თანხვედრილი?
- რას ეწოდება ფაზა?

2.18. ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობა

ცვლადი დენი მუდმივად იცვლის თავის სიდიდესა და მიმართულებას, დროის ფოველ მომდევნო მომენტში იღებს ახალ-ახალ მნიშვნელობებს, მაგრამ პრაქტიკაში საჭიროა გაიზომოს ცვლადი დენი, გაიზომოს ენერგიის წყაროდან გარე წრედში გადაცემული ენერგია და სხვა. როგორ გავზომოთ უწყვეტად ცვლადი სიდიდე?

ცნობილია, რომ დენის თბერი მოქმედება გამტარში გავლის დროს დამოკიდებულია არ არის მიმართულებაზე.

დენის ცვლილების ხასიათის მიუხედავად მისი გავლა გამტარში დროის დინებასთან ერთად იწვევს სითბოს გამოყოფას. გამოყოფილი სითბო იქნება იმ ენერგიის ექვივალენტი, რომელსაც ხარჯავს დენი წრედში გავლის დროს მისი წინაღობის დაძლევაზე.

ზემოთ აღნიშნულის მხედველობაში მიღებით ელექტროტექნიკაში შემოღებულია ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობის ცნება.

ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობა ეწოდება მუდმივი დენის იმ მნიშნელობას, რომელიც წინაღობაში გავლისას დროის ტოლ შეალებებში გამოჰყოფს იმავე რაოდენობის სითბოს, რასაც ცვლადი დენი.

დაიმახსოვრეთ! გაანგარიშებულია, რომ ცვლადი და მუდმივი დენი იძლევა სითბოს ერთი და იგივე რაოდენობას, თუ ცვლადი დენის ამპლიტუდა აღემატება მუდმივი დენის სიდიდეს $\sqrt{2}$ -ჯერ აღემატება, მაშასადამ. ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობა ტოლი იქნება: $I = I_m / \sqrt{2} = I_m / 1,41 = 0,707 I_m$.

შესაბამისად, $E = 0,707E_m$; $U = 0,707U_m$. მოქმედ მნიშვნელობებს ზოგჯერ უფას-ბურ მნიშვნელობებს უწოდებენ.

2.19. ელექტრული წრედის პასიური ელემენტები ცვლადი დენის წრედში

აქტიური წინაღობა ცვლადი დენის წრედში. მუდმივი დენის წრედებისაგან განსხვავებით, ცვლილება დენის წრედებში ერთი და იმავე გამტარის წინაღობა – სისშირეზე დამოკიდებულების გამო, შეიძლება იყოს სხვადასხვა. რაც უფრო მეტია ელექტრულ წრედში ცვლადი დენის სისშირე, მით უფრო დიდ წინაღმდეგობებს უწევს გამტარი ელექტრულ დენის. ამასთანავე, ეს წინაღობა იქნება ყოველთვის იმ წინაღობით უფრო მეტი, რასაც ეს გამტარი უწევს მუდმივ დენის. იმისათვის რომ ვიცოდეთ, რომელ წინაღობაზეა საუბარი შეთანხმდნენ: რომ წინაღობას, რომელსაც გამტარი უწევს ცვლად დენის ეწოდოს აქტიური, ხოლო წინაღობას, რომელსაც გამტარი უწევს მუდმივ დენის – ომური.

ცვლადი დენის წრედებში წინაღობის გაზრდა გაპირობებულია იმით, რომ ცვლადი დენი გამტარის განივალეთში ნაწილდება არათანაბრად. დენის სიმკვრივე ყველაზე მეტია გამტარის ზედაპირზე, ხოლო ცენტრისაკენ მინიმუმამდექ მცირდება. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს დენი გამოიცვლება ზედაპირისაკენ. ამ მოვლენამ მიიღო ზედაპირული უფას-ბის სახელწოდება.


ზედაპირული უფას-ბის მოვლენას მივყავართ იქამდე. რომ დენის გაფლის დროს მთლიანად არ არის გამოყენებული გამტარის განივალეთი. ფორმულიდან $R = \rho l / S$ გამომდინარეობს, რომ რაც უფრო ძლიერად კლინდება ზედაპირული ეფექტი, მით უფრო ნაკლებად გამოიყენება S განივალეთი და მით უფრო მეტი წინაღმდეგობებს უწევს ცვლად დენის გამტარი. 100 ჰე სისშირემდე ზედაპირული უფას-ბი თითქმის არ ვლინდება.

ცვლადი დენის წრედებში აქტიური წინაღობის გარდა გვხვდება წინაღობის კიდევ ერთი სახეობა – რეაქტიული. როგორც აღვნიშნეთ, ცვლადი დენის აქტიური წინაღობა დაკავშირებულია ელექტრული ენერგიის თბეურ ენერგიაში გარდაქმნასთან და თავისი მოქმედებით იდენტურია ომური წინაღობისა, რეაქტიულ წინაღობას გააჩნია აქტიური წინაღობისაგან სრულიად განსხვავებული ბუნება. რეაქტიული წინაღობის ბუნება მდგომარეობს იმაში, რომ იგი ემსახურება ელექტრული (ტევადობის რეაქტიული წინაღობა) და მაგნიტური (ინდუქციური ბუნების რეაქტიული წინაღობა) ცვლების შექმნას. ამ წინაღობების ბუნება განხილული იქნება ქვემოთ.

პრაქტიკულად, არ არსებობს ცვლადი დენის წრედები, რომლებშიც არ იყოს როგორც აქტიური, ისე რეაქტიული წინაღობები. როცა საუბარია, რომ წრედს აქვს სუფთა აქტიური წინაღობა, მაშინ მხედველობაში აქვთ მხოლოდ ამ წინაღობის სხვა წინაღობებზე გადაჭარბების ფაქტი.

თავის თვისებებით მხოლოდ აქტიური წინაღობის მქონე წრედებს უახლოვ-დება ცვლადი დენის ისეთი წრედები, რომლებიც შეიცავენ ვარვარა ნათურებს, გამახურებელ ხელსაწყოებს, რეოსტატებსა და სხვა.


დაიმახსოვრეთ! აქტიური წინაღობის მწონე ცვლადი დენის წრედებში (ნახ.2.61.ა) წინაღობაზე მოქმედი ძაბვა ურველობის ფაზით გმოხვევა დენს (ნახ.2.61.ბ).

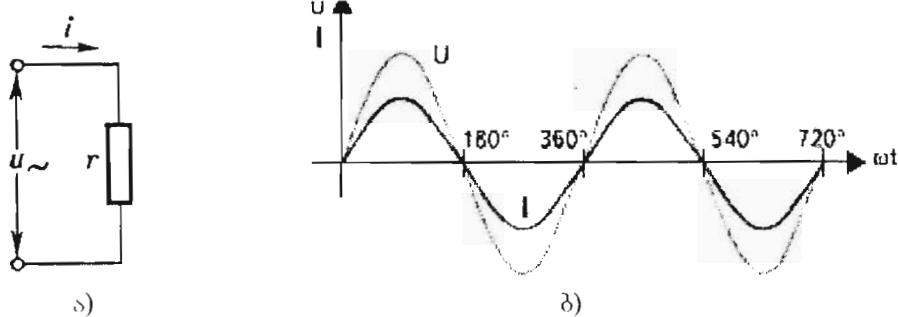

ნახ.2.61. აქტიური წინაღობის შემცველი წრედის სქემა (ა) და დენისა და ძაბვის გრაფიკი (ბ)

ამ სახის წრედისათვის მთლიანად მართველდია ომის კანონი: $I = U / R$; სადაც I – წრედში ცვლადი დენის მოქმედი მნიშვნელობა, ა: U – ძაბვის მოქმედი მნიშვნელობა, ვ; R – ცვლადი დენის აქტიური წინაღობა, ომი. აქტიური წინაღობის მსგავსად, რეაქტიული წინაღობის ერთეულია ომი.

ცვლადი დენის წრედი ინდუქციური წინაღობით. მხოლოდ ინდუქციური წინაღობის შემცველი ცვლადი დენის წრედად შეიძლება მიაჩლოებით ჩავთვალოთ ისეთი წრედი, რომელიც შეიცავს საკმაოდ დიდი რაოდენობისა და დიდი დიამეტრის ხვიების მქონე საიდენტის მავთულისაგან დამზადებულ ინდუქციურ კოჭას. ასეთ შემთხვევაში წრედის აქტიური წინაღობა თავისი სიმცირის გამო მხედველობაში შეიძლება არ მივიღოთ. ე.ი. ჩავთვალოთ რომ ამ წრედის ომური წინაღობა პრაქტიკულად ნულის ტოლია (ნახ.2.62.ა).

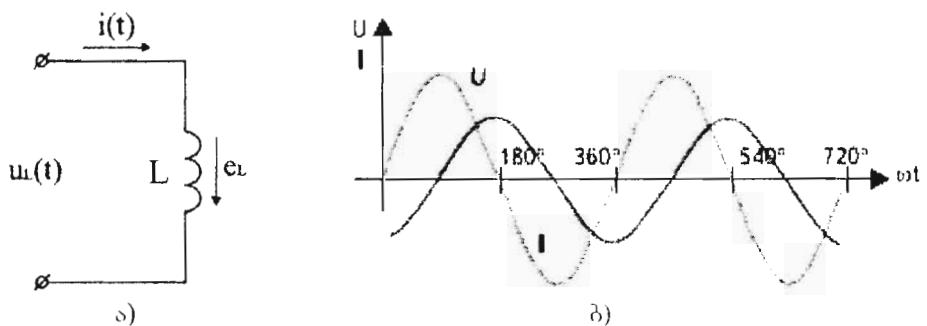

ნახ.2.62. ინდუქციური წინაღობის შემცველი წრედის სქემა (ა) და დენისა და ძაბვის გრაფიკი (ბ)

თუ ასეთ წრედს ჩავრთავთ მუდმივი დენის წყაროსთან, მოხდება მოკლედ შერთვა. ამავე წრედის ცვლადი დენის წყაროსთან ჩართვის შემთხვევაში მოკლედ შერთვა არ ხდება. ასეთი წრედი წინაღობის დოკუმენტებს უწევს ცვლად ელექტრულ დენს. ამ წინაღობის აღძვრის პირველი მიზეზია თვით ცვლადი დენი, რადგან მისი უწყვეტი ცვლილება მუდმივად იწვევს კოჭაში თვითინდუქციის ემს-ს აღძვრას.

ცნობილია, რომ დენის ნებისმიერ ცვლილებისას წრედში აღიძერება თვითი ინდუქციის ემს, რომელიც ლენცის წესის თანახმად ურველობის მისი

გამომწვევი მიზეზების საჭინააღმდეგოდ. აღმრული ემბ-ს სიდიდე პირდაპირპროპორციულია წრედის ინდუქციურობისა და მასში დენის ცვლილების სიჩქარისა. ამ ემბ-ის მოქმედებით განპირობებულია ინდუქციურობის კოჭას შემცველი წრედის წინაღობა (ცვლადი დენის მიმართ).

თვითინდუქციის ემბ-ის წინააღმდეგობას დენის ცვლილების მიმართ ახასიათებს სიდიდე, რომელსაც ინდუქციური წინაღობა ეწოდება. იგი აღინიშნება X_L -ით და გამოისახება ფორმულით $X_L = \omega L$; სადაც X_L - წრედის ინდუქციური წინაღობაა, რმი; ω - კუთხეური სიხშირე, რად/წმ; L - წრედის ინდუქციურობა, მმ.

ვიკით, რომ $\omega = 2\pi f$, ამიტომ სხვანაირად ინდუქციური წინაღობა ასე ჩაიწერება $X_L = 2\pi f \cdot L$, ე.ი. ინდუქციური წინაღობა პირდაპირპროპორციულია წრედის ინდუქციურობისა და წრედში გამავალი დენის სიხშირისა.

ინდუქციური წინაღობა რეაქტიული წინაღობაა, მისი ურთყულია ომი.

თუ წრედი შეიცავს მხოლოდ ინდუქციურ წინაღობას, მაშინ ასეთი წრედისათვის ომის კანონი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება: დენის ძალა პირდაპირპროპორციულია ძაბვისა და უკუპროპორციულია წრედის ინდუქციური წინაღობისა, რაც მათემატიკურად ასე ჩაიწერება:

$I = U / X_L$; სადაც I და U დენისა და ძაბვის მოქმედი მნიშვნელობებია.

ნახ.2.62.პ-დან ჩანს, რომ წრედზე მოდებული ძაბვა და გამავალი დენი ფაზით ერთმანეთს არ ემთხვევა. ეს განპირობებულია იმით, რომ დენი მუდმივად განცვდის თავისი ცვლილების მიმართ თვითინდუქციის ემბ-ის წინააღმდეგობას. ამის შედეგად დენი, როდესაც კვალდაკვალ ვერ მიჰყვება ძაბვის ყველა ცვლილებას, იმურცებს მას დაგვთანხებთ.


დაიძახხოვთ! ძაბვის ცვლილების მიმართ დენის დაგვიანებით ცვლილებას განხაზღვრავს ფაზის ძერა. რომელიც არსებობს ინდუქციური წინაღობის შემთხვევაში ცვლადი დენის წრედში. ეს ძერა შეადგენს აერილის მეოთხედის ასე დენი ძაბვას 90°-ით ჩამორჩება.

ინდუქციურობის შემცველ წრედში, რომლის აქტიური წინაღობა ნულის ტოლია, დატვირთვისას ენერგიის შთანთქმა არ ხდება, ხორციელდება მხოლოდ ენერგიის რხევა წყაროსა და კოჭას შორის. ასეთ წრედებზე ამბობენ, რომ ის არ არის აქტიური ცვლადი დენის მიმართ. აქედან გამომდინარე ამ წრედის ინდუქციური წინაღობა მიეკუთვნება რეაქტიულ (არააქტიულ) წინაღობებს.


ცვლადი დენის წრედი ტევადური წინაღობით. გავარჩიოთ ფიზიური პროცესები ცვლადი დენის ელექტრულ წრედში, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ტევადობას (ნახ.2.63.ა). ერთი შეხედვით მოგმენებება, რომ ასეთ წრედებში დენის გაგლასაერთოდ შეუძლებელია, რადგან კონდენსატორის ფირფიტებს შორის შეალენი შევსებულია დიელექტრიკით, მაშასადამე, წრედი გაწვებილია, რომლის გადალახვაც ელექტრონებს არ შეუძლიათ.

ზემოთ განხილული იყო პროცესები, როცა კონდენსატორი ჩართული იყო მუდმივი დენის წყაროსთან, ახლა ჩავრთოთ კონდენსატორი ცვლადი ემბ-ის წყაროსთან. ცვლადი დენის ამპერმეტრი გვიჩვენებს ასეთ წრედში დენის არსებობას მთელი იმ დროის განმავლობაში, სანამ ჩართული იქნება „С“ ჩამოთველი

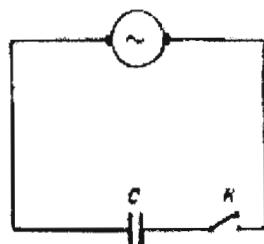(ნახ.2.63.ა), ამგვარად, კონდენსატორის შემცველი ცვლადი დენის წრედში დენი გადის უწყვეტად. ეს განპირობებულია იმით, რომ უწყვეტად იცვლის თავის პოლარობას ცვლადი ემდის წყაროში. ამ ცვლილების ტაქტს ახორციელებს კონდენსატორის ფირფიტების გადამუხტვის პროცესი, მაშასადამე წრედში ხდება მუხტის მოძრაობა, რომელიც საჭიროა გადამუხტვის პროცესის განხორციელებისას.



ა)

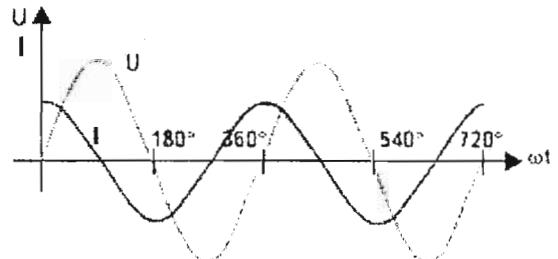

ბ)

ნახ.2.63. ტევადური წინაღობის შემცველი წრედის სქემა (ა) და დენისა და ძაბვის გრაფიკი (ბ)

ცნობილია, რომ რაც მეტია კონდენსატორის ტევადობა, მით მეტი მუხტის დაგროვება შეუძლია მას. კონდენსატორის დამუხტვის (განმუხტვის) პერიოდი შეადგენს პერიოდის $1/4$ -ს. ბუნებრივია, რომ რაც უფრო მეტი მუხტი დაგროვდება კონდენსატორზე, მით მეტი ელექტრონების რაოდენობა გადაიტანება დროის ამ მონაკვეთში, ანუ წრედის ტევადობის გაზრდით დენი ძაბვი იზრდება.

კონდენსატორში გამავალი დენი დამოკიდებულია აგრეოვე მოდებული ძაბვის სიხშირეზე. მართალია, თუ ამ მუხტის გადაცემთ კონდენსატორის დროის უფრო მცირე მონაკვეთში, მაშინ გამტარის განივავეთში დროის ერთეულში გაიყდის კლექტორების დიდი რაოდენობა. კონდენსატორის დამუხტვის დროს შემცირება შესაძლებელია მოდებული ძაბვის რხევის პერიოდის შემცირებით, ანუ სიხშირის გაზრდით. მაშასადამე, კონდენსატორის შემცველ წრედში დენი იზრდება სიხშირის გაზრდით.

მიღებულია ჩავთვალოთ, რომ მოდებული ძაბვის უცვლელი მნიშვნელობის დროს დენის გაზრდა გამოწეულია წრედის წინაღობის შემცირებით. ამიტომ ზემოთ თქმული შეიძლება ჩამოვაჭალიბოთ შემდეგნაირად: წრედის ტევადობის რეაქტიული წინაღობა უკეროპორციულია ტევადობის სიდიდისა და მოდებული ძაბვის სიხშირისა, რაც მათემატიკურად ასე ჩაიწერება: $X_c = 1/\omega C$, სადაც X_c – წრედის ტევადური წინაღობაა, რმი; ω – კუთხური სიხშირე, რად/წმ; C – წრედის ტევადობა, ფ.

ამ უკანასკნელი ფორმულიდან ჩანს: როცა დენის სიხშირე ნულის ტოლია, მაშინ წრედის ტევადური წინაღობა უსასრულობის ტოლია.

დაიმახსოვრეთ! კონდენსატორი მუდმივ დენს არ აწარებს. სიხშირის გაზრდით ტევადური წინაღობა მცირდება.

კონდენსატორის ეს თვისება ფართოდ გამოიყენება ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში მუდმივი და დაბალი სიხშირის დენის წრედების მაღალი სიხშირის დენის წრედებისაგან გამოსაცალკევებლად.

ომის კანონი ტევადურწინადობიანი ცვლადი დენის წრედისათვის მათემატიკურად ასე ჩაიწერება: $I = U/X$, სადაც I და U დენისა და ძაბვის მოქმედი მნიშვნელობებია.

ცდებით დადგენილია, რომ დენის მთლიანი ცვლილების ციკლი იწყება და მთავრდება პერიოდის $1/4$ -ით უფრო ადრე ვიდრე მოდებული ძაბვის შესაბამისი ციკლი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ დენი კონდენსატორის შემავალ წრედში წინ უსწრებს მომჯერებზე მოდებული ძაბვის პერიოდს მეოთხედით ანუ 90° -ით (ნახ.2.63.პ).

კონდენსატორის შემავალ წრედში ხდება ენერგიის მუდმივი რხევა ცვლადი ემსის გენერატორსა და კონდენსატორს მორის. პერიოდის მეოთხედის განმავლობაში წყარო გადასცემს ენერგიას წრედს, რომელიც გროვდება კონდენსატორზე ელექტრული ვალის ენერგიის სახით. მოდულების მეოთხედში ხდება ჟაჟპროცესი: კონდენსატორზე დაგროვილი ენერგია უბრუნდება წყაროს.

ამგვარად, კონდენსატორის შემცველი ცვლადი დენის წრედში ენერგიის შთანთქმა არ ხდება ამიტომ წრედის ტევადური წინადობა, ისევე როგორც ადრე განხილული ინდუქციური წინადობა, მიეკუთვნება რეაქტიულ წინადობებს.

საკონტროლო კითხვები:

1. რამი მდგრადარეობს რეაქტიული წინადობის პუნქტია?
2. რატომ არ ემთხვევა ერთმანეთს ფაზით დენი და ძაბვა ინდუქციურობაში?
3. რაზე არის დამოკიდებული კონდენსატორში გამავალი დენის სიდიდე?
4. რა ასოებით აღინიშნებიან ინდუქციურობისა და ტევადობის რეაქტიული წინადობები?
5. რით არის განპირობებული წინადობის გაზრდა ცვლადი დენის წრედებში?

2.20. ცვლადი დენის სიმძლავრე

დაიმახსოვრეთ! ცვლადი დენის შემთხვევაში გვაქვს სამი სახის სიმძლავრე: სრული, აქტიური და რეაქტიული.

სრული სიმძლავრე ძაბვისა და დენის მოქმედი მნიშვნელობების ნამრავლის ტოლია, იგი აღინიშნება S -ით და ტოლია; $S = U \cdot I$, სადაც U – წრედშე მოდებული ძაბვაა; I – წრედში გამავალი დენი. მისი ერთეულია ვოლტამპერი (ვ.ა): პრაქტიკაში გამოყენებულია უფრო დიდი ერთეული კილოვოლტამპერი ($\text{კვა} = 10^3$ ვ.ა; მეგავოლტამპერი ($\text{მვა} = 10^6$ ვ.ა).

რადგანაც დენი და ძაბვა ცვლადი სიდიდეებია, ამიტომ სიმძლავრეც ცვლადი იქნება. სიმძლავრის მნიშვნელობა დროის მოცემულ მომენტში ანუ მყისი სიმძლავრე მოცემული მომენტისათვის დენისა და ძაბვის მყისი მნიშვნელობათა ნამრავლის ტოლია. იგი აღინიშნება ასო P (პუ) და უდრის $P = u \cdot i$.

ცვლადი დენის წრედების გაანგარიშების დროს ხშირად გვაინტერესებს აქტიურ წინადობაზე დახარჯული სიმძლავრე, რომელსაც აქტიური სიმძლავრე ეწოდება. იგი აღინიშნება ასო P (პუ) და ტოლია: $P = UI \cos \varphi$, სადაც φ არის

ძვრის კუთხე U მაბგასა და I დენს შორის. $\cos\varphi$ -ს სიმძლავრის კოეფიციენტი ეწოდება. აქტიური სიმძლავრის ერთეულია ვატი (ვტ). პრაქტიკაში გამოიყენება დიდი ერთეულები კილოვატი (კვტ)= 10^3 ვტ; მეგავატი (მვტ)= 10^6 ვტ.

ცვლადი დენის წრედში სუფთა აქტიური წინაღობის დროს $\cos\varphi = \cos 0 = 1$ და $P = S = UI$.

გარდა აქტიური სიმძლავრისა, ცვლადი დენის წრედში გვაქვს რეაქტიული სიმძლავრეც, რომელიც იხარჯება რეაქტიულ წინაღობაზე ალექტრული და მაგნიტური ველების შესაქმნელად. იგი აღინიშნება ასო Q (ქუ)-თი და ტოლია: $Q = UI \sin \varphi$. მისი ერთეულია ვოლტამპერრეაქტიული (ვარ). პრაქტიკაში გამოიყენება დიდი ერთეულები კილოვოლტამპერრეაქტიული(კვარ)= 10^6 ვარ; მეგავოლტამპერრეაქტიული(მვარ)= 10^6 ვარ.

სრულ სიმძლავრეს სხვანაირად მოჩვენებით სიმძლავრეს უწოდებენ. იგი გვიჩვნებს თუ რა მაქსიმალური სიდიდის აქტიური ან რეაქტიული სიმძლავრის მიღება ან მოხმარება შეუძლია ელექტროდანადგარებს.

საკონტროლო კითხვები:

1. რამდენი სახის სიმძლავრე არსებობს ცვლადი დენის წრედებში?
2. რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება აქტიური სიმძლავრე?
3. რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება რეაქტიული სიმძლავრე?
4. რა ასოთი აღინიშნება და რა ერთეულებში იზომება სრული სიმძლავრე?


2.21. სამფაზა ცვლადი დენი

სამფაზა სისტემები. წევნის მიერ განხილულმა ერთყაზა ცვლადმა დენის მძლავრი ენერგეტიკის პრაქტიკაში ვერ პოვა გამოიყენება. პრაქტიკული მიზნებისათვის ფართოდ გამოიყენება პოვა სამფაზა ცვლადმა დენმა. სამფაზა დენის სისტემები გამოიყენება მთელ მსოფლიოში ელექტროენერგიის გადაკემისა და განაწილებისათვის. სამფაზა ცვლადი დენის გამოიყენება უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის შორ მანძილზე ეპონომიურ გადაცემას და საშუალებას იძლევა შეიქმნას მარტივი მოწყობილობისა და მუშაობაში საიმედო ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები.


დაიმახსოვრეთ! ცვლადი დენის სამფაზა სისტემა ეწოდება ისეთ სისტემას, რომელშიც მოქმედებს ერთი და იგივე სისტორის, ამასთან ერთიანი და ერთმანეთისაგან 120°-ით დაძრული ებდ.

პრინციპში, სამფაზა დენის უმარტივეს გენერატორს აქვს ადრე განხილული ერთყაზა დენის გენერატორის კონსტრუქცია (ჩახ.2.55). იმ განსხვავებით, რომ სამფაზა გენერატორის დუბა შესდგება არა ერთი, არამედ სამი გრაგნილისაგან,, რომელიც სივრცეში ერთმანეთისაგან დაძრულია 120°-ით (ჩახ.2.64), თუ დუბას მოვიყვანოთ ბრუნვით მოძრაობაში, მაშინ თითოეულ გრაგნილში აღიძგება ემდ, რადგანაც სამივე გრაგნილის ბრუნვათა რიცხვი ერთნაირია, ამიტომ მათში აღძრულ

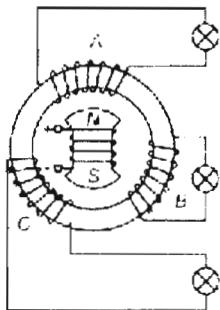ე.მ.ქ-ების სიხშირეებიც ერთნაირი იქნება. მაგრამ თითოეული გრაგნილი ბრუნვისას მაგნიტური კელის მინიმუმსა და მაქსიმუმს გაივლის სხვადასხვა დროს, მაგრამ ემბ-ებს შორის არის ფაზათა ძვრა.



ა)

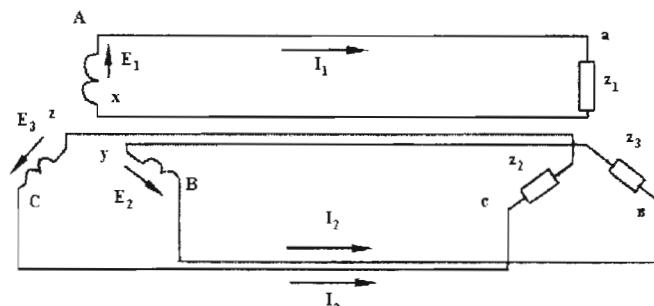

ბ)

ნახ.2.64. გრაგნილების განლაგება უმარტივეს სამფაზა გენერატორში (ა) და დაუკავშირებელი სამფაზა სისტემა (ბ)


თუ ყველა გრაგნილის ბოლოებს გარეთ გამოვიტანთ მომჭერების ცალ-ცალ-კე წყვილებად, მაშინ სამფაზა გენერატორის თითოეული გრაგნილი შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც ენერგიის ცალკე დამოკიდებული წყარო. თითოეული ცალკე დამოკიდებული წყარო შეიძლება, შევაერთოთ ცალკე დატვირთვასთან. ამ დროს მიიღება დაუკავშირებელი, სამფაზა სისტემა, რომელიც შედგება სამი დამოკიდებული ელექტროჟდენის წრედისგან (ნახ.2.64.ბ).

გენერატორის ცალკეულ გრაგნილებს, აგრეთვე სამფაზა სისტემების ცალკეულ წრედებს უწოდებენ ფაზებს. ფაზის ეს ცნება არ უნდა ავრცილოთ ზემოთ ჩახსენებ სიჩქარეთა სიდიდის ფაზურ ძვრასთან.

ვარსკვლავა შეერთება. ხშირად რეალური გენერატორის გრაგნილებს შეაერთებენ იხე, რომ თითოეული მათგანის ერთ გამოტყვანის წართავენ საურიო წრედთან, ასეთივე სახით შეერთებენ მომხმარებლებსაც. ამ შემთხვევაში სამფაზა დაუკავშირებელი სისტემის სამ უკუგამისას შეცვლიან ერთი გამტარით (ნახ.2.65).

დაიმახსოვრეთ! გრაგნილების შეერთების იხეთ ხახებ, რომლის დროხაც მათი პოლოუები შეერთებულია ერთ წერტილში, კარსკვლავა შეერთება ერთეულება.

სქემატურად ასეთი სახის ვარსკვლავა შეერთება ადინიშნება λ/λ -ი.

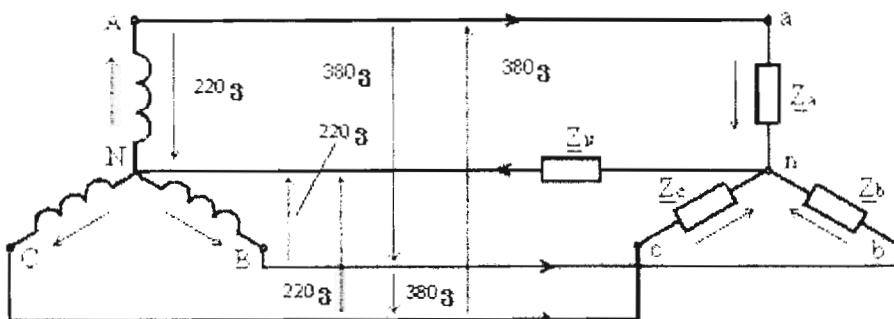

ნახ.2.65. სამფაზა სისტემის ვარსკვლავა შეერთება

ასეთი შეერთების საერთო წერტილს ნეიტრალური, ანუ ნულოვანი წერტილი ეწოდება. გენერატორი მომხმარებელთან შეერთებულია ოთხი გამტარით. სამ მათგანს ეწოდება ხაზური, ხოლო მეოთხეს, რომელიც ერთმანეთთან აერთქს ნულოვან წერტილებს – ნულოვანი ანუ ნეიტრალური გამტარი ეწოდება.


სამფაზა სისტემებში ნებისმიერ ორ ხაზურ გამტარს შორის ძაბვას ხაზური ძაბვა ეწოდება და აღინიშნება U_b , ხოლო ხაზურ და ნულოვან გამტარს შორის ძაბვას კი – ფაზური და აღინიშნება U_g , შესაბამისად, დენსორომელიც გადის ხაზურ გამტარში ხაზური დენსი (I_b) ეწოდება, ხოლო ფაზურ გრაგნილსა და გამტარში გამავალ დენსი – ფაზური (I_g) .

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაჭიოთ ხაზურ და ფაზურ დენსებსა და ძაბვებს შორის დამოკიდებულებებს.

დაიმახსოვრეთ! ვარსკეცლავა შეერთების დროს ფაზური და ხაზური დენსის მნიშვნელობები ერთმანეთის ტოლია: $I_b = I_g$, ხოლო ხაზური ძაბვა $\sqrt{3}$ -ჯერ (ანუ 1,73-ჯერ) მეტია ფაზურ ძაბვაზე: $U_b = U_g$. თუ ქსელში ხაზური ძაბვა 380 გ-ია, მაშინ ფაზური ძაბვა ტოლი იქნება $380/1,73 = 220$ გ.

თუ სამივე ფაზაში დატვირთვა ონაბრადაა განაწილებული, ანუ დატვირთვები როგორც სიდიდით, ასევე ხასიათით ერთნაირია, მაშინ ჯამური დენსი ნულოვან გამტარში ნულის ტოლია. ამაში ადგილად დავრწმუნდებით, თუ დროის ნებისმიერ მომენტში გეომეტრულად შევკრებთ სამფაზა სისტემის სინუსოიდური დენსების მნიშვნელობებს (ჩახ.2.66).

ფაზუბში დატვირთვის სიმუტრიის დარღვევისას, ფაზური დენსები იცვლიან თავიანთ სიდიდეებს ამ დროს მათ შორის ტოლობა ირღვევა და ნულოვან გამტარში გადის დენსი. მაგრამ როგორც წესი, ეს დენსი, ყოველთვის ნაკლებია. ვიდრე ხაზურ გამტარებში გამავალი დენსები, ამიტომ ნულოვანი გამტარის კვეთი შეიძლება იყოს ხაზური გამტარების კვეთზე ნაკლები.

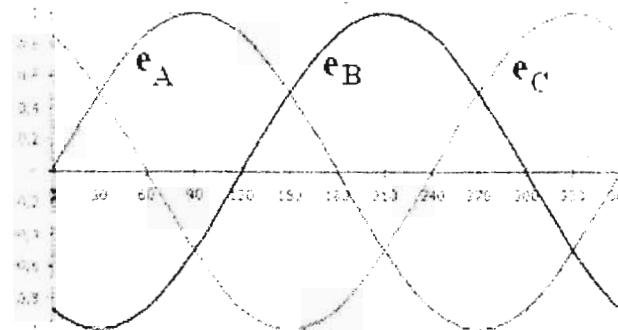


ჩახ.2.66. სამფაზა სისტემის დენსების გრაფიკული გამოსახულება

თუ ფაზური დატვირთვები ერთნაირია, მაშინ მომხმარებლები გენერატორთან შეიძლება მიერთებული იქნენ მხელოდ სამი გამტარით, ნულოვანი გამტარის გარეშე. ასეთ შეერთებას პრაქტიკაში ხშირად აქვს აღილი და ნულოვანი გამტარის გარეშე ვარსკვლავად შეერთება ეწოდება. სქემატურად იყო აღინიშნება λ/λ .

ასეთი შეერთების დროს დატვირთვის თანაბარი განაწილება აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთ ფაზაზე დატვირთვათა ცვლილება გამოიწვევს სხვა ფაზური დენისა და ძაბვების ცვლილებას.

სამკუთხა შეერთება. პრაქტიკაში არსებობს გენერაციისა და მომხმარებლის სამფაზა სისტემის შეერთების სხვა სახე, რომლესაც სამკუთხა შეერთება ეწოდება. სამკუთხა შეერთების დროს (ნახ.2.67) გენერატორის ერთი ფაზის გრაგნილის ბოლო უერთდება მეორე ფაზის გრაგნილის საწყისს, მეორე ფაზის გრაგნილის ბოლო – მესამე ფაზის გრაგნილის საწყისს, მესამეს ბოლო-პირველის საწყისს. სქემაზე გრადურად ასეთი შეერთება გამოისახება Δ/Δ .

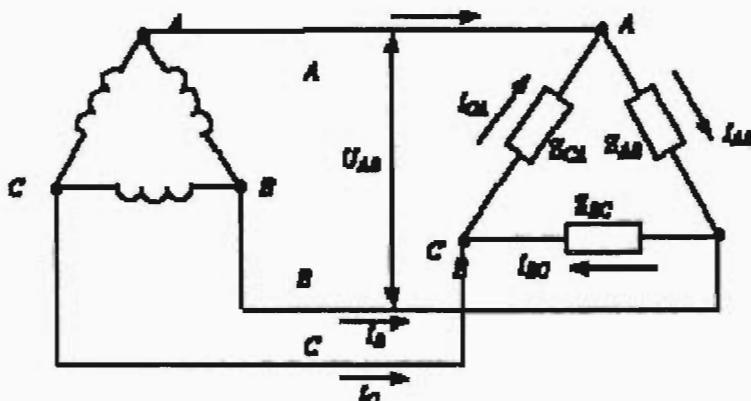

ნახ.2.67. სამფაზა სისტემის სამკუთხა შეერთება

დაიმახსოვრეთ! სამკუთხა შეერთების დროს ხაზური და ფაზური ძაბვები ერთმანეთის ტოლია: $U_a = U_b$; ხოლო $I_b = I_a$.

სამკუთხა შეერთებას აქვს გარემოები უპირატესობები, კერძოდ ხაზური ხადვნების პრაქტიკულად მცირე წინაღობის დროს ნებისმიერ ფაზაში დატვირთვის ცვლილება არ აისახება დანარჩენი ორი ფაზის მუშაობაზე.

სამფაზა წრედის სიმძლავრე. სამფაზა წრედებში, ერთფაზა წრედების ანალოგიურად, გამოიყენება აქტიური, რეაქტიული და სრული სიმძლავრეების ცნობები.

. სიმეტრიული დატვირთვის შემთხვევაში წრედის აქტიური სიმძლავრე ტოლია ერთი ფაზის აქტიური სიმძლავრის სამხე ნამრავლისა: $P = 3U_a I_a \cos \varphi$, ანალოგიურად რეაქტიული სიმძლავრე ტოლია: $Q = 3U_a I_a \sin \varphi$; ხოლო სრული სიმძლავრე: $S = 3U_a I_a$.

არასიმეტრიული დატვირთვის შემთხვევაში წრედის საერთო აქტიური სიმძლავრე ტოლია თითოეული ფაზის აქტიურ სიმძლავრითა ჯამის:

$$P = P_A + P_B + P_C = U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C$$

ანალოგიურად რეაქტიული სიმძლავრე ტოლია:

$$Q = Q_A + Q_B + Q_C = U_A I_A \sin \varphi_A + U_B I_B \sin \varphi_B + U_C I_C \sin \varphi_C$$

ხოლო სრული სიმძლავრე: $S = \sqrt{P^2}$.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება ცვლადი დენის სამფაზა სისტემა?
2. როგორ შეერთებას ეწოდება ვარსკვლავა შეერთება?
3. როგორ შეერთებას ეწოდება სამკუთხა შეერთება?
4. განმარტეთ ხაზური და ფაზური ძაბვები და დენები.
5. როგორ კავშირშია ერთმანეთთან ხაზური და ფაზური ძაბვები ვარსკვლავა და სამკუთხა შეერთების დროს?
6. როგორ კავშირშია ერთმანეთთან ხაზური და ფაზური დენები ვარსკვლავა და სამკუთხა შეერთების დროს?

შეფასების ინდიკატორები:

ელექტრული სიდიდეები – დენი, ძაბვა, ელექტრომამოძრავებელი ძალა, სიმძლავრე, ენერგია, მათი ერთეულები და ჯერადი ერთეულები:

- ელექტრული სიდიდეების ჯერადი ერთეულებით სისტემური სიდიდეების განსაზღვრა.

ელექტრული ენერგიის წყაროები და მათი მახასიათებლები:

- დენისა და ძაბვის წყაროს ქსელში ჩართვა და დატვირთვის მიერთვა. მუდმივი დენის წრედები. ომისა და კირხვოფის კანონები. მუდმივი დენის წრედების ანგარიში:

- წრედის ელემენტების მიმდევრობით, პარალელურად და შერეულად შეერთება.
- ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის წრედში ჩართვა.
- გამტარის განივცვეთის შერჩევა დენის ძალისა და ძაბვის ვარდნის მიხედვით.

ერთფაზა და სამფაზა სინუსოიდური ცვლადი დენის წრედები:

- დენის ძალისა და ძაბვის გაზომვა ცვლადი დენის წრედში.
- აქტიური, რეაქტიული და სრული სიმძლავრეების გაზომვა.
- ხაზური და ფაზური დენებისა და ძაბვების გაზომვა.

თავი III. ელექტრონული ხელსაწყოები და მოწყობილობები

ამ თავში გაეცნობით თანამედროვე ყოფაცხოვრებასა და განათებაში გამოყენებულ ელექტრონულ ხელსაწყოებს, მათ დანიშნულებასა ძირითად სახეებს; ამ ხელსაწყოებში მიმდინარე პროცესებს.

3.1. ელექტრონული ხელსაწყოების მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში

ელექტრონიკის ხელსაწყოები დღეისათვის გამოიყენება ტექნიკის თითქმის ყველა დარგში, სადაც ისინი შედიან, როგორც ძირითადი ნაწილი გაზომვის, კონტრლის, ავტომატიზაციისა და პროგრამირების მოწყობილობებში.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრონული ხელსაწყოების გამოყენებამ მოგვცა შესაძლებლობა შედარებით მარტივი საშუალებებით განვახორციელოთ რთული ხარმოო პროცესების აუტომატიზაცია.


ელექტრონული აპარატების საშუალებით შეიძლება გავზომოთ და ვაკონტროლოთ არა მარტივი ხებისმიერი ელექტრული (დენი, ძაბვა, წინაღობა, სიმძლავრე, სიხშირე, ფაზათა ძვრა და სხვა), არამედ ყველა ფიზიკური სიდიდე: ტემპერატურა, წნევა, ფერი, დაშორება, ზომა, დრო და სხვა. და ბოლოს თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკა წარმოუდგენელია ელექტრონული მოწყობილობის გარეშე.

ელექტრონული ხელსაწყოების მოქმედება დამყარებელულია მაღალ ვაკუუმში ელექტრული დენის მოვლენების გამოყენებაშე. ამ ხელსაწყოების ელექტროდენის შროის მუხრის გადამტანი თავისუფალი ელექტრონულის მოძრაობა ხდება პრაქტიკულად გაზის მოლექულებთან დაჯახების გარეშე, მაგრამ რადგან ელექტრონულ ხელსაწყოებში მუხრის გადამტანთა რიცხვი შედარებით მცირეა, ამიტომ ისინი ატარებენ შედარებით მცირე დენს ატარებენ, მათი შინაგანი წინაღობა დიდია. სამაგიეროდ, ამ ხელსაწყოებში უშუალოდ ელექტრული და მაგნიტური ველებით დაწესდის მართვა ადვილია.

ელექტრონულ ხელსაწყოებს მიეკუთვნებიან: ელექტრონული ნათურები (დიოდი, ტრიოდი, პენტოდი და სხვა); ელექტრონული მილაკები, ფოტოელემენტები, რენტგენის მილაკები და სხვა.

ელექტრონულ ხელსაწყოებში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვაგვარია. მაგალითად, ელექტრონულ ნათურებსა და ვაკუუმურ ხელსაწყოებში კათოდიდან ამოფრქვეული ელექტრონები ურთიერთქმედებენ მუდმივ და ცვლად ელექტრულ ველებთან. მუდმივ ველთან ურთიერთქმედების შედეგად ელექტრონების კინეტიკური ენერგია იზრდება; ცვლად ველთან ურთიერთქმედების შედეგად ელექტრონების მუდმივი ნაკალი გარდაიქმნება ცვლადად და ელექტრონების კინეტიკური ენერგიის ნაწილი გარდაიქმნება ელექტრული რხევების ენერგიად; ვაკუუმურ ინდიკატორებსა და ელექტრონულ სხივურ მილაკებში მუდმივი ელექტრული ველის გავლენით ელექტრონები აჩქარდებიან და ბომბავენ სამიზნეს, რომელიც დაფარულია ლუმინოფორით; სამიზნესთან ურთიერთქმედების შედეგად ელექტრონების კინეტიკური ენერგიის ნაწილი გარდაიქმნება სიჩათლის ენერგიად; რენტგენის მილაკებში

კათოლიდან ანოდამდე გზაში აჩქარებული ელექტრონების ენერგია ანოდზე დარტყმის შედეგად გარდაიქმნება რენტგენის სხივების ენერგიად. ნახ.3.1-ზე ნაჩვენებია კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში გამოყენებული რენტგენის მიღაკი.

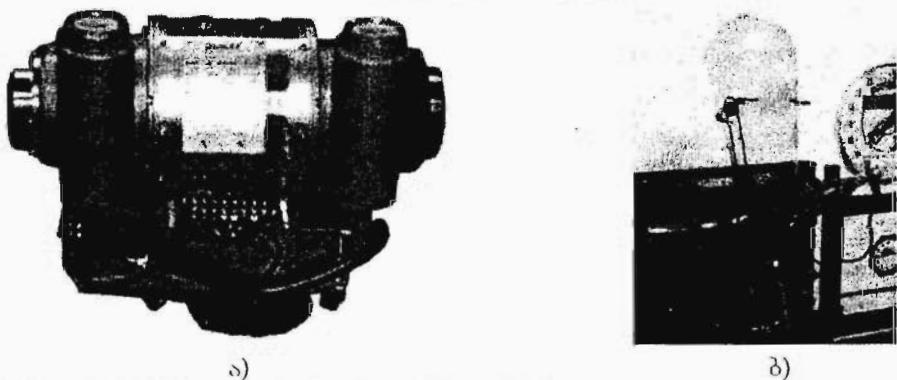

ნახ.3.1. ელექტრონული ხელსაწყოები: რენტგენის მიღაკი (ა) და ვერცხლისწყლიანი გამმართველი (ბ)

იონურ ხელსაწყოებში ელექტროდებს შორის ელექტრონების მოძრაობა ხდება გაუხშოვებელი აირის ან ლითონის ორთქლით ავსებულ სივრცეში. აქ ელექტრონების აირის ან ლითონის ორთქლის ნაწილაკებთან მრავალრიცხოვანი დაჯახებების შედეგად მიმდინარეობს ნაწილაკების იონიზაცია, იზრდება დენის გადამტანების რიცხვი და მცირდება ხელსაწყოს შიგა წინაღობა. ამის გამო იონური ხელსაწყოები ატარებენ დიდი სიდიდის დენს, მაგრამ არიან იხერციულები, რის გამოც მათი გამოყენება მაღალი სიხშირის ცვლადი დენის წრედებში შეუძლებელია.

იონური ხელსაწყოები ძირითადად გამოიყენება ცვლადი დენის მართვადი და არამართვადი გამართვისათვის. იონურ ხელსაწყოებს მიეკუთვნებიან: გაზორგონი, ტირატრონი, სტაბილიტრონი, ვერცხლისწყლის ვენტილი და სხვა.

ჯერ კიდევ ახლო წარსულში ვერცხლისწყლის გამმართველი – ხელსაწყო ვერცხლისწყლის ციფრ კათოლით (ნახ.3.1,ბ) – წარმოადგენდა, მცირე დანაკარგებით, ცვლადი დენის მუდმივად გარდაქმნისათვის უკელაზე უფრო გავრცელებულ მძლავრ მოწყობილობას. თანამედროვე პირობებში იგი სწრაფად გამოიდევნა ნახევარგამტარული ვენტილებით.

დაიმახსოვრეთ! ნახევარგამტარული ხელსაწყოები წარმოადგენებს ულექტრონულ ხელსაწყოებს, რომლებიც კლემბერნიკაში გამოიყენება სხევადასხევა სიგნალების გარდაქმნისათვის, ხოლო ენერგეტიკაში – ენერგიის ერთი სახისან მეორეში უშეალოდ გარდაქმნისათვის. მათი მოქმედება დაფუძნებულია ნახევარგამტარული მიმღინარე ელექტრონულ პროცესებთან.


ნახევარგამტარები ის მასალებია, რომელთაც თავისი კუთრი გამტარობის მიხედვით შუალედური მდგრადრეობა უჭირავთ გამტარებსა და დიგლუქტრიკებს შორის. ლითონებისაგან განსხვავებით, ტემპერატურის გაზრდით ნახევარგამტარების გამტარობა ტემპერატურის მომატებით იზრდება. კარგ ნახევარგამტარულ მასალებს მიეცუთვნებიან: სილიკონუმი და გერმანიუმი; მათ რიცხვს აგრეთვე მიუკუთვნება გალიუმის, დარიმხანის, ფოსფორის, და ინდიუმის შენაერთები. სილი-

ცოდნისა ფართო გამოყენება პროგა: ტრანზისტორებში, გამმართველებში და ინტეგრირებულ სქემებში.

ნახევარგამტარი არსებითად წარმოადგენს დიელექტრიკს მანამ. სანამ მასში შეჰვანილი არ იქნება მცირე და გულდასმით დოზირებული შესაფერისი მასალის რაღაც რაოდენობა. მაგალითად, ისეთი მასალა, როგორიც ფოსფორია, სილიციუმს ხდის გამტარს, უმატებს მას ჭარბ ელექტრონებს (ანუ მოქმედებს როგორც „დონორი“). ამგვარად, ლეგირებული სილიციუმი ხდება მ-ტიპის. სილიციუმის ისეთი მასალით ლეგირება, როგორიცაა ბორი, ართმევს სილიციუმს ელექტრონებს (ანუ მოქმედებს როგორც „აქცეულორი“) ქმნის მასში „ხვრელებს“ და აქცევს სილიციუმს მ-ტიპის მასალად. „ხვრელები“ შეიძლება შევსებულ იქნენ ახლოს განლაგებული ატომების ელექტრონებით და ამით აამაღლონ ლეგირებული მასალის გამტარობა. ელექტრონების ნაკადისა და ხვრელების ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობა ქმნის ელექტრულ დენს. ელექტრონულებსა და ხვრელებს, რომლებიც ამგვარად უსრუचველყოფენ გამტარობას, ეწოდებათ მუხტის გადამტანები.

3.2. p-n (ელექტრონულ-ხვრელური) გადასასვლელი

ელექტრონული ხელსაწყოები, როგორც წესი, წარმოადგენებ მრავალფენიან სტრუქტურას, რომლის ერთი ნაწილი შესრულებულია p ტიპის, ხოლო მეორე ი ტიპის ნახევარგამტარისაგან. p და n ტიპის მასალებს შორის არეს ეწოდება p-n გადასასვლელი. გადასასვლელი იქმნება დონორული მინარევის დადებითად დამუხტებული ატომებით მ-ტის და აქცეულორული მინარევის უარყოფითად დამუხტებული ატომებით p-ს მხრიდან. ამ იონებით შექმნილი ელექტრული ველი გარდაქმნის ელექტრონების დიფუნქციას p არედ, ხოლო ხვრელებისას – n არედ (ნახ.2.68).

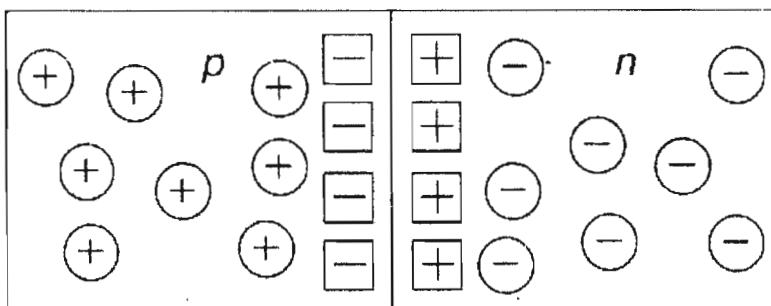

ნახ.3.2. p-n გადასასვლელის სქემატური გამოსახულება

ნახ.3.2-ზე წრეხაზებით ნაჩვენებია მუხტის მოძრავი გადამტანები: ელექტრონები (-) და ხვრელები (+), ხოლო კვადრატებით – უძრავი იონები გადასვლის არეში.


თუ p-n გადასასვლელის p ტიპის არეს მიყუერთებთ რაიმე კვების წყაროს დადებით მომტკერს, ხოლო n ტიპის არეს – უარყოფით მომტკერს, მაშინ ელექტრონებსა და ხვრელებს შეუძლიათ დიფუნდირება გადასასვლელის გავლით. შედეგად p-ტიპის არედან მ-ტიპის არეს მიმართულებით გაივლის მნიშვნელოვანი სიდიდის დენი. ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ გადასასვლელი წანაცვლებულია პირდაპირი

შიმართულებით. უკუმიმართულებით წანაცვლებისას, როცა შეერთების პოლარობა შეიცვლება, მაშინ ი-ტიპის არედან პ-ტიპის არესაკენ გაედინება მცირე სიდიდის უკუ დენი.

ნახევარგამტარული ხელსაწყოების სპექტრი ძალიან დიდია. ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ ზოგიერთ მათგანს, რომელსაც თავისი პროფესიიდან გამომდინარე შეიძლება შეხვდეს ელექტრომემონტაჟე. ესენია: დიოდი, ტრანზისტორი, ტირისტორი, სტაბილიტორი, შუქდიოდი, ფოტოდიოდი, სტაბისტორი.

დიოდი წარმოადგენს ნახევარგამტარულ ხელსაწყოს ერთი ელექტრული გადასასვლელითა და ორი ელექტროდით (ნახ.3.3.ა). ელექტროდს, რომელიც ხართულია კვების წყაროს დადებით პოლუსთან, ეწოდება ანოდი. ხოლო რომელიც ხართულია უარყოფით პოლუსთან – კათოდი.

ნახევარგამტარული დიოდის მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია p-n გადასასვლელის მოვლენებზე.

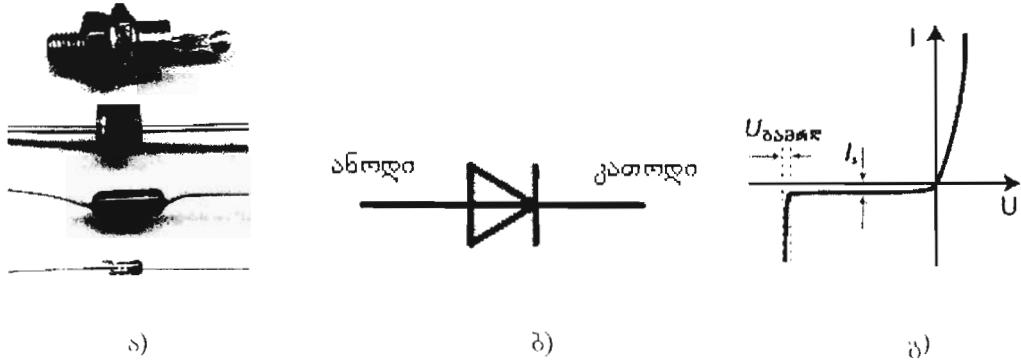


ნახ.3.3. სხვადასხვა ტიპის დიოდები (ა), დიოდის გრაფიკული აღნიშვნა (ბ)
და კოლტამპერული მახასიათებელი (გ)

დიოდები ფართოდ გამოიყენება ცვლადი დენის მუდმივ დენად გარდაქმნისათვის. დიოდური გამმართველი და დიოდური ბოგირი პრაქტიკულად ყველა ელექტრონული მოწყობილობის კვების ბლოკის ძირითადი კონკონტია. დიოდების ძირითად მახასიათებელ პარამეტრებს წარმოადგენენ: კოლტამპერული მახასიათებელი, მუდმივი უკუ დენი და უკუ ძაბვა, მუდმივი პირდაპირი დენი, სისტირის დიაზონი, დიფერენციალური წინადობა, ტეპადობა, გამრღვევი ძაბვა, მაქსიმალური დასაშვები სიმძლავრე, მაქსიმალურად დასაშვები მუდმივი პირდაპირი დენი. ნახ.3.3.ა-ზე ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის დიოდები, ნახ.3.3.ბ-ზე დიოდის გრაფიკული აღნიშვნა, ხოლო ნახ.3.3.გ-ზე კოლტამპერული მახასიათებელი. დიოდების კაროლები აღნიშნულია ხაზით ან წერტილით.

როგორც კოლტამპერული მახასიათებლიდან ჩანს, დიოდი ერთი მიმართულებით კარგად ატარებს დენს. ძაბვის გაზრდით დენი სწრაფად იზრდება, ხოლო უკუ მიმართულებით ძაბვის გაზრდით დენი $I_{\text{კ}}$ მცირედ იზრდება. $U_{\text{გამოდ}}$ – არის გამრღვევი ძაბვა, რომლის გადაჭარბების შემდეგ დიოდი გამოდის მწყობრიდან.

ტრანზისტორი წარმოადგენს ნახევარგამტარული მასალისაგან დამზადებულ ელექტრონულ ხელსაწყოს სამი გამომყვანით, რომლებიც საშუალებას იძლევიან ელექტრულ წრედში გამოხავალი ხიგნალი კმართვთ დენით. ტრანზისტორები

ძირითადად გამოიყენება ელექტრული სიგნალების გაძლიერების, გენერირებისა და გარდაქმნისათვის. პირველ ნახ.3.4.ა-ზე წარმოდგენილია დიდი სიმძლავრის, ხოლო მეორე ნახ.3.4.ბ-ზე მცირე სიმძლავრის ტრანზისტორები.

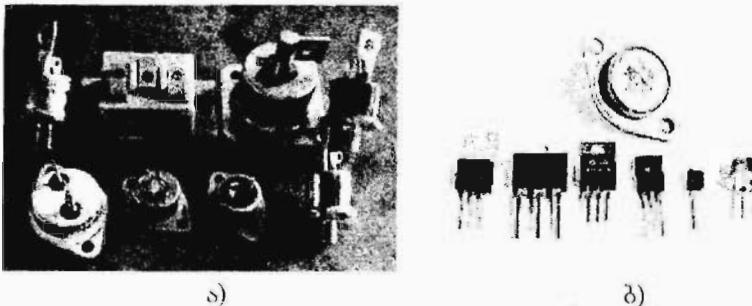

ნახ.3.4. დიდი (ა) და მცირე (ბ) სიმძლავრის ტრანზისტორები

გამოსასვლელ წრედში დენიო მართვა ხორციელდება შესავალი ძაბვის ან დენის ცვლილების ხარჯზე. შესავალი სიდიდეების მცირე ცვლილება იწვევს გამოსავალი ძაბვისა და დენის დიდ ცვლილებას. ტრანზისტორების ეს გამაძლიერებული თვისება ფართოდ გამოიყენება ტექნიკაში.

ტრანზისტორების მოქმედების პრინციპი არსებითად დამოკიდებულია მათ ტიპია და შინაგან სტრუქტურაზე. არსებობს ბიპოლარული და საველუ ტრანზისტორები.

ბიპოლარულ ტრანზისტორებში, რომელთა გრაფიკული აღნიშვნა მოცემულია ნახ.3.5.ა.ბ-ზე, ელექტროდები ჩართულია ნახევარგამტარის სამ მიმდევრობით განლაგებულ მინარევის გამტარობის მონაცვლე ტიპთან. მონაცვლეობის მიხედვით განასხვავებენ n-p-n და p-n-p ტიპის ტრანზისტორებს. ტრანზისტორების სხვა სახეობისაგან განსხვავებით, ბიპოლარულ ტრანზისტორებში მუხტის ძირითადი გადამტანებია როგორც ელექტრონები, ასევე ხვრელები.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროდს, რომელიც ჩართულია ცენტრალურ ფენასთან. ეწოდება ბაზა (ბ), გარე ფენებთან ჩართულ ელექტროდებს ეწოდებათ კოლექტორი (კ) და ემიტერი (ე).

უმარტივეს სქემაზე კოლექტორსა და ემიტერს შორის განსხვავება არ ჩანს. სინამდვილეში კოლექტორი განსხვავდება ემიტერისაგან. კოლექტორის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი არის p-n გადასასვლელის დიდი ფართობი. გარდა ამისა, ტრანზისტორის მუშაობისათვის საჭირო ბაზის მცირე სისქე.

მუშაობის აქტიურ რეჟიმში ტრანზისტორი ჩართულია ისე, რომ მისი ემიტული გადასასვლელი წარმოდგენილია პირდაპირი მიმართულებით, ხოლო კოლექტორული გადასასვლელი – უკუ მიმართულებით.


დღეისათვის ბიპოლარული ტრანზისტორები დომინირებენ ანალოგიურ ტექნიკაში. ელექტრონიკის მეორე მნიშვნელოვან დარგში – ციფრულ ტექნიკაში (ლოგიკა, მახსოვრობა, პროცესორები, კომპიუტერები, ციფრული კავშირგაბმულობა და სხვა) ბიპოლარული ტრანზისტორები თითქმის მთლიანად გამოიდევნა საველუ ტრანზისტორებით.

საველე ტრანზისტორი წარმოადგენს ნახევარგამტარულ ხელსაწყოს, რომელშიც დენი იცვლება გამოსავალი სიგნალით შექმნილი ელექტრული ველის მართობული დენის მოქმედების შედეგად.

საველე ტრანზისტორში მუშა დენის გადინება გაპირობებულია მხოლოდ ერთი ნიშის მუხტის გადამტანებით (ელექტრონებით ან ხვრელებით), ამიტომ ასეთი ხელსაწყოებს, განსხვავებით ბიპოლარულისგან, ხშირად რთავენ უნიპოლარული ელექტრონული ხელსაწყოების ფართო კლასში.

p-n გადასასვლელით მართულ საველე ტრანზისტორს აქვს ორი არაგამმართველი კონტაქტი არესთან, რომელზეც გადის მუხტის ძირითადი გადამტანების მმართველი დენი და ელექტრონულ ხვრელური გადასასვლელის ერთი ან ორი მმართველი, რომელიც წანაცვლებულია უკუ მიმართულებით. უკუმაბდის ცვლილების დროს p-n გადასასვლელზე იცვლება მისი სისქე და შესაბამისად იმ არეს სისქე, რომელზეც გადის მუხტის ძირითადი გადამტანების მმართველი დენი. არეს, სისქესა და განივევეთს, რომელზეც გადის ძირითადი მუხტის გადამტანების მმართველი დენი ეწოდება არხი.

საველე ტრანზისტორების გრაფიკული გამოსახულება მოცემულია ნახ.3.5.გ.დ-ზე.

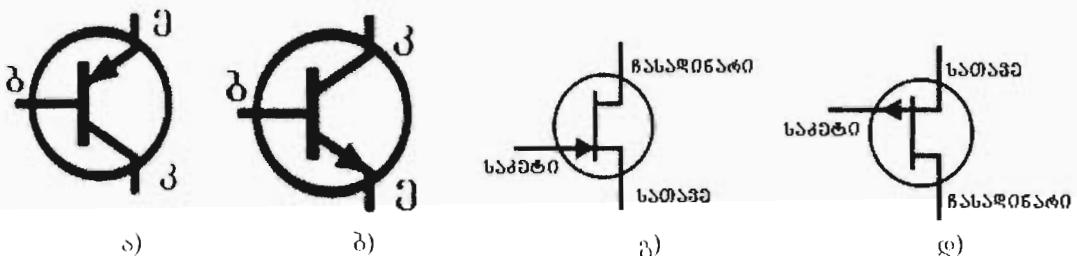


ნახ.3.5. ბიპოლარული ტრანზისტორები: p-n-p (ა) და n-p-n (ბ) ტიპის; საველე ტრანზისტორები: n-ტიპის არხით (გ) და p-ტიპის არხით (დ).

არხის ელექტროგამტარობა შეიძლება იყოს როგორც n, ასევე p ტიპის. ამიტომ არხის ელექტროგამტარობის მიხედვით განასხვავებენ საველე ტრანზისტორებს n-არხით და P-არხით. n და P არხით ტრანზისტორის ელექტროდენზე მიწოდებული წანაცვლების ძაბვის ყველა პოლარობა საჭინააღმდეგოა.


დაიმახსოვრეთ! ელექტროდენს, რომლიდანაც არხში შესრინ მუხტის ძირითადი გადამტანები, ეწოდება სათავე. ელექტროდენს, რომლის გავლითაც არხიდან გადასან მუხტის ძირითადი გადამტანები, ეწოდება ჩასაღინარი. ელექტროდენს, რომელიც გამოიყენება არხის განივევეთის რეალურებისათვის, ეწოდება საკეტი.

ტირისტორი არის ნახევარგამტარული ხელსაწყო, შესრულებული ნახევარგამტარის მონოკრისტალზე p-n-p-n ტიპის ოთხფენა სტრუქტურით, რომელსაც გააჩნია პირდაპირი მიმართულების ორი მუარი მდგომარეობა – დაბალი გამტარობის (ტირისტორი ჩაბეტილია) და მაღალი გამტარობის (ტირისტორი დაა). უძუმიმართულებით ტირისტორს გააჩნია მხოლოდ ჩამკეტი თვისებები. ტირისტორი

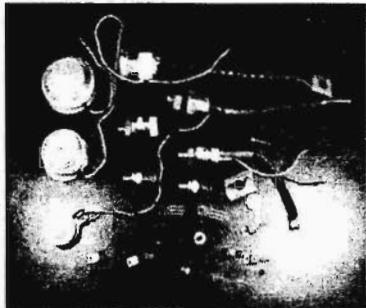არის მართული დინისტორი (ოთხფენა დიოდი), ანუ ერთგვარი გასაღები, რომელიც მართავს დიდ სიმძლავრეებს მცირე სიმძლავრის იმპულსების მოწოდების დროს.



ა)

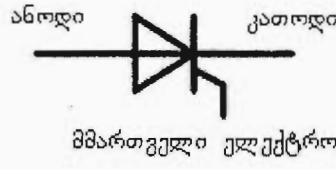


ბ)

ნახ3.6. ტირისტორების სხვადასხვა სახეები (ა) და გრაფიკული აღნიშვნა (ბ)

ელექტრულ წრედში ტირისტორის გადაყვანა ჩაკეტილიდან და მდგრმარეობაში ხორციელდება ხელსაწყოზე ძაბვის, დენისა და სინათლის (ფოტოტირისტორი) გარე ზემოქმედებით. ნახ3.6.ა-ზე მოცემულია ტირისტორების სხვადასხვა სახე, ხოლო ნახ3.6.ბ-ზე – მისი გრაფიკული აღნიშვნა

3.3. სტაბილიტრონი და სტაბისტორი

სტაბილიტრონი არის ნახევარგამტარული დიოდი, რომელიც მუშაობს ელექტრული გარღვევის რეჟიმში. ასეთი გარღვევის მთავარ თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ დენის საკმაოდ დიდ ფარგლებში ცვლილების დროს ძაბვა დაოდნენ უმნიშვნელოდ იცვლება. სტაბილიტრონის დანიშნულებაა დატვირთვაზე სტაბილური ძაბვის შენარჩუნება. ნახ3.7-ზე მოცემულია სტაბილიტრონის სხვადასხვა სახეები.

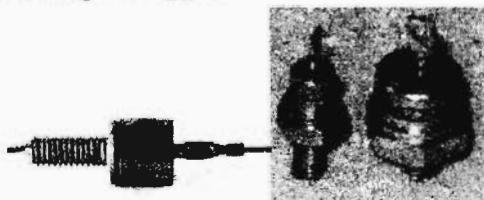

ნახ3.7. სტაბილიტრონის სხვადასხვა სახეები და მისი გრაფიკული აღნიშვნა

სტაბისტორი წარმოადგენს ორ ნახევარგამტარულ დიოდს, რომელშიც ძაბვის სტაბილიზაციისათვის გამოიყენება ვოლტამპერული მახასიათებლის პირდაპირი შერ. სტაბილიტრონებთან შედარებით სტაბისტორების განმასხვავებელი ნიშანია სტაბილიზაციის მცირე ძაბვა, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 0,7ვ. ორი ან სამი სტაბისტორის მიმდევრობითი შეერთება იძლევა შესაძლებლობას მივიღოთ სტაბილიზაციის ძაბვის რემაგი ან სამმაგი მნიშვნელობა.

დაიმახსოვრეთ! სტაბისტორებს გააჩნიათ წინაღობის უარყოფითი ტემპერატურული კოეფიციენტი, ანუ უცვლელი დენის დროს ძაბვა სტაბისტორზე ტემპერატურის გაზრდით მცირდება.

ამის გამო სტაბისტორები გამოიყენება ძაბვის სტაბილიზაციის დაღებითი კოეფიციენტის მქონე სტაბილიტორების ტემპერატურული კომპენსაციისათვის.


3.4. შუქდიოდი და ფოტოდიოდი

შუქდიოდი ანუ სინათლის გამომსხივებელი დიოდი წარმოადგენს ნახევარგამტარ ხელსაწყოს, რომელიც მასში დენის გავლის დროს გამოასხივებს არაკოჟერენტულ სინათლეს. გამოსხივებულ ფერთა დიაპაზონი მცირეა. მის ფერთა მახასიათუბელი დამოკიდებულია მასში გამოყენებული ნახევარგამტარის ქიმიურ შემადგენლობაზე. როგორც ნებისმიერ ნახევარგამტარს, შუქდიოდსაც განხია p-n გადასასვლელი. ელექტრული დენის გატარების დროს პირდაპირი მიმართულებით, მუხრის გადამტანი ელექტრონები და ხვრელები რეკომბინირებენ ფოტონების გამოსხივებით (ელექტრონის ერთი ენერგეტიკული დონიდან მუროვე გადასვლის გამო).

სინათლის სხვა ელექტრული წყაროებისაგან განსხვავებით შუქდიოდებს გააჩნიათ შემდეგი უპირატესობები: მაღალი მქა, მექანიკური სიმტკიცე და კიბრომდგრადობა, რადგან არ გააჩნია სპირალი; მუშაობის ხანგრძლივობის დიდი ვადა; სინათლის სპექტრი ლუმინესციური ნათურების სპექტრის ახლოგიურია, რომლებიც გამოიყენება ყოფა-ცხოვრებაში; მცირე ინერციულობა; მაღალი უსაფრთხოება – რადგან არ მოითხოვს მაღალ ძაბვას; არამტრძნობიარეა დაბალი და ძალიან დაბალი ტემპერატურის მიმართ; არ შეიცავს მომწამლაც ნივთიერებებს. მაგრამ მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ.


შუქდიოდების გამოყენების სფერო მეტად დიდია. ისინი გამოიყენებიან: ქუჩის, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო განათებისას; ინდიკატორებად, როგორც ცალკეული შუქდიოდის, ასევე ციფრულ და ასო-ციფრულ ტაბლოებად; ქუჩის დიდ უკრანებზე და მორბენალ სტრიქონებში; მძლავრი შუქდიოდები გამოიყენებიან, როგორც სინათლის წყარო ფანარებსა და შუქფარებში, საგზაო ნიშნებში; თხევად კრისტალიანი უკრანების გასანათებლად მობილურ ტელეფონებში, მონიტორებსა და ტელევიზორებში; სათამაშოებსა და სხვა.

შუქდიოდების სხვადასხვა სახეები მისი გრაფიკული გამოსახულება მოცემულია ნახ.3.8.-ზე.

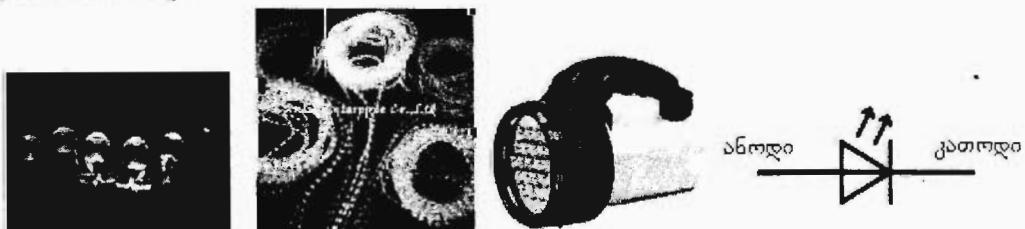

ნახ.3.8. შუქდიოდების სხვადასხვა სახეები და მისი გრაფიკული გამოსახულება

ფოტოდიოდი არის ნახევარგამტარი ხელსაწყო, რომელიც მის მგრძნობიარე არეზე მოხვედრიდი სინათლის უნირგიას გარდაქმნის ელექტრულ მუხტად p-n გადასასვლელში მიმდინარე პროცესების ხარჯზე.

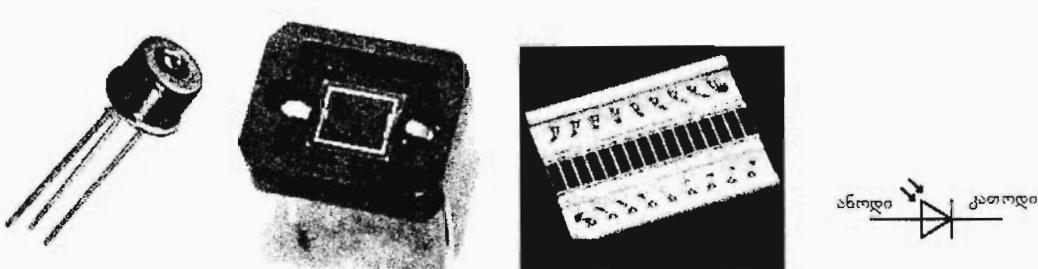

ნახ.3.8. ფოტოდიოდების ხსნადასხვა სახეები და გრაფიკული გამოსახულება

ფოტოდიოდი, რომლის მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია ფოტოვოლტურ ეფექტზე, სადაც ხდება ელექტრონებისა და ხვრელების გაყოფა p და n არეაბად. რის ხარჯზეც წარმოიქმნება მუხტი და ემპ, მზის ელემენტი ეწოდება. ფოტოდიოდები მხოლოდ გარდაქმნიან სინათლის ენერგიას ელექტრულ ენერგიად, მაგრამ არ აძლიერებენ მას. ნახ.3.8-ზე მოცემულია ფოტოდიოდების სხვადასხვა სახეები და მისი გრაფიკული გამოსახულება.

საკონტროლო კითხვები:

1. რაზე არის დამყარებული ელექტრონული ხელსაწყოების მოქმედება
2. სად გამოიყენება ძირითადი იონური ხელსაწყოები?
3. რა არის მუხტის ძირითადი გადამტანები ბიპოლარულ ტრანზისტორში?
4. რა არის სერაბილიტორის დანიშნულება?
5. რას წარმოადგენს დიოდი?
6. ჩამოთვალეთ ტრანზისტორის გამომყვანის სახეები.
7. რას წარმოადგენს ტირისტორი?
8. ჩამოთვალეთ შუქლილის უპირატესი თვისებები.
9. რა სახის ენერგიას გარდაქმნის ფოტოდიოდი ელექტრულ ენერგიად?

შეფასების ინდიკატორები:

ელექტრონული, იონური და ნახევარგამტარული ხელსაწყოები:

- ელექტრული დენტი ელექტრონულ და იონურ ხელსაწყოებში;
- ელექტრონული და ხერელური გამტარობის განსაზღვრა;
- ცვლადი დენტის გამართვა;
- შუქლილის გამოსახულება.

თავი IV. ელექტროტექნიკური მასალები

ამ თავში თქვენ გაეცნობით ელექტროტექნიკური მასალების დანიშნულებასა და ძირითად სახეებს; მათ მნიშვნელობას ელექტროენერგიის გადაცემისა და ელექტრომოწყობილობის დამზადების საჭირო; ამ თავში განხილულია მყარი და თხევადი ელექტროსაინოლაციო, გამტარი და მაგნიტური მასალები; განხილულია გამტარებისა და კაბელების სხვადასხვა ტიპები.

4.1. ელექტროტექნიკური მასალების დანიშნულება

ელექტროტექნიკური მასალები წარმოადგენენ გამტარი, ელექტროსაინოლაციო, მაგნიტური და ნახევარგამტარული მასალების ერთობლიობას, რომლებიც განკუთვნილია ელექტრულ და მაგნიტურ წრედებში მუშაობისათვის. თანამედროვე ელექტროტექნიკაში ელექტროტექნიკურ მასალებს ერთერთი მთავარი ადგილი უჭირავთ.

გამტარი მასალების გარეშე შეუძლებელია ელექტროენერგიის გადაცემა და ნებისმიერი ელექტრომოწყობილობის დამზადება.

ეგვლასათვის ცნობილია, რომ ელექტრული მანქანების, აპარატებისა და ელექტროტექნიკური დანადგარების სამეცნიერო მუშაობა დამოკიდებულია ელექტროტექნიკური მასალების ხარისხსა და სწორად არჩევაზე, ელექტრული მანქანებისა და აპარატების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მათი დიდი უმრავლესობა ხდება ელექტროსაინოლაციო მასალების მწყობრიდან გამოსვლის გამო.

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ მაგნიტურ მასალებს. ელექტრული მანქანებისა და ტრანსფორმატორების გაბარიტები და ენერგიის დანაკარგები განისაზღვრება მაგნიტური მასალების თვისებებით. ელექტროტექნიკაში საქმიანდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ ნახევარგამტარულ მასალებს, რომელიც ჩვენს მიერ ზემოთ იყო განხილული.

ელექტროსაინოლაციო, მაგნიტური და სხვა მასალების რაციონალურად არჩევის შედეგად 'შეიქმნას ექსპლუატაციაში საიმედო ელექტრო მოწყობილობები მცირე გაბარიტებითა და წონით. მაგრამ ამის რეალიზაციისათვის საჭიროა ელექტროტექნიკური მასალების ყველა ჯგუფის თვისებების ცოდნა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს ელექტროტექნიკური მასალები?
2. რა დანიშნულება გააჩნიათ ელექტროტექნიკურ მასალები?

4.2. ელექტროსაინოლაციო მასალები

ელექტროსაინოლოგიო მასალები, ანუ დიელექტრიკული ელექტროდენის მასალები, რომელთა დახმარებითაც ხდება ელგამტარი სადენების ერთმანეთისაგან განმხოლება. სადენების მექანიკური დამაგრება საყრდენზე, სადენების დაცვა წვიმისა და მზისაგან, მიწისქვეშა კაბელების დაცვა იზოლირებელი შილებით. და

ა.შ. დიელექტრიკებს გააჩნიათ ძალიან დიდი ელექტრული წინაღობა. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით ისინი იყოფიან ორგანულად და არაორგანულად.

აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით დიელექტრიკები არსებობენ: მყარი, თხევადი და აირისებრი.

დაიმახსოვრეთ! მყარ დიელექტრიკებს მიეკუთვნებიან: ქაღალდი, ებონიტი, ქარვა, ფაიფური, პლასტმასი, აბრუშუმი, კაპრონი, გუბინაქსი, მარმარილი, მინა, ქარსი, პარაფინი და სხვა.

თხევად დიელექტრიკებს მიეკუთვნებიან: მინერალური ზეთიგი, სინთეზური ხითხევები ფისები, ლაქები, კამიხდილი წყალი და სხვა.

აირისებრ დიელექტრიკებს მიეკუთვნებიან: ჰაერი, წყალბადი, აზოტი და ინერტული გაზები: არგონი, ნეონი და სხვა.

შვალაზე უფრო გავრცელებულია მყარი დიელექტრიკების ჯგუფი. ელექტროსაინდაციო მასალების ელექტრული თვისებები ფასდება ელექტრული მახასიათებლებით; კუთრი მოცულობითი წინაღობა, კუთრი ზედაპირული წინაღობა, დიელექტრიკული შეღწევადობა, დიელექტრიკული შეღწევადობის ტემპერატურული კოეფიციენტი, დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის ტანგენსი, ელექტრული სიმტკიცე.

კუთრი მოცულობითი წინაღობა არის სიდიდე, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას შევაფასოთ მასალის ელექტრული წინაღობა მასში დენის გაფლის დროს. მის შებრუნებულ სიდიდეს ეწოდება კუთრი მოცულობითი გამტარობა.

კუთრი ზედაპირული წინაღობა არის სიდიდე, რომელიც საშუალებას იძლევა შევაფასოთ მასალის ელექტრული წინაღობა მის ზედაპირზე ელექტროდებს შორის დენის გაფლის დროს. მის შებრუნებულ სიდიდეს ეწოდება კუთრი ზედაპირული გამტარობა.


კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი არის სიდიდე, რომელიც განსაზღვრავს ტემპერატურის ცვლილებით მასალის კულილებას. ტემპერატურის გაზრდით დიელექტრიკების ელექტრული წინაღობა შცირდება, ანუ მათი ტემპერატურული კოეფიციენტი უარყოფითია.

დიელექტრიკული შეღწევადობა არის სიდიდე, რომელიც საშუალებას იძლევა შევაფასოთ მასალის უნარი შექმნას ელექტრული ტევადობა. ფარდობითი დიელექტრიკული შეღწევადობა შედის აბსოლუტური დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდეში.

დიელექტრიკული შეღწევადობის კუთხის ტანგენსი განსაზღვრავს ცვლად დენტე მეტალის დროს სიმტკიცე დანაკარგების დიელექტრიკში.

ელექტრული სიმტკიცე არის სიდიდე, რომელიც საშუალებას იძლევა შევაფასოთ დიელექტრიკის უნარი წინადმდეგობა გაუშიოს ელექტრული ძაბვით დაშლას.

კაბელების ძარღვების (ნახ.4.1) ელექტრული იზოლაციისათვის გამოიყენება გაშლენლობი საკაბელო ქაღალდი, რეზინა, პლასტმასი (პოლივინილქლორიდი, პოლიეთილენი, პოლივინილქლორიდის პლასტიკი და სხვა).

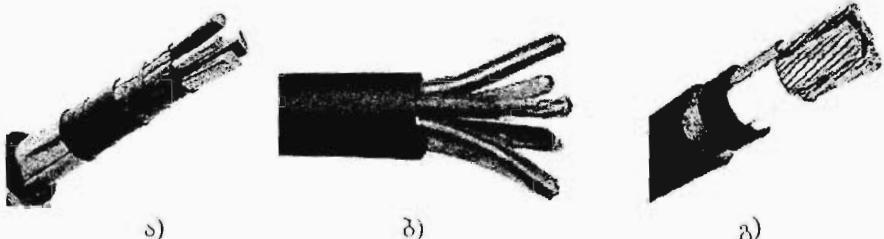

ნახ.4.1. კაბელები ქაღალდის (ა), რეზინისა (ბ) და პლასტმასის (გ) იზოლაციით

საკაბელო ქაღალდი წარმოადგენს მაღალი ძაბვის კაბელებში გამოყენებულ ძირითად საიზოლაციო მასალას. კაბელზე დახვევის შემდეგ მას გავღენთავენ კლექტორსა და ბოლაციო ზეთით. კაბელის ძარღვულ ქაღალდის ლენგის დახვევის დროს ქაღალდი ეჭვება და მას მარტინის მექანიკურ დაჭიმვას. ამიტომ საკაბელო ქაღალდი უნდა გააჩნდეს საკმარისად მაღალი მექანიკური სიმტკიცე გაჭიმვისა და გადაღუნების დროს.

საკაბელო ქაღალდი იწარმოება 35, 110 და 220 კვ ძაბვის ძალოვანი კაბელების ძარღვების იზოლაციისათვის.


ყველა სახის რეზინის დამახასიათებელი თვისებაა მათი ღიდი ელასტიურობა, ანუ უნარი გაჭიმვისას მაქსიმალურად დაგრძელდეს და გამჭიმვი დარგითავის მოხსნის შემდეგ ნარჩენი წაგრძელების გარეშე დაუბრუნდეს საწყის სიგრძეს.

ამასთანავე უნდა აღინიშნოს რეზინის მაღალი წყალმედეგობა, აირშეუდწევადობა და კარგი საიზოლაციო მახასიათებლები. ყველა რეზინის ძირითადი კომპონენტია კაუჩუკი. ნედლ რეზინის გააჩნია პლასტიკურობა, აღვილად დაეფინება და შემოეკვრება გამტარის შიშველ ძარღვეს, რითაც ქმნის მის ძირითად იზოლაციას.

პოლიეთილენი არის მყარი გაუმჯორვალე თეთრი ან მოთეთრო-მონაცისფრო ფერის მასალა. შეხებისას რამდენადმე ცხიმიანი. პოლიეთილენიდან მიღებული გამტარებისა და კაბელების იზოლაცია გამოიჩენა გახურებამედეგობითა (100°C) და მექანიკური სიმტკიცით. კაბელარხებისათვის დამზადებული პოლიეთილენის მიღები იკავენ კავშირგაბამულობის ელექტრულ ხაზებს ჭუჭების, წყლის მოხვედრისა და ცხოველების მიერ გადაღრნისაგან.

პოლიეთილენოდი წარმოადგენს თეთრი ფერის ფხვნილს, რომლისგანაც ცხელი დაწესებით მიიღებენ მექანიკურად მტკიცე ნაკეთობებს (ფირფიტებს, მიღებსა და სხვა), ზემოქმედებისადმი ძლიერად მინერალურ ზეთებს. სხვადასხვა გამხსნელებს, ტუტებსა და მჟავებს. ფხვნილისებრი პოლიეთილ-ქლოროდიდან იღებენ მყარ, მტკიცე მასალა – კინიპლასტს ფურცლების, მიღების, დერუების სახით, რომელთაც გააჩნიათ მაღალი მექანიკური სიმტკიცე და საიზოლაციო თვისებები.

პოლიეთილენოდის ფხვნილის შერევით ზეთისმაგვარ სითხესთან – პლასტიკაზთან შიოდება პოლიეთილენოდის პლასტიკაზთ. იგი წარმოადგენს რულონებად დახვეულ მასალას, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სამონტაჟო სადენების ძირითად იზოლაციად და აგრეთვე კაბელების დამზადი გარსაცმების დასამზადებლად.

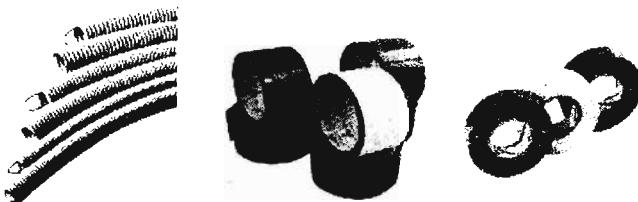

ნახ.4.2. პოლივინილქლორიდის მასალისაგან დამზადებული საინოლაციო მასალები

პოლივინილქლორიდის პლასტიკაზე არის სხვადასხვა ფერის. მისგან ამზადებულ მოქნილ საინოლაციო მილებსა და მწებარე საინოლაციო ლენტებს (ნახ.4.2). ამ მასალის დაძახასიათებელი თვისებაა ის, რომ ცეცხლიდან გამოტანის შემდეგ წავიტარდება.

თხევად საინოლაციო მასალებს უვეღასე ხშირად გამოიყენებულია: ტრანსფორმატორებში, ამომრთველებში, შემუვანებებში, კაბელებში ელექტრული იზოლაციისათვის და კონდენსატორებში ზეთით გაფენილი ჭაღალდის სახით. მათ მიკროვნებიან სატრანსფორმატორო ზეთი, ლაქები, გამოხდილი წყალი და სხვა.

დაიმახსოვრეთ! სატრანსფორმატორო ზეთი ტრანსფორმატორებში გამოიყენება იზოლაციისთვის და გრაგნილების გაცრილებისათვის.

თავიანთი დანიშნულების მიხედვით ლაქები იყოფა გამქედენო, დამფარავ და მწებავ ლაქებად. გამქედენთი ლაქები გამოიყენება ელექტრული მანქანებისა და აპარატების გრაგნილების გასაჟღენთად მათთი ხვიების დამაგრების, გრაგნილების თბილგამჩარობის კოუფიციენტის გაზრდისა და ტენმედეგობის ამაღლების მიზნით. დამფარავი ლაქები საშუალებას იძლევიან გრაგნილების, პლასტმასებისა და სხვა საინოლაციო ლეტალების ზედაპირების დაფარვით შეიქმნას ტენმედეგი და ზეთმედეგი ზედაპირები. მწებავი ლაქები გამოიყენება ქარსის ფურცლების ერთმანეთთან, ქაღალდთან და ქსოვილებთან შესაწებელდად, ქარსის საინოლაციო მასალების მისაღებად.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ მასალებს ეწოდებათ დიელქტრიკები?
2. ჩამოვალეთ მყარი, თხევადი და აირისებრი დიელქტრიკები.
3. რას განსაზღვრავს დიელქტრიკული შეღწევადობის კუთხის ტანგენსი?
4. რომელი მასალები გამოიყენება კაბელის ძარღვების ელექტრული იზოლაციისათვის?

4.3. სპილენბის, ალუმინის და მათი შენადნობების სამონტაჟო გამტარები და კაბელები

გამტარი მასალები (გამტარები) ეწოდება ნივთიერებებს, რომლებშიც ელექტრული ველის განენის შემთხვევაში აღიძვრება ელექტრული დენი. გამტარი მასალები შეიძლება იყოს მყარი, თხევადი და აირისებრი. ელექტროტექნიკაში მყარ მასალად ჟელაზე ხშირად გამოიყენება ლითონები და მათი შენადნობები,

აგრეთვე ნახშირბადი და მათი შენაერთების მოდიფიკაციები. ლითონური გამტარი მასალები იყოფა მცირე და დიდი კუთრი წინაღობის მასალებად. მცირე წინაღობის მასალები ხასიათდებიან მათში დენის გავლის დროს ელექტროენერგიის მცირე დანაკარგებით მათგან მზადდება: კაბელები, სადენები, ზონარები, გრაგნილები. დიდი წინაღობის მასალებში ხდება ელექტრული ენერგიის სითბოდ გარდაქმნა და ამიტომ მათგან ამზადებენ: რეოსტატებს, გამაცხელებელ ხელსაწყოებს, ვარვარა ნათურებსა და სხვა.

დაიმახსოვრეთ! თანამედროვე ელექტროტექნიკაში გამტარი მასალებიდან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სპილუნებს, ალუმინს, ფოლადს, კოლფრამს, მოლიბდებს, პლატინას, ვერცხლის, ვერცხლისნებადსა და შენაღნობებს: კონსტანტიანის, მანგანინს, ნიკრომს, ფერალს და სხვა.

გამტარ მასალებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ ნახშირსა და მისგან დამზადებულ ნაკეთობებს. ნახშირის ნაკეთობები გამოიყენება ელექტრული მანქანების ჯაგრისებად, რკალური დუმელების ელექტროდებად, საკონტაქტო დეტალებად და სხვა.

გამტარი მასალებიდან მაღალი ობო- და ელექტროგამტარობით გამოირჩევა ვერცხლი, მაგრამ მისი სიძვირისა და იშვიათობის გამო, მას გამოიყენებენ მხოლოდ საპასუხისმგებლო კონტაქტებში, რადგან იგი არა მარტო იდეალური გამტარია, არამედ არ იუსნება მუშაობის პროცესში და დროის მიხედვით არ უარესდება კონტაქტის თვისებები. უნდა აღინიშნოს, რომ ვერცხლის შემდეგ ელექტროგამტარობით მეორე და მესამე ადგილზეა სპილუნები და ალუმინი.

სპილუნები წარმოადგენს სხვადასხვა მინარევისაგან გასუფთავებულ მოწითალო-ნარინჯისფერ ლითონს 1083°C დნობის ტემპერატურით. მას კაბენია კარგი მექანიკური თვისებები და პლასტიკურობა, რაც საშუალებას იძლევა მივიღოთ მისგან 0,03–0,01 მმ დიამეტრის სადენი და აგრეთვე თხელი ლენტები. სპილუნების გამტარი ძალიან მდგრადია ატმოსფერული კოროზიის მიშართ. რასაც განაპირობებს თქსიდის თხელი ფენა, რომლითაც იგი იფარება ჰაერზე და რაც ხელს უშლის მასში ჟანგბადის შემდგომ შეღწევას.

წარმოება უშვებს სისუფთავის სხვადასხვა ხარისხის ექვსი მარკის სპილუნების გამტარს. სპილუნებში მინარევებად გამოიყენება: ბისმუტი, სტიბიტი, რკინა, ტუფია, თუთია, ნიკელი, გოგირდი და ფანგბადი. გამტარი ნაკეთობების (საგრაფნილე და სამონტაჟო სადენებისა და კაბელების) დასამზადებლად გამოიყენება სპილუნები, რომელიც შეიცავს 0,05–0,1% მინარევებს.

მცირე დამტებრის სპილუნების მავთულს გააჩნია დიდი დამშლელი ძაბვა და დიდი კუთრი ელექტრული წინაღობა. ამიტომ ძალიან მცირე დამტებრის გამტარებისათვის, რომლებიც გამოიყენებიან მაღალ (300°C) ტემპერატურაზე სამუშაოდ, იუნებენ უჟანგბადო სპილუნებისაგან დამზადებულ მავთულს, რომელიც გამოირჩევა დიდი სისუფთავით. ყველა მარკის სპილუნებისათვის კუთრი წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტია $\alpha +0,0043 \text{ } 1/\text{C}$.

ალუმინი წარმოადგენს სპილუნების შემდეგ მეორე გამტარ მასალას. რომელიც ასევე გამოირჩევა შედარებით კარგი გამტარობითა და ატმოსფერული კოროზიის


შიმართ მდგრადობით. პაერზე ალუმინი ძალიან სწრაფად იფარება ოქსიდის თხელი ფენით, რომელიც საიმულოდ იკავს მას ეანგბადის შეღწევისაგან. ამავე დროს ამ აღსცს გააჩნია მნიშვნელოვანი სიდიდის ელექტრული წინადობა. ამიტომ ალუმინის სადენების ცალი დაცულ შეერთების ადგილებში შეიძლება იქნა დიდი გარდამავალი წინადობები, რადგან ალუმინის სადენების სხვა ლითონების სადენებთან შეერთების ადგილებში ტენის მოხვედრისას შეიძლება წარმოიქმნას გალვანური წყვილი. ამ დროს ალუმინის სადენი დაიმჭება აღმრული ადგილობრივი გალვანური დენების მიერ. გალვანური წყვილის თავიდან აცილების მიზნით, საჭირო შეერთების ადგილები გულდასმით დაცული უნდა იქნას ტენისაგან, მაგალითად, ლაქით დაფარეთ. ალუმინის სადენები და დენგამტარი დეტალები ერთმანეთთან შეერთებული უნდა იქნებ ციფი ან ცხელი შედევლებით, აგრეთვე მირჩილებით, მაგრამ ამ დროს გამოყენებული უნდა იქნეს სპეციალური სარჩილი და ფლუსი.

კაბელები გამოიყენება ელექტროენერგიის გადაცემისა და განაწილებისათვის და აგრეთვე ელექტროდანადგარების სხვადასხვა კლემენტების შესაერთებლად. თავისი დანიშნულების მიხედვით კაბელები იყოფა ძალოვანი და საკონტროლო კაბელებად.

დაიმახსოვრეთ! ძალოვანი კაბელები გამოიყენება ძალოვანი დანაღვარების პეტისათვის. საკონტროლო კაბელები – კონტროლის, სიგნალიზაციის, დისტანციური მართვისა და ავტომატიზის წრედების შექმნისათვის.

გარდა ამისა, არსებობს სპეციალური დანიშნულების კაბელები, მაგალითად, სამთო სამუშაოების, გემების, მოძრავი შემაღებელობისა და სხვა.

კაბელი შედგება ერთი ან რამდენიმე იზოლირებული დენგამტარი ძარღვისაგან რომელიც მოთავსებულია ჰერმეტულ (ლითონის ან არალითონის) გარსებრებში, რომელთაც გარეთ ჩაღებისა და ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება ქონდეთ ჯავშნიანი ან დამკავი საფარი.

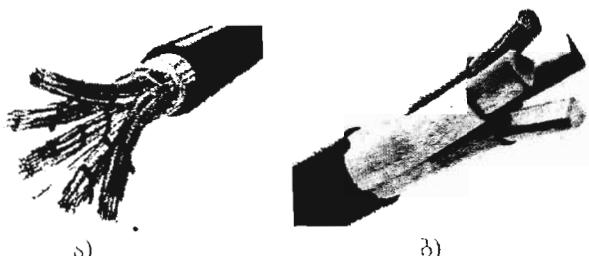

ნახ.4.3. საკონტროლო (ა) და ძალოვანი (ბ) კაბელები

საგან და ალუმინისაგან.

ნახ.4.3-ზე მოცემულია საკონტროლო და ძალოვანი კაბელების ერთეული სახე. კაბელის გარსაცმები შეიძლება იყოს ტყვიის, ალუმინის რეზინის, პლასტმასის. ისინი იცავენ დენგამტარი ძარღვების იზოლაციას სინათლის, ტენის, ქიმიური ნივთიერებების და უარესობისგან გარემოსა და სხვა ფაქტორებისაგან, იგრეთკა მცქანიერი დაზიანებისაგან.

კაბელის ძირითად ელემენტებს წარმოადგენენ: დენგამტარი ძარღვები, იზოლაცია, გარსები, ჯავშნი და გარე საფარი. კაბელის დანიშნულებისა და ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე მათ კონსტრუქციაში ზოგიერთი ელემენტი შეიძლება არ ძალის დენგამტარი ძარღვები დამზადებულია სპილენძი-

კაბელის დამცავი საფარი უზრუნველყოფს მათ საიმედოობასა და ხანგამძლეობას სხვადასხვა პირობებში ჩადების ექსპლუატაციისას. ამ პირობებიდან გამომდინარე კაბელი შეიძლება იყოს უჯავშნო ან ფოლადის ლენტებით დაჯავშნული. აგრეთვე სწორეულთხა ან მრგვალი კვეთის მოთუთი-ებული გამტარებით, რომელიც გარედან დაფარულია ბოჭკოვანი მასალების ან პლასტმასის დამცავი საფარით.

კაბელის გარსებად გამოიყენება შემდეგი აღნიშვნები: გარსაცმი – C (ტყვიის), A (ალუმინის), H (უწვი რეზინის), B (პოლივინქლორიდის); დამცავი საფარი – B (ჯავშანი ლენტებისაგან), P (ჯავშანი ჩაკეტილი სადენტისაგან); გარე საფარის არარსებობისას – Г (შიშველი), აგრეთვე მასში შეიძლება იყოს ასო – მინიშჩებები, რომლებიც უჩვენებენ სხვა ელემენტებს კონსტრუქციაში. მაგალითად, თუ მარკა იწყება O ასოთი, ის გვიჩვენებს, რომ კაბელში არის ცალკე ტჰევით დაფარული ძარღვი. წარმოების მიერ გამოშვებულია სხვადასხვა ტიპის კაბელები. სპილენძის ძარღვიანი (ფრჩხილებში ალუმინის ძარღვიანი) კაბელებია:

ВВГ (АВВГ) – პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით;

ПВГ (АПВГ) – პოლიეთილენის იზოლაციითა და პოლივინილქლორიდის გარსაცმით;

ВВБ (АВВБ) – პოლივინილქლორიდის იზოლაციითა და გარსაცმით, გარე საფარით, ფოლადის ლენტებით დაჯავშნული.

ПВБ (ФПВБ) – პოლიეთილენის იზოლაციითა და პოლივინილქლორიდის გარსაცმით, გარე საფარი, დაჯავშნული ფოლადის ლენტებით.


ძალოვანი მაგისტრალური ქსელებისათვის ფართოდ გამოიყენება АШв (ААШв) მარკის ძალოვანი კაბელები, სპილენძის (ალუმინის) ძარღვით გაედგნობილი ქადალდის იზოლაციით, ალუმინის გარსებში, პოლივინილქლორიდის შლანგებში, რომლებიც გაანგარიშებულია 1–10 კვ ძაბვაზე და ჩაიწყობა: ნაგებობებში, არხებში, გვირაბებში და მიწაში. ამ კაბელებს ალუმინის გარსაცმში, პოლივინილქლორიდის შლანგში, რომლებიც გაანგარიშებულია 1–10 კვ ძაბვაზე და ჩაიწყობა: ნაგებობებში, არხებში, გვირაბებში და მიწაში (ტრანშეიში).

დაიმახსოვრეთ! გამტარი წარმოადგენს ერთ არაიზოლირებულ ძარღვს ან ერთ ან რამდენიმე იზოლირებულ ძარღვს. რომელსაც ჩადებისა და ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება პქონდეთ არალითონის გარსაცმი და შეტანის ან არამეტალის დამცავი საფარი.

გამტარები იყოფა იზოლირებულ (ნახ.4.4.ა) და არაიზოლირებულ (ნახ.4.4.ბ), დაცულ და არა დაცულ გამტარებად.

არაიზოლირებული (შიშველი) გამტარები ძირითადად გამოიყენება საპარო ხაზების მონტაჟისათვის. ისინი შეიძლება იყოს: ალუმინის, ფოლად-ალუმინის, სპილენძის ბრინჯაოსა და ფოლადის.

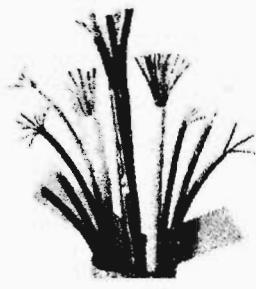იზოლირებულ გამტარებს შეიძლება პქონდეთ მხელოდ ალუმინისა და სპილენძის დენგამტარი ძარღვები. იზოლაციის მისაღებად გამოიყენება რეზინა და პლასტმასი.



ა)



ბ)


ნახ.4.4. იზოლირებული (ა) და შიშველი (ბ) სადენები

მექანიკური, სინათლისა და ტენის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით გამტარები დაფირულია რეზისის, პლასტმასის ან მეტალის დენტით.

გამტარებს რომელთაც გააჩნიათ გარე დამცავი გარსაცმი ეწოდებათ დაცული, ხოლო რომელთაც არ გააჩნიათ – არადაცული. გამტარებს ასევე გააჩნიათ მსუბუქი დამცავი საფარი ქაღალდ – ბამბის ნართისაგან დამზადებული დენტის სახით, გაუდენტილი სიდამპლის საწინააღმდეგო შემადგენლობით.

ზონარი შედგება ორი ან მეტი იზოლირებული მოქნილი ან განსაკუთრებით მოქნილი დაგრეხილი ან პარალელურად ჩაწყობილი ძარღვებისაგან, რომელთაც ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჰქონდეთ ლითონის გარსაცმი და დამცავი სადენებით. ზონარი სადენებისაგან განსხვავდება მრავალმავრულიანი ძარღვების მოქნილობით.

ნახ.4.5-ზე ნაჩვენებია სხვადასხვა სახის ზონარები.

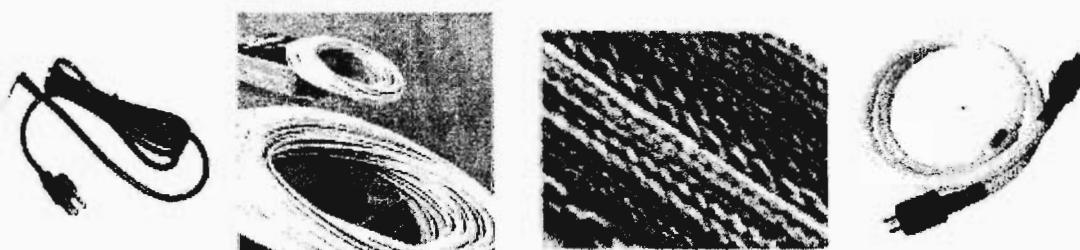

ნახ.4.5. სხვადასხვა სახის ზონარები

გამტარებისა და ზონარის მარკირებაში ასო A უჩვენებს დენგამტარი ძარღვის მასალას, ალუმინი (A ასოს არ არსებობის შემთხვევაში დენგამტარი ძარღვი სპილენძისაა), მეორე ასო P ნიშნავს გამტარს, მესამე იზოლაციის მასალას: P – რეზისი, B – პოლივინილქლორიდი, П – პოლიეთილენი. გამტარებსა და ზონარების მარკებში შეიძლება იყოს სხვა ასოებიც, მაგალითად O – შემონაქსოვი; T – მილში ჩადება; П – ბრტყელი ელემენტი გამჭოფი ფუძით; Г – მოქნილი და სხვა.

დაიმახსოვრეთ! გამტარები და კაბელები განხხავდებიან როგორც მარლების რიცხვითა და კვეთით. ასევე ნომინალური ძაბვით.

ძალოვანი კაბელების ძარღვების რიცხვი შეიძლება იყოს 1-დან 4-მდე, ხოლო საკონტროლო კაბელებისა 4-დან ოცდაჩვიდეტომდე. ძარღვების კვეთი შეიძლება

იყოს 0.75-დან 600 მმ²-მდე. სტანდარტული კვეთები: 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 6.0; 10; 0; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800 მმ². გამტარები მზადდება 380; 660 და 300 კ ძაბვაზე, ხოლო კაბელები – 110-კვ ძაბვამდე ჭველა სტანდარტულ ძაბვაზე.

ელექტროგაუგანილობის მონტაჟისათვის გამტარების გარდა გამოიყენება მცირე კვეთის კაბელები რეზინის ან პლასტმასის იზოლაციითა და დამცავი გარსაცმით AHPΓ; ABПГ; ACПГ. ასევე შესაძლებელია სხვა შემადგენლობის მქონე საიზოლაციო საშუალებების გამოყენებაც.

საკონტროლო კითხვები

- რა დანიშნულება გააჩნიათ გამტარებისა და კაბელები?
- ჩამოთვალეთ თანამედროვე ელექტროტექნიკაში გამოყენებული გამტარი მასალები.
- რა განსხვავებაა გამტარსა და კაბელს შორის?
- რას უჩვენებს გამტარებისა და ზონარების მარკირებაში ასო A?

4.4. ელექტროტექნიკური ფოლადები, ფერიტები და სხვა მაგნიტოდიელექტრიკები

მასალებს, რომლებიც ურთიერთქმედება მი შედიან მაგნიტურ ველთან, ან სხვა ფიზიკურ მოვლენებთან (რაც გამოიხატება ფიზიკური ზომების, ტემპერატურის, გამტარობის ცვლილებით, ელექტრული პოტენციალის ადგვრითა და სხვა) მაგნიტური მასალები ეწოდებათ.

დაიმახსოვრეთ! მაგნიტურ მასალებს მიეკუთხებიან ნივთიერებები, რომელთაც გააჩნიათ განსაზღვრული მაგნიტური თეოსებები და გამოიყენებიან თანამედროვე ტექნოლოგიაში. მაგნიტური მასალები შეიძლება იყოს ხელასხმა შენადნობები, ქიმიური ნაერთები, სითხეები და სხვა.

სიდიდეებს, რომელთა დახმარებითაც ფასდება მასალათა თვისებები, მაგნიტური მასახიათებლები ეწოდება. მათ მიეკუთხება აბსოლუტური და ფარდობითი მაგნიტური შედწევადობები, მაგნიტური შედწევადობის ტემპერატურული კოეფიციენტი, მაგნიტური ველის მაქსიმალური ენერგია და სხვა. უველა მაგნიტური მასალა იყოფა ორ ჯგუფად: მაგნიტურად რბილი და მაგნიტურად მაგარი.

მაგნიტურად რბილი მასალების თვისებაა პისტერუზისზე მცირე დანაკარგები (პისტერუზის არის სხეულში გარეშე დამამაგნიტებელი ველის ნარჩენი მაგნეტიზმი). მათ გააჩნიათ შედარებით დიდი მაგნიტური შედწევადობა, მცირე კოეფიციენტული ძალა (მაგნიტური ველის დაძაბულობა, რომელიც ციკლური გადამაგნიტების პირობებში იწვევს ფერომაგნეტიკის ნულის ტოლ მაგნიტურ ინდუქციას) და გაედუნთვის დიდი ინდუქცია. ამ სახის მასალები გამოიყენება ტრანსფორმატორების, ელექტრული მანქანების და პარაზიტების, მაგნიტური უკრანებისა

და სხვა მოწყობილობების დასამზადებლად, სადაც აუცილებელია ენერგიის მცირე დანაკარგებით დამაგნიტება.

მაგნიტურად მაგარი მასალები მახასიათებელია პისტერეზისზე დიდი დანაკარგები, გააჩნიათ დიდი კოურციიული ძალა და ასევე დიდი ნარჩენი ინდუქცია. ეს მასალები დიდხანს ინარჩუნებენ მიღებულ მაგნიტურ ენერგიას, ანუ ხდებიან მუდმივი მაგნიტური ველის წაროები. ამიტომაც მათ იყენებენ მუდმივი მაგნიტების დასამზადებლად.

საფუძვლის მიხედვით მაგნიტური მასალები იყოფიან: ლითონურ, არალიოთონურ და მაგნიტოდიელუქტრიკებად.

ლითონურ მაგნიტურად რბილ მასალებს მიეკუთვნებიან: სუფთა რკინა, ფურცლოვანი ელექტროტექნიკური ფოლადი, პერმალიო (რკინა-ნიკელის შენადნობები) და სხვა. ლითონურ მაგნიტურად მაგარ მასალებს მიეკუთვნებიან: ლეგირებული ფოლადები, რკინის, ალუმინისა და ნიკელის საფუძველზე ლეგირებულ კომპონენტებთან (კობალტი, სილიკიუმი) ერთად მიღებული სპეციალური შენადნობები. არალიოთონურ მაგნიტურ მასალებს კი – ფერიტები.


მაგნიტოდიელუქტრიკები წარმოადგენენ მაღალ ტემპერატურაზე დაწინებილ კომპონიციურ მასალას, რომელიც შესდგება 70-80% ფერომაგნიტური ჯევნილისა და 30-20% ორგანული მაღალპოლიმერული დიელექტრიკისაგან. მაგნიტოდიელუქტრიკები გააჩნიათ დიდი კუთრი ელექტრული წინაღობა და მცირე დანაკარგები გრიგალურ დენტის. ისინი გამოიყენებიან მაღალ სიხშირეებზე მაგნიტოგამჩარების, ინდუქციური კოჭების გულარებისა და სხვათა დასამზადებლად.

ელექტროტექნიკური ფოლადი არის თხელფურცლოვანი მოვერცხლისფრთ ლითონი, რომელიც გამოიყენება ელექტროტექნიკური მოწყობილობების: ტრანსფორმატორების, გენერატორების, ელექტრომაგნიტებისა და სხვათა მაგნიტოგამჩარების დასამზადებლად.

მოთხოვნილი თვისებებიდან გამომდინარე ელექტროტექნიკური ფოლადი შეიცავს სხვადასხვა რაოდენობის სილიკიუმს. წარმოების ტექნოლოგიიდან გამომდინარე ელექტროტექნიკური ფოლადი იყოფა ცივადნაგლინ და ცხლად ნაგლინ ფოლადებად. ხანდახან მაღებირებელ დამატებად იგი შეიძლება შეიცავდეს 0,5%-მდე ალუმინს. ელექტროტექნიკური ფოლადი გამოშვებულია ფურცლებისა და 0,05-1 მმ სისქის ვიწრო ლენტების სახით (ნახ.4.5). ელექტროტექნიკური ფოლადის ხარისხი ხასიათდება ელექტრომაგნიტური თვისებებით: კუთრი დანაკარგებით, კოურციტიული ძალითა და ინდუქციით; თვისებების იზიტროპიულობით (ლითონის თვისებების განსხვავება გლოინის მიმართულების გასწვრივ და განივ), ფურცლებისა და ზოლების გეომეტრული ზომებითა და ხარისხით; მექანიკური თვისებებით; აგრეთვე ელექტროსაიზოლაციო საფარის პარამეტრებით.

დაიმახსოვრეთ! ფოლადში კუთრი დანაკარგების შემცირება უზრუნველყოფს ენერგიის დანაკარგების შემცირებას, ხოლო ინდუქციის მაქსიმალური ამაღლება იძლევა გაბარიტების შემცირების საშუალებას.

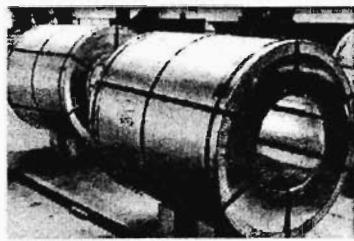ელექტროტექნიკური ფოლადი ჩვეულებრივ მიეწოდება მომწვარ მდგომარეობაში.




ა)



ბ)

ნახ.4.5. ელექტროტექნიკური ფოლადის: а – ლენტები; ბ – რულონები

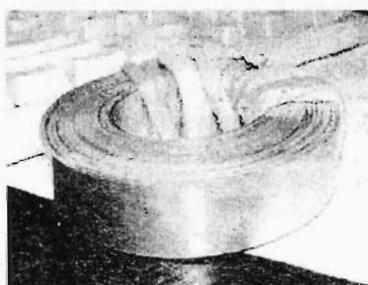პერმალი წარმოადგენს 36-დან 80%-მდე ნიველის შემცველობის რეზანსიელის შენადობის. ამა თუ იმ მახასიათებლის გაუმჯობესების მიზნით მის შემადგენლობაში უმატებენ ქრომს, მოლიბდენის, სბილენისა და სხვა. ყველა პერმალი დამახასიათებელი თვისებაა სუსტ მაგნიტურ ველებში მათი ადვილად დამაგრების უნარი და კუთრი ელექტრული წინაღობის დიდი მნიშვნელობა. ნახ.4.6-ზე მოცემულია პერმალის ლენტა და მასზე დახვეული კოჭები.



ა)




ბ)

ნახ.4.6. პერმალის ლენტა (ა) და მასზე დახვეული კოჭები (ბ)

იგი მხადველება 0,02 მმ და უფრო ნაკლები სისქის ლენტების სახით. დიდი კუთრი წინაღობისა და სტაბილური მაგნიტური მახასიათებლების გამო ისინა გამოიყენებიან 200–500 კგ/ც სიხშირემდე. პერმალი ძალიან მცრმნობიარება დეფორმაციების მიმართ, რაც აუარესებს მის საწყის მაგნიტურ მახასიათებლებს და მის აღსაღებად ხაჭირო ხდება სპეციალური დამუშავება.

ფერიტები წარმოადგენენ არალითონურ მაგნიტურ მახალებს. რომლებიც დამზადებულია სპეციალურად შერჩევადი ლითონების ქანგელების რეზის ფანგონ შერევის გზით. ფერიტის ხახელწოდება განისაზღვრება იმ როგორენტიანი ლითონის ხახელწოდებისაგან, რომლის ქანგელიც არის ფერიტის შემადგენლობაში. თუ ფერიტის შემადგენლობაში შედის თუთის ქახვი, მაშინ ფერიტის ეწოდება თუთისა; თუ დამატებულია მარტინცი, მაშინ – მარგანცისა.

ტექნიკაში გამოყენებიან ის როგორი (შერცელი) ფერიტები, რომელთაც მარტივ ფერიტებთან შედარებით გააჩნიათ მაგნიტური მახასიათებლების უფრო გამსხვავებული მნიშვნელობები და უფრო დიდი კუთრი წინაღობა. როგორი ფერიტების მაგალითებია: ნიკელ-თუთის, მარგანცი-თუთისა და სხვა ფერიტები. ფერიტების სხვადასხვა ხახები მოცემულია ნახ.4.7-ზე.

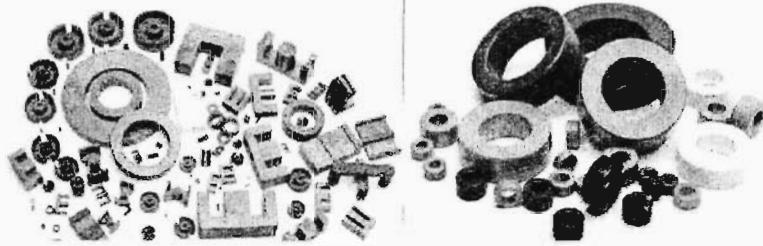

ნახ.4.7. ფერიტების სხვადასხვა ხახვები

ფერიტების დამუშავება შეიძლება მხოლოდ აბრაზიული ისხიტრუმენტებით. ფერიტები წარმოადგენენ მაგნიტურ ნახევარგამზარებს. მათ იყენებენ მაღალი სიხშირის მაგნიტურ წრედებში, რადგანაც მათში დანაკარგები გრიგალურ დენებზე უმნიშვნელოა.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ მასალებს ეწოდებათ მაგნიტური?
2. რას წარმოადგენენ ფერიტები?
3. რა გამოყენება გააჩნია ელექტროტექნიკურ ფორმადე?
4. და თვისებებით ხასიათდებიან მაგნიტურად რაილი მასალები?

შეფასების ინდიკატორები:

კლექტორსაიზოდაციო პლასტიკური და პოლიმერული დიელექტრიკები:

- გამზარებისა და მათი შეერთებულების დაიზოდირება კლექტორსაიზოდაციო ლენტებით;
- პოლიმერული გრანულებისაგან კლექტორსაიზოდაციო სხმული დურადების დაშადება;
- ხატრანსფორმატორო ზეთის შემოწება.

სპილენბის, ალუმინის და მათი შენადნობების სამონტაჟო სადენები და კაბელები:

- ხადენებისა და კაბელების განივეჭოთ ანგარიში დატვირთვის დენის მიხედვით;
- სპილენბისა და ალუმინის ხადენების და კაბელების სამონტაჟოდ მომზადება

- სპილენბისა და ალუმინის ხადენებისა და კაბელების შერჩევა ხტანდარტებისა და ნორმატივების დოკუმენტაციის მიხედვით.

კლექტორების ფორმადები, ფერიტები და სხვა მაგნიტოდიუდექტრიკები:

- ხაშუნებლო ხაქმაში გამოყენებული კლექტორული მანქანებისა და აპარატებისათვის კლექტორების ფორმადების შერჩევა;
- ფერიტებისა და მაგნიტოდიუდექტრიკების გამოყენება;

თავი V. ელექტრული მანქანები სამშენებლო სამეცნი


ამ თავში თქვენ გაეცნობით სამშენებლო საქმეში გამოყენებულ ელექტრომანქანებს; ერთფაზა და სამფაზა ტრანსფორმატორების მოწყობილობას, მოქმედების პრინციპს, კლასიფიკაციასა და მუშაობის რეჟიმებს; სამფაზა ასინქრონული ძრავების, მუდმივი დენის გენერატორებისა და ძრავების კონსტრუქციას, მოქმედების პრინციპსა და სახეობებს; ელექტროსამონტაჟო მუქანიზმებს, ინსტრუმენტებსა და სამარჯვებს.

5.1 ტრანსფორმატორების მოწყობილობა, მოქმედების პრინციპი, კლასიფიკაცია და მუშაობის რეჟიმები

ტრანსფორმატორების უკლების უკლების დარგში, სადაც კი გამოიყენება ელექტროუნივერგია ხშირად საჭირო ხდება ავამაღლოთ და დავადაბლოთ ამა თუ იმ ენერგიის წყაროს ძაბვა.

მუდმივი დენის წრედებში ძაბვა მაღლდება და დაბლდება პოტენციომეტრის საშუალებით. ცვლადი და იმპულსური დენის წრედებში გამოიყენება სპეციალური მოწყობილობები – ტრანსფორმატორები.

დაიმახსოვრეთ! ტრანსფორმატორების მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოქლებაზე და შემდეგ შე მდგრმარეობს: ფოლადის გულარაზე (ნახ.5.1) დახვეულია ორი გრაგნილი. ერთ გრაგნილს, რომელიც შეერთებულია ცვლადი დენის წყაროსთან პირველადი გრაგნილი ეწოდება. მეორეს, რომელზეც შეერთებულია მომხმარებელი, ანუ დატვირთვა, ეწოდება მეორეული.

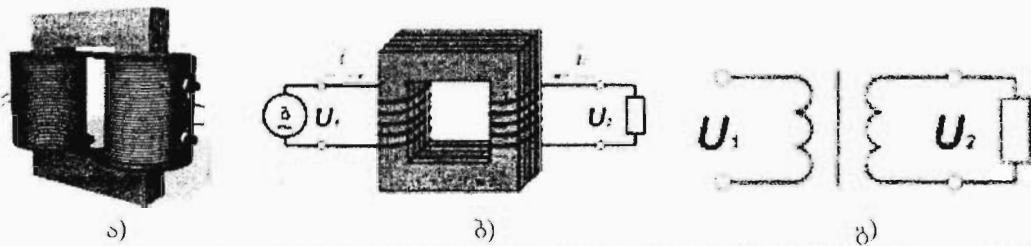

ნახ.5.1. ერთფაზა ტრანსფორმატორი (ა), მისი ელექტრომაგნიტური (ბ) და პრინციპული (გ) სქემა

ელექტრული დენი გაივლის რა პირველად გრაგნილში ქმნის მაგნიტურ ნაკადს, რომლის ძირითადი ნაწილი იკვრება ფოლადის გულარის გავლით და გადაკვეთს მეორეული გრაგნილის ხვიებს, ასევე დაინდუქცირებს მეორეულ გრაგნილში ინდუქციის ემანა.

რადგანაც ცვლადი მაგნიტური ნაკადი ერთდროულად გადაკვეთს ორივე გრაგნილს, მათში დაინდუქცირებს ცვლად ე.მ.დ-ებს: პირველად გრაგნილში – თვითინდუქციის ემანა – E_1 , ხოლო მეორეულ გრაგნილში ურთიერთინდუქციის ემანა – E_2 .

როგორც თითოეული ხეილის, ასევე გრაგნილის ე.მ.დ, როგორც ცნობილია, დამოკიდებულია მაგნიტური ნაკადის სიდიდესა და მაგნიტური ნაკადის ცვლილების სიჩქარეზე.

მაგნიტური ნაკადის ცვლილების სიჩქარე დამოკიდებულია მხოლოდ ცვლადი დენის სიხშირეზე, რომელიც მოცემული დენისათვის მუდმივი სიდიდეა. მოცემული ტრანსფორმატორებისათვის მუდმივია აგრეთვე მაგნიტური ნაკადის სიდიდეც.

ამიტომ განსახილვები ტრანსფორმატორში თითოეული გრაგნილის ემდ დამოკიდებულია მხოლოდ გრაგნილის ხვიების ოდენობაზე.

განვმარტოთ ფოლადის გულარის როლი ტრანსფორმატორში. ზემოთ ვაჩვენეთ, რომ ტრანსფორმატორის ხვიებში დაინდუქცირებული ემდ დამოკიდებულია მაგნიტური ნაკადის სიდიდეზე, ანუ მაგნიტურ ინდუქციაზე. თავის მხრივ, ამა თუ იმ გარემოს მაგნიტური ინდუქცია დამოკიდებულია მაგნიტურ შეღწევადობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი სიდიდის ემდისა და სიმძლავრის მისაღებად ტრანსფორმატორის გულარის მასალად გამოიყენებენ მაღალი მაგნიტური შეღწევადობის შემთხვევაში. ეს თვისებები გააჩნიათ სატრანსფორმატორო ფოლადს.

ზემოთქმულდან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ხებისმიერი ტრანსფორმატორისათვის ძირითადი თანაფარდობა: $E_1/E_2 = W_1/W_2 = K$. ამ ფარდობას ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი ეწოდება.

ანუ ორივე გრაგნილის ემდების თანაფარდობა ტოლია მათი ხვიათა რიცხვის თანაფარდობისა.

თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ტრანსფორმატორის ხვიებში ძაბვის ვარდნებს, მაშინ მართებულია შემდეგი ტოლობაც: $U_1/U_2 = W_1/W_2 = K$, ანუ ტრანსფორმატორის პირველადი ძაბვის ფარდობა შეორეულ ძაბვასთან ტოლია პირველადი და მეორეული გრაგნილის ხვიათა რიცხვის ფარდობისა.

დაიმახსოვრეთ! ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი შეიძლება განსაზღვრული იქნეს, როგორც U_1/U_2 ძაბვების ფარდობა შეორეულ გრაგნილზე დატვირთვის არასებობის დროს, ანუ ტრანსფორმატორის უქმი ხვლისას. თუ ტრანსფორმატორის შეორეულ გრაგნილზე ჩართულია დატვირთვა, მაშინ ძაბვის ვარდნის შეცდებულებისა არ შეიძლება და ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი განისაზღვრება ფორმულით: $E_1/E_2 = W_1/W_2 = K$.


თუ ტრანსფორმატორის პირველად გრაგნილზე მიწოდებულია ქსელის ძაბვა, მაშინ მეორეულ გრაგნილზე მოხსნილი იქნება ქსელის ძაბვაზე იმდენჯერ მეტი, ან ნაკლები ძაბვა, რამდენჯერაც მეტი ან ნაკლებია შეორე გრაგნილის ხვიათა რიცხვი. თუ მეორეულ გრაგნილზე მოხსნილია პირველად გრაგნილზე ქსელთან მიწოდებულ ძაბვაზე მეტი ძაბვა, მაშინ ასეთ ტრანსფორმატორს ეწოდება ამამაღლებული. პირიქით, თუ მეორეულ გრაგნილზე მოხსნილი ძაბვა ნაკლებია პირველად გრაგნილზე ქსელთან მიწოდებულ ძაბვაზე, მაშინ ტრანსფორმატორს ეწოდება დამაღაბლებული. თითოეული ტრანსფორმატორი შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც ამამაღლებლად, ასევე დამაღაბლებლად.

დაიმახსოვრეთ! ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი ჩვეულებრივ ნაჩვენებია მის საპასპორტო მონაცემებში, როგორც მაღალი ძაბვის დაბალ ძაბვაზე ფარდობა, ანუ ის კოგენტოვის მეტია ერთზე.

მეორეულ გრაგნილში დენის გაზრდით პროპორციულად გაიზრდება დენი პირველად გრაგნილში, ამ დროს ძაბვის ვარდნის შედეგად ასევე მცირდება პირველადი და მეორეული ძაბვები გრაგნილებზე.

ტრანსფორმატორის პირველად და მეორეულ გრაგნილებში განვითარებული სიმძლავრე არ შეიძლება იყოს პირველად გრაგნილში დახარჯულ სიმძლავრეზე მეტი, არამედ იქნება რამდენადმე მცირე (ტრანსფორმატორში დანაკარგების სიდიდით). ტრანსფორმატორში დანაკარგების სიმცირის გამო, ის შეიძლება უგულებელყოთ და შეგვიძლია დაგწეროთ ტოლობა: $u_1 = u_2 i_2$. აქედან $u_1 / u_2 = i_1 / i_2 = K$, ანუ დენები ტრანსფორმატორში ძაბვებისა და, შესაბამისად, ხვიათა რიცხვის უკუპროპორციულია. ეს ნიშნავს, რომ დენი იმ გრაგნილშია მეტი, რომლის ძაბვაც ნაკლებია და პირიქით. ამიტომ მაღალი ძაბვის გრაგნილს ჩვეულებრივ აშშადებენ უფრო წვრილი მავთულისაგან, ვიდრე დაბალი ძაბვისას. დანიშნულებიდან გამომდინარე ტრანსფორმატორები იყოფიან ერთფაზიანებად და სამფაზიანებად.


ერთფაზა ტრანსფორმატორები ორი ტიპისაა: დეროვანი (ნახ.5.2.ა) და ჯავშნიანი (ნახ.5.2.ბ).

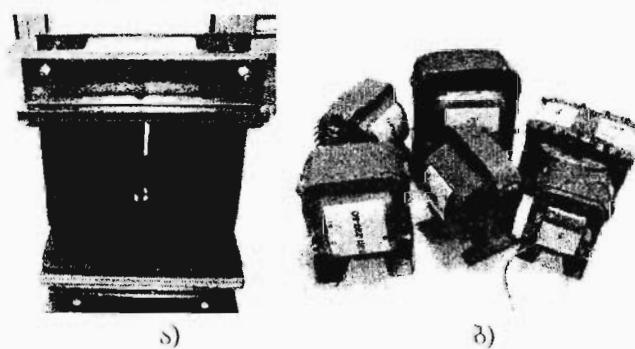

ნახ. 5.2. ერთფაზა დეროვანი (ა) და ჯავშნიანი (ბ)
ტრანსფორმატორები

ჯავშნიანი ტრანსფორმატორების კოჭები გარშემორტყმულია გულარებით (როგორც ჯავშნი) დეროვან ტრანსფორმატორებში დაბალი ძაბვის გრაგნილი მოთავსებულია გულარასთან ახლოს, ხოლო მაღალი ძაბვის გრაგნილი, მისი უკეთესი იზოლაციის მიზნით, მოთავსებულია დაბალი ძაბვის გრაგნილის გარეთ. ასეთ გრაგნილებს ცილინდრულს უწოდებენ.

ელექტროენერგიის გადაცემის დროს გამოიყენება ძალოვანი სამფაზა ტრანსფორმატორები. სამფაზა ტრანსფორმატორს აქვს გულარა, რომელიც შედგება სამი დეროსაგან, რომლის ზედა და ქვედა ბოლოები ჩაკეტილია ფოლადის უდლით. ამ დეროებზე ერთი მეორეზე მოთავსებულია მაღალი და დაბალი ძაბვის გრაგნილები.

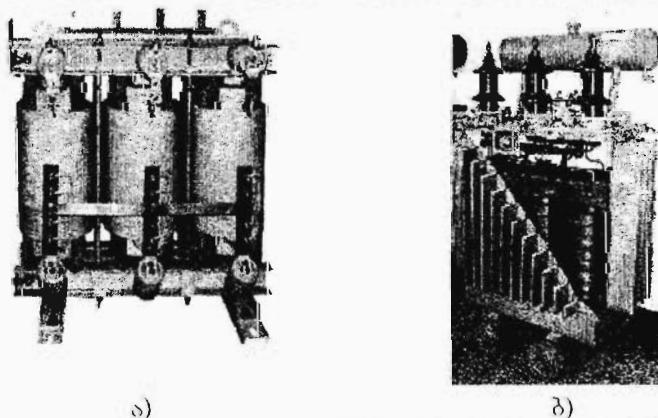

ნახ.5.3. სამფაზა ძალოვანი ტრანსფორმატორის გრაგნილების განლაგება (ა)
და საერთო სახის ჭრილი (ბ)

საკონტროლო კითხვები:

1. რა მოვლენაზეა დამყარებული დამყარებული ტრანსფორმატორის მოქმედების პრინციპი?
2. რომელ გრაგნილს ეწოდება პირველი და რომელს – მეორეული?
3. რას ეწოდება ტრანსფორმატორის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი?

5.2. სამუაზა ასინქრონული ძრავების კონსტრუქცია, მოქმედების პრინციპი და სახეობები


ელექტრულ მანქანებს, რომლებიც ცვლადი დენის ელექტრულ ენერგიას გარდაქმნიან მექანიკურ ენერგიად, ეწოდება ცვლადი დენის ძრავები.

უკანასკნელ წლებში წარმოების სხვადასხვა დარგსა და სოფლის მეურნეობაში ძალიან ფართო გამოყენება პოლექს ე.წ. ასინქრონულმა ძრავებმა. მათ გამოიყენებენ ლითონისაჭრელი ჩარხების, ამწე-სატრანსპორტო მანქანების, ტრანსპორტიორების, ტუმბოების, ვენტილატორებისა და სხვათა ელექტროამტრავებად. მცირე სიმძლავრის ძრავებს გამოიყენებენ საყოფაცხოვრებო ტექნიკასა და ატომატიკის მოწყობილობებში.

დღეისათვის მცირე სიმძლავრეებზე გამოიყენებენ ერთფაზა, ხოლო დიდ სიმძლავრეებზე - სამუაზა ასინქრონული ძრავებს.

დაიმახსოვრეთ! ასინქრონული ძრავების მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია მაგნიტური ველის გამოყენებაზე.

ცვლადი დენის ძრავას მოქმედების პრინციპის ასახსნელად ჩავარაოთ ასეთი ცდა (ნახ.5.3).

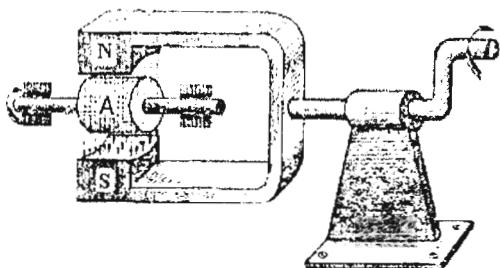

ნახ.5.3. მაგნიტური ველის მისაღები მაგეტი

დავამაგროთ ნალისებრი მაგნიტი დეროზე ისეთნაირად, როთა შეიძლებოდეს სახელურით მისი ბრუნვა. მაგნიტის პოლუსებს შორის დერმზე მოთავსებულია სპოლენის A ცილინდრი, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად ბრუნვა. დავიწყოთ სახელურის ბრუნვა საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით, მაგნიტური ნაკადიც დაიწყებს ბრუნვის გადაპირებით. ცილინდრის აღმოჩენაზე მაგნიტური ველი და მაგნიტის მიმართულებით მოძრაობს მაგნიტი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ცილინდრი წაიტაცება შედმივი მაგნიტის მაგნიტურავი ველით.

დადგენილია, რომ ცილინდრის ბრუნვის სიჩქარე რამდენადმე ნაკლებია მაგნიტის ველის ბრუნვის სიჩქარეზე. სინამდვილეში, თუ ცილინდრი იბრუნებს

იგივე სიჩქარით, რა სიჩქარითაც ბრუნავს მუდმივი მაგნიტური ველი, მაშინ ცილინდრის მაგნიტური ველით გადაკვეთა არ მოხდება და არ აღიძვრება გრიგალური დენები, რომლებიც განაპირობებენ ცილინდრის ბრუნვას.


ასე რომ, მაგნიტური ველის ბრუნვის სიჩქარე არ ემთხვევა ცილინდრის ბრუნვის სიჩქარეს, ანუ როგორც ამბობენ, ცილინდრი მაგნიტურ ველთან ბრუნავს ასინქრონულად (არასინქრონულად). ამიტომ ასეთი ტიპის ძრავებმა მიიღეს სახელ-წოდება – ასინქრონული.

დაიმახსოვრეთ! მაგნიტური ველისა და ელექტრომარაგას ბრუნვის სიჩქარეთა სხვაობის, ფარდობას მაგნიტური ველის ბრუნვის სიჩქარესთან, ელექტრომარნიული მაჩქანების თეორიაში ეწოდება სრიალი.

სრიალი აღინიშნება S ასოთი და გამოისახება %-ში. $S = (n - n_i)/n$, სადაც n მაგნიტური ველის ბრუნვის სიჩქარეა, Δn – ძრავას როტორის ბრუნვის სიჩქარე, n – ძროფი.

ზემოთ მოყვანილ ცდაში ბრუნავი მაგნიტური ველი და მისით გამოწვეული ცილინდრის ბრუნვა მიღებულია მუდმივი მაგნიტის ბრუნვით. ამიტომ ასეთი მოწყობილობა არ წარმოადგენა ელექტრომარაგას. უნდა ვაიმულოთ ელექტრული დენი შექმნას მბრუნავი მაგნიტური ველი და გამოვიყენოთ იგი როტორის დასაბრუნებლად.

ნახ.5.4-ა-ზე მოცემულია ასინქრონული ძრავას სქემა. წრიული ფორმის ფოლადის გულარის (სტატორის) პოლუსებზე მოთავსებულია სამი ვრაგნილი, რომელიც ერთმანეთის მიმართ დაძრულნი არიან 120° -ით.

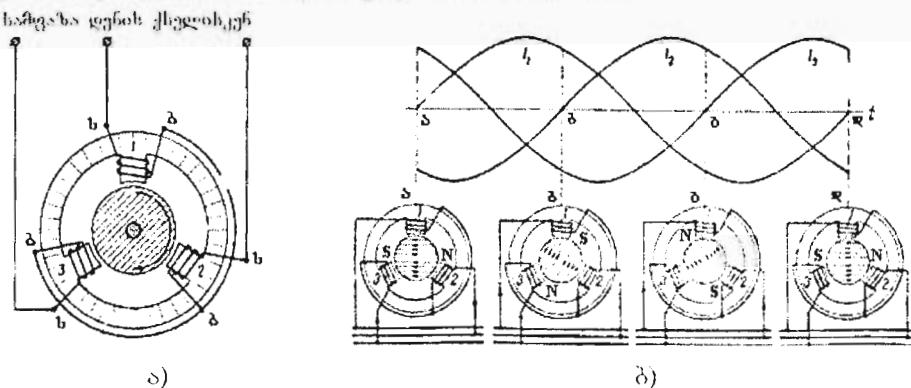

ნახ.5.4. ასინქრონული ძრავას სქემა (ა) და მბრუნავი მაგნიტური ველის მიღება (ბ)

გულარას შიგნით დერძზე დამაგრებულია ლითონის ცილინდრი – ელექტრომარავას როტორი. თუ გრაგნილებს ერთმანეთთან შევაერთოთ ისე, როგორც ნაჩვენებია ნახ.5.4-ზე და ჩავრთავთ სამყაზა დენის წრედში, მაშინ სამი პოლუსის მიერ შექმნილი საერთო მაგნიტური ველი აღმოჩნდება მბრუნავი. ნახ.5.4-ბ-ზე ნაჩვენებია ძრავას გრაგნილებში დენების ცვლილების გრაფიკები და მბრუნავი მაგნიტური ველის აღმყრის პროცესი, რასაც გვიჩვენებენ ისრები როტორის შიგნით.

დენის ცვლილების ერთი სრული პერიოდის განმავლობაში მაგნიტური ნაკადი აკეთებს სრულ ბრუნვას. მბრუნავი მაგნიტური ველი წაიტაცებს ცილინდრს და

ამგვარად მივიღებთ ასინქრონულ ძრავას. შევნიშნავთ რომ ნახ.5.4-ზე საცდელი გრაგნილები შეერთებულია ვარსკვლავად. მაგრამ მბრუნავი მაგნიტური ველი იქმნება სამკუთხა შეერთების დროსაც. თუ ადგილებს შევუცვლით მეორე და მესამე ფაზების გრაგნილებს, მაშინ ველი საწინააღმდეგოდ შეიცვლის მიმართულებას. ბრუნვის მიმართულების შეცვლა შეიძლება ნებისმიერი ორი ფაზის გადართვით.

ჩვენ განვიხილეთ ასინქრონული ძრავის მოწყობილობა, რომელსაც სტატორზე გააჩნია სამი გრაგნილი. ამ შემთხვევაში მბრუნავი მაგნიტური ველი ორპოლუსა და ერთ წამში შესრულებული ბრუნვათა რიცხვი ტოლია ერთ წამში დენის ცვლილების პერიოდების რიცხვისა. თუ სტატორის წრეხაზზე განვალაგებთ 6 გრაგნილს, მაშინ შეიქმნება ოთხპოლუსა მბრუნავი მაგნიტური ველი, ცხრა გრაგნილის განთავსების შემთხვევაში ველი იქნება ექვსპოლუსა.

$f = 50$ ჰertz სამფაზა დენის სიხშირის წრედში შესრულებული n ბრუნვათა რიცხვი იქნება:

ორპოლუსა სტატორში $n = 50 \cdot 60 / 1 = 3000$ ბრ/წთ; ოთხპოლუსა სტატორში $n = 50 \cdot 60 / 2 = 1500$ ბრ/წთ; როცა წყვილპოლუსთა რიცხვია p , მაშინ $n = f \cdot 60 / p$ ბრ/წთ.

ამგვარად დადგენილია, რომ მაგნიტური ველის ბრუნვის სიჩქარე დამოკიდებულია ძრავას სტატორზე განლაგებული გრაგნილების რიცხვზე. როგორც ცნობილია, ძრავას როტორის ბრუნვის სიჩქარე იქნება რამდენადმე ნაკლები მაგნიტური ველის ბრუნვის სიჩქარეზე. ამასთანავე ეს განსხვავება ძალიან მცირება. მაგალითად ძრავის უქმი სკლის დროს იგი შეადგენს მხოლოდ 3%-ს, ხოლო დატვირთული მდგომარეობაში 5-7%. მაშასადამე, ასინქრონული ძრავას როტორის ბრუნვის სიჩქარე დატვირთვის ცვლილებისას იცვლება ძალიან მცირე საზღვრებში, რაც წარმოადგენს მის უპირატეს თვისებას.


ასინქრონული ძრავების კონსტრუქცია და სახეობები.

დაიმახსოვრეთ! ასინქრონული ძრავის უძრავ ნაწილს ეწოდება სტატორი, ხოლო მოძრავ ნაწილს – როტორი.

სტატორის მირითადი დანიშნულება ძრავაში მბრუნავი მაგნიტური ველის შექმნა. გრიგალურ დენებზე დანაკარგების შემცირების მიზნით სტატორის გულარა აკრეფილია ელექტრომაგნიტური ფოლადის თხელი დაშტამპული ფურცლებისაგან და ჩაწერილია სადგარში. ნახ.5.5-ზე ნაჩვენებია აწყობილი სტატორის გულარა. სადგარი 1 მზადდება არამაგნიტური მასალისაგას თუჯის ან ალუმინისაგან. ელექტრომაგნიტური ფოლადის ფურცლების 2 ზედაპირზე გაკეთებულია კილოები, რომლებშიც ჩალაგებულია სამფაზა გრაგნილი 3. სტატორის გრაგნილი მირითადი მზადდება მრგვალი ან სწორეულთხა კვეთის სპილენძის (იშვიათად ალუმინის) იზოლირებული გამტარებისაგან.

სტატორის გრაგნილი შედგება სამი ცალკეული ნაწილისაგან, რომელთაც ფაზები ეწოდებათ. ფაზების საწყისები აღინიშნება C_1 , C_2 , C_3 ასოებით, ხოლო ბოლოები – C_4 , C_5 , C_6 -ით.

ფაზების საწყისები და ბოლოები გამოყვანილია საღგარზე დამაგრებულ საკლემებზე (ნახ.3.5.ბ). სტატორის გრაგნილები შეიძლება შეერთებული იქნეს ვარსკვლავად ან სამკუთხედად (ნახ.5.5.გ). გრაგნილების შეერთების სქემის შერჩევა დამოკიდებულია ქსელის ხაზურ ძაბვასა და ძრავას საპასპორტო მონაცემებზე. სამფაზა ძრავას პასპორტში მოცემულია ქსელის ხაზური ძაბეა და სტატორის გრაგნილის შეერთების სქემა. მაგალითად, 660/380. მოცემული ძრავა უნდა ჩავრთოთ $U_b = 660$ ვ ძაბვის ქსელში ვარსკვლავად, ხოლო $U_b = 380$ ვ ძაბვის ქსელში – სამკუთხედად.

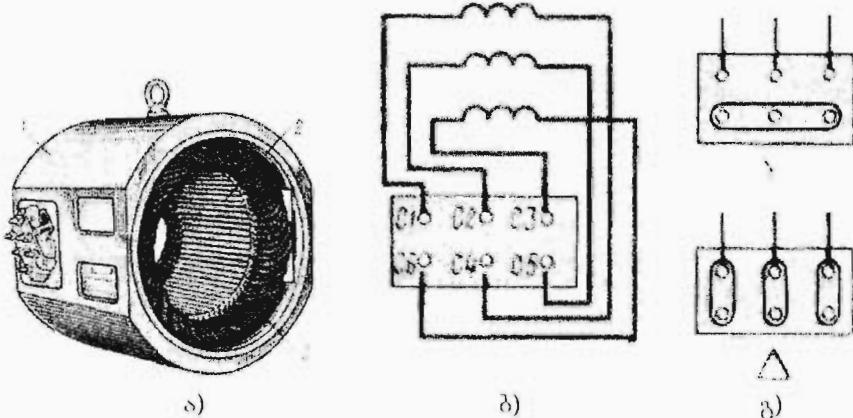


ნახ.5.5. ასინქრონული ძრავას სტატორი აწყობილ მდგრმარეობაში (ა), ფაზების საწყისი და ბოლოები (ბ) და ვარსკვლავად და სამკუთხედად ჩართვის სქემები (გ)

ასინქრონული ძრავების სტატორი (ნახ.5.5.ა) მზადდება არაკადი პოლუსებით. სტატორის შიგა ზედაპირი გლუვია.

სტატორის მსგავსად, როტორიც აკრეფილია დაშტამპული ფილადის ფურცლებისაგან. რომელსაც გარე მხრიდან გააჩნია კილოები. კილოებში ჩაწერილია როტორის გრაგნილი. როტორის გრაგნილები ორი სახისაა: მოკლედშერთული და ფაზური. ამიტომ, როტორის კონსტრუქციიდან გამომდინარე, ელექტროონული ძრავები იყოფა მოკლედშერთულ და ფაზურ როტორიან (საკონტაქტო რგოლებით) ძრავებად.

მოკლედშერთული როტორის გრაგნილი შედგება დეროებისაგან 3, რომლებიც ჩაწერილია როტორის გულარას კილოებში. ეს დეროები გორსებიდან ერთმანეთთან შეერთებულია სატორსე რგოლების დახმარებით (ნახ.5.6.ა). ასეთ გრაგნილს „ციფვის ბორბალი“ ეწოდება.

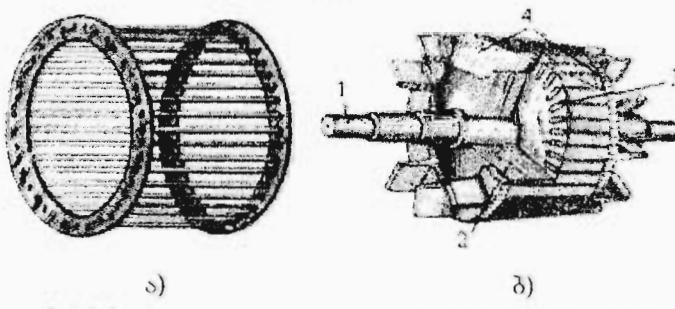

ნახ.5.6. „ციფვის ბორბალი“ (ა) და მოკლედშერთული როტორი ჭრილში (ბ)


მოკლედშერთული როტორიან ელექტროონავას არ გააჩნია მოძრავი კონტაქტები. ამის გამო ასეთ ძრავებს გააჩნიათ მაღალი საიმედობა. როტორის გრაგნილი მზადდება სპილენძის, ალუმინის, თითანისა და სხვა მასალებისაგან. ზოგიერთ ძრავებში „ციფვის

ბორბალი“ შეცვლილია სხმული როტორით, რომლის გრაგნილად გამოყენებულია როტორის დროულებში ჩასხმული ალუმინი.

დაიმახსოვრეთ! მოკლედ შერთულ როტორიანი ძრავას გაშვება ხდება ორი ხერხით: 1) დენკების ხაშუალებით ხამფაზა ქსელის უშუალო ჩართვით ხეობრორთან; ეს ხერხი უძარტივებია და არ მოითხოვს ცალკე განხილვას. 2) ხეობრორის გრაგნილთან მოყვანილი ძაბვის დადაბლებით; ეს დადაბლება შეიძლება ძილუბული იქნას ხეობრორის წრედში რეოსტატის შეკვანით ან ხეობრორის გრაგნილების გადართვით ვარსკვლავიდან სამკუთხედზე. ეს უკანასკნელი ითვლება ღიღი ხომლოვანის ასინქრონული ძრავების გაშვების გაცვლებულ ხერხად.


გაშვების აღნიშნული ხერხი ვარგისია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხეობრორის ნორმალური მუშაობის რეჟიმი გათვლილია მისი გრაგნილების სამკუთხებებიდან შეერთებისას.

ფაზურ-როტორიანი ასინქრონული ძრავა (საკონტაქტო რგოლებით) ჭრილში ნაჩვენებია ნახ.5.7-ა-ზე. მისი ძირითადი შემაღებელი ნაწილებია: სადგარი 1, ხეობრორის გრაგნილი 2, ფაზური როტორი 3, საკონტაქტო რგოლები 4 და მუსები 5.

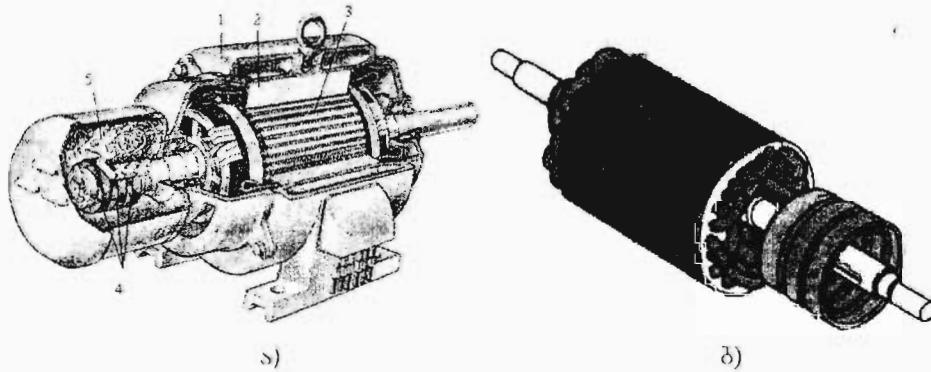

ნახ.5.7. ფაზურროტორიანი ასინქრონული ძრავა ჭრილში (ა) და ფაზური როტორი (ბ)

ფაზური როტორის გრაგნილი სტატორის გრაგნილის ანალოგიურად სამფაზა. წყვილპოლუსოთ იგივე რიცხვით. გრაგნილის ხვიები ჩალაგებულია როტორის გულარას კილოებში და შეერთებულია ვარსკვლავა სქემით. თითოეული ფაზის ბოლო შეერთებულია როტორის ლილვზე დამაგრებულ საკონტაქტო რგოლებთან და მუსების გავლით გამოყვანილია გარე წრედში. საკონტაქტო რგოლები დამზადებულია თითბრის ან ფოლადისაგან. ისინი იზოლირებულია როგორც ერთმანეთისაგან, ასევე ლილვისაგანაც. მუსები დამზადებულია მეტალოგრაფიტისაგან, რომლებიც საკონტაქტო რგოლებთან მიჰერილია ძრავას კორპუსზე უძრავად დამაგრებული მუსესაჭერის ზამბარების დახმარებით. ნახ.5.8-ზე ნაჩვენებია მოკლედ შერთული და ფაზურროტორიანი ასინქრონული ძრავების პირობითი აღნიშვნები.

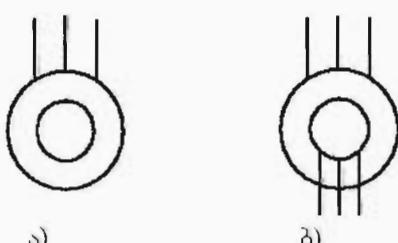

ნახ.5.8. მოკლედ შერთულ (ა) და ფაზურ (ბ) როტორიანი ასინქრონული ძრავების პირობითი აღნიშვნები

ანი ასინქრონული ძრავების პირობითი აღნიშვნები.

ფაზუროტორიანი ასინქრონული ძრავები ჩვეულებრივ წარმოადგენენ დიდი სიმძლავრის ელექტროძრავებს და დამკრისას მოითხოვენ დიდ ძალას. ამიტომ მათი ამუშავება ხდება მათ გრაგნილებთან რეოსტატის ჩართვით.

საკონტროლო კითხვები:


1. რას ეწოდება ელექტრული ძრავა?
2. რა მოვლენაზე არის დამოკიდებული ცვლადი დენის ელექტრული ძრავის მოქმედების პრინციპი?
3. რა ძირითადი ნაწილებისაგან შედგება ელექტრული ძრავა?
4. რას ეწოდება სრიალი?
5. რამდენი სახის არსებობს ასინქრონული ძრავა?
6. რამდენი ხერხით ხდება ასინქრონული ძრავას გაშვება?

5.3. ერთფაზა ასინქრონული ძრავები და მათი მახასიათებლები

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ერთფაზა ასინქრონული ძრავები წარმოადგენენ მცირე სიმძლავრის ელექტრულ მანქანებს, რომლებიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და საწარმოო დანიშნულების სხვადასხვა სახის მექანიზმის ელექტრომამძრავად. ერთფაზა ძრავების სიმძლავრე 5–10 კვტ-მდეა.

კონსტრუქციული შესრულებით ისინი სამფაზა მოკლედშერთულ როტორიანი ელექტრომაგების ანალოგიურია.

ერთფაზა ასინქრონულ ძრავების სამფაზა ასინქრონული ძრავებისაგან განსხვავებით სტატორზე აქვთ ერთფაზა A გრაგნილი (ნახ.5.9.). ამ გრაგნილს მუშა ანუ ძირითადი გრაგნილი ეწოდება.

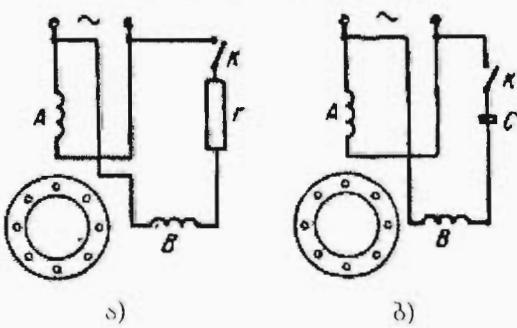

ნახ.5.9. ერთფაზა ასინქრონული ძრავების გაშვების სქემა. გამშვი გრაგნილის წრედში ჩართულია წინადობა (ა) და ტევადობა (ბ)


ლის მიმართ სიკრცეში განლაგებულია 90° -ით (ნახ.5.9) ორივე გრაგნილი იკვებება ერთფაზა დენის ქსელიდან და ორივე ჩართულია ცვლადი დენის წყაროსთან პარალელურად.

გრაგნილთა დენებს შორის დაახლოებით 90° -იანი ძვრის კუთხის შესაქმნელად გამშვები გრაგნილის მიმდევრობით ჩართულია წინადობა (ნახ.5.9.ა) ან ტევადობა (ნახ.5.9.ბ).

ერთფაზა ძრავის როტორს აქვს სამფაზა გრაგნილი როლებით ან მოკლედ შერთული გრაგნილი. როგორც ზემოთ ავდობა, ერთფაზა დენი არ ქმნის მძრუნავ მაგნიტურ ველს, ამიტომ ერთფაზა ძრავებს არ აქვთ საწყისი ანუ გამშვები მძრუნავი მოქენტი. გამშვები მომენტის შესაქმნელად ძრავას სტატორზე ათავსებენ მეორე კ.წ. გამშვებ ვრაგნილს, რომელიც მუშა გრაგნილის მიმართ სიკრცეში განლაგებულია 90° -ით (ნახ.5.9) ორივე გრაგნილი იკვებება ერთფაზა დენის ქსელიდან და ორივე ჩართულია ცვლადი დენის წყაროსთან პარალელურად.

გამშვები გრაგნილი ირთვება მხოლოდ გამშვების მომენტი და მას შემდეგ, რაც ძრავა განავითარებს პრუნქის ნორმალურ სიჩქარეს, იგი K დენგვეთის საშუალებით გამოირთვება ქსელიდან. ყოველი გამშვების დროს საჭიროა კვლავ წაირთოს გამშვები გრაგნილები, რადგან სხვაგარად როტორი ადგილიდან არ დაიძვრება. ამგვარად, ძრავა გაიშვება როტორც თრფაზა, მაგრამ მუშაობს როგორც ერთფაზა.

გამშვები ელემენტი განაპირობებს დუნების დაჭრას ფაზაში გამშვებ და მუშა გრაგნილებში, რის გამოც იქმნება ორფაზა ველი. კონდენსატორის გამოყენება გამშვებ ელემენტად საშუალების იძლევა ძრავადან მიგიღოთ დიდი გამშვები მომენტი, კიდრე მიიღება გამშვებ ელემენტად წინადობის გამოყენების დროს. მცირე სიმძლავრის (0.5–30 ვტ) ერთფაზა ძრავებში გამშვები გრაგნილი წარმოადგენს მოქლედ შერთულ ხეივებს. ამ უმოხავებაში სტატორზე გაძეს ცალსახად გამოსახული პოლუსები, რომელთა ჩაწილი გარშემორტყმულია მოქლედ შერთული ხეივებით. ასეთ გრაგნილები დენი ინდუქციონდება მუშა გრაგნილით. ერთფაზა ძრავებს სამფაზა ძრავებთან შედარებით აქვთ შემდეგი უარყოფითი ოვისებები: 1) საწყისი გამშვები მომენტის არ არსებობა; 2) მცირე გადატკირთვის უნარიანობა; 3) დაბალი შეკვეთისა ასინქრონული ძრავები იმავე სიმძლავრის სამფაზა ასინქრონული ძრავებისაგან განსხვავდებიან გამშვები მომენტის დაბალი და გამშვები დენის მაღალი ჯერადობით.

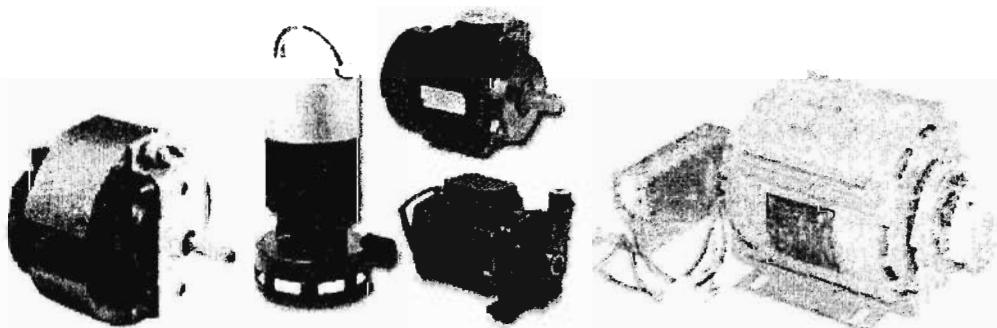

ნახ.5.10. ერთფაზა ასინქრონული ძრავას ზოგიერთი სახე

ერთფაზა ასინქრონული ძრავების გამშვების მახასიათებლები (ნახ.5.10) ანალოგიური სიმძლავრის სამფაზა ასინქრონული ძრავების გაშვების მახასიათებლებთან შედარებით უარესია, რადგან ერთფაზა ძრავების გაშვების დროს გამშვები გრაგნილის მიერ აღმრული ელიფსური მბრუნავი მაგნიტური ველი იწვევს სამუხრუჭებს ეფუძნების გამოვლენას. სტატორის გამშვები და მუშა გრაგნილების ელექტრული წრედების პარამეტრების შერჩევის გზით შეიძლება უზრუნველვყოთ გაშვების დროს წრიულად მბრუნავი მაგნიტური ველის აღძერა, რაც შესაძლებელია ფაზამძვრელი ელემენტის, კონდენსატორის გამოყენების დროს. რადგანაც როტორის დაძრა იწვევს ძრავას წრედის პარამეტრების ცვლილებას, მბრუნავი მაგნიტური ველი წრიულიდან გადადის ელიფსურ ფორმაში, რაც აუარესებს ძრავას გამშვებ მახასიათებლებს. ამიტომ, როცა როტორის პრუნქის სიჩქარე მიაღწევს ნომინალური სიჩქარის 80%-ს, მაშინ ძრავას სტატორის გამშვებ

გრაგნილს გამორთავენ ხელით ან ავტომატურად და ძრავა გადადის მუშაობის ერთფაზა რეჟიმში. გამშვები კონდენსატორის გამოყენების შემთხვევაში ერთფაზა ასინქრონული ძრავების საწყისი გამშვები მომენტის ჯერადობა 1,7–2,4, ხოლო გამშვები დენის ჯერადობა 3–5-ია.


საკონტროლო კითხვები:

1. რამდენი გრაგნილი გააჩნიათ სტატორზე ერთფაზა ძრავებს?
2. რა უარყოფითი თვისებები გააჩნიათ ერთფაზა ძრავებს სამფაზა ძრავებთან შედარებით?
3. როდის ირთვება გაშვების გრაგნილი?

5.4. მუდმივი დენის გენერატორები და ძრავები

დაიმახსოვრეთ! მუდმივი დენის გენერატორი ეწოდება ელექტრულ მანქანას, რომელიც მექანიკურ ენერგიას გარდაქმნის მუდმივი დენის ელექტრულ ენერგიად. მუდმივი დენის გენერატორის მუშაობას საფუძლად უდევს ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა, ანუ მაგნიტურ ველში მოძრავ გამტარში ემანინდუქცირება.

მოქმედების პრინციპი. ნახ.5.11.ა-ზე წარმოდგენილია მუდმივი დენის უმარტივესი გენერატორის სქემა, ხოლო ნახ.5.11.ბ-ზე – მაკეტი. მაგნიტის ჩრდილო და სამხრეთ პოლუსს შორის მოთავსებულია სპილენბის მაგთულისაგან გაკეთებული ჩარჩო (ხვია). ხვიის ბოლოები შეერთებულია სპილენბის ორ იზოლირებულ ნახევარრგოლთან, რომელთანაც დადგებულია ორი უძრავი მუსა, რომელთა დახმარებით გენერატორი შეერთებულია გარე წრედთან. ეს ორი ნახევარრგოლი წარმოადგენს უმარტივეს კოლექტორს, ხოლო თითოეული ნახევარრგოლი – კოლექტორის ფირფიტას.

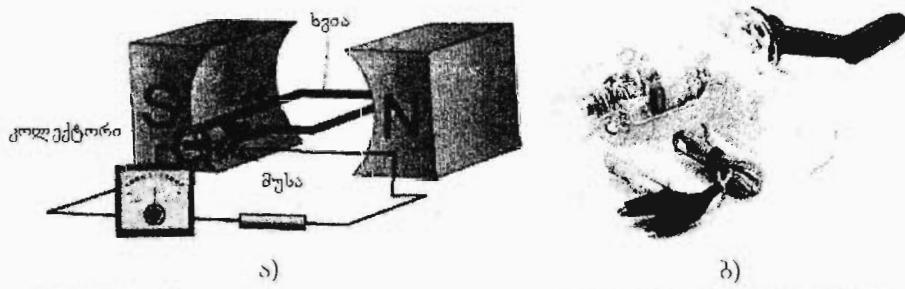


ნახ.5.11. მუდმივი დენის უმარტივესი გენერატორის სქემა (ა) და მაკეტი (ბ)

კოლექტორი მუსებითურთ მუდმივი დენის თითოეული გენერატორის განუყოფელი ნაწილია. მათი საშუალებით ხდება ინდუქცირებული ემანის მუდმივად გარდაქმნა და გარე წრედთან ჩართვა.

მუდმივი დენის გენერატორის მოწყობილობა. მუდმივი დენის გენერატორი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: მაგნიტური სისტემებისაგან, ლუზი-

საგან (მუშა გრაგნილით), კოლექტორისაგან (მუსებითა და მუსების დამჭერებით) და დამხმარე მოწყობილობებისაგან. ნახ.5.12-ზე ნაჩვენებია მუდმივი დენის გენერატორი დამლილ მდგომარეობაში.

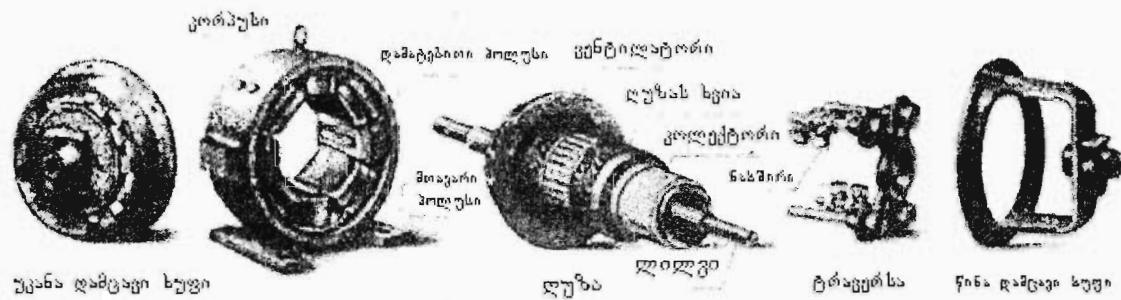

ნახ.5.12. მუდმივი დენის გენერატორის ძირითადი დეტალები

მუდმივი დენის გენერატორის აგზნება. ელექტრომაგნიტის დახმარებით მძლავრი მაგნიტური ნაკადის შექმნის პროცესს აგზნება ეწოდება. გენერატორის აგზნებისათვის საჭიროა მის აგზნების გრაგნილში გავუშვათ დენი, რომელსაც აგზნების დენი ეწოდება. აგზნების ხერხის მიხედვით გენერატორი იყოფა ორ ძირითად ტიპად: დამოუკიდებელი და თვითაგზნებიანი გენერატორები.

დამოუკიდებელ აგზნებიან გენერატორებში აგზნების გრაგნილი იკვებება მუდმივი დენის ენერგიის წყაროდან (უმეტესად აკუმულატორის ბატარეიიდან) ან მუდმივი დენის სხვა გენერატორიდან.


თვითაგზნებიან გენერატორში აგზნების გრაგნილი იკვებება თვით გენერატორიდან, ანუ თავის თავს თვითონ აღაგზნებს.

თვითაგზნებიანი გენერატორის მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია ნარჩენი მაგნიტიზმის მოვლენაზე. თვით რბილ სხმულ ფოლადსაც კი გააჩნია რაღაც ნარჩენი მაგნიტიზმი. ამიტომ პოლუსის გულარები, რომლებზეც განლაბებულია აგზნების გრაგნილი წარმოადგენენ ძალიან სესტრ მუდმივ მაგნიტებს. მაშასადამე, როცა გენერატორი არ მუშაობს, მისი მაგნიტური სისტემა ქმნის სუსტ მაგნიტურ ნაკადს. ღერძის დაბრუნებით გენერატორის მუსებზე აღიძვრება მცირე სიდიდის კმდ. თუ გენერატორის მუსებს შევაერთებთ აღგზნების გრაგნილთან, მაშინ მასში აღიძვრება უმნიშვნელო სიდიდის აღგზნების დენი. ეს დენი გააძლიერებს პოლუსების ნარჩენ მაგნიტურ ნაკადს, რითაც ღერძის კმდ იზრდება. ეს თავის შერიც იწვევს აღგზნების დენის გაზრდას. ასეთი თანმიმდევრობით პოლუსების მაგნიტური ნაკადი შეიძლება მივიდეს გაუდენთვამდე. ამგვარად, გენერატორი აღაგზნებს რა თავის თავს, იწვებს ნორმალური სიდიდის კმდის შექმნას.

დაიმახსოვრეთ! გენერატორის გამუშავისას დაწყობილებით თვალყური უნდა გადევნოთ, რათა მისი პრეცნის მიმართულება ხშირად იქნას შერჩევდო. წინა-აღმდევ შემთხვევაში აღგზნების დენი შექმნის ნარჩენ მაგნიტიზმის ხაზიანიდანგად მიმართულ მაგნიტურ ნაკადს, რის შედეგადაც პოლუსების განმაგნიტდება და გენერატორში არ დაიძლეს კირდება კმდ.

ამ მოვლენის თავიდან აცილების მიზნით გენერატორზე (უღელზე) გაკეთებულია ისარი, რომელიც გვიჩვენებს გენერატორის ღუზის ბრუნვის სწორ მიმართულებას.

ნახ.5.13-ზე ნაჩვენებია თვითაგზნებიანი გენერატორის სქემები.

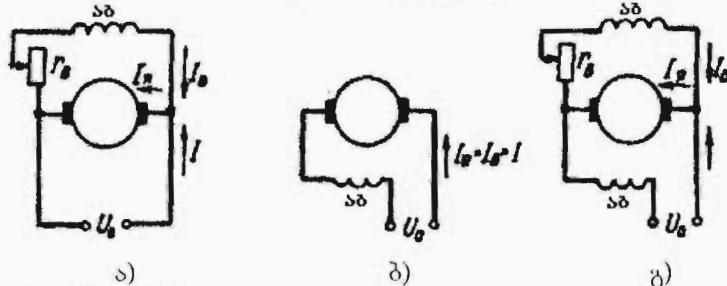

ნახ.5.13. თვითაგზნებიანი გენერატორის სქემები: а) პარალელურ აგზნებიანი; б) მიმდევრობით აგზნებიანი; გ) შერეულ აგზნებიანი

მუდმივი დენის გენერატორის ემდ და ძაბვა. გენერატორის მიერ ინდუქციორებული ე.მ.პ განისაზღვრება ფორმულით $E = C\Phi n$, სადაც Φ – მაგნიტური ნაკადია, z ; n – გენერატორის ღუზის ბრუნვის სიჩქარე, ბრწყ; Z – მუდმივი კოეფიციენტი, რომელიც მხედველობაში იღებს ღუზის ხვიათა რიცხვს, წყვილ-პოლუსა რიცხვს და სხვა მუდმივ სიდიდეებს, რომლებიც შეადგენენ მოცემული გენერატორის მახასიათებლებს.

გენერატორის მიერ ინდუქციორებული ემდ-ის ნაწილი იხარჯება ღუზის გრაფნილის წინაღობის დაძლევაზე, სხვაგვარად რომ კოქვათ ძაბვა გენერატორის მომჭრებზე ნაკლებია ემდ-ზე გენერატორის შეგა წინაღობაზე ძაბვის ვარდნის სიდიდით და შეიძლება გაანგარიშებული იქნას ფორმულით: $U = E - I_L \cdot R_L$, სადაც U – ძაბვა გენერატორის მომჭრებზე, კ; E – ღუზის ემდ, კ; I_L – ღუზის დენი, ა; R_L – ღუზის წინაღობა, ომი.

ფორმულა გვიჩვენებს, რომ ღუზაში დენის ცვლილება (რაც გამოწვეულია დატვირთვის (ცვლილებით) იწვევს გენერატორში ძაბვის ვარდნის ცვლილებას და შესაბამისად იცვლება ძაბვა მის მომჭრებზე.

გენერატორის ემდ-ის სიდიდე და შესაბამისად მის მომჭრებზე ძაბვა შეიძლება შევცვალოთ ორი გზით: პოლუსების მაგნიტური ნაკადის ცვლილებით, ანუ აგზნების დენის ცვლილებითა და პირველადი ძრავას ღუზის ბრუნვის სიჩქარის ცვლილებით. ამასთანავე მეორე ხერხის გამოყენება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული და მას თითქმის არ გამოიყენებენ.

მუდმივი დენის გენერატორის სიმძლავრე და მარგი ქმედების კოეფიციენტი (ჰქპ). გენერატორის მიერ გარე წრედში გადაცემული სიმძლავრე შეიძლება გამოვთვალოთ ფორმულით: $P = U \cdot I$, სადაც I – გარე წრედში გამავალი დენია; U – გენერატორის მომჭრებზე მოდებული ძაბვა.

თუ გენერატორი გასცემს იმ სიმძლავრეს, რომელზედაც ის არის გათვლილი, ანუ დატვირთვა შეესაბამება პასპორტში ნაჩვენებს, ეს ნიშნავს რომ გენერატორი მუშაობს ნომინალური დატვირთვით ანუ ამბობენ, რომ გენერატორი გასცემს გარე წრედის ნომინალურ სიმძლავრეს. გენერატორის მიერ გარე წრედზე გაცემული

სიმძლავრე ყოველთვის ნაკლებია იმ სიმძლავრეზე, რომელიც იხარჯება გენერატორის ღუზის ბრუნვისათვის. ეს აიხსნება იმით, რომ გენერატორის შიგნით ადგილი აქვს ენერგიის დანაკარგების. ამ დანაკარგებს მიეკუთვნება მექანიკური (ღუზის დიდების ხახუნი ხაკისრეგბზე, კოლექტორის ხახუნი მუსებზე) და ელექტრული დანაკარგები (ღუზის, ჟღვის, პოლუსების ფოლადში და ბოლოს დანაკარგები ღუზის გამრარებისა და აგზნების გრაგნილში).

დაიმახსოვრეთ! გენერატორის ხასარგებლო სიმძლავრის (ანუ იმ სიმძლავრის, რომელიც იგი გახდება გარეშე წრედში) ფარდობას გენერატორზე მოყვანილ სიმძლავრესთან, რომელიც ხაჭირო მისი ღუზის დახაბრუნებლად ეწოდება გენერატორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი (შეს).

იგი ადინიშნება ბერძნული ასო η (ეტა)-თი და გამოისახება ფორმულით: $\eta = P_{\text{მოძრ}} / P_{\text{მუნ}}$. როგორც ამ გამოხატულებიდან ჩანს, η ყოველთვის ნაკლებია ერთხე.

თუ გენერატორი მუშაობს მთელი დატვირთვით, მაშინ მისი მქება ტოლია 0,8–0,85 ანუ 80–85%-ის. გენერატორების გადატვირთვისას დასაშვებზე მეტად მცირდება მქება, რადგან ამ დროს სწრაფად იზრდება დანაკარგები, ფოლადში, სპილენძსა და ხახუნზე.

მუდმივი დენის თვითაგზნებიანი გენერატორის ტიპები. მუდმივი დენის თვითაგზნებიანი გენერატორები, აგზნებს გრაგნილის ხართვის ხერხის მიხედვით, იყოფიან ხამ ჯგუფად; მიმდევრობითი, პარალელური და შერულ აგზნებიან გენერატორებად.

პარალელური აგზნების დროს აგზნების გრაგნილი პარალელურად არის შეერთებული ღუზის გრაგნილთან და გარე წრედთან (ჩახ.5.13.ა). მძლავრი მაგნიტური ხაკადის მისაღების მიზნით, აგზნების დენის მცირე მნიშვნელობის დროს, ეს გრაგნილი დამზადებულია წვრილი კვეთის მავთულისგან ხვიათა დიდი რიცხვით. ამიტომ გააჩნია დიდი წინაღობა და აგზნების დენი შეაღეცნს ხომინალური დენის 2–3%.


მიმდევრობითი აგზნების დროს გენერატორის აგზნების გრაგნილი ღუზის გრაგნილთან და გარე წრედთან შეერთებულია მიმდევრობით (ჩახ.5.13.ბ). აგზნების გრაგნილი შედგება მსხვილი კვეთის მავთულისაგან მცირე ხვიათა რიცხვით და აქვს მცირე წინაღობა, მძლავრი მაგნიტური ხაკადი მიიღება იმიტომ, რომ აღგზნების გრაგნილში გადის დიდი (ღუზის) დენი. გახსნილი გარე წრედის დროს გენერატორს აგზნება არ შეუძლია, ამიტომ გენერატორის ასაგზნებად საჭიროა გარე წრედი ჩაირთოს მცირე წინაღობაზე.

შერულ აგზნებიან გენერატორს აქვს ორი აგზნების გრაგნილი. ერთი ხართულია პარალელურად, ღუზის გრაგნილთან და გარე წრედთან, ხოლო მეორე – მიმდევრობით (ჩახ.5.13.გ).

პარალელურად ხართული გრაგნილი გამოიყენება პოლუსების ძირითადი მაგნიტური ხაკადის შესაქმნელად, ხოლო მიმდევრობით ხართული გრაგნილი გენერატორის მომჰერებზე დატვირთვის გაზრდისას მუდმივი ხილიდის ძაბვის შენარჩუნებისათვის.

მუდმივი დენის ძრავები. ისევე, როგორც ზემოთ აღნიშნული ასინქრონული ძრავები, მუდმივი დენის ძრავებიც ელექტრულ ენერგიას გარდაქმნიან მექანიკურ ენერგიად.

მუდმივი დენის ძრავების მოქმედების პრინციპი. თუ ნახ.5.11.ა-ზე მოყვანილ უმარტივეს გენერატორთან მივიყვანთ *I* დენს მუდმივი დენის წყაროდან (ნახ.5.14.ა), მაშინ დენიან გამტარსა და პოლუსების ნაკადის ურთიერთქმედების შედეგად ჩარჩო მოვა ბრუნვით მოძრაობაში. რომლის ბრუნვის მიმართულება განისაზღვრება ჩვენთვის ცნობილი მარცხენა ხელის წესით. სხვაგვარად რომ ვოქვათ, მუდმივი დენის მანქანას შეუძლია მუშაობა როგორც გენერატორად (თუ ღუზას ვაბრუნებო მაგნიტურ ველში) ასევე ძრავად (თუ ღუზაზე მოვიყვანთ მუდმივ დენს). მუდმივი დენის მანქანების ამ თვისებას – იმუშაოს როგორც გენერატორად, ასევე ძრავად, შექცევადობა ეწოდება.

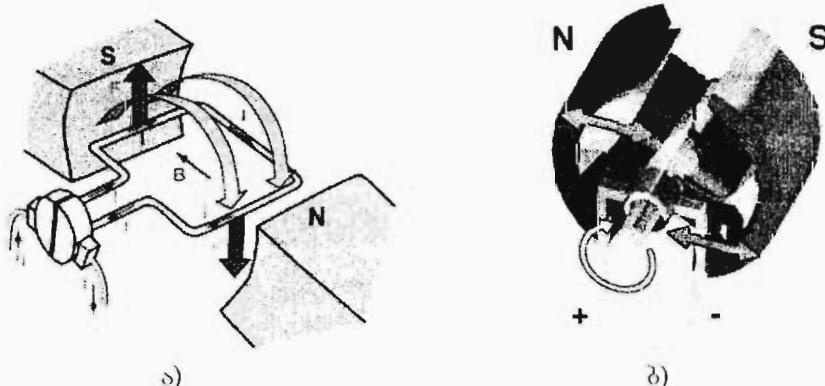

ნახ.5.14. მუდმივი დენის უმარტივესი ძრავას სქემა (ა) და მაკეტი (ბ)

მარცხენა ხელის წესის გამოყენებით ადვილად შევნიშნავთ, რომ ძრავას ბრუნვის მიმართულების შესაცვლელად საჭიროა შევცვალოთ ღუზაში ან აგზნების გრაგნილში დენის მიმართულება.

დაიმახსოვრეთ! ღუზაში ან აგზნების გრაგნილში დენის ერთდოროულად მიმართულების შეცვლა არ ცვლის ბრუნვის მიმართულებას. წევულებრივ ღუზას ბრუნვის მიმართულების შეცვლა ხორციელდება ღუზაში დენის მიმართულების შეცვლით.

მუდმივი დენის გენერატორების მსგავსად, არსებობს სამი ტიპის ძრავა: მიმდევრობითი, პარალელური და შერეულ აგზნებიანი.

საკონტროლო კითხვები:

- რას ეწოდება მუდმივი დენის გენერატორი?
- რა ძირითადი ნაწილებისაგან შედგება მუდმივი დენის გენერატორი?
- ჩამოთვალეთ მუდმივი დენის გენერატორის ძირითადი ნაწილები.
- რას ეწოდება მანქანის შექცევადობა?
- როგორ ხორციელდება ბრუნვის მიმართულების შეცვლა?
- რას ეწოდება ელექტრული მანქანის მქპ?


5.5. ელექტროსამონტაჟო მექანიზმები, ინსტრუმენტები, სამარჯვები

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულების დროს სახელოსნოებსა და უშუალოდ სამონტაჟო ობიექტებზე გამოიყენებენ, როგორც საერთო სამშენებლო გამოყენების, ასევე სპეციალურ ელექტროსამონტაჟო მექანიზმებს, ინსტრუმენტებსა და სამარჯვებს.

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებში გამოყენებული მექანიზმების საშუალებანი შეიძლება დაიყოს ხუთ ჯგუფად: 1) მექანიზმებული და ხელის ინსტრუმენტები, სამარჯვები და მკირე მექანიზაციის სხვა საშუალებანი (ელექტროფიცირებული, პნევმატური და პიროტექნიკური ინსტრუმენტები და მექანიზმები, საზეინკლო – სამონტაჟო და მჭრელი ინსტრუმენტები, სამონტაჟო ინვენტარი და სამარჯვები); 2) შეღუდების მოწყობილობები (შეღუდების ტრანსფორმები და მუდმივი დენის გენერატორები, გაზით შეღუდებისა და ჭრის მოწყობილობები); 3) სპეციალიზებული ავტომანქანები და ავტომისაბმელები, მოძრავი სახელოსნოები; 4) ლითონგადა-მამუშავებული ჩარხები და მექანიზმები (მაკრატლები, წნეხები, სალტეებისა და მილების მოსალუნი, ვალცები, ფურცელგადასაკეცები; საბურლი, საჩორჩნი, სალესი, საზეინკლო, საფრეზი და სარანდი ჩარხები); 5) სამონტაჟო მექანიზმები და ტკირთვა-გადმოტვირთვისა და სამონტაჟო სამუშაოებისათვის (ავტო ამწები, ჰიდრო-ამწები და ტელესკოპური ანძები, საბურლი მანქანები, ტალები და ჭალამბრები და სხვა).

ამ თავში ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ ელექტროფიცირებულ მექანიზმებს: ელექტროდრელს, სტატუსახრახნის, ელექტროჩაქუჩას და პერფორატორს.

ელექტროდრელი (ნახ.5.15.ა) ყველაზე უფრო მასიურად გავრცელებული ელექტროინსტრუმენტია. ნებისმიერ მშენებლობაზე, სახლში, ქარხანაში და სადაც კი ადამიანი რამეს აკომებს თავისი ხელებით, არის ელექტროდრელი. თანამედროვე ელექტროდრელი ეს არ არის უბრალოდ ელექტროძრავა და ბურლი. ევოლუციაში დაამატა მასში ფაქტიზი ელექტრონული მართვა, სიჩქარის რეგულირება, რევერსი (ბრუნვის მიმართულების შეცვლა), დამკავი ქურთები, ანტივიბრაციული სისტემები და სხვა.

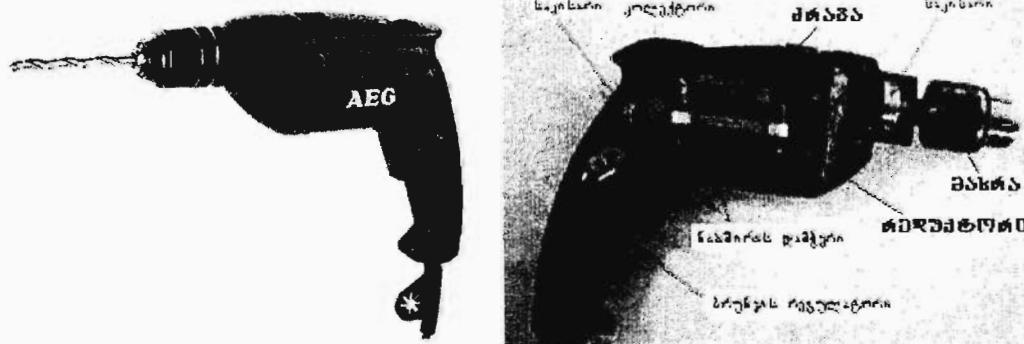


ნახ.5.15. ელექტროდრელი (ა) და მისი ძირითადი ნაწილები (ბ)

იგი წარმოადგენს ხელის მანქანას ელექტროამძრავით, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა მასალებში ნახვრების გასამურლად, სტატუსის და ხრახნების ჩა-

რახნებისა და ამოხრახნევისათვის მის კორპუსში ჩამონიტაჟებულია ელექტრომორავა (ნახ.5.15.ბ), რომელიც რელუქტორის გაყლით შეერთებულია კორპუსთან. გარდა ამისა, კორპუსზე დამაგრებული მასრა მუშა საცმების დასაძაგრებლად. სახელურზე დამაგრებულია ამომრთველი და ჩართული მდგომარეობის ფიქსატორი.

სჭალსახრახნი (ნახ.5.16.ა) ელექტროდრელთან ერთად დღეისათვის წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ საყოფაცხოვრებო ელექტრომონსტრუმენტს. იგი შეიცვლელია მთელი რიგი სამონიტაჟო და სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას. მან დაიკავა საპატიო ადგილი როგორც პროფესიონალური მუშის, ასევე საოჯახო საქმეების არსენალში. ამ ხელსაწყოს ძირითადი დანიშნულებაა სჭალების (ნახ.5.16.ბ) ჩახრახნვა და ამოხრახნვა. გარდა ამისა, ეს ხელსაწყო გამოიყენება მცირე დიამეტრის ნახვრებების გასაძურლად.

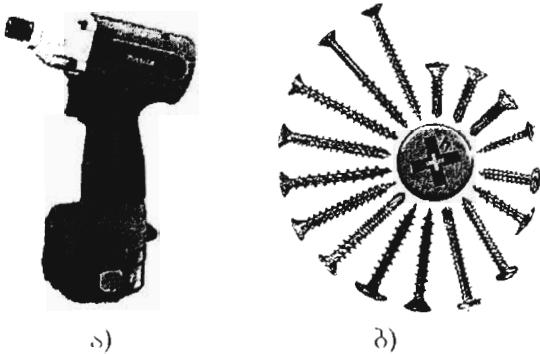

ნახ.5.16. სჭალსახრახნი (ა) და სჭალები (ბ)

დამაგრძელებლის გამოყენების აუცილებლობას. მაგრამ ამასთანავე არ ცხნდა დაგვავიზუდეს, რომ აქტუალურის ბატარეა ექვემდებარება დამუხრავის დრო შეადგენს 3–5 საათს. ამიტომ უწყვეტი მუშაობის შესახრებლებად საჭიროა გვქონდეს რამდენიმე ბატარეა.

ელექტროჩაქტი და პერფორატორი. ელექტროჩაქტი (ნახ.5.16.ა) წარმოადგენს დარტემითი მოქმედების ხელის მუქანიკურ ინსტრუმენტს, რომელშიც მუშა მუქანიზმი ასრულებს მრავიდან უკუქცევით – წინხვდით მომრაობას, ხოლო ინსტრუმენტის მობრუნება ხდება სახელურის ბრუნვით. იგი გამოიყენება გზის საფარის, აგურისა და ქვის წყობების, ბეტონისა და სხვა სამშენებლო კონსტრუქციების დასანგრევად, სამთამადნო კომბინაციებში.


დაიმახსოვრეთ! ელექტროჩაქტის აქვს ერთი არსებითი ნაკლი. როგორის ხანგრძლივი მუშაობის დროს წარმოიშვება ნაპერწლები, რომელიც შეიძლება გამოიწყოს თვითადლება. ამიტომ იგი არ შეიძლება გამოიყენებულ იქნებ მომატებული საფრთხის ხანძარ და ფერჭებად ხაშიშ თბილქებზე.

მაგარ მასალებთან მუშაობის დროს უმჯობესია გამოვიყენოთ პერფორატორი. პერფორატორისაგან განსხვავებით ელექტროჩაქტის აქვს მხოლოდ მუშაობის ერთ რეჟიმი – ამოტექტა.

პერფორატორი (ნახ.5.16.ბ) – ეს არის დრელი დარტემითი მუქანიზმით, რომელშიც გამოყენებულია დარტემის ფორმირების ელექტრომაგნიტური ან ელექტრო-

პნევმატური პრინციპი. ეს ხელსაწყო, პირველ რიგში, გამოიყენება სანგრევი სამუშაოების დროს და თავისი ფუნქციებით ძალიან პგავს მღექტროდრელს. ამის გამო ბევრი მომხმარებელი ვერ ხედავს განსხვავებას მათ შორის. განსხვავება კი საკმაოდ არსებითია.

პერფორატორის მუშაორის მუშაორები შეიძლება იყოს ბურლი, ღოჯი, გვირგვინა, საჩხვდეტი. მოცემული ინსტრუმენტის მუშაობის პრინციპის თავისებური სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბურლები განსხვავდებიან ჩვეულებრივ დრელებში გამოყენებული ბურლების სპირალური ფორმისაგან. მუშაორის ძალითადი განსხვავება გამოიხატება მსუბუქად შეცვლილ ბოლო ნაწილში („კუდში“) (ნახ.5.17.ა).

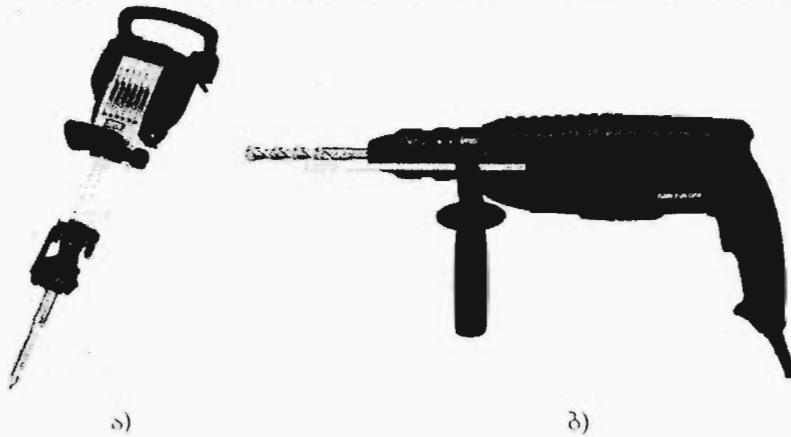

ნახ.5.16. ელექტრონაქუჩი (ა) და პერფორატორი (ბ)

მჭრელი ინსტრუმენტის ასეთი ჩასმის ტიპი საჭიროა ბურლის საუთარი დერძის გასწვრივ მოძრაობის უზრუნველსაყოფად დარტყმის პროცესში. ჩვეულებრივი ბურლის დასაყრელი და პერფორატორზე გამოყენებულია გადამყვანები.

პერფორატორის ძირითადი განსხვავება დარტყმითი დრელისაგან არის დარტყმის ფორმირების პრინციპი. დარტყმით დრელში ბურლის რევერს ფორმირებულია ხრუტუნა მექანიზმით, ხოლო პერფორატორში ეს პროცესი მიმდინარეობს ელექტრომაგნიტური და ელექტროპრეცენტრის მექანიზმებით.

ელექტრომაგნიტური დარტყმა ფორმირდება ორი ელექტრომაგნიტური კოჭას საშუალებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ გულარას უაუქცევით-წინსცვლით მოძრაობას. გულარა თავის მხრივ დარტყმას გადასცემს ბურლის ტორსულ ნაწილს, ამის გამო ჩვენ შეგვიძლია თვალი ვადევნოთ პერფორატორის მოქმედებას.




ნახ.5.17. პერფორატორის ერთერთი საცმი (ა) და პერფორატორის ჭრილი (ბ).

ელექტროპნეუმატური მექანიზმი თავისი მოქმედების პრინციპით განხსნავდება ელექტრომაგნიტურისაგან. უფრო მაღალი თვალსაჩინოებისათვის განვიხილოთ ნახ.5.17.ბ-ზე მოცემული პნეუმატური პერფორატორი ჭრილში.

გადაბმულობა ელექტრომაგას დარტყმით მოქმედებას გადასცემს სასაერო ბალიშის საშუალებით, სადაც დარტყმითი მოქმედება გარდაიქმნება დაუშის წრფივ მოძრაობად. დარტყმითი დაუშის მოძრაობს ძალიან მაღალი სიჩქარით და გადასცემს ენერგიას მყრინავ დაუშის, რომელიც თავის მხრივ ზემოქმედების მასრაზე. პერფორატორები მუშაობის პრინციპის მიხედვით არის ერთ, ორ და სამ რეჟიმიანი. პირველის დროს გვაქვს ჩვეულებრივი ბურლვა, სადაც გვაქვს დრელოან სრული ანალოგია; მეორე რეჟიმში გვაქვს ბურლის წრიული ბრუნვა და დარტყმითი მოძრაობები; მესამეში კი ხორციელდება მხოლოდ დარტყმა, ბრუნვის გარეშე.

ელექტრომაგნიტობურლი გამოიყენება ბეტონის, აგურისა და გრანიტის ფუქცების საბურლად (ნახ.5.18).

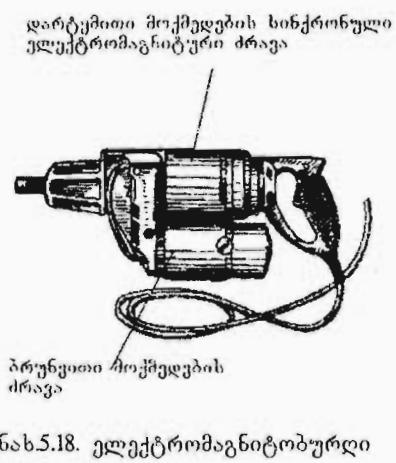

ნახ.5.18. ელექტრომაგნიტობურლი

დარტყმით-ბრუნვითი მოქმედების ელექტრომაგნიტობურლი არის დარტყმითი და ბრუნვითი მოქმედების ორი დამოუკიდებელი ელექტრომრავა. ორივე ძრავა ერთმანეთთან ბლოკირებულია.

ძრავის მუშაობის დროს საკვეთი არა უნივერსალური მოძრაობს მიმმართველ მიღისში და ურბყამს შპინდელის ბოლოს წერტილში 3000-ჯერ. ელექტრომაგნიტობურლის კვება ხორციელდება დამამდაბლებელი ტრანსფორმატორიანი და გამმართველიანი სპეციალური გარდამქნელიანი.

საკონტროლო კითხვები:

1. რამდენ ჯგუფად იყოვა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებში გამოიყენებული მექანიზაციის საშუალებანი?
2. რას წარმოადგენს ელექტროდრელი?
3. რა არსებითი ნაკლი გააჩნია ელექტროჩაქუჩა?
4. რა განხსნავებაა ელექტროჩაქუჩასა და პერფორატორს შორის?

შეფასების ინდიკატორები:

ტრანსფორმატორები:

- ტრანსფორმატორების დაშლა-აწყობა;
- ძალოვანი, საზომი და ტექნიკური დანიშნულების ტრანსფორმატორების ჩართვა.

სამფაზა ასინქრონული ძრავები:

- სამფაზა ასინქრონული ძრავის დაშლა-აწყობა;
- როტორის გამოღება და საკისრების მოხსნა;
- ასინქრონული ძრავების გაშვება და რევერსირება

ერთფაზა ასინქრონული ძრავები:

- ელექტრული ძრავების გაშვება;
- ხელის ელექტროსაბურლი მანქანის გამოყენება;
- კონდენსატორული ძრავების ქსელთან მიერთება;
- კოლექტორული ძრავების კოლექტორის მოწესრიგება და გაშვება.

მუდმივი დენის გენერატორები და ძრავები:

- მუდმივი დენის მანქანის დაშლა-აწყობა;
 - დუზის გამოღება და საკისრების მოხსნა;
 - მუდმივი დენის ძრავის ჩართვა და რევერსირება.
- ელექტროსამონტაჟო მექანიზმები, ინსტრუმენტები, სამარჯვები:**
- ელექტრული დრელის დაშლა-აწყობა;
 - ელექტროჩაქუჩის, პერფორატორის, ელექტრობურლისა და სჭვალსახრახნის გამოყენება.

თავი VI. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები გამოყენებული საზომი ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები, მეჩანიზმები და მოწყობილოებები

ამ თავში თქვენ გაიცნობით ელექტროსაზომ ხელსაწყოებს, მათ კლასიფიკაციას, ჯგუფებსა და მოქმედების პრინციპებს; საერთო მოთხოვნებს ელექტროსაზომი ხელსაწყოების მიმართ; აღნიშვნებს ხელსაწყოს სკალაზე;. საზომი ხელსაწყოების წრედში ჩართვის სქემებსა და ცდომილების სახეებს; ელექტრული სიდიდეების, მანძილის, გაბარიტული ზომების, კუთხისა და დრენოს სიდიდის საზომი ხელსაწყოსა და ინსტრუმენტების გამოყენების ხერხებსა და წესებს; ელექტროსამონტაჟო კედლებსა და ჭერზე მოსანიშნ მოწყობილობებს; მონტაჟის, კაბელებისა და გამტარების ძარღვების დაბოლოებებისა და შეერთების დროს გამოყენებულ ინსტრუმენტებსა და სამარჯვებს; სიმაღლეზე ასაწევ და სამუშაო მოწყობილობებს.

6.1. ელექტროსაზომი ხელსაწყოები

ელექტროსაზომმა ხელსაწყოებმა ფართო გამოყენება პპოვეს სხვადასხვა სახის ელექტრომოწყობილობის აწყობის, რეგულირებისა და ექსპლუარაციის დროს. ელექტროსაზომი ხელსაწყოების დანიშნულება სხვადასხვა ელექტრული სიდიდის გაზომვა. მაგრამ ყველაზე უფრო ხშირად გვხვდება ძაბვის გაზომვა წრედის ორ წერტილს შორის, სქემის ელემენტების წინაღობისა და სქემის ამა თუ იმ უბანზე გამავალი დენის ძალის გაზომვა.

ელექტროსაზომი ხელსაწყოების კლასიფიკაცია. არსებობს ელექტროსაზომი ხელსაწყოების კლასიფიკაციის სხვადასხვა პრინციპი.

დაიმახსოვრეთ! თავისი დანიშნულების მიხედვით ელექტროსაზომი ხელსაწყოები ძირითადად 6 ჯგუფისაა: დენის ძალის, ძაბვის, წინაღობის, სიმძლავრის, ხიხშირისა და კომბინირებული (დენის ძალისა და ძაბვის ხაზომი – ამჟრვოლტეტრი; დენის ძალის, ძაბვისა და წინაღობის ხაზომი – ავომეტრი და მულტიმეტრი) საზომი ხელსაწყოები.

დენის ძალის გასაზომად გამოიყენება ხელსაწყოები: ამპერმეტრი (სკალაზე აღნიშნულია A-თი), მილიამპერმეტრი (mA), მიკროამპერმეტრი (μA).

ძაბვა იზომება ვოლტმეტრით (V), მილივოლტმეტრით (mV), მიკროვოლტმეტრით (μV).

ელექტრული წრედის რაიმე ელემენტის წინაღობა იზომება ომეტრით (Ω). თუ წრედის წინაღობა ძალიან დიდია, მაშინ ის შეიძლება გაიზომოს მეგაომეტრით (MΩ).


მცირე სიმძლავრეების გასაზომად გამოიყენება მილივატმეტრი (mW), ხაშუალოებისათვის – ვატმეტრი (W) და დიდისათვის – კილოვატმეტრი (KW).

ცვლადი დენის წრედში ხიხშირე იზომება ხიხშირმზომებით (Hz).

თავისი მოქმედების პრინციპის მიხედვით ელექტროსაზომი ხელსაწყოები იყოფა შემდეგი სახის სისტემებად (ჯუფებად):

მაგნიტოელექტრული სისტემის ხელსაწყოები (ნახ.6.1.ა) უძრავი ჩარჩოთი ან მოძრავი მაგნიტით. მათი მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია მუდმივი მაგნიტისა და დენიანი კოჭას მაგნიტური ველების ურთიერთქმედებაზე.

ელექტრომაგნიტური სისტემის ხელსაწყოების მოქმედება (ნახ.6.1.ბ) დაფუძნებულია კოჭას თვისებებზე მიიზიდოს ფოლადის გულარა კოჭაში დენის გავლის დროს.

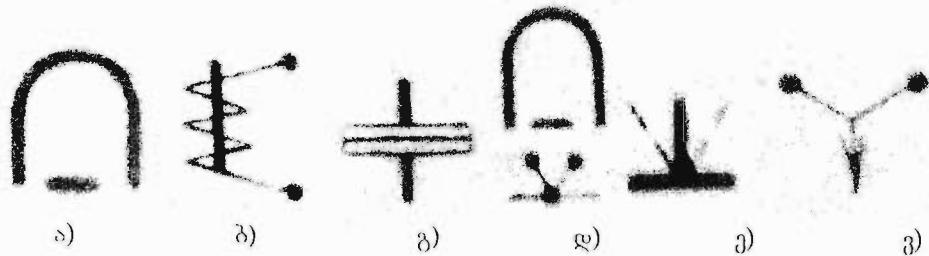

ნახ.6.1. საზომი ხელსაწყოს სისტემის აღნიშვნა ხელსაწყოს ფარზე

ელექტროდინამიური სისტემის ხელსაწყოების (ნახ.6.1.გ) მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია ორი დენიანი კოჭას მაგნიტური ველების ურთიერთქმედებაზე.

თერმოელექტრული სისტემის ხელსაწყოები (ნახ.6.1.დ) წარმოადგენენ თერმოწყვეტლებისა და მგრძნობიარე მაგნიტოელექტრული სისტემის ხელსაწყოების ერთობლიობას.

ვიბრაციული სისტემის ხელსაწყოების (ნახ.6.1.ე) მოქმედება დაფუძნებულია ცვლადი მაგნიტური ველის მოქმედებით ლითონის ფირფიტის რეზონანსში მოყვანის მოვლენაზე.

თბური სისტემის ელექტროსაზომ ხელსაწყოები (ნახ.6.1.ვ) გამოყენებულია მავთულის თვისება დაგრძელდეს მასში დენის გავლის დროს.

საერთო მოთხოვნები ელექტროსაზომი ხელსაწყოების მიმართ.


ელექტროსაზომ ხელსაწყოებს წაეყენებათ შემდეგი ძირითადი მოთხოვნები:

- მოცემული გაზომვის სიზუსტის უზრუნველყოფა;
- ხელსაწყოს სკალაზე გისაზომი სიდიდის უმუალო ათვლის შესაძლებლობა;
- მინიმალური მოხმარებული სიმძლავრე;
- სიმარტივე და მოხერხებულობა;
- ჩვენების დამოუკიდებლობა გარე ფაქტორებზე (ტემპერატურაზე, ტენიანობაზე, მაგნიტურ და ელექტრულ ველებზე და სხვ);
- სკალის თანაბრობა;
- მუშაობის ხანგრძლივობა.

აღნიშვნები ხელსაწყოს სკალაზე.

დაიმახსოვრეთ! გაზომვებისათვის ხელსაწყოს სწორად ასარჩევად ხაჭიროა კოცოდეთ საზომი ხელსაწყოს ფარზე გამოტანილი პირობითი აღნიშვნები, რომელთა შეცვლითაც შეიძლება განიხაზღვროს ხელსაწყოს დანიშნულება, შეისისხმა, გახაზომი ხილიდის გვარობა, გაზომვის დროს ხელსაწყოს ხორმალური შეცვლარება და სხვა ძირითადი ჭახასიათებლები.

დანართში 1 მოცემულია ელექტროსაზომ ხელსაწყოებზე მოყვანილი ძირითადი პირობითი აღნიშვნები. ვისარგებლოთ ამ ცხრილით და შევადგინოთ ნახ.6.2-ზე მოცემული ხელსაწყოს დაწვრილებითი დახასიათება.

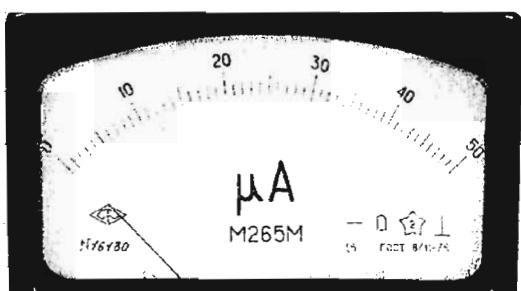

ნახ.6.2. მიკროამპერმეტრის სკალა


ნახ.6.2-ზე მოცემულია M265M ტიპის მიკროამპერმეტრი (μA), მაგნიტოელექტრული სისტემის, გამოიყენება მუდმივი დენის გასაზომად (-), გაზომვის ზღვარი 0-50 მკა, გაზომვის დროს ხელსაწყო უნდა იდგეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში (I), საზომი წრედი იზოლირებულია კორპუსისაგან და გამოცდილია 2 კვ ძაბვაზე, სიზუსტის კლასი I, სახელმწიფო სტანდარტი ΓОСТ 8711-78, საქართველო №16180.

საზომი ხელსაწყოს სკალები. ხელსაწყოს სკალა ეს არის დანაყოფების რიგი, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოსახულია წრის რეალზე. სკალის დანაყოფთან მდებარე რიცხვები, ხელსაწყოს დანიშნულებიდან გამომდინარე შესაბამებიან გასაზომი სიდიდის მნიშვნელობას. ათვლა სწარმოებს ხელსაწყოს სკალაზე ისრის მდებარეობის მიხედვით.

დაიმახსოვრეთ! რიცხვი, რომელიც მდებარეობს სკალის უკანასკნელ დანაყოფზე, გვიჩვენებს ხელსაწყოს გაზომვის ზღვარს, ანუ იმ სიღრიძის მაქსიმალურ მნიშვნელობას, რომელიც შეიძლება გასაზომოს მოცემული ხელსაწყოთ.

გასაზომი სიღრიძის იმ მნიშვნელობას, რომელიც უკავშირდება სკალის ურთ დანაყოფს, დანაყოფის ფასი კროდება.

საზომი ხელსაწყოს დანაყოფის ფასის განსაზღვრისათვის საჭიროა გაზომვის ზღვარი გაიყოს ხელსაწყოს დანაყოფთა რიცხვზე.

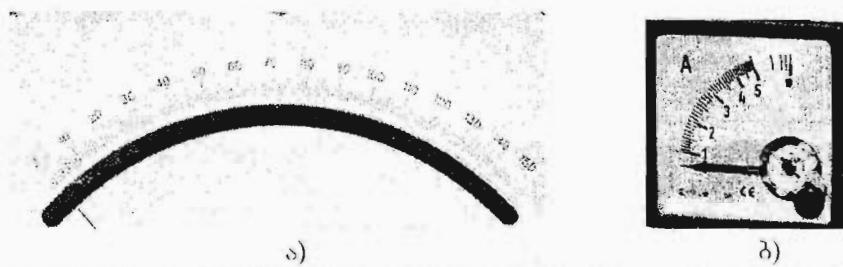

ნახ.6.3. საზომი ხელსაწყოების სკალები: თანაბარი (ა) და არათანაბარი (ბ)

საზომი ხელსაწყოს სკალა შეიძლება იყოს თანაბარი (ნახ.6.3.ა) და არათანაბარი (ნახ.6.3.ბ). თანაბარ სკალაზე ყველა დანაყოფი ტოლია და ამიტომ გასაზომი სიდიდე აითვლება უფრო ზუსტად, ვიდრე არათანაბარი სკალის შემთხვევაში.

ცნება საზომი ხელსაწყოს ცდომილებისა და სიზუსტის კლასის შესახებ.

დენის ძალა, ძაბვა, სიმძლავრე და სხვა სიღრიძეები შეუძლებელია გაიზომოს ზუსტად. გაზომვების დროს ყოველთვის გარდაუვალია რაღაც შეცდომა - ცდომილება. განასხვავებენ საზომ ხელსაწყოთა აბსოლუტურ, ფარდობით და დაყვანილ ცდომილებებს.

აბსოლუტური ცდომილება A წარმოადგენს სხვაობას ხელსაწყოს A ჩვენებასა და გასაზომი სიღილის ნამდვილ A_0 მნიშვნელობა შორის:

$$A = A - A_0$$

ფარდობითი ცდომილება γ წარმოადგენს აბსოლუტური ცდომილების ფარდობას გასაზომი სიღილის ნამდვილ მნიშვნელობასთან, გამოსახულს პროცენტებში:

$$\gamma = X 100\%$$


დაყვანილი ფარდობითი ცდომილება $\gamma_{\text{დაყვ}}.$ წარმოადგენს აბსოლუტური ცდომილების ფარდობას მოკემული ხელსაწყოს სკალის ზედა ზღვართან $A_{\text{ხლვ}}$. გამოსახულს პროცენტებში:

$$\gamma_{\text{დაყვ}} = \frac{|A|}{X} 100\%$$

დაყვანილ ფარდობით ცდომილებას ნორმალურ პირობებში ეწოდება **ძირითადი დაყვანილი ცდომილება.**

დაიმახსოვრეთ! ხახელმწიფო ხელანდარების მიხედვით იხრაინი ხელსაწყოები ხიზების კლასის მიხედვით იყოფიან 8 კლასად: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 და 4,0.

ხელსაწყოს ხიზუსტის კლასი რიცხობრივად განსაზღვრავს ძირითად დაყვანილ ცდომილებას, გამოსახულს პროცენტებში. ეს ჩიშნავს, რომ მაგალითად, 0,5 ხიზუსტის კლასის ხელსაწყოთი გაზომვების ჩატარებისას სკალის ნებისმიერ მუშა ნაწილში ძირითადი დაყვანილი ცდომილება არ აღემატება 0,5 % -ს.

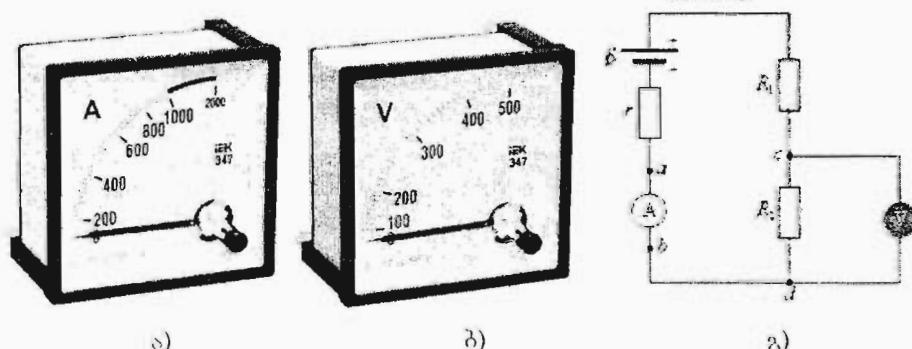

ნახ.6.4. ამპერმეტრი (ა), ვოლტმეტრი (ბ) და მათი ელექტრულ წრედში პირდაპირი ჩართვის სქემა (გ)


საზომი ხელსაწყოების ელექტრულ წრედში ჩართვის სქემები. დენის ძალის საზომი ხელსაწყო – ამპერმეტრი (ნახ.6.4.ა) ელექტრულ წრედში ირთვება მიმდევრობით, ხოლო ძაბვის საზომი ხელსაწყო ვოლტმეტრი (ნახ.6.4.ბ) – პარალელურად (ნახ.6.4.გ).

დაიმახსოვრეთ! სიმძლავრის გასაზომად მუდმივი დენის წრედში გამოიყენება ამპერმეტრ-ვოლტმეტრის მუთოდი (ნახ.6.4.გ). ხაյმარისია გავზომოთ დენი და ძაბვა და სიმძლავრე განისაზღვრება მათი ჩამრავლით: $P = U \cdot I$. მაგრამ ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის მუთოდი გარგისია ხრული და აქტიური სიმძლავრის გასაზომად ცვლადი დენის წრედში, როცა დატვირთვა ხევთა აქტიური ხასიათისაა.

კველაზე ხშირად სიმძლავრის გაზომვა ხორციელდება ერთი ხელსაწყოთი – ვატმეტრით (ნახ.6.5.ა). ვატმეტრი არის ელექტროდინამიური სისტემის ხელსაწყო და გააჩნია ორი საზომი ელემენტი ორი კოჭას სახით: მიმდევრობითი და პარალელური. პირველ კოჭაში მიედინება დატვირთვის პროპორციული დენი, ხოლო მეორეზე მოდებულია ქსელის ძაბვა. მოძრავი ნაწილის მოძრუნების კუთხი პროპორციულია კოჭებში დენისა და ძაბვის ნამრავლისა: $\alpha = kUI$. ნახ.6.4.ბ-ზე ნაჩვენებია ერთფაზა წრედში ვატმეტრის ჩართვის სქემა.




ა)

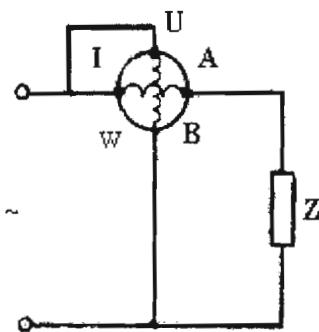

ბ)

ნახ.6.5. ვატმეტრი (ა) და მისი ერთფაზა წრედში ჩართვის სქემა (ბ)

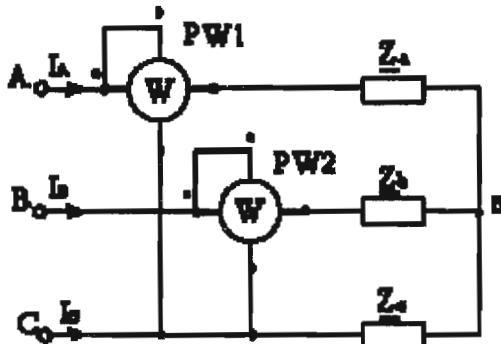

ნახ.6.6. სამფაზა წრედში აქტიური სიმძლავრის ორი ვატმეტრით გაზომვის სქემა

სიმძლავრის გაზომვა სამფაზა წრედებში. სამფაზა წრედებში სიმეტრიული და არასიმეტრიული დატვირთვისა და მიმღებების ხებისმიერი შეერთების დროს ფართოდ არის გავრცელებული აქტიური სიმძლავრის ორი ვატმეტრით გაზომვის სქემა (ნახ.6.6), სადაც ვატმეტრის დენის გრაგნილები ჩართულია ხაზურ I_A და I_B სადენებში, ხოლო ძაბვის კოჭები – შესაბამისად, ხაზურ ძაბვებზე U_{AC} და U_{BC} .

საკონტროლო კითხვები:

1. ძირითადად რამდენი ჯგუფის ელექტროსაზომი ხელსაწყოები გვხვდება?
2. რა ხელსაწყოთი იზომება ელემენტის წინაღობა?
3. რაზე არის დამოკიდებული ელექტრომაგნიტური სისტემის ხელსაწყოების მოქმედების პრინციპი?
4. როგორ განისაზღვრება დანაყოფის ფასი?
5. რას წარმოადგენს აბსოლუტური კლომილება?
6. როგორ ირთვებიან წრედში ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი?
7. ჩამოთვალეთ შტანგენფარგლის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები.

6.2. ელექტრომონიტორის დროს გამოყენებადი საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები

მულტიმეტრი. უველა ადამიანს უნდა შეეძლოს საზომი ხელსაწყოებით სარგებლობა. როგორც აღნიშნულ, საზომი ხელსაწყოების მრავალი სახესხვაობა არსებობს, მათ შორის ვოლტ-ამპერ-ომპეტრი უნივერსალური ხელსაწყოა (შემოკლებით „ტესტერი“). უველა მათგანის დაწვრილებით განხილვა შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ აქ დაწვრილებით განვიხილავთ მხოლოდ უველაზე უფრო გავრცელებულ და აღვიდად ხელმისაწვდომ DT-830 В ტიპის მულტიმეტრს (ნახ.6.7.ა). ამ მულტიმეტრს ციფრული მულტიმეტრი ეწოდება. გარდა ამისა, არსებობენ ანალოგიური მულტიმეტრებიც (ნახ.6.7.ბ).



ა)



ბ)

ნახ.6.7. მულტიმეტრები: ციფრული (ა) და ანალოგიური (ბ)

DT-830 В ტიპის მულტიმეტრი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: თხევადერისტალიანი დისპლეი (ტაბლა);

ტრანზისტორების შესამოწმებელი პანელი. იგი მიეცუთვნება 4hFe ხექტორს. მასზე ნაჩვენებია, რომელ ძლიერი ტრანზისტორის რომელი ფქი უნდა ჩაისვას. შემდეგი N-P-N და P-N-P ტრანზისტორების გარდვევა, გაწვევის და გადასხვლის ტინალიბის დრო გადახრები სიცამარტული მნიშვნელობებიდან.

საცვეტის ჩასართველი ბუდეები:

COM - განკუთვნილია უარყოფითი პოლარობის საცეცისათვის;

VΩmA - განკუთვნილია დადებითი პოლარობის საცეცისათვის მცირედების დროს.

10 A - განკუთვნილია დიდი სიდიდის (10 ა-მდე) მუდმივი დენის გასაზომად.

მრავალპოზიციანი გადამრთველი, რომელიც დაყოფილია ხექტორებად:

OFF/ON – მულტიმეტრის კვების ამომრთველი, რომლითაც ხორციელდება მულტიმეტრის ჩართვა (ON) და გამორთვა (OFF).

DCV – მუდმივი ძაბვის გაზომვა (ვოლტმეტრი). ამ სექტორში გაზომვა 0–500ვ დიაპაზონში. სექტორი დაყოფილია 5 დიაპაზონად: 200 მვ; 2000მვ; 20 ვ; 200 ვ; 500 ვ.

დაიმახსოვრეთ! გადამრთველის მდგომარეობაში „500“ ვოლტი, ტაბლოზე, ზედა მარცხენა კუთხეში, აინთება გამაფრთხილებელი HV, რაც იმის მანიშვნელობია, რომ ჩართვულია გაზომვის უკედაზე მაღალი ზღვარი და ძაბვის საშიში მნიშვნელობის შესაძლო გამოჩენის გამო უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად.

ჩვეულებრივ, გაზომვების ჩატარებისას გადამრთველის გადართვა უნდა მოვახდინოთ დიაპაზონის დიდი მნიშვნელობებიდან მცირესაკენ.

მაგალითად, მანქანის აკუმულატორის ძაბვის გაზომვისას ვიცით, რომ მისი მნიშვნელობა 12 ვ-ია, ამიტომ აკუმულატორის ძაბვის შემოწმებისას გადამრთველს ვაყენებთ მდგომარეობაში „20“ ვ.

თუ გადამრთველს დავაყენებთ მდგომარეობაში „2000“ მვ, მაშინ ხელსაწყო შეიძლება გამოვიდეს მწყობრიდან, ხოლო თუ დავაყენებთ მდგომარეობაში „200“ ან, მაშინ ხელსაწყოს ჩვენება იქნება ნაკლებად ზუსტი.

როდესაც ცნობილი არ არის გასაზომი ძაბვის მნიშვნელობა, მაშინ გადამრთველს ვაყენებთ მდგომარეობაში „500“ ვ და ვაწარმოებთ გაზომვას. თუ გაზომვის შედეგი არ აღემატება ძველი მდგომარეობის მნიშვნელობას და საჭიროა გაზომვის დიდი სიზუსტე, მაშინ გადამრთველი უნდა გადავრთოთ იმ ქვედა მდგომარეობაში, რომლის მნიშვნელობა, მეტობით აღებული, უფრო ახლოა გაზომვის შედეგთან.

ეს ხელსაწყო მოსახერხებელია განსაკუთრებით მუდმივი ძაბვის გაზომვისას, რადგან არ მოითხოვს პოლარობის აუცილებელ დაცვას. თუ პოლარობის საცეცები (+, -) – წითელი, (-, +) – შავი არ ემთხვევა გასაზომი ძაბვის პოლარობას, მაშინ ტაბლოს მარცხენა ნაწილში გამოჩნდება ნიშანი „-“, ხოლო ჩვენება შეესაბამება გაზომვის სიდიდეს.

ACV – ცვლადი ძაბვის გაზომვა (ვოლტმეტრი). ამ სექტორს აქვს გაზომვის ორი დიაპაზონი: 200 ვ და 500 ვ. გაზომვის თანმიმდევრობა და გადამრთველის მდგომარეობის დაყენება ხდება წინა სექტორის ანალოგიურად.

DCA – მუდმივი დენის გაზომვა (ამპერმეტრი). ეს სექტორი წარმოადგენს მუდმივი დენის მილიამპერმეტრს და გამოიყენება მხოლოდ მცირე დენების გასაზომად. მას გააჩნია 4 სექტორი: 200 მჟა; 2000 მჟა; 20 მა და 200 მა.

დიდი სიდიდის მუდმივი დენი 10 A – დენის გაზომვა. ამ სექტორში ინსტრუქციის მიხედვით, გაზომვა მიმდინარეობს რამდენიმე წამის განმავლობაში. გაზომვისას საცეცი უნდა გადავადგილოთ მეორე ბუდიდან ბუდე 10 A -ში.

დიოდი – დიოდების შემოწმება. გაზომვის პრინციპი დამყარებულია ომმეტრის მუშაობის პრინციპზე. ამ სექტორს გააჩნია ერთი მდგომარეობა. თუ დიოდი გარდებულია, მაშინ წინაღობა ძალიან მცირეა, ხოლო თუ დიოდი გაწყვეტილია, მაშინ წინაღობა უსასრულოდ დიდია.


Ω – წინადობების შემოწმება. წინადობების შემოწმების სექტორს აქვს 5 დიაპაზონი: 200 ომი; 2000 ომი; 20 კომი; 200 კომი; 2000 კომი ანუ შეუძლია გაზომოს წინადობა 1 ომიდან 2000000 ომამდე (2 მომი). წინადობის გაზომვის დროს ხელსაწყოს ცდომილება საკმაოდ დიდია. სანამ გაზომვას დავიწყებთ საჭიროა ხელსაწყოს საცეცების ბოლოები ერთმანეთთან შევახოთ. ამ დროს ხელსაწყო გვიჩვენებს საცეცების სადენების წინადობას, ანუ მცირე წინადობების გაზომვის დროს, მიღებულ შედეგს, უნდა გამოვაკლოთ საცეცების სადენების წინადობის მნიშვნელობა.

მაგალითად, უნდა გაიზომოს ნათურის წინადობა (ნახ.6.8). რადგანაც ნათურას გააჩნია პატარა წინადობა, ამიტომ გადამრთველს ვაყენებთ მდგომარეობაში 200 ომი. ჯერ საცეცები შევაერთოთ ერთმანეთთან. დავუშვათ ხელსაწყომ აჩვენებს 0.9 ომი. წინადობის ეს მნიშვნელობა უნდა გამოვაკლოთ გაზომვის შედეგს. გავზომეთ ნათურის წინადობა და მივიღეთ 70.8 ომი.


$$70.8 - 0.9 = 69.9 \text{ ომი.}$$

დაიმახსოვრეთ! თუ ტაბლის მარცხენა კუთხეში ნაჩვენებია I-ანი, მაშინ გახაზომი წინადობის სიდიდე უფრო ძველია, ვისრე ვადამრთველის მდგომარეობაში შესაბამისი წინადობა. თუ I-ანი ვამოხახელია ვადამრთველის მდგომარეობაში 2000 კომი, მაშინ წრედი ვაწყვეტილია.

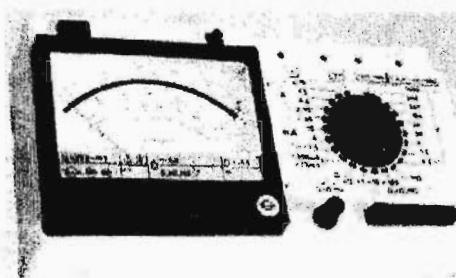Ц4352 ტიპის კომბინირებული საკონტროლო-საზომი ხელსაწყო (ტესტერი) (ნახ.6.9.ა).



ა)

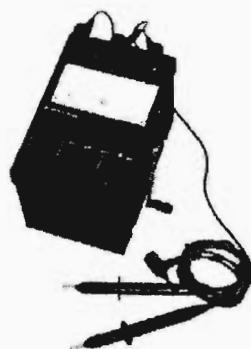

ბ)

ნახ.6.9. ტესტერი (ა) და მეგარი (ბ)


ეს ხელსაწყო განკუთვნილია ძაბვის, დენის ძალისა და წინადობის გახაზომად. აქვს: გლეჭირულ გადატვირთვებისგან ავტომატური დაცვა; 7 ლიაპაზონი მუდმივი და ცვლადი ძაბვის გასაზომად - 6, 30, 60, 150, 300, 600, 900 ვ;

8 დიაპაზონი ცვლადი დენის ძალის გასაზომად მიღიამპერებში - 1, 5, 6, 15, 60, 150, 600, 1500, 6000 მა; 7 დიაპაზონი მუდმივი დენის ძალის გასაზომად მიღიამპერებში - 6, 15, 60, 150, 600, 1500, 6000 მა; 5 დიაპაზონი წინაღობის კოლორმებში გასაზომად - 0,2; 3, 30, 300, 3000 კომი.

EC 0202 2-Γ ტიპის მეგაომეტრი ანუ მეგერი (ნახ.6.9.ბ) გამოიყენება ელექტრული გამტარების, კაბელების, გასართების, ტრანსფორმატორების, ელექტრული მანქანების გრაგნილების და სხვა მოწყობილობების იზოლაციის წინაღობის გასაზომად. აგრეთვე საიზოლაციო მასალების ზედაპირული და მოცულობითი წინაღობის გასაზომად. მას აქვს მეგაომებში გაზომვის 5 დიაპაზონი: 0-20, 1-20, 10-200, 100-2000, 1000-20000 მომი;

ხელსაწყოს ექსპლუატაცია ხდება გარემო ჰაერის -30° -დან $+40^{\circ}$ -მდე და 90%-იანი ფარდობით ტენიანობის დროს; გაზომვათა დასაშვები ცდომილებაა პლუშმინუს 2,5%; გართულ კლემებზე ნომინალური ძაბვაა 100, 500 და 1000 ვ.

ჩამიწების წინაღობის საზომი **Φ 4103-М1** (M 416-ის შემცვლელი) (ნახ.6.10.ა). ჩამიწების წინაღობის გამზომი **Φ 4103-М1** განკუთვნილია ჩამიწების წინაღობის, აქტიური წინაღობის და გრუნტის კუთრი წინაღობის დასადაგენად.

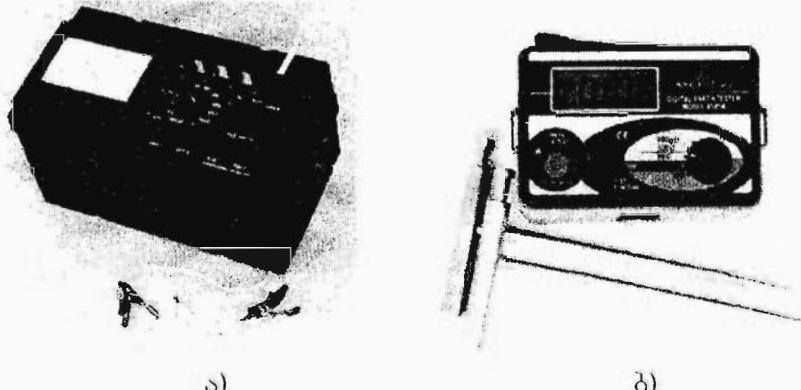


ნახ.6.10. ჩამიწების წინაღობის საზომი **Φ 4103-М1** (ა) და თანამედროვე ციფრული ჩამიწების წინაღობის საზომი **KEW 4101A c** (ბ)

Φ 4103-М1-ს აქვს ოქებში წინაღობის გაზომვის 10 დიაპაზონი 0-0,3 ომიდან 0-15 კომამდე. ხელსაწყოს ექსპლუატაცია ხდება გარემო ჰაერის ტემპერატურაზე -25° -დან $+60^{\circ}\text{C}$ -მდე და 95%-იანი ფარდობითი ტენიანობის დროს, გაზომვათა დასაშვები ცდომილებაა $\pm 2\%$.

ნახ.6.10.ბ-ზე ნაჩვენებია თანამედროვე ციფრული ჩამიწების წინაღობის საზომი **KEW 4101A c**, რომლის გაზომვის დიაპაზონია 0-1200 ომი $\pm 3\%$.

ელექტროსაზომი მარტუხი **Ц4505М** (ნახ.6.11.ა) განკუთვნილია დენის ძალისა და ძაბვის გასაზომად, წრედის გაუწყვეტავად, 50-60 ჰერცი სიხშირისა და 600 ვ-მდე ძაბვის მქონე ცვლადი დენის ქსელში. აგრეთვე წინაღობის გასაზომად მუდმივი დენის წრედში. აქვს: დენის გაზომვის 5 დიაპაზონი: 0-10; 0-25; 0-100; 0-500 ა; 0-1000 ა; ძაბვის გაზომვის 2 დიაპაზონი: 0-300; 0-600 ვ; წინაღობის გაზომვის დიაპაზონი 0-2 კომი; ხელსაწყოს ექსპლუატაცია შესაძლებელია გარემო ტემპერატურის -30° -

დან +50°C-მდე და 98%-იანი ფარდობითი ტენიანობის დროს; სიზუსტის კლასი – 2,5.

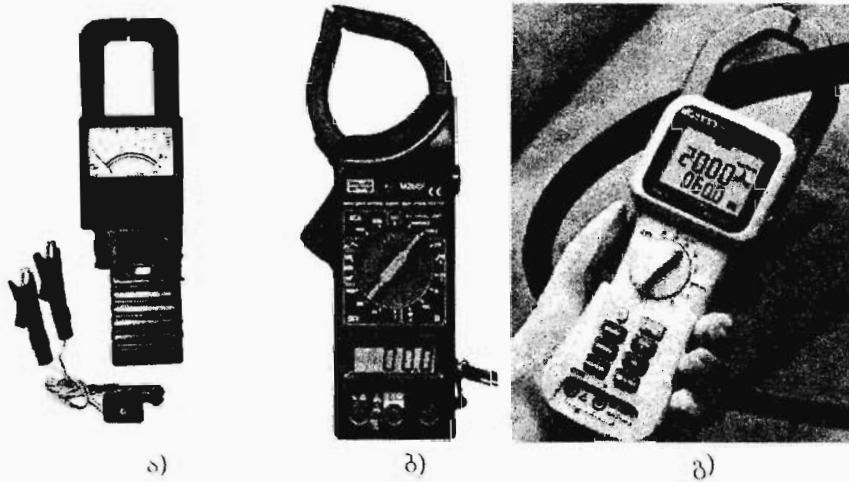

ნახ.6.11. ელექტროსაზომი მარწუხები: ანალოგიური (ა) და ციფრული (ბ)
და მარწუხით დენის გაზომვის ხერხი

ნახ.6.11.ბ-ზე მოცემულია M-266 ტიპის ოანამედროვე ციფრული ელექტროსაზომი მარწუხი. ხოლო ნახ.6.11.გ-ზე ელექტროსაზომი მარწუხით გამზარში დენის გაზომვის ხერხი.

საკონტროლო კითხვები:


1. რა ძირითადი ნაწილებისაგან შედგება მულტიმეტრი?
2. რისთვის არის განკუთვნილი ელექტროსაზომი მარწუხი?
3. რისი მანიშნებელია ტაბლოზე, ზედა მარცხენა კუთხეში ანთებული გამაფრთხილებელი HV?
4. რისთვის გამოიყენება მეგარი?
5. სად გაყენებით ხელსაწყოს გადამრთველს, როცა ცნობილი არ არის გასაზომი სიდიდის მნიშვნელობა?

6.3. მანძილის, გაბარიტული ზომების, კუთხისა და ღრენტს სიდიდის საზომი ინსტრუმენტები

რაიმე სახის გაზომვების საწარმოებლად გამოიყენებენ სხვადასხვაგვარ საზომი ინსტრუმენტებს. მათ მიეკუთვნება: რულეტი, სახაზავი, კუთხემზომი, კარაკინი, შიგამზომი.

რულეტი არის სიგრძის საზომი ინსტრუმენტი. იგი წარმოადგენს მეტალის ან პლასტმასის ლენტს, რომელზეც დატანილია დანაყოფები მილიმეტრებში. იგი დახვეულია კოჭაზე და მრთავსკებულია ლითონის ან პლასტმასის მრგვალ ბუდეში (ნახ.6.12.ა). ოანამედროვე რულეტები თვითახვევადია. ფიქსაციისათვის მათ გააჩნიათ ფიქსაციორი. რულეტების ტიპიური სიგრძე 3-5 მეტრია. გვხდება აგრეთვე 7, 10 და 25-მეტრიანი რულეტები. მცირე სიგრძის რულეტებს აქვთ ზამბარიანი ახლევის მექანიზმი, ხოლო დიდი სიგრძისას – ხელით ასახვევი. უმცირესი

დაჩაუყოფი 1 მმ-ის ტოლია. რელეები მოხერხებულია იმითაც, რომ საზომი ლენტის ბოლოზე გააჩნია სპეციალური სამაგრი, რომლითაც იგი მაგრდება გასაზომი საგნის კიდეზე. ეს საშუალებას აძლევს ერთ ადამიანს დამოუკიდებლად გაზომოს 2 მ-ზე მეტი ზომის საგნები. უკანასკნელ ხანებში წარმოების მიერ გამოშვებულია ელექტრონული რელეტები (ნახ.6.12.ბ).

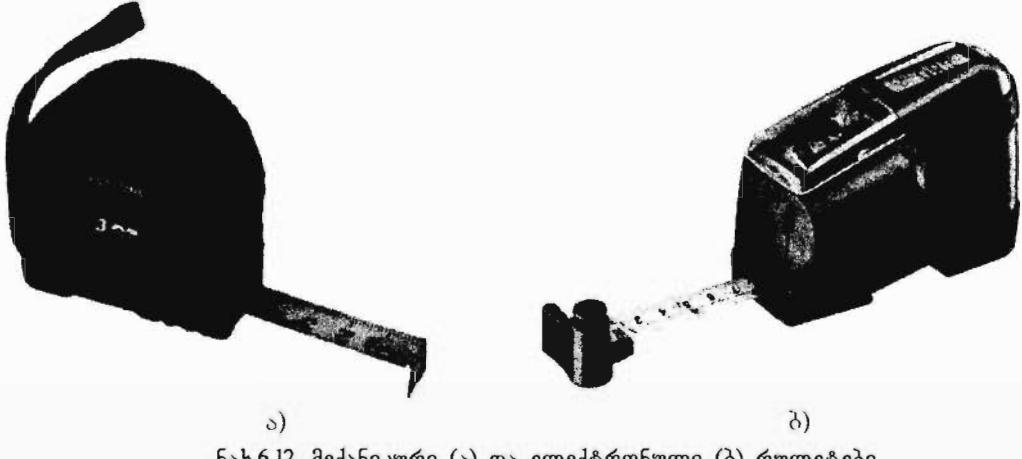

ნახ.6.12. მექანიკური (ა) და ელექტრონული (ბ) რელეტები

დაიმახსოვრეთ! მიკრომეტრი არის უნივერსალური ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება მცირე სიღილის სხეულების ხაზოვანი ზომების დაღი სიზუსტით (2 მეტ) დასაღვენად.

არსებობს მექანიკური (ნახ.6.13.ა) და ელექტრონული (ნახ.6.13.ბ) მიკრომეტრები. მათი მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია ხრახნის გადაადგილებაზე დერძის გასწორივ მისი უძრავ ქანჩში ბრუნვის დროს.


გადაადგილება პროპორციულია დერძის გარშემო ხრახნის მობრუნების კუთხისა. სრული ბრუნვები აითვლება მიკრომეტრის დერზე დატანილ სკალაზე, ხოლო ბრუნვის ნაწილები – დოლურაზე მოცემულ წრიულ სკალაზე. ოპტიმალურად ითვლება ხრახნის გადაადგილება ქანჩში, მხოლოდ 25 მმ სიგრძეზე, რადგან უფრო მეტ სიგრძეზე ზუსტი ბიჯით მნელია ხრახნის დამზადება. ამიტომ მიკრომეტრებს ამზადებენ სხვადასხვა ტიპ-ზომებით: 0 - 25 მმ; 25 - 50 მმ და ა.შ.



ნახ.6.13. მექანიკური (ა) და ელექტრონული (ბ) მიკრომეტრები

შტანგენფარგალი (ნახ.6.14) წარმოადგენს ერთერთ ზუსტ უნივერსალურ საზომ ინსტრუმენტს, რომელიც გამოიყენება სხეულთა გარე და შიგა ზომების,

ხვრელების დიამეტრისა და სიღრმეების, დეტალების სისქეუბის მაღალი სიზუსტით განსაზღვრისათვის რამდენიმე მილიმეტრიდან რამდენიმე დეციმეტრამდე.

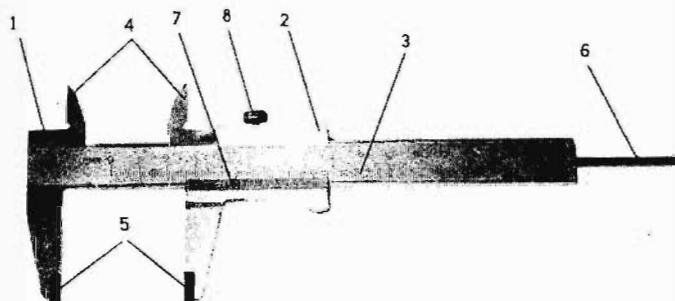


ნახ.6.14. შტანგენფარგალი

შტანგენფარგალის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია: შტანგა – 1; მორავი ჩარჩო – 2; შტანგის სკალა – 3; ტუჩები შიგა გაზომვისათვის – 4; ტუჩები გარე გაზომვისათვის – 5; სიღრმის გასაზომი სახაზავი – 6; ნონიუსი – 7; ჩარჩოს მოსაჭერი ხრახი – 8.

შტანგენფარგალი იყოფა

შემდეგ სახეობებად: ნონიუსიანი (ნახ.6.15.ა); ციფერბლატიანი (ნახ.6.15.ბ), რომელსაც გააჩნია ციფრული წყვნება სწრაფი ათვლისათვის; ციფრული (ნახ.6.15.გ), მას გააჩნია ელექტრული ინდიკაცია სწრაფი ათვლისათვის.

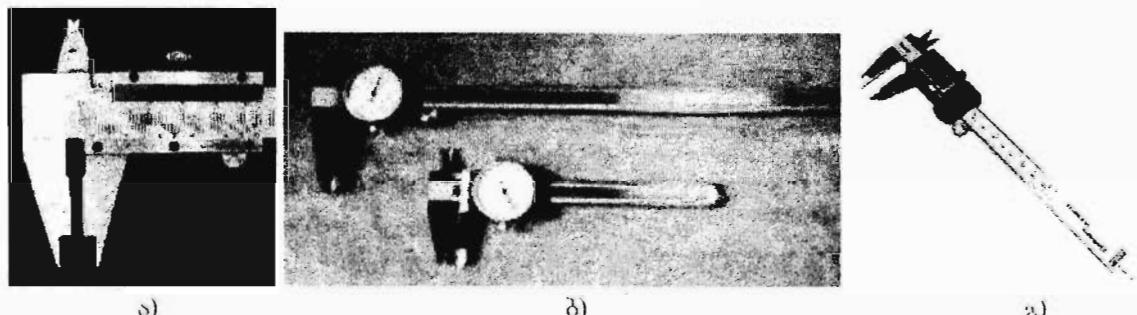


ნახ.6.15. შტანგენფარგლის სახეები: ა – ნონიუსიანი; ბ – ციფერბლატიანი; გ – ციფრული

დაიმახსოვრეთ! გაზომვის დროს შტანგისა და ნონიუსის სკალების მიხედვით შტანგენფარგალზე ათვლის თანმიმდევრობა ასეთია: 1. ითვლიან მოვლი მიღიმეტრების რიცხვს. ამისათვის შტანგის სკალაზე პოვლობენ ხაზე, რომელიც მარცხნიდან უახლოესია ნონიუსის ნულოვან ხაზთან და იძახესოვებენ მის რიცხვით მნიშვნელობას; 2. ითვლიან მიღიმეტრების ნაწილს. ამისათვის ნონიუსის ხალაზე პოვლობენ ხაზე, რომელიც უახლოესია ნულოვან დანართოფთან და ემთხვევა შტანგის სკალის ხაზს. ამ ხაზს რიგით ნომერს ამრავლებენ ნონიუსის ხალის დანართოფის ფასზე 0,1 მმ-ზე. 3. ითვლიან შტანგენფარგლის მაჩვენებლის მთლიან სიღრმეს, რისთვისაც კრებენ მოვლი მიღიმეტრებისა და მიღიმეტრის ნაწილებს.


განვიხილოთ მაგალითები. 1) თუ მაგალითად, რაიმე დეტალის გაზომვის დროს ნონიუსის სკალის ნულოვანი ხაზი ზუსტად დაემთხვა შტანგის სკალის მე-12 ხაზს (ნახ.6.16.ა), მაშინ ეს ნიშნავს, რომ მოცემული დეტალის ზომა არის 12 მმ; 2) თუ ნონიუსის სკალის ნულოვანი ხაზი არ ემთხვევა შტანგის სკალის რომელიმე ხაზს (ნახ.6.16.ბ), მაშინ პირველ რიგში შენიშნავენ თუ შტანგის სკალის

რომელი ხაზი უკვე გაიარა ნონიუსის ნულოვანმა ხაზმა. ნახ.6.16.ბ-ზე ასეთია მე-16 ხაზი. ამის შემდეგ უფრებენ ნონიუსის სკალის რომელი ხაზი ემთხვევა უველაზე უპეტ შტანგის სკალის რომელიმე ხაზს. ნახ.6.16.ბ-ზე ასეთია მე-6 ხაზი. ეს ნიშნავს, რომ შტანგუნფარგლის ჩვენებაა $16+6 \times 0,1 = 16,6$ მმ; 3) ნახ.6.16.გ-ზე შტანგუნფარგლის ჩვენება შეესაბამება ზომას 8,4 მმ.

მცირე დიამეტრის დეტალების შტანგუნფარგლით გაზომვა ნაჩვენებია ნახ. 6.17.ა-ზე. შტანგუნფარგლით გაზომვების დროს შტანგუნფარგლის შტანგა არ უნდა ეხებოდეს გასაზომი დეტალის ზედაპირს. თუ შტანგუნფარგლი აღმოჩნდება ნახ.6.17.ბ მდგომარეობაში, მაშინ გაიზომება არა დეტალის დიამეტრი, არამედ ქორდა. დიდი დიამეტრის დეტალების გაზომვის დროს შტანგუნფარგლის სწორასდ გამოყენების ხერხი ნაჩვენებია ნახ.6.17.გ-ზე.

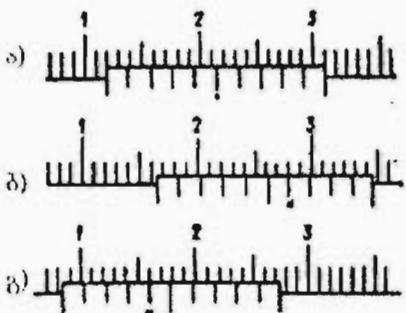


ნახ.6.16. შტანგუნფარგლის ჩვენების

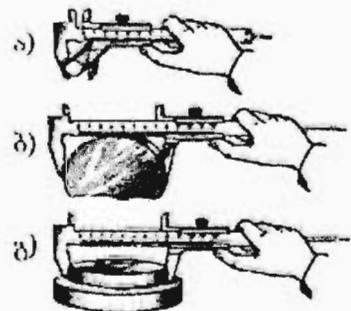

ნახ.6.17. შტანგუნფარგლით გაზომვის ხერხები: სწორი (ა, გ); არასწორი (ბ)

სახაზავი – უველაზე მარტივი და გავრცელებული ინსტრუმენტია. იგი წარმოადგენს ფირფიტას, რომელსაც მინიმუმ, ერთი მხარე სწორი აქვს და გამოიყენება დეტალების ხაზოვანი სომებისა და მანძილების გასაზომად. სახაზავები შეადგება 18-დან 40 მმ-მდე სიგანის, გაზომვის ზღვარით 150, 300, 500 და 1000 მმ. მას შეიძლება პქონდეს ერთი ან ორი სკალა (ნახ.6.18). სახაზავის უმცირესი დანაყოფის ფასია 1 მმ.

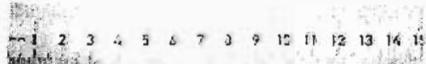

ნახ.6.18. ერთსკალიანი (ა) და ორსკალიანი (ბ) სახაზავები

სახაზავი შეიძლება იყოს სამკუთხა (ნახ.6.19.ა,ბ) და დასაკეცი სახით (ნახ.6.19.გ) – ლითონის, ხის და პლასტმასის. სახაზავებს, რომელთა ზომები 1000 და მეტი მილიმეტრია, ეწოდებათ მეტრი.




ნახ.6.19. სამკუთხა (ა, ბ) და დასაკეცი სახაზავები

დასაკეცი მეტრები მზადდება 1000 მმ სიგრძისა (გაშლილ მდგომარეობაში). ისინი შედგებიან ერთმანეთთან შეერთებული 10 დრეკადი ფირფიტისგან (ნაწილი-სგან), ნაწილების სიგანე 10-12, ხოლო სისქე 0,4-0,6 მმ.

სახაზავი-ტრაფარეტი (ნახ.6.20) გამოიყენება ესკიზების შესასრულებლად. სახაზავი საშუალებას იძლევა ესკიზებზე სწრაფად იქნეს დატანილი გასანათებელი არმატურის ზომები, აგრეთვე გასანათებელი პარატურის დამაგრების აღვილები.


დაიმახსოვრეთ! სახაზავი-ტრაფარეტის გამოყენება არამარტო ამაღლებს შრომის წარმადობას, არამედ მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ესკიზების ხარისხს.

სახაზავი მზადდება გამჭვირვალე პლასტმასისგან სისქით 1-1,5 მმ.

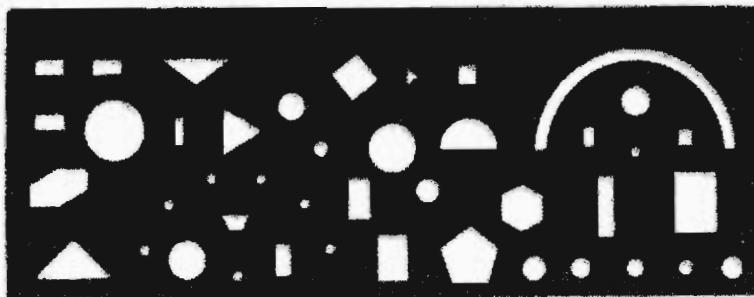

ნახ.6.20. სახაზავი – ტრაფარეტი

ტელესკოპური სახაზავი (ნახ.6.21.) – განკუთვნილია ტრასების სიგრძის გასაზომად. შედგება სამი სექციისგან. პირველი ჩასმელია მეორეში, მათ შეუძლიათ ერთიმეორის მიმართ გადაადგილება. მესამე სექცია მიერთებულია ღერძზე. მას აქვს ტრანსპორტირი და საშუალებას იძლევა გაზომოს ტრასების კუთხეები. სახაზავი მზადდება ალუმინის შენადნობისგან, მისი საერთო მასაა 0,9 კგ.

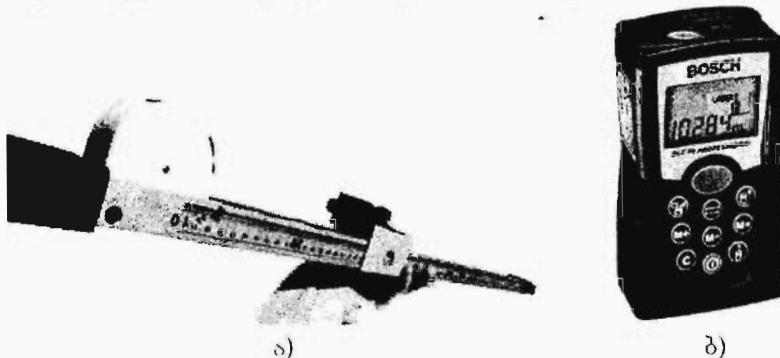


ნახ.6.21. ტელესკოპური სახაზავი (ა) და ლაზერული მანძილმხომი (ბ)

ბოლო დროს ფართოდ გამოიყენება მაღალტექნიკური ლაზერული შორს-მზომები. ნახ.20-ზე მოცემულია მსოფლიოში ერთეული ყველაზე პატარა ლაზერული მანძილმხომი BOSCH DLE 50. მას გააჩნია გაზომვის მაღალი სიზუსტე $0,05-50$ მ მანძილების დიაპაზონში ($\pm 1,5$ მმ/მ) და ფუნქციათა მდიდარი კრებული. მას შეუძლია გაზომოს ფართობი მოცელობა, სიგრძე, აქვს შეკრების, გამოკლების, გაზომვის შედეგების შენახვისა და განმეორებითი გამოძახების ფუნქციები.

შეუძლია გაზომვა უწყვეტ რეჟიმში; განსაზღვროს მინიმალური და მაქსიმალური მანძილები. გაზომვის მაქსიმალური დრო 4 წმ-ია.

კუთხესაზომის დანიშნულებაა ნაკეთობის გარე კუთხეების გაზომვა. იგი შედგება ფუძისაგან, რომელიც წარმოადგენს ნახევარ-დისკს და დაგრადუირებულია გრადუსებში. ფუძის დერზზე დაყენებულია სახაზავი ნონიუსით, რომელიც მაგრდება საჭირო მდგომარეობაში ქანჩით. გარდა მექანიკურისა (ნახ.6.22.ა) არსებობს აგრეთვე ელექტრონული (ნახ.6.22.ბ) და ლაზერული კუთხემზომები (ნახ.6.22.გ).

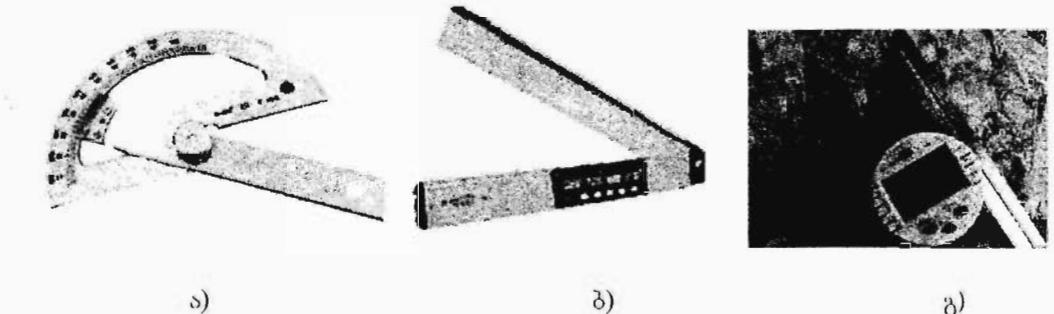


ნახ.6.22. მექანიკური (ა), ელექტრონული (ბ) და ლაზერული (გ) კუთხემზომები

დაიმახსოვრეთ! კარაკინი ერთი მხრივ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სახაზავი ფარგალი, რომლის ფეხებს შორის კუთხე უკნდება და ფიქსირდება მიკრომეტრული ხრახნით.

მისი საშუალებით შეიძლება შემოვხაზოთ 2–80 მმ დიამეტრის წრეხაზი. მეორე მხრივ, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც საზომი, რომელიც გამოიყენება მრგვალი კვეთის დეტალების გარე დიამეტრის დასადგენად. არსებობს კარაკინის სხვადასხვა ტიპები – 5-დან 300 მმ-მდე გაზომვის შესაძლებლობით.


დღეისათვის წარმოებულია კარაკინები: 1) დეტალების გარე დიამეტრებისა და წრფივი ზომების გასაზომად (ნახ.6.23.ა,ბ); 2) დეტალების შიგა დიამეტრის გასაზომად (ნახ.6.23.გ.).

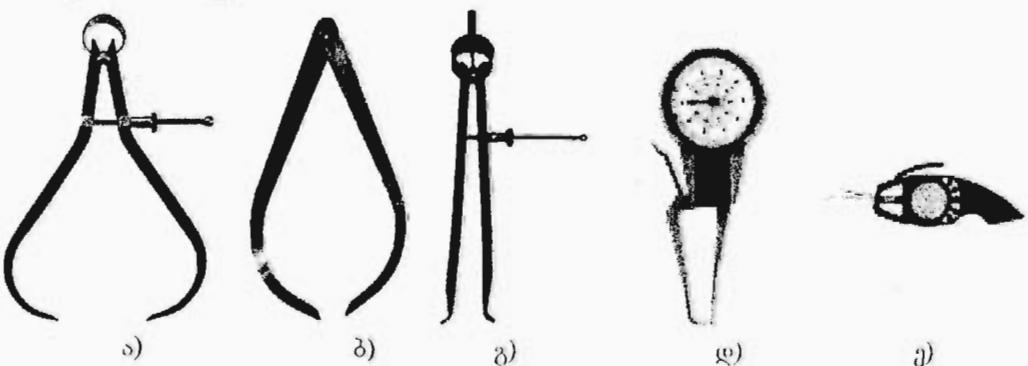


ნახ.6.23. გარე (ა,ბ) და შიგა დიამეტრის (გ) საზომი, ციფრული (დ) და ელექტრონული (ე) კარაკერები

უკანასკნელ ხანებში წარმოების მიერ გამოშვებულია: ციფერბლატიანი (ნახ.6.23.დ) და ელექტრონული (ნახ.6.23.ე) კარაკერები.

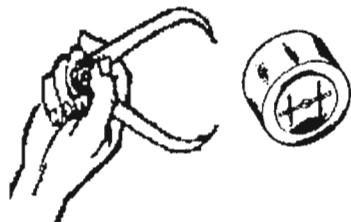როზეტის დახაუკნებლად და ხვრელის დიამეტრის დასადგენად საჭიროა გავშალოთ კარაკინის ფეხები როზეტის დიამეტრზე მეტ სიღიღეზე, დავადოთ კარაკინი როზეტს და მოვზიდოთ მისი ფეხები ისე, რომ ფეხების პოლოვბი ეხებოდნენ როზეტის ზედაპირს (ნახ.6.24.ა).



ა)

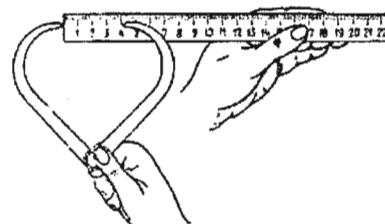

ბ)

ნახ.6.24. როზეტის დიამეტრის დადგენა (ა) და ზომის წაკითხვა (ბ)



შემდეგ, მდგომარეობის შენარჩუნებით, კარაკინი უნდა დავადოთ გაშლილი ფეხებით სახაზავს და ამოვიკითხოთ ზომა (ნახ.6.24.ბ).

დაიმახსოვრეთ! შიგ საზომი განსაკუთრებით ზუსტი ხელსაწყოა ხვრელების, ღრმულებისა და მისი ზედაპირების ზომების კახაზად.

ფართო გავრცელება პპოვა ინდიკატორულმა და მიკრომეტრულმა შიგსაზომებმა. ინდიკატორული მიგსაზომი (ნახ.6.25.) საშუალებას იძლევა გაიზომოს ხვრელის დიამეტრი 6 მმ-დან ზევით. ინსტრუმეტნის დანაყოფის ფასი შეადგენს 0,01 მმ, ხოლო კლომილება 0,15–0,025 მმ. ასეთი შიგსაზომი შედგება ორი ნაწილისაგან: საზომი მოწყობილობისა და საათის გრადუსისაგან. მასზე დატანილია ორი სკალა: დიდი, დანაყოფის ფასით 0,01 მმ, რომელზეც ისრის ერთი სრული ბრუნი შეესაბამება 1 მმ-ს და პატარა სკალა, რომელიც გვიჩვენებს დიდი ისრის ბრუნვათა რიცხვს, ანუ მილიმეტრებს.



ა)

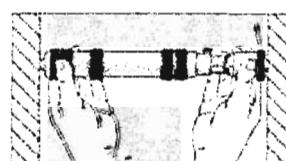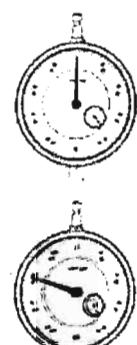


ბ)

ნახ.6.25. ინდიკატორული (ა) და მიკრომეტრული (ბ) შიგსაზომები

მიკრომეტრული შიგსაზომი (ნახ.6.25.ბ) შედგება დეროსაგან, რომელშიც ჩაწერილია სფერული საზომი დაბოლოებები, მიკრომეტრული ხრახნისაგან, მიკრომეტ-

რულ ხრახნთან ხისტად დაკავშირებული დოლისაგან, ხუფისაგან, რომელიც ამაგრებს დოლს მიკრომეტრულ ხრახნზე, დამცავი ხუფისა და საჩერისაგან.

ამ ინსტრუმენტის გამოყენებისას ისინი უნდა დავაუენოთ ზუსტად გასაზომი ხვრელის ცენტრის ღერძის პერპენდიკულარულად.

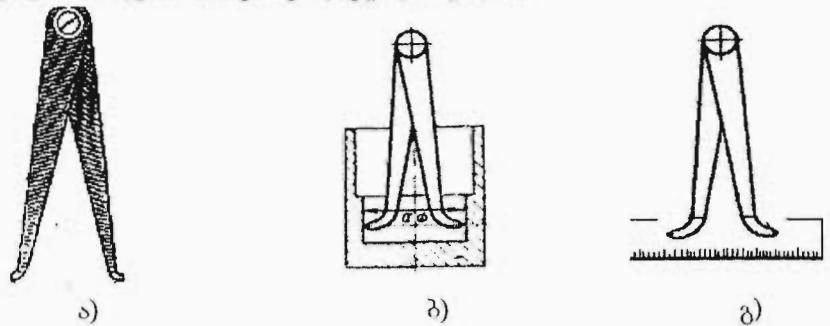

ნახ.6.26. მარტივი შიგსაზომი (ა), ხვრელის დიამეტრის განსაზღვრა (ბ) და წაკითხვა (გ)


განხილული ინსტრუმენტები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა საჭიროა დეტალებისა და ხვრელების ზომები განისაზღვროს მიღიმეტრის მეასედი სიზუსტით. სხვა შემთხვევაში გამოიყენება ნახ.6.26.ა-ზე მოცემული შიგსაზომი.

დაიმახსოვრეთ! ხვრელის დიამეტრის დასაღვენად შიგამზომი უნდა შევიყვანოთ ხვრელში და გავშალოთ ყექების ძოლოვები (ნახ.6.26.გ).

შემდეგ, მდგომარეობის შენარჩუნებით, შიგამზომი დავადოთ სახაზავს და ამოვიკითხოთ ზომა (ნახ.6.26.გ).

ლრეჩოსაზომი ანუ საზომი საცეცები გამოიყენება სიბრტყებს შორის ლრეჩოების კონტროლისათვის. მას აქვს განსაზღვრული სისქის ფირფიტების სახე (ნახ.6.27.) და მუადდება მასალისაგან, რომლის სისქე 0,02 მმ-დან 1 მმ-მდეა.

გამოშვებულია სხვადასხვა სისქის ფირფიტების კრებულის სახით.

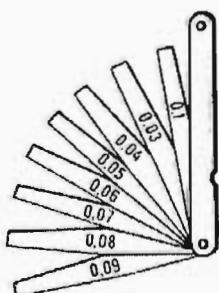

ნახ.6.27. ლრეჩოსაზომი

საკონტროლო კითხვები:

1. რისთვის გამოიყენება რულეტი?
2. რომელი ხელსაწყო გამოიყენება მცირე სიდიდის სხეულების ხაზოვანი ზომების დიდი სიზუსტით (2 მკმ) დასაღვენად?
3. როგორია ათვლის თანმიმდევრობა შტანგენფარგალზე?
4. რისთვის არის განკუთვნილი ტელესკოპური სახაზავი?
5. რას წარმოადგენს კუთხესაზომი?
6. როგორ მოვიქცეთ ხვრელის დიამეტრის შიგსაზომით გაზომვის დროს?


6.4. ელექტროსამონტაჟო კედლებზე, იატაკსა და ჭერზე მოსანიშნი მოწყობილობები

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას მოსანიშნი ინსტრუმენტებს განეკუთვნება ფარგალი, ტრაფირეტი, გონიო და საწერბელი.

ფარგალი წარმოადგენს ინსტრუმენტს, რომელიც გამოიყენება წრეხაზებისა და რკალების შემოსახაზად (ნახ.6.28.) იგი შეიძლება გამოყენებული იქნეს აგრეთვე, მანძილების გასაზომად, მაგალითად რეგაზე ჩვეულებრივ ფარგალი მზადდება ლითონისაგან და შედგება სახსარით შეერთებული ორი ნაწილისაგან. ერთი ნაწილის ბოლოში მოთავსებულია ნემსი, ხოლო მეორის – საწერი საგანი (მაგალითად, ფანჯრის წვერი) (ნახ.6.28.ა). საზომი ფარგალს ორივე წვერზე აქვს ნემსები (ნახ.6.28.ბ.გ). თავის მხრივ ფარგალი არსებობს მარტივი (ნახ.6.28.ა), რკალიანი (ნახ.6.28.ბ), ზამბარიანი (ნახ.6.28.გ) და ხრახნიანი (ნახ.6.28.დ).


დაიმახსოვრეთ! წრის მოსანიშნად ფარგლის ერთი ფეხი უძრავად კუნძულია დაწერადნის ნაგარაულება ცენტრში, ხოლო მეორეს დატრიალებით შემოსაზება წრეხაზი.

მაგარი ლითონის შრანგის სახის ფარგლები, რომლებიც დამაგრებულია მილისში, როგორც მიმმართველში და განკუთვნილია დიდი დიამეტრის წრეების მოსანიშნად. მიუხედავად დიდი ზომებისა, ასეთ ფარგლების გაზომვის საჭმალდ დიდი სიზუსტე აქვთ.

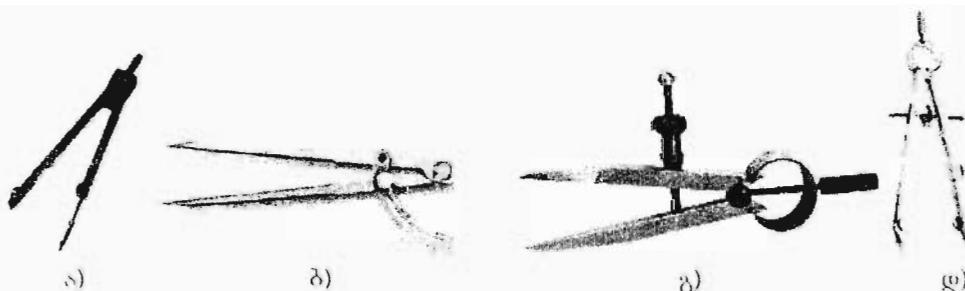

ნახ.6.28. ფარგლის სახეები: მარტივი (ა), რკალიანი (ბ), ზამბარიანი, ხრახნიანი (გ)


წრის მოსანიშნად ფარგლის ერთი ფეხი უძრავად ყენდება დეტალის ნაგარაულება ცენტრში, ხოლო მეორის დატრიალებით შემოსაზება წრეხაზი (ნახ.6.29.ა).

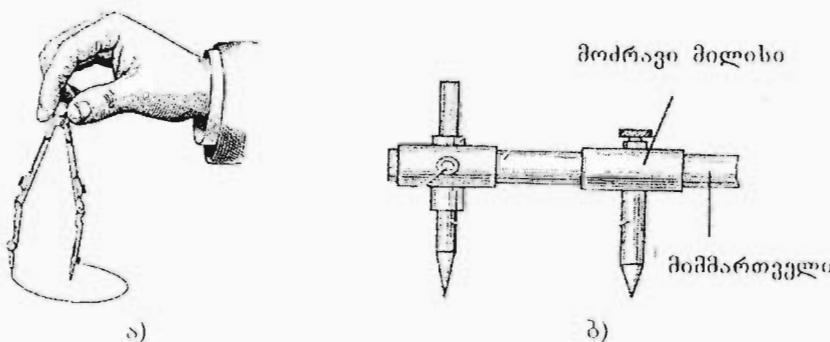

ნახ.6.29.ა. ფარგლით მონიშვნა: მცირე (ა) და დიდი (ბ) დიამეტრის წრეხაზების

მაგარი ლითონის შტანგის სახის ფარგლები, რომლებიც დამაგრებულია მილისში როგორც მიმმართველში, განკუთვნილია დიდი დიამეტრის წრების მოსანიშნად (ნახ.6.29.პ). მიუხედავად დიდი ზომებისა, ასეთ ფარგლებს გაზომვის საქმაოდ დიდი სიზუსტე აქვთ.

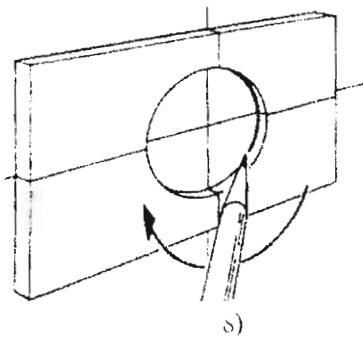ტრაფარეტი არის სამარჯვე, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ზედაპირებზე დიდი რაოდენობის იდენტური სიმბოლოებისა (ასოებისა) და სხვადასხვაგარი ფიგურების დასატანად. იგი წარმოადგენს ქაღალდის ან გამჭირვალე ფირის ფურცელს, რომელზეც ამოჭრილია რამდენიმე სეგმენტი და რომლებიც ქმნიან საწყის გამოსახულებას. ტრაფარეტის დამზადებისას სურათი დაიყოფა იმგვარ სეგმენტებად, რომ დახატვისას ტრაფარეტი არ დაიხეს.



ა)

ABCDEFIGHJKLMNO
PQRSTUWVWXYZÀÁÉÍ
aíbcdeífghijklmnoíopq
rstuvwxyzàáéííóñ
1234567890(\$£€.,!?)

ბ)

ნახ.6.30. ასოების ტრაფარეტი (ა) და ხვრელის მონიშნა ტრაფარეტით (ბ)

ნახ.6.30.ა-ზე მოცემულია ასოების ტრაფარეტი. ელექტრომემონტაჟერი ტრაფარეტებს გამოიყენებენ რთული კონფიგურაციის ხვრელების მოსანიშნად. ხერხელის კონტურის მონიშნა დამოკიდებულია მის ფორმაზე. ტრაფარეტით მონიშნა კეთდება გადამკვეთი ხაზების დახაზვით, რომლებიც აჩვენებენ კედლის კოლოფის მდებარეობას და შემდეგ ტრაფარეტის ხვრელის შიდა მხრიდან შემოვლებენ ფანქარს (ნახ.6.30.ბ).

გონიო განკუთვნილია მართი კუთხის მოსანიშნად და გასაზომად. გონიო (ნახ.6.31.ა) შედგება მართკუთხა კალაპოტისაგან და მასში ჩასმული დანაყოფებიანი ან უდანაყოფო ხის ან ლითონის სახაზავისაგან.

მომიჯნავე კედლებს შორის მართი კუთხის შესამოწმებლად გონიოს შიდა წახნაგებით ადებენ მომიჯნავე მოსანიშნ ხაზებს (ნახ.6.31.ბ). ოუ ხაზები ემთხვევა გონიოს გვერდებს, მართი კუთხე დაცულია.



ა)




ბ)

ნახ.6.31. გონიო

დაიმახსოვრეთ! საწერტელი ხელის ხაზინელო ინსტრუმენტია, რომელიც განკუთვნილია ნამხადის ზედაპირზე მცირე დრმულების ანუ „წერტილების“ მოხარისხად.

საწერტელი მზადდება მაღალხარისხოვანი ინსტრუმენტული ფოლადისგან. იგი წარმოადგენს წრიული განივავეთის დეროს (ნახ.6.32.ა) ის ასევე შეიძლება იყოს ზამბარიანი (ნახ.6.32.ბ) 100-დან 175 მმ-დენ სიგრძის. საწერტელი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: მომრგვალებული ან კონკსისებური თავი; კვადრატული, მრგვალი ან უქსესხნაგა ბოლო; 30, 60, 90 ან 90-გრადუსიანი კუთხით წამახვილებული გამოწრობილი წვერი (ნახ.6.32.გ). დრმული კეთდება, როცა საწერტელს თვალი ურჩებამენ ჩაქრების (ნახ.6.32.დ).

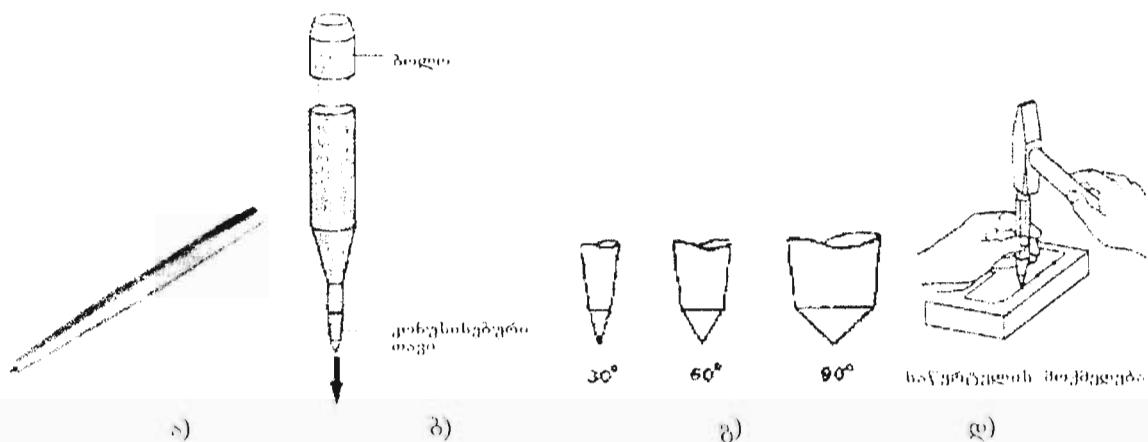

ნახ.6.32. ჩვეულებრივი (ა) და ზამბარიანი (ბ) საწერტელი; საწერტელის ბოლოები (გ) და საწერტელის მოქმედება (დ)

არსებობს აგრეთვე ორწვერიანი საწერტელი. ის ავტომატურად წიჭავს ერთმანეთისგან ტოლი მანძილებით დაშორებულ წერტილებს. ერთ-ერთი წვერი დაკავენებულ ადრე ჩადრმავებულ წიჭავდში, რომელიც გამოიყენება მიწმართველად.

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ მოსანიშნი ინსტრუმენტის.
2. რისთვის გამოიყენება ფარგალი?
3. რას წარმოადგენს და რისთვის გამოიყენება ტრაფარეტი?
4. რომელი ხელსაწყოა განკუთვნილი კუთხეების მოსანიშნად და გასაზომად?


6.5. მონტაჟის დროს გამოყენებული ინსტრუმენტები და სამარჯვები

პიროტექნიკური ინსტრუმენტები და მექანიზმები. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენებენ ინსტრუმენტებსა და მექანიზმებს, რომლებიც მოქმედებაში მოჰყავს დენთის აფეთქების შედეგად გამოყოფილ ენერგიას. მათ შემდეგ მოჰყავს დენთის აფეთქების შედეგად გამოყოფილ ენერგიას.

სამშენებლო-სამონტაჟო დამბაჩა (ნახ.6.33.ა) გამოიყენება რკინის გამოწრობილი დიუბელების ჩასარჭობად ბეტონის, აგურის და რკინის საურდენებზე, ელექტროტექნიკური და სხვა მოწყობილობის ამ საურდენებზე დასამაგრებლად.


ასეთი ინსტრუმენტების უპირატესობაა: მაღალი მწარმოებლურობა, ავტონომიურობა, დაბალ ტემპერატურაზე მუშაობის შესაძლებლობა, საკმაოდ აღვილი და მოსახერხებელი მომსახურება.

დამბაჩით მუშაობის დროს ჩვეულებრივ გამოიყენება დიუბელი – ლურსმნები (ნახ.6.33.ბ) სიგრძით 27-100 მმ, დიამეტრით: 3,7;4,5;6,8 მმ.

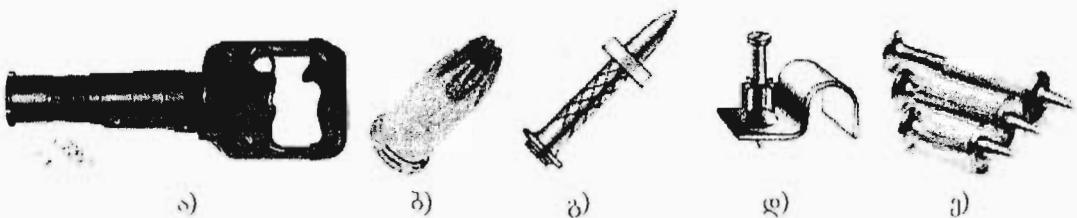

ნახ.6.33. სამშენებლო-სამონტაჟო დამბაჩა (ა), დენთიანი მასრა (ბ) და სხვადასხვა სახის დიუბელი (ბ, დ, ე)

ნახ.6.34.ა-ზე მოცემულია ПЦ-52 ტიპის დგუშიანი დამბაჩის აგებულება და მუშაობის პრინციპი. დამუხტებულ მდგომარეობაში მისი შემადგენელი ნაწილებია: 1 - ზამბარიანი მიმბჯენი; 2. მიმმართველი; 3. ბუნიკი; 4. ლგუში; 5.-გამკვეთი; 6 - ქერო; 7 - ლულა; 8 - კოლოფი; 9 - გამშვი ბერკეტი; 10 -- სახელური; 11 - ვაზნა; 12 - შემაერთებელი დერძი; 13 - ამორტიზატორი; 14 - დიუბელი; 15 - ბურთულიანი ფიქსატორი.

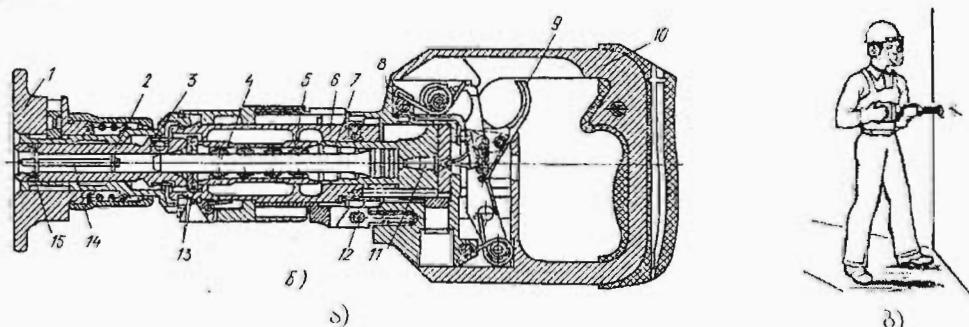

ნახ.6.34. ПЦ-52 ტიპის დგუშიანი დამბაჩის აგებულება (ა) და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები დამბაჩის გამოყენებით (ბ)

დიუბელი ჩასაჭერებლად თავსდება ლულის არხში უმუალოდ ჩასაჭერებელი ზედაპირის სიახლოვეს (წინ). ვაზნის (11) და დიუბელს (14) შორის განთავსებულია

დგუში (4). ვაზნაზე ჩახმახის წვეტის (3) დარტყმისას აალდება დენთი, დენთის გასი ზემოქმედებს დგუშზე, ის იწყებს მოძრაობას ლულის არხი (7) და ურტყამს დიუბელს, რომელიც დარტყმის ძალის ზემოქმედებით ერჭობა სამშენებლო საყრდენში. წარმოებს არა დიუბელის გასროლა, არამედ ჩარჭობა, ანალოგიურად, ლურსმნის ჩაქებით ჩარჭობისა.

დაიმახსოვრეთ! დამბახის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია ვაზნის შერჩევა მისი მუხის სიმძლავრის მიხედვით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო საყრდენისა და გახახვეული დეტალის მასალას.

სამშენებლო-სამონტაჟო დგუშიანი დამბახისათვის გამოიყენება დიუბელები, რომლებზეც ჩამოკმულია საყელური (რგოლი) დიუბელის ჩარჭობისას ცენტრის შენარჩუნების მიზნით.

ალექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულება დამბახის გამოყენებით ნაჩვენებია ნახ.6.34.პ-ზე.

პირობექნიკური დარტყმითი სვეტი (ნახ.6.35.ა) გამოიყენება ჭრის დრუ რკინა-ბეტონის პანელებით გადახურვისას, მათში ჩახვრეტების გასაკეთებლად. ჩახვრეტი კეთდება სახვრეტელათი, რომელიც გადაადგილდება სვეტის ლულაში დენთის გაზების მოქმედების შედეგად. ენერგიის წყაროდ გამოიყენება დენთიანი მასრუბი. სვეტის ლულა შეერთებულია კორპუსთან, რომელშიც ჩამონტაჟებულია სარტყამ-გამშვები მექანიზმი. ზამბარის ზემოქმედებით სარტყამი გახვრეტს მასრის კაფსულას, ხდება გასროლა დენთის გაზების წნევით და სახვრეტელა მიისწრაფვის წინ და გადახურვის ფილაში ხვრეტს ჩახვრეტს.


დაიმახსოვრეთ! პირობექნიკურ სვეტს აქვთ მარტივი და საიმუდო სარტყამ-გამშვები მუქანიზმი და პლოკირება, რაც გამორიცხავს შემთხვევითი გასროლის უსამღებდლობას.

სახვრეტელას კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია ამორტიზაციის რაციონალური სქემა, აგრეთვე მქრობი მოწყობილობა, რაც ამცირებს გასროლის ხმას.

მუშა, რომელიც იყენებს ამ სვეტს განიცდის უმნიშვნელო დაწოლას (ნახ.6.35.პ).

პირობექნიკური სვეტი (ნახ. 6.35.ა) შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: 1 – პირობექნიკური თავი; 2 – თავის ამორტიზაციისა და მობრუნების კვანძი; 3 – შტანგა; 4 – ქურო; 5 – საქუსლე.


თავში შედიან: მიმმართველი ცილინდრი, სახვრეტელა დგუშით, ლულა ვაზნით, ჩამკეტი ქანჩი საფაზნეს ჩასაკეტად. შტანგა 3 წარმოადგენს სარტყამ-გამშვებ მექანიზმში მოთავსებულ მიღებას. გასროლა ხდება ქურო 4 დახმარებით, რომელიც დაკავშირებულია სარტყამ-გამშვები მექანიზმის საწევთან.

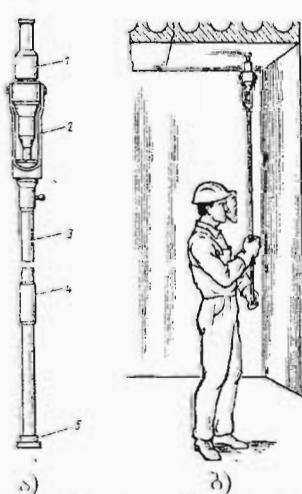

ნახ.6.35. პირობექნიკური სვეტი (ა) და მისი საშუალებით ჩახვრეტის გაკეთება გადახურვის ფილაში (ბ)

პიროტექნიკური სამართული გამოიყენება ბეტონისა და აგურის საფუძვლებზე დიუბელების ჩასარჭობად ელექტროგაუვანილობის, მცირე მასის ელექტროდანად გარებისა და ჩაეთობების დამაგრების მიზნით.

პიროტექნიკური სამართულის პრინციპული სქემა ნაჩვენებია ნახ.6.36-ზე.

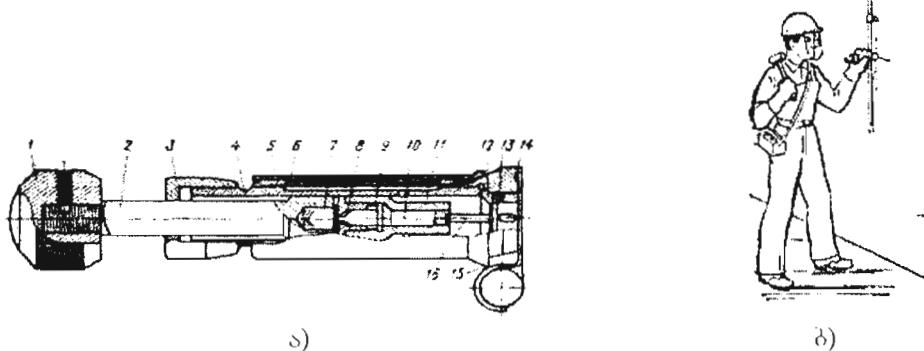


ნახ.6.36. პიროტექნიკური სამართული ՕДП-4-ის პრინციპული სქემა (ა) და ელექტრომონტაჟის შესრულება მისი საშუალებით (ბ)

იგი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: 1 – საბოლოო ქანჩი; 2 – დასამუხტი ჭოკი; 3 – ჩამკეტი ქანჩი; 4 – კორპუსი; 5 – გარსაცმი; 6 – მაყუჩი; 7 – ვაზნა; 8 – დგუშის ქანჩი; 9 – სარტყამის რეზინის საყელური; 10 – სარტყამი; 11 – დგუში; 12 – მილისი; 13 – ბურთული ფიქსაციონი; 14 – მილტება; 15 – ჩანგალი; 16 – დიუბელი.

სამართული მუშაობს სამშენებლო – სამოწმავო დამბაზის ანალოგიურად. ელექტრომონტაჟის შესრულება მისი საშუალებით ნაჩვენებია ნახ.6.36.ბ-ზე.

სექტორული მაკრატლები გამოიყენებიან სპილენისა და ალემინის ძარღვიანი კაბელებისა და გამტარების გადასაჭრელად (ნახ.6.37). მაკრატლები შედგებიან შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: ორი სექტორული – უძრავი 1 და მოძრავი 2 კილებიანი დანისაგან, ორი სახელურისაგან – მოძრავი 3 და უძრავი 4 და ორი საკვტელასაგან – მიმწოდი 5 და მაფიქსირებელი 6.

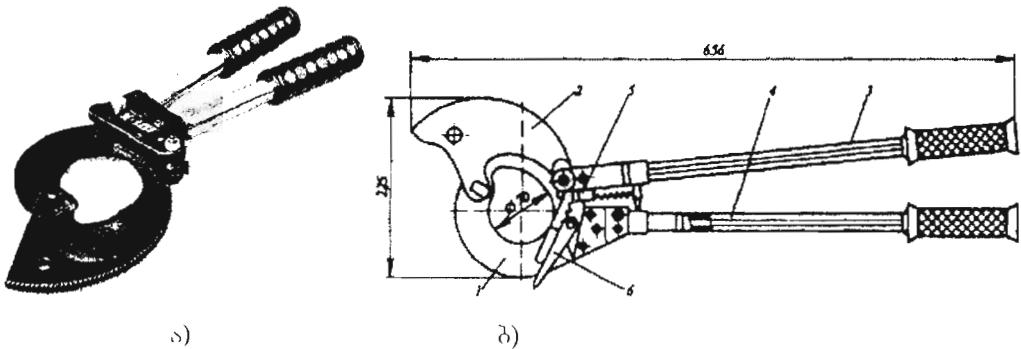

ნახ.6.37. სექტორული მაკრატლების ერთერთი სახე (ა) და მისი ძირითადი შემადგენელი ნაწილები (ბ)


საკონტროლო კითხვები:

- რას მოჰყავს მოქმედებაში პიროტექნიკური ინსტრუმენტები და მექანიზმები?
- რა ძირითადი ნაწილებისაგან შედგება სამოწმავო დამბაზა?

3. სად გამოიყენება პიროტექნიკური დარტყმითი სვეტი?
4. რისთვის გამოიყენება სექტორული მაკრატელი?


6.6. კაბელებისა და გამტარების ძარღვების დაბოლოებებისა და შეერთებისა- თვის გამოყენებული ინსტრუმენტები და სამარჯვები

კაბელებისა და გამტარების ძარღვების ბოლოებიდან იზოლაციის მოსახსნე-
ლად გამოიყენება სპეციალური მარტუხები, რომლის ერთერთი სახე მოცემულია
ნახ.6.38.ა-ზე, ხოლო მცირე განივალეთის ($1,5\text{--}10 \text{ mm}^2$) საღწევებისა და კაბელების
ძარღვების დაბოლოებების ბუნიკებთან შესაერთებლად გამოიყენება წნებ-მარტუხი
(ნახ.6.38.ბ).

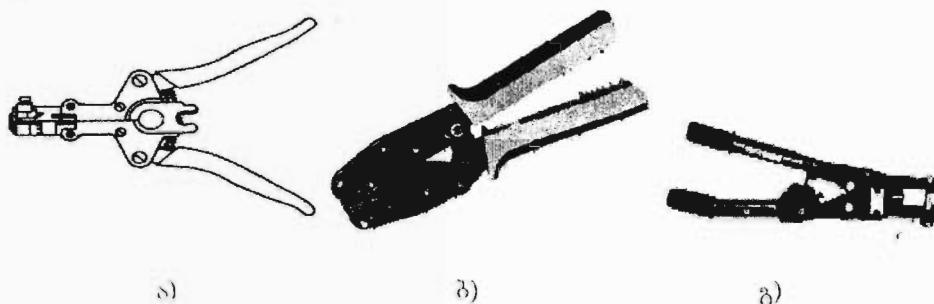

ნახ.6.38. იზოლაციის მოსახსნელი მარტუხი (ა) და წნებ-მარტუხი (ბ) და ხელის წნები (გ)

დაიმახსოვრეთ! დიდი განიველების ($16\text{--}240 \text{ mm}^2$) კაბელებისა და გამტარების
ძარღვების ბუნიკებთან შესაერთებლად გამოიყენება ხელის წნები (ნახ.6.38.გ) და
ხელის პიღრავლიკური წნები (ნახ.6.39.ა).

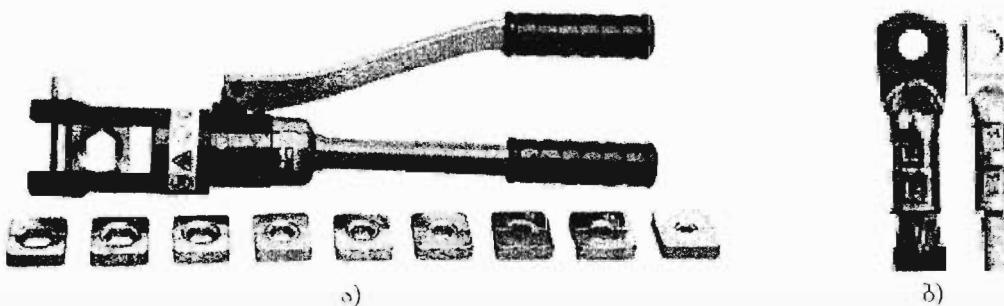

ნახ.6.39. ხელის პიღრავლიკური წნები პუანსონებთან და მატრიცებთან ერთად (ა) და ამ
ხელსაწყოთი კაბელების ძარღვებზე გაკეთებული დაბოლოება (ბ)

სხვადასხვა განივალეთის ძარღვებზე ბუნიკების გასაკეთებლად არჩევუნ შე-
საბამის პუანსონების და მატრიცას. დასაწნეხად წნებში ათავსებენ პუანსონების და მატ-
რიცას. მათში დებენ კაბელის ძარღვებზე წამოცმულ ბუნიკს და ხურავენ სარქველს.
ამის შემდეგ ტუმბოს სახელურს ამოძრავებენ მანამ, სანამ პუანსონის კინგი არ
შევა შეხებაში მატრიცასთან. შემდეგ ხენიან სარქველს, რის შედეგადაც დგუში

პუანსონთან ერთად ბრუნდება საწყის მდგომარეობაში, ხსნიან დაწესებილ ბუნიკს და შეერთებაც მზადაა (ნახ.6.39.ბ).


საკონტროლო კითხვები:

1. რომელი ხელსაწყო გამოიყენება კაბელებისა და გამტარების ძარღვების ბოლოებიდან იზოლაციის მოსახსნელად?
2. რას არჩევენ ხევადასხსვა განივცვეთის ძარღვებზე ბუნიკების გასაკეთებლად?

6.7. სიმაღლეზე ასაწევი და სამუშაო მოწყობილობები

სიმაღლეზე ასაწევად და სამუშაოდ გამოიყენება სხვადასხვა სახის მოწყობილობები: კიბე - ტრანსფორმა, კიბე - სადგომით, ამწე მაკრატელა აწევით, ტელესკოპური ამწე და სხვა.

კიბე ტრანსფორმა (ნახ.6.40.ა) არის უნიფერსალური დანიშნულების და შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც პწკალა ან მისადგმელი კიბე აგრეთვე როგორც სამუშაო ფიკარნაზი.

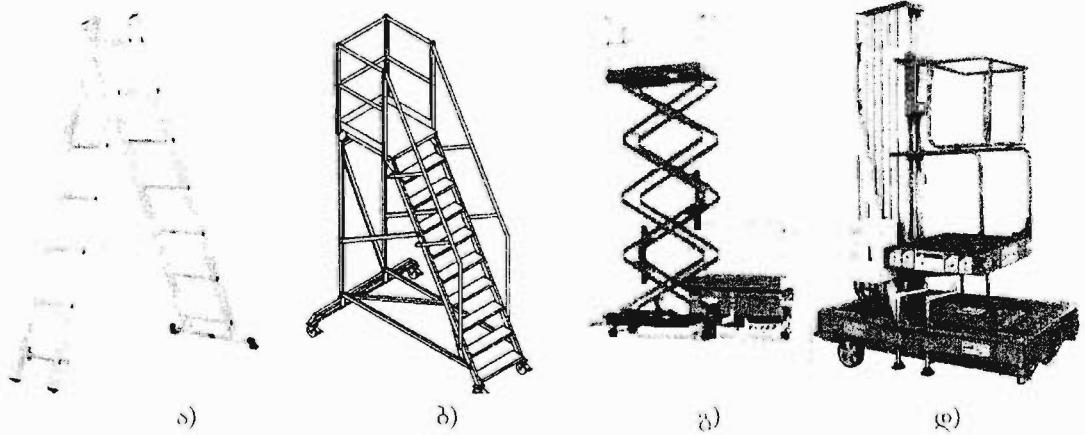

ნახ.6.40. კიბე - ტრანსფორმა (ა) და კიბე - სადგომით (ბ), ამწე მაკრატელა აწევით (გ) და ტელესკოპური ამწე (დ)

დიდი საიმედობით ხასიათდება გადასაადგილებელი კიბე-სადგომი (ნახ.6.40.ბ), რომლის გამოყენების სფერო შეუზღუდვია.

ამწე მაკრატელა აწევით (ნახ.6.40.გ) ამ ტიპის ამწეებს შეუძლიათ აწევა 4 პლან 18 მ-მდე. ამწე შედგება ელექტროძრავის, კალათის, პილრავლიკური დომკრატისა და ურიკისაგან. სამუშაო დასადგომი იწევა პილრავლიკური დომკრატით, ხელით (სახელურით) ან ელექტროძრავით, გადაადგილდება ხელით, ურიკის პლატფორმის მიზნებით.

ტელესკოპური ამწე (ნახ.6.40.დ) გამოიყენება ადამიანების ასაწევად 10 მ სიმაღლემდე საინჟინრო სისტემების მონტაჟის დროს. ისინი განსაკუთრებით მოსახერხებელია დიდი ფართობისა და მაღალი ჭრის მქონე შენობებში.

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ სიმაღლეზე ასაწევი და სამუშაო მოწყობილობები.
2. რა სიმაღლეზე შეუძლია აწევა ამწე მაკრატელას?
3. როდის არის მოსახურებელი ტელესკოპური ამწეს გამოყენება?

შეფასების ინდიკატორები:

ელექტრომზომი ხელსაწყოები:

- ელექტრული დენისა და ძაბვის გაზომვა;
- სიმძლავრის გაზომვა;
- ელექტრული წინადობის გაზომვა.

მანძილის, კუთხის, დრენისა და სხვა გეომეტრიული ზომების საზომი ინსტრუმენტები:

- ჰერანგენფარგლის, მიკრომეტრის, რულეტის, დასაკვეცი მეტრისა და სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება;
- კუთხის საზომის, შიგმზომებისა და საცეცების გამოყენება.

ელექტროსამონტაჟო კედლებზე, იატაკსა და ჭერზე მოსანიშნე მოწყობილობები:

- მონიშვნის სამუშაოების ინსტრუმენტების გამოყენება;
- ჰაბდონების დამზადება;
- სარტყები პიროტექნიკური სვეტის დამუხტვა და ჭერზი ხვრებების გავთოვა.

კაბელებისა და გამტარების ძარღვების დაბოლოებებისა და შეერთებისათვის გამოყენებული ინსტრუმენტები და სამარჯვები

- სუპერიული მაკრატლებისა და წნევ-მარწუხების გამოყენება;
- ხელის პილრაგლიკური წნევის გამოყენება.

სიმაღლეზე ასაწევი და სამუშაო მოწყობილობები

- კიბე ტრანსფორმის, ამწე მაკრატელასა და ტელესკოპური ამწეს გამოყენება.

**თავი VII. ბანათების გაშვანილობაში ბამოყვენებული სანათები, ამომრთველები, როზეფები, მანაჭილებელი კოლოცები და სხვა
გორეობილობები**

ამ თავში თქვენ გაეცნობით ელექტრული მოწყობილობების პირობით აღნიშვნებს ელექტრულ და არქიტექტურულ სქემებზე; თანამედროვე ელექტრული სანათების, ამომრთველების, როზეტების, გამანაწილებელი კოლოცებისა და ფარგბის კონსტრუქციას; ლუმინესცენციური და ენერგოდამზოგი ნათურების მოწყობილობასა და მუშაობის პრინციპებს; ელექტროსამონტაჟო მილებისა და საკაბელო არხებს; გამტარების სამონტაჟო სამარჯვებს; დისტანციურ შუქრეგულატორებს. განათებისა და მოძრაობის გადამწოდებს.

**7.1. ელექტრული მოწყობილობების პირობითი აღნიშვნები ელექტრულ
და არქიტექტურულ სქემებზე**

ელექტრული სქემა ეს არის ნახაზი, რომელზეც ნაჩვენებია ელექტრული წრედის ცალკეულ ელემენტებს შორის კავშირის გამარტივებული და თვალსაჩინო გამოსახულება, შესრულებული ელემენტების პირობითი გრაფიკული გამოსახულების გამოყენებით, რომელიც საშუალებას იძლევა გავიგოთ მოწყობილობის მოქმედების პრინციპი. სამშენებლო და მანქანათმშენებლობის ნახაზებისაგან განსხვავებით ელექტრული სქემები სრულდება მასშტაბის დაუცველად, ხოლო დანადგარების შემადგენელი ნაწილების სივრცითი განლაგება არ გაითვალისწინება ან გაითვალისწინება მიახლოებით.

შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი ელექტრული წრედი შედგება ენერგიის წარმოებისა და მომხმარებლებისაგან. გარდა ამისა ელექტრულ წრედში შედიან აპარატები მთლიანად წრედის ან ცალკეული ელემენტების და მომხმარებლების ჩართვა-გამორთვისათვის, საზომი ხელსაწყოები, დაცვის მოწყობილობები და სხვა აპარატები.

ელექტრულ სქემაზე მოწყობილობის ელემენტების გრაფიკულ აღნიშვნებსა და მათ შემავრცელებელ ხაზებს განალიგებენ ისეთნაირად, რომ უსრუნველყონ ნათელი წარმოდგენა ნაკეთობის სტრუქტურაზე და მისი შემადგენელი ნაწილების ურთიერთმოქმედებაზე.

მოწყობილობაში შემავალი ელემენტების სახეების მიხედვით არხებობს კინკმატიკური, ჰიდრაულიკური, პნევმატიკური, ელექტრული და სხვა სახის სქემები. ჩვენთვის სინტერესობა ელექტრული და ნაწილობრივ პნევმატიკური სქემები.

დაიმახსოვრეთ! თავისი დანიშნულების მიხედვით ელექტრული სქემები იქმნება შემდეგ სახეებად: სტრუქტურული, ფუნქციონალური, პრინციპული. შეერთების, ჩართვის, საერთო და განლაგებისა.

ჩვენთვის უკელაზე უფრო საინტერესო პრინციპული ელექტრული სქემები.


პრინციპული სქემები გამოიყენება საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის შემუშავებისა დროს. მათზე მოყვანილია უკელაზე უკელაზე და ამ ელემენტებს შორის

კავშირი, ისინი ქმნიან დეტალურ წარმოდგენას მოწყობილობის მოქმედების პრინციპის შესახებ.

პრინციპული სქემა პირველადი სამუშაო დოკუმენტია, რომლის საფუძველზე სრულდება სამონტაჟო სქემები. პრინციპულ სქემაში დაშვებული შეცდომა გარდაუვალად გამეორდება ყველა შემდგომ დოკუმენტში, ამიტომ პრინციპულ სქემასთან მუშაობა მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას.

ელექტრული სქემაზე პირობითი გრაფიკული აღნიშვნები განსაზღვრულია სახელმწიფო სტანდარტით. ელექტრულ სქემაზე ყველაზე უფრო გავრცელებული პირობითი აღნიშვნები მოცემულია დანართში.

ელექტრული დანაღვარების პირობითი გრაფიკული აღნიშვნების გამოყენება არქიტექტურულ სქემაზე განვიხილოთ ნახ.7.1-ზე მოცემული სქემით, რომელშიც გეგმა შესრულებულია შენობის ნაწილისათვის.

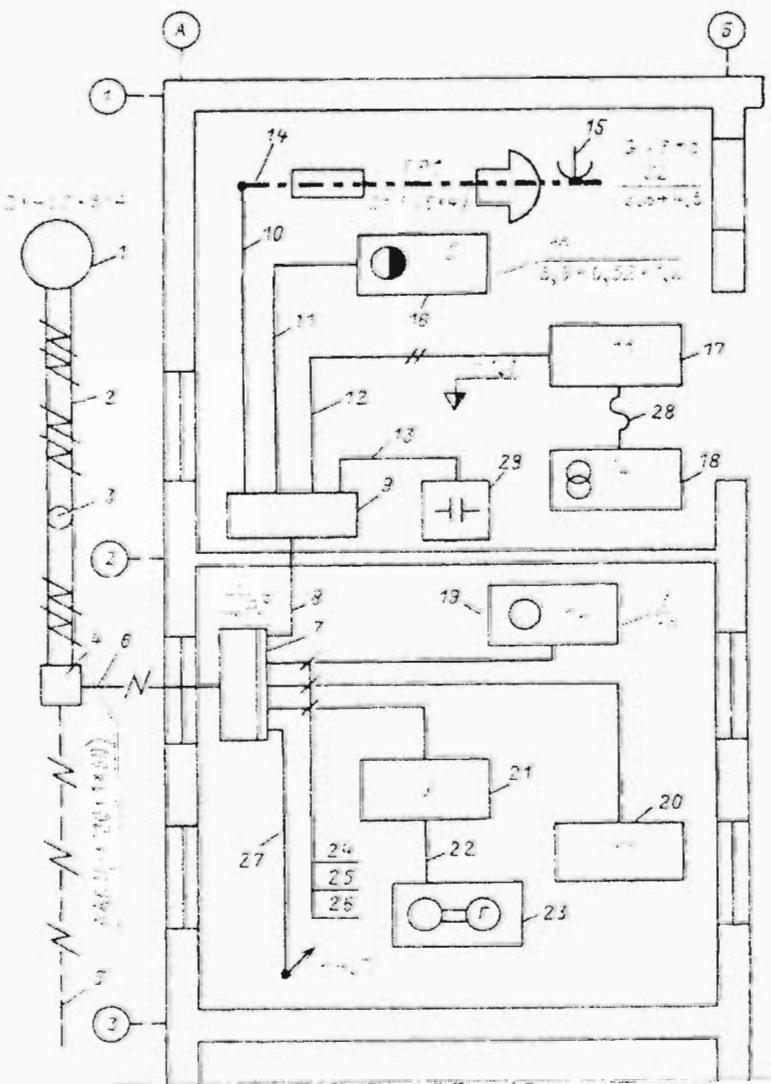

ნახ.7.1. ელექტროდანადგარების პირობითი აღნიშვნების გამოყენების ნიმუში ძალური ქსელის გვერდზე

ტრანსფორმატორული ქვესადგურიდან 1 მოდის კაბელის გვირაბი 2, ლუკით 3 და ჭით 4. ჭიდან გადის ორი ტრანზეა: არსებული 5 (შტრიხის ხაზები) და ახალი 6 ტრანზეა.

ამ ტრანზეაში გატარებულია ერთი კაბელი AAB (13x120+1x50). კაბელის შარკა AAB, ძარღვების რიცხვი – ოთხი, სამი მათგანი 120 მმ² კვეთით და ერთი – 50 მმ².

კაბელი კვებავს ცალმხრივი მომსახურების გამანაწილებელ ფარს 7. მისი ნომერი გეგმის მიხედვით არის 5 (მრიცხველი), ხოლო მნიშვნელი – მარკირება შ.რ.3.

ფარიდან გადის 5 ხაზი: ხაზი 8 – გამანაწილებელ პუნქტ 9-სთან; ხაზი 24 – ელექტროძრავიან მოწყობილობა 19-თან. ტექნოლოგიური გეგმის სპეციფიკაციით მას მინიჭებული აქვს ნომერი 14 (წარწერა მოწყობილობის შიგნით), სადაც აწერია: ნომერი (3), ელექტროდანადგარის სპეციფიკაციით (მრიცხველი) და ნომინალური სიმძლავრე 16 კვტ (მნიშვნელი). ხაზი 25 – მოწყობილობა 20-თან. ტექნოლოგიური გეგმის სპეციფიკაციაში მას მინიჭებული აქვს ნომერი 17, სადაც მოცემულია გაშიფვრა. ამ შემთხვევაში ეს არის წინაღობის ელექტროდუმელი სიმძლავრით 23 კვტ. ხაზი 26 – მოწყობილობა 21-თან. გეგმის სპეციფიკაციაში მისი ნომერია 9 – ეს არის ავტოტრანსფორმატორი. მისგან ხაზი 22-ით კვებას იღებს ძრავა გენერატორი 23. იმისათვის, რომ გავიგოთ რას წარმოადგენს ხაზი 22, უნდა მივმართოთ საკაბელო უურნალს, სადაც ჩათქმამია, რომ ხაზი შესრულებულია АПР მარკის სამი სადენით, რომლებიც გაყვანილია იატაკში 1/2" დიამეტრის მილში. ხაზი 27 მიდის ზემოთ ნიშნულ +4.75-ზე.

გამანაწილებელ ფარ 9-ს მიერთებულია: ხაზი 10, რომელიც კვებავს სამ ტროდების TP1 14, რომელიც შესრულებულია სამი (3) ფოლადის ზოლისაგან 25X4 მმ; ტროდების ხაზთან გამოსახულია G=3T.c. ტვირთამწეობის ამწის დენის მომხსნელი 15; ამწის ნომერი გეგმით 32. ამწეს აქვს 2.8 და 4.5 სიმძლავრის ორი ძრავა. ერთი ემსახურება ამწის გადაადგილებას, მეორე – კაუჭის აწევა-დაწევას. დენის მიმღბის აღნიშვნა აღებულია სქემების სტანდარტიდან, რადგანაც არჭიტერულ სქემებზე სადენებისა და ელექტროდანადგარების აღნიშვნის სტანდარტში ასეთი აღნიშვნა არ არის.

ხაზი 11 კვებავს მრავალძრავიან ამძრავს 16. მისი ნომერი ტექნოლოგიური გეგმით არის 5.

5. ელექტროდანადგარის სპეციფიკაციით მისი ნომერია 10 (მრიცხველი) და შედგება სამი ძრავისაგან, სიმძლავრეებით: 5,8; 0,52; 1,2 კვტ (მნიშვნელი).

ამ მაგალითში ცალ-ცალკეა მითითებული ძრავების სიმძლავრეები, მაგრამ ხანდახან გეგმაზე მხოლოდ სიმძლავრეთა ჯამია ჩასვენები, ანუ ამ შემთხვევაში $5,8+0,52+1,2=7,52$ კვტ.

ორსადენიანი ხაზი 12 მიერთებულია მოწყობილობას 17 ჩამრაზით და მცველით, რომლისგანაც გამოდის მოქნილი კაბელი 28 შემდეგებულ ტრანსფორმატორთან 18. ხაზი 13 მიდის კონდენსატორულ ბაზარებისთან 29.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს ელექტრული სქემა?

- ჩამოთვალეთ ელექტრული სქემის სახეები.
- როდის გამოიყენება პრინციპული ელექტრული სქემები?

7.2. ელექტრული სანათების, ამომრთველების, როზეტების, მანაწილებელი კოლოფებისა და სხვა მოწყობილობების კონსტრუქცია


თანამედროვე საცხოვრებელი სახლი წარმოუდგენელია სანათი
მოწყობილობის გარეშე.

სანათები წარმოადგენს განათებისათვის გამოყენებულ მოწყობილობას,
რომლებშიც სინათლის წყაროს სინათლის ნაკადი სივრცეში გადანაწილდება
მოთხოვნილი სახით.

დაიმახსოვრეთ! სანათი მოწყობილობები იყოფა სამ კლასად: სანათები,
პროექტორები და პროექტორები.


სანათები და პროექტორები გამოიყენება შენობის შიგა და გარე განათებისა-
თვის. ჩვეულებრივ სანათები გამოიყენება ისეთი ზედაპირებისა და საგნების
განათებისათვის, რომლებიც მისგან საქმიან ახლოს მდებარეობენ. სანათების
არჩევისას პირველ რიგში, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შენობის დანიშნულება
და ინტერიერის საერთო ტენდენცია. ინტერიერის გაფორმების ძირითად შტრიხს
წარმოადგენს განათება, სადაც ხაზგასმული უნდა იყოს ოთახის ინდივიდუალობა.
საქმიანი განწყობა მისაღებ ოთახში, საბინებლის ნაზი აურა, სასტუმროებში
სიმშვიდე მოითხოვს განათების განსაზღვრულ სტილს. განათება შენობის
დიზაინის განუყოფელი ნაწილია.

არსებობს სხვადასხვაგარი კონსტრუქციის სანათები, რომლებიც ერთმანეთი-
საგან განსხვავდებიან შექმნილი მახასიათებლებით. ისინი იყოფიან ნაოურების
ტიპის, ფორმის, დაცვის ხარისხისა და სხვათა მიხედვით. შაგალითად, ჩახ.7.2-ზე
მოცემულია სხვადასხვა ტიპის როგორც ჩასაშენებელი, ასევე ჭერსა და კედელზე
დასამაგრებელი. წერტილოვანი სანათები, რომლებიც იძლევიან წერტილოვან
მიმართულ სინათლეს და ფართოდ გამოიყენება ინტერიერებში ცალკეული
ელემენტების განათებისათვის.

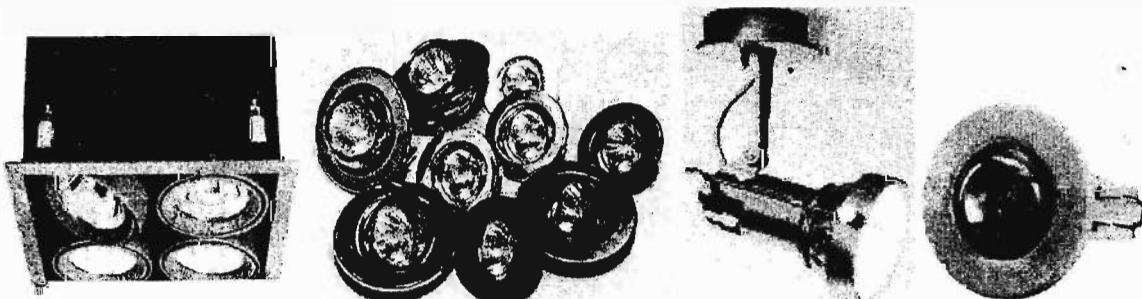

ჩახ.7.2 წერტილოვანი სანათები

დარბაზებისა და ოთახების დეკორატიული და ესთეტიური განათებისათვის ფართოდ გამოიყენება ჭაღები, ბრები, ტორშერები, მაგიდის ნათურები, დამის ნათურები და სხვა (ნახ.7.3).

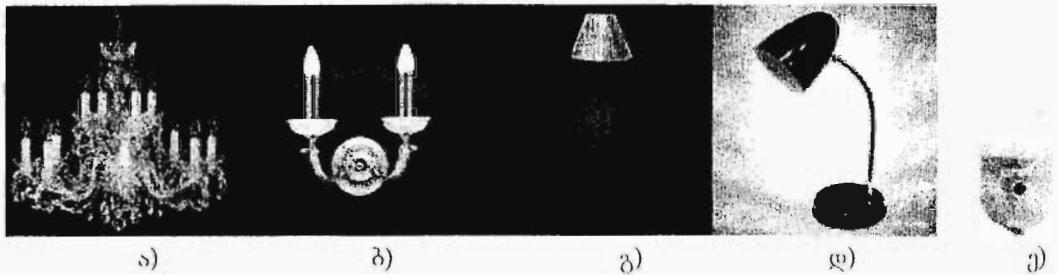


ნახ.7.3. ჭაღი (ა), ბრა (ბ), ტორშერი (გ), მაგიდის ნათურა (დ) და დამის ნათურა (ე)

დაიმახსოვრეთ! სანათი მოწყობილობის ძირითადი ელექტრიზა სინათლის წაყრო. საცხოვრებელ სახლებში, წარმოუბა-დაწესებულებებში, ოფისებსა და სხვაგან სინათლის წყაროდ გამოიყენება: ა) ვარვარების ნათურა; ბ) დაბალი წნევის ლუმინესცენციური ნათურა; გ) ენერგოდამზადები, რომელთა შროის მნიშვნელოვან აღვილს იკავებენ შუქლიოდერი ნათურები.

ვარვარების ნათურა ერთ-ერთი უველავე მასიურად წარმოებული ნაკეთობაა. მანში სინათლის წყაროს წარმოადგენს დენის გავლის შედეგად სითეთრცმილე გავარვარებული ლითონის ძაფი.

ტიპიური საყოფაცხოვრებო და საერთო დანიშნულების ვარვარების ნათურა (ნახ.7.4.ა) შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: მინის კოლბა 1, რომლიდანაც ამოტუმბულია ჰაერი და აესებულია ინერტული აირით; ვოლფრამის ძაფი 2; კამტი 3; ელექტროდები 4; ცოკოლის ხრახნი 5 და ცოკოლის ცენტრალური ნაწილი 6.

თავისი დანიშნულების მიხედვით ვარვარების ხათურები არსებობს: საერთო დანიშნულების, შიგა ამრეკლით, ვიტრინის, ქუჩის განათების, ავტომობილის ფარების, ჯიბის ფარნის და სხვა.

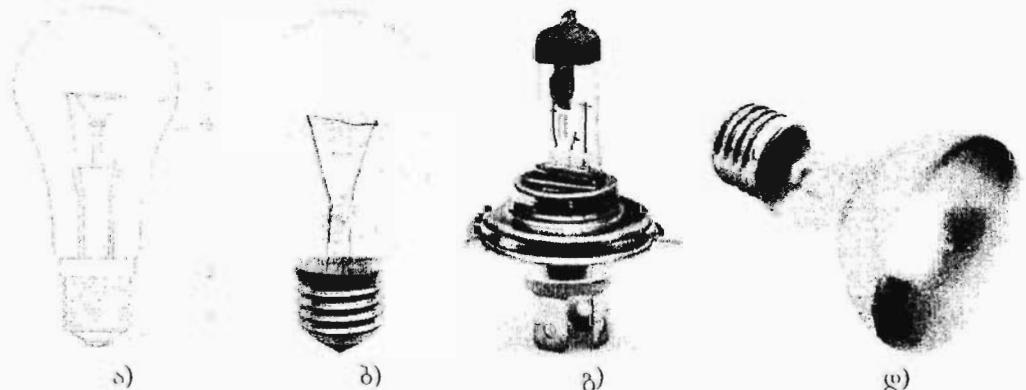

ნახ.7.4. ვარვარების ნათურის შემადგენელი ნაწილები (ა), საერთო სარგებლობის (ბ), ავტომანქანის (გ) და შიგა ამრეკლიანი (დ) ნათურები


სინათლის გამომასხივებული ვოლფრამის ძაფი ვარვარდება ელექტროდენით $2500-2700^{\circ}\text{C}$ -ზღვე (ვოლფრამის დნობის ტემპერატურაა დაახლოებით 3400°C). რაც

იწვევს მის თანდათან აორთქლებასა და დათხელებას, აგრეთვე გამოსხივების შემცირებას და გადაწვას. ნათურის კოლბის შევსება შეიძლება სითბოს მცირებამტარი ინერტული აირებით (არგონი, კრიპტონი, ქსენონი). ასეთ ნათურებს აირსავს ეწოდებათ. გამოიყენება აგრეთვე ვაკუუმური ნათურები, რომლებიდანაც ამოტუმბულია პაერი.

ვარგარების ნათურების ღირსებაა მათი მოწყობის სიმარტივე, მოხმარების მოხერხებულობა, შედარებით დაბალი ღირებულება და მცირე საწყისი ხარჯი, ხოლო მისი ნაკლია სინათლის მცირე გაცემა.

აირგანმუხტებების ნათურები. აირგანმუხტებების ნათურებში აირში ან ლითონის ორთქლში დენის გავლის დროს ელექტროენერგია გარდაიქმნება სინათლედ. სინათლის გამოსხივების ფერი დამოკიდებულია აირის გვარობაზე, წნევაზე, ლუმინოფორზე. აირგანმუხტებების ნათურები აგსებულია ინერტული აირებით (არგონი, ნეონი, კრიპტონი ან ქსენონი), აგრეთვე ვერცხლისწყლის ან ნატრიუმის ორთქლით.

ვერცხლისწყლიანი ნათურები (ნახ.7.5) შედგებიან შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: მინის კოლბა 1, რომელიც დაფარულია ლუმინოფორით; მუშა ელექტროდები 2 და 5; დენგამტარი დგარი 3; რკალური განმუხტების კვარცის მილი 4, რომელიც აგსებულია არგონით ან ვერცხლისწყლის ორთქლით; გამშვები ელექტროდი 6; რკალური განმუხტების მილის საყრდენი ტრავერსები 7; გამშვირეობაზები 8; საყრდენი ელემენტები 9; შიგა ლუმინოფორის საფარი 10.

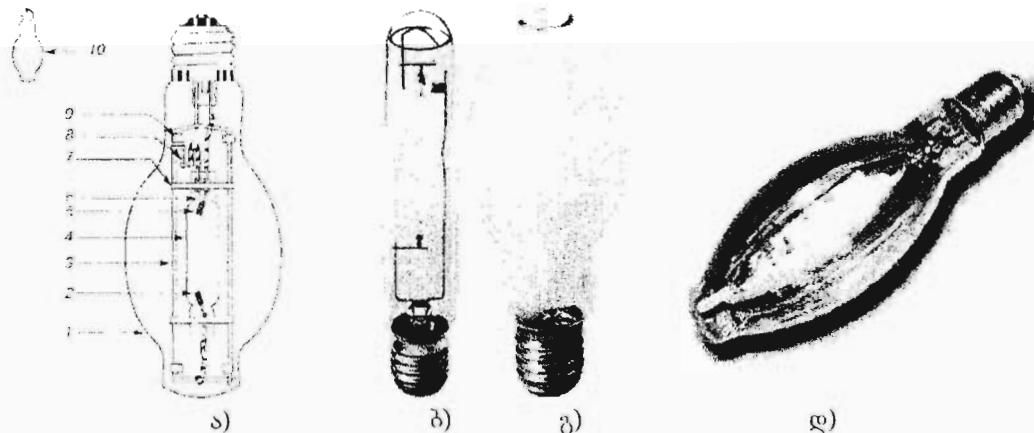

ნახ.7.5. ვერცხლისწყლიანი ნათურის შემადგენელი ნაწილები (ა) და მისი სხვადასხვა სახე (ბ, გ, დ)

ამ ტიპის ნათურები გამოირჩევიან სინათლის მაღალი მქანეობით, კომპაქტურობით, მუშაობის ხანგრძლივობით. მათი უარყოფითი თვისებებია: ნათურისა და დამხმარე მოწყობილობების მაღალი ღირებულება, მოლურჯო-მომწვანო ელფერი, ნელი განმეორებითი გაშვება.


ვარგარა და აირგანმუხტებების ნათურების სანათების არმატურა შედგება კორპუსისაგან, რომელზეც დამაგრებულია მასრა. დახურული ჩამოსაკიდი სანათების არმატურის კორპუსს გაჭუჭყიანებისა და მექანიკური დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით ქვემოდან დამაგრებული აქვს დამკავი მინა, ხოლო ზემოდან – უკრი საყრდენ კონსტრუქციაზე ჩამოსაკიდებლად

ლუმინესცენციური ნათურები. ლუმინესცენციური ნათურები (ნახ.7.6) არის პირველი აირგანმშეტული ნათურები, რომელშიც სინათლე გამოსხივდება ძირითადად ლუმინოფორით, რომელიც თავის შერიც ანათებს განმუხტვის ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედებით.

დაიმახსოვრეთ! ლუმინესცენციური ნათურის სინათლის გაცემა რამდენჯერმე, ხოლო მუშაობის ხანგრძლივობა 20-ჯერ აღემატება გარგარების ნათურისას.

სინათლის მაღალი გაცემის, გამოსხივების კარგი სპექტრალური შემადგენლობისა და ხანგრძლივი სამსახურის გამო იგი გამოიყენება საერთო განათების მიზნით.

ლუმინესცენციური ნათურის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია: პერმეტულად დახურული მინის მილი 1, რომლის შიდა ჟელაპირი დაფარულია ლუმინოფორის თანაბარი ფენით. მილიდან ამოტუმბულია პაერი და მასში შეუვანილია ცოტაოდენი სუფთა არგონი და ვერცხლისწყლის დოზირებული წვეთი; ვოლფრამის სპირალური ძაფი 2, რომელიც დაფარულია ტუტემიჭის მეტალების ოქსიდებით (სტრონციუმი, ბარიუმი, კალციუმი), რაც ხელს უწყობს ელექტრონების უფრო ინტენსიურ გამოსხივებას; ცოკოლი 3; მანქვალები 4 და მაიზოლირებელი საფეხი 5.

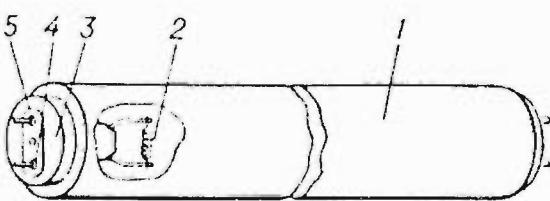

ა)



ბ)


ნახ.7.6. ვერცხლისწყლიანი ლუმინესცენციური ნათურა ჭრილში (ა) და მისი სახეები

დაიმახსოვრეთ! გარგარების ნათურისაგან განხხავებით ლუმინესცენციური ნათურა არ შეიძლება პირდაპირ ჩაირთოს ელექტრულ წრედში.

ამის მიზეზი ორია: 1) ლუმინესცენციურ ნათურაში რეალის ასანთქად საჭიროა ელექტროდების წინასწარი გახურება და მაღალი ძაბვის იმპულსი; 2) ლუმინესცენციურ ნათურას აქვთ უარყოფითი დიფერენციალური წინაღობა და ნათურის ანთების შემდეგ მასში დენი მრავალჯერ იზრდება. თუ დენი არ შეიზღუდა ნათურა მწყობრიდან გამოვა.

ამ პრობლემების გადასაწყვეტად გამოიყენება სპეციალური მოწყობილობები - ბალასტები. დღიუსათვის კველაზე უფრო გამოყენებულია ელექტრომაგნიტური ბალასტი ნეონის სტარტერითა და სხვადასხვა სახის ელექტრონული ბალასტები.

ელექტრომაგნიტური ბალასტი წარმოადგენს ელექტრომაგნიტურ დროსეულს (ნახ.7.7ა), რომელიც ნათურასთან ირთვება მიმდევრობით. ნათურასთან პარალელურად ირთვება სტარტერი (ნახ.7.7. ბ), რომელიც შედგება ბიმეტალურ ელექტროდებიანი ნეონის ნათურისა და კონდენსატორისაგან.

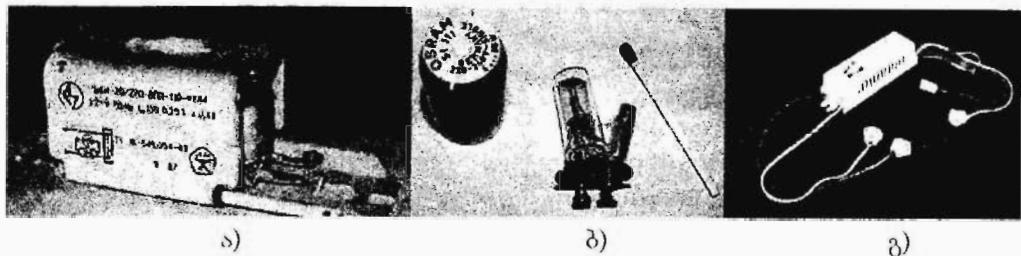


ნახ.7.7. ელექტრომაგნიტური დროსელი (ა), სტარტერი (ბ) და ელექტრონული დროსელი (გ)

დროსელი თვითიძუქციით ქმნის გამშვებ იმპულსს, თუმცა ასევე ზღუდავს ნათურაში გამავალ დენს. მისი დადებითი მხარეა კონსტრუქციის სიმარტივე. ამავე დროს გააჩნია უარყოფითი მხარეებიც: ნათურის ხანგრძლივი გაშვება, ნათრების მუშაობის მცირე ვალა, ელეტრონულ სქემებთან შედარებით მეტი მოხმარებული ენერგია, ნათურის ციმციმი, რის გამოც ისინი არ გამოიყენებიან მანქანა-დანადგარების მოძრავი ნაწილების განათებისათვის.

ელექტრონული ბალასტი (ნახ.7.7.გ) ნათურის ელექტროდებზე აწოდებს 20–60 კჟ სიხშირის ძაბვას, რის შედეგადაც ნათურების ციმციმი თვალისათვის შეუმნიერებელი რჩება.

დროსელიანი ლუმინესცენციური ნათურის ქსელში ჩართვის სქემა. მოცემულია ნახ.7.8-ზე.

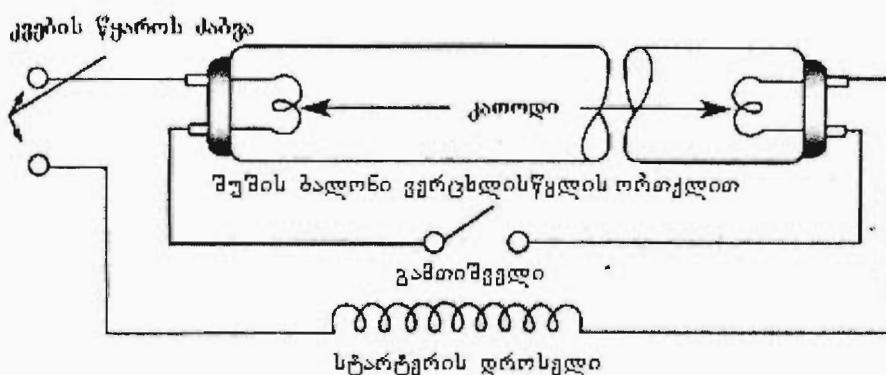

ნახ.7.8. დროსელიანი ლუმინესცენციური ნათურის ელექტრულ წრედში ჩართვის სქემა


გაშვების დროს დენი გადის ნათურის ელექტროდებში და აცხელებს ვოლფრამის ბისპირალურ ძაფს $800\text{--}900^{\circ}\text{C}$ -მდე, რომელიც იწყებს მიღმი ელექტრონების ინტენსიურად გამოსხივებას. მიღმი ტემპერატურა იწევს მაღლა, რაც ქმნის ნათურის „ანთუბის“ ხელშემწყობ პირობებს. სტარტერში განმუხტვა ქრება, ტემპერატურა ეცემა, მოძრავი ბიმეტალის ელექტროდი გრილდება და თიშვეს ნათურის ელექტროწრედს. გათიშვისას დროსელის გრაგნილში წარმოიქმნება მომატებული ძაბვის იმპულსი, რაც იწვევს რკალურ განმუხტვას ნათურაში და მის ანთუბას.

ვერცხლისწყლის ორთქლში ელექტროგანმუხტვა ლუმინოფორთან ერთად იძლევა პრაქტიკულად ხებისმიერი შეფერილობის გამოსხივების მიღების საშუალებას.

დაიმახსოვრეთ! არსებობს ხუთი ძირითადი შეფერილობის ნათურა: დღის განათების; გაუმჯობესებული შეფერილობის; ცივი თეთრი ფერის; თეთრი ფერის; თბილი თეთრი ფერის.

ყველაზე დიდი სინათლის გაცემა შეუძლია თეთრი ფერის ნათურებს (47-დან 75 ლმ/ვტ-მდე), ცოტა უფრო ნაკლები – დღის განათების, ცივი თეთრი ფერის, თბილი თეთრი ფერის და ყველაზე დაბალი – გაუმჯობესებული შეფერილობის დღის განათების ნათურებს.

ლუმინესცენციური ნათურების არმატურა წარმოადგენს მეტალის ან პლასტიმასის კორპუსს, რომელშიც ჩამონტაჟებულია გამჭვებ-მარეგულირებელი მოწყობილობები, ნათურისა და სტარტერის დამჭერები, შემაერთებული სადენები. სანათი ელექტროქსელთან ერთდება სპეციალური მოჭერების საშუალებით. არმატურის კორპუსთან ხვეულებრივ მიმაგრებულია ამრეკლი, რომელსაც სანათის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ფარავს მაუკრანირებელი მესერი, დამცავი მინა ან გამბნევი.

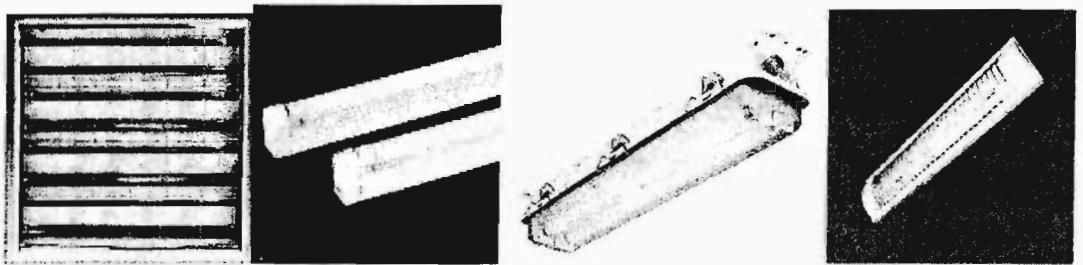

ნახ.7.9. ლუმინესცენციური ნათურების არმატურები

საკონტროლო კითხვები:


1. რამდენ კლასად იყოფა სანათი მოწყობილობები?
2. სად გამოიყენება ჭაღები?
3. რა არის სანათი მოწყობილობის ძირითადი ელემენტი?
4. ჩამოთვალეთ ლუმინესცენციური ნათურების ძირითადი შემადგენელი ნაწილები.
5. რას წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ბალასტი?

7.3. ენერგოდამზოგი ნათურები

უკანასკნელ ხანებში ვარვარა ნათურების შემცვლელად გამოიყენება დღეისათვის უფრო აქტუალური, უახლესი ტექნოლოგიის პროდუქტი – ენერგოდამზოგი ნათურები. ისინი ხასიათდებიან თანამედროვე დიზაინით, საიმედობითა და ექონომიურობით; არ მოითხოვენ განსაკუთრებულ ელექტრულ არმატურას. ისინი ისრაენებიან წევულებრივ, ვარვარა ნათურების მასებში; იძლევიან თანაბარ, თვალისათვის კომფორტულ სანათლეს და პრაქტიკულად არ მოიხმარენ ელექტროენერგიას.

ენერგოდამზოგი ნათურების მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი.

ენერგოდამზოგი ნათურა (ნახ.7.10) წარმოადგენს ცილინდრული ფორმის მილ-

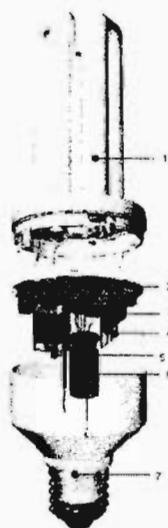


ნახ.7.10. ენერგოდამზოგი ნათურის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები

ლია სოგიერთი მათგანი.

კოლბას, რომლის ზედაპირი დაფარულია ლუმინოფორით. ნათურის ბოლოებზე მიღწილულია კონტაქტები. გამოსხივების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ლუმინოფორი, რომელიც გამოასხივებს ელექტრული განმუხტვის შედეგად წარმოშობილი ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედების გამო. მისი ძირითადი ელემენტებია: 1. ლუმინოფორით დაფარული მილი-კოლბა; 2. დადებითი ტემპერატურული კოეფიციენტის მქონე ორმორეზისტორი მყისიერი გაშვებისათვის; 3. რადიოსიგნალების დამხმობი მოწყობილობა; 4. გადამრთველი ტრანზისტორი; 5. ნათურის დენის სტაბილიზატორი; 6. კონდენსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს ციმციმის გარეშე მუშაობას; 7. ცოკოლი.

თავისი ფორმის მიხედვით ენერგოდამზოგი ნათურები სხვადასხვაგვარია. ნახ.7.11-ზე მოცემულია სოგიერთი მათგანი.

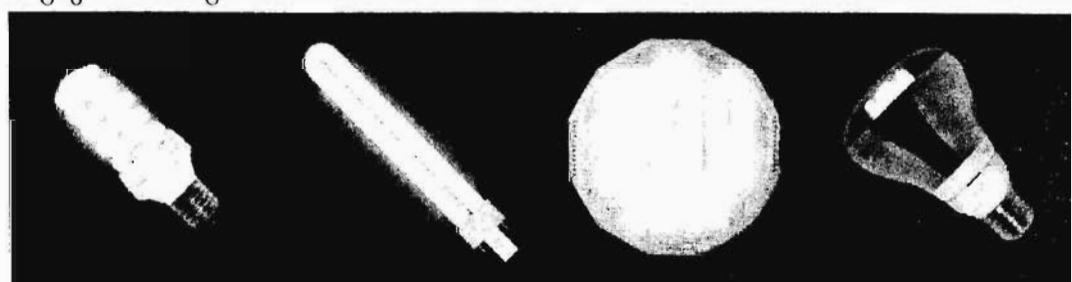

ნახ.7.11. ენერგოდამზოგი ნათურები: а- სპირალური; б- სწორხაზოვანი; გ- მრგვალი; დ - ნათურა - რეფლექტორი

ენერგოდამზოგი ნათურების ძირითადი მახასიათებლები:

სინათლის გაცემა – ენერგოდაზოგვის თვალსაზრისით წარმოადგენს სინათლის წყაროს ეფექტურობის ძირითად პარამეტრს. ის გვიჩვენებს რა რაოდენობის სინათლეს გამოიმუშავებს ესა თუ ის ნათურა თითოეულ ვატ დახარჯულ ელექტროენერგიაზე. მისი ერთეულია ლმ/ვტ.

დაიმახსოვრეთ! მაქსიმალურად შესაძლო სინათლის გაცემა ენერგოდამზოგი ნათურისათვის შეადგენს 683 ლმ/ვტ; კარვარა ნათურისათვის – 10–15 ლმ/ვტ; ლუმინესცენციური ნათურისათვის – 50–80 ლმ/ვტ.

საექსპლუატაციო მახასიათებლები – სხვადასხვა ტიპის ნათურების ეფექტურობის მნიშვნელოვანი პარამეტრებია: მუშაობის საშუალო ხანგრძლივობა, ჩართვის სიჩქარე, საგარანტიო ჩართვის რიცხვი, კონსტრუქციის შესრულების განსაკუთრებულობა (გამოყენებული არმატურა, არდასაშლელი/დასაშლელი კონსტრუქ-

ცია, სხვადასხვა მასრების მიმართ თავსებადობა, გაბარიტი და დიზაინი). ამ მახასიათებლებზეა დამოკიდებული ექსპლუატაციის ხარჯები, რომელიც გასაყიდ ფასთან ერთად ქმნიან ნათურის რენტაბელობის დონეს.


ენერგოდამზოგი ნათურების უპირატესობანი:

- უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობა 8000–10000 სთ;
- მოიხმარს 5-ჯერ ნაკლებ ელექტროენერგიას ვიდრე ვარვარების ნათურა;
- ქმნის სიმყუდროვეს; გამოყოფს მნიშვნელოვნად მცირე სითბოს ვიდრე ვარვარების ნათურა.
- ნათურების ოპტიმალური სიხშირის გამო იძლევა ძალიან კომფორტულ ნათებას თვალისათვის;
- უცებ არ ხვდება თვალში. მდორე გაშვების სისტემა თანდათანობით ზრდის სინათლის ინტენსივობას;
- იდეალურად ერწყმება ნებისმიერ ინტერიერს, რაღაც ენერგოდამზოგი ნათურის მოდელები უამრავია;
- ჰააჩნია უწყვეტი ხანგრძლივი მუშაობის უნარი;
- არ ტკირთავს ელექტრულ წრედს. რის გამოც მათი დახმარებით შესაძლებელია გაიზარდოს განათების დონე ელექტრული წრედის დამატებითი დატვირთვის გარეშე.

შუქლიოდები წარმოადგენს ნახევარგამტარ ხელსაწყოს, რომელიც მასში დგნის გავლის დროს გამოასხივებს არაკომერენტულ სინათლეს. მისი ფერთა მახასიათებლები დამოკიდებულია მასში გამოყენებული ნახევარგამტარის ქიმიურ შემადგენლობაზე.

დაიმახსოვრეთ! შუქლიოდებით განათება ერთერთი პერსონალის მიმართულებაა ხელოვნური განათების ტექნიკური მიზანის თანამდებობის მიზანის დაგრილი განათებაში, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია შუქლიოდების ტექნიკური უკონფიდენციალურობის უზრუნველყოფით.

ხელოვნური განათებისათვის დამუშავებულია ე.წ. ზესიკაშვაშის მქონე შუქლიოდები. ნახ.7.12.ა-ზე მოცემულია სხვადასხვა ტიპის შუქლიოდების საერთო სახე.

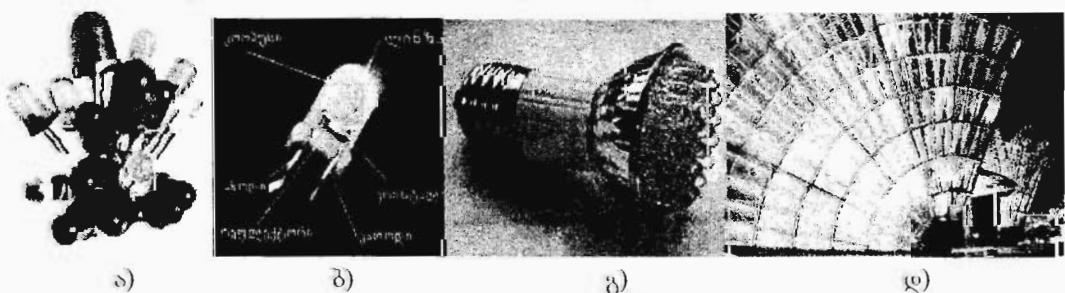

ნახ.7.12. შუქლიოდების საერთო სახე (ა), შემადგენელი ნაწილები (ბ), შუქლიოდური ნათურა (გ) და გამოყენება სარეკლამო საქმეში (დ)

შუქლიოდები გამოიყენებიან: ქუჩის, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო განათებაში; ინდიკატორებიდ, როგორც ცალკეული შუქლიოდების, ასევე ციფრული და ასოით-ციფრული ტაბლოების სახით; შუქლიოდების მასივები გამოიყენება ქუჩის დიდ ეკრანებსა და მორბენალ სტრიქონებში; მძლავრი შუქლიოდები გამოიყენება ფანრებსა და შუქლარნებში; საგზაო ნიშნებში და სხვა.

უპირატესი თვისებები: ჩვეულებრივ ვარგარების ნათურებთან შედარებით შუქლიოდებს გააჩნიათ მრავალი უპირატესობა: 1) ვარგარების ნათურებთან შედარებით ეკონომიურად მოიხმარენ ულექტროენერგიას. მათი სინათლის გაცემა შეადგენს 132 ლუმენი/ვატზე, ნატრიუმის აირგანმუხტების ნათურებისა – 150 ლმ/ვტ, ვარგარების ნათურებისა – 15 ლმ/ვტ, ლუმინესცენციური ნათურებისა – 100 ლმ/ვტ; 2) მუშაობის ხანგრძლივობა 30-ჯერ აღემატება ვარგარების ნათურისას, მაგრამ ხანგრძლივი მუშაობით ან ცუდი გაციების შემთხვევაში თანდათანობით ეცემა სიკაშკაშე; 3) შუქლულტრების გარეშე იძლევა სხვადასხვა სპექტრალური მახასიათებლების მიღების შესაძლებლობას; 4) გამოყენების უსაფრთხოება; 5) ლუმინესცენციური ნათურების მსგავსად არ გააჩნია ვერცხლისწყლის ორთქლი; 6) მცირე ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი გამოსხივება; 7) უმნიშვნელო სითბოს გამოყოფა და მაღალი სიმტკიცე.

უარყოფითი თვისებები: 1) ძირითადი უარყოფითი თვისებაა ექსპლუატაციაში გამოყენებისას მაღალი ფასი. შეფარდება ფასი/ლუმენი ზესიკაშკაშის მქონე შუქლიოდებისათვის 50–60-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე ვარგარების ნათურისა; 2) დაბალი ზღვრული ტემპერატურა: მძლავრი გამანათებელი შუქლიოდები გაცივებისათვის მოითხოვენ გარე რადიატორს. 10 ვტ სიმძლავრის გამანათებელი შუქლიოდი მოითხოვს იგივე ზომის პასიურ რადიატორს, როგორიც გააჩნია მიკროპროცესორს Pentium 4-ს ვენტილატორის გარეშე. ასეთი დიდი რადიატორი არა მარტო აძვირებს კონსტრუქციას, არამედ ძნელად ეწერება გამანათებელი ხელსაწყოების ფორმატში; 3) სამრეწველო სიხშირის ელექტრული ქსელიდან ჭირდაპირ ქვების შემთხვევაში გააჩნია პულსაციის მაღალი კოეფიციენტი. 4) მასიურად გამოშვებული შუქლიოდების სინათლის გაცემა შეადგენს 40-50 ლმ/ვტ;

საკონტროლო კითხვები:

1. რით ხასიათდებიან ენერგოდამზოგი ნათურები?
2. ჩამოთვალეთ ენერგოდამზოგი ნათურების ძირითადი ელემენტები.
3. რამდენის შეადგენს ენერგოდამზოგი ნათურის სინათლის გაცემა?
4. ჩამოთვალეთ ენერგოდამზოგი ნათურის უპირატესობანი.
5. ჩამოთვალეთ შუქლიოდების დადებითი და უარყოფითი თვისებები.

7.4. როზეტები, ამომრთველები, გადამრთველები, შუქრეგულატორები და გადამწოდები

როზეტებისა და ამომრთველების გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. მათი დანიშნულებაა სახვადასხვა მოწყობილობების ელექტრულ წრედში ჩართვა-გამორთვა. თანამედროვე როზეტებისა და ამომრთველების

დიზაინი გამოიჩევა მრავალფეროვნებით, რითაც სრულიად აქმაყოფილებენ მოთხოვნებს.


როზეტი (ნახ.7.13.ა) წარმოადგენს შტეფსელური შეკრთხების ნაწილს, რომელიც გამოიყენება როგორც ძალური, ისე სუსტი დენების ელექტრულ წრედში გადასატანი და სტაციონარული ელექტროხელსაწყოების ჩართვისათვის.

შტეფსელური როზეტი ეს არის სტაციონარული ბუდიანი გასართი, რომელზეც მოყვანილია ელექტრული ენერგია. ამიტომ როზეტი წარმოადგენს ელექტროენერგიის წყაროს.

კონსტრუქციულად როზეტი შედგება კერამიკის ან პლასტმასის ფუძისაგან, რამდენიმე ზამბარიანი კონტაქტის, ელექტრული გამტარების შესაერთებელი კლემებისა და იზოლირებული კორპუსისაგან (ნახ.7.13.ე). შტეფსელის საშუალებით ხდება ელექტროხელსაწყოების ჩართვა ელექტრულ ქსელში. შტეფსელს უფრო ხშირად ჩანგალს უწოდებენ. ჩანგალი ეს არის როზეტის მუჭყვილე ღეროვანი გასართი, რომელიც შეკრთხულია მოქნილი ზონარით ხელსაწყოსთან და რომლის საშუალებითაც ჩაირთვება ელექტრულ ქსელში. ამიტომ ჩანგალი წარმოადგენს ელექტროენერგიის მომხმარებელს.

დაიმახსოვრეთ! როზეტი წარმოადგენს შტეფსელური შეკრთხების „დედას“; ხოლო შტეფსელი ანუ ჩანგალი – „მამას“.


ელექტროგაყვანილობის ტიპის მიხედვით როზეტის სახეობებია: ჩამიამიწებელი კონტაქტითა (ნახ.7.13.ა,გ) და მის გარეშე (ნახ.7.13.ბ,დ). კონსტრუქციულად ღია (ნახ.7.134.ა) და დახურული ელექტროგაყვანილობისათვის. ისინი შეიძლება იყოს ერთმაგი (ნახ.7.13.ა), ორმაგი (ნახ.7.13. გ) და ოთხმაგი (ნახ.7.13.დ).

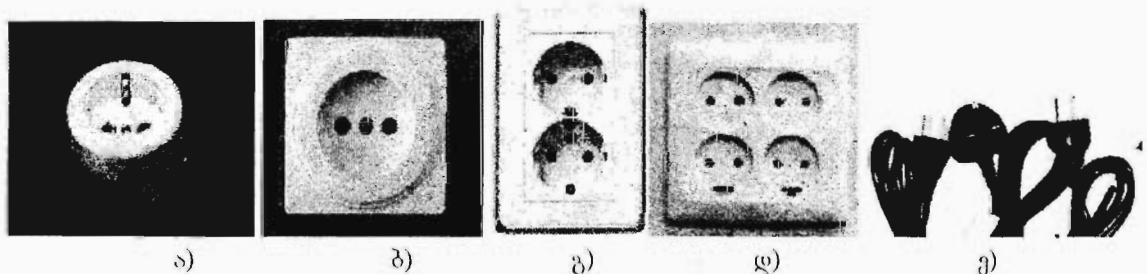

ნახ.7.13. როზეტებისა და შტეფსელების სხვადასხვა სახეები

რაღანაც როზეტები და შტეფსელები ყოველთვის გამოიყენება ერთ წყვილში, ამიტომ მათი გარე გაფორმებისა და მონტაჟის მიუხედავად ისინი ურთიერთს უნდა შეესაბამებოდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო ხდება სპეციალური გადამყვანების გამოყენება (ნახ.7.14.).

ხშირად ერთი როზეტიდან რამდენიმე ხელსაწყოს ერთდროული კვებისათვის გამოიყენებენ დამაგრძელებლებს (ნახ.7.14.ე).

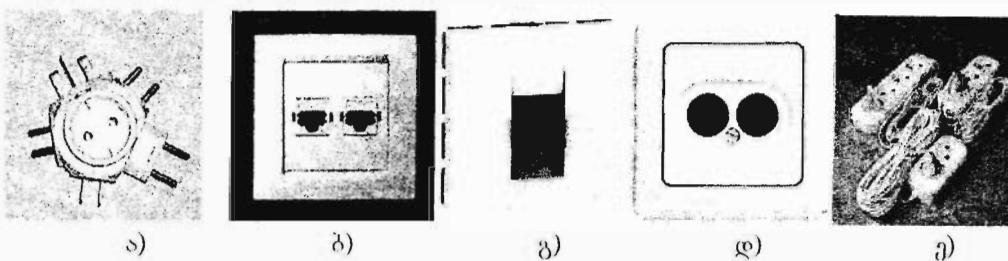

ნახ.7.14. სხვადასხვა სახის შტეფსელების ნაკრები (ა), სატელეფონო (ბ), ბგერითი (გ), ანტენის (დ) როზეტები და დამაგრძელებლები (ე)


სუსტი დენების როზეტები. ამ ტიპის როზეტები დღეისათვის ფართოდ გამოყენებიან სატელეფონო აპარატების, ტელევიზორების ანტენების, ინტერნეტის ქსელის, აკუსტიკური სისტემებსა და სხვათა ჩართვისათვის.

წარმოების მიერ გამოშვებულია ერთმაგი, ორმაგი და სამმაგი სატელეფონო როზეტები (ნახ.7.14.ბ,გ) სატელეფონო როზეტები ძირითადად დანიშნულია შიგა სასიგნალო გაყვანილობისათვის.

ბგერის როზეტები ძირითადად გამოიყენებიან აკუსტიკური სისტემების ჩართვისათვის (ნახ.7.14.დ).

ანტენის როზეტები გამოიყენება ტელევიზორების, რადიო და თანამგზავრული მიმღებებისათვის (ნახ.7.14.ე).

ამომრთველები. ამომრთველები განკუთვნილია განათების ელექტრული ქსელების ცვლადი (სიხშირე 50 ჰერცი) და მუდმივი დენის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების კომუნიკაციისათვის (ჩართვა-ამორთვა). გარდა ელექტროტექნიკური მოთხოვნებისა, მათ წაეყენებათ თანამედროვე დიზაინის მოთხოვნები. წარმოების მიერ ამომრთველები გამოშვებულია როგორც ცალკეული მოწყობილობია ასევე რამდენიმე მოწყობილობის ბლოკის სახით, ლია და დახურული ელექტროგაუვანილობისათვის (ნახ.7.15). შემსრულებელ ელემენტებად მათ გააჩნიათ ლილაკები, კლავიშები და ზონარები.

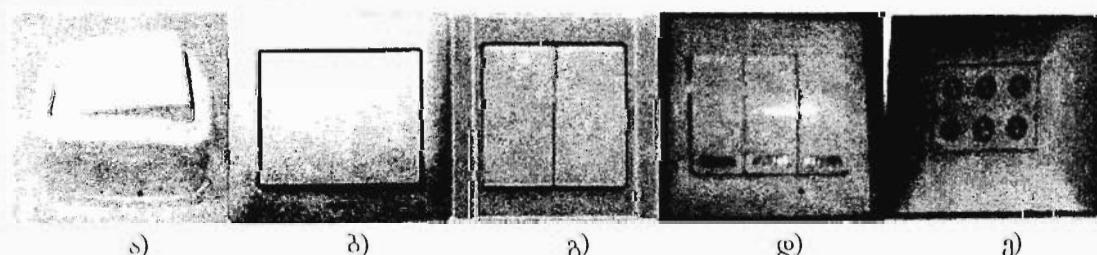


ნახ.7.15. ღია დაყენების ერთკლავიშიანი (ა), დახურული დაყენების: ერთკლავიშიანი (ბ), ორკლავიშიანი (გ), სამკლავიშიანი ნეონის ნათებით (დ), ოთხლილაკიანი (ე) ამომრთველები

დამატებით, სიბრუნვეში ამომრთველის პოვნის გაადვილების მიზნით, ზოგიერთი ტიპის ამომრთველი აღჭურვილია ნეონის ნათებით (ნახ.7.15.დ).

დაიმახსოვრეთ! ერთპოლუსა ამომრთველები აუცილებლად ირთვება წრების ფაზურ საღებზე.


დახურული გაყვანილობის როზეტები და ამომრთველები ყენდებიან სპეციალურ კოლოფებში, რომლებიც განლაგებული უნდა იქნენ რკინა-ბეტონის პანელებსა და თაბაშირ-მუყაოსაგან დამზადებული ლრუ კედლებსა და ტიხარებში გაკეთებულ ხერელებში. ნახ.7.16.ა,ბ,გ-ზე ნაჩვენებია აგურისა და ბეტონის კედლებში, ხოლო ნახ.7.16.დ-ზე თაბაშირ-მუყაოსა და ფანერის კედლებში, ჭერსა და ტიხარებში ჩასაყენებელი კოლოფები.

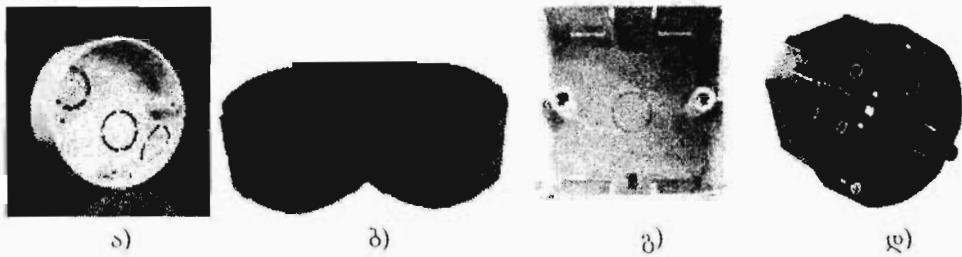

ნახ.7.16. ამომრთველის სამონტაჟო კოლოფები

ნახ.7.16. ბ-ზე ნაჩვენებია ერთმანეთზე გადაბმული კოლოფები.

შოხერხებულად გამოყენებისათვის სხვადასხვა სახის როზეტები და ამომრთველები გამოშვებულია ერთ საერთო ფუძეზე ან საერთო კორპუსში აწყობილი. ასეთ მოწყობილობებს კომბინირებული ანუ ბლოკური ეწოდებათ. ყველაზე უფრო გავრცელებულია ძალოვანი როზეტებისა და ამომრთველების სხვადასხვა კომბინაცია, რომლებიც ხშირად შეიცავენ ასევე სუსტი დენების როზეტებს, რაც ადვილებს კაბელებისა და გამტარების ჩალაგებას. ნახ.7.17-ზე ნაჩვენებია სხვადასხვა კომბინაციის ბლოკები.

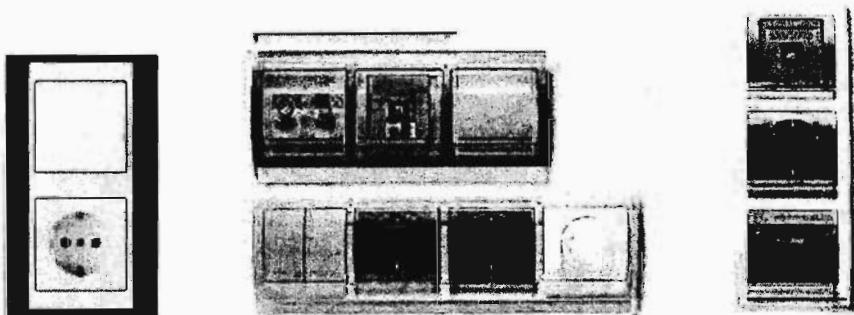


ნახ.7.17. სხვადასხვა კომბინაციის ბლოკები

ყველა როზეტი და ამომრთველი, მათ შორის ბლოკებიც, ფირმა-დამამზადებლის მიერ იწარმოება სერიუმით, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ჩარჩოების დიზაინით, კლავიშებით, სახურავებითა და მექანიზმებით. ერთ სერიაში შემავალ როზეტებსა და ამომრთველებს აქვთ ერთნაირი კონსტრუქცია და ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მხოლოდ ფერით.

გადამრთველები. გადამრთველები წარმოადგენენ ამომრთველების სახესხვაობას, ამიტომ კონსტრუქციულად ისინი ერთმანეთს ძალიან ჰყვანან (ნახ.7.18.ა). მათი განმასხვავებელი ნიშანია ის, რომ ისინი გამოიყენება ორი ან მეტი აღგილიდან განათების მართვისათვის.

დაიმახსოვრეთ! გადამრთველის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს ჩავრ-
თოთ განათება შენობის ერთი აღგილიდან და გამოვრთოთ სხვა აღგილიდან.

მათი მოწმეული ხერციელდება ამომრთველების ანალოგიურად.

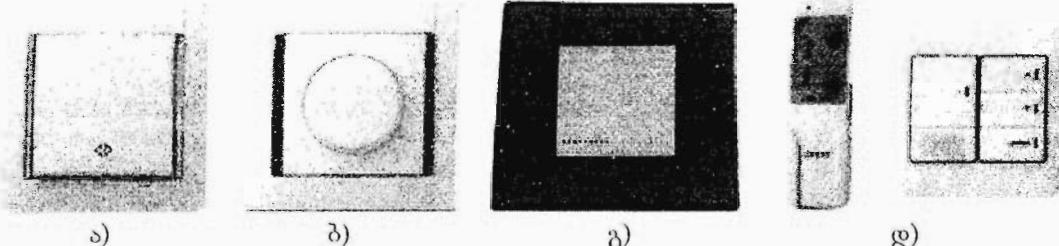


ნახ.7.18. გადამრთველი (ა); შუქრეგულატორები: საბრუნი (ბ), კლავიშიანი (გ), დისტანციური (დ)

შუქრეგულატორები. შუქრეგულატორები უზრუნველყოფენ განათების სიკაშა-
შის მდორე რეგულირებას. ისინი გამოიყენებიან ამომრთველების მაგიერ შენობაში
განათების რეჟიმის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში. მათ, როგორც წესი,
აქვთ მრგვალი საბრუნი სახელური (ნახ.7.18.ბ), რომლის ბრუნვითაც იცვლება
სიკაშაშე. წარმოების მიერ ასევე გამოშვებულია კლავიშიანი (ნახ.7.18. გ) და
დისტანციური (ნახ.7.18.დ) შუქრეგულატორები.

დისტანციური შუქრეგულატორი. დისტანციური შუქრეგულატორი შედგება
მართვის პულტისაგან და ამომრთველში ჩამონიტურებული ფოტომიმდებისაგან. ამ
ამომრთველებს შეუძლიათ ფუნქციონირება როგორც ჩვეულებრივ რეჟიმში, ასევე
დისტანციურშიც. ზოგიერთ შუქრეგულატორს გააჩნია ინდიკატორი, რომელიც
სიბრუნვეში გვიჩვენებს მის აღილდებარებას (ნახ.7.18.დ).

განათების გადამწოდები. სიბრუნვეში განათების ავტომატური ჩართვისათვის
გამოიყენება განათების გადამწოდები (ნახ.7.19.ა), რომლებიც აფიქსირებენ
შენობაში დასაშვებზე მეტად გარე განათების შემცირებას და გასცემუნ სიგნალს
განათების ჩართვისათვის.

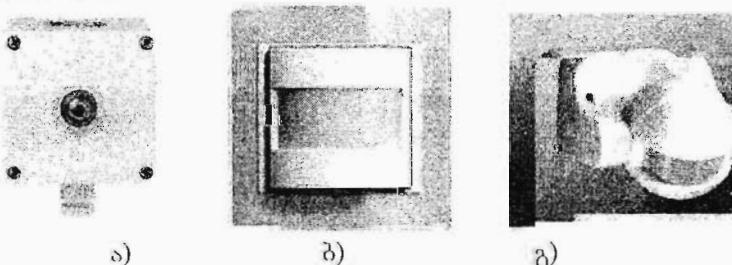

ნახ.7.19. განათებისა (ა) და მოძრაობის გადამწოდები (ბ, გ)

მოძრაობის გადამწოდები. შენობაში ადამიანის გამოჩენის შემთხვევაში გა-
ნათების ავტომატური ჩართვისათვის გამოიყენება მოძრაობის გადამწოდები
(ნახ.7.19.ბ,გ), რომლებიც აფიქსირებენ ადამიანის გამოჩენას მისი მხედველობის
არეში და რთავენ განათებას შესაბამის შენობაში.


დაიმახსოვრეთ! მოძრაობის გადამწოდები ურთმანეთისაგან განსხვავდებიან
მუშაობის რეჟიმებითა და მხედველობის ეფექტთ.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს და რისგან შედგება როზეტი?
2. ჩამოთვალეთ როზეტების სახეობები.
3. რას წარმოადგენს შტეფსელი და რას უწოდებენ მას მეორენაირად?
4. რისთვის გამოიყენება სუსტი დენების როზეტები?
5. რისთვის გამოიყენება ამომრთველები და გადამრთველები?
6. რას უზრუნველყოფენ შუქრეუგულატორები და გადამწოდები?

7.5. გამანაწილებელი კოლოფები და ფარები


გამანაწილებელი კოლოფები გამოიყენება ელექტროგაუვანილობის სხვადასხვა მიმართულებით განაწილებისთვის. გარდა ამისა მათში შეიძლება დაყენებული იქნეს შემაერთებელი კლემები სხვადასხვა ელექტროტექნიკური მოწყობილობები. კოლოფები დამზადებულია პლასტმასისაგან და გამოშვებულია ლია და დასურული ელექტროგაუვანილობისათვის (ნახ.7.20).

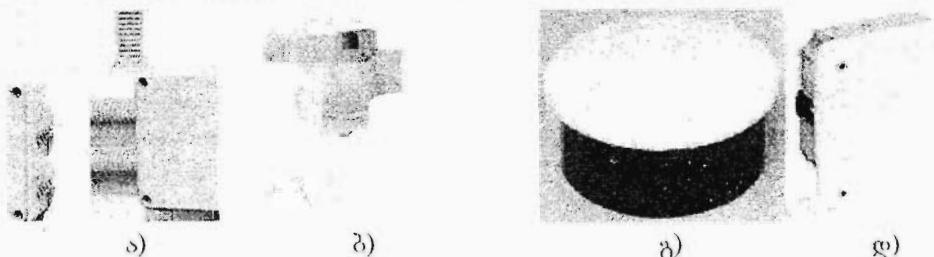

ნახ.7.20. გამანაწილებელი კოლოფები: а, ბ – ლია გაყვანილობის; გ – ბეტონისა და აგურის კედლებსა და დ – თაბაშირმუჟაოს კედლებში ჩასასმელი

დაიმახსოვრეთ! გამანაწილებელი ფარები გამოიყენება 380/220 ვ ძაბვის, ერთფაზისა და სამფაზის დენის ელექტროუსერვისის მიღებისა და განაწილებისათვის, გამაგადის ხაზების გადატვირთვისა და მოკლედ შერთვისაგან დაცვისათვის, ავრცელებული კედლების თავრატიული ჩართვა-გამორთვისათვის.

მათში შესაძლებელია ავტომატური ამომრთველების, ელექტრომრიცხველებისა და სხვა დამატებითი მოწყობილობების ჩამონებაჲბა.

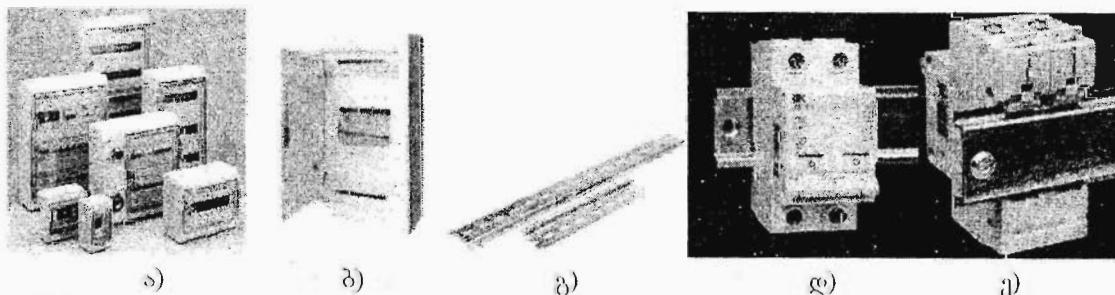

ნახ.7.21. გამანაწილებელი ფარები (ა, ბ), DIN – ლარტყა (გ) და ავტომატური ამომრთველის დამაგრება მასზე (დ, ე)


კონსტრუქციულად გამანაწილებელი ფარი შეიძლება იყოს ჩამოსაკიდი და ჩასაშენებელი (ნახ.7.21.ა,ბ). მათ შეიძლება პქნედეთ რამდენიმე ნაკვეთური მოდულების დასაყენებლად, რისთვისაც შიგნითვე მონტაჟდება სპეციალური DIN - ლარტყა. (ნახ.7.21.გ).

საკონტროლო კითხვები:

1. რა დანიშნულება გამანიათ გამანაწილებელ ფარებს?
2. რა სიდიდის ძაბვამდე გამოიყენება გამანაწილებელი ფარები?
3. როგორი შეიძლება იყოს კონსტრუქციულად გამანაწილებელი ფარები?

7.6. ელექტროსამონტაჟო მილები და საკაბელო არხები


შენობებში ღია და დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟისათვის გამოიყენება პლასტიკური გოფრირებული, არმირებული და ხისტი მილები (ნახ.7.22), რომლებიც მზადდება პოლივინილქლორიდისაგან.

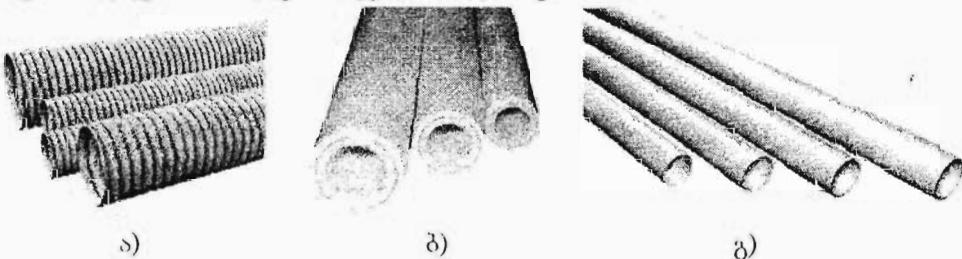

ნახ.7.22. ელექტროსამონტაჟო მილები: ა – გოფრირებული; ბ – არმირებული; გ – ხისტი


გოფრირებული მილების შესაერთებლად გამოიყენება ჭურო (ნახ.7.23.ა), ხოლო ამ მილის საკაბელო არხებთან შესაერთებლად – წინადაჭნით აღჭურვილი ჭურო (ნახ.7.23.ბ).

არმირებული მილებიც მზადდება იგივე პოლივინილქლორიდისაგან დიამეტრით 8-60 მმ. ამ მილების ხისტ მილებთან და საკაბელო არხებთან შესაერთებლად გამოიყენება სპეციალური ჭუროები (ნახ.7.23.გ, დ).

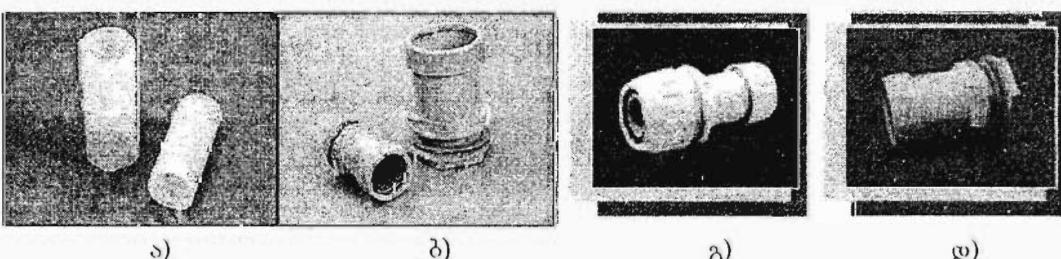

ნახ.7.23. გოფრირებული (ა, ბ) და არმირებული (გ, დ) მილების შესაერთებელი ჭუროები


ხისტი მილებიც მზადდება იგივე პოლივინილქლორიდისაგან გარე დიამეტრით 16-50 მმ. ამ მილების ერთმანეთთან და სხვადასხვა საკაბელო არხებთან შესაერთებლად გამოიყენება შემაერთებელი ჭუროები, კუთხოვანები, გოფრირებული ჭუროები, გამანაწილებელი კოლოფები და სამკაპები (ნახ.7.24).

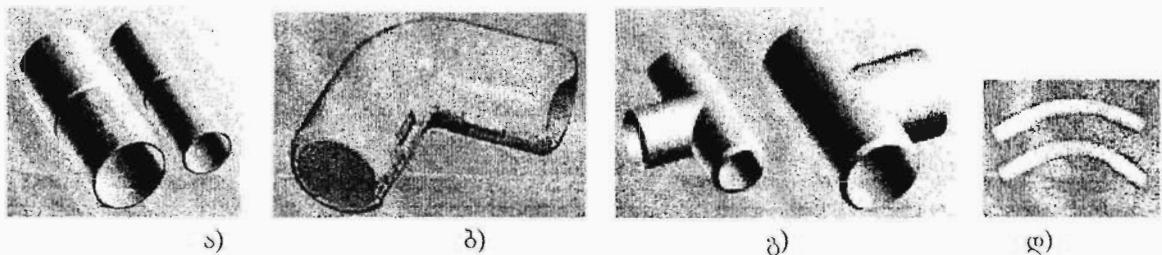

ნახ.7.24. შემაქრთებელი ქურო (ა), კუთხოვანა (ბ), სამკაპა (გ) და გოფრირებული ქურო (დ)


მიღების დასამაგრებლად გამოიყენება სხვადასხვა სახის დამჭერები (ნახ.7.25).

დაიმახსოვრეთ! გოფრირებული და არმირებული მიღების დამაგრება უნდა მოხდეს არანაკლებ 50 სმ-ის ინტერვალით, რათა არ მოხდეს მათი ჩამოკიდება.

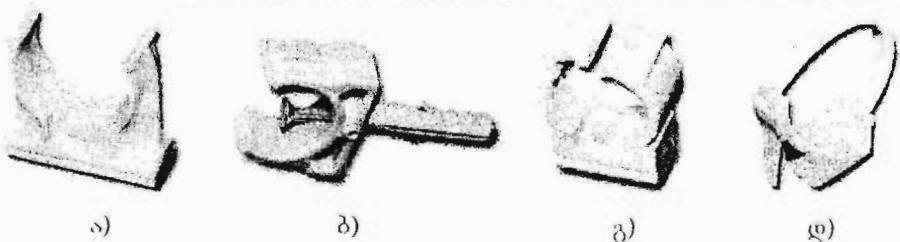


ნახ.7.24. მიღების დამჭერები: ა – კლიფსი საკეტელათი; ბ – დიუბელით; გ – ცალული; დ – მოსაჭიმი

ელექტროგაუვანილობის მონტაჟისათვის გამოიყენება აგრეთვე ელექტროსამოწმეო საკაბელო არხები, რომელთა საერთო სახე მოკვემულია ნახ.7.25-ზე. ისინი გამოშვებულია სწორკუთხა განივევეთით ბრტყელი ან Π – სებრი სახელით. საკაბელო არხების გააჩნიათ სხვადასხვა განივევეთი და შიგა ტიხარების სხვადასხვა რაოდენობა.

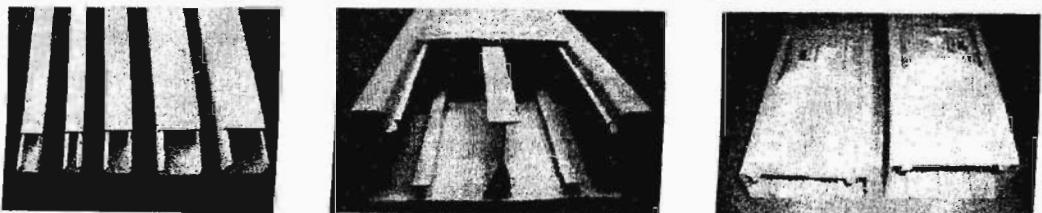


ნახ.7.25. ელექტროსამოწმელი საკაბელო არხების სხვადასხვა სახე

საკაბელო არხების შეპირაპირება ხორციელდება სპუციალური კუთხეებისა და შემაქრთებლების (ნახ.5.26) დახმარებით.

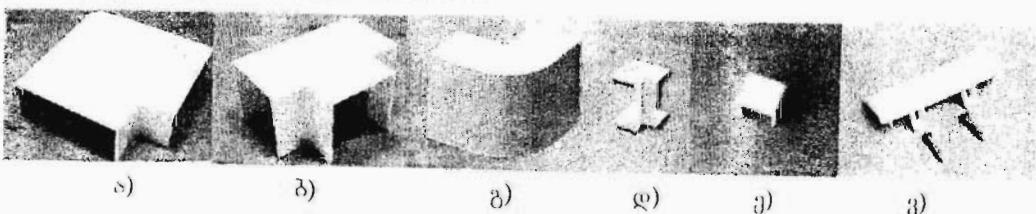

ნახ.7.26. ბრტყელი (ა), T-სებრი (ბ), გარე (გ) და შიგა (დ) კუთხეები; სწორხაზოვანი შემაქრთებელი (ე) და სახშობი (ვ)

არსებობს სპეციალური ელექტროსამონტაჟო პლინთუსი (ნახ.7.27.ა) და იატაკის საკაბელო არხი (ნახ.7.27.ბ).

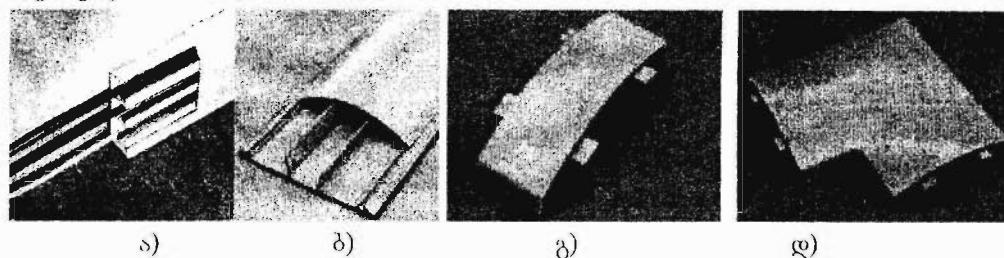

ნახ.5.27. პლინთუსი (ა), იატაკის საკაბელო არხი (ბ) და მისი შემაერთებლები (გ, დ)

ელექტროსამონტაჟო პლინთუსი შედგება სხვადასხვა კვეთის ნაკვეთურებისაგან. მას თან ახლავს აქსესუარების სრული ნაკრები როზეტების დასამონტაჟებლად, ჩასაყენებელი კოლოფების ჩათვლით.


საკონტროლო კითხვები:

1. რისთვის გამოიყენება ელექტროსამონტაჟო მილები და საკაბელო არხები?
2. რისგან მსადელება ელექტროსამონტაჟო მილები და საკაბელო არხები?
3. რით ხდება მილების შეერთება?
4. რით აერთებენ საკაბელო არხებს?

7.7. გამტარების სამონტაჟო სამარჯვები

კლემები. გამანაწილებელ კოლოფებში სადენებისა და კაბელების შესაერთებლად გამოიყენება კლემები. როზეტებისა და გამანათებელი ქსელების მონტაჟის დროს ფართო გამოყენება პპოვეს მცირებაბარიტიანმა ზამბარიანმა კლემებმა.


გერმანული ფირმა Wago თავის ნაწარმში იყენებს ორი ტიპის ზამბარიან კლემებს: 1) ბრტყელზამბარიან მოჭერს ერთძარღვა გამტარების შესაერთებლად 0.5-4 მმ² კვეთის ფარგლებში (ნახ.7.28.ა,ბ); 2) მოჭერს **Cage Clamp** (გ) და ამ კლემით მონტაჟი (დ, ე).

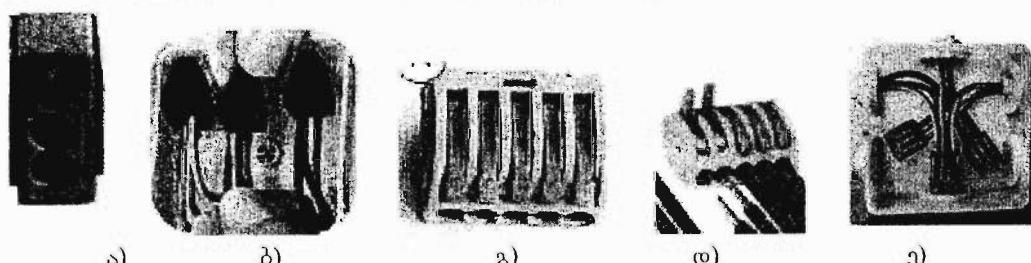

ნახ.7.28. მცირებაბარიტიანი ზამბარიანი კლემა (ა) და გამტარების მონტაჟი ამ კლემის გამოყენებით (ბ); კლემა მოჭერით **Cage Clamp** (გ) და ამ კლემით მონტაჟი (დ, ე)

Clamp (ნახ.7.28.გ,დ,ე), რომლის ზამბარა დამზადებულია ქრომონიკელიანი ფოლადისაგან და გამოიყენება როგორც ერთძარღვა, ასევე მრავალძარღვა გამტარების შესაერთებლად 0.08–35 მმ² კვეთის ფარგლებში.

გამანათებელი ხელსაწყოების ჩასართავად გამოიყენება გამავალი D-lux ტიპის კლემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ერთძარღვიან და მოქნილ მრავალძარღვიანი გამტარების შეერთებას. ასეთი კლემის მომჭერ ელემენტს წარმოადგენს ელექტროლიტური სპილენძისაგან დამზადებული და კალითა და ტყვიით დაფარული დენგამტარ საღრმესთან ხისტად ჩაწერილი ფოლადის ფურცლოვანი ზამბარა. ერთის მხრივ ამ ტიპის კლემას აქვს ორი ბუდე, რომლებიც იძლევიან 1-2.5 მმ² კვეთის მრავალძარღვა გამტარის გამავალი ჩართვის საშუალებას (ნახ.7.29.ა).

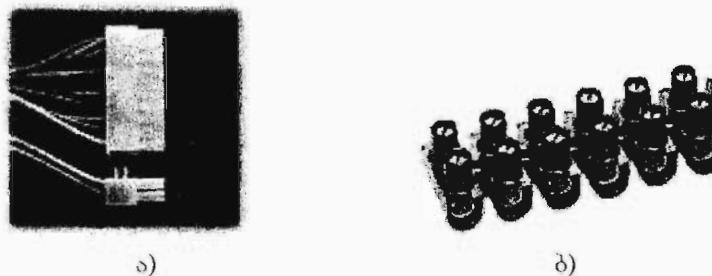

ნახ.7.29. D-lux ტიპის (ა) და ხრახნიანი მომჭერის მქონე (ბ) კლემები

გამტარების შეერთება შეიძლება განხორციელდეს ხრახნიანი მომჭერების მქონე კლემებით (ნახ.7.29.ბ). ხრახნიანში მომჭერებმა თავისი თავი კარგად წარმოაჩინება. ამასთანავე, უფრო სამ-ოთხ წელიწადში საჭიროა კონტაქტების მოჭრის ხარისხის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში კონტაქტების გადაჭრა, განხაგუთრებით ალუმინის გამტარების დროს.


ბუნიკები. ბუნიკების გამოყენება საშუალებას იძლევა მივიღოთ გამტარის ძარღვის საიმედო კონტაქტი კლემასთან. სხვადასხვა კვეთის გამტარებისათვის გამოშვებულია სხვადასხვა დიამეტრის ბუნიკები. ფორმის მიხედვით იხინი არსებობენ: რგოლური, ჩანგლისებრი, ღეროვანი, ბრტყელი და მილისებრი. (ნახ.7.30) გამტარის ძარღვი ბუნიკები ჩაიწერება სპეციალური ინსტრუმენტის საშუალებით.



ნახ.7.30. რგოლური (ა), ჩანგლისებრი (ბ), ღეროვანი (გ), ბრტყელი (დ,ე) და მილისებრი (ვ) კლემები


ბუნიკები მზადდება როგორც გამტარებისათვის, ასევე ძალოვანი კაბელებისათვის სხვადასხვა დიამეტრით. კაბელებისათვის განკუთვნილი სპილენძის, ალუმინისა და ალუმინ-სპილენძის ბუნიკები ნაჩვენებია ნახ.7.31-ზე.

ბუნიკები გამოშვებულია როგორც იზოლირებული ხუფით (ნახ.7.30), ასევე შის გარეშე (ნახ.7.31).

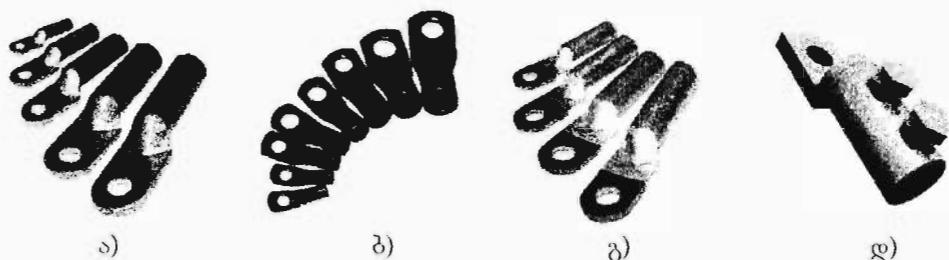

ნახ.7.31. ალუმინის (ა), სპილენძის (ბ) და ალუმინისპილენძის (გ) ბუნიკები და ალუმინის ჭანჭიკიანი ბუნიკი მოსაწყვეტი თავით (დ)


შემაერთებელი პილზები. ორი გამტარის შესაერთებლად გამოიყენება შემაერთებელი პილზები (ნახ.5.32).

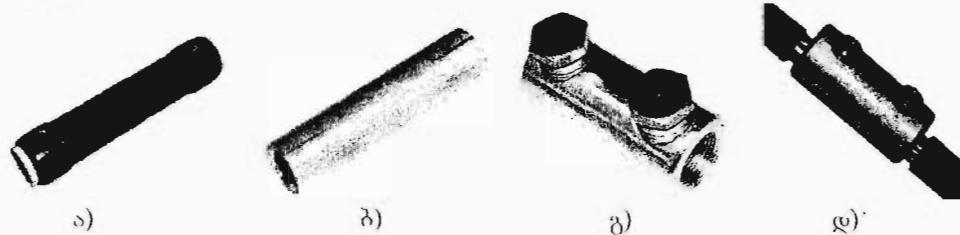

ნახ.7.32. შემაერთებელი პილზები: პლასტიკური იზოლაციით (ა), იზოლაციის გარეშე (ბ), ჭანჭიკებით მოსაჭერი (გ) და კაბელების ძარღვების შეერთება მოსაჭერი პილზით (დ)

ისინი გამოშვებულია სხვადასხვა დიამეტრის გამტარებისათვის როგორც პლასტიკური იზოლაციით, ასევე მის გარეშე. ბუნიკები არსებობს როგორც დასაწერი (რომელიც ჩაიწერება სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით), ასევე მოსაჭერი. მოჭერის შემდეგ ხდება ჭანჭიკების თავების მოწყვეტა. ნახ.7.32.დ-ზე მოცემულია კაბელების ძარღვების შეერთება მოსაჭერი პილზათი.

კაბელების მოსაჭიმი. საშუალებას იძლევა შევერათ გამტარები და კაბელები ერთ კონად. რაც მნიშვნელოვნად აიოლებს მონტაჟს, ალამაზებს გაყვანილობის იერსახეს და იძლევა ელექტროგაუვანილობის კონსტრუქციებს ელემენტებზე დამაგრების საშუალებას.

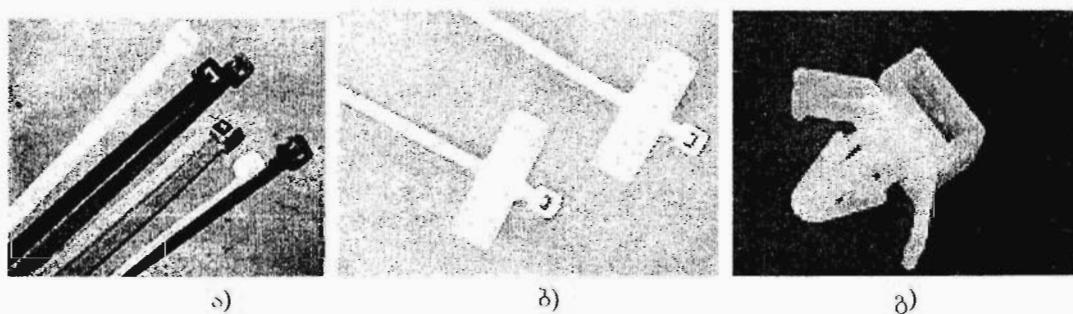


ნახ.7.33. კაბელების მოსაჭიმი: ა – მარტივი; ბ – მარკირების ზედაპირით; გ – ფიქსატორით

კაბელების მოსაჭიმი სხვადასხვა სიგრძისაა. ზოგიერთ მათგანს გააჩნია სპეციალური მარკირების ზედაპირი (ნახ.7.33.ბ). მათი მოჭერა – დამაგრება ხდება ხელით ან სპეციალური ინსტრუმენტით.

კავები. გამტარებისა და კაბელების დასამაგრებლად გამოიყენება სხვადასხვა დიამეტრის ლითონის ერთთათიანი და ორთათიანი (ჩახ.7.34.ა.ბ) ან პლასტიკის მრგვალი და კვადრატული კავები (ჩახ.7.34.გ,დ).

კავები გამოშვებულია სხვადასხვა დიამეტრის გამტარებისა და კაბელებისათვის.

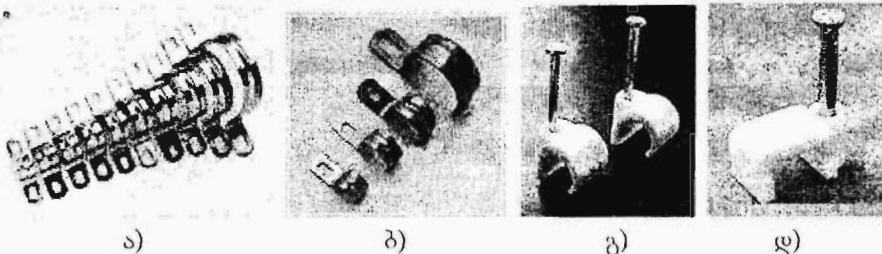

ჩახ.7.34. ლითონის ორთათიანი (ა) და ერთთათიანი (ბ), პლასტიკის მრგვალი (გ) და კვადრატული (დ) კავები

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ გამტარების სამონტაჟო სამარჯვები?
2. რისთვის გამოიყენება კლემები?
3. რის საშუალებას იძლევა ბუნიკების გამოყენება?
4. რისთვის გამოიყენება შემაერთებელი პილზები და კაკვები?

შეფასების ინდიკატორები:

ელექტრული მოწყობილობების პირობითი აღნიშვნები ელექტრულ და არქიტექტორულ სქემებზე:

- ელექტრული მოწყობილობების ელექტრულ სქემებზე პირობით აღნიშვნა;
- ელექტრული მოწყობილობების არქიტექტორულ სქემებზე პირობით აღნიშვნა.

ელექტრული სანათების, ამომრთველების, როზეტების, მანაწილებელი კოლოფებისა და სხვა მოწყობილობების კონსტრუქცია.

- სანათების, გამომრთველების, როზეტების, გამანაწილებელი კოლოფების დაშლა - აწყობა;
- სანათების, გამომრთველების, როზეტების, გამანაწილებელი კოლოფების დაყენება და ქსელში ჩართვა.

ენერგოდამზოგი ნათურები

- ენერგოდამზოგი ნათურების ქსელში დაყენება;
- ენერგოდამზოგი ნათურების ძირითადი მახასიათებლების გაცნობა.

ელექტროსამონტაჟო მილები და საკაბელო არხები

- ელექტროსამონტაჟო მილებისა და საკაბელო არხების მასალების გაცნობა;
- მილებისა და არხების გადაბმების შესრულება.

გამტარების სამონტაჟო სამარჯვები

- სამარჯვების შესწავლა და გამოყენება.


თავი VIII. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ფენოლოგია

ამ თავში თქვენ გაეცნობით შენობებისა და ნაგებობების ელექტრომომარაგების სქემებს; ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის საერთო საკითხებს; ავტომატურ ამომროველებს, ღნობად მცველებსა და დამკავი გამორთვის მოწყობილობებს; დაზიართვის მიხედვით გამტარებისა და კაბელების შერჩევის; ელექტროგაყვანილობის სტრუქტურის, მონტაჟის, დაგეგმვისა და მონიშვნის; კედლებზე, იზოლაციებზე, გვარლებზე, ლენტებსა და სიმებზე ღია ელექტროგაყვანილობის; მილებში, თაბაშირმუჭაოს კედლებსა და ტიხარებში, საკაბელო არხებში დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის; სანაოების, ამომროველების, როზერების, ჭაღებისა და პლაფონების მონტაჟის, ბეტონისა და აგურის კედლებზე დრმულებისა და ღარების გაკეთების საკითხებს.

8.1. შენობებისა და ნაგებობების ელექტრომომარაგება

ელექტროენერგიას ვიყენებთ ყველგან და მისი პრაქტიკული ღირებულების შეფასება შეუძლებელია. მაგრამ როგორ აღწევს ელექტროენერგია მომხმარებლამდე, ამის გასაგებად არსებობს ელექტრომომარაგების ცნება.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრომომარაგება წარმოადგენს ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომლებიც ელექტროენერგიით უზრუნველყოფენ სხვადასხვა მომხმარებელებს. საინჟინრო ნაგებობათა კომპლექსს, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრომომარაგების ამოცანებს, ელექტრომომარაგების სისტემები ეწოდება.

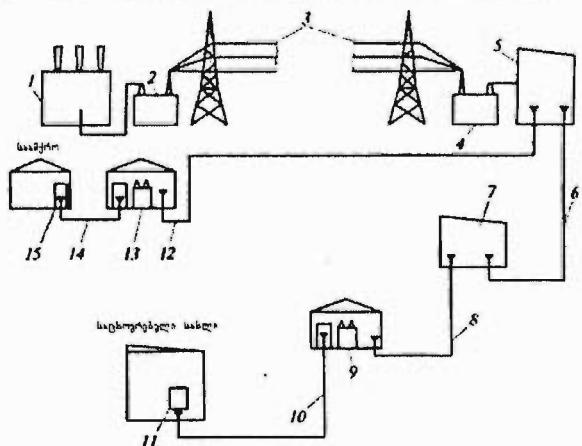

ნახ.8.1. ქალაქის ელექტრომომარაგების სტრუქტურული სქემა

ქალაქის ელექტრომომარაგების სტრუქტურული სქემა მოცემულია ნახ.8.1-ზე, რომელიც მთლიანად და მარტივად ასე გამოიყერება: ყველაფერი იწყება ელექტროსადგურიდან 1, რომლის ამოცანაა ელექტროენერგიის გამომუშავება. ელექტროსადგური სხვადასხვა სახისაა (მაგალითად, პიდროველებროსადგურში წყლის მექანიკური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად), მაგრამ ყველა ელექტროსადგურის ამოცანა ერთი და იგივეა – მივიღოთ ელექტროენერგია.

ელექტროსადგურის გენერატორი გამოიმუშავებს 6 კვ ძაბვას, რომელიც მიუწოდება ძაბვის ამწევ ტრანსფორმატორს 2 და მოხდება 6 კვ ძაბვის აწევა 220 კვ-მდე. ამ ძაბვით უზრუნველყოფილი იქნება ელექტროგიის შორის მანძილზე გადაცემა მეტადის საყრდენებზე დამონტაჟებული საპაკის ელექტროგადაცემის მაღალი ძაბვის ხაზით 3. დანიშნულების ადგილზე სატრანსფორმატორო ქვე-

სადგურში 4 გამანაწილებელ მოწყობილობებთან 5 ერთად ხდება 220 კვ ძაბვის დაწევა 35, 10 ან 6 კვ ძაბვამდე. მკვებავი საკაბელო ხაზით 6 10 ან 6 კვ ძაბვა მიეწოდება გამანაწილებელი პუნქტის 7 სალტებზე. აქედან საკაბელო ხაზით 8 10 ან 6 კვ ძაბვა მიეწოდება დამწევ სატრანსფორმატორო ქვესადგურს, სადაც 10 ან 6 კვ ძაბვა დაიწევს 0,4 კვ ძაბვამდე. ეს ძაბვა საკაბელო ხაზით 10 მიეწოდება საცხოვრებელი სახლის შემყვან- გამანაწილებელ მოწყობილობებს (შგმ) 11.

გამანაწილებელი მოწყობილობიდან 5 35 კვ ძაბვა საკაბელო ხაზით 12 მიეწოდება ქალაქის სამრეწველო საწარმოს მთავარ დამწევ ქვესადგურს 13, რომლიდანაც საკაბელო ხაზით 14 0,4 კვ ძაბვა მიეწოდება სამქროების 15 გამანაწილებელ ფარებს.

სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან ელექტროენერგია მიეწოდება შენობის შემ-ს, რომლის დანიშნულებაა ელექტროენერგიის განაწილება შენობაში არსებულ აკცენტი ელექტრომოწყობილობაზე. საცხოვრებელ სახლებში ერთი ასეთი მოწყობილობა შეიძლება ემსახურებოდეს ერთ ან რამდენიმე სადარბაზოს.

დაიმახსოვრეთ! საცხოვრებელი სახლებისა და სამრეწველო საწარმოების, ქარხების ელექტრომომარაგება ერთმანეთისაგან განხილულია.

ელექტრული მოწყობილობების სხვადასხვა დატვირთვის გამო იცვლება შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების შიგთავსი. დიდ ქარხებსა და სამრეწველო საწარმოებში ერთი საამქროსათვის შეიძლება საჭირო იყოს საკუთარი სატრანსფორმატორო ქვესადგური. ეს უკვე განხილულია საწარმოსა ელექტრომომარაგებასა და საცხოვრებელი სახლის ელექტრომომარაგებას შორის. მაგალითად, საავტომობილო ქარხის ერთი საამქროს ელექტრული დატვირთვა დაახლოებით 2000 კვტ-ია, მაშინ, როცა ორსადარბაზოიანი 12-15 სართულიანი სახლის დაახლოებითი დატვირთვა 500 კვტ-ია.

ნებისმიერი ობიექტის ელექტრომომარაგების სისტემა უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე უნდა შეიცავდეს ჩამიწებისა და მეხისაგან დაცვის მოწყობილობას.

შგმ-დან საწარმოო საამქროებში კაბელების სამუშალებით ელექტროენერგია მიეწოდება უშუალოდ ელექტროენერგიის მომხმარებელ დანადგარებს, ხოლო საცხოვრებელ სახლებში – სართულების გამანაწილებელ ფარებს, საიდანაც ელექტროენერგიის მრიცხველისა და დაცვის ავტომატური მომრთველების გავლით ხდება ელექტროენერგიის მიწოდება თითოეულ საცხოვრებელ ბინის ფარზე, ხოლო ბინის ფარიდან ელექტროენერგია გამანაწილებელი კოლოფების გავლით მიეწოდება როზეტებს (საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების ჩასართავად) და გამანათებელ მოწყობილობებს.

ასეთია მოლიანად ელექტროენერგიის მთელი გზა ელექტროსადგურიდან მომხმარებლამდე ანუ ელექტრომომარაგების მთელი სისტემა. მოხერხებულობისათვის სისტემას ყოფენ ორ ნაწილად: გარე სისტემა მოიცავს ელექტროსადგურიდან შგმ-მდე, ხოლო შიგა სისტემა ეს არის ყველაფერი ის, რაც შეეხება თვით შენობის ელექტრომომარაგებას დაწყებული შგმ-დან, რომელიც ელექტროენერგიას იღებს სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან და გამანაწილებს მას ამ

შენობის ყველა მომხმარებელზე, დამთავრებული თვით მომხმარებელი მოწყობილობით.

ჩვენ განვიხილავთ ელექტრომომარაგების შიგა სისტემების მონტაჟის საკითხებს. მონტაჟის შესრულების მიხედვით სხვადასხვა ტიპის შენობების ელექტრომომარაგება ერთმანეთისაგან განსხვავდება როგორც მონტაჟის შესრულებით, ასევე მასალების მიხედვით, ჩაგრამ თვით სტრუქტურა რჩქა უკვლელი: შგა - კაბელი - გაყვანილობის მასალები - სართულის გამანაწილებელი ფარი - ბინის გამანაწილებელი ფარი - ჩამიწება - მეხდაცვა - სანათები - როზგრები ელექტრომოწყობილობების შესაერთებლად.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს ელექტრომომარაგება?
2. რას ეწოდება ელექტრომომარაგების სისტემები?
3. რა სიღილის ძაბვას გამოიმუშავებს გენერატორი?
4. სად მიეწოდება ელექტროენერგია სატრანსფორმატორო ქვესადგურდან?

8.2. ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი


ელექტრომოწყობილობების უწყვეტი მუშაობის გარანტიას წარმოადგენს საიმედო ელექტრომომარაგება, რომელიც შეუძლებელია მაღალ დონეზე შესრულებული ელექტროგაყვანილობის გარეშე. შენობებისა და ბინების ელექტროგაყვანილობაში შედიან: მემკვანი - ავტომატური ამომრთველი ან პაკეტური გადამრთველი; მოხშარუბული ელექტროენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყო-მრიცხველი; ელექტროგაყვანილობის დაცვის მოწყობილობები - დნობადი მცველები, ავტომატური ამომრთველები, დიფერენციალური დენის ამომრთველები, დიფერენციალური დენის ავტომატური ამომრთველები; ნელოვანი და ჩამამიწებელი სალტები; შემაერთვებელი სადენები, რომელთა დახმარებით ხორციელდება ელექტრული კავშირი ჩამოთვლილ მოწყობილობათა შორის. ყველა ჩამოთვლილი მოწყობილობა შეიძლება განლაგებული იქნას როგორც სართულების, ასევე ბინების გამანაწილებულ ფარებში.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროგაყვანილობა ეს არის - სადენები და კაბელები. რომდევიც განლაგებულია ჭერისა და კედლების გასწვრივ. კონსტრუქციების ელემენტების შიგნით: თატაკებში, ფურდამუხტებში, კედლებსა და გადახურვებში. შეიკავე ყველა სამოხტაურ და შემაურთვებელ ელემენტებს, რომელთა საშუალებით ხორციელდება ელექტროგენერაციის მიწოდება ბინაში არსებულ ელექტრომოწყობილობებთან: შეკველებებთან, ჩამოთველებთან, გამანათვებულ მოწყობილობებსა და სხვადასხვა საერთაცხოვრებო ტექნიკათან.

ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი სრულდება პრიექტის მიხედვით. რომელიც წარმოადგენს შენობის (ბინის) გეგმაზე არსებულ სქემების ერთობლიობას. რომელზეც ნაჩვენებია: ძალოვანი შემყვანი, ელექტროგაყვანილობის მაგისტრალური ხაზები, გამანაწილებელი და ელექტრული ფარები, ელექტრული სადენებისა და

კაბელების ტიპები და მათი გაყვანის წესი; ამომრთველებისა და ელექტრო-დანადგარების ტიპები და სხვა.

ნახ.8.2-ზე ასევე მაგალითის სახით მოცემულია საცხოვრებელი ბინის ელექტროგაყვანილობის პროექტი. პროექტში გამოყენებულია სტანდარტული პირობითი აღნიშვნები. საყოფაცხოვრებელი ბინის კომფორტის კატეგორიიდან გამომდინარე ელექტროგაყვანილობას უნდა ჰქონდეს მრავალსაფეხურიანი დაცვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე უნის დაზიანების შემთხვევაში ამოირვება მხოლოდ დაზიანებული ან გადატვირთული უბანი.

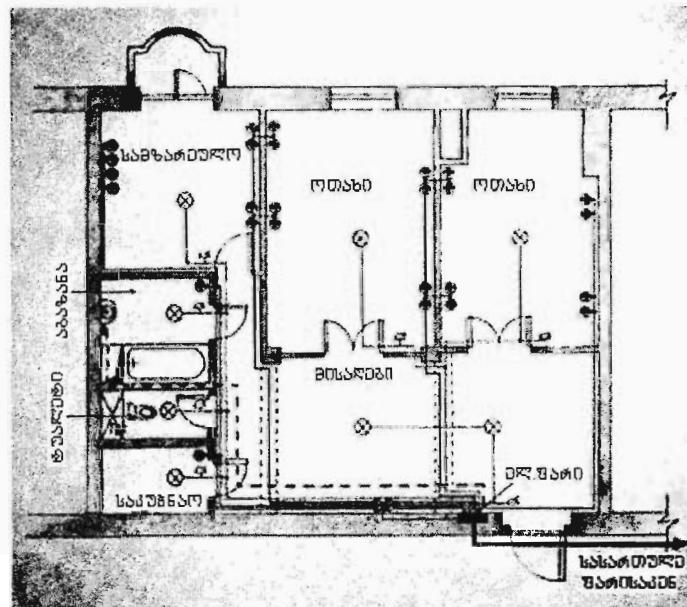


ნახ.8.2.საცხოვრებელი ბინის ელექტროგაყვანილობის პროექტი


ელექტროგაყვანილობის ჯგუფური ხაზების დაცვა ხორციელდება კორიდორებსა ან ბინებში დაყენებულ გამანაწილებელ ფარებში.

დაიმანაბილერეთ! გამანაწილებელი ფარებიდან გამომავალი ჯგუფური ხაზების რაოდენობა განიხა ზღვება ელექტრომომარაგების ხაიძელოსაბისა და მათი უქმნებარაციის მოხერხებულობის მიხედვით.

თუ საცხოვრებელი სახლი მიეკუთვნება კომფორტის მეორე კატეგორიას, სადაც საანგარიშო ელექტრული დაჩეირვა არ აღმარტინა 11 კვტ-ს, მაშინ ელექტროგაყვანილობის სქემების პროექტი სრულდება ფაზანულით, ხოლო ელექტროგაყვანილობის დაცვა ხორციელდება ბინაში დაყენებული გამანაწილებელ ფარებში მოთავსებული მინიმუმ ხუთი ჯგუფური ხაზის: ელექტრული განათების; საცხოვრებელი ბინის შტეფსელური ქსელის; ელექტროქურის; 2კვტ-ზე მეტი სიმძლავრის ულექტრომიმღებების შტეფსელური ქსელისა და სააბაზანო ოთახის დაცვის აპარატებით. ელექტროენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოები და შემავალი ხაზის გამომრთველი აპარატები განლაგებულია სართულების მოდულურ გამანაწილებელ მოწყობილობაში (სმგმ).

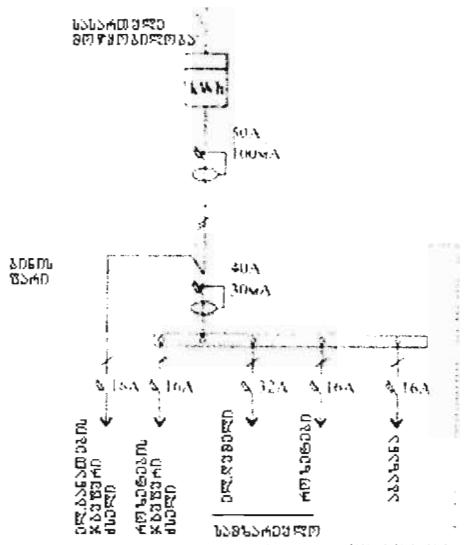

ნახ.8.3. კომფორტის მეორე კატეგორიის დაცვის სისტემა

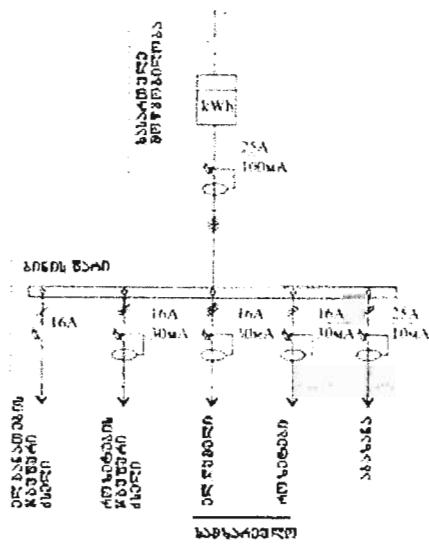

ნახ.8.4. პირველი კატეგორიის კომფორტის დაცვის სისტემა

ნახ.8.3-ზე მოყვანილია კომფორტის მეორე კატეგორიის დაცვის სისტემა. ამ ხახითიან ჩანს, რომ ელექტროექურისათვის შერჩეულია 32 ამპერი (ა) სიღრის ავტომატური ამომროველი, ხოლო დანარჩენი ხაზებისათვის 16 ა სიღრის. სართულების მოდულურ გამანაწილებელ მოწყობილობაში შემავალ ხაზზე დაყენებულია ელექტრული ენერგიის აღრიცხვის მრიცხველი და დიფერენციალური დაცვის მოწყობილობა 50 ა სიღრის დატვირთვის დენისათვის. ამ მოწყობილობის გაუმნების დაცვის სიღრიდეა 100 მილიამპერი (მა).

ნახ.8.4-ზე მოყვანილია დაცვის სისტემა პირველი კატეგორიის კომფორტის ხახდებისათვის, რომელთაც ბინებში გააჩნიათ სამფაზა ელექტრომომეტრუბლები ან მათი ელექტრული დატვირთვა შეადგენს 11 კვტ-ზე მეტს. როგორც ნახ.8.4-დან ჩანს, გარდა განათების ხაზებისა ყველა ხაზში გათვალისწინებულია დიფერენციალური დაცვის სისტემა.

აგრეთვე უნდა გვახსოვდეს, რომ ძველ ელექტრულ ქსელებში ფაზები აღნიშნულია შესაბამისად A,B,C ასოებით. ერთფაზა ქსელში, თუ მისი ფაზური გამტარი წარმოადგენს სამფაზა ქსელის განშტოებას, მაშინ ამ გამტარის ფერი უნდა შეესაბამებოდეს სამფაზა ქსელის შესაბამისი გამტარის ფერს.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრომოწყობილობის მონტაჟის დროს უურადღება უნდა მივაქციოთ გამტარებისა და კონტაქტების ასოთ-ციფრულ აღნიშვნებისა და მათი მარკირების ფერს. ელექტრომოწყობილობის წესების თანახმად სამფაზა ქსელში გამოიყენება შემსუბურებელი აღნიშვნები:

- პირველი ფაზა – L1-ელექტრომოწყობილობის დროს უურადღება;
- მეორე ფაზა – L2-მეზანური ფერის;
- მესამე ფაზა – L3-წითელი ფერის;
- ნელოვანი მუშა გამტარი – N-ლურჯი ფერის;
- ნელოვანი დამტკავი გამტარი – PE-ზოდოვანი უვითელ-მწვანე ფერის.


საკონტროლო კითხვები:

1. რა ელექტრული მოწყობილობები შედიან ელექტროგაყვანილობაში?
2. რის მიხედვით სრულდება ელექტროგაყვანილობის პროცესი?
3. სად ხორციელდება ელექტროგაყვანილობის ჯგუფური ხაზების დაცვა?
4. რა ფერით აღინიშნება ნულოვანი მუშა გამტარი?
5. რა ასოებით აღინიშნება ფაზები ძეელ ელექტრულ ქსელებში?

8.3. ავტომატური ამომრთველები და დნობადი მცველები

ადამიანების, ელექტრული მოწყობილობებისა და ელექტროგაყვანილობის დაცვისათვის გამოიყენება სპეციალური დამცავი მოწყობილობები, რომლებიც ირთვებიან უშუალოდ მომხმარებლის წრედის შესავალზე. დაცვის ხერხის მიხედვით განასხვავებენ ასეთი მოწყობილობების სახესხვაობებს: დნობადი მცველებს, ავტომატურ მცველებსა და ამომრთველებს.

დნობადი მცველები წარმოადგენენ არაალდგენად დაცვის საშუალებებს და ამუშავების შემდეგ მოითხოვენ შეცვლას. კონსტრუქციულად დნობადი მცველი (ნახ.8.5) მოთავსებულია მინის ან ფაიფურის მილში, რომელთაც გააჩნიათ ბუდეში ჩასაყენებელი კონტაქტები.

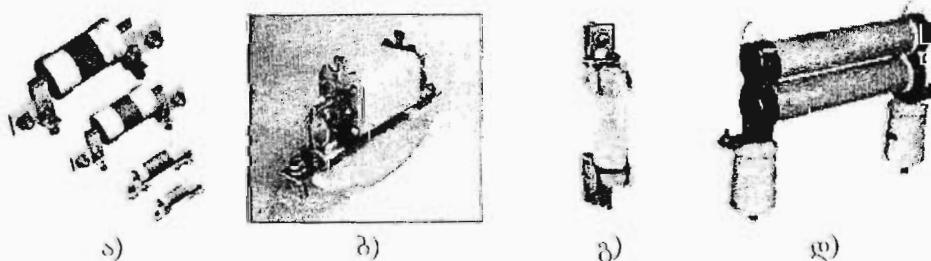

ნახ.8.5. დანიანი (ა,ბ) და საცობის ფორმის დაბალი (გ) და მაღალი (დ) ძაბვის დნობადი მცველები

დაიმახსოვრეთ! დანიანი კონტაქტების მქონე მცველები გამოიყენებიან კამანაში დამუშავებულ მოწყობილობებში და გათვალისწინებულნი არიან დიდ ნომინალურ ღერძე (160–1250 ა), ხოლო საცობის ფორმის მქონე მცველები გათვალისწინებულია 2–100 ა ნომინალურ ღერძე.


დნობადი მცველების დაებით თვისებებს მიეკუთვნება მოკლედ შერთვის დროს დამზადების სიმარტივე და სამედოობა, ხოლო უარყოფით თვისებებს მიეკუთვნება ყოველი მოკლედ ჩართვის შემდეგ გადამწვარი საცობის ან დნობადი ჩასაყენებელის გამოცვლა, ასევე გადატვირთვებისას საჭიროებს ამუშავების დიდ დროს.

ავტომატური მცველებში დნობადი ჩასადგამის მაგიერ გამოიყენება ბიმეტალური ფირფიტის თერმოგამთიში. ასეთი მცველის ჩამოყრა და აღდგენა შეიძლება დიდაების დახმარებით. დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება ხრახნიანი ავტომატური ამომრთველები, რომლებიც გათვალისწინება 6,3 და 10 ა ღერძე. ასეთი მცველის გარეგნიანი სახე მოცემულია ნახ.8.6.ა-ზე. როგორც ამ ნახაზიდან ჩანს, მცველს გააჩნია

ორი დიდაკი. დიდ დილაციუს თითის დაჭერით ხდება ავტომატის ჩართვა, ხოლო პატარა დილაკით - გამორთვა.

უკანასკნელ ხანებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ავტომატური ამომრთველები. რომელთაც გააჩნიათ დიდი ფუნქციები და მთლიანად შეესაბამებიან ელექტროუსაფრთხოების თანმედროვე ნორმებს.

ავტომატური ამომრთველები (ნახ.8.6.ა,ბ) ელექტრულ წრედში ხომინალურ სიღიდეზე მეტი დენის გავლის შემთხვევაში თიშავენ ელექტრომოწყობილობას. გათიშვის ხერხის მიხედვით ავტომატური ამომრთველები იყოფა შემდეგ ტიპებად: ერთპოლუსა, ორპოლუსა ნეიტრალით, ორპოლუსა, სამპოლუსა, სამპოლუსა ნეიტრალით, ოთხპოლუსა.

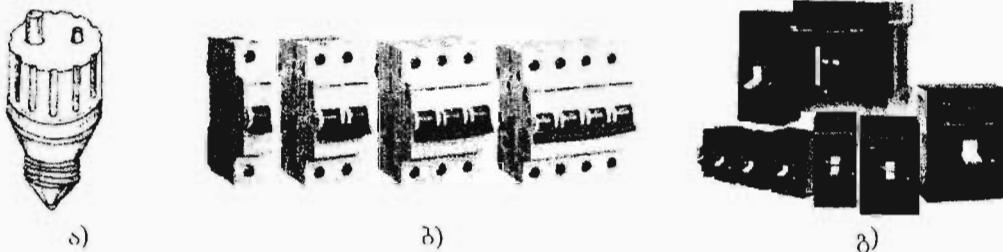


ნახ.8.6. ხრახნიანი ავტომატური მცენელი (ა); საშუალო (ბ) და დიდი (გ) სიმძლავრის ავტომატური ამომრთველები

დაიმახსოვრეთ! ავტომატური ამომრთველების შემაღებულობაში შედის ორი ტიპის გამთიშველი: თბერი და მაგნიტური. თბერი ტიპის გამთიშველის დანიშნულებაა გადატვირთვის დუნებისაგან დაცვა.

იგი ამუშავდება ბიმეტალური ფირფიტის გახურების შემდეგ. ფირფიტის გახურების დრო დამოკიდებულია დენის ხილიდის ხომინალურ მნიშვნელობის გადაჭარბებაზე. გამთიშვის ეს ტიპი იხერციელია და არ რეაგირებს დენის მნიშვნელობის ხანმოკლე გაზრდაზე. მაგნიტური გამთიშვის დანიშნულებაა ელექტრული წრედის დაცვა მოკლე შერთვის დენისაგან. დაცვის ეს ტიპი სწრაფმოქმედია. მისი ამუშავება ხდება წრედში გამავალი დენის ხომინალურ მნიშვნელობაზე რამდენჯერმე გადაჭარბების შემთხვევაში.

ავტომატური ამომრთველების მოწყობილობა ნაჩვენებია ნახ.8.7-ზე. მისი მოქმედების პრინციპი ასეთია: სახელურის 1 დახმარებით ხდება ავტომატის ჩართვა და გამორთვა. ნახაზე ნაჩვენებ მდგომარეობაში ამომრთველი გამორთულია და მოძრავი კონტაქტი 2 არ არის საკეტილი უძრავ კონტაქტ 3-თან. ამომრთველის ჩასართველად საჭიროა მოვმართოთ ზამბარა 6, რისთვისაც საჭიროა დავაწვეთ სახელურს 1 ქვემოთ, რაც მოაბრუნებს დეტალ 4-ს, რომელიც თავისი ქვედა ბოლოთი მოედება დამჭერი ბერკეტის 5 კბილანას. ამომრთველი მზადაა ჩართვისათვის.

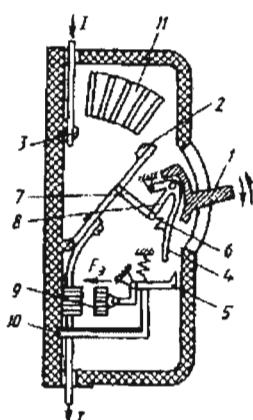

ნახ.8.7. ავტომატური ამომრთველის მოწყობილობა

ამომრთველის ჩასართველად სახელურს 1 აწევენ ზემოთ. ზამბარა 6 დაიკავებს ისეთ მდგომარეობას, რომ სახსრული შეერთებები 7 და 8 გადააღგი-ლებიან ზემოთ და განლაგდებიან ერთ სწორ ხაზზე. ამომრთველი ჩაირთვება. დენის წრედი შეიკვრება 2 და 3 კონტაქტების, 9 და 10 მომხსნელების გავლით.

ამომრთველის ავტომატური ამორთვა ხდება მომხსნელის ამუშავების დროს. ხანგრძლივი დენური გადატვირთვების დროს ამუშავდება ობური ბიმეტალის მომხსნელი 10, რომლის თავისუფალი ბოლო გადააღგილება ქვევით და მოაპრუნებს ბერკეტს 5 საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ბერკეტის კბილანა მოეხსნება დეტალს 4, რომელიც შემობრუნდება, ხოლო ბერკეტები 7 და 8 გაივლიან მკვდარ მდგომარეობას. ზამბარის 6 მალვა მიმართულია ქვევით და მისი მოქმედებით გაითიშება კონტაქტები 2 და 3. მაქსიმალური დასაშვები დენის გადაჭარბების შემთხვევაში გამორთვა ხდება F3 ელეტრომაგნიტური ძალის მოქმედებით, რომელსაც ბერკეტის 5 კბილანა გამოჰყავს დეტალი 4 მოდებიდან 4. თუ მოხდა ავტომატური ამორთვა, მაშინ ამომრთველის სახელური 1 რჩება ზედა მდგომარეობაში.

ხელით გამორთვის დროს სახელური 1 უნდა გადავააღგილოთ ქვევით. კონტაქტების 2 და 3 გათიშვისას წარმოიშობა ელექტრომოტორული რკალი, რომელსაც აქრობს რკალჩამქრობი კამერა 11.

დაიმახსოვრეთ! ავტომატური ამომრთველების არჩევა ნომინალური დენის მიხედვით ხდება ისეთნაირად, რომ მათი მნიშვნელობა რაც შეიძლება ახლოს იყოს დასაცავი ელექტრომოტორულობის ნომინალური დენის მნიშვნელობასთან.

ამასთანავე გამორთვის მახასიათებლები განიხილვუნებიან იმის გათვალისწინებით, რომ გამშვები დენით გამოწვეულმა ხანძოებით გადატვირთვებმა არ გამოიწვიოს მათი ამუშავება. გარდა ამისა, ავტომატური ამომრთველების არჩევისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ დასაცავი წრედის ბოლოზე, მოკლედ შერთვის შემთხვევაში, უნდა პქონდეთ გამორთვის მცირე დრო.

საკონტროლო კითხვები:

1. დაცვის მოწყობილობის რა სახესხვაობები არსებობს?
2. ჩამოთვალეთ დნობადი მცველის დადებითი თვისებები.
3. რა ტიპებიდ იყოფა ავტომატური ამომრთველები გათიშვის ხერხის მიხედვით?
4. რას მიხედვით აირჩევა ავტომატური ამომრთველი?

8.4. დამცავი გამორთვის მოწყობილობა

დამცავი გამორთვის მოწყობილობები (დგმ), რომელთაც სხვაგვარად დიფერენციალურ ავტომატურ ამომრთველებს უწოდებენ, დიდ როლს თამაშობენ ადამიანის სიცოცხლის უსაფრთხოებაში.

როდესაც ნებისმიერ საოჯახო ხელსაწყოში ირდვენვა დენგამტარი სადენის უზოლავია, მაშინ ხელსაწყოს კორპუსი აღმოჩნდება ძაბვის ქვეშ და იგი წარმოად-

გენს გამტარს ანუ შიშველი გამტარის ანალოგიას. მასზე შეხების შემთხვევაში, თუ კორპუსი დამიწებული არ არის, ადამიანს შეიძლება დაარტყას დენძა. საქმე იმაშია, რომ უმეტეს ბინებში შეუძლებელია ყველა ელექტროხელსაწყოს ჩამიწება. ეს გაფალისწინებული არ არის საოჯახო ელექტროგაფვანილობის კონსტრუქციაში. სასართულე ფარებში განლაგებული ავტომატური ამომრთველები გარანტირებულად ვერ დაგვიცავენ დენის დარტყმისაგან. ამგვარად, საჭიროა ისეთი ხელსაწყოს დაყენება, რომელიც საიმედოდ დაგვიცავს ნებისმიერ შემთხვევაში დენის დარტყმისაგან.

სწორედ დგმ-ს დანიშნულებაა დაიცვას ადამიანები დენის დარტყმისაგან და ხანძრის განხინისაგან იმ შემთხვევაში, როცა მოხდება ელექტროხელსაწყოს იზოლაციის დარღვევა და ადამიანი შემთხვევით შეხებია ელექტრომოწყობილობის არაიზოლაციებულ დენგამტრარ ნაწილს.

საცხოვრებელ ბინებსა და სახლებში ელექტროდენით დაზიანების ყველაზე მეტი სავარაუდო ადგილებით სამზარეულო და სააბაზანო, სადაც განლაგებულია ელექტროხელსაწყოების უმეტესი რაოდენობა, არსებობს ბუნებრივი ჩამამიწებლები (წყალ- და გაზგაფვანილობის მილები) და არის მომატებული ტენიანობა. მსოფლიო პრაქტიკაში აჩვენა, რომ დგმ ყოვაცხოვრებაში ნამდვილად ეფექტური ელექტროდამცავი საშუალებაა. დღისათვის დასავლეთ ევროპაში ექსპლუატაციაშია ასეულ მილიონობით სხვადასხვა ტიპის ასეთი ხელსაწყოები.

დაიმახსოვრეთ! დგმ საკმაოდ რთული ხელსაწყოა და დაკომპლიქიზებულია კლემურიებით, რომელთა დანიშნულებაა დასაცავ ქსელში არ გაატაროს დაღვენილ ნირმანზე მეტი ძაბვა. ამ დროს კლემურიების დაცული იქნება ჰექტურისა და კომუტაციური გადაძაბვებისაგან.

დგმ-ს მოქმედების სქემა ძალიან მარტივია იგრძნობს რა დასაცავ უბანზე ზედგენების ან გაფონვის დენების არსებობას, მოწყობილობა მაშინვე გამორთავს ელექტრულ წრედს. მას გამოიყენებენ არა ავტომატური ამომრთველის მაგიერ, არამედ მასთან ან მცველებთან ერთად, რომლებიც წრედს იცავენ თერმული და ლინამიური გადატვირთვებისაგან.



ა)



ბ)

ნახ.8.8. დგმ-ს პრინციპული სქემა (ა) და ორკოლუსა დგმ (ბ)

ნახ.8.8-ზე მოცემულია ორპოლუსა დგმ, ხოლო ნახ.8.8-ზე მისი პრინციპული სქემა. ამ ხელსაწყოს მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია „ფაზაში“ და „ნულში“ გამავალი დენების შედარებაზე. თუ მათი განსხვავება (დენის გაუონვა) მეტია დგმ-ზე ნაჩვენებ ზღვარზე, მაშინ ეს დიფერენციალური ამომროველი ამუშავდება და გამორთავს როგორც „ფაზას“, ასევე „ნულს“. სამფაზა წრედში დგმ ერთმანეთს ადარებს სამივე ფაზაში გამავალი დენის ჯამს ნულოვან გამტარში გამავალ დენის. აღსანიშნავია, რომ დგმ-ს შეუძლია ამუშავდეს გამორთული აგტომატის დროსაც (ფაზების გათიშვისას), თუ ნულოვან გამტარში გაივლის დენი.

დგმ ელექტრულ ქსელში ჩაირთვება იმგვარად, რომ ფაზაში და ნულში გამავალი დენების მიერ შექმნილი მაგნიტური ნაკადები მოწყობილობის გულარაში მიმართული იყოს ურთიერთსაპირისპიროდ, რის გამოც ისინი ერთმანეთს აკომპენსირებენ. გაუონვის დენის აღმდევის შემთხვევაში ფაზაში და ნულში გამავალი დენების ტოლობა და შესაბამისად, კომპენსაციის ბალანსი დაირღვევა და გულარას გრაგნილში გაივლის დენი, რომლის ხილიდეს აფასებს დენების სხვაობის რელუ განსაზღვრული ზღვრის გადაჭარბების დროს რელუ გაწყვეტს წრედს.

საჭიროა აღინიშნოს, რომ დგმ-ს ხარისხიანი მუშაობა პირველ რიგში დამოკიდებულია მასში შემავალი ელემენტების ხარისხები. პირველ რიგში ეს ეხება დენების სხვაობის განმსაზღვრული რელეს მცრმნობიარობას.


როგორც წესი, დგმ გამოიყენება როგორც კროფაზა, ასევე სამფაზა ქსელებში. თუ ბინაში დატვირთვის დენი არ აღემატება 32 ა-ს, მაშინ საკმარისია ერთპოლუსა დგმ, რომელიც გათვლილია 30 მა გაუონვის დენზე, ხოლო დიდი დატვირთვის შემთხვევაში ბინის ან სართულის გამანაწილებელ ფარებში მოითხვება სამფაზა დგმ-ს დაუკენება.

კონკრეტულ ბინაში რამდენი დგმ უნდა იქნეს დაუკენებული. ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემა შეუძლია სპეციალისტს შესაბამისი გააჩნიაროშების შემდეგ.

მრავალოთახიანი სახლის მთელი ელექტროგაფვანილობის კონტროლისათვის შესავლები შეიძლება დაუკენებული იქნეს ერთი საერთო დგმ 300 მა ნომინალური გამომრთველი დენით. იმისათვის, რომ საყოფაცხოვრებო ქსელი არ გადაიტვირთოს ავტომატიკის მოწყობილობებით, საჭიროა ვისარგებლოთ დიფერენციალური ტიპის ხელსაწყოებით, რომლებმიც შეთავსებული იქნება თრივე სახის დაცვითი ფუნქცია.


დაიმახსოვრეთ! დგმ-ს შემოწმება უნდა მოხდეს უგელოთვიურად „T“ ტეხნიკურ მიმღების მიერთვის დაჭრით.

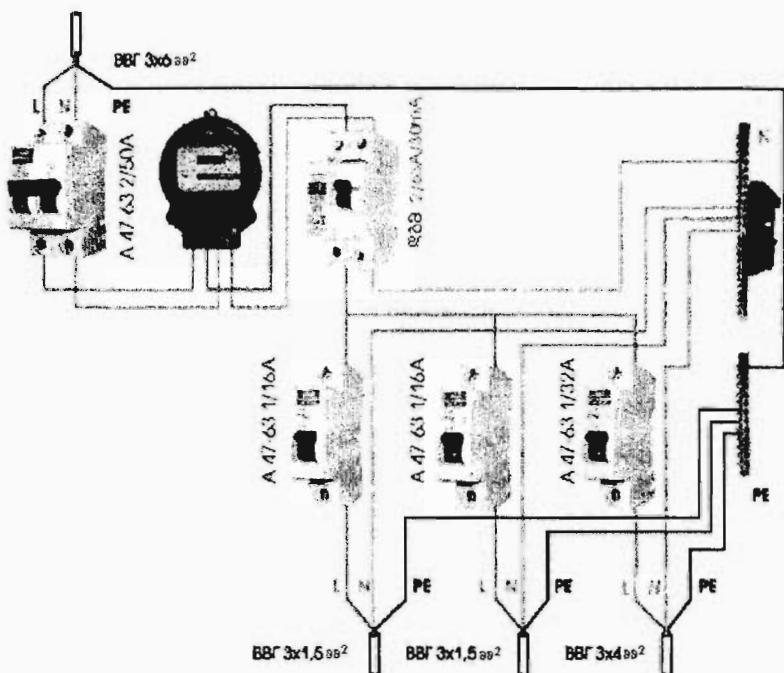ნახ.8.9-ზე მოცემულია ერთოთახიანი ბინის გამანაწილებელი ფარის სქემის თვალსაჩინო მაგალითი გამტარების კვეთისა და დაცვის ელემენტების ტიპების წვენებით, სადაც: L – ფაზური გამტარია; N – ნულოვანი მუშა გამტარი და მათი შემაერთებელი ელემენტი; ხოლო PE – ნულოვანი დამცავი და პოტენციალების გამაონაბრებელი გამტარი და მათი შემაერთებელი ელემენტი.



განათება როზეტები ელექტროლუმელი

ნახ.8.9. ერთოთახიანი ბინის ჯგუფური გამანაწილებელი ფარის სქემის თვალსაჩინო მაგალითი

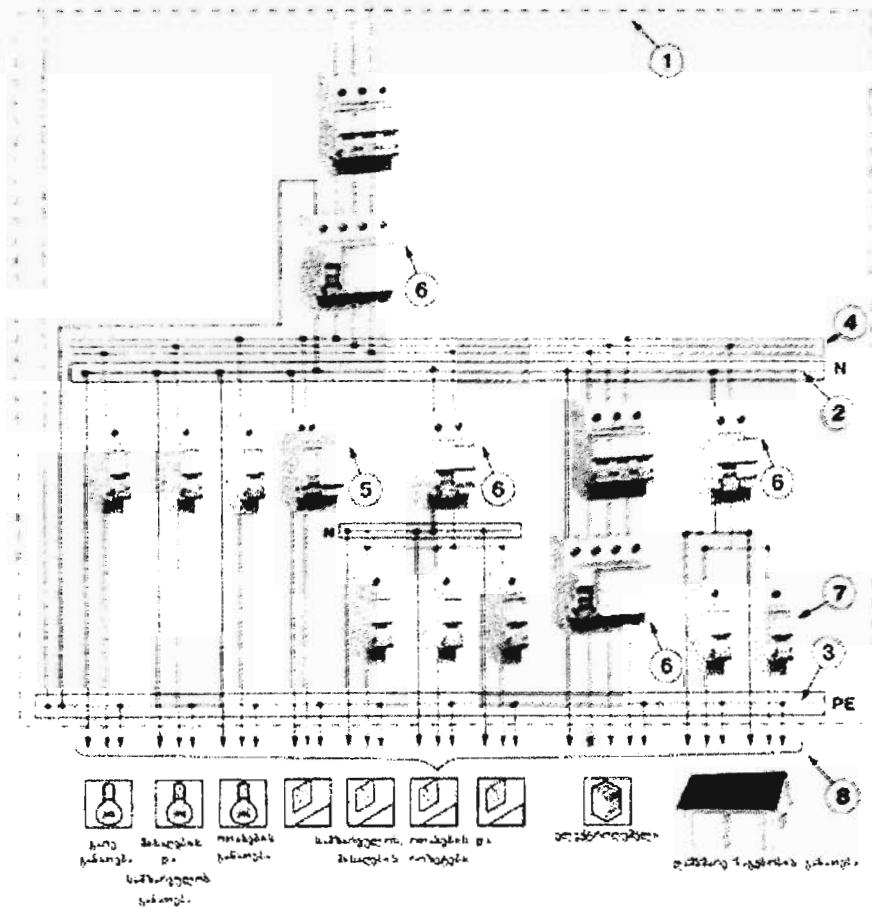

ნახ.8.10. ინდიკიდუალური საცხოვრებელი სახლის ჯგუფური გამანაწილებელი ფარის სქემა

ნახ.8.10-ზე მოცემულია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლისა და მრავალოთახიანი ბინის ჯგუფური გამანაწილებელი ფარის სქემების თვალსაჩინო მაგალითი, რომლის შემადგენელი ელემენტებია: 1 - ფარის პლასტიკაზის კორპუსი; 2 - ნულოვანი მუშა გამტარების შემაერთებელი ელემენტები (N); 3 - ნულოვანი დამცავი და პოტენციალების გამათანაბრებელი გამტარების შემაურთებელი ელემენტი (PE); 4 - ჯგუფური წრედების დამცავი აპარატების შემაგალი გამომყვანების შემაერთებელი ელემენტი; 5 - დიფერენციალური დენის ავტომატური ამომრთველი; 6 - დიფერენციალური დენის ამომრთველი; 7 - ავტომატური ამომრთველი; 8 - ჯგუფური წრედების ხაზები.

ამ შემთხვევაში შემყვანზე დაყენებულია დგმ დიფერენციალური დენით 300 მა, რადგან ელექტრომოწყობილობის ბუნებრივი გაუონების დენი შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი. პირველი სამი ავტომატური ამომრთველი განკუთვნილია განათების წრედებისათვის. შეოთხე - დგმ დიფერენციალური დენით 10 მა გამოყენებულია სააბაზანო ოთახის დაცვისათვის, რადგან ტენიან შენობაში განსაკუთრებით სახიფათოა ელექტროდანადგარების დენგამჩარ ნაწილებთან შეხება. შემდეგი სამი ავტომატური ამომრთველი იცავს როზუტებს. სამყაზა ავტომატური ამომრთველი და დგმ იცავს სხვადასხვა მძლავრ ელექტრომომხმარებულს. მაგალითად, ელექტროლუმებლს ან საჟნას. უკანასკნელი ხაზი, რომელიც შედგება დგმ-სა და ორი ავტომატური ამომრთველისაგან გამოყენებულია ცალკე მდგრმი შენობის დასაცავად.

რა თქმა უნდა, დამცავი მოწყობილობის შემქნა და დაყენება მოითხოვს დიდ მუშაობასა და გარკვეული მოცულობის ფინანსურ ხარჯებს. მაგრამ ეს უკანასკნელი შეუდარებელია იმ დანაკარგებობან, რომლებთანაც შეიძლება მიგვიყვანოს ელექტრული ქსელის არასწორი განსაკუთრებული შედეგად გამოწვეულმა ხანძარმა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა დანიშნულებით გამოიყენება დამცავი გამორთვის მოწყობილობა?
2. როგორ ორთვება ქსელში დამცავი გამორთვის მოწყობილობა?
3. როგორ ხდება დამცავი გამორთვის მოწყობილობის შემოწმება?

8.5. გამტარებისა და კაბელების შერჩევა დატვირთვის მიხედვით

იმ შემთხვევაში თუ პროექტი არ გაგვაჩნია, მაშინ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გავიანგარიშოთ მოთხოვნილი სიმძლავრე, რის საფუძვლზეც შევარჩევთ კაბელის (სადენის) კვეთსა და ავტომატური ამომრთველის ნომინალურ დენს. მაგალითისათვის განვიხილოთ ძალოვანი შემყვანი კაბელისა და ავტომატური ამომრთველის შერჩევის ამოცანა. ამისათვის საჭიროა: უპირველესად უნდა გავიანგარიშოთ ბინაში დასაცენტრირებული ელექტრონული საწყოებისათვის სიმძლავრის ხავარაულო ხიდიდე. თითოეულ ელექტრონული საწყოების (ტელევიზორი, მაცივარი, კომპიუტერი, უთო, ჩაიდანი, ხარუცხი მანქანა, ჭაღი და ხხვა) გააჩნია თავისი სიმძლავრე. რომელიც ნაწვენებია ელექტრომოწყობილობის ფირნიშებზე.

შევადგინოთ სავარაუდო ხუსხა იმ ხელსაწყოებისა, რომლებმაც კლექტროენერგია უნდა მიიღონ საანგარიშო კაბელიდან. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის ხელსაწყოებიც, რომელთა შეძენაც ნავარაუდევია მომავალში, რათა უახლოეს წლებში არ მოგვიხდეს კლექტროგაევანილობის ხელახალი დამოწეულება.

დაუუმვათ, რომ შევაჯამეთ საჭირო ხელსაწყოების სიმძლავრის სიდიდეები და მივიღეთ 15000 ვატი (ვტ). რადგანაც ბინების უმეტეს ნაწილში ნებადართულია 220 და არა 380 ვოლტი (ვ) ძაბვის გამოყენება, ამიტომ ანგარიში უნდა შედგეს კლექტრომომარაგების ერთფაზა სისტემისათვის. მის შემდეგ უნდა დავუიქრდეთ, თუ რამდენი კლექტროხელსაწყო შეიძლება ჩაირთოს ერთდროულად. მხედვებისაში უნდა მივიღოთ აუცილებლად ის ფაქტი, რომ 31 დეკემბერს ჩართული იქნება თითქმის ყველა კლექტროხელსაწყო. ერთდროულობის კოეფიციენტიად მივიღოთ 0.7 (70%) და მიღებული სიმძლავრე 15000 ვტ გავამრავლოთ 0.7-ზე, მივიღებთ 10500 ვტ-ს. ამის შემდეგ განვხაზებდეთ რა სახის შემყვანი ავტომატური ამომრთველი ან დამცავი გამორთვის მოწყობილობა (დგმ) გვჭირდება. მიღებული სიმძლავრე 10500 ვტ გავუოთ 220 ვ ძაბვაზე და მივიღებთ 47.73 ა-ს. ეს მნიშვნელობა დაგამრგვალოთ 48 ა-მდე.

რადგანაც გავიდვაში არ არსებობს 48 ა-იანი ავტომატური ამომრთველი, ამიტომ ვირჩევთ 50-ა-იანს. შეიძლება ავირჩიოთ 40 ა-იანი ამომრთველიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვამცირებთ შემოთავაზებული დატვირთვის გამოყენების შესაძლებლობას. შემოწმებისათვის შეიძლება ჩავატაროთ გაანგარიშება უკეთიძართულებით და გავიანგარიშოთ თუ რა სიმძლავრის დატვირთვის ჩართვა შეიძლება 40 ა-იანი ($40 \times 220 = 8800$ ვტ) ან 50 ა-იანი ($50 \times 220 = 11000$ ვტ) ამომრთველის დაყენების შემთხვევაში.

შემყვანი კაბელი ენერგომომარაგების არტერიად და ის შერჩეული უნდა იქნეს მაქსიმალურად ზესტი გაანგარიშებით. რათა შემდგომში არ ვინახოთ მისი შერჩევის გამო. არსებობს კაბელის ორი სახე – ალუმინისა და სპილენძის. ჩვენ წვენ არჩევანი ამ უკანასკნელზე გავაკეთოთ, რადგან ალუმინის კაბელი თავისი ტექნიკური მონაცემებითა და გამტარობის მახასიათებლებით ბევრად ჩამორჩება სპილენძისას. ამჟამად ალუმინის კაბელი თითქმის აღარ გამოიყენება ბინების კლექტრომონტაჟისათვის.

დაიმახსოვრეთ! კაბელი აუცილებლად უნდა იყოს სამძარღვიანი, რადგანაც თანამედროვე კლექტრომოწყობილობები და შესაბამისად, შენობების კლემომარაგების სისტემა მოითხოვს ჩამოწერას.

ამასთანავე, მხედველობაში უნდა მივიღოთ შემყვანი კაბელის კლექტრომონტაჟის ვარიანტების დაგვანილობა დიად თუ დახურული. კაბელის კვეთის შესარჩევად ქვემოთ მოცემულია ცხრილი.

ქვემოთ მოყვანილი მონაცემების მიხედვით ($50 \text{ ა, } 220 \text{ ვ; } 11000 \text{ ვტ} = 11\text{kW}$) დიად გაუგანილობისათვის ვირჩევთ სპილენძის კაბელს, რომლის განივცეთია 6 მმ^2 . თუ წვენ ავირჩევთ კაბელს კვეთით 10 მმ^2 , მაშინ მომავალში თავისუფლად შეგვიძლია გაუზარდოთ შემყვანი კაბელის დატვირთვის სიმძლავრე 17 კვტ-მდე , რდონდაც მოგვიხდება $50 \text{ ა-იანი } შემყვანი ავტომატური ამომრთველის 80-იანით შეცვლა$.

კაბელის კვეთისა და ავტომატური ამომრთველის ნომინალური დენის შესარჩევი ცხრილი

ღია გაცვალობა						სპეციალური კვეთის კვეთი, მწვევი	ღახურული გაცვალობა						
სპილენი			ალუმინი				სპილენი			ალუმინი			
დენი,	სიმძლავრე, კვტ	დენი,	სიმძლავრე, კვტ	დენი,	სიმძლავრე, კვტ		დენი,	სიმძლავრე, კვტ	დენი,	სიმძლავრე, კვტ			
°	220ვ	380ვ	°	220ვ	380ვ	°	220ვ	380ვ	°	220ვ	380ვ	°	
11	2.4	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	
15	3.3	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	
17	3.7	6.4	-	-	-	1.0	14	3.0	5.3	-	-	-	
23	5.0	8.7	-	-	-	1.5	15	3.3	5.7	-	-	-	
26	5.7	9.8	21	4.6	7.9	2.0	19	4.1	7.2	14	3.0	5.3	
30	6.6	11	24	5.2	9.1	2.5	21	4.6	7.9	16	3.5	6.0	
41	9.0	15	32	7.0	12	4.0	27	5.9	10	21	4.6	7.9	
50	11	19	39	8.5	14	6.0	34	7.4	12	26	5.7	9.8	
80	17	30	60	13	22	10	50	11	19	38	8.3	14	
100	22	38	75	16	28	16	80	17	30	55	12	20	
140	30	53	105	23	39	25	100	22	38	65	14	24	
170	37	64	130	28	49	35	135	29	51	75	16	28	

ანალოგიურად შეგვიძლია გავიანგარიშოთ ბინის გამანაწილებული ფარიდან გამომავალი ელექტროგაერთილობის ნებისმიერი მიმართულების სადენის განივალეთი და შევირჩიოთ ამ მიმართულების დასაწყისში დასაყენებელი ავტომატური ამომრთველის ნომინალური დენი. ამისათვის საჭიროა შევაჯამოთ იმ ელექტროელემანტების მოთხოვნილი სიმძლავრეები, რომლებიც იკვებებიან ერთი ხაზით. უნდა ვეცადოთ რომ ერთ ხაზზე სიმძლავრის დატვირთულობა არ იყოს 4-5 კვტ-ზე მეტი. სარეცხი მანქანა, ელექტროლუმები, მაცივარი უკავე წარმოადგენს მძლავრ ელექტროელემანტების და ამიტომ თითოეული მათგანი უნდა იკვებებოდეს დამოუკიდებელი კაბელი.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ ვანგარიშობთ მოთხოვნილ სიმძლავრეს პროექტის არ ქონის შემთხვევაში?
2. რატომ ვირჩევთ სპილენის გამტარს და არა ალუმინისას?
3. რამდენ ძარღვიანი უნდა იყოს აუცილებლად კაბელი?

8.6. ელექტროგაერთილობის სტრუქტურა და მონტაჟი

დაიმახსოვრეთ! ელექტროგაერთილობა მოგვაგონებს ხის ხერუქებას, ხადაც: ძირი - ეს არის მცენები; ხის ტანი - ძირითადი ხაზის კაბელი; შტოგბი - განშტოებები რთახში და ხევა; განშტოების აღილი - გამანაწილებული კოლოფები; ფრთლები - ელექტროელემანტები.

როგორც ხის შემდეგი, თითოეული განშტოების შემდეგ კაბელი ხდება უფრო წვრილი. მაგალითად, მრიცხველამდე და მცველებამდე ჩადებულია 4მმ² კვეთის სპილენძის კაბელი. შემდეგ - 2,5მმ² კვეთის მუშა ჯაზუის ძირითადი გამტარი ჩადებულია მცველებიდან გამანაწილებელ კოლოფებამდე; გამანაწილებელი კოლოფებიდან 1,5 მმ² კვეთის გამტარი მიღის სამტეფსელო როზეტებამდე, ხოლო 1მმ² კვეთისა - გამანათებელ ხელსაწყოუბამდე. რა თქმა უნდა ეს ციფრები საორიგინრაციოა და თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში გამტარის კვეთი დამოკიდებულია ხიმძლავრის მიხედვით მოთხოვნილ დენტე. თუ ხელსაწყოს დოკუმენტაციაში რეკომენდებულია გამტარის უფრო დიდი კვეთი, მაშინ ეს რეკომენდაციები უფრო პრიორიტეტულია.

გამტარების დამონტაჟების სხვადასხევა პრინციპების მიხედვით ელექტროგაყვანილობა იყოფა ლია და დახურულ სახეობებად. ლია ელექტროგაყვანილობა ხასიათდება ნაკლები ესთეტიკურობით, რის გამოც იშვიათად გამოიყენება. მას ძირითადად გამოიყენებენ: ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სექტორში, აგარაკებსა და დამხმარე სათავსოებში, გაუთბობელ და ნესტიან შენობებში, სარდაფებსა და სხვენებში იყენებენ. გარდა ამისა ხის სახლებში მხოლოდ ლია გაყვანილობა გამოყენება.


საკონტროლო კითხვები:

1. რას მოგვაგონებს ელექტროგაყვანილობის სტრუქტურა?
2. რა სახის ელექტროგაყვანილობა არსებობს გამტარების დამონტაჟის პრინციპების მიხედვით?
3. სად გმოიყენება ლია ელექტროგაყვანილობა?

8.7. ელექტროგაყვანილობის დაგეგმვა და მონიშვნა

პროექტში ყოველთვის არ არის ნაჩენები ელექტროგაყვანილობის უკლაველემენტის ზუსტი განლაგება. ამიტომ მათი სწორი განსაზღვრისათვის უნდა ვიხელმძღვანელოთ ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობებისა და ნაოურების სავარაუდო განლაგებით. შემდგომში ეს საშუალებას მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ გამაგრძელებელი ზონარების გამოყენების აუცილებლობა, რომლებიც არსებითად ამცირებენ ელექტრომოწყობილობის ექსპლუატაციის უსაფრთხოების დონეს.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროგაყვანილობის მონიშვნა კუთხება მოპირკუთხების ხამუშაოების დაწყებამდე. მონიშვნის დროს მხედველობაში უნდა მივიღოთ ელექტრო და ხახანძრო უსაფრთხოების წესები.

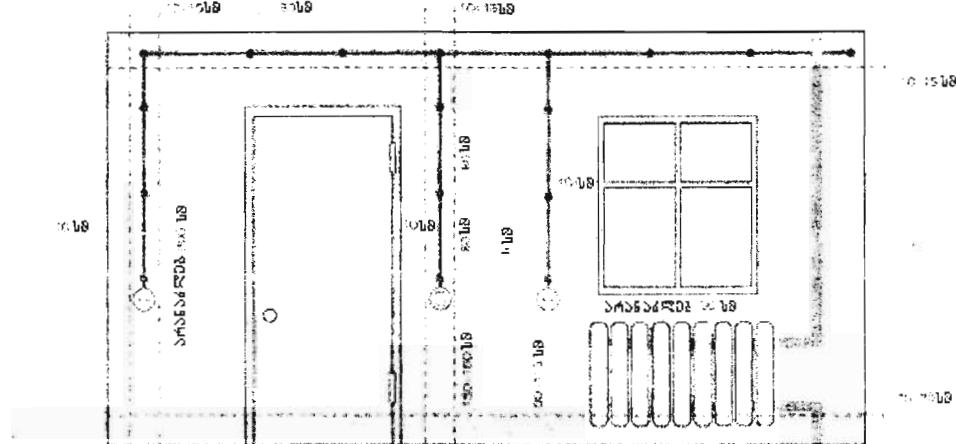

ნახ.8.11. ელექტროგაფვანილობის მონიშვნა კედლებზე

აქედან გამომდინარე, დაცული უნდა იყოს ელექტროგაფვანილობის ელემენტების დაშორების ნორმები იატაკიდან და მიღსადენებიდან; ფანჯრებისა და კარებების ლიოებიდან (ნახ.8.11.) ასევე უნდა გავითვალისწინოთ სათავსოების სპეციფიკა (სააბაზანო, სახელოსნო, ავტოფარეხი და სხვა).

ელექტროგაფვანილობის დაწყებამდე წინასწარ უნდა შევიმუშაოთ გეგმა, სადაც უნდა გავითვალისწინოთ რომ:

1. ელექტრული მრიცხველები, გამანაწილებელი კოლოფები, როზეტები და ამომროველები უნდა განვალაგოთ მომსახურეობისა და რემონტისათვის აღვილად-მისაწვდომ მონაკვეთებში, ხოლო დენგამტარი ჩაწილები აუცილებლად უნდა იყოს დახურული.

2. ამომროველები განლაგებული უნდა იყოს ოთახის შესახვდებლში, კარის სახელურის მხარეს 1.5 მ სიმაღლეზე. ისე რომ დია კარმა გადების დროს არ დაფაროს იგი. მოხერხებულობისათვის ბინაში ამომროველები განლაგებული უნდა იქნეს შესახვდელის მხრიდან ერთხა და იმავე მხარეს. ტუალეტებში სააბაზანოებში, სარდაფებში, ნესტიან სათავსოებსა და სხვენებში ამომროველები შესახვდელის წინ, იატაკიდან 1.5-1.8 მ სიმაღლეზე უნდა იყოს განლაგებული.

3. შტეფსელები დაყენებული უნდა იქნეს ელექტროდანადგარის საფარაუდო დადგმის ადგილას, იატაკიდან 50-80 სმ სიმაღლეზე. ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების მიხედვით შენობის თითოეულ 6 მ² ფართობზე უნდა იყოს არანაკლებ ერთისა, ხოლო სამზარეულოში როზეტების დაყენების სიმაღლე არაა ნორმირებული. როზეტების დაყენება ტუალეტებსა და აბაზანებში აკრძალულია. გამონაკლისს წარმოადგენს ელექტროსაპარსისა და ელექტრო თმის საშობობის როზეტი. ამ ხელსაწყოებს გააჩნიათ შემაერთებელი სადენი თრმაგი იზოდაციით და იკვებებიან განმამხოველებელი ტრანსფორმატორით. აკრძალულია როზეტების დაყენება ჩამამიწებელი მეტალური მოწყობილობებიდან (მილები, ბატარეები, „რაკოვინა“, გაზის და ელექტროდუმელები) 50 სმ სიახლოვეში. მიზანშეწონილია როზეტების დაყენება იმ პედელზე, რომელიც ერთმანეთისგან პყოფს ერთი ბინის თო თოახს, უმჯობესია დამონტაჟდეს პარალელურად კედლის ორიგუ მხარეს საერთო ნახევრების საშუალებით.

4. გამტარები გაიყვანება მხოლოდ ვერტიკალურ და პორიშონგალურ ხაზებზე, ხოლო მათი განლაგება უნდა იყოს ზუსტად ცნობილი, რათა ჩახერების გაკეთებისას და ლურსმნების ჩაჭედებისას თავიდან ავიცილოთ დაზიანება. პორიშონგალური მიმართულებით გამტარის გაყვანა სწარმოებს კოჭებიდან და კარნიზებიდან 50–100 მმ, ჭერიდან 150 მმ, პლინთუსიდან 159–200 მმ დაშორებით. ვერტიკალური მიმართულებით გაყვანისას გამტარის შენობის კუთხებიდან, ფანჯრებისა და კარებების ღიობებიდან დაშორებული უნდა იქნეს არანაკლებ 100 მმ. ტუალეტებსა და სააბაზანოებში გამოიყენება დახურული ელექტრო გაყვანილობა ან გამტარებს აწყობენ პოლივინილქლორიდის ან სხვა საიზოლაციო მასალისგან დამზადებულ მილებში. საჭიროა თვალყურის დევნება, რათა გამტარი არ შეეხოს შენობის მეტალურ კონსტრუქციებს. გაზის მიღსაღენების პარალელურად გამტარი უნდა ჩაიდოს არანაკლებ 400 მმ დაშორებით. გათბობისა და ცხელი წყლის არსებობის დროს გაყვანილობა დაცული უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურის ზეგავლენისაგან აზგებების საფენებით ან გამოვიუნოთ გამტარი სპეციალური დამცავი დაფარვით. აკრძალულია გამტარების ჩაწყობა კონებად. გამტარებს შორის დაშორება უნდა იყოს არანაკლებ 3 მმ.

5. შენობებში გამტარების შეერთება და განშტოება ელექტროგაუგანილობის შველა სახეობის დროს სრულდება შემაერთებელ და გამანაწილებელ კოლოფებში.

6. ჩამანიწებებით და ნულოვანი დამცავი გამტარების ძარღვები ერთმანეთთან ერთდება შედეულებით. ამ გაყვანილობის შეერთება იმ ელექტროხელსაწყოებთან, რომლებიც უქვემდებარებიან ჩამიწებას ან დანულებას, სრულდება ჭანჭიკური შეერთებით. სტაციონალური ელექტროჭურების მეტალური კორპუსები უნდა დანულდეს, რისთვისაც ბინის გამანაწილებელ ფარიდან ჩაღებული უნდა იქნას ცალკე გამტარი, რომლის კვეთი ფაზური გამტარის კვეთის ტოლია და მრიცხველის წინ მიუერთდება მკვებავი ქსელის ნულოვან დამცავ გამტარს.

დაიმახსოვრეთ! გაყვანილობაში, რომლებიც უზრუნველყოფებ დამცავ ჩამიწებას ან დანულებას, ჩართული არ უნდა იქნეს მცველები და ამომრთველები. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცვის ამოქმედების დროს მოცემულ ხაზში ჩართული უკეთა ხელსაწყო აღმოჩნდება ქსელის საშიშ პოტენციალის ქვეშ

მონიშვნისთვის გამოიყენებენ: საზომ სახაზავს, შვეულს, დასაკეც მეტრიანსა და რულეტს, მოსანიშნ ჭოკსა და ფარგალს, თარაზოს, სხვა სპეციალურ ინსტრუმენტებსა და საშუალებებს. მონიშვნის დროს საჭიროა გვქონდეს კიბურება და მოსანიშნი შაბლონი (§ 6.4)

თავიდან, როგორც წესი, თითოეულ ოთახში და სხვა სათავსოებში კედლებზე ან ჭერზე ცარცით მოვნიშნავთ: ელექტროხელსაწყოების, შტეფსელების, ამომრთველების, ნათურების ან ჭაღების, გამანაწილებელი კოლოფების, ელექტრომრიცხელების დაყენებისა და ძალოვანი კაბელის შეყვანის ადგილებს. გამანაწილებელი კოლოფი თითოეულ ოთახში წარმოადგენს ძაბვის მიწოდების წყაროს. გამომავალი მაგისტრალური ხაზის მონიშვნას ვაწარმოებთ კედლებზე ცარცის ან ჩახშირწასმული ზონარის გამოყენებით. მონიშვნას ვიწყებთ ელექტროგენერატორის

აღრიცხვის ფარიდან და თანდათანობით ოთახებსა და სხვა საოავსოებში. ელექტროგაუგანილობის ხაზები უნდა ჩაიდოს უმოკლესი გზით იატაკიდან არანაკლებ 1 მეტრის დაშორებით. ხოლო ელექტროარმატურის დაყვნების ადგილის წერტილების განლაგებისათვის არსებობს უსაფრთხოების ტექნიკის წესებით განსაზღვრული ხორმები.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროგაუგანილობის ხაზები და ელექტროარმატურის დაყვნების წერტილები დაშორებულნი უნდა იქნენ:

- გამათბობელი ხელსაწყოებიდან არანაკლებ 50 სმ-ით;
- კარების ხის ჩარჩოებიდან – 50სმ-ით;
- გაზხადვის მილებიდან – 100 სმ-ით.

ოთახში ჭერის სანაოი დაცენებული უნდა იქნეს ჭერის ცენტრში. ჭერის ცენტრი მდებარეობს ოთახის საპირისპირო კუთხეებიდან გავლებული ორი სწორი ხაზის გადაკვეთის წერტილში. ჭერის ცენტრის მოსაძებნად გვჭირდება დამხმარეპირი, ცარციანი ან ნახშირწასმული ზონარი. დამხმარეს დავაყენებოთ ოთახის ერთ კუთხეში, რომელიც იჭერს ზონარს ერთ წერტილში, ხოლო ხვენ ვიჭერთ გაჭიმულ ზონარს მოპირდაპირე კუთხის წერტილში; ორი თითოთ გამოვწევთ ზონარს ჭერიდან 30–40 სმ დაშორებით და უკცრად გავუშვებთ ზონარს ხელს. ზონარი დაცვემა ჭერს და დატოვებს მასზე ცარცის ან ნახშირის სწორ ხაზს: ამავე პროცესს გავიმეორებოთ დარჩენილ თრ კუთხეს შორის. სწორი ხაზების გადაკვეთის წერტილი იქნება ჭერის ცენტრი. ანალოგიური ხერხით შეიძლება სწორი ხაზები გავავლოთ კედლებზე.

ნახ.6.2-ზე მოყვანილ პროექტში მოცემულია საცხოვრუებულ ბინაში ელექტრომოწყობილობების სავარაუდო განლაგების სქემა.

დია გაყვანილობის მონიშვნის დროს, მაგალითად: საწყობებში, სარდაფებში. ავტოფარეხებში დამატებით უნდა მოვნიშნოთ სადენების დამაგრების ადგილები. დია შესასვლელმა კარგა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაფაროს ამომრთველი. ამიტომ ამომრთველის ადგილი გათვალისწინებული უნდა იქნეს კარის დამაგრების ადგილის მოპირდაპირე მხარეს.

საბაგშორ ბალგებში უბედური შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით, უკლაროზები და ამომრთველი უნდა განვალაგოთ მაქსიმალურად დასაშვებ სიმაღლეზე ისე, რომ მისაწვდომი იყოს მხოლოდ მოზრდილი ადამიანებისთვის. სააბაზანო ოთახებში, ტუალეტებში და სარდაფებში ჩვეულებრივი როზეტები და ამომრთველები უნდა განლაგდეს სათავსოს გარეთა მხრიდან, ხოლო სანათები – სანტექნიკური ხელსაწყოებიდან იმგვარი დაშორებით, რომ პლატფორმებზე არ მოხვდეს წყლის წვეთები. ზოგჯერ ასეთ სათავსოებში შიგა დაყენებისათვის შეიძენენ სპეციალური სახის ულექტროარმატურას, რომელიც სპეციალურად გამოიყენება ამაღლებული სინესტის სათავსოებში ექსპლუატიისათვის.

საკონტროლო კითხვები:

1. როდის კეთდება მინიშვნითი სამუშაოები?
2. სად უნდა განლაგდეს მრიცხველები?

3. სად სრულდება გამჩარების შევრთება?
4. რა ხელსაწყოებს გამოიყენებენ მონიშვნისათვის?
5. სად უნდა იქნეს დაყენებული ჭერის სანათი?

8.8. ლია ელექტროგაფვანილობის მონტაჟი

ელექტროგაფვანილობა თავისი შესრულების ხერხის მიხედვით იყოფა ლია და დახურულ ელექტროგაფვანილობად. ლია ეწოდება ელექტროგაფვანილობას, რომელიც გაყვანილია კედლების, ჭერისა და სხვა სახის ზედაპირებზე. როგორც წესი, ლია გაყვანილობა გამოიყენება კერძო სახლებში, საბაღე და სამურნეო ნაგებობებში, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როცა დახურული ელექტროგაფვანილობის განხორციელება, მოქმედი ნორმატივებიდან ან კონსტრუქციული მოსაზრებიდან გამომდინარე (მაგალითად, ხის კედლებზე), შეუძლებელია.


ლია გაყვანილობა სრულდება უშუალოდ სამშენებლო ფუძეებზე, საყრდენებზე, დარებზე, გვარდებზე და სხვა ადგილებზე. ლია გაყვანილობები წინათ, ძალიან ხშირად, სრულდებოდა საცხოვრებელ და დამხმარე სათავსოებში. თანამედროვე პირობებში ლია გაყვანილობა იშვიათად გვხვდება.

ლია გაყვანილობის მონტაჟი სრულდება: სხვადასხვაგვარი ვარიანტით, რომელთა შორის ერთერთი უმარტივესია გამჩარების გაყვანა უშუალოდ კედლის ზედაპირზე. ლია გაყვანილობა გაპყავთ აგრეთვე გვარდებზე წამოკიდებითა და კერამიკულ იზოლაციორებზე დამაგრებით.


დაიმახსოვრეთ! თუ ლია გაყვანილობა გაპყავთ ხის ზედაპირზე, მაშინ აუცილებლად გამჩარის ქვეშ გაკუთებული უნდა იქნას აზგების ქსოვილის დამატებითი იზოლაცია.

ლია ელექტროგაფვანილობისათვის გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის კაბელები და ბრტყელი გამჩარები.

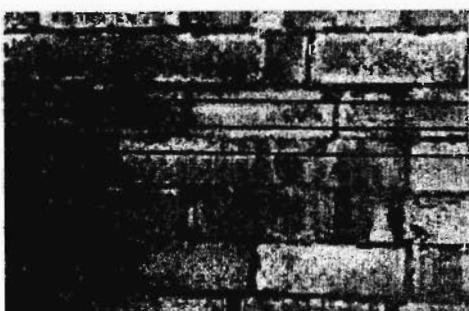ლია გაყვანილობა კედლის ზედაპირზე კედლის ზედაპირზე ლია გაყვანილობის მონიშვნისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ, რომ ლია გაყვანილობა მაგრდება მხოლოდ პირობისათვის ან კერტიკალურად. მანსარდის დახრილ კედლებზე - კერტიკალურ სიბრტყეში.



ა)

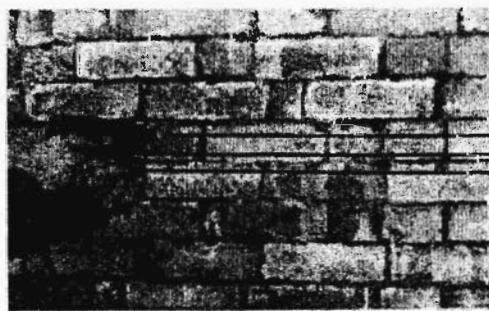


ბ)


ნახ.8.12. კაბელის ტრასის მონიშვნა (ა) და ხვრელების გაკეთება (ბ)

განვიხილოთ კაბელის ღია გაყვანის წესი აგურის კედლის ზედაპირზე. და ვუშვათ საჭიროა აგურის კედელზე გაყვანილი იქნეს 6 ცალი ჯგუფური კაბელი. პირველ რიგში განვსაზღვრავთ კაბელის გაყვანის ადგილს და წინათ განხილული მეთოდით მოვნიშნავთ გასაყვან ტრასას (ნახ.8.12.ა). ამის შემდეგ მოვნიშნავთ კაბელის დამაგრების ადგილებს და ელექტრობურლის ან სხვა რაიმე სახერეტი საშუალებით ვაკეთებთ კაბელის სამაგრი საშუალებისათვის ხვრელებს (ნახ.8.12.ბ). თუ დამაგრება სრულდება სპეციალური ხრახნებით ან ლურსმნებით, მაშინ ხვრელების გაქოება საჭირო არ არის.

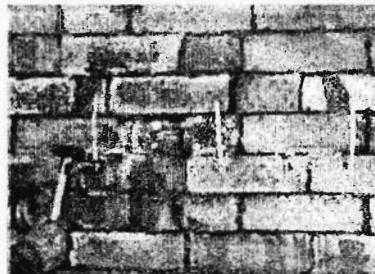იმისათვის, რომ მოსახერხებელი იყოს კაბელის ჯგუფური გაყვანა, 6 ცალ კაბელს ვყოფთ ორ ჯგუფად, თითოეულში სამი კაბელით. ამის გამო პირველი ზოლის პარალელურად კიდევ გაკეთებულია დამატებით ორი ზოლი. გამოვჭრათ სამაგრი კავები. ვიღებთ ალუმინის სადენს $2 \times 22,5$, ვჭრით საჭირო სიგრძეზე და ლურსმნით ვაჭედებთ წინასწარ გაკეთებულ ხვრელებში ჩადებულ სამაგრებში (ნახ.8.13.ა).



ა)

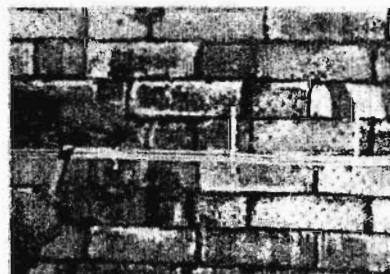


ბ)


ნახ.8.13. კაბელის სამაგრების მოწყობა (ა) და კაბელის პირველი ჯგუფის დამაგრება (ბ)

გადავზომავთ კაბელის სამ სიგრძეს და თითოეულ მხარეს დავუმარტებთ 10–12 სმ-ს. სიგრძის ეს მარაგი საჭიროა კაბელის ბოლოების გასუფთავებისა და ელექტროდანადგარის დაყენების ადგილზე მისაერთებლად. აურგოვე ამომრთველის ან შტეფსელის გამოცვლისას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ზედმეტი შეერთებები. შემდეგ კაბელებს ვასწორებთ, ჩავდებთ სამაგრები და ვამაგრებთ პირველ კონას (ნახ.8.13.ბ). იმისათვის, რომ შემდგომში არ მოხდეს კაბელების ბოლოების არევა, საჭიროა ბოლოებზე გავუკეთოთ წარწერა.

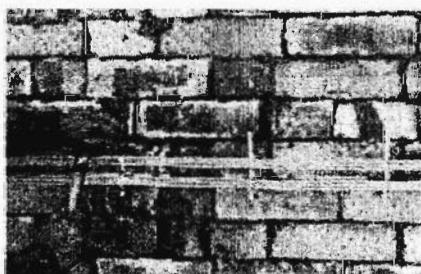ამის შემდეგ ანალოგიურად გადავზომავთ დანარჩენ კაბელის სამ სიგრძეს და მასაც ვამაგრებთ სამაგრებით (ნახ.8.14.ა).



ა)

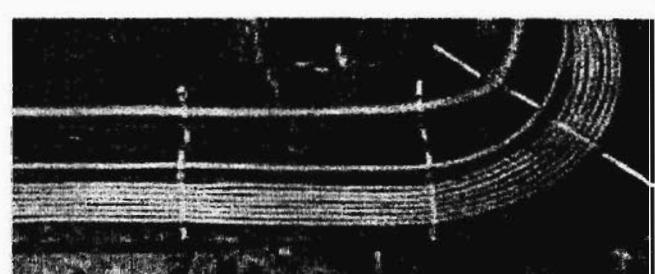


ბ)

ნახ.8.14. კაბელის მეორე ჯგუფის დამაგრება (ა); ჯგუფური და მაღოვანი (ბ)
კაბელების გაყვანის ხერხი


ჩატარებული სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად, ჩვენ მივიღეთ კაბელების ჯგუფის ხისტი დამაგრება. დამაგრების ასეთი ხერხი გამოიყენება კედლების შემდგომი მობათქაშებისთვის. ნახ.8.14.პ-ზე ჩატვენებია ჯგუფური და ძალოვანი კაბელების გაყვანის ხერხი.

თანამედროვე პირობებში სხვადასხვა კვეთის კაბელების დასამაგრებლად გამოიყენება ნახ.7.34.გ-ზე მოცემული პლასტმასის სამაგრები, ხოლო ბრტყელი სადენების დასამაგრებლად – ნახ.7.34.ღ-ზე მოცემული, რომლებიც ძალზე მოხერხებულია მოწიავის დროს. ამ სამაგრების დახმარებით კაბელების დამაგრების ხერხი მოცემულია ნახ.8.15.პ-ზე, ბრტყელი გამტარების დამაგრება – ნახ.8.15.პ-ზე, ხოლო კაბელის დამაგრება მეტალის ლენტით – ნახ.8.15.გ,ღ-ზე.

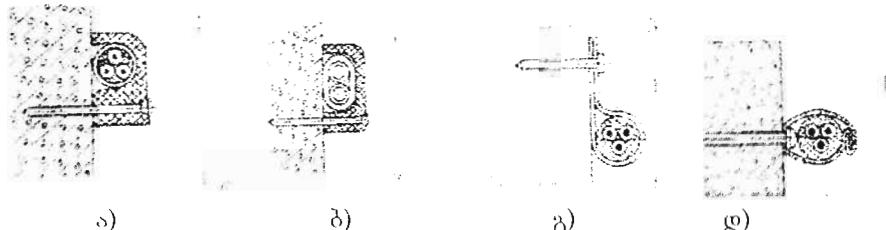

ნახ.8.15. დია გაყვანილობის დამაგრება პლასტმასის სამაგრით (ა, ბ) და მეტალის ლენტით (გ, ღ):
1 – კაბელი; 2 – სამაგრი; 3 – ლურსმანი; 4 – ლენტა

ნახ.8.16-ზე ჩატვენებია ოთახის კედლებზე შესრულებული დია ელექტროგაყვანილობა.

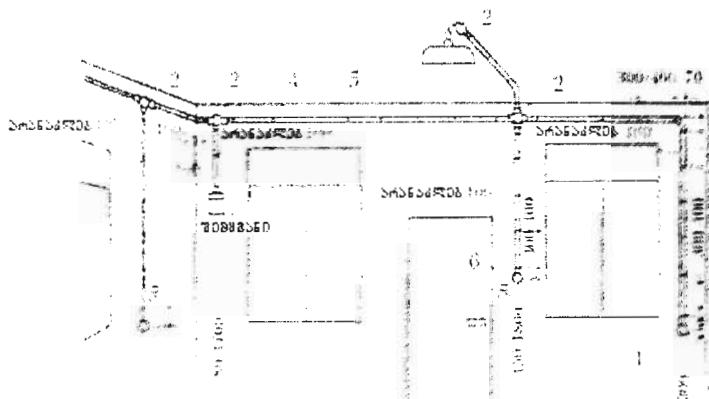


ნახ.8.16. დია გაყვანილობა ოთახში (ზომები მმ-ში): 1 – საშტეფსელო როზეტი; 2 – გამანაწილებელი კოლოფი; 3 – ოთახის ხაზის შემყვანი კოლოფი 4 – კაბელის დამაგრების ადგილები; 5- კაბელი; 6 – ამომრთველი

თუ აგურის, ბეტონისა და რკინა-ბეტონის ფუძეში წინასწარ არ იყო დატოვებული კედლებში გასასვლელი ხვრელები, მაშინ ისინი უნდა გაიხვრიტოს ელექტროტემპლინიკური, პნევმატური ან პიროტექნიკური ინსტრუმენტებით.

დაიმახსოვრეთ! უწვი კედლების შემთხვევაში ჩახვრებში გამტარების გატარება ხდება რეზისის ან პოლივინილქლორიდის მილებში, ხოლო წვალი კედლების შემთხვევაში – ფოლადის მილის ნაჭრებში, რომელთა ორივე ძოლობზე წამოცმელია ხაიზოლაციო მილისები, რომლებიც მილებს გადაცილებული უნდა იქვე 5-10 მმ-ით.

სამონტაჟო ზონაში ბრტყელი გამტარები მოწოდებულია გორგალის სახით. გაყვანის წინ საჭიროა გორგალის გაშლა, გამტარის დაჭრა საჭირო ზომებად და მისი გასწორება.

გამტარების გაყვანას იწყებენ ჯიშფური ფართის კველაზე ახლომდებარე გამანაწილებული კოლოფიდან. გამტარს გაიყვანენ კოლოფიდან დაწყებული მთელ სწორხაზოვან უბანზე ტრასის მოსახვევამდე. ამ დროს გამტარს დროებით ამაგრებენ მეორე ბოლოზე და საბოლოოდ ამაგრებენ ტრასის ამ უბანზე. გამყოფი ფუძის მქონე გამტარები შეიძლება დამაგრებული იქნენ 20–25 სმ დაშორებით (მაგრამ არაუმეტეს 40 სმ-ის) ლურსმნებით (ნახ.6.16.ა), რომელთა ქუდის დატანებული ექნებათ პლასტმასის, რეზინის ან ებონიტის საყელურები. ლურსმნების დაჭედებისას რეკომენდირებულია სამართულის გამოყენება, რათა არ დავაშიანოთ გამტარი. სამართულის არქონის შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ წვერლებრივი დოჯი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩაქეჩი არ უნდა დავარტყათ მთელი ძალით, რათა არ გადავჭრათ გამტარი. გამყოფი ფუძის არმქონე გამტარების დამაგრება უნდა მოხდეს პლასტმასის კავებით, დიუბულების ან ლურსმნების დახმარებით, არაუმეტეს 40 სმ დაშორებით. გამყოფი ფუძის მქონე ბრტყელი გამტარების მოხვევის ადგილებში გამყოფი ფუძე ამოჭრილი უნდა იქნეს 4–6 სმ ხიგრძეზე და მოხვევა უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახ.8.17.ა-ზე და არა როგორც - ნახ.8.17.ბ, გ-ზე. ბრტყელი გამტარების პარალელურად გაყვანის შემთხვევაში გმტარებს შერის დაშორება უნდა იყოს არანაკლებ 3,5 მმ.

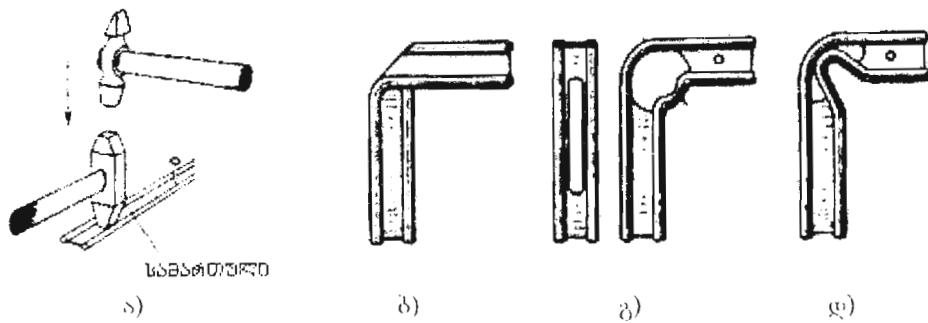


ნახ.8.17. ბრტყელი გამტარის დამაგრება ლურსმნით (ა); სწორი (გ) და არასწორი (ბ, დ) მოღუნვა

დია გაყვანილობა იზოლატორებზე. დია ელექტროგაუგანილობის ერთ-ერთ უმარტივეს სახეს მიეკუთვნება გამტარების გაყვანა მაიზოლირებულ საურდენებზე – გორგოლაჭებსა და იზოლატორებზე. გორგოლაჭებზე ელექტროგაუგანილობა თანამედროვე პირობებში გამოიყენება მხოლოდ ხოფლის პირობებში, ხოლო იზოლატორები გამოიყენება საერთო განათების ხაზების დამაგრებისათვის სამრეწველო საწარმოთა სამქროებში ან დია მაგისტრალებისათვის სამქროებით შენობებში. რომელთაც გააჩნიათ ხიდური ამწეუბი და რომლებიც უსრუნველყოფენ ერთ სიძალდებზე განლაგებული სანათების რემონტისა და ნათერების გამოცვლის მოხერხებულობას.

ბრტყელი გამტარებით დია გაყვანილობა გორგოლაჭებზე სწარმოებს უწვდება და მნელადწვალ ყველებზე. საიზოლაციო კერამიკული გორგოლაჭები მაგრდებიან მრგვალთაფიანი შერუპებით, რადგან ბრტყელთავიან შერუპს შეუძლია გაძნაროს


გორგოლაჭი. გორგოლაჭის დამაგრება ხის ზედაპირზე სირთულეს არ წარმოადგენს. საქმარისია სადგისით გაკეთდეს მიმმართველი ხერელი და დამაგრდეს გორგოლაჭი. უფრო რთულია გორგოლაჭის დამაგრება აგურის ან ბეტონის ფუძეებზე. ამისათვის საჭიროა ელექტრობურლით ან სხვა რაიმე საშულებით გორგოლაჭის დამაგრების ადგილზე წინასწარ გაკეთდეს ხერელი, რომელშიც ჩაჭედავენ ხის საცობს ან პლასტიმასის სამაგრს და დაუჭერენ გორგოლაჭს. იმ ადგილზე, სადაც დაყენებულია გორგოლაჭები, გამტარებს შორის მოწესრიგებულად გაჭრიან ვიწრო დარაკს ისე, რომ არ დააზიანებენ ძარღვების იზოლაციას (ნახ.8.18.ა). შემდეგ გაჭრის ადგილზე განაშორებენ ძარღვების და გამტარს ჩამოაცმევენ გორგოლაჭზე და თუ საჭიროა, მიაბავენ მასზე.

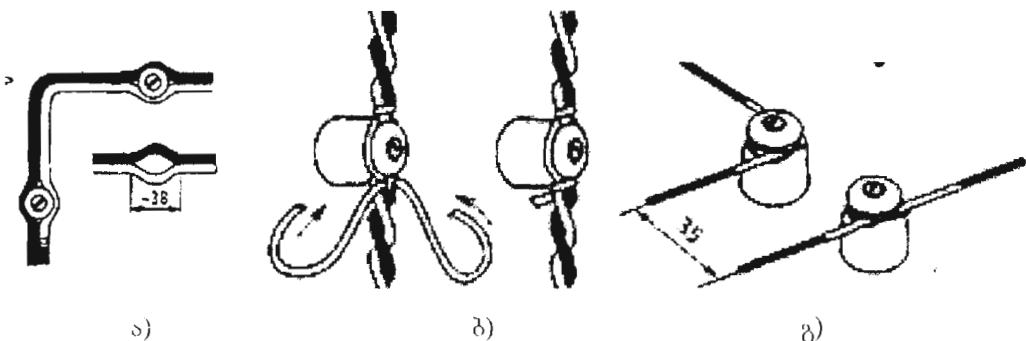

ნახ.8.18. ბრტყელი (ა), ხელული (ბ) და ერთძარღვა (გ) გამტარების დამაგრება გორგოლაჭებზე

დაიმახსოვრეთ! დია გაყვანილობის დროს უმშობესია გამოყენებული იქნება მოქნილი ზონაზე ან გამტარი, რომელთა იზოლაციის ხარისხი შეეხაბაშება შენობის ტიპსა და მაგვას.


გამტარების დახვევის შემთხვევაში ასეთი გამტარები ადგილად ექვემდებარება გაჭიმვას, რის გამოც ასეთი გამტარებით შესრულებული ელექტროგაყვანილობა უფრო ესთეტიკურად გამოიყერება. ასეთი გაყვანილობის დროს გორგოლაჭებს შორის დაშორება უნდა იყოს დაახლოებით 80 სმ; დაშორება გამანაწილებელი კოლოფებიდან და ხელსახურებიდან – არანაკლებ 5 და არაუმცეს 10 სმ. გორგოლაჭებზე ხელული გამტარების დამაგრება ნაჩვენებია ნახ.8.18.ბ-ზე. ერთძარღვა გამტარებისა კი ნაჩვენებია ნახ.8.18.გ-ზე.

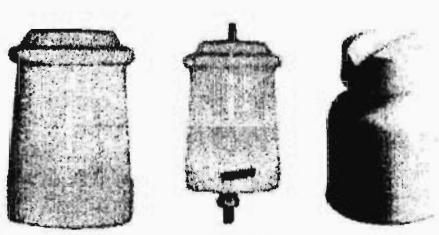

ნახ.8.19. საყრდენი იზოლატორები

იზოლატორებისა და გამტარების დასამაგრებელ დეტალებსა და კონსტრუქციებს ამზადებენ ქარხნებში. თითოეული კონსტრუქცია წარმოადგენს მეტალის ფუძეს იზოლატორით (ნახ.8.19), რომელებზეც სპეციალური დამჭერებით ამაგრებენ გამტარს. საყრდენი მეტალის კონსტრუქციები (ტრავერსები) მზადდება ფერმებსა და კედლებზე დასამაგრებლად, ორი, სამი და ოთხგამტარიანი ხაზებისათვის.

იზოლატორებზე ელექტროგაყვანილობის შესრულების მაგალითები მოყვანილია ნახ.8.20-ზე.

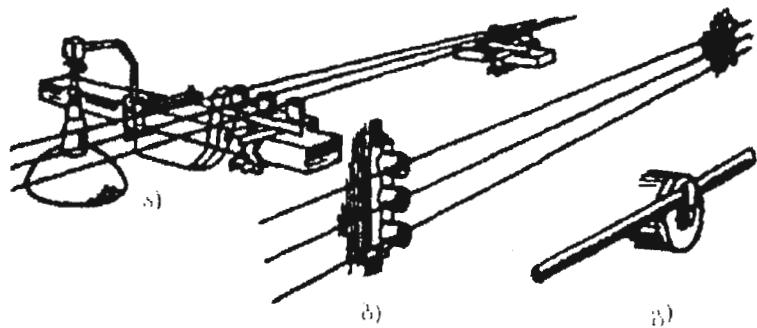

ნახ.8.20. იზოლატორებზე ელექტროგაუვანილობის მაგალითები:


ა - ფერმებზე; ბ - კედლებზე; გ - დამჭერებით

იზოლატორებზე ელექტროგაუვანილობის მონიტორები კეთდება ისე, როგორც ბრტყელი გამტარების გაყვანის დროს. დამაგრების შესაბამის შემთხვევაში იზოლატორი მაგრდება „კალთით“ ქვევით. კედლებზე გასახვლელებთან უენდება კიდურა იზოლატორები. კედლებსა და გადახურვებზე გასახვლელები მონიტორები საიზოლაციო მილებით, რომელებიც ბოლოვდებიან მილისებით. თითოეულ მილში თავსდება ქროი გამტარი. კედლებიდან და გადახურვებიდან გამტარის მინიმალური დაშორება უნდა იყოს არანაკლებ 1 სმ-ისა. კერტიკალურიდ გაუკანის შემთხვევაში იატაკიდან 1,5 მ-ზე იგი დაფარული უნდა იქნეს კუთხოვანი ფოლადით ან გაყვანილი იქნეს მილში. გამტარი იზოლატორზე მაგრდება მოთვალიერდით ან სპეციალური დამტკრუნებით.

დია გაუვანილობა გვარლებზე. ელექტროგაუვანილობის ეს სახე ძირითადად გამოიყენებოდა და გამოიყენება ინდუსტრიული მონტაჟისათვის. მაგრამ უკანასკნელ დროს ამ ტიპის ელექტროგაუვანილობამ ფართო გამოიყენება პოვა ქუმებისა და მოცდნების განათებისათვის. მას გამოიყენებენ ნებისმიერ გარემო პირობებში, მათ შორის ხანძარსაშიშ აღგილებშიც. გვარლებზე ელექტროგაუვანილობისას ძირითადად გამოიყენება ქარხნული წესით დამზადებული ელემენტები. კედლებზე გვარლი მაგრდება ანკერებით, რომელიც თავვის მხრივ დამაგრებულია გამჭოლ დეროებზე, ჭანჭიკებით ან დოუბჭელებით. გვარლის ბოლოში აკუთხენ მარყებს და აყენებენ გვარლის მომჭერსა და ქუროს, რომელებიც იძლევიან გვარლის დაჭიმულობის რეგულირების შესაძლებლობას გვარლის საკიდებს შორის 6 და 12 მ დაშორებისას გვარლის ჩამოკიდების ისარი უნდა იყოს არაუმტებესი, შესაბამისად 10–15 და 20–25 სმ-ისა.


დაიმახსოვრეთ! გვარლებზე ელექტროგაუვანილობისას გამოიყენებენ ხაუცო-ალურ განმაშტარებულ კოლოფებს (ნა.8.21.), რომელებიც ერთდროულად გამოიყენება გვარლისა და ხანათის ჩამოხიდად.

კოლოფს შიგნით გააჩნია გვარლის ხამაგრი მოწყობილობა. განშტოება ხრულდება გამტარის გაუჭრელად, პლასტმასის გარსაკმში მოთავსებული მისაჯერით.

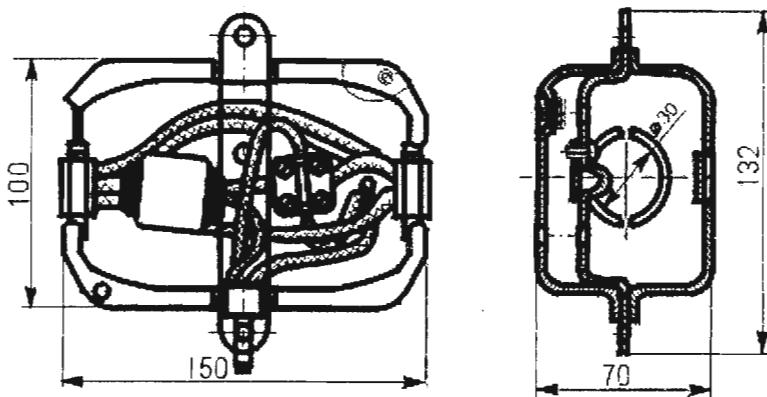

ნახ.8.21. განმაშტოებელი კოლოფი


გვარლებზე ელექტროგასუნილობისათვის პირველ რიგში პროექტებისა და ესკიზების მიხედვით შენობის გასწვრივ მონიშნავენ ანკერული და შეალედური კონსტრუქციების, სანათებისა და ძალოვანი ელექტრომიმღებებისა და განმაშტოებული კოლოფების დაყენების ადგილს. შემდეგ ანკერულ და დამჭიმავ მოწყობილობებს ამაგრებენ შენობის ძირითად სამშენებლო ელემენტებთან (კედლებთან, ფერმებთან და სხვა), აუკინებენ საკიდარებს საშუალებო დამაგრებებისათვის და ამაგრებენ მათ ფერმების სარტყლებთან, სვერებთან, გადახურვებთან, ფერმის კუთხების ან გადახურვების ფილებს შორის არსებულ ხვრელებში. შემდეგ ამზადებენ მზიდი გვარლის, სიმებისა და საჭიმარების ნაჭრებს, უკეთებენ მათ მარტივიან დაბოლოებებს პილზებისა და გარსაკრების გამოყენებით, აკრეფენ საბოლოო დამაგრებებს ელექტროგასუნილობის ხაზებისა და მკვებავი მაგისტრალებისათვის. ნახაზების მიხედვით ამზადებენ გამტარების ნაჭრებს. ამის შემდეგ გამტარები შეჰვაფოთ გამანაწილებულ კოლოფებში და მათ ბოლოებს აერთებენ ამავე კოლოფებში ან მოსაჭერებში. დაუცველ გამტარებს ამაგრებენ გვარლთან ზოლებით – 30–35 სმ-ის, პერფორირებული პოლიფინილქლორიდის ლენტით – 50 სმ-ის დაშორებით, საკიდებით – 1,5 მ-ის დაშორებით. დაცული გამტარების გამოყენებისას მათი ზოლებით დამაგრება ხდება 50 სმ-ის დაშორებით. ზოლები, რბილი შეასადები გვარლის, ორივე მხარეს გამოშვერილი უნდა იქნეს 1,5–2 მმ-ით. შემდეგ ელექტროგასუნილობისათვის სპუციალური მოწყობილობის საშუალებით ახდენენ გამტარის მარკირებას. გამტარის მზა ხაზს იატაკზე გაშლიან და აწევენ 1,3–1,5 მ სიმაღლეზე გასწორებისა და სანათების ჩამოსაკიდებლად. შემდეგ გამტარს აწევენ საპროექტო სიმაღლეზე და გვარლის ერთ ბოლოს დაამაგრებენ ანკერულ კონსტრუქციაზე. შეართებენ ხაზს ადრე დაყენებულ საშუალებო საკიდებთან და საჭიმარებთან. დაარუბულირებენ ჩამოკიდების ისარს და წამოაცმევენ გვარლს მოპირდაპირე მხარეს მდებარე ანკერულ მოწყობილობას. გვარლისა და ანკერული მოწყობილობის შიმველი შეხების ადგილს კი გაპოხავენ ვაზელინით. ხაზის ბოლოში გვარლს ჩამიწებენ ორ ადგილზე, სადაც შეაერთებენ 2,5 მმ² კვეთის სპილენის გამტარს, რომელიც თავის მხრივ, მიერთებულია ნულოვან გამტართან ან სალტესთან. მზიდი გვარლის გამოყენება ჩამამიწებულ გამტარად დაუშვებელია. ნახ.8.22-ზე ნაჩვენებია გვარლზე ელექტროგასუნილობის მონტაჟის ელემენტები.

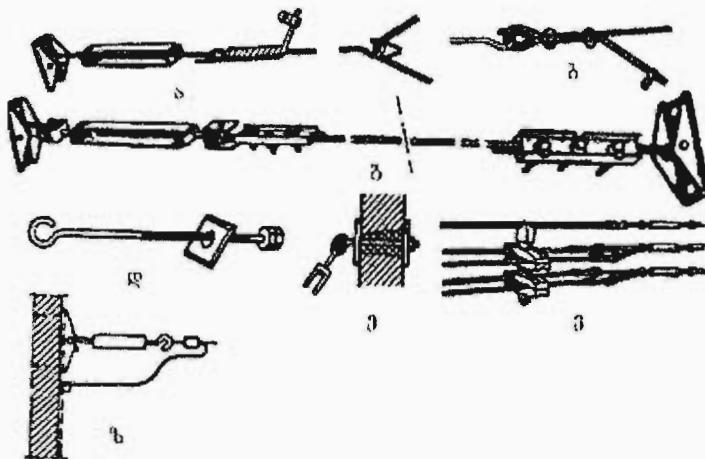

ნახ.822. გვარლზე ელექტროგაფვანილობის მონტაჟის ელემენტები: а – ანკერი დამჭირავი ქუროთი; б – გვარლის საბოლოო ჩამაგრება კოუშისა და გარესახრახის მომჭერის დახმარებით; გ – მზიდი გვარლი; დ – მომჭირავი გამჭოლი ჭანჭიკი კაპვით; ე – მომჭირავი გამჭოლი ჭანჭიკი რგოლით; ფ – იზოლირებული გამტარის გაყვანა გვარლებზე; ზ – გვარლის ჩამიწება

ბოლოს 1000 ვ-მდე ძაბვის შეგაომეტრით გაზომავენ ელექტროგაფვანილობის იზოლაციას, რომელიც უნდა იყოს არანაკლებ 0,5 მომთ.

ღია გაყვანილობა ფოლადის ზოლებზე, ლენტებსა და სიმებზე. 16 მმ-მდე კვეთის უჯავშნო, დაუკველი, რეზინისა და პლასტმასის იზოლაციანი გამტარებითა და კაბელებით ელექტროგაფვანილობის გაყვანას ახდენენ უმუტალოდ კედლების ზედაპირზე. ამ შემთხვევაში გაყვანილობას ამაგრებენ ჩანგლებით, აბზინდებით ან ფოლადის ზოლებზე, ლენტებსა და სიმებზე, რაც მკვეთრად ამცირებს ხვრელგამყვანი სამუშაოების შრომაზვადობას. სამონტაჟო პერფორირებული ცივად გლიცერინული ზოლები და ლენტები 16 მმ სიფართისა და 0,8 მმ სისქისაა, ხოლო ცხლად გლიცერინული – 20–30 მმ სიფართისა და 1–1,5 მმ სისქის. ისინი გამოიყენებიან როგორც მზიდი კონსტრუქციები. ზოლები და ლენტები უმუტალოდ მაგრდება ფუძეზე, დამორება დამაგრების წერტილებს შორის უნდა იყოს 80–100 სმ, ხოლო ზოლის ბოლოდან არაუმეტეს 7 სმ. 3–4 მმ დიამეტრის მოთვეთიც მავრეც რომელიც ფუძესთან მჭიდროდ გაჭირებულია და ბოლოებში დამაგრებულია დამჭირი მოწყობილობებით, გამოიყენებენ მზიდ სიმად.

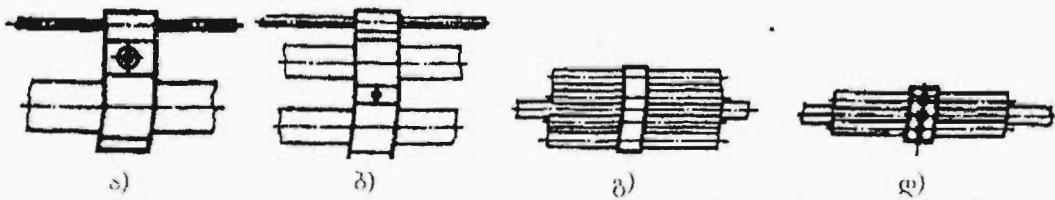

ნახ.823. გამტარების დამაგრება სიმზე; а, ბ – საკიდარით; გ, – ზოლით; დ – ლენტით

გამტარები და კაბელები დამაგრებულია მეტალის ან პლასტმასის არტახებით 10–15 მმ დაშორებით ტრასის მოხვევის ადგილიდან და 100 მმ-ით განსაშტატებელი კოლოფების შესასვლელიდან. მზიდ ზოლებს, ლენტებსა და სიმებს ჩამიწებენ ისევე როგორც გვარლების შემთხვევაში. მეტალის გარსის მქონე კაბელების ან

გამტარების გარსაცმებს ნამიწებენ მევებავ ფარებთან სპილენძის მოქნილი ზღუდარით, რომელიც მირჩილული უნდა იყოს კაბელის ან გამტარის გარსაცმთან. ნახ.8.23-ზე ნაწერებია სიმზე გაყვანილი გამტარის დამაგრების ზოგიეროთი ხერხი.

საეონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება დია ელექტროგაყვანილობა?
2. საიდან იწყებენ გამტარების გაყვანას?
3. სად გამოიყენება დია გაყვანილობა იზოლატორებზე?
4. სად გამოიყენება დია გაყვანილობა გვარლებზე?
5. სად გამოიყენება დია გაყვანილობა სიმებზე?

8.9. დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი

დახურულ ელექტროგაყვანილობას დია ელექტროგაყვანილობასთან შედარებით გააჩნია უდავო უპირატესობა. გამტარები, რომლებიც დაფარულია ბათქაშის ან ბეტონის ფენის ქვეშ უფრო მეტად ელექტრო და ხანძარუსაფრთხოა; მისი მეშვეობის ხანგრძლივობა უფრო მეტია, რადგან მასზე არ მოქმედებს მზის სხივები და გარეშე ფაქტორები; არ აერესხებს სახლის ან ბინის გარეგან სახეს. მაგრამ მას გააჩნია მთელი რიგი გართულებები, განსაკუთრებით თუ ელექტროგაყვანილობა არასწორად არის დამონტაჟებული. მაგალითად, თუ გვხურს კედელზე ხალისის ან სერატის ჩამოკიდება, მაშინ ადვილი შესაძლებელია ლურსმნის მიჯგნების დროს დავაზიანოთ ელექტროგაყვანილობა და საჭირო ხდება მთელი დაზიანებული უბნის გამოცვლა, რაც მოგვიყვანს კედლის ზედაპირის დაზიანებამდე, შემდგომ კი - რემონტამდე. გარდა ამისა დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი შრომატევადია. მიუხედავად ამისა თანამედროვე პირობებში დახურული ელექტროგაყვანილობა ფართოდ გამოიყენება.

დაიმახსოვრეთ! ბეტონისა და აგურის კედლებზე დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟისათვის უნდა ავირჩიოთ ჩასალაგებელი კაბელის დიამეტრზე ოდნავ მეტი სიფართისა და კაბელის დიამეტრზე 5-10 მმ-ით მეტი სილირმის არჩი.

კაბელს აწყობენ დარაქში და ამაგრებენ მას თაბაშირის ან ცემენტის ხსნარით. მონტაჟის დამთავრების შემდეგ კვალს შეფითხნიან. დასაშვებია ელექტროგაყვანილობის ჩაწყობა ფოლადისა და პლასტმასის მილებში, როგორც დახურულად, ასევე ფუძის ზედაპირზე. კაბელის მილებში გატარება ხდება ფოლადის გამტარით ან წვრილი გვარლით.

დახურული ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი ხდება ნაწილ-ნაწილ. დახურული ელექტროგაყვანილობისას გამტარები შეიძლება ჩალაგებული იქნეს კედლების, ჭერების, ფუნდამენტების, გადახურვების შიგნით და შენობის სხვა კონსტრუქციული ელემენტების ქვეშ. დახურული ელექტროგაყვანილობა კუთდება მობათქაშებისა და სუფთა იატაკის დაგების წინ.

გამტარები შეიძლება განლაგებული იქნეს მიღებში, მეტალის გარსამოსში, სამშენებლო კონსტრუქციების ცარიელ ადგილებში, დარებსა, ბათქაშის ქვეშ.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა უპირატესობა გააჩნია დახურულ ელექტროგაფანილობას დიასთან შედარებით?
2. სად შეიძლება გამტარებისა და კაბელების ჩალაგება დახურული ალაბრირეგანილობისას?


8.10. ლრმულებისა და დარების გაკეთება ბეტონისა და აგურის ზედაპირზე

როგორც ზემოთ აღნიშნულ, დახურული ელექტროგაფანილობის შესრულებისას ერთეული ძირითადი ეტაპია კედლებისა და ჰერზე ელექტროაპარატებისა და ელექტროარმატურის დამონტაჟება. რისთვისაც შესრულდეს მოსამზადებელი სამუშაოები – გაკეთდეს ხერელები და დარები. რომელთა გატეტება რამდენიმე ძირითად ეტაპს მოიკავს.

სანამ დავიწყებდეთ დარების მომზადების სამუშაოებს, საჭიროა მოვამზადოთ კედლები დასადარავად. მოსამზადებელი ეტაპი მოიცავს ბინის მომზადებას. რისთვისაც წინასწარ უნდა გასცემოვდეს „ზედაპირები“. ამის შემდეგ, სქემის მიხედვით, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი მონიშვნითი სამუშაოები (ნახ.8.24.ა,ბ). მონიშვნის ძირითად ელემენტებს მიეკუთვნება: გამანაწილებელი კოლოფების, რეზუტებისა და ამომრთველების დაყვნების აღილები.

დაიმახსოვრეთ! სანამ დამოუკიდებლად გადავწევებდეთ დასაყენებელი კლუბების რაოდენობასა და დაყენების აღგილოს. მანამ საჭიროა მოვამზადოთ რეზუტების (ან შევუთანხმდეთ ბინის მფლობელის, თუ უკიდურეს).

მონიშვნითი სამუშაოების ჩატარებისას, პირველ რიგში, უნდა გავამზადოთ როზეტების, ამომრთველებისა და გამანაწილებელი კოლოფების ბუდეები.

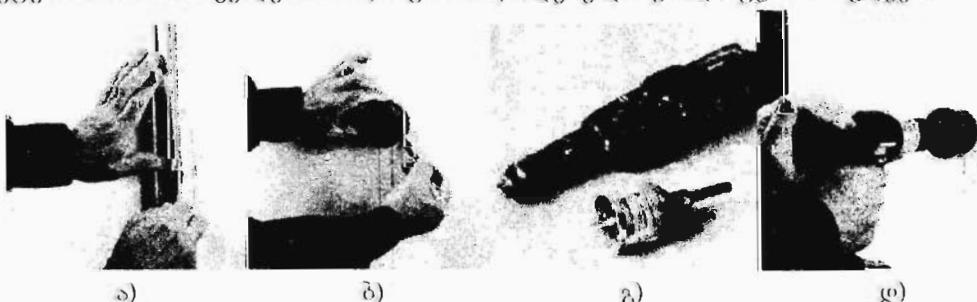


ნახ.8.24. მონიშვნითი სამუშაოები (ა, ბ); ელექტროდრელი და „ბალერინკა“ (გ) და როზეტებისა და ამომრთველების ბუდეების მომზადება (დ)

ამისათვის საჭიროა ავიდოთ ულექტროლდრელი და „ბალერინკა“ (ნახ.8.24.გ). „ბალერინკა“ არის სხვადასხვა დიამეტრის სპუტინილობა ბეტონისა და აგურის კედლებში ხერელების გასაკეთებლად ვიღებთ ხაჭირო დიამეტრის

„ბალერინკას“ და გამაგრებო ღრეულზე ვბურდავთ საჭირო სიღრმეზე ისე, რომ კოლოფი მთლიანად მოთავსდეს ხერელში (ნახ.8.24 დ).

ამის შემდეგ ვიწყებთ კაბელებისა და გამტარების ჩასაწყობად დარების გაკეთებას. დარები კედელზე კეთდება პორიზონტალურად, ჭერის ქვემოთ ან იატაკის გასწვრივ, აგრეთვე როზეტებთან და ამომრთველებთან ვერტიკალურად ჩამოშვებული. დარები შეიძლება გაკეთდეს ჭერზეც სანათების ჩასართავად.

დარები ამოჭრილი უნდა იქნეს სპეციალური დარსაჭრელის დახმარებით, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური მტვერსასრუტით (ნახ.8.25.ა).

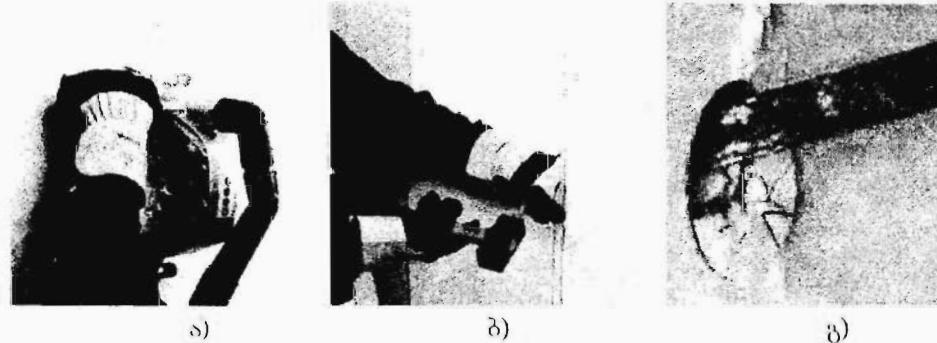

ნახ.8.25.სპეციალური მტვერსასრუტით აღჭურვილი დარსაჭრელი (ა)

ჩაქუნისა და ლოჭის საშუალებით გამოვტეხავთ დარებს (ნახ.8.25.ბ), ხერელის შიგა ნაწილს (ნახ.8.25.გ) და გამოვასუფთავებთ.

ამის შემდეგ ხერელებში ვამაგრებთ როზეტებისა და ამომრთველების დასამონტაჟებელ კოლოფებს და ვიწყებთ გამტარების ჩალაგებას დარებში.

მოცემული პროცესის მიმართ სპეციალისტები ადგენენ განსაზღვრულ მოთხოვნებს. კერძოდ, ჩასაწყობი კაბელის ან გამტარის სიგრძე უნდა იყოს მაქსიმალურად ნაკლები. აგრეთვე უერადღება უნდა მივაძიოთ კაბელების ჩაწყობისას, რათა ადგილი არ პქონდეს გადაკვეთებს. თუ გადაკვეთის თავიდან აცილება მეუძღვებელია, მაშინ მათი რაოდენობა უნდა იყოს მინიმალური.

დაიმახსოვრეთ! დარების გახამზაღებლად შეიძლება გამოყენებული იქნეს პერფორატორი. თუ პერფორატორი არ გავვაჩნია, მაშინ მის ალტერნატივად შეიძლება გამოყენებული იქნეს „ბოლგარია“, რომელიც აღჭურვილი იქნება სპეციალური ალმასის დისკოებით.


ალმასის დისკოებით ჭრა საშუალებას იძლევა სწრაფად და წყნარად ამოვჭრათ დარის საზღვრები და ყურადღება არ მივაქციოთ არმატურის განლაგებას, რადგან არმატურა ალმასის დისკოსათვის დაბრკოლებას არ წარმოადგენს. მიღულ ხაზებს შორის დარების ამოტეხვა უნდა მოხდეს პერფორატორით ან ლოჭით.

სურვილის მიხედვით დარები შეიძლება გაკეთდეს პნევმატური ჩაქუნით, მაგრამ ამ ხერხით გაკეთებული დარები არაა კურატულია. თუ კედლები არ არის ბეტონის და არც დარების ამოსაჭრელი ელექტროინსტრუმენტები გაგვაჩნია, მაშინ დარები შეიძლება გაკეთდეს ჩვეულებრივი ლოჭით ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახ.8.26-ზე.



ნახ.8.26. დარების გაჭრა დოკით

დარების გაჭრისა და გამზადების შემდეგ ვტრით გამტარებს საჭირო სიგრძეზე, ვალაგებთ დარებში და დარებს ამოვლენავთ თაბაშირის ხსნარით. თუმცა უმჯობესია ყლექტროგაფვანილობა შესრულდეს გოფრირებული მიღებით. რაც საშუალებას გვაძლევს, საჭიროების შემთხვევაში, გამოვცვალოთ ყლექტროგაფვანილობა ისე, რომ არ დავაზიანოთ ჭერი და კედლები. ამისათვის საჭიროა დაჭრათ გოფრირებული მიღები საჭირო ზომებად (ნახ.8.27.ა). დაჭრილ მიღებში გავატაროთ გამტარები (ნახ.8.27.ბ). ამის შემდეგ მიღები ჩავაწყოთ დარებში (ნახ.8.27.გ) და ამოვლესოთ თაბაშირის ან ბეტონის ხსნარით (ნახ.8.27.დ).

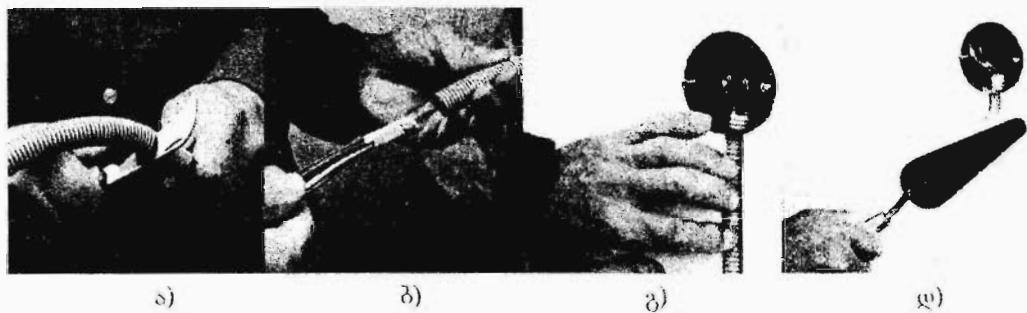

ნახ.8.27. გოფრირებული მიღების მომზადება და ჩალაგება დარებში


საკონტროლო კითხვები:

1. რას მოიცავს მოსამზადებელი ეტაპი?
2. რა საშუალებებით შეიძლება ხვრელების გაკეთება?
3. სად კეთდება დარები კედლებზე?
4. როგორ ვიქცევით თუ დარების ამოსაჭრელი ელექტროინსტრუმენტი არ გაგვაჩნია?

8.11. ელექტროგაფვანილობა თაბაშირმუყაოს კადლებსა და ტიხარებში

ელექტროგაფვანილობის ჩალაგება თაბაშირმუყაოს კადლებსა და ტიხარებში ხდება იმ ეტაპზე, როცა შეკრულია კარგასი და რჩება საბოლოო შემთფიცვრის სამუშაოები. მას შემდეგ, რაც კარგასის ერთი მხარე შემოფიცრებულია თაბაშირმუყაოს ფურცლებით, საჭიროა გაეკეთდეს მონიშვნები იმ აღვილებში, სადაც დაყენებული უნდა იქნეს ამომრთველები, რომელი და სხვა ელექტროინსტრუმენტის მოწყობილობების ელექტრები.

პირველ რიგში, მონიშნულ აღგილებული როზებებისა და ამომრთველებისათვის ბუდეების გასაკეთებლად ვიღებთ საჭირო დიამეტრის წრიულ ფრეზს (ნახ.8.28.ა) და ვამაგრებთ ელექტროდრელზე (ნახ.8.28.ბ). ვამოწმებთ სწორად დავამაგრეთ თუ არა ფრეზი, რაღაც იგი არ უნდა განიცდილეს ვიბრაციას. შემოწმების შემდეგ ყოველგვარი ძალდაწანების გარეშე შეიძლება გავხვრიტოთ თაბაშირმუჟაო (ნახ.8.28.გ). ხერცილი მზადაა ბუდის ჩასაყენებლად (ნახ.8.28.დ).

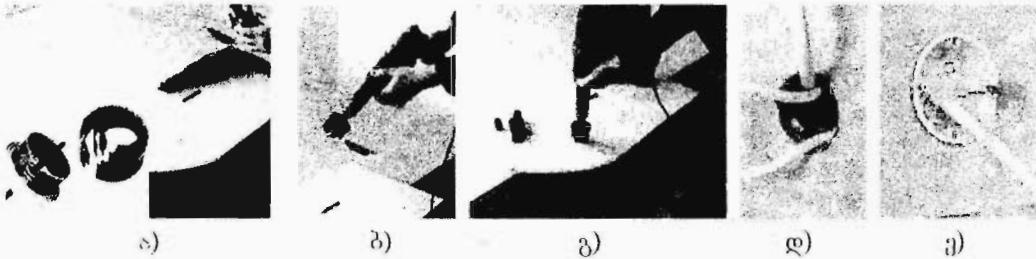

ნახ.8.28. როზებებისა და ამომრთველების ბუდეებისათვის ხერცილების გამზადება და ბუდეების ჩადება თაბაშირმუჟაოს კედლებში

დაიმახსოვრეთ! ფრეზის დიამეტრის ცვლილებით შეიძლება ვაგაკეთოთ სხვადასხვა დიამეტრის ხერცილი. გამზადებულ ხერცილ მონტაჟდება სპეციალურად თაბაშირმუჟაოს კედლებისათვის განკუთვნილი როზებებისა და ამომრთველების ჩასაყენებელი კოლოფუბი (ნახ.8.28.ე).

გოფრირებული მილები ლაგდება კარკასის შიგნით დგარებული არსებულ სპეციალურ ხერცილებში. თუ ხერცილები არ არის ან არ ყოფნის, მაშინ საჭიროა გოფრირებული მილის დიამეტრზე 1-2 მმ-ით მეტი დიამეტრის მქონე ბურლის საშევალებით გაიბურდოს დაბარები. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გოფრირებული მილების ჩამოკიდება, ისინი გაჰყავთ ქვემოთ და შემდეგ ჰქოვთ ვერტიკალურად ზემოთ, საჭირო სიმაღლემდე. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გამრარის ჩადება პროფილის შიგნით, რათა არ დაზიანდეს მონტაჟის დროს. გოფრირებული მილების მონტაჟის შემდეგ მასში უნდა გატარდეს გამტარი გოფრირებულ მილში, სპეციალურად წინასწარ დატანებული ფოლადის წვრილი მავთულის დახმარებით. მომავალში ელექტროგაყვანილობის დაზიანების შემთხვევაში, ამავე ხერხით, შესაძლებელი იქნება დაზიანებული ელექტროგაყვანილობის შეცვლა.


საკონტროლო კოთხვები:

1. როდის ხდება ელექტროგაყვანილობის ჩაღაგება თაბაშირმუჟაოს კედლებსა და ტიხარებში?
2. რისი ცვლილებით შეიძლება სხვადასხვა დიამეტრის ხერცილების გაკეთება?

8.12 ელექტროგაყვანილობა საკაბელო არხებში


ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებისას გამოიყენება ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის კომბინირებული ხერხი. ელგაყვანილობის ეს სახე ინარჩუნებს დია ელექტროგაყვანილობის უპირატეს ფისებებს, მაგრამ ხდის მას უფრო უსაფრთხოსა და

ესთეტიკურს. საკაბელო არხები წარმოადგენენ სხვადასხვა კვეთის დრუ ჩოკერს, რომელთაც შიგნით გააჩნიათ სხვადასხვა რაოდენობის არხები (ნახ.8.29.). სადაც აწყობენ: ელექტრულ, სატელეფონო, კომპიუტერისა და სატელევიზიო კაბელებს. კაბელები ერთმანეთისაგან ისე არის განმხოლოებული, რომ გამორიცხულია სატელეფონო და რადიო სიგნალების ურთიერთდამახინჯებები.

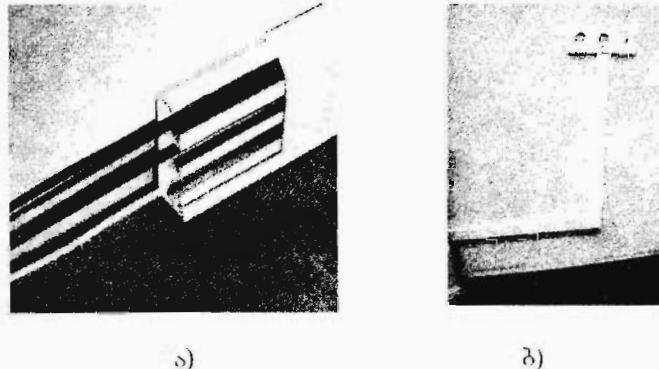

ნახ.8.29. მრავალგანჭოფილებიანი საკაბელო არხი (ა) და მისი დამონტაჟებული სახე (ბ)

დაიმახსოვრეთ! საკაბელო არხების გააჩნიათ მოული რიგი დადგებითი ოვისებულები. კერძოდ: ელექტროგაუგანილობის დამატებითი იზოლაცია უზრუნველყოფს ელექტროუსაფრთხოებას; გაუგანილობა დაცულია მუქანიური ზემოქმედებისას; მოკლედ შერთვის დროს გამორიცხულია ხანძრის განვითარება; მარტივია მისი ელექტრომონტაჟი; ავარიულ სიტუაციაში უზრუნველყოფილია გაუგანილობასთან სწრაფი შეღწევა; შესაძლებელია სწრაფი მოდერნიზაცია და გაუგანილობის დამატება.

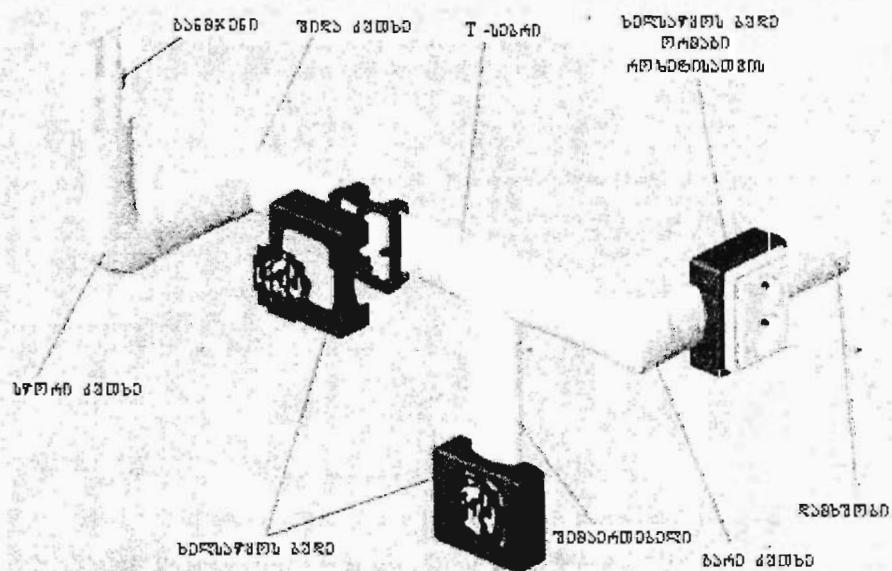


ნახ.8.30. თანამედროვე იმპორტული საკაბელო არხების აქსესუარები

ელექტროგაუგანილობა შეიძლება ჩაიწყოს როგორც პლინტუსების, ასევე იარაკის საკაბელო არხებში. ახალი თაობის საკაბელო არხების კომპლექტში


შედიან გარე და შიგა კუთხები, განმძლებელი, შემაერთებლები, ხელსაწყოთა ჩასამონტაჟებლები (ნახ.8.30). წარმოების მიერ ძირითადად გამოშვებულია თეთრი ფერის საკაბელო არხები, თუმცა არსებობს სხვა შეფერილობისაც, ძირითადად, ხისფერი. ისინი მზადდება დარტყმის მიმართ მტკიცე პლასტიკური მასალისაგან, რომელზეც არ მოქმედებს ულტრაიისფერი გამოსხივება და აგრესიული ქიმიური გარემო, არის ნესტგაუმტარი, მასალის ანთებისას არ აძლევს ხანძარს გავრცელების საშუალებას. საკაბელო არხები შეიძლება გამოვიყენოთ შენობის მოპირკვეთით სამუშაოების დამთავრების შემდეგ.

საკაბელო არხებში გამტარები მაგრდება კლიფსებით, 50–70 სმ დაშორებით. საკაბელო არხების ფუძეზე დამაგრება დამოკიდებულია ფუძის მასალაზე და სრულდება სხვადასხვა ხერხით: წებოს საშუალებით. ამისათვის გამოიყენება სპეციალური სწრაფადშრობადი წებო, რომელიც წაესმება კაბელ-არხის ზედაპირს წვეობით, 30–50 სმ დაშორებით, რის შემდეგაც მას ჭიდროდ მიაკრავენ კედელზე, აღნიშნული ხაზის გასწვრივ, რამდენიმე წამის განმავლობაში; დიუბელებით, თვითმჭრელი შურუპებით ან ლურსმნებით, რომელთა ჩაჭერება ხდება კედელში წინასწარჩამაგრებულ ხის საცობებში.

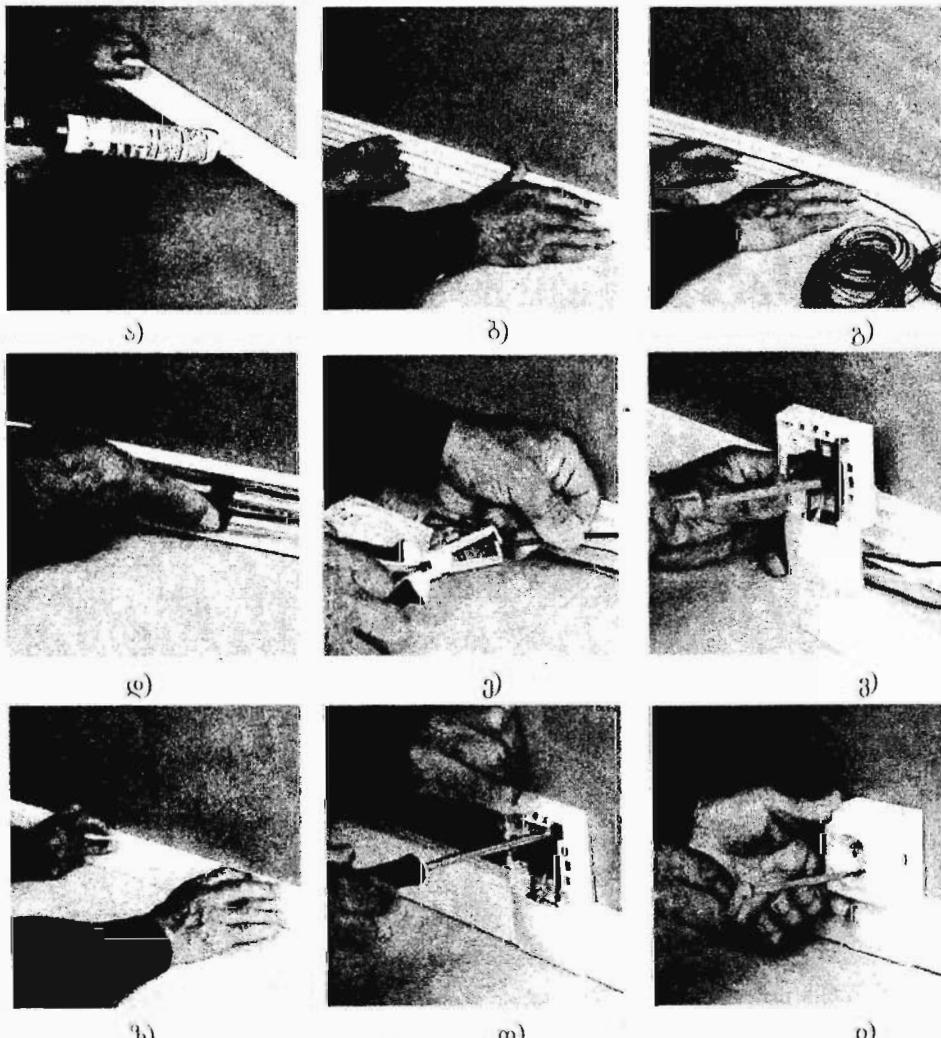

ნახ.8.31. ელექტროგაყვანილობის შესრულების თანმიმდევრობა საკაბელო არხებში

საბოლოოდ, საკაბელო არხებში შესრულებულ ელექტროგაფგანილობას აქვს ნახ.8.32-ზე მოცემული სახე.

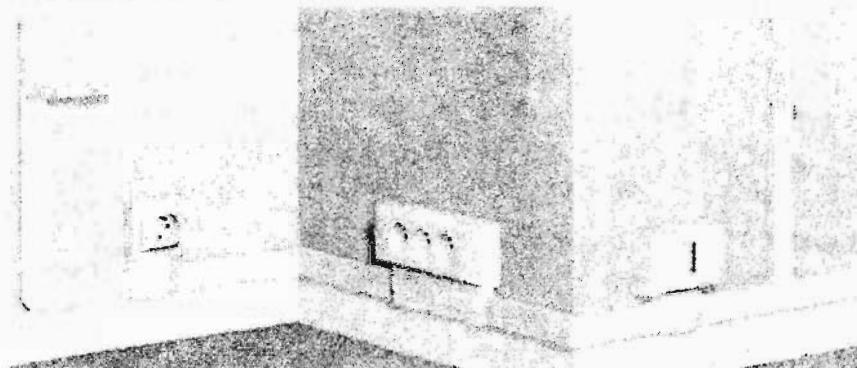

ნახ.8.32. საკაბელო არხებში შესრულებულ ელექტროგაფგანილობა

საკონტროლო კითხვები:

1. ჩამოთვალეთ საკაბელო არხების დადებითი ოვისებები?
2. რით მაგრავება გამტარები საკაბელო არხებში?

8.13. ელექტროგაფგანილობა მიღებში

ელექტროგაფგანილობა მიღებში სრულდება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა რეკომენდებული არ არის ელექტროგაფგანილობის სხვა ხერხების გამოყენება. მიღებში გაყვანილობა გამოიყენება გამტარების მექანიკური დაზიანებისა და იზოლაციის გარემოს არასასერველი ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით. მექანიკური ზემოქმედებისაგან დაცვისათვის მიღვაყვანილობა სრულდება არაჰერმეტული, ხოლო გარემო ზემოქმედებისაგან დაცვისათვის – ჰერმეტული წესით. მიღვაყვანილობის ჰერმეტულობა უზრუნველყოფილია მიღების ერთმანეთთან, გამანაწილებელ კოლოფებთან და სხვადასხვა ელექტრომომხმარებლებთან შეერთების ადგილების შემჭიდროებით. გათბობის მიღების გადაკვეთის დროს ელექტროგაფგანილობის მიღი მისგან დაშორებული უნდა იქნეს 5 სმ-ით, ხოლო პარალელურად განლაგების შემთხვევაში – არანაკლებ 10 სმ-ით.

დაიმახსოვრეთ! ფოლადის მიღები განლაგებული უნდა იქნებ ისე. რომ მათი არ დაკროვდეს ტენი და კონდენსატი. ამიტომ პორიზონალურ უბანზე მიღები გაჰყავთ მცირე დახრილობით კოლოფის მხარეს.

ფოლადისა და პლასტმასის მიღებში აწყობენ დაუცველ, იზოლირებულ აპრტო, პრტო, აპვ, პვ და სხვა მარკის გამტარებს. მიღებში ჩადებული იზოლირებული გამტარების დენგამტარი ძარღვების მინიმალური კვეთი სპილენძის გამტარებისათვის შეადგენს 1 მმ², ხოლო ალუმინისათვის – 2 მმ².

ელექტროგაფგანილობას მიღებში ამონტაჟებენ ისე, რომ ადვილი იყოს დაზიანებული გამტარების გამოცვლა. ამიტომ თუ მიღვაყვანილობის ტრასაზე გვაქვს მოლუნვის ორი კუთხე, მაშინ დაშორება კოლოფებს შორის უნდა იყოს არაუმტებეს 5 მ-ისა, ხოლო სწორხაზოვან უბანზე არაუმტებეს 10 მ-ისა. გამტარების

შეერთებისა და უანტოტებების გაკეთება მიღებში აკრძალულია. ისინი შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ კოლოფებში.

ელექტროგაფგანილობა ფოლადის მიღებში შეიძლება შესრულდეს დია, დახურული და გარეგანის დროს. ფოლადის მიღებს გამოიყენებენ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როცა დაუშეებელია მიღების გარეშე გაყვანილობა და არ შეიძლება არალიტონური მიღების გამოიყენება.

საბადე სახლებსა და შენობებში ფოლადის მიღები საჭიროა შემყვანების მოსაწყობად, სხვენების, სარდაფებისა და გარე ელექტროგაფგანილობისათვის.

მონჩაჟის დაწყების წინ მიღები გაწმენდილი უნდა იქნენ ჟანგის, ჭუჭყისა და ხიწვებისაგან. კორონის თავიდან აცილების მიზნით ლია გაყვანილობის მიღები შედებილ უნდა იქნეს, ხოლო ბეტონში ჩასადები მიღები მისი გარე ზედაპირის ბეტონთან უკეთ მოჭიდულობის მიზნით არ იღებება.

მიღების მოღუნვის დროს დაუშეებელია კუთხეებში მათი შეჯყლება (გოფრორება). მიღების მოღუნვა 90°-ზე ნაკლები კუთხით არარეკომენდირებულია, რადგან მიღების რთული კონფიგურაციის დროს ძნელია მათში დიდ სიგრძეზე გამტარების „გათრევა“.

დაიმახსოვრეთ! მიღების მოღუნვის რადიუსი შეზღუდულია. მიღების დახურულად გაყვანის დროს ურთი მოღუნვის რადიუსი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ კმზის მიღის გარე ლიამუტრის ტოლი, ხოლო ლია გაყვანილობის დროს არანაკლებ ოთხი გარე ლიამუტრის გაკვიდღებულება, ბეტონში ჩადებისას კი არანაკლებ ათი გარე ლიამუტრისა.

ლია გაყვანილობის ფოლადის მიღების დამაგრების წერტილებს შორის დაშორება დამოკიდებულია მიღის დიამეტრზე. ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ უბნებზე 15–32 მმ დიამეტრის მიღები მაგრდება 2,5–3 მ დაშორებით, ხოლო მოღუნვის ადგილებში მოხვევის კუთხიდან 15–20 სმ-ის დაშორებით. საყრდენი კონსტრუქციებზე მათ ამაგრებენ კაპვებით, ზესადებებით, ცალუდებითა („ხამუტი“) და მავთულსაჭერებით. გადაჭრის შემდეგ მიღებს ასუფთავებენ ხიწვებისაგან, განადრუებენ და დაბოლოებენ მიღისებით, რომლებიც იცავენ გამტარის იზოლაციას დაზიანებისაგან, მიღებში შესვლისა თუ გამოსვლის ადგილებში.

ფოლადის მიღებს ერთმანეთთან აერთებენ კუთხეილიანი და უკუთხვილო ქუროებით, სამაჯურებით, შემაერთებელი და განმატობებელი კოლფებითა და


უჯრედებით. მიღებს კუთხილიანი ქუროებით შეერთება ნაკარნახევია იმით, რომ ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იყოს მიღვაყვანილობის ადგილად დაშლა. განშტოებებისა და შეერთებების ახდენენ სახურავის მქონე კოლოფებში. ისინი მიღებთან ერთდებიან კუთხეილით ან მომკერების დახმარებით.

ნესტიან და ხანძარსაშიშ შენობებში, სხვენებში, გარე, ლია და დახურული გაყვანილობის დროს საჭიროა ფოლადის მიღები შევამჭიდროვოთ. მიღების ერთმანეთთან და კოლოფებთან შეერთების ადგილებში შემჭიდროებები კუთდება ოლიფით ან სურინჯასმული სტანდარტულკუთხეილიანი ქუროებით. მშრალ და უმტკბრო შენობებში ფოლადის მიღების ლია გაყვანილობის დროს მიღების შეერთება

ერთმანეთთან და კოლოფებთან ხდება შემჭიდროებების გარეშე: მიღმაპრებით, სამაჯურებით (ხრასნებსა და ქანჩებზე), პილზებითა და სხვ.

პლასტმასის მიღების გაყვანა. მშრალ, ტენიან, განსაკუთრებით ნესტიან, მტვრიან, ქიმიურად აქტიური გარემოს მქონე შენობებში დია გაყვანილობისათვის; უწვი და ძნელადწვადი ფუძეების გარე გაყვანილობებში გამოყენება პლასტმასის მიღები. პლასტმასის მიღების კვანძების შეერთება ხორციელდება შედუღებებით სპეციალური სანთურის, ინსტრუმენტებისა და სამარჯვების გამოყენებით.


**დაიმახსოვრეთ! პლასტმასის მიღების მოღუნების რადიუსი მიღის ექს-
ჯერადი გარე დიამეტრის ტოლია.**

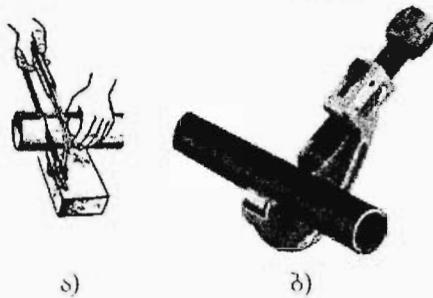

ნახ.8.33. პლასტმასის მიღების გადაჭრა:
ა – ხერხუნათი; ბ – მიღსაჭრელით

ელექტროგაყვანილობისათვის გამოყენებული უნდა იქნეს პლასტმასის გამანაწილებელი კოლოფები. პლასტმასის მიღების დამაგრება ხდება კაკვებით. პლასტმასის მიღების გადასაჭრელად გამოიყენება ხერხუნა და მიღსაჭრელი (ნახ.8.33.).

ელექტროგაყვანილობის შესრულების თანმიმდევრობა პლასტმასის მიღებში ნაწვენებია ნახ.8.34-ზე.

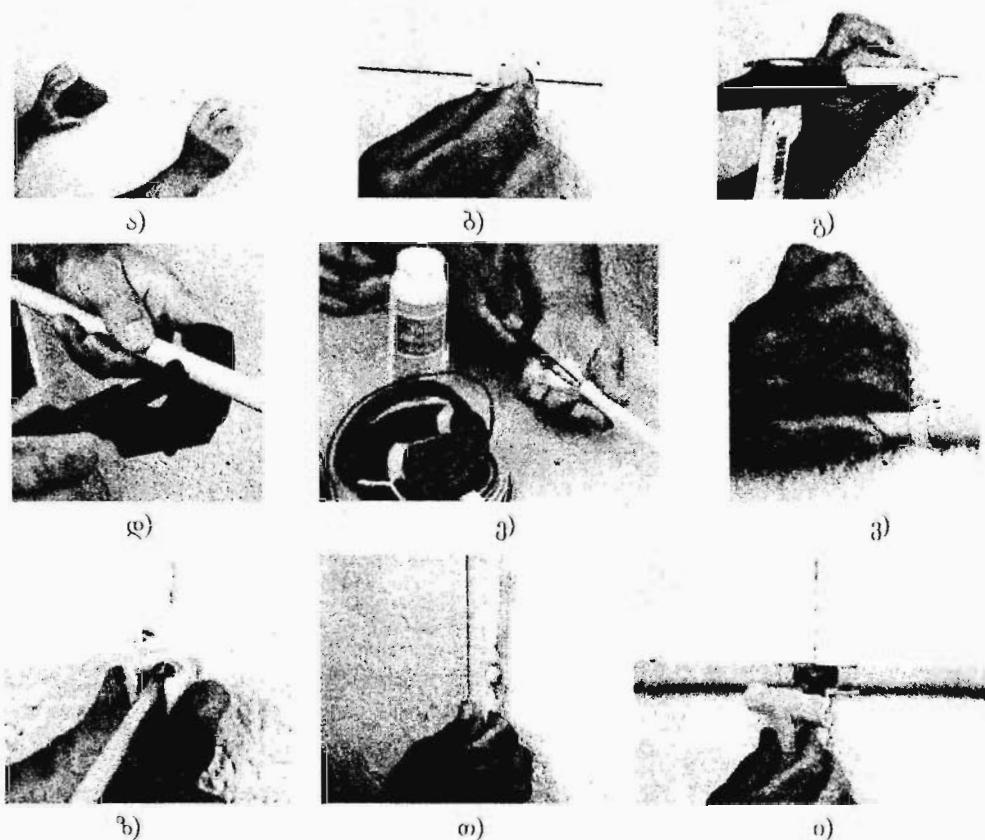

ნახ.8.34. ელექტროგაყვანილობის შესრულება პლასტმასის მიღებში

საკონტროლო კითხვები:

1. როდის სრულდება ელექტროგაუგანილობა მიღებში?
2. როგორ უნდა განლაგდეს ფოლადის მიღები, რომ მასში არ დაგროვდეს ტენი?
3. როგორ ხდება პლასტმასის მიღების შედელება?

8.14. როზეტების და ამომრთველების მონტაჟი

დაიმახსოვრეთ! საშეცველო როზეტებისა და ამომრთველების სწორი ჭობ-ტაქი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ელექტროესაფრთხოების უზრუნველყოფაში: არასწორი ჭობტაჟი ზრდის ხანძარსაში შროებას. თითოეულ მოწყობილობაზე აღნიშნელია მასი ნომინალური ძაბვა, დენი და დაცვის ხარისხი. პირველი პარამეტრი არის ძაბვის მოქმედი მნიშვნელობა, რომლითაც გარანტირებულია ხელსაწყოს ნორმალური ფუნქციონირება. ნომინალური დენი ახასიათდეს დენის იმ მნიშვნელობას. რომელიც შეუძლია გაატაროს მოცემულმა მოწყობილობამ ხანგრძლივ რეჟიმში.

თანამედროვე საყოფაცხოვრებო როზეტების მონაცემები შეადგენს 220 ვ და 16 ა-ს. იმისათვის, რომ გავიანგარიშოთ აღნიშნულ როზეტში ჩასართოვის ხელსაწყოს მაქსიმალური სიმძლავრე, საჭიროა ამ სიდიდეების გადამრავლება $220\text{ვ} \times 16\text{ა} = 3520\text{ვ}\cdot\text{ა} = 3,52\text{კვტ}$. 20–30 წლის წინათ სტანდარტით როზეტების ნომინალური დენი იყო 6,3 ანუ $220\text{ვ} \times 6,3\text{ა} = 1386\text{ვ}\cdot\text{ა} = 1,386\text{კვტ}$. ამიტომ არ გაგვიკვირდეთ, თუ ამ როზეტში კლემებითაიდანის ან სარეცხი მანქანის ჩართვისას იგი გაცხელდეს და შეიძლება დაღნეს კიდევ.

გარე ზემოქმედებისაგან დაცვის დონის განსასაზღვრავად გამოიყენება კოდი 1P გვერდით მიწერილი ორი ციფრით. პირველი ციფრი აღნიშნავს ხელსაწყოს დაცულობას მასში მტვერისა და წვრილი საგნების მოხვედრისაგან. ეს ციფრები მდებარეობენ 0–6 დიაპაზონში: 0 – მოწყობილობა დაცული არ არის მტვრის შედევისაგან; 1 – მოწყობილობა დაცულია მტვრისაგან და 50 მმ-დან ზემოთ ზომის მცირე ნაწილაკებისაგან; 2 – მტვრისა და 12 მმ ზემოთ ნაწილაკებისაგან; 3 – მტვრისა და 2,5 მმ ზომის ნაწილაკებისაგან; 4 – მტვრისა და 1 მმ ზომის ნაწილაკებისაგან; 5 – მტვრისაგან; 6 – აბსოლუტურად დაცულია მტვრისაგან.

მეორე ციფრი აღნიშნავს ხელსაწყოს დაცულობას ნესტის ზემოქმედებისაგან. ეს რიცხვი მდებარეობს 0–8 დიაპაზონში: 0 – დაცვა არ არის; 1 – დაცულია წვეთების ვერტიკალური დაცმისაგან; 2 – წვეთების 15⁰-ით დაცვისაგან; 3 – წვეთების 60⁰-ით დაცვისაგან; 4 – შეუფებისაგან; 5 – წყლის ჭავლისაგან; 6 – მძლავრი წყლის ჭავლისაგან; 7 – წყალში ხანძოებისას; 8 – წყალში ხანგრძლივი ჩაშვებისას. რაც უფრო მეტია მეორე ციფრი, მით მეტადაა დაცული ნაკეთობა. წვეულებრივი საკხოვრებელი შენობისათვის ვარგისია 1P20 დაცვის სარისხის მქონე როზეტი; აბაზანისათვის – 1P44; ქუჩისათვის – 1P65 და ზემოთ.

ნებისმიერ შემთხვევაში, უსაფრთხოების წესების თანამედროვე მოთხოვნებით საჭიროა, შევიძინოთ ჩამიწების მქონე მოწყობილობები. ასეთ როზეტებს ჩვეულებრივისაგან განსხვავებით გააჩნიათ დამატებითი მესამე კონტაქტი – მიწა.

დაიმახსოვრეთ! საშტეფსელო როზეტების დაყენების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული თახის დაგვეგმარება და ელექტროხელსაწყოების შესაძლო რაოდენობა. უმჯობესია დაყენებული იქნეს როზეტების მეტი რაოდენობა, მათ შორის თრმაგი, სამმაგი და თოხმაგი, რათა უძლევ არ მოგვიხდეს დამაგრძელებლებისა და სამკაპების გამოყენება.

საშტეფსელო როზეტების დაყენების ყველაზე ოპტიმალური სიმაღლეა იატაკიდან 30 სმ, ხოლო საწერი მაგიდისა და მის მსგავსი ნივთებისათვის – 1 მ სიმაღლეზე, ხოლო ამომრთველების დაყენების სიმაღლე აირჩევა თრი ტრადიციული შეხედულებიდან ერთერთის გამოყენებით: 1) დაახლოებით თვალის სიმაღლეზე (იატაკიდან 1,6 -1,8 მ); 2) დაშვებული ხელის მტკვის დონეზე (იატაკიდან 70-90 სმ).

შემდეგ აირჩევენ გამანაწილებელი კოლოფის დაყენების ადგიდს. კოლოფი შეიძლება დაყენდეს როგორც თახეში, ასევე დერეფანში, გამომდინარე იქიდან თუ სად გაივლის საერთო ხაზი. როზეტებისათვის გამტარები განლაგდება უმუალოდ მათი განლაგების სიმაღლეზე, იატაკის პარალელურად. სანაოებისა და ამომრთველების განმტოებები ჩაიწყობა ვერტიკალურად. სხვაგვარად, კედელზე რაიმე საგნის ჩამოკიდების შემთხვევაში ლურსმნებისა და დიუბელების ჩატელების დროს შეიძლება მოხდეს მოკლედ ჩართვა. განშტოებების ყველა შეერთება სრულდება მხოლოდ ამომრთველებისა და საჩაოების ან როზეტების გამანაწილებელ კოლოფებში.


დაიმახსოვრეთ! თუ თახეში გათვალისწინებულია კომპიუტერების ჩართვა, გაშინ მათი კვებისათვის ულვაჩროფარიდან გაყვანილი უნდა იქნეს დამოუკიდებული ხაზი, თავისი ავტომატური ამომრთველით.

როზეტებისა და ამომრთველების მონტაჟის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს გამტარების შეერთებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ელექტრული წრედის საიმედო და ხანგრძლივი კონტაქტი. ფართოდ გამოიყენება კონტაქტური მომჭრებით შეერთება. ისინი იყოფა ორ ჯგუფად: ხრახნიანად და ზამბარიანად. ხრახნიანი კონტაქტური შეერთების ძირითადი სახეები მოყვანილია ნახ.8.35-ზე. არსებობს ხრახნიანი კონტაქტური შეერთების სამი ვარიანტი:

- გამტარის ბოლოს უკეთდება მარყუჟი და დაეჭირება კლემაზე ხრახნითა და საყელურით;
- გამტარის ბოლო დაეჭირება ქანჩითა და კლემის ფირფიტით;
- გამტარის ბოლო შეშვებულია კლემის ხვრელში და გვერდიდან დაეჭირება ხრახნით.


პირველი ვარიანტი იძლევა ყველაზე საიმედო გამაგრებას და აქვს კონტაქტის კარგი ფართობი, მაგრამ სამონტაჟოდ უფრო რთულია. ასეთი შეერთებები ძირი-

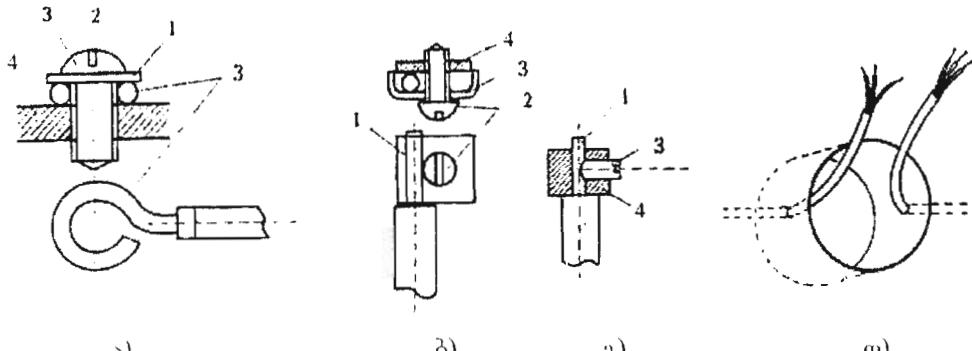თადად, გვხვდება პოსტსაბჭოური ქავენების პროდუქციაში. დანარჩენი იმპორტული წარმოების კონსტრუქციაში ეს ვარიანტი პრაქტიკულად არ გვხვდება.




ნახ.8.35. როზეტებსა და ამომრთველებში გამტარების სამაგრი კლემების სახეები: а – გამტარის დაჭერა კლემაზე ხრახნითა და საყელურით; б – გამტარის დაჭერა ქანჩითა და კლემის ჟირფიტით; გ – გამტარის ბოლოს დაჭერა გვერდიდან ხრახნით; დ – ჩასაყენებელ კოლოფში გამოყვანილი კაბელის ბოლოები; 1 – გამტარის ბოლო; 2 – საყელური; 3 – ჭანჭიკი; 4 – დეტალი ხრახნიან-კუთხვილიანი ბუდით

მესამე ვარიანტი მონტაჟდება უფრო მარტივად, მაგრამ, ამასთანავე, ნაკლებად საიმედოა, რაღაც მოჭერამ შეიძლება ვერ უზრუნველყოს გამტარის ბოლოს საიმედო დაფიქსირება (დაჭერა). ამიტომ საჭიროა გავითვალისწინოთ, რომ გამტარის დიამეტრი უნდა შეადგენდეს კლემაში არსებული ხვრელის დიამეტრის არანაკლებ საშ მეოთხედს. სხვაგვარად ხრახნი ვერ დაიჭერს გამტარს და გაივლის მის გვერდით. აღნიშნული ხელსაწყოების მონტაჟი სრულდება მანამ, სანამ მათ ჩააყენებენ კოლოფფებში. ამ მიზნით ტოვებენ სამონტაჟო კოლოფების ხვრელში გატარებული კაბელების საცმაოდ დიდ სიგრძეს (ნახ.8.35.დ).

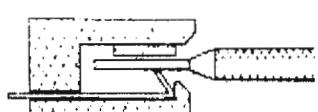

ნახ.8.36. ზამბარიანი მომჭერი

უნიფიციალურებული დასაყენებელი ნაკეთობების უმჯერესი ნაწილი გაოვლილია შესარტობი ტიპის ხრახნულ შეერთებაზე, რომელთა დროსაც გამტარის ძარღვის ბოლო ყოველგვარი რგოლის გაკეთების გარეშე პირდაპირ შეიყვანება მომჭერში. ლუმინესცენციურ სანათებში გამტარების შეერთება ნათურისა და სტარტერის მასრასთან მაღალხარისხს ხვანი ბრინჯაოსაგან დამზადებული ზამბარიანი მომჭერით სრულდება (ნახ.8.36).

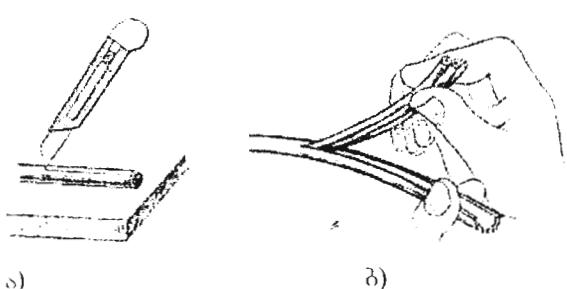


ნახ.8.37. კაბელის გარსის განცალკევება (ა) და კაბელის ძარღვების გათავისუფლება გარსისაგან (ბ)

პირველ რიგში, სამონტაჟო დანის ბასრი წვერით უნდა გაკეთდეს ჭრილი კაბელის გარე გარსის გასწროვ, თან თვალყური ვადევჭოთ, რათა დაგაზიანოთ ძარღვების იზოლაცია (ნახ.8.37.ა). ჭრილის სიგრძე აირჩევა იმ გამტარის მიხედვით, რომელიც ჩართული იქნება კველაზე მეტად დაშორებულ კლემაზე.

მაზე. შემდეგ გაჭრილი ნაწილი გადავდუნოთ, გავათავისუფლოთ ძარღვები და მოვაჭრათ გარსი (ნახ.8.37.ბ).

კაბელის ძარღვების გათავისუფლების შემდეგ, კლემების განლაგებიდან გამომდინარე, მათ მოაჭრიან საჭირო სიგრძემდე და თითოეულ ძარღვს 6–12 მმ სიგრძეზე გაასუფთავებენ იზოლაციისაგან ისე, რომ იზოლაციის კიდე ჩართვის შემდეგ რაც შეიძლება ახლოს აღმოჩნდეს კლემასთან.

ყველაზე საპასუხისმგებლო ოპერაციაა კაბელის ძარღვების (განსაკუთრებით ალუმინის) გასუფთავება (ნახ.8.38). ხშირად აკეთებენ ასე: საჭირო ადგილზე დანით შემოსაზავენ გამტარის იზოლაციის წრიულ ჭრილს (ნახ.8.38.ა) და გამოაძრობენ საიზოლაციო მილის ბოლოს. ამ დროს გარდაუვალია ალუმინის ან სპილენძის ძარღვზე წრიული ნაკარი, რომელსაც როგორც წესი მონტაჟის დროს ჯერ მიგეავართ ბზარის წარმოქმნამდე, ხოლო შემდეგ კლემასთან გამტარის გაწყვეტამდე ამიტომ დანით კაბელის ძარღვის იზოლაციის გასუფთავების დროს დანა ძარღვს უნდა ეხებოდეს კუთხით (როგორც ფანქრის გათლის დროს) (ნახ.8.38.ბ).

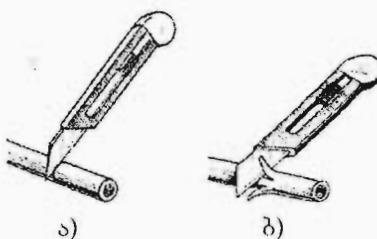

ნახ.8.38. გამტარის ძარღვების ბოლოების გაწყვეტა: ა – არასწორი; ბ – სწორი

ყველაზე უძლიერია ვისარგებლოთ სპეციალური საწმენდი ინსტრუმენტით.

ბოლოების გასუფთავების შემდეგ მათ მიაერთებენ კლემებთან. თანამედროვე საკაბელო პროდუქციის მწარმოებლები ძარღვებისათვის გამოიყენებენ ფერად იზოლაციას. მაგალითად, სამძარღვიანი გამტარის იზოლაცია შეიძლება იყოს ლურჯი, შავი და ყვითელ-მწვანე. მიღებულია, რომ ფაზური გამტარისათვის გამოიყენებულ იქნეს ლურჯი ყვერის, ნულოვანისათვის – შავი და ჩამიწებისათვის – ყვითელ-მწვანე შეფერილობა. მნიშვნელოვანია, რომ მთელ სახლში, ელექტროფარიდან დაწყებული ბოლო ელექტროხელსაწყოებამდე, გამტარების მარკირება იყოს ერთნაირი.

დაიმახსოვრეთ! თუ კაბელის ძარღვები ერთმანეთისაგან ფერით არ განხევდებიან, მათი უძლიერია ერთოფიდან ერთოფამდე ვამტარის თითოეულ გამზადებულ ნაჭერს გაუკეთდეთ „გარეკა“ და მარკირება ფერადი იზოლურისთვის, ან გაუკეთდეთ ქლორუგინილიტის მილის ნაჭერი წარწერით: ფ-ფაზა, ნ-ნული, მ-მიწა.

კაბელის „გარეკას“ ახდენენ შემდეგნაირად: პირველად, რომელიმე ძარღვს ერთ ბოლოზე, უკეთებენ მარკირებას და ანიჭებენ მას რომელიმე ნიშანს „ფ“, „ნ“, ან „მ“ – ნებისმიერი რიგით. შემდეგ რომელიმე ამ ძარღვს, (მაგალითად, „ფ“) მიუერთებენ სასიჯის მომჭერს ან საცეცს და მეორე მომჭერით კაბელის მეორე ბოლოზე ეძებენ იმ ძარღვს, რომელთანაც შეხება გვიჩვენებს ძარღვში დენის გაელას (ამ დროს გადაიხრება ისარი, აინთება ნათურა და სხვა). ამ ძარღვს მონიშნავენ აგრეთვე „ფ“-თი. ამგვარ ოპერაციას გაიმეორებენ კიდევ ერთ გამტარზე, მაგალითად, „ნ“-ზე. ცხადია, რომ დარჩენილი ძარღვი იქნება „მ“.

კაბელის ძარღვების ბოლოებს შეაურებენ საშტეფსელო როზეტის კლემებთან და შემდეგ ფრთხილად ჩააჭერებენ კოლოფში. წინასწარვე კოლოფში ჩაალა-

გებენ გამტარების მარყუებს და დაამაგრებენ. კოლოფებში ჩასამაგრებლად როზე-გებს გააჩნიათ გასაშლელი თათები, დაკბილული ბოლოებით; სპეციალური ხრახ-ხების ჩახრახვის დროს თათები გაიშლება და მიეყრდნობა კოლოფის კედლებს. ხრახხების საბოლოო დაჭერამდე როზეტი კოლოფში ჩასმული უნდა იქნეს ბოლომდე, რათა სამაგრი თამასის ორი საბრჯენი დააწვეს კოლოფის ნაპირს.

ჩასაყენებელი კოლოფების თანამედროვე მოდელებს გააჩნიათ ხრახნილ-კუ-თხვილიანი ბუდები, რომლითაც როზეტის მილისი მიიზიდება კოლოფთან. საშ-ტეფსელი როზეტი უნდა დავაყენოთ იმგვარად, რომ ჩანგლის ბუდეები განლა-გებული იქნა პორიზონგალურად.

თუ საშტეფსელი როზეტების კვების ხაზები გაყვანილია უშეალოდ როზეტე-ბის დაყენების სიმაღლეზე, მაშინ ჩასაყენებელი კოლოფები შეიძლება გამოყენე-ბული იქნეს საკომუნიკაციოდ: თითოეულ კლემასთან ურთდროულად მაგრდება შემა-ვალი და გამავალი გამტარები.


ამომრთველების მონტაჟის დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ფაზური გამტარი მიერთებული უნდა იქნეს მოძრავი კონტაქტის, ხოლო ნულოვანი – უძრავი კონტაქტის კლემაზე. თუ ამომრთველი ორ ან სამკლავიშიანია, მაშინ მას ყველა მოძრავი კონტაქტი გამოტანილი აქვს ერთ კლემაზე, რომელზეც . ჩაირთვება ფაზური, ხოლო უძრავ კონტაქტებზე – ორი ან სამი ნულოვანი გამტარი.

დაიმახსოვრეთ! ამომრთველების ნულოვანი გამტარები მიიყვანება სანათებ-თან ან ჭალებთან, როგორც ფაზური. ისინი ჩართულნი უნდა იქნენ კლექტრული მასრის ცენტრალურ კონტაქტთან. ნულოვანი გამტარი ჩართული უნდა იქნეს იმ კუთხების კონტაქტთან, რომელშიც ისრახნება ნათურის ცოკოლი.


თუ აუცილებლობა მოითხოვს, რომ ერთ წერტილში რამდენიმე როზეტის ან ამომრთველებისა და როზეტების ბლოკის დაყენებას, მაშინ მონტაჟება სპე-ციალური ჩასაყენებელი კოლოფები გადამუშანებით, რომლებიც აერთიანებენ მათ ერთ ბლოკად.

ამომრთველებისა და როზეტებისათვის არსებობს აგრეთვე ჩარჩო-ზესადებები, რომლებიც აერთიანებენ ორ, სამ ან ოთხ ხელსაწყოს ერთ ვერტიკალურ ან პორიზონგალურ ბლოკად.

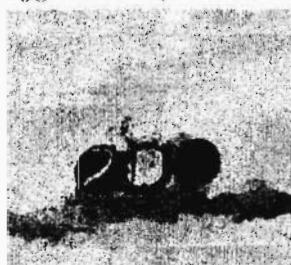როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დახურული ელექტროგაფანილობის დროს რო-ზეტები და ამომრთველები უენდება მონტაჟის წინ კედლებში ჩაყენებულ კოლო-ფებში, რომელთა სპეციალურ ნახვრეტებში გატარებულია გამტარები. ნახ.8.39-ზე ჩაჩენებია ბეტონისა და თაბაშირმუყალს კედლებში ჩამაგრებული კოლოფები.



ა)

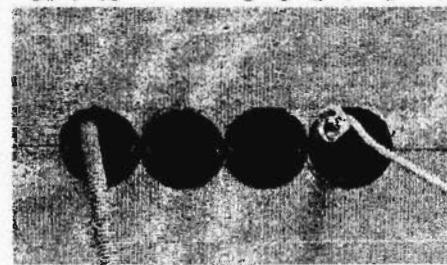

ბ)

ნახ.8.39. ბეტონისა (ა) და თაბაშირმუყალს (ბ) კედლებში ჩამაგრებული კოლოფები


დაიმახსოვრეთ! როზეტებისა და ამომრთველების მონტაჟის დაწყების წინ უნდა დაკრწმუნდეთ, რომ გამტარებში არ არის დუნი.

შევამოწმოთ კაბელში ძაბვის არ არსებობა ძაბვის ინდიკატორით. თუ ინდიკატორზე თითოს დაჭერით იგი არ აინთო, მაშინ კაბელში ძაბვა არ არის (ნახ.8.40.ა); თუ ინდიკატორი აინთო, მაშინ კაბელში ძაბვაა (ნახ.8.40.ბ). უნდა შემოწმდეს სამივე სადენი. კოლოფების მონტაჟისას გამტარების სიგრძე ჩვეულებრივ მარაგითაა დატოვებული. ამიტომ მოვაჭრით მას ზედმეტ სიგრძესდა დავტოვებოთ დაახლოებით 10 სმ-ს, რადგან გრძელი გამტარის შემთხვევაში ძნელი იქნება როზეტის ჩაყენება კოლოფში (ნახ.8.40.გ).




ნახ.8.40. ძაბვის შემოწმება (ა, ბ) და გამტარის მოჭრა (გ)

დანით ან სპეციალური მოწყობილობით გავასუფთავოთ გამტარების ბოლოები იზოლაციისაგან დაახლოებით 8–10 მმ სიგრძეზე (ნახ.8.41. ა). ჩვენს ბლოკში, რომელიც შედგება სამი როზეტისაგან, არის მხოლოდ შემავალი და გამომავალი გამტარები. ამიტომ საჭიროა სამივე როზეტის კომუტაციისათვის მოვამზადოთ შემაერთებელი გამტარები სიგრძით 15–18 სმ (ნახ.8.41.ბ). გავატარებოთ აღნიშნულ გამტარებს კოლოფებს შორის არსებულ სპეციალურ ხვრელებში. თოთოვები კოლოფში გვექნება სამი ძარღვისაგან შემდგარი ორ-ორი გამტარი (ნახ.8.41.გ).

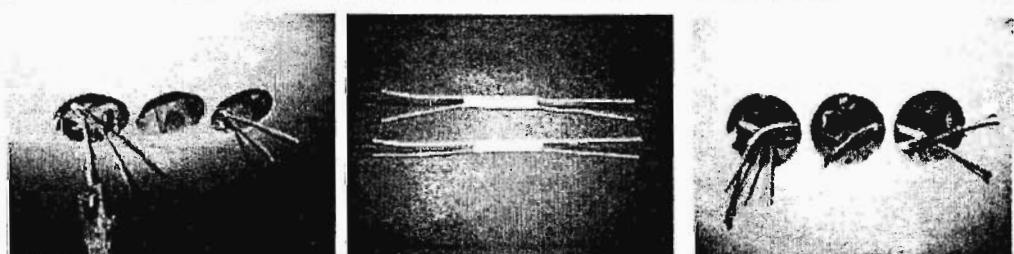


ნახ.8.41. გამტარის ბოლოების გასუფთავება (ა), შემაერთებელი გამტარების მომზადება (ბ) და ხვრელებში გატარებული გამტარები (გ)

ამის შემდეგ როზეტის კონტაქტებთან წყვილწყვილად შევაერთებოთ გამტარებს. სამიწების გამტარი (ჩვეულებრივ ყვთველ-მწვანე ფერის) უერთდება ცენტრალურ კონტაქტს (ნახ.8.42.ა). დანარჩენი გამტარები წყვილწყვილად უერთდება დარჩენილ კონტაქტებს. მთავარია არ ავურიოთ ფერები (ნახ.8.42.ბ). ვანაჭილებოთ გამტარებს კოლოფში იმგვარად, რომ ადგილად ჩაეწყონ და არ მოხვდნენ როზეტის გვერდითი, სამბარიანი ფიქსაციორების ქვეშ (ნახ.8.42.გ).

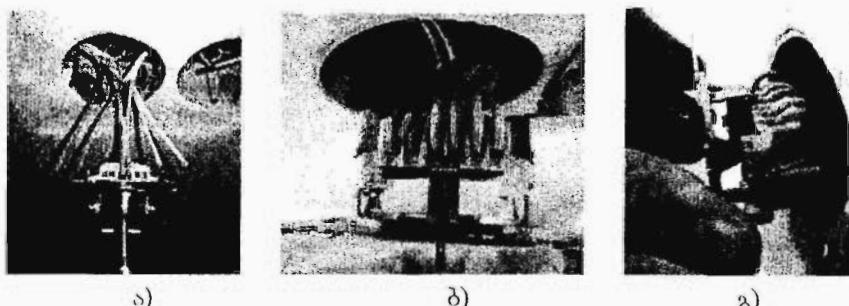

ნახ.8.42. ჩამიწების გამტარის (ა) და დანარჩენი გამტარების (ბ) წყვილწყვილად მიერთება როზეტის კონტაქტებთან; როზეტის ჩასმა კოლოფში (გ)


მჭიდროდ მივაწყუპოთ როზეტი კოლოფს (ნახ.8.43.ა) და დავუჭიროთ ზამბარიანი ფიქსატორების ხრახნები. დანარჩენი როზეტების დაყენდებაც ანალოგიურადაა (ნახ.8.43.ბ) შესაძლებელი. რიგ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს როზეტების კოლოფებთან მიმაგრება. ამისათვის კი გათვალისწინებულია სპეციალური ხერცელები. ბოლოს ყენდება დეკორატიული ჩარჩოები. თუ როზეტი სწორად არის დაყენებული, მაშინ ჩარჩო ადვილად ჩაიდგმება და მჭიდროდ მიეკვრება კედელს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზამბარიანი ფიქსატორების რეგულირებით უნდა მივაღწიოთ როზეტების სწორ განლაგებას. (ნახ.8.43.გ). სამი როზეტისაგან შედგენილი ბლოკი მნად არის (ნახ.8.43.დ).

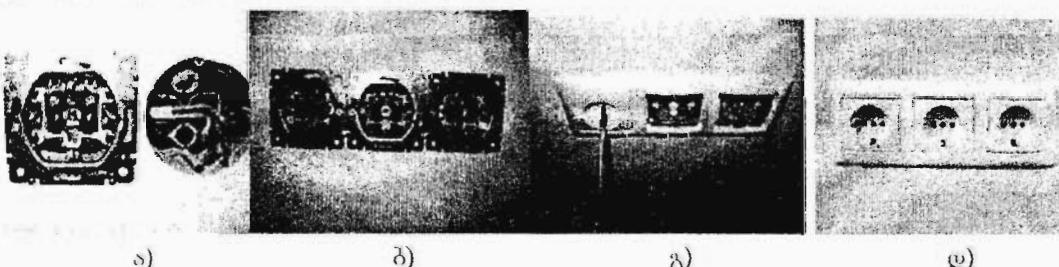

ნახ.8.43. როზეტების ჩაყენება და საბოლოო მონტაჟი

დაიმახსოვრეთ! როზეტების მონტაჟის ანალოგიურად ამომრთველების მონტაჟიც იწყება გამტარებში ძაბვის არსებობის შემოწმებით (ნახ.8.44.ა,ბ).

ყურადღებით დავშალოთ ახალი ამომრთველი და შევამოწმოთ მისი კონტაქტებისა და სამაგრების მდგომარეობა. ამომრთველის სამონტაჟო კოლოფიდან გამომავალი გამტარები გადაყჭრათ არაუმეტეს 10 სმ სიგრძეზე (ნახ.8.44.გ).

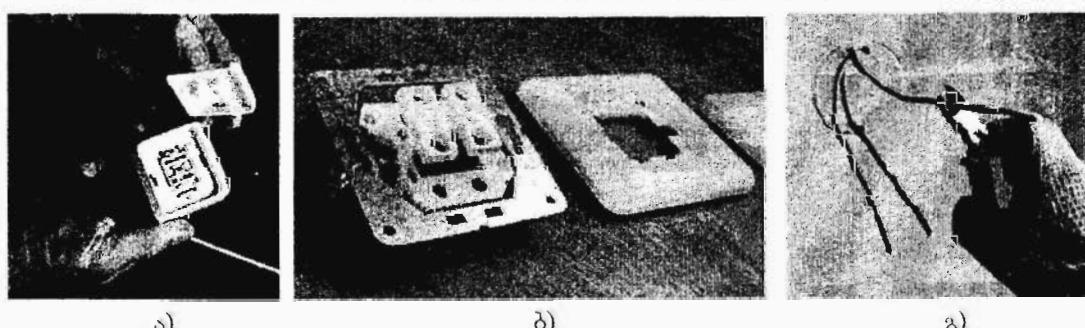


ნახ.8.44. ამომრთველის დაშლა და გამტარის მოჭრა

გამტარების ბოლოები გავასუფთავოთ იზოლაციისაგან 11 მმ სიგრძეზე (ნახ.8.45.ა). დავადგინოთ, რომელი გამტარია ფაზისა, ნულოვანი და ჩამიწების. თანამედროვე კაბელებში ნულოვანი გამტარი ყოველვის ლურჯი ფერისაა, ფაზისა ყავისფერი ან შავი, ხოლო ჩამიწების – მწვანე-ყვითელი ფერის. მოქველუბულ ელექტროგაუვანილობებში ფაზური გამტარის დადგენა ხდება ინდიკატორით, წინასწარ ჩართული ძაბვის ფონზე ფაზური გამტარს ჭანჭიკით (ამ შემთხვევაში ყავისფერს) ვუერთებთ ამომრთველის შესაბამის მოქურების (ნახ.8.45.ბ).


დაიმახსოვრეთ! ამომრთველზე ფაზური მოქური აღინიშნება L-ით ან გარეთ მიმართული ისრით, ხოლო ნულოვანი მოქური N-ით ან შივნით მიმართული ისრით.

ჩადებული ფაზური გამტარი დაგუჭიროთ სახრახნისით (ნახ.8.45.გ).

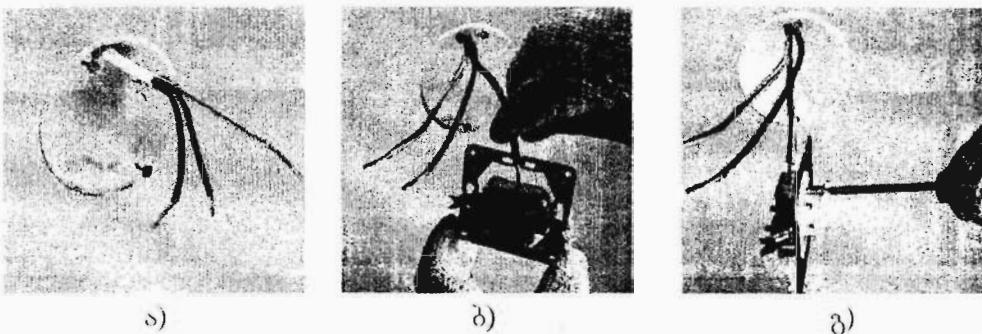

ნახ.8.45. ფაზური გამტარის მიერთება ამომრთველთან


იმავე პრინციპით მეორე მომქერს მივუერთოთ ნულოვანი (ლურჯი) გამტარი (ნახ.8.46.ა). ჩვეულებრივ ამომრთველს ჩამიწების გამტარი არ უერთდება. ამიტომ ის იზოლირებულია ცალკე პლასტიკური მომქერით ან საიზოლაციო ლუჩტით (ნახ.8.46.ბ). ამომრთველი გამტარებთან ერთად იდგმება კოლოფზე (ნახ.8.46.გ).

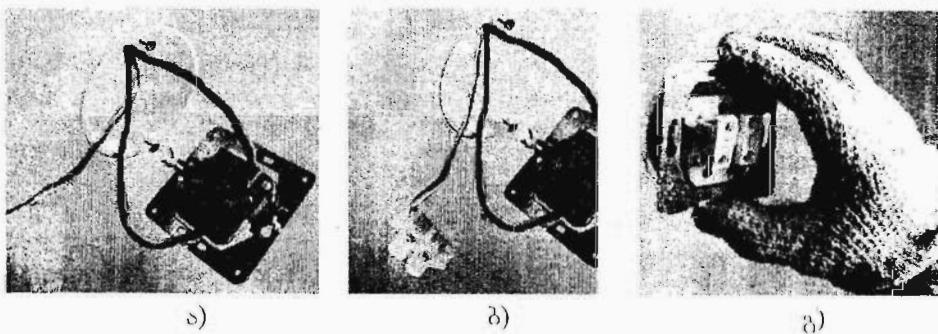

ნახ.8.46. ნულოვანი გამტარის მიერთება ამომრთველთან (ა), ჩამიწების გამტარის იზოლირება (ბ) და ამომრთველის ჩაყენება კოლოფზე (გ)


თანამედროვე ხელსაწყოებს აქვთ 2 ხრახნიანი კაუჭი, რომელზედაც დაჭერით ისინი გაიშლებიან და დაფიქსირდებიან კოლოფის შიგა კედლებზე (ნახ.8.47.ა). ზოგიერთი მოდელის ხელსაწყო შეიძლება კოლოფზი ჩამაგრდეს მეტადის ფირ-

ფიტაზე არსებული ხვრელების საშუალებით (ნახ.8.47.გ). ამომრთველი ჩამაგრებულია (ნახ.8.47.გ).

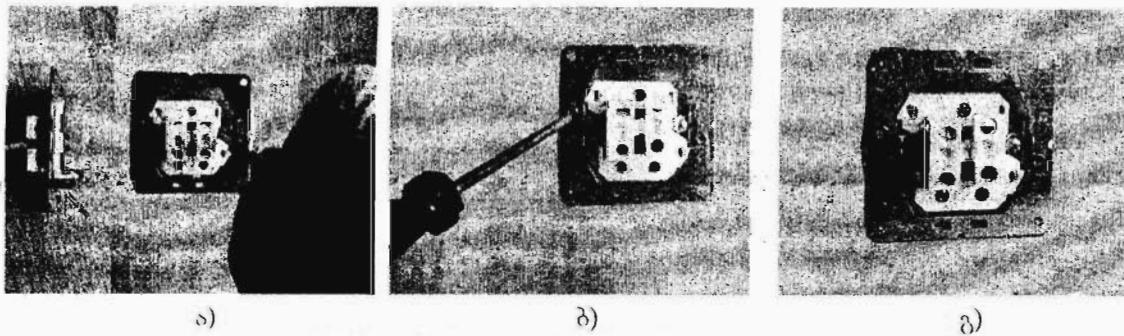

ნახ.8.47. ამომრთველის ჩამაგრება კოლოფში

მივამაგროთ ამომრთველის ჩარჩო (ნახ.8.48.ა). მივამაგროთ ამომრთველის ჩართვა-ამორთვის კლავიში (ნახ.8.48.ბ) და ამომრთველი დაყენებულია (ნახ.8.48.გ).

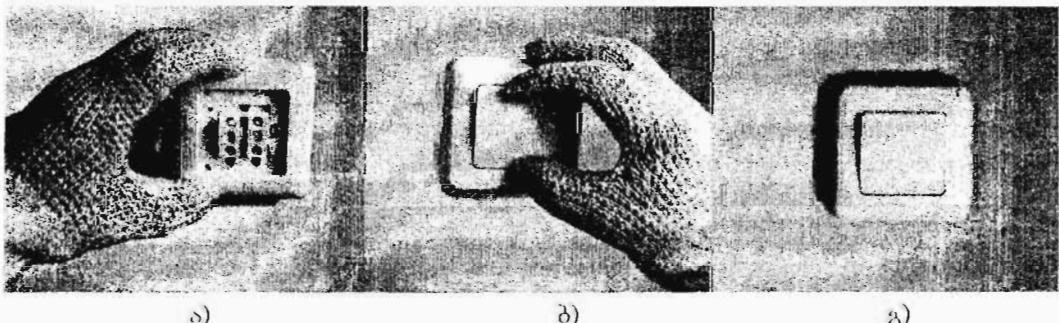

ნახ.8.48. ამომრთველის ჩარჩოსა და კლავიშის დაყენება

საკონტროლო კითხვები:

- რას ახასიათებს ნომინალური დენი?
- რა სიმაღლეზე ყველაზე ოპტიმალური საშტაფსელო როზების დაყენება?
- როგორ უნდა გასუფთავდეს იზოლაციისაგან გამტარის ბოლო?
- ამომრთველის რომელ კონტაქტზე უნდა იქნეს მიყვანილი ფაზური გამტარი?
- რა უნდა გავაკეთოთ პირველ რიგში როზების მონტაჟის დაწყების წინ?

8.15. სანათები და მათი მონტაჟის ტექნოლოგია

მოწყობილობებს, რომელთა დანიშნულება სხვადასხვა ტერიტორიებისა და ობიექტების ხელოვნური განათებაა, განათების ელექტროდანადგარები ეწოდებათ.

განათების ელექტროდანადგარებია: სინათლის წყაროები (ნათურები), განათების არმატურები, გამშვები მარგეულიორებელი მოწყობილობები, დაცვისა დამართვის აპარატით აღჭურვილი, სამაგრი და დამცავი კონსტრუქციის მქონე ელექტროგაერთიანებები და გამანაწილებელი მოწყობილობები.

დაიმახსოვრეთ! ახლო მოქმედების განათების ხელხაწყოებს ეწოდებათ სანათები, ხოლო შორისას - პროცესებორები.

გარემო პირობებიდან გამომდინარე, მათი შესაძლო გამოყენება განიხისაზღვება მათივე კონსტრუქციით, რომელიც შედგება შემდეგი ჯგუფებისაგან: ლია დაუცველი, მტვერისგან ნაწილობრივ დაცული, მტვერისგან მთლიანად დაცული, ნაწილობრივ და სრულად მტვერშეუღწევადი, შეფისგან დაცული, მაღალი საიმედობის ფერქებადუსაფრთხო, ფერქებადშეუღწევადი.

სინათლის განაწილების მიხედვით სანათები იყოფა შემდეგ კლასებად: პირდაპირი, უპირატესად პირდაპირი, გაბნეული, უპირატესად არეკლილი და არეკლილი სინათლის.


დაყენების ხერხის მიხედვით სანათები იყოფიან შემდეგ ჯგუფებად: ჰერის, ჰერში ჩაშენებული, ჩამოსაკიდი, კუდლისა და იატაკის (ტორშერი).

განასხვავებენ განათების სამ სისტემას: საერთოს, ადგილობრივსა და კომბინირებულს. საერთო განათება გამოიყენება კონკრეტული შენობის მთლიანად გასანათებლად; ადგილობრივი – დასამუშავებელი საგნების ან სამუშაო ინსტრუმენტების გასანათებლად; კომბინირებული განათება კი საერთო და ადგილობრივი განათების ერთობლიობაა.

ელექტროდანალგარების მოწყობის წესების თანახმად ნათურების განათებისათვის დაშვებულია 220 ვ ძაბვა. 380/220 ვ ძაბვის ქსელში ნათურები იროვება ფაზურ და ნულოვან გამტარებს შორის. ადგილობრივი განათებისათვის და მომატებული საფრთხის მქონე შენობებში ძაბვა ნათურებზე არ უნდა იყოს 36 ვ-ზე მეტი, ხოლო განსაკუთრებით საშიშ ადგილებში – არაუმტებეს 12 ვ-ისა.

დაიმახსოვერეთ! განათების სისტემების გარღვა, განასხვაუკერებული მუშა და ავარიულ განათებებს. მუშა განათების დანიშნულებაა უზრუნველყოს ადამიანთა ნორმალური მუშაობის პირობები, ხოლო ავარიულისა – მუშა ძაბვის გამორთვის დროს უზრუნველყოს სამუშაოს დროუბითი გაგრძელება ან ადამიანთა უსაფრთხო უვაკეცია.

ნახ.849-ზე წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის სანათები.

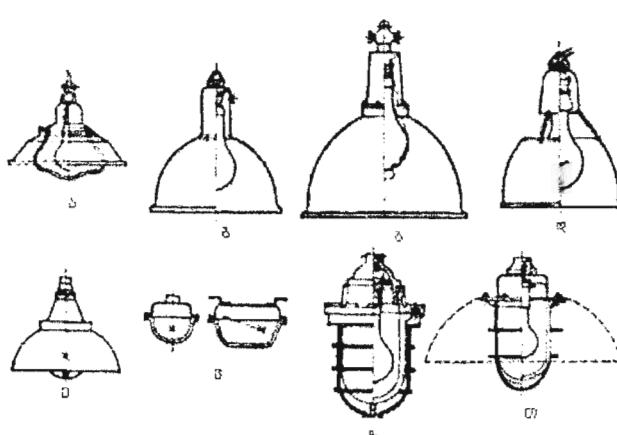


ნახ.849. სხვადასხვა ტიპის სანათები

ნახ.849-ზე მოცემული სანათები გამოშვებულია სხვადასხვა სიმძლავრის ნათურებისათვის. მაგალითად, „უნივერსალი“, რომელიც გამოშვებულია 200 და 500 ვტ სიმძლავრის ნათურებისათვის. ისინი ძირითადად გამოიყენებიან ნორმალურ სამრეწველო შენობებში. დაბალ სიმაღლეებზე მათ მათ გამოიყენებენ ნახევრად მქრქალი

დამანაბრდილებელით; ნესტიან ან აქტიური გარემოს მქონე შენობებში – სანათებს თბომედევგი რეზინის შემამჭიდროებელი რგოლით.


ემალირებული ღრმად გამომსხივებული (ნახ.8.49.ბ) გამოშვებულია 500 და 100 ვტ სიმძლავეის ნათურებისათვის. მას იყენებენ მაღალ სიმძლლეზე უველა ნორმალურ საწარმოში. საშუალო კონცენტრაციის სინათლის ნაკადის მქონე ღრმად გამომსხივებული გამოშვებულია 500, 1000 და 1500 ვტ სიმძლავრეზე. სანათის კორპუსი დამზადებულია ალუმინისაგან, რომელსაც აქვს სარკესთან მიახლოებული ამრეჟლი. გამოიყენება ნორმალურ, ნესტიან და ქიმიურად აქტიურ შენობებში.

დაიმახსოვრეთ! თითოეული სანათის ძირითად ნაწილებია: კორპუსი, ამრეჟლი, საბნეული, დამაგრების კვანძი, კონტაქტური შეერთება და ნათურის დასამაკრებელი მასრა (ნახ.8.50).

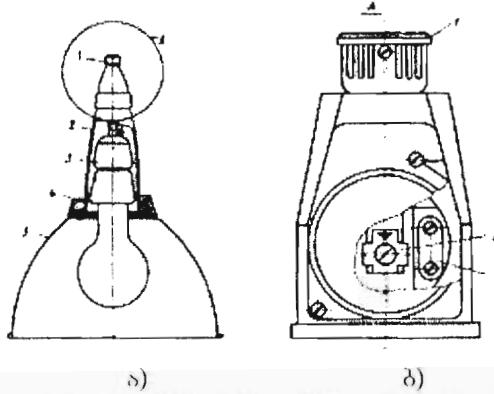

ნახ.8.50. უПД – ტიპის სანათის საერთო სახე (ა) და შემყვანი კვანძი (ბ); 1 – ჩამოსაკიდი ქანჩი; 2 – კორპუსი, 3 – ფაიფურის მასრა, 4 – საკეტი; 5 – ამრეჟლი; 6 – ჩამიწების კონტაქტი; 7 – მომჭერების კალაპოტი

ფართო გავრცელება, პროექტ დრლ და ლუმინეცენციურ ნათურებიანმა სანათებმა, რადგანაც მათ აქვთ მაღალი მქბ, დიდი სინათლის გაცემა და ვარგარა ნათურებთან შედარებით მუშაობის ხანგრძლივობა.

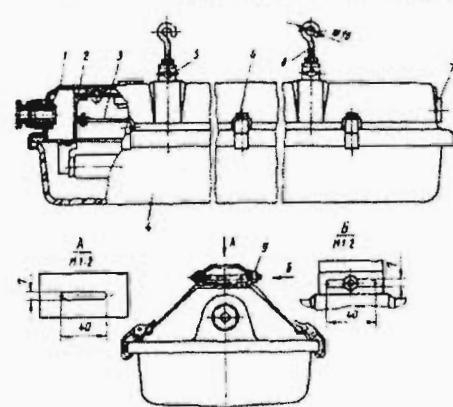


ნახ.8.51. ПВЛП – ტიპის ნათურებიანი ლუმინეცენციური სანათი

რომელსევ დამაგრებულია ელექტრული სქემა, ამრეჟლისაგან 3, საბნეულისაგან 4 და სამაგრი კვანძისაგან 5. სანათის დასაშლელად აღებენ საკეტს 6 და გაანთავისუფლებენ საბნეულას. სანათს გააჩნია ჩობალიანი („სალნიკი“) შემყვანი 7, რომელიც კონტაქტურ შეერთებასა და ნათურებს იკავს როგორც მტკის, ასევე

ტენისაგან. კაპების 9 დახმარებით სანაოს აყენებენ ჭერზე ან ჩამოკიდებენ შტანგაზე 8.

PCP-12 ტიპის სანაოი ძრლი ნათურებით (ნახ.8.52) შედგება ამრეკლის 1, კორპუსის 2, საკიდი კვანძის 3 და საბნეველასაგან 4. სანაოის ქვედა მხარე დახურულია დამცავი მინით 5. კვანძი 3 დამაგრებულია კორპუსთან 2 კაპის 6, ღერძის 7 და მომჭერის 14 დახმარებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ მონტაჟისა და ექსპლუატაციის დროს კორპუსის ადვილად მოხსნას. კონტაქტური შეერთებები. რომლებიც განლაგებულია თერმოსაიზოლაციო საფენზე 15, საშუალებას იძლევა შევაერთოთ 4 მმ²-მდე კვეთის ალუმინისა და სპილენძის გამტარები. მასრის მტკიცედ დამაგრება გამორიცხავს ნათურის შეცვლის დროს მის დატრიალებას.

სანაოის ქსელთან შესაერთებლად საჭიროა კორპუსისაგან 2 მოიხსნას ამრეკლი 1, რისთვისაც მომჭერი 14 სახელური უნდა მოვაბრუნოთ საათის ისრის მოძრაობის საჭინააღმდეგო მიმართულებით და მოვხსნათ ღერძიდან 7. გავატაროთ გამტარი შემამჭიდროებელი 8, საყელურს 13, მიღლისის 9 და საფენის 10 გავლით. გამტარის გატარების შემდეგ ამ დეტალებს აწყობენ უკუთანმიმდევრობით. სანაოს აყენებენ მიღზე, მოუჭერენ ქანჩითა 11 და ხრახნით 12.

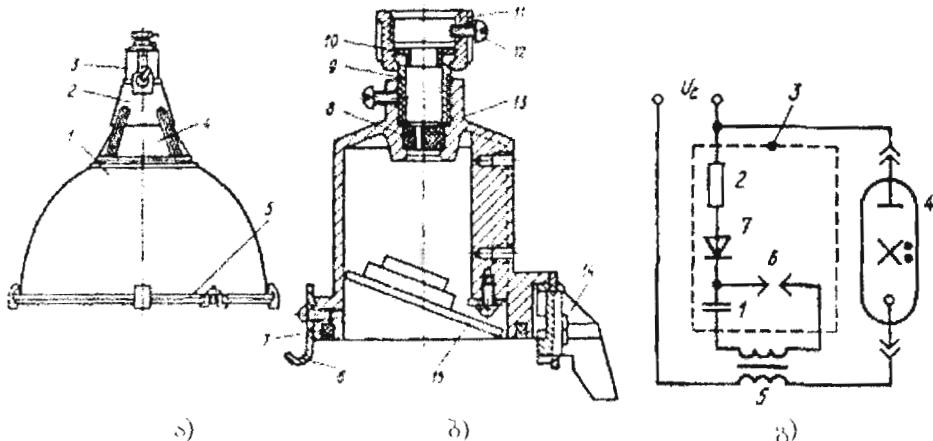

ნახ.8.52. PCP-12 ტიპის სანაოი ძრლი ტიპის ნათურებით: а – საერთო სახე; ბ – შემყვანი კვანძი; გ – ძრლი ტიპის ნათურის ჩართვის სქემა

ნახ.8.52.გ-ზე ნაჩვენებია ძრლი ტიპის ნათურის ქსელში ჩართვის სქემა. ნათურა 4 ქსელში ირთვება დროსელის 5, გამშვი მარეგულირებელი მოწყობილობის 3 გავლით. თავის მხრივ გამშვი მარეგულირებელი მოწყობილობა შედგება: რეზისტორის 2, გამმართველი მოწყობილობის 7, განმმუხრველი 6 და დაბრკოდების დამტევი კონდენსატორისაგან 1.

დაიმახსოვრეთ! უკეთა შენიშვნი სანაოები უნდავანლაგდეს უაჩრის პარალელურად. სანაოები რიგში და სიმაღლეში უნდავასწორდეს იმვარად, რომ ცდომიდება არ იყოს თვალში ხავემო. განათების მართვა უნდა განხორციელდეს ამომმრთველების ხაშეაღებით. თითოეული ამომრთველი განცუთვნილი უნდა იყოს სანაოების ცალკეული რიგების ჩართვა – ამორთვისათვის.

ნახ.8.53-ზე ნაჩვენებია არმსტრონგის ტიპისა და წერტილოვანი სანათების განლაგება შენობის ჭერზე.



ა)



ბ)


ნახ.8.53. არმსტრონგის ტიპის (ა) და წერტილოვანი (ბ) სანათების განლაგება შენობის ჭერზე

დაიმახსოვრეთ! მონიტორის დაწყების წინ სანათები ექვემდებარება შემოწმებას. განხსაზღვრული და მარტივული უნდა იქნებ ფასური და ნულოვანი გამტარები, ახლვენებასანათების დამუხტვას ანუ გამტარების შეკრთვას, კრუბების დამტკიცების სანათების ბლოკებს.

სანათების მონიტორის ოპერაციები შედგება: სამაგრი და კონსტრუქციის დებადების დაუქნების, სანათების ჩამოკიდებისა და დამაგრების, ულგებრო და ნამინტების ქსელვებთან მიერთებისაგან. ვარგარებისა და ДРЛ ტიპის ნათურების სანათების კონსტრუქციები ფორმით ერთნაირია, მაგრამ ამ უკანასკნელთ გააჩნიათ უფრო რთული კონსტრუქცია, დიდი მასა და გამშვებ-მარებულირებელი პარატურა. სანათების კორპუსები აღჭურვილია გამტარის შემყვანი მოწყობილობის ბლოკით და სხვადასხვა საკიდებით. თანამედროვე სანათებს გააჩნიათ შტეფსელური შეკრთულები ან მომკერები ალექტროქსელთან სტაციონარულად მისამრთებდად. მიერთებისათვის ჭრისა და კედლის ნათურის მასრუბი უქნდება ხის როზეტებზე და მაგრდება შეკრუპებით.

სანათები, მათი საბნეელები და დამცავი ბადეები მტკიცებ უნდა იქნენ დამაგრებულნი. კაკვები და სხვა სამარჯვები 100 კგ-მდე მასის ჩამოსაკიდი სანათებისათვის 10 წო-ის განმავლობაში გამოცდილი უნდა იქნეს ხუთმაგი მასით, ხოლო 100 კგ ზეგათ თრმაგ მასას პლუს 80 კგ. სანათების დუბელებით დამაგრების შემთხვევაში, რომლებიც ჩატედილია სამონტაჟო პისტოლეტით, ჩამოკიდების თითოეული წერტილი გამოცდილი უნდა იქნეს სანათის სამმაგ მასას პლუს 80 კგ-თუ სანათის მასა არ აღემაჩება 10 კგ-ს მაშინ მას ჩამოკიდებენ კაკზე რგოლების ან სამაგრი ჩანგლების ბლოკის დახმარებით. ჩამოკიდების ბლოკი აღჭურვილი უნდა იქნეს იზოლირებული რგოლით. თუ სანათი უქნდება ხრახნიან სარჭზე, მაშინ მას ამაგრებენ ფუჭეზე. ხრახნისა და რგოლის მქონე სანათებს აუქნებენ კედლებზე, სვეტებისა და ფერმებზე კრონშტეინების დახმარებით, რომლებიც თავის შერივ დამაგრებულნი არიან დიუბელებით ან შედუდებულია მეტალის ან რკინა ბეტონის ფერმებთან. სანათების სამონტაჟო პროფილებზე დაყენებისას, მათ ამაგრებენ ორი ხრახნით.

ნახ.8.54-ზე ნაჩვენებია სანათების დაუქნების კონსტრუქციული ულემენტები.

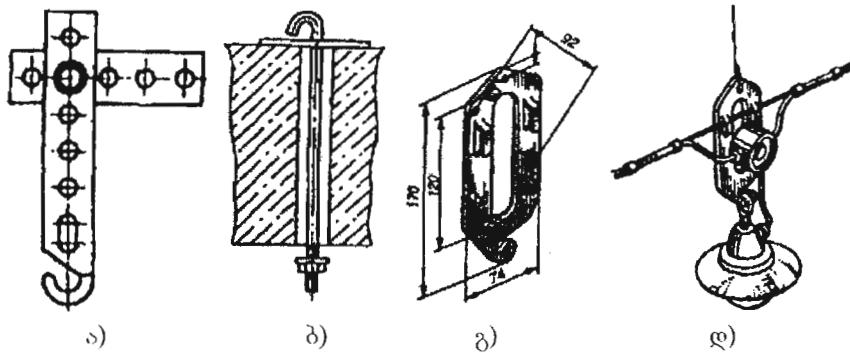

ნახ.8.54. სანათების დაფენების კონსტრუქციული ელემენტები: а – კაკვ; ბ – სარჯი; გ – საკიდი; დ – სანათის ჩამოკიდება

გვარდზე დამაგრების დროს სანათები ყენდება გვარლის საეიდებზე, კაპვზე გარსაკრით, რომელიც მიღუდებულია მეტალის ფირფიტასთან განმაშტოებელ კოლოფთან ერთად. ფირფიტის მოღუნული მხარეები შემოჭერილია გვარლის გარშემო.

სანათებთან შეერთებულია $0,5\text{--}1,5 \text{ mm}^2$ კვეთის სპილენძის გამტარები. გამტარები გატარებულია შტანგების, კრონშტეინების, საკიდებისა და დგარების გავლით: მათ შიგნით გამტარების შეერთება აკრძალულია. ვარვარებისა და ДРЛ ტიპის ნათურების ელექტროქსელში ჩართულია შემავალი ბლოკის, ორპოლუსა შეგვევლის ან მომჭერების კალაპოტებით.

დაიმახსოვერეთ! სანათების მეტალის კორპუსები ჩამიწებულია ელექტროგავანილობის ხელოვანი გამტარიდან გამტარიდან გამოყვანილი ცალკე განშტოებით, რომლის ბოლოები მიერთებულია სანათის კორპუსების ჩამაშებულ ხრახნებთან.

ჩაშენებული სანათების დაფენების დროს საჭირო ხდება ზღუდარების გამოყენებით სანათების ერთმანეთთან შეერთება. ვარვარების ნათურების გამოყენების შემთხვევაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ნათურა ცხელდება და სითბოს ნაწილს მასრის გავლით გადასცემს კვების გამტარებს, ბუნებრივია, რომ დროთა განმაფლობაში გამტარის იზოლაცია კარგავს თავის პირველსაწყის თვისებებს (ხმება და იწვება). ამიტომ მასრის შემაერთებელი გამტარები უნდა იყოს თბომედეგი იზოლაციისა.


ლუმინესცენციურ ნათურებიან სანათებს აქვთ მნიშვნელოვანი სიგრძე და შედარებით მცირე სიმძლავრე, ამიტომ მათ აყენებენ უწყვეტად ან მცირედ წყვეტად მანათობელ ხაზებად. ცალმაგი ლუმინესცენციური სანათები კედლებსა და კოლონებზე ყენდება კრონშტეინების დახმარებით. როგორც ცალმაგი, ასევე სანათების ჯგუფის დასაყენებლად გამოიყენება მილის, კუთხოვანებისა და პროფილების საკიდები, შტანგები, ტიპიური მოღუნული პერფორირებული პროფილები, რომლებიც აადვილებენ მონტაჟს, რადგან ამ შემთხვევაში მცირდება დამმაგრი საკიდების რიცხვი და უზრუნველყოფილია მანათობელი ხაზების სისწორე და დაუშდელად სანათის დაუშლელად მოხსნა და დაფენება. ლუმინესცენციური სანათების უფრო დაფენების სრულყოფილ ხერხს წარმოადგენს მათი ჩამოკიდება მაგი-

სტრალურ გამანათებელ ხოკერებზე, სადაც მუშა და აგარიული განათების გამტარები ჩაწყობილია ხოკერის სხვადასხევა ნაკვეთურში. სანათები ჩამოიკიდება სპეციალურ სამაგრებზე, რომელიც მიეწოდება ხოკერის კომპლექტან ერთად და დამაგრებელია მის ქვედა ნაწილში. სამაგრი შესაძლებელია გადაადგილდეს ხოკერის გასწორივ, რაც საშუალებას მოგვცემს სანათის ნებისმიერ აღგილზე ჩამოკიდებისა. სანათით დაუფარავი ხოკერის ხვრელი იფარება სახურავით. მკვებავ მაგისტრალიდან გამტარების განშტოებას (სანათებთან) აკეთებენ ხოკერის შიგნით, მაგისტრალის გაუჭრებულიდ, მცირებაბარიზიანი მომქერებით. გამტარების შევევანა ხდება კიდურა ტორსიდან სახშობის გავლით ან ხოკერის ქვემოდან. ხოკერის ცალკეული სექცია (თოთოვეული 2 მ სიგრძის), კაკვებისა და ხრახხების დახმარებით, შეიძლება შეერთდეს განუსაზღვრელი სიგრძის უწყვეტ ხაზებად. ხოკერის კომპლექტს თან მოჰყვება ტიპიური დეტალები მათი დაყენებისათვის (ჩამოსაკიდი გვარლები, კაბები, კრონმტენები), რომელთა დახმარებითაც ისინი მაგრდებიან და ჩამოიკიდებიან გადახურვებზე, კოჭებზე, სვეტებზე, კედლებსა და ფერმებზე. ხოკერებში სანათების სამგრებს გადაბმული რგოლების სახით აქვთ ჯაჭვები ან საკიდები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან ჩამოუშვათ სანათები მომსახურეობისას, ხათურების შესაცვლელად ან რემონტის დროს. ჩამიწება ხორციელდება ჩამამიწებული გამტარის შიგნით მიღწეულებულ მომქერთან მიერთებით.

უგანასკნელ ხანებში გამოშვებული ლუმინესცენციური სანათების კონსტრუქცია იძლევა ჭერზე ან კედლებზე დიუბულებით ან შურუპებით პირდაპირი დამაგრების საშუალებას.

შეკიდული ჭერის ლუმინესცენციური ხათურების მონტაჟი ხორციელდება მარტივად. შეკიდული ჭერის კარგასის კვადრატული უჯრედები გამოიყენება სანათების ჩასაკენებლად, რადგან ფილასა და სანათს ერთნაირი ზომები გააჩნიათ. ფილას კოდებსა და კარგასს შერის უნდა იყოს დრენო არანაკლებ 5–7 მმ. იმ შემთხვევაში, თუ დრენო დიდია, მაშინ ფილა შეიძლება ჩამოვარდეს და საფრთხე შეუქმნას აღამიანის ჯანმრთელობას. თუ დრენო 5 მმ-ზე ნაკლებია, მაშინ იგი ამნელებს ფილის დემონტაჟის სამუშაოებს, რომლებიც საჭირო ხდება სანათების შეცვლის შემთხვევაში.

დაიმახსოვრეთ! ლუმინესცენციური ხათურების ჩართვისათვის გამოიყენება ხასკოალური გამშვებ-მარებულირებელი აპარატურის ორი ხაზი: ელექტრონული (ელექტრონული ბალანსით) და ელექტრომაგნიტური (ხელისურითა და დროხელით).

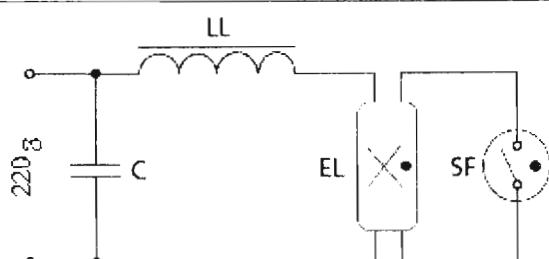


ნახ.8.55. ერთი ლუმინესცენციური ხათურის ჩართვის სქემა: C – საკომპენსაციო კონდენსატორი; LL – დროხელი; EL – ლუმინესცენციური ხათური; SF – სტარტერი

კველაზე უფრო გავრცელებული ლუმინესცენციური ნათურების ჩართვის სტარტერული სქემები.

ნახ.6.55-ზე მოცემულია ერთი ლუმინესცენციური ნათურის ჩართვის სქემა.


უფრო გავრცელებულია სანათები ორი ლუმინესცენციური ნათურით. ნახ.8.56.ა-ზე მოცემულია ორი ნათურის ჩართვის სქემა, როცა მათი სიმძლავრე 20 (18) ვტ-ია, ხოლო ნახ.8.56.ბ-ზე, როცა სიმძლავრე 40 (36) ვტ-ია.

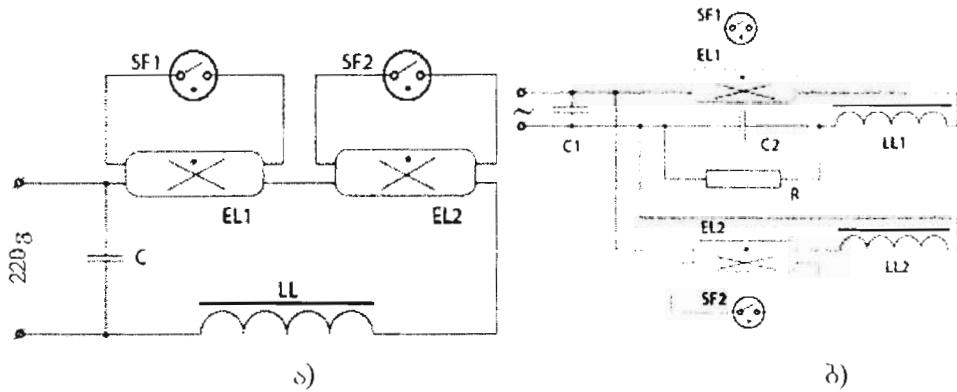

ნახ.8.56. ორნათურიანი ლუმინესცენციური ნათურების ჩართვის სქემა

ნახ.8.56.ა სქემის გამოყენების დროს უნდა გვაჩსოვდეს, რომ LL დროსების სიმძლავრე ორჯერ მეტი უნდა იყოს თითოეული ნათურის სიმძლავრეზე.

ნახ.8.57-ზე ნაჩვენებია ლუმინესცენციური ნათურის ელექტრონული ბალასტით ჩართვის სქემა.

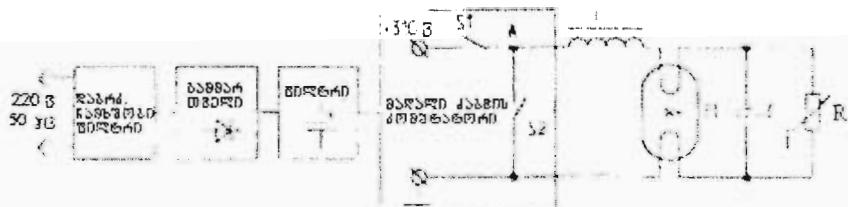

ნახ.8.57. ლუმინესცენციური ნათურის ელექტრონული ბალასტით ჩართვის სტრუქტურული სქემა

სქემა მუშაობს შემდეგნაირად: A წერტილს S1 და S2 გასაღებების დახმარებით მორიგეობით მიეწოდება 310 ვ სიდიდის ძაბვა ან ეს წერტილი გადაიროვება საერთო გამტარზე, რის შედეგადაც ამ წერტილში აღიძვრება ძაბვის მაღალსიხშირული იმპულსები (30–100 ჰჸ), რომლებიც აანთებენ ნათურას და არ აძლევენ კიმციმის საშუალებას. იმპულსების სიმებხრის რეაულირებით შეიძლება სიგაშაშის ცვლილება. იმისათვის, რომ აინთოს ნათურა, საჭიროა კლემების გახურება. რადგანაც ელექტრონული ბალასტის სქემაში არ არის სტარტერი, საჭიროა პირველად გახუროთ ელექტროდები, ხოლო შემდეგ გამოვრთოთ გაშვების სქემა. ამ მიზნით ვარვარების ძაფების წრედში ჩართულია თერმორეზისტორი დადებითი ტემპერატურული კოეფიციენტით – პოზისტორი. ცივ მდგრმარეობაში პოზისტორის წინაღობა მცირება და დენი აცხელებს ნათურის ელექტროდებს. ელექტროდებთან ერთად ცხელდება პოზისტორიც. განსაზღვრულ ტემპერატურაზე

მისი წინადობა სწრაფად იზრდება, წრედი გაწყდება და ინდუქციურობაში დაგროვილი ენერგია ანთებს ნათურას. პოზისტორი დაშუნტებულია ცხელი ნათურის მცირე წინადობით. პოზისტორის გამოყენება ნათურას ანთებს მდორედ და ამცირებს კლემბროდების კვეთას, რაც ახანგრძლივებს ნათურების მუშაობის ვადას 20000 საათამდე.

საკონტროლო კითხვები:

1. რას ეწოდება სანათი და პროცესტორი?
2. რომელ კლასებად იყოფა სანათები სინათლის განაწილების მიხედვით?
3. რისგან შედგება სანათის მონტაჟის ოპერაციები?
4. როგორ აყენებენ ლუმინესცენციურ ნათურებიან სანათებს?
5. როგორ ხდება ლუმინესცენციური ნათურების გაშვება?

8.16. ჭადებისა და პლაფონების მონტაჟი


კლემბრული ნათურები დღეისათვის ყველაზე უფრო გავრცელებული და მოხერხებული სინათლის წყაროა როგორც ყოფა-ცხოვრებაში, ასევე წარმოებაში. ამიტომ ისინი ყველაზე ხშირად გამოიყენებიან, როგორც კლემბრული სანათების ელემენტები. კლემბრული სანათების კონსტრუქცია მრავალგვარია, მაგრამ მათ შორის ყველაზე პოპულარულია: ჭადები, პლაფონები და ბრები. მათში ნათურები ჩართულია საშინაო კლემბროქსელის გამტარებოან ჭადის შიგა კლემბროგაყვანილობისა და სპეციალური საკომუტაციო მოწყობილობის – მასრის დახმარებით. მასრები ნათურებს აფიქსირებენ ხრახნების საშუალებით. საყოფაცხოვრებო სანათებში გამოყენებულია E14, E27, G5, G13, G9 და სხვა ტიპის ცოკოლის მქონე მასრები (ჩახ.8.58.).

მაგალითად, E14 ტიპის მასრა არის წვრილი ცოკოლით, ხოლო E27 მსხვილი ცოკოლით. რაც მხედველობაში უნდა მივიღოთ ნათურების შემცნისას დროს. გარდა ამისა, მასრის მასალისა და სანათის კონსტრუქციის მიხედვით განსაზღვრულია ელექტრონათურების მაქსიმალური დასაშვები სიმძლავრე, რაც ნაჩვენებია სანათის ტექნიკურ აღწერილობაში.

დაიმახსოვრეთ! ჭადს შეიძლება პქონდეს ერთი ან რამდენიმე კლემბრონათურა. უკანასკნელ ღროს როგორც წესი, გამოიყოფა ნათურების ორი ჯგუფი, რაც საშუალებას იძლევა ორედავიშიანი ამომრთველის დახმარებით ჩავრთოთ ისინი ცალ-ცალკე ან ერთდროულად.


ამისათვის ჭადის შიგა ელექტროგაყვანილობა სრულდება ისეთი სქემით, რომლის ღროსაც ყოველი მასრის ნულოვანი კონტაქტი შეერთებულია ერთ საერთო გამტართან და კლემების კალაპოტის დახმარებით ჩართულია სახლის ელექტროქსელის ნულოვან გამტართან. მასრების ფაზური კონტაქტები შეერთებულია ჭადის შიგა ელექტროგაყვანილობის ორ დანარჩენ გამტართან და კლემების კალაპოტის დახმარებით შეერთებულია ამომრთველიდან მომავალ ორ გამტართან, რომლებიც

თავის მხრივ დაკავშირებულნი არიან სახლის ელექტროქსელის ფაზასთან. ნახ.8.59.ა-ზე ნაჩვენებია ჭაღის ელექტროგაყვანილობასთან მიერთების სქემა.

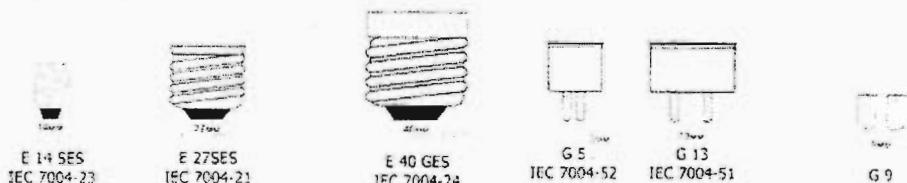


ნახ.8.58. მასრის ცოკოლების ტიპები

ნათურების ჯგუფებად განაწილება საშუალებას იძლევა სურვილის მიხედვით ვარეგულიროთ ჭაღის ნათების სიკაშკაშე. სპეციალური ელექტრონული მოწყობილობის – დიმერის საშუალებით შესაძლებელია ჭაღის ნათების მდორე რეგულირება. მაგრამ ამასთანავე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დიმერის საშუალებით შეიძლება ვარეგულიროთ მხოლოდ განსაზღვრული რაოდენობის ნათურები. მათი რაოდენობა განისაზღვრება ჯამური სიმძლავრით.

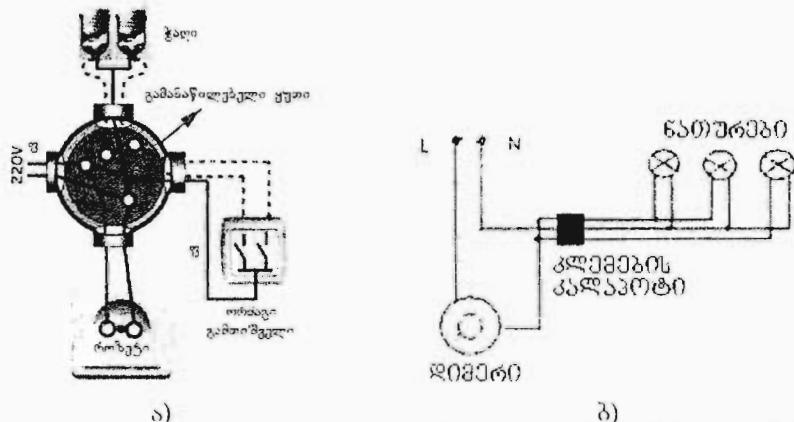

ნახ.8.59. ჭაღის ელექტროგაყვანილობასთან მიერთებისა (ა) და დიმერის ქსელში ჩართვის (ბ) სქემები

მაგალითად, თუ დიმერი გათვალისწინება 600 ვტ სიმძლავრეზე, მაშინ მასზე შეიძლება ჩაირთოს მხოლოდ ეჭვი ცალი 100 ვტ სიმძლავრის ნათურა. დიმერის ქსელში ჩართვის სქემა ნაჩვენებია ნახ.8.59.ბ-ზე.

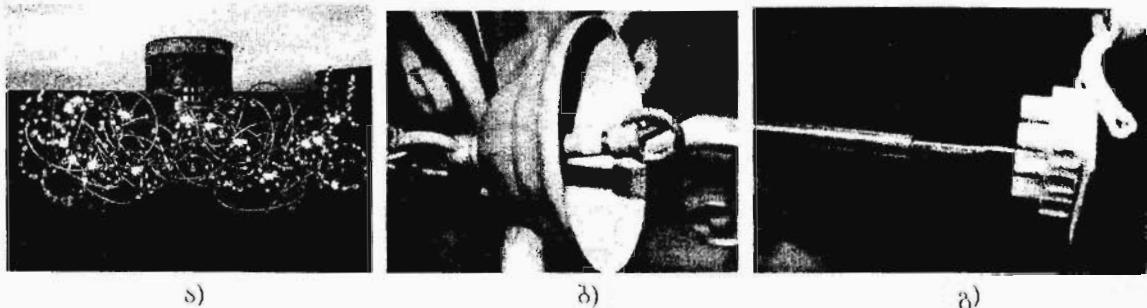

ნახ.8.60. დამონტაჟებული ჭაღი (ა), ჩამოსაკიდი კავე (ბ) და კლემის კალაპოტი (გ)

ჭადის დამონტაჟებისათვის (ნახ.8.60.ა) საჭიროა კიბუ-პწყალა, სახრახნის-ინდიკატორი, გაზებილა, მკენებიარა და სამონტაჟო ბლოკი მომჭერებით. თუ ოთახში საქმარისი განათება არ არის, მაშინ უნდა ვისარგებლით ფანრით. ჭადის ჩამოკიდებები წინასწარ მომზადებულ კავშე (ნახ.8.60.ბ), რომელიც უკვე შემოწმებულია სიმტკიცეზე. შემდეგ კავში დაახვევენ იზოლაციის ორ ფენას. თუ კონსტრუქცია ითვალისწინებს ჩამოწებას, მაშინ იგი უნდა შესრულდეს. ჭარხანა-დამამზადებლის მიერ ჭადის მიღმი გამტარებული გამტარები გამოყვანილი უნდა იქნეს კლემის კალაპოტზე (ნახ.8.60.გ). მისი საშუალებით ჭადი უერთდება ელექტროგაყვანილობას.

ჭადის მონტაჟი მოიკავს ოთხ ეტაპს:

პირველ ეტაპი. უნდა მომზადდეს გამტარები. ამისათვის მრიცხველის ფარიდან უნდა გამოიიროს ავტომატური ამომრთველი. ძაბვის არარსებობა მოწმდება სახრახნის-ინდიკატორით, რომელიც წინასწარ უნდა იყოს შემოწმებული. ჭერზე ჩამოკიდებულია სამი გამტარის ბოლო – ერთი ნული და ორი ფაზა. ფაზის გამტარები მიღიან ამომრთველზე, ხოლო ნულის – პირდაპირ სამონტაჟო კოლოფზე. სამივე გამტარის ბოლოზე 3-5 მმ სიგრძეზე უნდა მოეხსნას იზოლაცია და გადაწმალოთ სხვადასხვა მხარეს, რათა არ მოხდეს მოკლედ შერთვა.

მეორე ეტაპი. კრთავთ ამომრთველს და ინდიკატორით მორიგეობით ვეხებით გამტარის თითოეულ ბოლოს. თუ ინდიკატორი აინთო, მაშინ ეს არის „ფაზა“, თუ არ აინთო „ნული“. დავიმახსოვროთ ან დაგნიშნოთ „ნული“.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროდანაღვარების მოწყობილობის ახალი წესების თანახმად, გამტარებს მოედო სიგრძეზე უნდა პჭონდეთ ფერადი მარკირება: ლურჯი-ნული; უკითხელ-მწვანე – დამცავი ჩამოწება; შავი, ყავისფერი, თური და სხვა – ფაზა.


მესამე ეტაპი. ჭადიდან გამოდის სამი გამტარი. უნდა ვიპოვოთ მათ შორის „ნული“. ამისათვის როზეგებში მორიგეობით კრთავთ ორ ნებისმიერ გამტარს, არ ვეხებით მესამეს. უნდა აინთოს ნათურების ერთი ნახევარი, ვიმახსოვრებოთ გამტარებს. შემდეგ ერთ გამტარს ვტოვებთ როზეგებში და მეორის ადგილზე კრთავთ მესამეს. უნდა აინთოს ნათურების მეორე ნახევარი. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ვცვლით გამტარს. მანიპულაციის შედეგად უნდა მივიღოთ ისეთი მდგომარეობა, რომ ერთი გამტარი ყოველთვის იყოს როზეგებში, ხოლო ორი დანარჩენი – ქსელში მორიგეობით ჩართვისას, ანთებდეს ნათურების „თავის“ რიგს. ის გამტარი, რომელიც მანიპულაციის დროს მუდმივად არის ჩართული როზეგებში არის „ნულოვანი“.

მეოთხე ეტაპი. ჭადი ფრთხილად უნდა ჩამოვკიდოთ კაკვშე. ჭერზე მდებარე „ნულოვანი“ გამტარი უნდა მივუერთოთ ჭადის „ნულოვან“ გამტარს. ასევე უნდა შევუერთოთ ერთმანეთს „ფაზური“ გამტარები.

პლაფონის მონტაჟი. ჭერის სიმაღლე ყოველთვის არ გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ ჭადი მოედე ჩამოკიდებითაც კი. ამ შემთხვევაში ოპტიმალური ვარიანტია გუმბათის ფორმის პლაფონი-სანათი, რომელიც თავისი ფუძით მიკრულია ჭერზე. ვიზუალურად იგი არ ამბიმებს სივრცეს და ქმნის თავისუფლების

შეგრძნებას. ჩათურების შუქი გაიპნევა ნახევრად გამჭირვალე მინით, რის შედეგადაც გადმოიღვრება რბილი ნათება.


პლაფონს გააჩნია ამრეკლი დისკო, რომლითაც იგი დამაგრებულია ჭერზე. პლაფონის ჭერზე დამაგრების ხერხი დამოკიდებულია ჭერის მასალაზე. ოუ ჭერი ხისაა, მაშინ საკმარისია 3-4 შურუპი. შურუპებით პლაფონის ჭერზე დამაგრება ხაჩვენებია ნახ.8.61.ა-ზე.

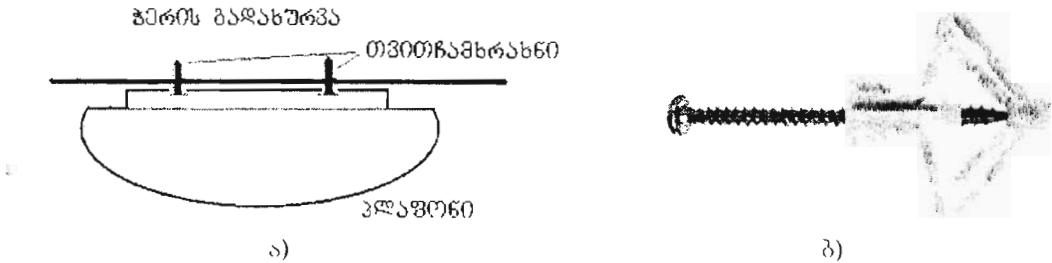

ნახ.8.61. პლაფონის დამაგრება ჭერზე შურუპებით (ა) და ანკერი-„პეპლა“ (ბ)

ბეტონის ჭერის არსებობისას საჭიროა დიუბელები, ხოლო თაბაშირმუქაოს შემთხვევაში გამოიყენება ანკერი - „პეპლა“ (ნახ.8.61.ბ). მათ შეუძლიათ 15 კბ-მდე ტვირთის დაჭერა.

ანკერი - „პეპლა“-ს საშუალებით თაბაშირ მუქაოს ჭერზე ფურცლოვანი მასალების დამაგრების ხერხი შემდეგშია (ნახ.8.62): ა - ვაკერიტო ხვრელი დიამეტრით 10 მმ; ბ - გავშალოთ სამაგრი და ჩატაფოთ ხვრელში პოლომდე; გ - ერთ ფურცელზე მოთავსებული დანადგარის დამაგრება - შურუპის ჩახრახნისას „პეპლა“ შეიკუმშება და ფიქსირდება. დ - თრ ფურცელზე მოთავსებული დანადგარის დამაგრება - შურუპის ჩახრახნისას „პეპლა“ შეიკუმშება და ფიქსირდება. ე - „პეპლა“-ს გამოიყენება შეიძლება ბეტონისა და საშუალებების ჩასამაგრებლადაც.

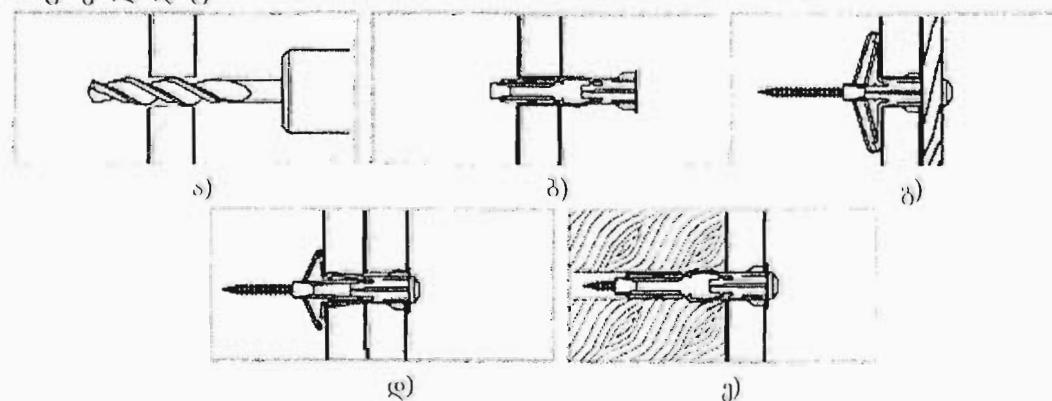

ნახ.8.62. ფურცლოვანი საგნების დამაგრება ანკერ-„პეპლა“-ს საშუალებით

ამრეკლ დისკზე შეიძლება განლაგდეს 1-6 მასრა. რა თქმა უნდა, რაც მეტია ნათურები პლაფონში, მით უფრო მეტად იწევს ტემპერატურა მის შენით. ამიტომ ამ სახის სანათებზე ხაჩვენებია სიმძლავრის შეზღუდვა (მაგალითად, 5 ნათურა, თითოეულის სიმძლავრით 60 კტ). სინათლის წყაროს არჩევა დამოკიდებულია

ჭერის მასალაზე ეტონის ან თაბაშირმუყაოს შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი ნათურა.

დაიმახსოვრეთ! ხის გადახურვის ან პოლივინილკლორიდის შეკიდული ჭერის შემთხვევაში, რომელთაც „ეშინიათ“ მაღალი ტემპერატურისა, უპირატესობა ენიჭება ენერგოდამზოვ წყაროებს, რომლებიც პრაქტიკულად არ გამოყოფენ სისტოს.

ჭერზე შესრულებული ელექტროგაუგანილობის შეერთება პლაფონის კლემის კალაპოტთან ხდება ჭაღის ანალოგიურად.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა როლი აკისრიათ მასრებს?
2. რომელი ტიპის მასრაა წერილი ციკოლით?
3. რას გვაძლევს ნათურების ჯგუფებად განაწილება?
4. რით მიიღწევა ნათების მდორე რეგულირება?
5. რამდენ და რომელ ეჩაპებს მოიკავს ჭაღის მონტაჟი?
6. როდის არის ოპტიმალური პლაფონის გამოყენება?

შეფასების ინდიკატორები:

შენობებისა და ნაგებობების ელმომარაგება:

- ნაგებობის გარე ელექტრომომარაგების სქემის წაკითხვა;
- საცხოვრებელი შენობების შიგა ელმომარაგების სქემების წაკითხვა.

ავტომატური გამომრთველები და დნობადი მცველები:

- ავტომატური გამომრთველების დაშლა-აწყობა;
- დნობადი მცველის დაუკენება და ჩანართვის შეცვლა.

გამტარებისა და კაბელების შერჩევა დატვირთვის მიხედვით:

- სერიული წარმოების გამტარებისა და კაბელების შერჩევა;
- გამტარებისა და კაბელების დაუკენება.

ღრმულებისა და დარების გაკეთება ბეტონისა და აგურის ზედაპირზე:

- ღრმულებისა და დარების ხელით საჭრელი სამარჯვების გამოყენება;
- კიბრაციული დრელებისა და ბოლგარკების გამოყენება ღრმულებისა და დარების გასაყვანად.

საკაბელო დარებისა და პერფორირებული პროფილების მონტაჟი:

- საკაბელო დარების მოწყობა;
- კაბელების დასაწყობი პერფორირებული პროფილების დაყენება;
- დგუშიანი სამონტაჟო პისტოლეტის დამუხტვა და გამოყენება.

გამტარების, კაბელებისა გაყვანა სიმის გასწვრივ:

- სიმის მოშადება და დამაგრება;
- გამტარებისა და კაბელების დაყენება სიმის გასწვრივ.

ლითონისა და პლასტმასის მილების მონტაჟი ღია გაყვანილობისათვის:

- ლითონის მიღების მოსამზადებელი სამარჯვებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება;
- ლითონის მიღების დაყენება გარე გაყვანილობაში.

ლითონისა და პლასტმასის მიღების მონტაჟი დახურული გაყვანილობისათვის:

- პლასტმასის მიღების მოსამზადებელი სამარჯვებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება;
- ლითონის მიღების დაყენება დახურულ გაყვანილობაში;
- პლასტმასის მიღების დაყენება დახურულ გაყვანილობაში.

სანათები და მათი მონტაჟი.

- სანათების დაშლა-აწყობა;
- სანათების ჩამოკიდება;
- ლუმინესცენციურ ნათურებიანი სანათის სქემის აწყობა;
- ჭაღების დამონტაჟება.

თავი IX. უსაფრთხოებისა და სიბნალზაციის სისტემების მოწყავი

ამ თავში თქვენ გაეცნობით თანამედროვე უსაფრთხოებისა და სიგნალიზაციის სისტემებსა და მათი მონტაჟის საკითხებს. კერძოდ, ვიდეოდომოფონების, ზარების, ვიდეომეტვალყურის, დაცვისა და სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებსა და მათ მონტაჟს; უახლეს **GSM** დაცვის სისტემებს.


9.1. ვიდეოდომოფონების მონტაჟი

ვიდეოდომოფონები წარმოადგენენ უსაფრთხოების ელექტრონულ სისტემას, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია საკოვრებელ ბინებში შეღწევის კონტროლი, ასევე ტერიტორიის განსაზღვრული უბნის ვიდეოდათვალიერება

დაცვის მოცემულ სისტემაში შედის: შიგა სააბონენტო ბლოკი და გარე მოწყობილობები: ვიდეოკამერა და გამოძახების პანელი. ინდიკიდუალური სააბონენტო ბლოკი შეიცავს ერთ კორპუსში მოთავსებულ: ბრტყელკინესკოპიან მონიტორს, რომელიც მინიმალური დამახინჯებით აღიძვამს გამოსახულებას; აუდიო მილი, რომლის დახმარებითაც ხდება მომსვლელებთან ურთიერთობა, საკეტის გადების დიდაკი, რომელიც უზრუნველყოფს შესავალი კარის დისტანციურ გადებას მომსვლელთა შენობაში შეშვების მიზნით.

გარე გამოძახების პანელი შეიცავს: მინიატურულ ვიდეოკამერას ჩვეულებრივი ინფრაჭითური ნათებით. ნათება გამოიყენება დამით ან ცუდი განათების პირობებში ვიდეოკამერის მიერ კონტროლირებადი ზონის გასანათებლად; გამოძახების დილაკი. რომელზეც მომსვლელი თითის დაჭერისას შეატყობინებს აბონენტს მისი ვიზიტის შესახებ. ამ დროს დომოფონი გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, რომელიც აფრთხილებს სტუმრის მოსვლის შესახებ, რთავს მონიტორის ეკრანს და ვიდეოკამერაზე ჩანს სტუმრის გამოსახულება. აბონენტსა და მომსვლელს შორის ხმოვანი კავშირის უზრუნველყოფის მიზნით სალაპარაკო მოწყობილობა და გამოძახების პანელი აღჭურვილია მიკროფონითა და დინამიკით.

ნახ.9.1-ზე მოცემულია ვიდეოდომოფონის შეღწევის კონტროლის მოწყობილობასთან ჩართვის ელექტრული სქემა.

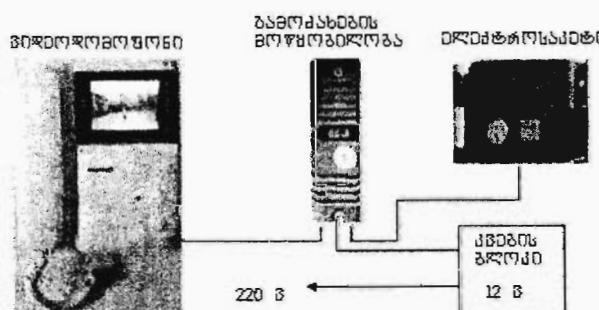

ნახ.9.1. ვიდეოდომოფონის შეღწევის კონტროლის მოწყობილობასთან ჩართვის ელექტრული სქემა

დაიმახსოვრეთ! მოწყობილობის დაყენება და მონტაჟი ხდება კლიენტობაზონის სამუშაოების შესრულების შემდეგ.

მონტაჟის არსი მდგომარეობს მთელი მოწყობილობის ელექტრულს შორის ელექტრული კავშირის უზრუნველსაყოფად საჭირო კაბელებისა და გამტარების გაყვანაში. კიდეოდომოფონიდან გამოძახების მოწყობილობამდე გაგეფავს ოთხსარ-დვიანი კაბელი, ორი გამტარით. ვიდეოდომოფონიდან შეტყობინების მოწყობილობას მიეწოდება ელექტროკავება მუდმივი 12 ვ ძაბუით. მესამე გამტარით ხორციელდება აუდიო კავშირი, შეტყობინებითა და ელექტრომექანიკური საკეტით მართვა; მეოთხე გამტარით ვიდეოკამერიდან გამოსახულება მიეწოდება ვიდეოდომოფონს. ნულოვანი გამტარი ასრულებს საერთო გამტარის როლს.

როცა დომოფონსა და გამოძახების მოწყობილობას შორის დაშორება დიდია, მაშინ გამოსახულების ხარისხის გასაუმჯობესებლად გამოიყენება სატელევიზიო კაბელი, რომლის ცენტრალურ ძარღვში გაივლის ვოდეოსიგნალი, ხოლო კაბელის ეკრანი გამოიყენება, როგორც საერთო (მინუსი) გამტარი და ორი დარღვიანი კაბელი გამოყენებული პლატა და აუდიო გამტარებად.

დომოფონის ლილაკზე საკეტის გასაღებად თითოს დაჭრისას გამოძახების მოწყობილობაში ხდება ელექტროკავებისა და საპეტის კვების ბლოკის კომუტაცია. საკეტის ელექტრომაგნიტზე მიეწოდება (ან მოეხსნება) 12 ვ მუდმივი ძაბვა და საკეტი გაიღება, რითაც უზრუნველყოფილია მომსვლელთა შესვლა შენობაში.

დაიმახსოვრეთ! მოწყობილობის ელექტრომონტაჟის დროს დომოფონსა და შეტყობინების მოწყობილობას შორის დიდი დაშორებისას ან მცირედებიანი წრედების მიწაში ჩაწყობისას საჭიროა ძალი გაუყანა პლატაზე საკეტის მიღებაში.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა ელემენტები შედის ეიდეოდომოფონის სისტემაში?
2. რა ელემენტებს შეიცავს გარე გამოძახების პარელი?
3. როდის სწარმოებს ამ მოწყობილობის დაყენება და მონტაჟი?
4. რა სიდიდის ძაბვა მიეწოდება საკეტის ელექტრომაგნიტზე?


9.2. ზარის სიგნალიზაციის დაყენება

პირაში ზარის სიგნალიზაცია ყენდება არა 220 ვ ძაბვაზე, არამედ დაბალ (5, 8, 12 ვ) ძაბვაზე. აღნიშნული ძაბვები იქმნება სპეციალური, ე.წ. ზარის ტრანსფორმატორების საშუალებით (ნახ.9.2.ა). მასზე ყოველთვის აღნიშნულია საჭირო ძაბვის მაჩვენებელი.

ზარის ტრანსფორმატორი მონტაჟდება ელექტროფარში DIN – ლარტყაზე ან ზოგიერთ შემთხვევაში კედელში – ბათქაშის ქვეშ, გაყვანილობის დროს – კედელზე. ტრანსფორმატორის შესავალი ჩართულია 220 ვ ძაბვაზე. შემაერთებულ გამტარებად გამოიყენება ზარის გამტარები, რომლებიც შეიძლება გაყვანილ იქნენ ბათქაშზე ან მის ქვეშ.

დაიმახსოვრეთ! ზარის გამტარები გაუყანილი უნდა იქნებ ძალოვანი ხაზებიდან ცალკე მინიმალური, 1 სმ-ის დაშორებით მაინც. დაუშეკებელია ზარისა და ძალოვანი ხაზების გადაჯვარედინება.

ზარის დასამონტაჟებლად პირველ რიგში საჭირო ადგილზე დავამაგროთ ზარი, დილაკი და ტრანსფორმატორი. ტრანსფორმატორიდან მიმავალი გამჩარი გაეწყვიტოთ და გაწყვეტილ ბოლოებს შორის ჩავრთოთ დილაკი (ნახ.9.2.ბ). დილაკზე თითის დაჭერისას დენის კონტური ჩაირთვება და ზარი იძლევა სიგნალს. თითის აღებისას კონტური წყდება და ზარიც გაითიშება.

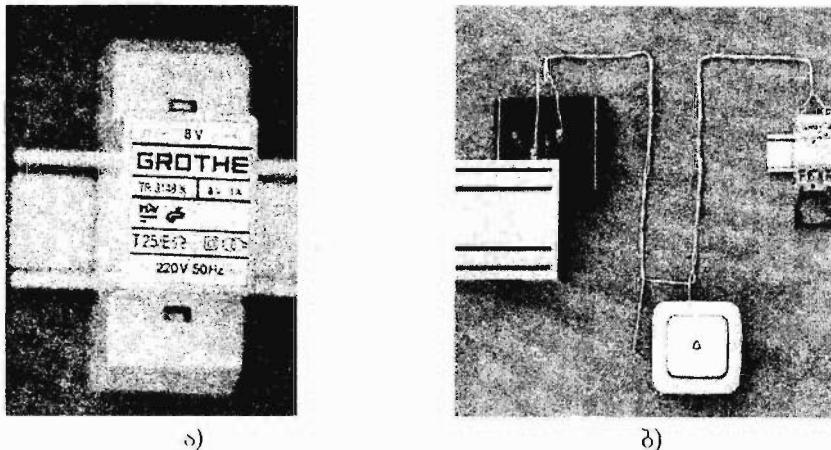

ნახ.9.2. ზარის ტრანსფორმატორი (ა) და ზარის მონტაჟის სქემა (ბ)

საკონტროლო კითხვები:

1. რის საშუალებით იქმნება დაბალი ძაბვები?
2. სად მონტაჟდება ზარის ტრანსფორმატორი?
3. რა დაშორებით უნდა იქნენ გაყვანილი ზარის ხაზები მაღლოვანი ხაზებიდან?

9.3. ვიდეომეთვალყურის სისტემები და მათი მონტაჟი

ვიდეომეთვალყურის სისტემები დღეისათვის უსაფრთხოების აუცილებელ პირობად ითვლება. ისინი თავიდან გვაცილებენ ობიექტზე არასასურველ შედევას, ამაღლებენ უსაფრთხოების დონეს, ასევე უზრუნველყოფების მატერიალური ფასეულობებისა და კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას. მთელი დასაცავი ობიექტის, მისი შიგა სათავსოების, გარეშე სივრცისა და პერიმეტრის დისტანციური ვიზუალური კონტროლის მესამღებლობა საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ უსაფრთხოების მაღალეფებზე სისტემა დაცვის მცირე შტატით.


დაიმახსოვრეთ! ამ სისტემებს გააჩნიათ უნარი არა მხოლოდ ასახონ ოჯგრატიული მრგოვარების, არამედ შეინახონ ისინი შემდგომი დამუშავებისათვის.

სატელევიზიო მეთვალყურეობის ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს: სატელევიზიო კამერები (დღეისათვის ვიდეომეთვალყურეობისათვის გამოიყენება როგორც შავ-თეთრი, ასევე ფერადი კამერები), ობიექტიგები, მონიტორები, კვადრატორები, მულტიპლექსორები (ამუშავებენ ვიდეოკამერიდან მიღებულ სიგნალებს), სპეციალურმაგნიტოფონები, ციფრული ვიდეორეგისტრატრები დისკონტ ჩაწერით. დამატებით გამოიყენება სხვადასხვა სახის კრონშტეინები, საბრუნი მოწყობილობები, გარსაც-

მები, მაძლიერებლები, მოდულატორები და სხვა. მოწყობილობის კონკრეტული შედგენილობა დამოკიდებულია კამერების რაოდენობაზე, მუშაობის პირობებზე (შენობის შიგნით თუ გარეთ), ტელეკამერისა და მონიტორის (სამეოვალფურულ საგუშაგოს) დაშორებაზე და სხვა.

ნახ.9.3-ზე წარმოდგენილია ვიდეომეთვალფურის თანამედროვე სისტემების შემაღენებლი ელემენტები.

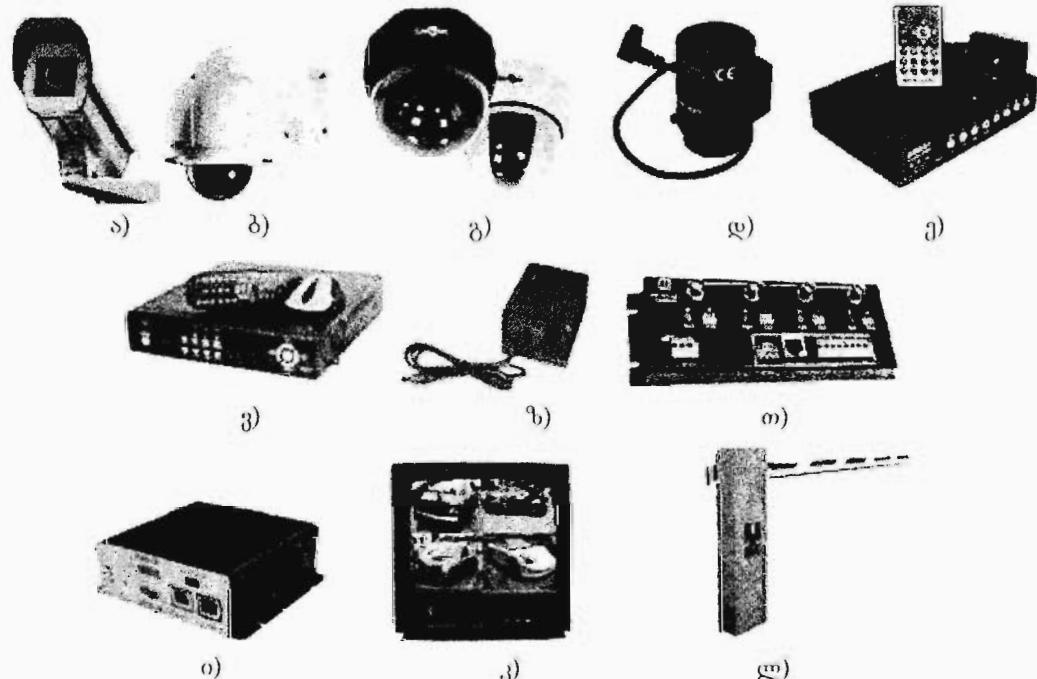ჩვენ განვიხილავთ ვიდეომეთვალფურეობის სისტემის სამ ძირითად ამოცანას: დასაცავი ობიექტების მეთვალფურეობა ციფრული ვიდეომეთვალფურეობის სისტემების დახმარებით; ვიდეომოწყობილობების დამაგრება; ვიდეომეთვალფურის სისტემის უსაფრთხო დაცვა.



ნახ.9.3. ვიდეომეთვალფურის სიტემის ელემენტები: а – ქუჩის სატელევიზიო კამერა; ბ – საბრუნიამერა; გ – ვიდეოკამერა; დ – ობიექტივი; ე – კვადრატორი და მულტიოპლექსორი; ვ – ვიდეორეგისტრატორი; ზ – კვების ბლოკი; თ – ვიდეოსიგნალის გადამცემი; ი – მიმღებები და გადამცემები; კ – მონიტორი; ლ – შლაგბაუმი

ვიდეომეთვალფურეობის სისტემის მოწყობის თრგანიზაციის საწყისი ნაბიჯია აქსესუარების შერჩევა. ასევე საჭიროა გავერკვეთ რა მონაკვეთი უნდა მოიცვას ვიდეომეთვალფურის კამერამ და როგორ დავაყენოთ იგი მოხერხებულად.

დაიმახსოვრეთ! ვიდეოკამერის დამაგრების დროს უპირკვლესად მხედვებლებიში უნდა მივიღოთ შემქვეთის სურვილი და შეუთავსოთ იგი დამსრულებელებლის ცოდნას.

შეირჩეს მთელი სისტემის დაყენების ძირითადი მიზანი. განსაზღვრული მიზნიდან გამომდინარე აირჩევა ვიდეოკონტროლის მოწყობილობები. ვიდეოკამერის განლაგების ძირითადი წესებია: ვიდეომეთვალფურე უნდა ათვალიერებდეს იმ ტერიტორიას, რომელზედაც ყვალაზე მეტად ფიქსირდება ადამიანთა მოქრაობა.

მოცემული წესიდან ვასკვნით, რომ რაც უფრო მეტად მოხვდება თვალყურის არგალში კიბის მაღები, მით უკეთესია. სტატისტიკის მიხედვით ვიდეომეთვალყურის დათვალიერების უმთავრესი ტერიტორიაა შესასვლელია.

ვიდეოკამერის განლაგების მთავარი საზრუნავია, თუ სად უფრო ეფექტურია ვიდეოკამერის განლაგება და როგორი საიმედობით არის დამაგრებელი იგი. კამერის დამაგრება დამოკიდებულია ვიდეომეთვალყურის ტექნიკურ ამოცანაზე. მაგალითად, თუ ჩვენ დავაყენეთ ვიდეოკამერა კარის თავზე, მაშინ მხედველობის არგში მოხვდება მხოლოდ თავი, ხოლო სხეულის დანარჩენი ნაწილები არ გამოჩნდება.

დაიმახსოვრეთ! მოწყობილობის განლაგებისას უნდა დავიცვათ მოცემული წესები: 1. მინიდან და სხვა ამრეკლი თბილქმებიდან არეულილი სხივები აუკარგებებულ ვიდეომეთვალყურის მუშაობას; 2. ვიდეოკამერის თბილქმებიზე მოხვედრილი წვიმის წვეთები ამასთან გამოხატულებას; 3. ვიდეომეთვალყურის კამერას თბილქმების დათვალიერებაში ხელს არ უნდა უშლიდეს სხვადასხვა თბილქმები; 4. გარე სინათლის წყაროს პირდაპირ სხივებს ახვევ შეუძლიათ დაარღვიონ ვიდეოდასულიერება.


მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სისტემის ხარისხიანი კვების წყაროთი უზრუნველყოფა. ნაკლებად ეფუძნება ვიდეოკამერის დაყენება ძალიან ბნელ ადგილებში. სამეთვალყურეო ტერიტორიაზე უნდა იყოს განათების განსაზღვრული ხარისხი ან შეიძლება გამოვიყენოთ ვიდეოკამერა ჩამონტაჟებული ინფრაჭირელი ნათებით, რომელიც საშუალებას იძლევა გაუნათებელი ტერიტორიის გადაღებისა.

კამერის დაყენების ზემოთ მოყვანილი წესების გარდა, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ვიდეომეთვალყურის მოწყობილობის უსაფრთხოებას, რადგანაც დაცვისა და ვიდეომეთვალყურის სისტემები ხშირად ხდებიან ვანდალების თავდასხმის ობიექტი. ამგვარი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად საკმარისია დავიცვათ შემდგენ წესები: 1. ვიდეომოწყობილობა დაცული უნდა იქნეს კრონშტეინების დახმარებით; 2. დაყენდეს სიგნალიზაცია ან განგაშის სხვა სისტემა რომლებიც შეგვატყობინებს აპარატის მოხსინის მცდელობას ან მასთან მიახლოებას; 3. ვიდეოკამერა უნდა იყოს შენიდბული, რათა ბოროტმოქმედებმა ვერ შეამნიონ იგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კამერა დაუცველია. დღეისათვის სამომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია ვიდეოკამერების ნაირსახოვანი მოდელით, რომელთაც გააჩნიათ ნემსის ყუნწის ზომის ობიექტივი, რაც ძალიან ამარტივებს მათ შენიდვას.

დაიმახსოვრეთ! ვიდეოკამერის დამაგრების წინ საჭიროა პერფორატორით გავიყვანოთ ხერელი კედელში არა ქუჩის, არამედ შიგა მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პერფორატორის მოქმედებით შეიძლება ჩამოტყრება აგურის ან ბურის მასა.

თუ ეს მოხდება იმ ადგილზე, სადაც მაგრდება კამერა, მაშინ დავექტი შეუნეველი, იქნება რადგან იგი კამერით დაიფარება. ხერელის გაკეთების შემდეგ მასში გატარდება ფოლადის მავრული, რომელზეც მაგრდება ვიდეოკამერის გამტარები. გამოვწევთ ფოლადის მავრულს და შემოვიტანთ ვიდეოკამერის გამტარებს შიგნით.

ამის შემდეგ უნდა მოეწყოს ეწ. ტრასა ხერელიდან სამონტაჟო კოლოფამდევამისათვის ვიყენებოთ საკაბელო არხებს, რომელთაც წინასწარ გადაზომავენ და დაჭრიან საჭირო სიგრძეზე. საკაბელო არხებს უკანა მხრიდან უკეთებენ ხვრელებს გამტარების შესაყვანად. მას შემდეგ, რაც გამტარები აღმოჩნდება არხებში, უნდა დავიწყოთ მათი მონტაჟი. ისინი მაგრდებიან ფუძეზე დიუბელებისა და თვითჩამხრახნების დახმარებით. სამონტაჟო კოლოფები მაგრდება მიწიდან 50 სმ სიმაღლეზე, ვინაიდან ვიდეოკამერის გამტარები მოკლეა საჭირო ხდება მათი დაგრძელება სამონტაჟო კოლოფში შესაერთებლად. გამტარების დაგრძელებისას აუცილებელია მათი მირჩილვა. თითოეული დაგრძელებული გამტარი მირჩილვის ადგილზე უნდა იყოს ზედმიწევნით იზოლირებული. სამუშაოს დასრულების შემდეგ საკაბელო არხის სახურავი იხურება, ხოლო მისი ზედა ნაწილი და კოლოფში გამტარების გამოყვანის ადგილი იხურება პერმეტულად.

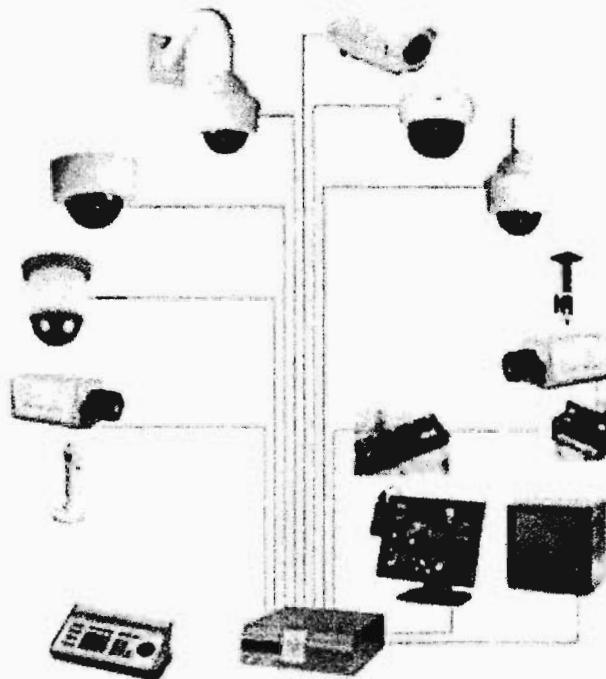

ნახ.9.4. ვიდეომუფალურის ელემენტების შეერთების სქემა

გამტარების შეერთება დიდ სიძნელეებთან არ არის დაკავშირებული, რადგან შესაერთებელია მხოლოდ სამი გამტარი („მიწა“, „კვება“ და „ვიდეო“). ვიდეოსისტემის ინსტრუქციაში ნაჩვენებია, რომელ გამტარს რომელი ფერი შექსაბამება. გამტარების ერთმანეთს შორის შეერთებისა და იზოლირების შემდეგ „საშინაო“ გამტარების ბოლოებზე ყენდება განსართები. შემდგომ ამისა ვიწყებთ დავიწყოთ დახურული ვიდეოკამერის მონტაჟს. კამერისათვის გაკეთებულ ნიშაში ჩავასხათ მცირეოდენი ცემენტის ხსნარი, რის შემდეგაც ხვრელში იღგმება კამერა. ამ დროს ბინაში მომუშავე მემონტაჟე რთავს სისტემას, რის შემდეგაც იგი თვალყრის ადევნებს გამოსახულებას მონიტორზე და კორექტირებას უქმობს კოლეგის მოქმედებას. კამერის დამუქენებელი მემონტაჟე უზრუნველყოფს მის საჭირო მდგრადერებას ბინიდან მიღებული მითითებების საფუძველზე. ამასთანავე მას მხედ-

ვალობიდან არ უნდა გამორჩეს ის ფაქტი, რომ „თვალი“ აგურის ან ბეტონის მხრიდან განთავსდეს ერთ სიბრტყეზე. თუ კამერა უნდება საჭხოვრებლიდან მოშორებით, მაშინ საჭიროა გამოვიყენოთ რაცია ან მობილური ტელეფონი. მას შემდეგ რაც კამერა მოთავსდება საჭირო მდგომარეობაში, უნდა შევიცადოთ სანაშ ბეტონის ხსნარი არ დაიჭერს კამერის უკანა ნაწილს. ობიექტივზე ხსნარის მოხვედრის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა „თვალი“ დაფარული იქნეს რბილი ქსოვილით ან ბამბით. დახურული კამერა ნამდვილად დახურული იქნება მაშინ, როცა ხსნარი შეიძლებება აგურის ან ბეტონის ფერზე.

ვიდეომეთვალყურის ელემენტების ერთმანეთთან შეერთების სქემა მოცემულია თანხმელებ ინსტრუქციაში. ერთერთი ასეთი შეერთების სქემა მოცემულია ნახ.9.4-ზე.

საკონტროლო კითხვები:

1. რის უნარი გააჩნიათ თანამედროვე ვიდეომეთვალყურის სისტემებს?
2. ჩამოთვალეთ ვიდეომეთვალყურის თანამედროვე სისტემების შემაღებელი ელემენტები.
3. რა წესები უნდა დავიცვათ ვიდეოკამერის დაყენებისას?
4. რომელი მხრიდან უნდა გაიხვრიტოს კედელი ვიდეოკამერის დაყენებისას?

9.4. სიგნალიზაციის სისტემები

სიგნალიზაციის სისტემების დანიშნულებაა ქონების დაცვა, როგორც ბოროტ-განმზრახველების ხელყოფისაგან (დაცვის სიგნალიზაცია), ასევე გაუფრთხილებელი მოქმედებისაგან, რომელთაც შეიძლება მიგვიყვანონ ხანძრამდე (სახანძრო სიგნალიზაცია).

დაიმახსოვრეთ! სიგნალიზაციის თანამედროვე სისტემები მოიცავენ დაცვისა და სახანძრო უსაფრთხოების მოღულებებს, როთაც ხორციელდება დაცვითი და ხახანძრო სიგნალიზაციის უკნესები.

სიგნალიზაციის სისტემების შემაღებელობაში შედიან: მიმღებ-საკონტროლო ხელსაწყოები და სხვადასხვაგვარი გადამწოდები. შეტყობინების მეთოდის ხერხის მიხედვით სიგნალიზაციის სისტემები შეიძლება მივაკუთვნოთ ლოკალურს, თუ განგაშის სიგნალი გამოდის სირენაზე; პულტზე გამოტანით, თუ განგაშის სიგნალი გამოიყვანება დაცვის სტრუქტურის ან სახანძრო ნაწილის პულტზე; GSM არხის კავშირით (GSM სიგნალიზაცია), თუ განგაშის სიგნალი გაიგზავნება მფლობელის მობილურ ტელეფონზე. ჩართული გადამწოდებისა და რეალიზებული უსწორების მიხედვით განასხვავებენ სიგნალიზაციის სისტემის შემდეგ სახეებს: დამცავი, სახანძრო და დამცავ-სახანძრო სიგნალიზაციებს.

დამცავი სიგნალიზაციის ფუნქციაა სახლების, ოფისების, ცალკეული შენობების, ხეივების დაცვა გატეხვისა და შედწევისაგან. დამცავი სიგნალიზაცია უნდა შეიცავდეს გადამწოდების კრებულს. დასაცავი ობიექტის მოთხოვნიდან გამომდინარე, გადამწოდები შეიძლებას იყოს: მოძრაობის, გაღებისა და გატეხვის.

დამცავი სისტემა აფრთხილებს შენობაში გაუფრთხილებელი, თვითხებური შეღწევის შესახებ. დამცავი სისტემა შედგება დაცვის პანელისაგან (ცენტრალისაგან) – ხელსაწყოსაგან, რომელიც აგროვებს და აანალიზებს დამცავი გადამწოდებიდან მოსულ ინფორმაციას. იგი ასრულებს მასში წინასწარ დაპროგრამულ ფუნქციებს, რომლებიც სრულდება გადამწოდების ამჟამავების დროს. მოწყობილობის შემადგენლობაში ასევე შედის მართვის პულტი, რომელიც ასახავს სიგნალიზაციის მდგომარეობას, ემსახურება მის პროგრამირებას და ახორციელებს დაცვიდან ობიექტის დაყენებასა და მოხსნას. მოწყობილობის მინიმალურ ნაკრებში შედის: უწყვეტი კვების წყარო, საკაბელო ქსელი და დაცვის გადამწოდები.

გადამწოდების ჩაირსახეობა განისაზღვრება იმით, თუ რა ფაქტორზე რეაგირებენ ისინი. მათგან ყველაზე მეტად გავრცელდებულია მოცულობითი ინფრანიული, მაგნიტოკონტაქტური (გერკონები), აკუსტიკური, ვიბრაციული, ულტრახმოვანი, სხივური, ტემპერატური და ასევე გადამწოდები გამომჟღავნების მიმართული დიაგრამით.

მოცულობითი ანუ ინფრაწიოელი გადამწოდი (ნახ.9.5.ა) აფიქსირებს სხეულის მოძრაობას. არსებობენ ისეთი გადამწოდებიც, რომლების ასხვავებიც აღარმისას და ცხოველის მოძრაობას.

მაგნიტოკონტაქტური გადამწოდები (გერკონები) ძირითადად გამოიყენება დაცვის პირველ მიჯნაზე (ნახ.9.5.ბ). ისინი უნდღებიან კარებსა თუ ფანჯრებზე და აფიქსირებენ მათ გადებას ან დაკეტვას.

აკუსტიკური გადამწოდები (ნახ.9.5.გ) რეაგირებს მაღალ ბეჭრაზე, მათ შორის, მინის გატეხვაზეც. თანამედროვე გადამწოდები დაყენებულია მიკროპროცესორი, რომელიც ანალიზს უკეთებს ხმის ლიაგრამას და ურთმანეთში არ ურევს მინის ბეჭრას სხვა მკვეთრ ბეჭრებთან.


ვიბრაციული გადამწოდები (ნახ.9.5.დ) იცავენ კედლებს გატეხვისაგან, სეიზუმს – გახსნისაგან, ფანჯრებს – ჩამტვრევისაგან. როგორც დასახელებიდან ჩანს ისინი რეაგირებენ ვიბრაციაზე. ეს გადამწოდები საქმაოდ რთულია და უშვებს მრავალ შეცდომას, რადგან ისინი უპირატესად მერმნობიარენი არიან დიდი მექანიზმების მუშაობისა და მატარებლების მოძრაობის მიმართ, თუმცა ზოგჯერ მათ ალტერნატივა არ გააჩნიათ.

ულტრახმოვანი გადამწოდები (ნახ.9.5.ე) მუშაობენ ლოკატორის პრინციპით. ისინი გამოუშვებენ და იღებენ ულტრახმოვან რხევებს. თუ მათი მხედველობის არეში მოხვდება მოძრავი საგანი, მაშინ ტალღის სიგრძე უმნიშვნელოდ შეიცვლება. ეს საქმარისია გადამწოდის ამჟამავებისათვის. ცხელ სამქროებსა და გრძელ დერეფნებში ეს გადამწოდები შეუცვლელია.

სხივური გადამწოდები (ნახ.9.5.ვ) ემსახურება მნიშვნელოვანი სივრცის გადაფარვას და შედგება გადამცემისა და მიმღებისაგან. თვალის მიერ შეუმნიშვნელი სხივის გადაკვეთისას ხდება გადამწოდის ამჟამავება. ეს საქმაოდ ჭირი და ფაქტზე გადამწოდები ძირითადად გამოიყენება პერიმეტრის დაცვისათვის. ისინი უნდღებიან მესერების ან ზღუდეების გასწვრივ და მუშაობენ ნებისმიერ ამინდში.


ტემპერატური გადამწოდები (ნახ.9.5.ზ) გამოიყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საგნების, სეიზუმებისა და ხელოვნების ნიმუშების დაცვისათვის. მათი მოქმედე-

ბის პრინციპი დაფუძნებულია დახაცავი ობიექტის ახლოს განსაზღვრული ტევა-დობის ველის შექმნაზე. ნებისმიერი საგნის ამ ველში მოხვედრის დროს ტევადობა იცვლება და დამცავი სიგნალიზაცია ამჟამავდება.

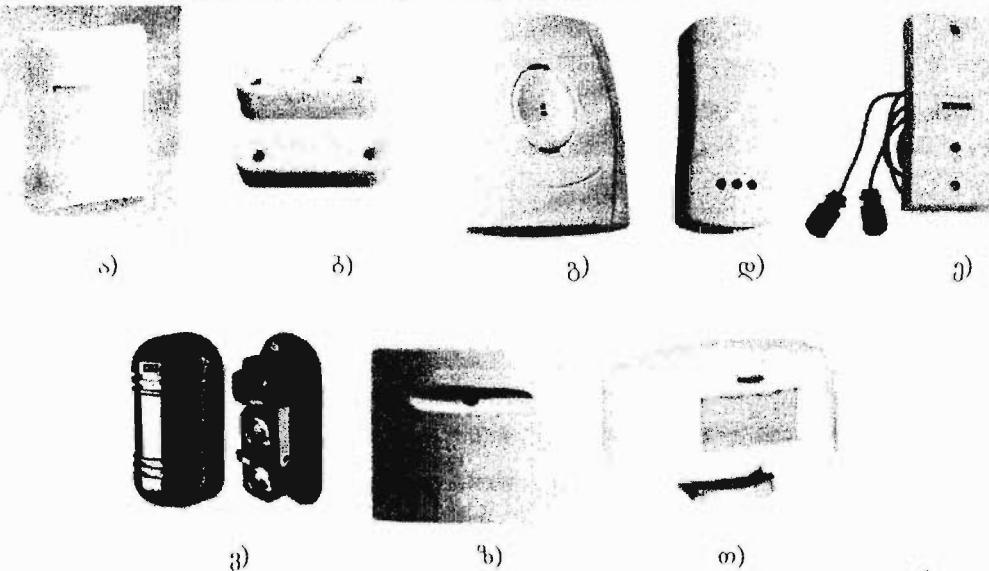

ნახ.9.5. გადამწოდების სხვადასხვა სახე

გადამწოდები გამომუდაგნების მიმართული დიაგრამით (ნახ.9.5.თ) იგივე ინფრაწითელი გადამწოდია, რომელსაც გააჩნია სპეციფიკური ლინზა. არსებობს ასეთი გადამწოდის სამი ტიპი: შტორი (ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური სიბრტყე), ფარდა (ნახევარსფერო) და დერეფანი (ვიწრო სივიზი). ამ გადამწოდების სახელები-დან ჩანს, სად და რისთვის გამოიყენება ისინი.

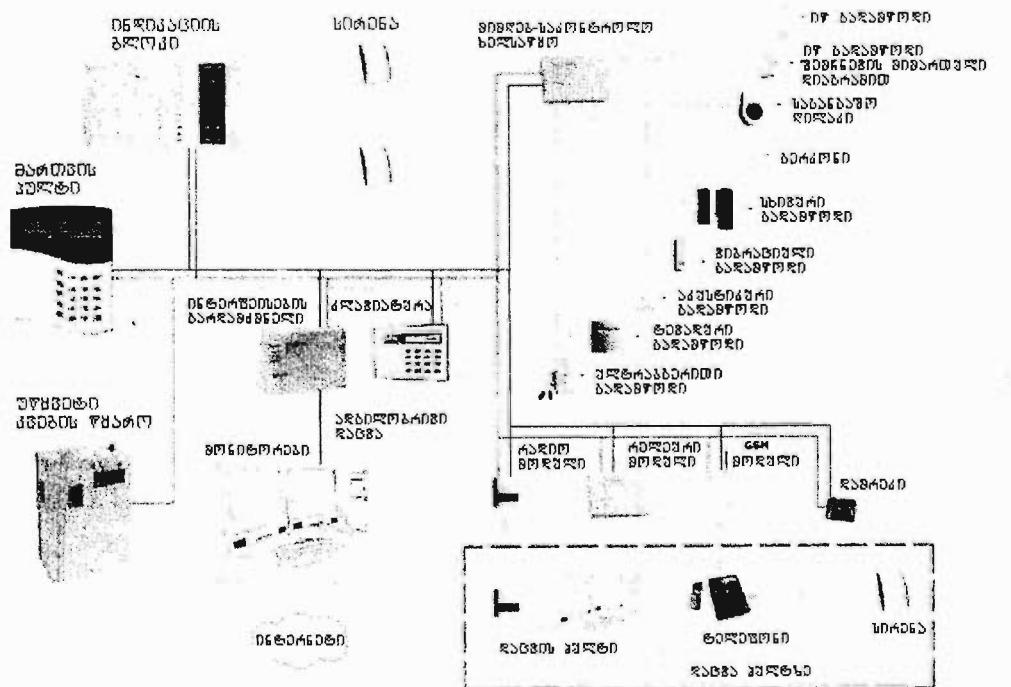

ნახ.9.6. თანამედროვე დამცავი სიგნალიზაციის სტრუქტურული სქემა

ნახ.9.6-ზე ჩატვენებია თანამედროვე დამცავი სიგნალიზაციის სტრუქტურული სქემა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა არის სიგნალიზაციის სისტემის დანიშნულება?
2. რისგან შედგება დამცავი სისტემა?
3. ჩამოთვალეთ გადამწოდების სახეები?
4. რაზე რეაგირებენ აკუსტიკური გადამწოდები?
5. რაზე რეაგირებენ ვიბრაციული გადამწოდები?
6. რომელი გადამწოდი აფიქსირებს ადამიანის მოძრაობას?

9.5. სახანძრო სიგნალიზაცია

დაცვის სიგნალიზაციისაგან განსხვავებით სახანძრო სიგნალიზაციის დანიშნულებაა ხანძრის საწყისი ეტაპის გამოვლენა და განგაშის სიგნალის გადაცვა დაცვის პულტზე.

დაიმახსოვრეთ! სახანძრო სიგნალიზაცია წარმოადგენს ტექნიკური ხაშუალებების როგორ კომპლექსს, რომელიც დახაცვავ ზონაში ხანძრის კერის დროულად აღმოჩენას ემსახურება.

სახანძრო სიგნალიზაცია მონტაჟდება საწარმოებში, ოფისებში, საცხოვრებელ და დამსხარე სათავსოებში და სხვა.

სახანძრო დაცვის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან: 1. საკონტროლო პანელი. ეს არის ხელსაწყო, რომელიც ანალიზს უკეთებს სახანძრო გადამწოდებისა და შლეიფების მდგრამარეობას. ასევე გასცემს პრძანებას სახანძრო ავტომატიკის მოქმედებაში მოხაყვანად. იგი სახანძრო სიგნალიზაციის ტფინია; 2. ინდიკაციის ბლოკი ანუ ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილი (ასა) კომპიუტერის ბაზაზე. ეს მოწყობილობები ემსახურებიან მოვლენების ასახვასა და სახანძრო სიგნალიზაციის მდგრამარეობას; 3. უწყვეტი კვების წყარო. ეს ბლოკი ემსახურება სიგნალიზაციის უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფას გარე ელექტროკვების შეწყვეტისას. იგი სახანძრო სიგნალიზაციის გულია; 4. სხვადასხვა ტიპის სახანძრო გადამწოდები (მაუწყებლები). უზრუნველყოფების ხანძრის კერის ან წვის პროდუქტების (კვამლი, მხეთავი აირი და სხვა) აღმოჩენას. ისინი სახანძრო სიგნალიზაციის თვალსა და ყურს წარმოადგენენ.


ძირითადი ფაქტორი, რომელზეც რეაგირებს სახანძრო სიგნალიზაცია არის კვამდის კონცენტრაცია პაერში, ტემპერატურის აწევა, მხეცთავი აირის CO არსებობა და ღია ცეცხლი. თითოეული მათგანისათვის არსებობს სახანძრო გადამწოდები. ნახ.9.7-ზე წარმოდგენილია თანამედროვე სახანძრო გადამწოდები.

თბერი სახანძრო გადაწოდი (ნახ.9.7.ა) რეაგირებს დასაცავ შენობაში ტემპერატურის ცელილებაზე. ის შეიძლება იყოს ზღურბლური, მოცემული ტემპერატურული ამუშავებითა და ინტენსიური, რომელიც რეაგირებს ტემპერატურის ცელი-

ლებაზე, ისინი ძირითადად გამოიყენება ისეთ შენობებში, სადაც შეუძლებელია საკვამლე გადამტოდის გამოყენება.

საკვამლე გადამტოდი (ნახ.9.7.ბ) რეაგირებს როგორც ჰაერში კვამლის არსებობაზე, სამწუხაროდ, ასევე მტკერსა და ორთქლზე. ეს ყველაზე უფრო გავრცელებული ტიპის გადამტოდია. იგი გამოიყენება ყველგან გარდა მოსაწევი ადგილის, მტკერიანი შენობებისა და ტენიანი ოთახებისა.

ალის გადამტოდი (ნახ.9.7.გ) რეაგირებს ლია ალზე და გამოიყენება იმ ადგილებში, სადაც შესაძლებულია ხანძრის გაჩენა წინასწარი გაღვივების გარეშე მაგალითად, სადურგლო სახელოსნოებში, საწვავი მასალების საწყობებსა და სხვა ასეთ ადგილებში.

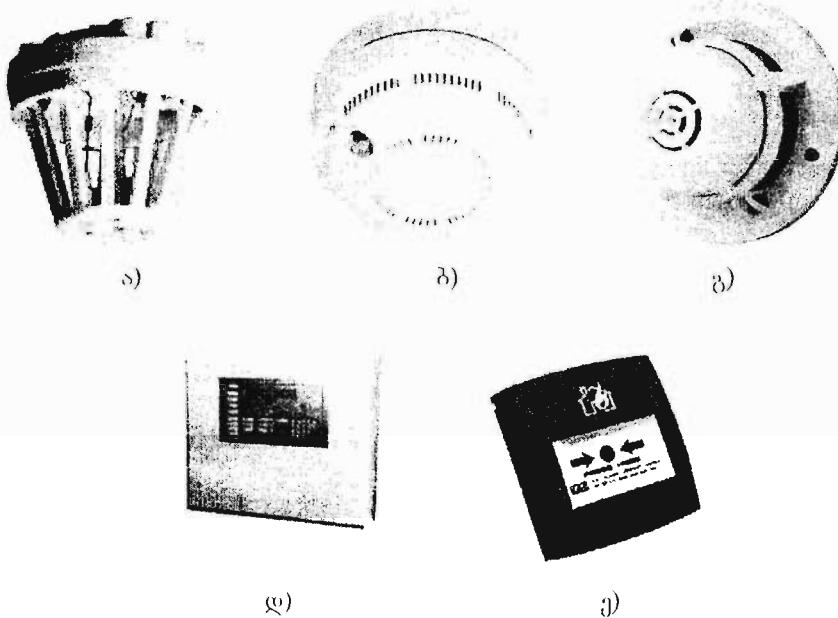


ნახ.9.7. თანამედროვე სახანძრო გადამტოდები

მულტისენსორული მაუწყებლები (ნახ.9.7.დ), პირველ რიგში, რეაგირებენ თრიშანზე: კვამლსა და ტემპერატურის აწევაზე. მაგრამ ტექნიკური პროცესების განვითარებამ წარმოშვა ახალი თაობის მაუწყებლები, რომლებიც რეაგირებენ სამი-ოთხი ფაქტორის წარმომშობ მიზეზებზე. დღეისათვის მრავალი ფირმა უშვებს სახანძრო დაცვის მულტისენსორულ გადამტოდებს. მათ შორის ყველაზე ცნობილია System Sensor, Esser, Bosch Security Systems, Siemens და სხვა.

სახანძრო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლებისათვის წარმოება-დაწვებულებები, როგორც წესი, აღჭურვილია ხელის სახანძრო მაუწყებლებით. (ნახ.9.7.ე), რომელიც გარეგნულად წითელდილაციას გამჭირვალე, დახურულ კოლოფს წარმოადგენს. იგი განლაგებულია კედლის ადვილადმისაწვდომ ადგილზე, რათა ხანძრის აღმოჩენისას პერსონალმა ადვილად შეძლოს შეატყობინება მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. საწარმოებში ხელის მაუწყებლები მიუკუთვნება სახანძრო ხიგნალიზაციის დაყენების საერთო მოთხოვნებს.

ნახ.9.8-ზე მოცემულია თანამედროვე სახანძრო სიგნალიზაციის სტრუქტურული სქემა.

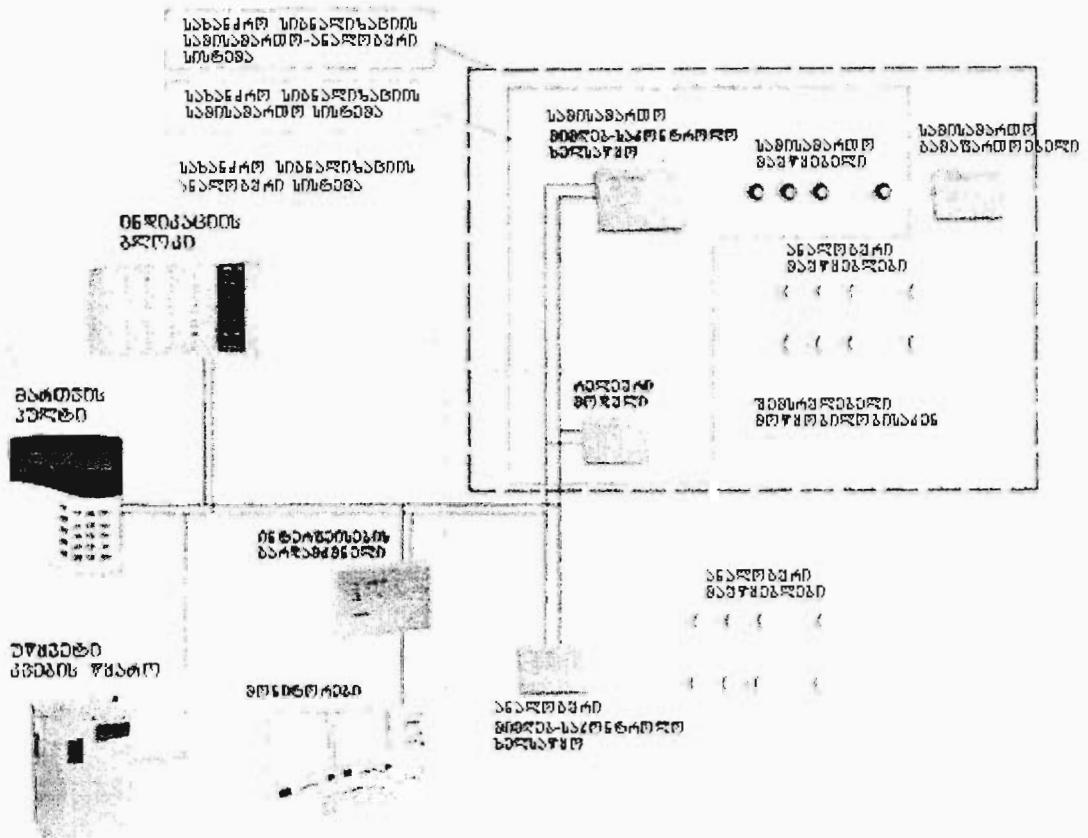

ნახ.9.8. თანამედროვე სახანძრო სიგნალიზაციის სტრუქტურული სქემა

საკონტროლო კითხვები:

1. რა არის სახანძრო სიგნალიზაციის დანიშნულება?
2. რა ძირითადი კომპონენტებისაგან შედგება სახანძრო დაცვის სისტემა?
3. ჩამოთვალეთ ძირითადი ფაქტორები, რაზეც რეაგირებს სახანძრო სიგნალიზაცია.
4. რაზე ახდენენ რეაგირებას ახლად შექმნილი მულტისენსორული მაუწყებლები?
5. ჩამოთვალეთ მულტისენსორული მაუწყებლების მრავმოებელი ფირმები.


9.6. სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი

სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟისათვის საჭიროა შემდეგი ტექნიკური საშუალებები: მაუწყებლები; მიმღებ-მაკონტროლებელი ხელსაწყოები; კონცენტრატორები; სინათლის და ხმოვანი სიგნალიზაციონურები; კაბელები და სადუნები.

სატელეფონო კაბელების მეშვეობით მაუწყებლები ერთდებიან და წარმოქმნიან შლეიფს. შლეიფი არის ჩაკეტილი დენგამზარი კონტური, რომელიც შედგება მიმღევრობით ან პარალელურად შეერთებულ მაუწყებლებისაგან.

დაიმახსოვრეთ! მაუწყებლები, რომლებიც აღიქვამებ მაღალ ტემპერატურას ($70^{\circ}-72^{\circ}$), რეკომენდებულია აალების ყველაზე დიდი აღძათობის ზონებში და ცხელი პარის დაგროვების აღვიღებით.

როგორც წესი, მაუწყებლების აყენებენ ჭერზე. თუ ჭერზე არის მოხატულობა ან ხელოვნების სხვა ნიმუში, მაუწყებლების დაყენება დასაშვებია კედლებზე ჭერიდან არაუმტებეს 40 სანტიმეტრზე (ნახ.9.9.ა). უდიდესი ფართობი, რომელზეც ვრცელდება ერთი მაუწყებლის მოქმედება, არის 15 m^2 . ნებისმიერ მეტი ფართობის სათავსოში უნდა იყოს არანაკლებ ორი მაუწყებლისა.

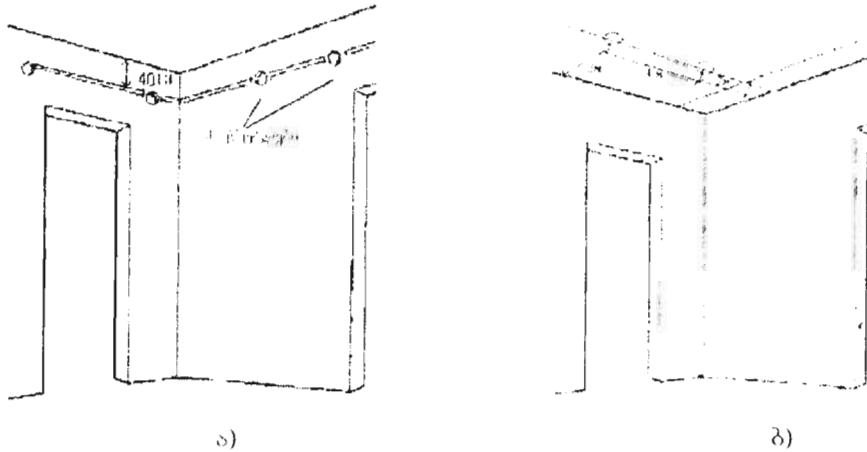


ნახ.9.9. მაუწყებლების დაყენება

ორ მაუწყებლებს შორის უდიდესი მანძილია 4 მეტრი, კედლებიდან მაქსიმალური დაშორება – 2 მეტრი (ნახ.9.9.ბ). თუ ჭერი არ ებად არის დაყოფილი, 60 სმზე მეტი ან ტოლ მანძილზე გამოწეული კოჭებით, თითოეულ არეში დგება არანაკლებ ორი მაუწყებლისა. თუ სათავსო დაყოფილია მაღალი თაროების განყოფილებებად და ჭერამდე აშორებს 60 სმ ან უფრო ნაკლები, მაუწყებლები დგება თითოეულ განყოფილებაში. 9 მეტრზე მაღალი ჭერის დროს მცირე ზომის მაუწყებლების დაყენება არ არის მიზანშეწონილი.

შემტკრინებელის (სითბური იოლადენობადი) მოქმედება დამყარებულია იმაზე, რომ 72° -მდე ტემპერატურის აწევისას იოლადენობადი შენადნობით შედუღებული საკონტაქტო ზამბარები იგლიჯება და თიშავს შლეიიფის კონტაქტებს. მაუწყებელი მაგრდება ჭერზე სჭვალებით (შერუპებით), წებოთი და კავებით სახანძრო შემტკრინებელის მუშაობის პრინციპი დამყარებულია იმაზე, რომ ნორმალური ტემპერატურისას პერკონი (პერმეტული კონტაქტი) ჩაკეტილია, რადგანაც ფერიტის რგოლები თავისი მაგნიტური ველით განჭვოლავენ პერკონს. 70° ტემპერატურაზე ფერიტი კარგავს მაგნიტურ თვისებებს და პერკონის კონტაქტები განირთვება. მაუწყებელებელი ირთვება მრავალჯერადად, რადგანაც გაცივების შემდეგ ფერიტის რგოლებს კვლავ უბრუნდებათ მაგნიტური თვისებები, მაგრამ პრაქტიკულად ხანძრის დროს მაუწყებელი იწვება და მეორედ ვეღარ ფუნქციონირებს. მაუწყებელი ჭერზე მაგრდება სჭვალებით (შერუპებით) ან წებოთი, ხოლო მაუწყებელის მუშაობა მოწმდება ომმეტრით მაუწყებელის კონტაქტებს უერთებენ ომმეტრს,

რომელზეც უნდა აღინიშნებოდეს ნულთან მიახლოებული ჩვენება. თუ მაუწყებელს „მიეწოდება“ ცხელი პაერის ნაკადი, ზემოქმედების რამდენიმე (2-3) წუთის შემდეგ გამართული მაუწყებელის გერკონი უნდა გაითიშოს, უნდა ამუშავდეს ხმოვანი და სინათლის სიგნალიზატორები, ცხელი პაერის ზემოქმედების შეწყვეტის შემდეგ გერკონის კონტაქტები კვლავიკეტება.

სახანძრო სიგნალიზაციის სახაზო-საკაბელო მოწყობლობის გაყვანისა და დამაგრების წესები: 1. სახანძრო სიგნალიზაციის დანადგარების შლეიფები სრულდება 60 კ ძაბვასე დამოუკიდებელი სადენებითა და კაბულებით; 2. შლეიფები დამაკავშირებლით უერთდება განმშტოებელ კოლოფებს; 3. შლეიფის სადენების, ელექტროგებისა და განათების კაბულების ღია პარალელური გაყვანისას, მათ შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 25 მმ-ისა. 4. სადენების ტრასა ყველა კომუნიკაციის გათვალისწინებით უნდა იყოს უმოკლესი. 5. შლეიფები გაიყვანება იატაკიდან არანაკლებ 2,2 მ-ის სიმაღლეზე და ჭერიდან არანაკლებ 0,1 მ-ის დაშორებით (ნახ.7.10.ა). შლეიფის 2,2 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე გაყვანისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას სადენების დაცვა მექანიკური დაზიანებებისგან. 6. ელექტროგაყვანილობა, რომელიც გაივლის შენობის გარე კედლებზე – 2,5 მ-ზე მეტ სიმაღლეზე, უნდა შესრულდეს დაფარული ხერხით ან მეტალის მიღებაში (ნახ.7.10.ბ). 7. სადენებისა და კაბულების 90°-იანი ან მასთან მიახლოებული კუთხით გაყვანისას, მოღუნვის რადიუსი უნდა უდრიდეს კაბულის არანაკლებ 7 დიამეტრს.

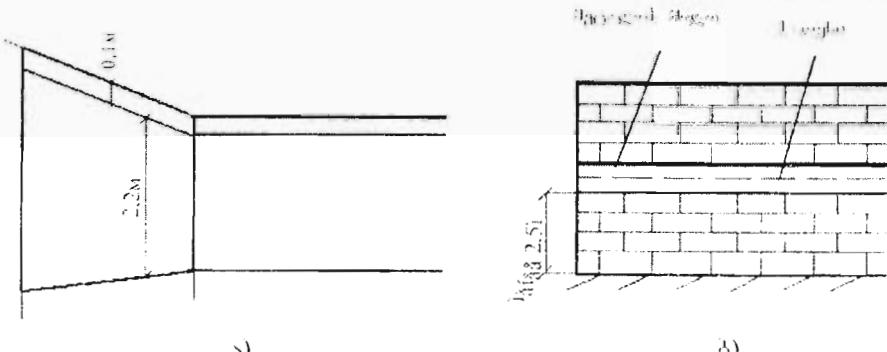

ნახ.9.10. შლეიფების გაყვანის ზომები (ა) და ხერხები (ბ)

სახაზო-საკაბელო მოწყობილობის დამაგრება უნდა სრულდებოდეს შემდეგი წესების დაცვით: სადენები მაგრდება ფოლადის ლერსმნებით იმ პირობით, რომ დურსმნის თავის დიამეტრი არ აღემატება ძარღვებს შორის მანძილს; სადენები მაგრდება თხელფერცლოვანი მოთუთიებული ფოლადის კავებით ან სამაგრებით, პოლიეთილენის ელასტიკური სამაგრებით;

საკონტროლო კითხვები:

- ჩამოთვალეთ სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები;
- სად აყენებენ მაუწყებლებს?
- ჩამოთვალეთ სახანძრო სიგნალიზაციის სახაზო-საკაბელო მოწყობილობის გაყვანისა და დამაგრების წესები.
- რა უდიდესი მანძილია ორ მაუწყებელს შორის?

9.7. GSM სისტემით დაცვა


GSM სისტემის დანიშნულებაა საგანგაშო სიგნალი გადაიცეს SMS-ით ან ხმის სახით აბონენტის ტელეფონზე ან დაცვის პულტზე.

დღეისათვის არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობა დაცვის სხვადასხვა სისტემებისა საერთო სახელშოდებით GSM დაცვა. ყელა ეს სისტემა ძლიერ განსხვავდება ერთმანეთისაგან თავისი ფუნქციებით, შესაძლებლობითა და ფასებით. განვიხილოთ მოცემული სისტემების მუშაობის საერთო პრინციპები.

დაიმახსოვრეთ! GSM დაცვის სისტემები ისეთი სისტემებია, რომლებიც ხაშუალებას გვაძლევენ რეალური დროის რეალური დისტანციურად ვაკონტროლორთ და გმართოთ სახლი, ბინა, აგარაკი, ოფისი, გარაჟი, აეტომობილი და სხვა ჩვეულებრივი მობილური ტელეფონის დახმარებით.

მობილური ტელეფონი ამ შემთხვევაში თამაშობს „დისტანციური მართვის“ როლს. სხვადასხვა მოწყობილობების ჩართვა-ამორთვის, შენობის მოსმენის, გატეხვის მცდელობის დროს განგაშის შეტყობინების, ობიექტის დაცვის მოხსნა-დაყენების, თვით სისტემის, გამათბობელი და სხვა მოწყობილობების კონტროლის დროს.

GSM დაცვის სისტემა (ნახ.9.11.) შედგება ძირითადი ბლოკის, შენობაში დამონტაჟული დაცვის გადამწყდების, ფიჭური ტელეფონის ან GSM მოდემის სახით კავშირის მოდულისა და უწყვეტი კვების წყაროსაგან, რომელსაც ელექტროენერგიის შეწყვების შემხვევაში გააჩნია უნარი შეინარჩუნოს სისტემის უწყვეტი მოქმედება რამდენიმე კვირის განმავლობაში.

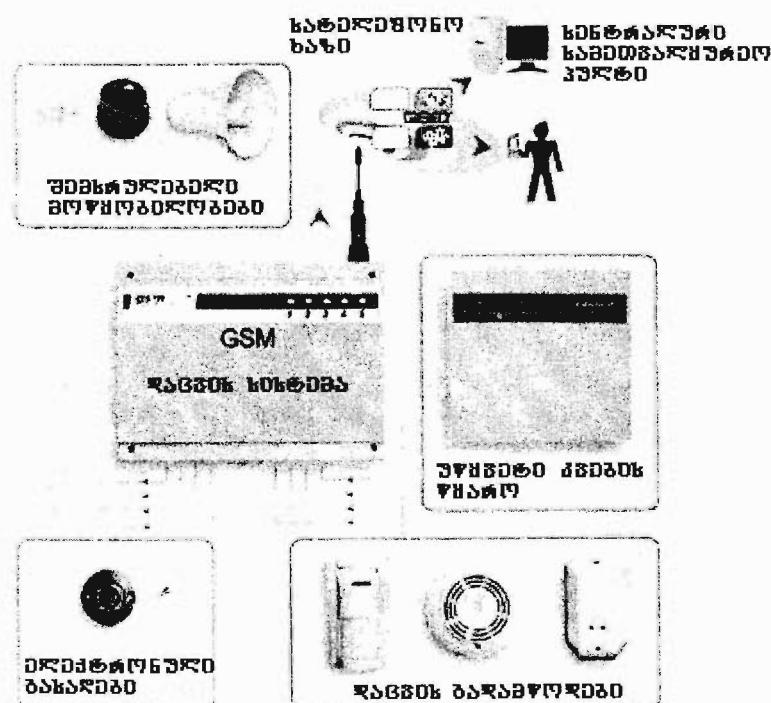

ნახ. 9.11. GSM დაცვის სისტემის სტრუქტურული სქემა

კავშირის მოწყობილობაში ყენდება რომელიმე ფიჭური ოპერატორის SIM-ბარათი, რითაც სისტემას გააჩნია თავისი ინდივიდუალური სატელეფონო ნომერი, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება სისტემასთან ურთიერთობა.

სისტემის მუშაობის პრინციპი: რომელიმე გადამწოდის ამუშავების შემთხვევაში (მაგალითად ბინის გატეხვის მცდელობისას) სისტემა დაუყორნებლივ რეკავს მფლობელის ტელეფონზე. სისტემაში შეიძლება ჩავაპროგრამოთ რამდენიმე ტელეფონის ნომერი, მაგალითად, ოჯახის წევრების, ნდობით აღჭურვილი პირების და სისტემა რეკავს ნომრებზე წრიულად მანამ, სანამ რომელიმე მათგანი არ გასცემს პასუხს და არ შეატყობინებს მომხდარის შესახებ (სისტემის ტიპის მიხედვით) შემდეგი სახით:

ხმოვანი შეტყობინებით (მაგალითად: „გადებულია ფანჯარა“, „ქვამდია“ და სხვა); განგაშის ტონალური სიგნალით; SMS შეტყობინებით (მაგალითად, „კარგი“, „გადებულია შესასვლელი კარგი“ და სხვა).

ზოგიერთ სისტემას შეუძლია გაგზავნოს განგაშის შეტყობინება დაცვის დაწესებულების პელტზე. ამ დროს ობიექტი არ არის მიურთებული არც ქალაქისა და არც ადგილობრივ სატელეფონო ხაზებზე, რაც საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ აღნიშნული სისტემა ყველგან, სადაც კი არსებობს ფიჭური კავშირგაბმულობის რომელიმე ოპერატორის მიღების საშუალება. კავშირის არხი შეიძლება დუბლირებული იქნეს სატელეფონო ქსელით, რაც სისტემას ხდის უფრო საიმუდოს. როგორც ზემოთ აღნიშნულიდან ჩანს, GSM დაცვის სისტემა ძალიან მარტივია გამოყენებაში.

საკონტროლო კითხვები:

- რაში მდგომარეობს GSM დაცვის სისტემის მუშაობის პრინციპი?
- რა როდს თამაშობს მობილური ტელეფონი?
- სად შეიძლება გამოვიყენოთ GSM დაცვის სისტემა?

შეფასების ინდიკატორები:

ვიდეოდომოფონების დაყენება:

- ვიდეოდომოფონის შეღწევის კონტროლის მოწყობილობასთან ჩართვის ელექტრული სქემის გაცნობა;
- ვიდეოდომოფონის დაყენება და მონტაჟის სესრულება.

ზარის სიგნალიზაციის დაყენება:

- ზარებისა და ზუმერების დაყენება.

ვიდეომეთვალყურის სისტემები და მათი მონტაჟი:

- სათვალთვალო ვიდეოკამერის დაყენება.
- მოძრაობის დეტექტორების მონტაჟი;
- უწყვეტი კვების სისტემის დამონტაჟება;

სიგნალიზაციის სისტემები:

- გადამწოდების დაყენება.

სახანძრო სიგნალიზაცია:

- ხანძარსაწინააღმდეგო გადამწოდების დამაგრება, განგაშის ქსელის მოწყობა;

GSM სისტემით დაცვა:

- GSM სისტემის გაცნობა;
- GSM სისტემის მონტაჟის შესრულება.

თავი X. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობები (შბმ) და მათი მონტაჟი

ამ თავში თქვენ გაცნობით ენერგიის მიღებისა და განაწილებისათვის, ხამ-ფაზიანი სისტემის გამტარების გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვისაგან დაცვი-სათვის განკუთვნილ კომპლექტურ მოწყობილობას, რომელსაც შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობები (შბმ) ეწოდებათ; მათი და ელექტროფარის მონტაჟისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს; სასართულე გამანაწილებულ ფარებსა და მათი მონტაჟის თანმიმდევრობას.

10.1. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების მონტაჟისადმი წაყენებული მოთხოვნები

ხაცხოვრებელ, საზოგადოებრივ და ადმინისტრაციულ შენობებში იყენებენ შემყვან-გამანაწილებელ და განათების მოწყობილობებს. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა წარმოადგენს კომპლექტურ მოწყობილობას ელექტრული ენერგიის მიღებისა და განაწილებისათვის, სამუაზიანი სისტემის გამტარების გადატვირ-თვისა და მოკლე ჩართვისაგან დაცვისათვის. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობი-ლობების მონტაჟისადმი წაყენებული მოთხოვნები ჩანგენებია ალექტროლანად-გარების მოწყობის წესებში.

დაიმახსოვრეთ! ელექტროლანდვარების მოწყობის წესები გვიჩვენებუნ. რომ: შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობები არ შეიძლება განლაგებულ იქნან სანიტარული კვანძებისა და სააპაზო თახების, აბანოების ხამინებისათვის და მოწყობის განყოფილებების, ხაშხაპებისა და ხედა ხათავსოების ქვემოთ, ხადაც ავარიის შემთხვევაში შესაძლებელია ტენიანობის მომატება ან დატბორვა.

დაუშევებელია მიღსადენების გაფანა, მათ შორის გაზის, შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების სათავსოების თავზე. თვით სათავსოს გათბობის მი-ლების გარდა, კველა გამავალ მიღს უნდა პქონდეს დაცვა კონდენსატისაგან. სათავსოში უნდა იყოს ბუნებრივი ვენტილაცია, ელექტრული განათება, ხოლო ტემპერატურა არ უნდა დაუცეს პლუს 5 გრადუსს ქვემოთ. სათავსოს კარები უნდა იღებოდეს გარეთ, მათ უნდა პქონდეთ თვითჩამკრიზი ურდეულები, რომლებიც უნდა იღებოდნენ მიგნიდან, გასაღების გარეშე.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების სათავსოს პროექტში აუცილებელად გათვალისწინებული უნდა იყოს კვების კაბელების შეკვანა ქვემოდან, ცრუ იატაკიდან. გარდა ამისა, გათვალისწინებული უნდა იყოს ავარიული განათება. ელექტროფარები აიკრიბება მხოლოდ დამტკიცებული პროექტის მიხედვით. დღისა-თვის არასაცხოვრებელ და ადმინისტრაციულ შენობებში მოითხოვება გამანაწილებელ ფარებთან ერთად დაყენებული იქნეს ცალკე აღრიცხვის ფარი, რომელიც უშეალოდ ჩაირთვება შემავალ მკვებავ კაბელთან. მასზე კუნდება მხოლოდ შემ-ყვანი ავტომატი და მთელი ობიექტის მოხმარებული ელექტროუნერგიის აღმრი-ცხავი ელექტრომრიცხველი. შემყვანი კაბელის ფაზა ირთვება შემყვან ავტ-

მატიან, ნელოვანი კამჩარი – მრიცხველთან, ხოლო დამცავი გამჩარი – ფარის ხაძიწებასთან. აღრიცხვის ფარი ყენდება იატაკიდან 1,5 მ სიმაღლეზე (მრიცხველის ფანჯრაში) და არანაკლებ 0,5 მ დაშორებით გამაცხველებელი ხელსაწყოებისა და მიღებიდან. გამანაწილებელი ფარი უშეადად ჩართულია აღრიცხვის ფართან. გამანაწილებელ ფარზე ყენდება: ავტომატური ამომრთველები, დამცავი გამორთვის მოწყობილობა, ნელოვანი და დამცავი ქადაპოტები.

დაიმახსოვრეთ! მეყვანი კაბელი შეირჩევა დატვირთვიდან გამომდინარე ფაქტორებით: 3 მარცვიანი ერთფაზა მომხმარებლებისათვის და 5 მარცვიანი ხამზაზა მომხმარებლებისათვის.

შემცვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების სათავსოში მკვებაზე კაბელი ხაზთან ჩაირთვება ავტომატური ამომრთველის გავლით და უკეთდება მარკირება.

საკონტროლო კითხვები:

1. ხად იყენებენ შემცვან-გამანაწილებელ მოწყობილობებს?
2. ხად არ შეიძლება იყოს განლაგებული შემ?
3. რა აპარატები ყენდება აღრიცხვის ფარზე?
4. რა მანილზე ყენდება იატაკიდან აღრიცხვის ფარი?

10.2. ელექტროფარის ელექტრომონტაჟისადმი წაყვნებული მოთხოვნები

ელექტროფარის ელექტრომონტაჟისადმი წაყვნებული მოთხოვნებია:

- ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები სრულდება იქნეს მხოლოდ კვალიფიციური კურსება-ლის მიერ;

- ფარზი ყველა შემცოდები წარმოებს არახაკლებ 4 მმ² კამთის მქონე, ურთმარღვიანი გამტარით და აუცილებლად სტანდარტული შეფერილობით;

- მრავალძარღვიანი გამტარების ბოლოები უნდა იყოს მოკალული ან ბუნიკიანი;

- დამცავი გამორთვის მოწყობილობა და დატვირთვის ავტომატური ამომრთველი ყენდება ფარის ზედა ჩაწილში, ნელოვანი და დაცვის კალაპოტები – ქვედაში;

- დატვირთვის ავტომატური ამომრთველები გაწერილი უნდა იყვნენ დატვირთვის მიხედვით;

- გამანაწილებელი ქსელის ყველა გამაცალი ფაზა ჩართული უნდა იყოს შესაბამის ავტომატურ ამომრთველთან; მაგრამ არაუმეტეს ორი გამტარისა ცრთი ხრახხიანი მომჭერის ქვეშ;

- ყვითელ-მწვანე ფერის დამცავი გამტარი გაერთიანებულია დამცავ კალაპოტთან, რომელიც აუცილებლად შეერთებულია ქანსით დამცავ ფართან.

განათების ელექტრომოწყობილობების მიმართ არსებობს შემდეგი ტექნიკური მოთხოვნები:

- მიხი ყველა ფლემენტის საიმედოობა და მუშაობის უწყვეტობა;
- შენობისა და სამუშაო აღვიდების განათების საჭირო დონის უზრუნველყობა;

- ხელსაწყოების, სანათებისა და აპარატების მოხერხებული და უსაფრთხო რემონტი და მომსახურება.

კლექტორულის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას აკრძალულია:

- გამტარების შეკრიულება დაგრუხვით და არაუმჯობეს თრი გამტარისა ურთი ხრახხითი მომჭრის ქვეშ;
- მრავალმარტვა კაბელის გამოყენება ბუნიკების გარეშე;
- ერთ დარში, არხში, მიღება და ხოკერში ძალოვანი და ხუსტი დუნების ქსელების ჩაღავება;
- ფერის მიხედვით არასტანდარტული გამტარების გამოყენება. უკიდურეს შემთხვევაში დასაშეუბის მსგავსი ფერის გამტარების გამოყენება ან ძარღვების შეღება;
- კლექტორულის კედლებისა და კლექტორულის გამტარებისა და კაბელების გაფარანა პოლივინილქლორიდის ან პლასტმასის მიღების გარეშე.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა კომპლექტდება ცალმხრივი მომსახურების პანელებისაგან და შეიძლება იყო ერთ ან მრავალპანელიანი. პანელები იყოფა: შემყვან, გამანაწილებელ და შემყვან-გამანაწილებელ სახეებად და კომპლექტდება შემყვანი აპარატურით, ნომინალურ დენსი 250 და 400 ამპერი, ავტომატიზითა და დამცველებით.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობები შეიძლება აიწყოს შემყვანი, გამანაწილებელი და შემყვან-გამანაწილებელი პანელებისაგან სხვადასხვა ელექტრული სქემებისათვის, რომლებიც მზადდება ფოლადის ერთიანი კონსტრუქციებისათვის და ერთმანეთთან ერთდებიან ჭანჭიკებით.

შემყვანი ნაწილი შედგება ერთი-ორი დამცველებიანი ნამრავისა ან გადამრთველისაგან. ერთი ან ორი ავტომატური ამომრთველის ან კონტაქტორისაგან, ასევე რეზერვის ავტომატური შეყვანის აპარატურისაგან.

დაიმახსოვრეთ! გამანაწილებელ ნაწილში იყენებენ ავტომატებს ან ლამაზ-ლებს და კლექტორული ენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოებას.

საცხოვრებელ და აღმინისტრაციელ შენობებში ყველაზე დიდი გამოყენება კოვა BRY-1A (ნახ.10.1.ა), BRY-3A და BRY-8504A (ნახ.10.1.ბ) ტიპის შემყვან-გამანაწილებელმა მოწყობილობებმა. BRY-3A ტიპის მოწყობილობა BRY-1A ტიპის მოწყობილობისაგან მცირედ განსხვავდება. BRY-3A ტიპის პანელები მზადდება BRY-1A ტიპის პანელების შესაცვლელად. ისინი განსხვავდებიან უკეთესი გამოლინებით, მცირე გაბარიტებითა და მეტალოტევადობით.


შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობის პირობითი აღნიშვნების სტრუქტურა.

შემყვან-გამანაწილებელ მოწყობილობას გააჩნია თავისი პირობითი აღნიშვნები. მაგალითად, BRY-1A-23-53-УХЛ4 ნიშავს:


BRY - შემყვან - გამანაწილებელი მოწყობილობა; 1 - დამუშავების ნომერი; A - ავტომატიკა; 23 - პანელის დანიშნულება: 11-18 - შემყვანი; 21-29 - შემყვან-გამანაწილებელი; 41-50 - გამანაწილებელი; 5 - აპარატის არსებობა შემყვანზე: 0

- არ არსებობს; 1 - გადამრთველი 250ა; 2 - გადამრთველი 400ა; 5 - ამომრთველი 250 ა; 6 - ამომრთველი და გადამრთველი 250 ა; 7 - ამომრთველი, მცველი და რეზერვის ავტომატური ჩართვის აპარატი 100 ა-ზე; 8 - ამომრთველი, მცველი და რეზერვის ავტომატური ჩართვის აპარატი 250 ა-ზე; 3 - დამატებითი მოწყობილობის არსებობა: 0 - არ არსებობს; 1;2 - განათების ავტომატური მართვის ბლოკი 30×16 ა აგტომატური ამომრთველებით; 3;4 - განათების ავტომატური მართვის ბლოკი 14×16 ა ავტომატური ამომრთველებით; 5;6 - ბლოკი მცველებით 8×16 ა.

УХЛ4 - კლიმატური შესრულება.

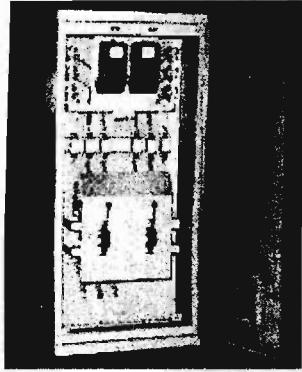

ა)

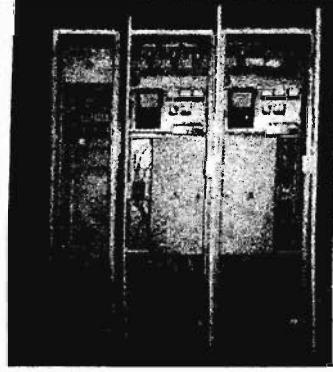

ბ)

ნახ.10.1 BPY-1A (ა) და BPY-8504A (ბ) შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობები

მაღალსართულიან საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში აყენებუნ შემყვან-გამანაწილებელ მოწყობილობას BPY-8504 A. იგი გაძუთვნილია 380/220 ვ ძაბვის სამფაზა დენის, 50 ჰე სიხშირის ქსელებში ელექტროენერგიის მიღების, განაწილებისა და აღრიცხვისათვის. ან ასევე უნდა დაიცვას ქსელი მოკლედ შერთვის, გადატვირთვისა და სხვა შეცდომითი ჩართვებისაგან. ამ მოწყობილობის პანელები იყოფიან: შემყვან, გამანაწილებელ და რეზერვის ავტომატური ჩართვის პანელებად;

შემყვანი პანელი თავის მხრივ შეიცავს: ა) აღრიცხვის განყოფილებას, რომელიც დაყენებულია: დენის ტრანსფორმატორები, სამფაზა მრიცხველი, დენისა და ძაბვის საკონტროლო ხელსაწყოები; ბ) შემყვანის განყოფილებას, რომელშიც შედიან: დენმკვეთები, (გადამრთველები) და მცველები. დენგამტარ ნაწილებთან შეხების თავიდან აცილების მიზნით, შემყვანის განყოფილება დახურულია ცალკე მეტალის კარით.


გამანაწილებელ პანელებზე გათვალისწინებულია ავტომატური ამომრთველების, ელექტრომაგნიტური გამჭვებებისა და დამცავი გამორთვის მოწყობილობების დაყენების ადგილები. გამანაწილებელ პანელებში დამატებით დაყენებულია დენის ტრანსფორმატორები და სამფაზა მრიცხველი. მკვებავი კაბელების შესვანა ხდება ქვემოდან, ხოლო გამავალი კაბელები შეიძლება გამოვიდეს როგორც ქვემოდან, ასევე ზემოდან – მოსახსნელი სახურავიდან. მრიცხველები, დენის ტრანსფორმატორები (განთავსდება ცალკე ნაკვეთურში და იკეტება ცალკე კარებით). განათების ავტომატური და არაავტომატური მართვის აპარატურა (განლაგდება ასევე ცალკე ნაკვეთურში). კომუნიკაციის აპარატები და დაცვის ხაზები (დაყენებულია ერთ პა-

ნელზე, მაგრამ იკვებებიან სხვადასხვა შემყვანებისაგან და განცალკევებული არიან ჩიხრებით.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა დაზიანების გარეშე უძლებს 10 კა მოკლე ჩართვის დენს.

მაქსიმალური რაოდენობა და კვეთი ძარღვებისა, რომელიც მიერთებულია ერთ შემყვან მომჭერთან: 250 ამპერზე – 4×95 კვ.მმ., 400 ამპერზე – 4×150 კვ.მმ.

ნახ.10.2-ზე მოცემულია BPY-8504A. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობის შეურთების პრინციპული სქემა.

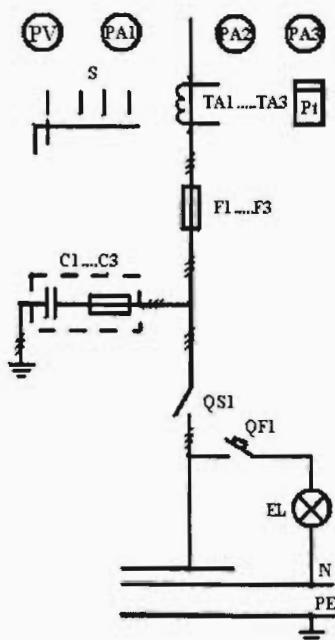

ნახ.10.2. BPY-8504A. შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობის შეურთების პრინციპული სქემა

ნი-მკვებავი კაბელების გამოხსნას, ელექტრომოტჰქობილობისა და შესაცვლელი შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობის დემონტაჟს. პირველ რიგში, მონტაჟდება ახალი შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა შესაბამისი დამაგრებით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ სქემას. ამის შემდეგ ხდება კაბელების გაყვანა და მის ძარღვებზე ბოლოების გაკეთება. ახალ ელექტრომოტჰქობილობებთან შესაბამისი სქემის მიხედვით მიჰყავთ და ამაგრებენ მკვებავ გამტარებს. ცენტრალურ დენტკეთოთან ან მისი არ არსებობის შემთხვევაში, გამოიიშ მოწყობილობასთან აერთებენ შემყვან კაბელებს. ამის შემდეგ ვახდენთ აკრევილი ელექტრული სქემის წრედების, სქემის ელემენტების ტესტირებასა (გარემო) და მარკირებას. ობიექტი ჩაირთვება მკვებავ ფიდერთან.

შეერთების პრინციპული სქემა შეიცავს: PA1, PA2, PA – ამპერმეტრები; PV – ვოლტმეტრი; TA1-TA3 – დენის ტრანსფორმატორები; F1- F3 – მცველები; Q51 - დენმკვეთი; QF1 - ავტომატური ამომრთვული; EL – ვარგარა ნათურა; C1-C3 – კოდენსატორები; S – ვოლტმეტრის გადამრთველი; P1 – სამფაზა მრიცხველი.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრომონტაჟი ხორციელდება სქემის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების განსაზღვრულ თანმიმდევრობას. რომლის დარღვევა უსაფრთხოების ტექნიკიდან გამომდინარე, დაუწევებელია. პირველ რიგში, ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები იწყება ობიექტის კვების წარდან გათიშვით. შემდეგ ვახდენთ შემყვანი-მკვებავი კაბელების გამტარება და მის ძარღვებზე ბოლოების გაკეთება. ახალ ელექტრომოტჰქობილობებთან შესაბამისი სქემის მიხედვით მიჰყავთ და ამაგრებენ მკვებავ გამტარებს. ცენტრალურ დენტკეთოთან ან მისი არ არსებობის შემთხვევაში, გამოიიშ მოწყობილობასთან აერთებენ შემყვან კაბელებს. ამის შემდეგ ვახდენთ აკრევილი ელექტრული სქემის წრედების, სქემის ელემენტების ტესტირებასა (გარემო) და მარკირებას. ობიექტი ჩაირთვება მკვებავ ფიდერთან.

დაიმახსოვრეთ! შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ რეკომენდირებულია ელექტროსამუშების ჩატარება მოქადაგი ელექტროლაბორატორიის მიერ. რათა გამოუღლებილი იქნება და შეებული დარღვევები.

შემოწმების მსვლელობისას პირველ რიგში ტარდება ელექტროდანადგარების, ელექტრომოწყობილობებისა და აკრეფილი სქემის ვიზუალური დათვალიერება. იზომება ჩამიწება. ამ დროს დაუშვებელია ჩამიწებული დანადგარების წრედის გაწყვეტა. მოწმდება კაბელების, გამტარების და ელექტროსელსაწყოების გრაფიკების იზოლაციის ხარისხი, ასევემიმდინარეობს იზოლაციისა და „ფაზა-ნული“ მარყუჯის სრული წინაღობის გაზომვა; მოწმდება წრედის პარამეტრების შესაბამისობა დაცვის აპარატების (ავტომატური ამომრთველების) ტექნიკურ მახასიათებლებთან. მოწმდება დაცვის აპარატების დენზე ამუშავება; ხდება მართული დიფერენციალური დენით დამცავი გამორთვის მოწყობილობის გამოცდა.

ჩატარებული გამოკვლევებისა და გამოცდების საფუძველზე ელექტროლაბორატორია გასცემს ტექნიკურ ანგარიშს, რომელიც შედგება ელექტროგამოცდების ოქმებისა და დაფაქტურების უწყისისაგან.

საკონტროლო კითხვები:


- რა კვეთის გამტარით სწარმოებს ფარში შეერთებები?
- სად არის გაერთიანებული ყვითელ-მწვანე ფერის დამცავი გამტარი?
- რა ხელსაწყოებს აუგნებენ გამანაწილებელ ნაწილში?
- რა არის აკრძალული ელექტროფარის სამონიტო სამუშაოების შესრულებისა?

10.3. სასართულე გამანაწილებელი ფარები და მათი მონტაჟი

სასართულე გამანაწილებელი ფარის დანიშნულებაა 380/220 ვ ძაბვის ელექტროენერგიის მიღება, განაწილება და აღრიცხვა, აგრეთვე ხაზების დაცვა გადატვირთვისა და მოკლედ შერთვისაგან

განვიხილოთ სასართულე გამანაწილებელი ფარის მონტაჟის ერთ-ერთი ვარიანტი რომლითაც ხორციელდება ჯგუფური ქსელების დაცვა და ელექტროენერგიის მიწოდება ელექტრომომხმარებლებზე ქვემოთ მოტანილი ელექტრული სქემის მიხედვით (ნახ.10.3.).

სქემიდან ჩანს, რომ QF ავტომატური ამომრთველით ხორციელდება მთელი მოწყობილობის ჩართვა და ამორთვა. ფართან მომავალი ვერ 5X16 ტიპის ელექტროპავების კაბელის დაცვა გადატვირთვისა და მოკლედ შერთვისაგან ხორციელდება შგმ-ში დაუკეტული დაცვის აპარატით. ფართან გამავალი ჯგუფური ხაზები (L1, L2, L3 და N) გაუზიგის დენებიდან დაცულია F დიფერენციალური დენის ამომრთველებით, ხოლო გადატვირთვის დენებიდან SF ავტომატური ამომრთველებით. ჩვენს შემთხვევაში სასართულე ფარად გამოყენებულია Schneider Electric ფირმის

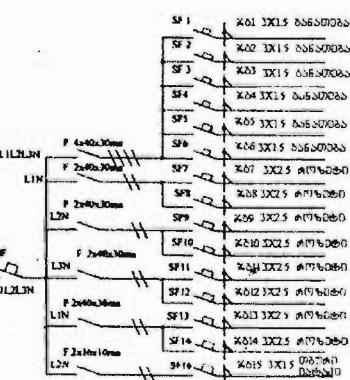

ნახ.10.3. მომხმარებელური ელექტროენერგიის მიწოდების სქემა


პლასტმასის ბოქსი 36 მოდულზე IP 40 დაცვის ხარისხით. ფარის კომპლექტში შედის კლემის ბლოკები, რომლებიც წარმოადგენენ კლემური დამჭერების კომბინაციასა და მათზე დაყენებულ ლარტყას, რომელიც გამოიყენება, როგორც მუშა ნულოვანი N ასევე დამცავი – ნულოვანი PE ხალტე.

ფარის დასამონტაჟებლად წინასწარ, ბეტონის კედელში, უნდა ამოიჭრას ნიში და ჩავდგათ მასში ბოქსი, შევიყვანოთ მკვებავი და ჯგუფური კაბელები (ნახ.10.4.ა) და დავამაგროთ იგი შურუპებით ან ხამონტაჟო ქაფით. ქაფის გამოყენების შემთხვევაში, არ უნდა დაგვავიწყდეს ბოქსის კორპუსის შიგნით ჩავდგათ განბჯენები, რათა ქაფის გაცივებისას არ მოხდეს მისი დეფორმაცია. ქაფის გაცივების შემდეგ ვიწყებთ ფარის მონტაჟს.

მონტაჟის პირველ ეტაპზე ფარში შემავალი კაბელებისა და ჯგუფური ქსელების ნულოვან დამცველ გამტარებს (ყვითელი ფერის მწვანე ზოლით) ვასუფთავებით იზოდაციისაგან და ვაერთებთ PE ხალტესთან (ნახ.10.4.ბ).

დაიმახსოვრეთ! გამტარების შეკრობისას საჭიროა დავიცვათ მუქად საჭირო პირობა: დამცავი გამტარების მიერთების თანმიმდევრობა უნდა უმოხკოდეს დამცავ აპარატებთან ნულოვანი და ფაზური გამტარების მიერთების რიცითობას.


თუ PE ხალტეს მარცხენა პირველ მომჭერთან მიერთებულია ჯგ.1-ის დამცავი გამტარი, მაშინ ამ ჯგუფის დამცავი აპარატი DIN ლარტყაზე უენდება პირველი და ა.შ. რიგითობით (ნახ.10.4.გ), რათა შემდგომში მაგალითად, რომელიმე გამავალ ხასზე დაზიანების ძიებისას არ მოგვიხდეს სხვა მომჭერებიდან გამტარის გამორთვა.

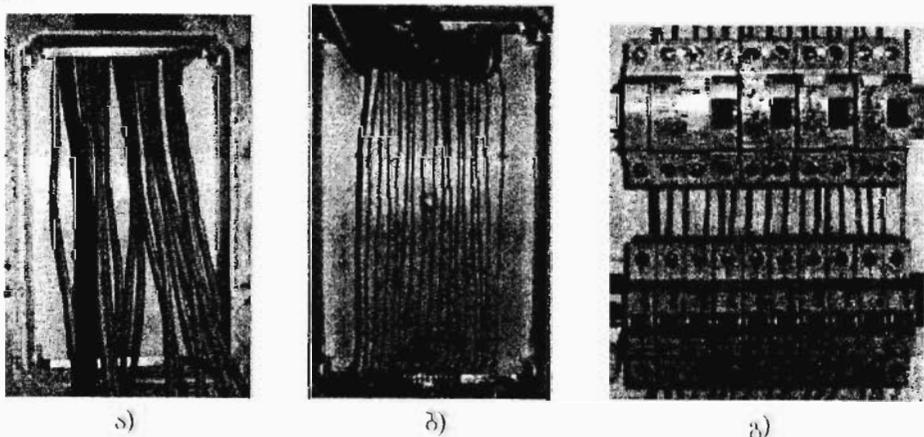

ნახ.10.4. გამანაწილებელი ფარის მონტაჟის თანმიმდევრობა

დაიმახსოვრეთ! არსებობს ფარის მონტაჟის დროს დაცვის აპარატების განლაგების თან ძირითადი ხერხი: 1. როცა გამავალი ხაზების დიფერენციალური დენისა და ავტომატური ამომრთველები განლაგებულია ერთმანეთის გვერდით; 2. როცა ჯერ თანმიმდევრობით უენდება გამავალი ხაზების დიფერენციალური ამომრთველები, ხოლო შემდეგ იგივე თანმიმდევრობით – ავტომატური ამომრთველები.

შევასრულოთ მონტაჟი პირველი ვარიანტის მიხედვით IX4 და IX6 მმ² კვეთის გამტარებით. ვაყენებთ შინაგან კარკასს მასში დამაგრებული DIN ლარტყებით (ნახ.10.5.ა), რომლებზეც ყენდება დაცვის აპარატურა. ეს კონსტრუქცია მოხერხულია იმით, რომ დამაგრების ხრახების დახმარებით შესაძლებელია ლარტყის აწევა დაცვის აპარატურასთან ერთად განსაზღვრულ დონეზე. ვაყენებთ ნულოვან N სალტეს.

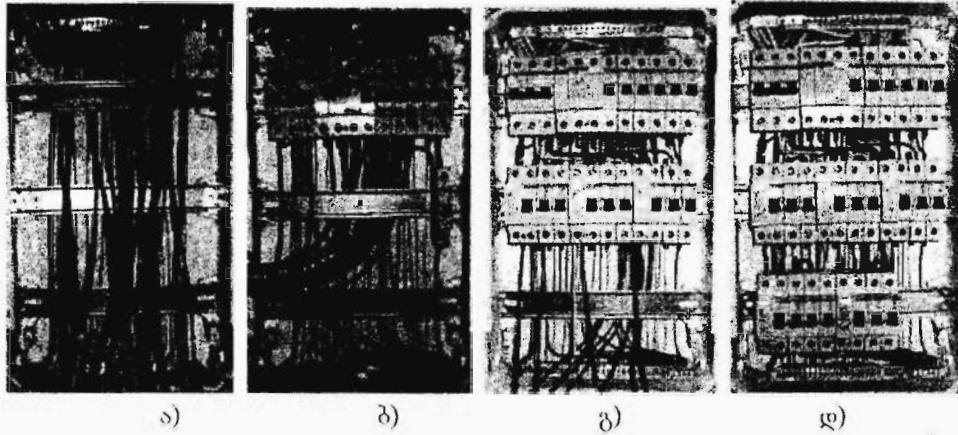

ნახ.10.5. სასართულე გამანაწილებელი ფარის მონტაჟის ერთი ვარიანტი

კვების კაბელის ნულოვანი მუშა გამტარს (ლურჯი ფერის) ვაერთებთ N სალტესთან, ვაყენებთ QF ავტომატურ ამომრთველს და ვრთავთ მკვებავი კაბელის ფაზურ გამტარებს ამ ამომრთველის ზედა მომჭერებითან (ნახ.10.5.ბ). ვაყენებთ დენის დიფერენციალური დაცვის ამომრთველს F და განათების გამავალი ხაზების ავტომატურ ამომრთველებს SF1 – SF6. რადგანაც DIN ლარტყა გათვლილია 12 მოდულზე, ამიტომ ერთ ავტომატურ ამომრთველს ვაყენებთ შემდეგ ლარტყაზე. ფარიდან გამომავალ ფაზურ გამტარებს SF1 – SF6 (შავი ფერის) ვაერთებთ შესაბამის ამომრთველთან ქვედა მხრიდან ელექტრული სქემის მიხედვით (ნახ.10.5.გ). ამომრთველების ზედა მხარეებს ერთმანეთთან ვაერთებთ ზღუდარებით. სამი ფაზის შემაერთებელი ზღუდარი ფაზების შემდგომ ადვილად ამოცნობის მიზნით, სასურველია იყოს სხვადასხვა ფერის (შავი, ყავისფერი, წითელი, თეთრი, ნაცრისფერი). საჭიროების შემთხვევაში ვაყენებთ დამატებით N სალტეს, რომელთანაც მიზარდოთ ამ ჯგუფის ნულოვან მუშა გამტარებს. ეს სალტე ლურჯი ფერის ზღუდარით მიერთებული უნდა იქნეს დენის დიფერენციალური ამომრთველის ნულოვან გამოსასვლელ მომჭერთან.

ასეთივე თანმიმდევრობით ვაწარმოებთ დაცვის აპარატების დაყენებას, რომელის ჯგუფისა და იარაკის გათბობის კვების ხაზების მონტაჟს. მოცემულ ეტაპზე დამატებითი სალტების დაყენება არ მოითხოვება, რადგანაც მუშა ნულოვანი გამტარები ჩართულია უშუალოდ დენის დიფერენციალური ამომრთველის ნულოვან მომჭერებთან. მონტაჟი დამთავრებულია და მოწყობილობა მზადად მუშაობისათვის (ნახ.10.5.დ).

10.4. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა

კაბელის ან გამტარის მაიზოლირებელი გარსაცმი (იზოლაცია) გამოიყენება დენგამტარი ძარღვების (ფაზური იზოლაცია) ერთმანეთისა და თვით კაბელის (გამტარის) მიწისაგან (სასარტყელე იზოლაცია) განცალკევებისათვის. იზოლაცია შეიძლება იყოს პლასტიკური, რეზინის, ქაღალდის (ზეთისა და კანიფოლის ნარევით გაუდენთილი), მაგრამ ხებისმიერ შემთხვევაში მან უნდა შეასრულოს თავისი დანიშნულება – იზოლირება. დაზიანებული იზოლაცია ხელს უწყობს ელექტრული დენის გაუონგას ელექტროსისტემიდან და ვერ უზრუნველყოფს ელექტრომომხმარებლების უსაფრთხო მუშაობას.

მისი დაცვითი თვისებების შემოწმების მიზნით საჭიროა რეგულარულად გაკეთდეს გაყვანილობისა და კაბელების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა. წინაღობა ეწოდება მაიზოლირებელი მასალის ელექტრულ წინაღობას. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკაში მნიშვნელოვანი ელემენტია. ამიტომ იზოლაციის წინაღობის გაზომვა უნდა წარმოებდეს უველა ელექტრულ ხაზებსა და ქსელებში. ელექტრომომარაგება ძალიან ძლიერად არის დამოკიდებული კაბელებისა და გამტარების მდგომარეობაზე, ხოლო მათი მდგომარეობა – თავის მხრივ – იზოლაციის ხარისხზე. ამიტომ ექსპლუატაციამდე კაბელების იზოლაცია გადის მრავალჯერად შემოწმებას: ქარხანა-დამაშადებელში და სამონიტორი სამუშაოების დაწყების წინ (იქნებ დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს), მონტაჟის შემდეგ გაზომვა ხელახლა წარმოებს. შემდგომში დაზიანების მოძებნა ასევე წარმოებს იზოლაციის წინაღობის გაზომვით. რემონტის ან კაბელის შეცვლის შემდეგ სწარმოებს საკონტროლო გაზომვები.

იზოლაციის გაუარესებაზე გავლენას ახდენს ამინდი, ექსპლუატაციის ვადა. ძალიან მაღალი და ძალიან დაბალი ოქმპერატურა ანქარებს იზოლაციის დაძვალებას, რამაც შეიძლება მიგვიყვაჩოს სრულიად მოულოდნეულ პრობლემებამდე. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა საშუალებას იძლევა გაზომვის მომენტისათვის გამოვალითობით მისი ცვეთის ხარისხი და მაიზოლირებელი თვისებები და თავიდან ავიცილოთ უბედური შემთხვევები. არასწორია დაველოდოთ ავარიებს, რათა შევამოწმოთ იზოლაციის ხარისხი. იზოლაციის უწესივრობის მიზეზით უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით იზოლაციის წინაღობის შემოწმება ტარდება პერიოდულად. აუცილებელია მისი შემოწმება ახალი კაბელის ჩადებისა და გაყვანის დროს, ასევე არსებული ხაზის რემონტამდე და რემონტის შემდეგ.

იზოლაციის წინაღობის გაზომვების რაოდენობა დამოკიდებულია ხაზში გამტარების რაოდენობაზე (ზოგადად, ხაზზე 4-დან 15 გაზომვამდე). იზოლაციის შემოწმების შედეგების მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება შეიცვალოს თუ შეკეთდეს დაზიანებული იზოლაცია ან დაგტოვოთ იგი როგორც არის, თუ იგი კარგ მდგომარეობაშია და შეესაბამება უველა ნორმას.

იზოლაციის წინაღობის გასაზომად გამოიყენება სპეციალური ხელსაწყო – მეგაომმეტრი (მეგერი) (ნახ.10.6). ომმეტრისაგან განსხვავებით ის გამოიყენება მაღალი ძაბვების დროს (1000–2500 ვ). იზოლაციის წინაღობის გაზომვის შედების მიხედვით დგება ტექნიკური, რომელიც შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს

როგორც დოკუმენტი ან საფუძველი ელექტროგაფიანილობის, კაბელების, ყველა სახის კონტროლის იზოლაციის რემონტის ან შეცვლისათვის.



ა)



ბ)

ნახ.10.6. ელექტრომექანიკური (ა) და ანალოგიური (ბ) მეგაომმეტრები

გაზომვების წინ ტარდება ყველა კაბელისა და გაყვანილობის, ელექტრომოწყობილობისა და გამანაწილებელი კოლოფების ვაზუალური დათვალიერება. განსაკუთრებული უწრადებება უნდა მიექცეს იმ ადგილებს, სადაც იზოლაციას აქვს გამდნარი ბოლოები. ეს ნიშნავს, რომ ამ ადგილებში კაბელი ან სადენი გადახურდა, რაც ასევე უწესივრობაა და ექვემდებარება გამოსწორებას. ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ წარმოებს იზოლაციის წინადობის გაზომვა. ამისათვის საჭიროა გასაზომი კაბელიდან და გამტარიდან გამოირთოს ყველა ელექტრომოწყობილობა; თვით კაბელი უნდა გამოირთოს ელექტროკებიდან; გამანათებელი ხელსაწყოებიან მოხსნილი უნდა იყოს ყველა ნათურა; ამომრთველები ჩართული უნდა იყოს. მხოლოდ ამ პირობების შესრულების შემდეგ უნდა ვაწარმოოთ იზოლაციის წინადობის გაზომვა. უკანასკნელი მაგრამ საჭირო პირობაა ხელსაწყოების შემოწმება. მეგაომმეტრები ყოველწლიურად უნდა იყოს გამოცდილი, რომელთა გარეშეც მათი გამოყენება დაუშვებელია.

იზოლაციის წინადობის გაზომვა ტარდება ფაზურ (A-B; B-C; C-A), ფაზურ და ნეიტრალურ (A-N; B-N; C-N), ფაზურ გამტარებისა და მიწას (A-PE; B-PE; C-PE), ხოლო შემდეგ ნეიტრალურ გამტარებისა და მიწას (N-PE) შორის. იზოლაციის წინადობის გაზომილი მნიშვნელობა არ უნდა იყოს 0,5 მომ-ზე ნაკლები. იმ შემთხვევაში, თუ ხელსაწყოს ჩვენება არ შეესაბამება ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების ნორმებს, მაშინ ეს კაბელი აუცილებლად უნდა გამოიცვალოს.

იზოლაციის წინადობის გაზომვის დროს უნდა ვისარგებლოთ მოქნილი გამტარებით, რომელთაც ბოლოზე აქვთ იზოლირებული სახელურები, კონტაქტური საცეცების წინ შემსღვედავი რგოლებით. გამტარების სიგრძე, გაზომვის პირობებიდან გამომდინარე, უნდა იყოს მინიმალური.

ჩამიწების კონტურის, გაყვანილობის, საკონტროლო კაბელების იზოლაციის წინადობის გაზომვა წარმოებს სამი მირითადი მაჩვენებლის დახმარებით: აბსო-

ბციისა და იზოლაციის პოლარიზაციით, ასევე იზოლაციის წინაღობით მუდმივი დენის მიმართ. ამ ხერხების გამოყენება საშუალებას იძლევა განვხაზღვროთ იზოლაციის დაზიანებისა და გაფუჭყიანების არსებობა, მისი დანესტიანება და დაძველება. საკონტროლო კაბელების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა ჩარდება არა ყველა, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვან ელექტრულწრედებში.

დამოუკიდებლად შეიძლება შევამჩნიოთ ზოგიერთი სახის დაზიანებები. მაგალითად, ელექტროგაუგანილობის იზოლაციის წინაღობის გაზომვა ელექტროლაბორატორიის გარეშე შეიძლება აწარმოოს საწარმოს ელექტრიკოსმა. უწესრიგობის აღმოჩენის შემთხვევაში, იგი არ დაელოდება დასკვნას და მყისვე დაიწყებს რემონტს და არ დაუშვებს სერიოზულ ავარიებასა და მუშაობაში შეფერხებები. მაგრამ თუ ელექტროგაუგანილობის იზოლაციის წინაღობის გაზომვის გარდა საჭიროა შესაბამისი დოკუმენტები. მაშინ აუცილებლად უნდა გამოვიძიახოთ ელექტროლაბორატორია და მისი დახმარებით ვაწარმოოთ იზოლაციის გაზომვა. რადგანაც მხოლოდ მისი ანგარიშები და გამოცდები არის ოფიციალური დოკუმენტი მაკონტროლებელი ორგანოებისათვის.

საკონტროლო კითხვები:

- რა დანიშნულება გააჩნია სასართულე გამანაწილებელ ფარს?
- რით ხორციელდება ელექტროკვების კაბელის დაცვა გადატენირობისა და მოკლედ შერთვისაგან?
- დაცვის აპარატების განლაგების რამდენი ხერხი არსებობს მონტაჟის დროს?

შეფასების ინდიკატორები:

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების მონტაჟისადმი წაჟენებული მოთხოვნები:

- ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების გაცნობა;
- დაცვის მოწყობილობის დაყენება;
- ალრიცხვის ფარების დაყენება.

შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების მონტაჟი:

- სამაგრი მასალების დასაყენებელი ადგილების მონიშვნა და დაუენება; შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების დაყენება;

- შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობების დაყენება;
- ავტომატური გამომრთველის დაყენება.

სართულებისა და ბინების განათების ფარების მონტაჟი:

- კედელში ნიშის ამოჭრა და ბოქსის დაყენება;
- DIN ლარტყაზე დაცვის აპარატურის დაყენება;
- როზეტების ჯგუფისა და იატაკის გათბობის კვების ხაზების მონტაჟი.

თავი XI. ელექტრული საკეტები, მრიცხველები, პროშექტორები

ამ თავში თქვენ გაეცნობით თანამედროვე ელექტრომაგნიტურ და ელექტრომეგნიკურ საკეტებს; ზოგიერთი მათგანის მოქმედების პრინციპებსა და დაყენების წესებს; ელექტრულ სქემებს; ელექტრორაჟებს; ელექტროგნერგიის აღრიცხვის ერთფაზა და სამფაზა მრიცხველებს, მათ სამონტაჟო სქემებსა და მონტაჟის წესებს; სხვადასხვა სახის პროექტორებს, მათი დაყენებისა და რეგულირების წესებს.

11.1. ელექტრული საკეტები, მათი სახეები და მონტაჟი

ელექტრული საკეტები იყოფა ორ კლასად: 1. ელექტრომაგნიტური საკეტები; 2. ელექტრომეგნიკური საკეტები და მმართვული რაზები.

ელექტრომაგნიტური საკეტი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომელიც იჭერს ქარს ხაკეტილ მდგომარეობაში მძლავრი ელექტრომაგნიტის ძალის ხარჯზე, რომელზეც მუდმივად მიეწოდება ძაბვა. ამ ძაბვის მოხსნის შემდეგ მაგნიტური საკეტი განბლოკირდება.

ელექტრომაგნიტური საკეტები შედგებიან რამდენიმე ნაწილისაგან. საკეტის ერთი ნაწილი - მაგნიტი შეიძლება დავაკენოთ კარის დიობის ზემოთ, ხოლო მეორე ნაწილი - მეტალის ფირფიტა უშუალოდ მაგრდება კარზე. რადგანაც რადგანაც ასეთი საკეტი მოითხოვს ენერგიას, ამიტომ მასთან ერთად უცნდება კვების ბლუკი. იმისათვის, რომ შეხვიდე შენობაში, საჭიროა ელექტრონული გასაღების Touch Memory-ის, მაგნიტური ან Proxy ბარათის გამოყენება, რომელთაც გააჩნიათ სპეციალური კოდი.

ელექტრომაგნიტური საკეტები უზრუნველყოფების დიდ ძალას; ბორობი განხსრახულებისაგან დაცვას; მაღალ ცვეთამედეგობასა და ნარჩენი მაგნეტიზმის არარსებობას.

ძალიან მაღალი მაგნიტური მახასიათებლების მქონე მასალების გამოყენება საშუალებას აძლევს ელექტრომაგნიტურ საკეტს დაიჭიროს 900 კგ-მდე დატენიროთვა მოწყვეტილ 10 კგ სიმძლავრით მოხმარებული ელექტროენერგიის დროს.


დაიმახსოვრეთ! ელექტრომაგნიტურ საკეტებს ელექტრომეგნიკურთან შედარებით გააჩნიათ უფრო ძალალი საიმედობა. რადგან მათ არ გააჩნიათ მოძრავი ღუმალები.

მაგალითისათვის მოვიყვანო მრავალსართულიანი სახლის სადარბაზოს კარს, რომელიც დღე-დამის განმავლობაში მუშაობს დაახლოებით 1000-ჯერ. ელექტრომაგნიტურ საკეტს შეუძლია ასეთ რეჟიმში სტაბილურად იმუშაოს, ხოლო ელექტრომეგნიკურს – არა.


დაყენებისას საჭიროა კარის წონისა და საკეტის დამჭერი ძალის შესაბამისობა. ჩვეულებრივ შიგა მსუბუქი კარისათვის გამოიყენება საკეტები დაახლოებით, 150 კგ დამჭერი ძალით, ქუჩაში გასასვლელი კარებისათვის 250–500, მძიმე მეტალის კარისათვის – 1000 კგ-მდე.

ელექტრომაგნიტურ საკეტებს შეუძლიათ მუშაობა მაღალი ტენიანობის პირობებში და მდგრადია ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედების მიმართ. ამ ტიპის საკეტების ერთერთი მნიშვნელოვანი ღირსებაა ის, რომ ქსელის კვების გამორთვის დროს ბლოკირდება და კარი რჩება ჩაკრილი. მაგრამ მიხი გაღება შეიძლება გასაღებით.

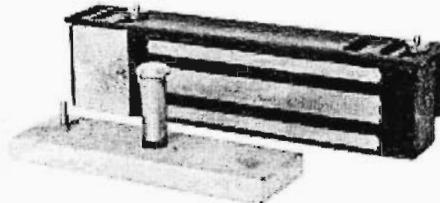ნახ.11.1-ზე წარმოდგენილია TKL-500 ტიპის ორიგინალური დიზაინის კარზე გარედან დასამაგრებელი ელექტრომაგნიტური საკეტი და მიხი მართვის უირფიტი, რომელიც ყველა საკეტის კორპუსზე. მიხი დაჭრის ძალა შეადგენს 480 კგ-ს. მოითხოვთ მუდმივ 12 კ ძაბვასა და 0,7 ა დენს.




ა)

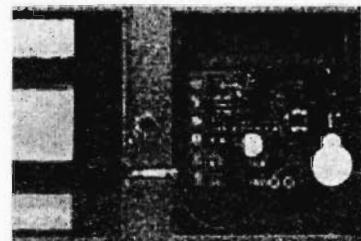

ბ)

ნახ.11.1. TKL - 500 ტიპის ელექტრომაგნიტური საკეტი (ა) და მიხი მართვის უირფიტი (ბ)

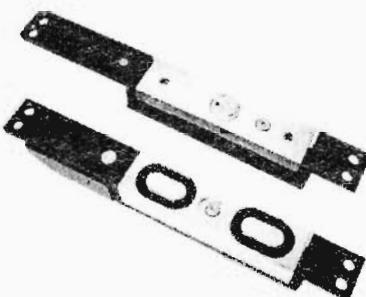


ნახ.11.2.ML - 1200B (GS - 705-30) ტიპის ელექტრომაგნიტური საკეტი

ნახ.11.2-ზე კი წარმოდგენილია კარში ჩასაღებელი ML-1200B (GS-705-30) ტიპის ელექტრომაგნიტური საკეტი, რომლის დაჭრის ძალაა 1200 კგ. მოითხოვთ მუდმივ 12-28 კ ძაბვას.

ელექტრომაგნიტური საკეტების მონტაჟი.

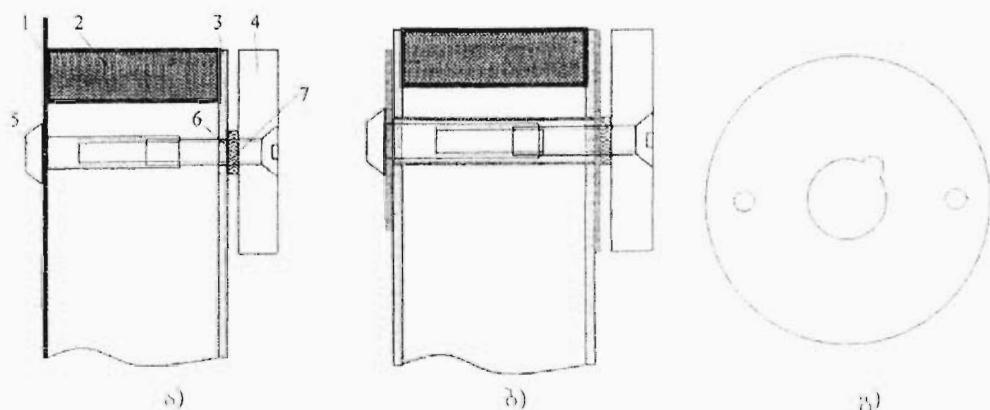
ნახ.11.3.ა-ზე წარმოდგენილია კარზე დასაყენებელი ელექტრომაგნიტური საკეტის ქსელი.



ნახ.11.3. კარზე დასაყენებელი ელექტრომაგნიტური საკეტის ქსელი (ა): 1 – კარის გარეთა შხარე; 2 – ხის საღებულებელი; 3 – ორგალიტი; 4 – ელექტრომაგნიტური საკეტის ღუნა; 5 – მომჯიმი ქანჩი; 6 – მეტალის საფელური; 7- რეზისის საფელური

დაიმახსოვრეთ! დაბალი ხარისხის კარტები, ოომლის შიგა მხარე თრგალიტისა და მასზე დაწერებულია დერმატინი ან დეკორატიული ფირი ელექტრომაგნიტური საკუტის დაყენებისას წარმოიშვება პრობლემა, რადგანაც ეს საკუტები გათვალისწილდა ხისგან ზედაპირულზებური სამუშაოდ.

ამიტომ ხარისხიანი მონტაჟის შესასრულებლად უნდა გამოვიყენოთ ორი დამატებითი მოწყობილობა – ფირფიტა (ნახ.114. ა) და მილისი (ნახ.114.ბ).

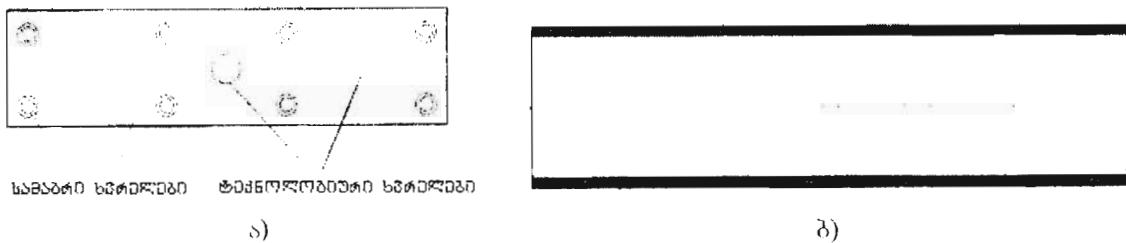


ნახ.114. ფირფიტა (ა) და მილისი (ბ)

ფირფიტა კეთდება 2–3 მმ სისქის მეტალისაგან (უმჯობესია დურალუმინის, მას აქვს საჭირო სიმტკიცე და ადვილად მუშავდება) იგივე ზომის, რაც გააჩნია საკეტილს დაზიანს, საჭირო სამაგრი და ტექნოლოგიური ხვრელებით. მეტალის მილისი შეადგება კარის სისქის შესაბამისად.

დამატებითი მოწყობილობით საკეტის დამაგრება ნაჩვენებია ნახ.113.ბ-ზე (ხაყულური 6 შეიძლება არ დავუკუნოთ). ამჯერად სპეციალური ქანჩის 5 მოჭიმვისას კარის შიგა ნაწილი 3 არ ჩაიჭკლიტება, ხოლო ქანჩის ძალვა დამატებითი ფირფიტისა და მილისის გავლით მოდებული იქნება კარის მეტალის გარსაცმის 1 შიგა მხარეს. ფირფიტის ტექნოლოგიური ხვრელი არ აძლევს სამუალებას საკეტის იძრუნოს დერძის გარშემო.

თუ კარს ორივე მხრიდან აქვს ორგალიტის შემონაკერი (მსუბუქი საოფისე კარი), მაშინ საჭიროა გამოვიყენოთ კიდევ ერთი სამარჯვი – სპეციალური საყელური (ნახ.113.გ). ის უნდა იყოს დიდი ზომის, მტკიცე და პქონდეს ლამაზი გარე იერსახე (ნიკელირებული, თეთრი და სხვა).

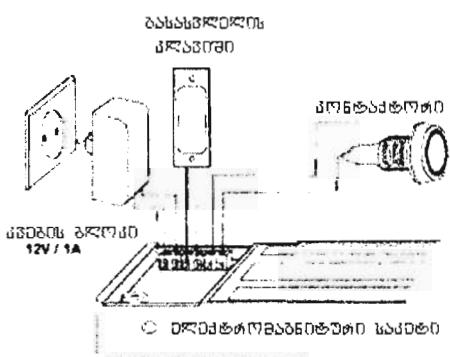


ნახ.115. ML-395.01 ტიპის ელექტრომაგნიტური საკეტის ელექტრული შეერთების სქემა

ნახ.115-ზე მოცემულია ML-395.01 ტიპის ელექტრომაგნიტური საკეტის ელექტრული შეერთების სქემა.

ელექტრომექანიკური საკეტის გააჩნია რიგები, რომელიც იჭერს კარს საკეტილ მდგრმარეობაში. ძაბვის ხანძოკლე მიწოდების შემთხვევაში გადების მომენტში შედარებით მცირე სიმძლავრის ხოლენოდის მიერ ამ რიგებით ხორციელდება კარის გადება. ელექტრომექანიკური საკეტი შე-

იძლება გაღებულ იქნეს ჩვეულებრივი მექანიკური საკეტით ან ხელით. მკვებავი ძაბვის არ არსებობის დროს შენარჩუნებულია კარის ჩაკეტვის ფუნქცია.

ნახ.11.6-ზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ფირმის მიერ გამოშეებული ელექტრო-მექანიკური საკეტები.

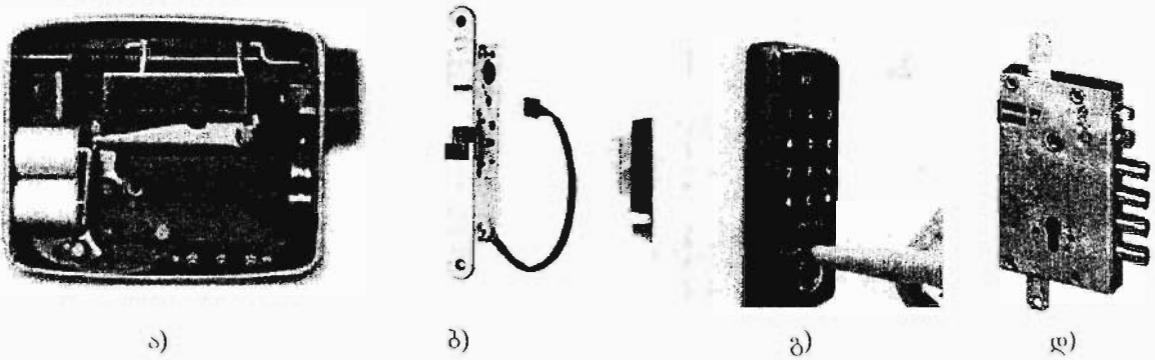

ნახ.11.6. ელექტრომექანიკური საკეტების სხვადასხვა სახე: а) EL-301; б) Abloy EL-412; в) Samsung; г) CISA 15515


ნახ.11.6.ა-ზე – ტაივანის ფირმის EL-301 ტიპის ზესადები ელექტრომექანიკური საკეტი; ნახ.10.6.ბ-ზე - Abloy EL-412 სერიის (ფინეთი) საკეტი პროფილური კარისათვის; ნახ.10.6.გ-ზე – Samsung-ის სიგნალიზაციით; ნახ.10.6.დ-ზე – CISA 15515 ტიპის (იტალია) ცილინდრული ჩასადგმელი ელექტრომექანიკური საკეტი მეტალის კარებისათვის. ელექტრომექანიკური ზემოქმედებას ახდენს საკეტის ენაზე, ამიტომ ამ სისტემის საკეტის გაღება შეიძლება არა მხოლოდ პირდაპირი, არამედ დამხმარე მოწყობილობის საშუალებითაც. ის კარგად მუშაობს კოდურ პანელთან, მაგნიტურ დიდაკანი, ბარათთან, მართვის დისტანციურ პულტთან და როგორც რადიო საკეტი. მთელი კვება ხორციელდება ცვლადი დენის წყაროთი 12 ვ ძალით და მოითხოვს 3,1 ა დენს.

დაიმახსოვრეთ! თითოეული ტიპის კარის საკეტის დაუკეტა ხდება ინდივიდუალურად.

მაგალითად, EL-301 ტიპის საკეტის დაუკეტა ხდება შემდეგნაირად: კარის ძირიდან 910-960 მმ სიმაღლეზე გახვრიტეთ 30 მმ დიამეტრის ხვრელი. ხვრელის ცენტრი კარის კიდევან დაშორებული უნდა იყოს 40–65 მმ-ით. საკეტის კორპუსის დაუკეტა კარის შიგა მხარეზე წარმოებს საკეტის მოხსნილი სახურავის დროს ოთხი ხრახნის დახმარებით,

ამ დროს საკეტის ცილინდრის ენა უნდა შევიდეს საპატის უკანა მხარის ხერედ შე. ენის სიგრძე, კარის სისქიდან გამომდინარე, შეიძლება დამოკლებული იქნეს. ამ ოპერაციაში დაგვეხმარება ენაზე არსებული ჭდელი.


ნახ.11.7-ზე მოცემულია ერთეულით უველაზე უფრო გავრცელებული Abloy EL-412 ტიპის ელექტრომექანიკური საკეტის ელექტრული შეერთების სქემა. შეერთება წარმოებს საკეტის მოხსნილი სახურავის დროს. გამტარი რეზისის მილისის გაფლით მიიყვანება კლემის კალაპოტის განაპირა კონტაქტებთან. მიყვანილი ძაბვის პოლარობას მნიშვნელობა არა აქვს.

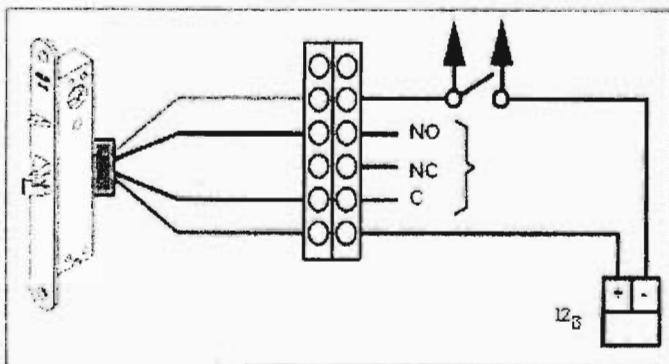

ნახ.11.7. Abloy EL-412 ტიპის ელექტრომექანიკური საკეტის ელექტრული შევრთების სქემა

ელექტრორაზები. გამოიყენება ჩვეულებრივ მექანიკურ საკეტებთან ერთად. მმართველი ძაბვის მიწოდების დროს განბლოკირდება ელექტრორაზის ფიქსაციონი და კარი შეიძლება გაიღოს მექანიკური საკეტის უნის გამოწეული მდგომარეობის დროს.

ნახ.11.8.ა-ზე მოყვანილია EB-260 ტიპის რაზის გარეგანი სახე და მისი დაშლის სქემა (ნახ.11.8. ბ), ხოლო ნახ.11.8.გ. დ-ზე მინის კარზე დასამაგრებელი ელექტრომექანიკური საკეტი.

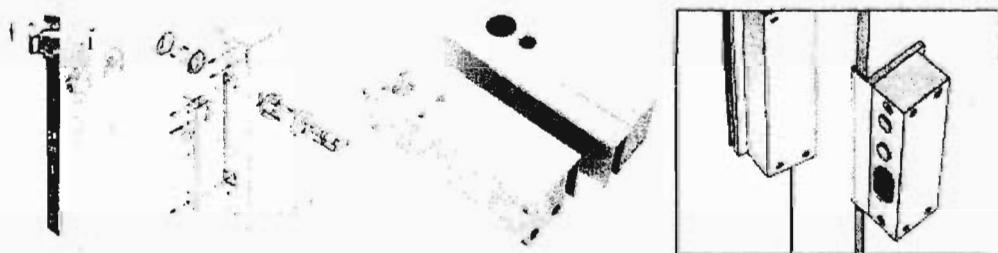

ნახ.11.8. ელექტრომექანიკური რაზის გარეგანი სახე (ა); დაშლა-აწყობის სქემა (ბ); მინის კარზე დასამაგრებელი ელექტრომექანიკური საკეტის გარეგანი სახე (გ) და დამონტაჟებულ მდგომარეობაში (დ)

საკონტროლო კითხვები:

1. რამდენ კლასად იყოფა ელექტრული საკეტები?
2. რა უპირატესობა გააჩნია ელექტრომაგნიტურ საკეტს ელექტრომექანიკურთან შედარებით?
3. სად გამოიყენება ელექტრორაზები?

11.2. ელექტროენერგიის მრიცხველები და მათი კლასიფიკაცია

სამრეწველო სისტემის ცვლადი დენის წრედებში დახარჯულ ან გამომუშავებულ აქტიურ და რეაქტიულ ელექტროენერგიის აღრიცხვების ელექტრული ენერგიის მრიცხველებით.


დაიმახსოვრეთ! ელექტროენერგიის რაოდენობა პროპორციულია ხელსაწყოს
მოძრავი ნაწილის ბრუნთა რიცხვისა, რომელიც რეგისტრირდება მოვლელი
მექანიზმით.

ამჟამად გამოყენებულია ინდუქციური და ელექტრონული სისტემის მრი-
ცხველების ფართო სპექტრი.

ინდუქციური სისტემის ელექტრულ მრიცხველებში (ნახ. 11.9.ა, ბ) მოძრავი
ნაწილი (ალუმინის დისკი) ბრუნავს ელექტროენერგიის მოხმარების დროს, რომ-
ლის ხარჯი განისაზღვრება მოვლელი მექანიზმით. დისკი ბრუნავს მასში მრი-
ცხველის კოჭას მაგნიტური ველის მიერ აღძრული გრიგალური დენების ხარჯზე.
გრიგალური დენების მაგნიტური ველი ურთიერთქმედებს მრიცხველის კოჭას
მაგნიტურ ველთან.

ელექტრონული სისტემის მრიცხველებში (ნახ. 11.9.გ, დ) ცვლადი დენი და ძაბვა
ურთიერთქმედებს მყარტანიან (ელექტრონულ) ელემტნებთან გამოსასვლელზე იშ-
პულსების შესაქმნელად. იმპულსების რიცხვი გასაზომი აქტიური ენერგიის
პროპორციულია.

ელექტროენერგიის მრიცხველების კლასიფიკაცია შეიძლება: გასაზომი სიდი-
დის, ჩართვისა და კონსტრუქციის ტიპის მიხედვით.

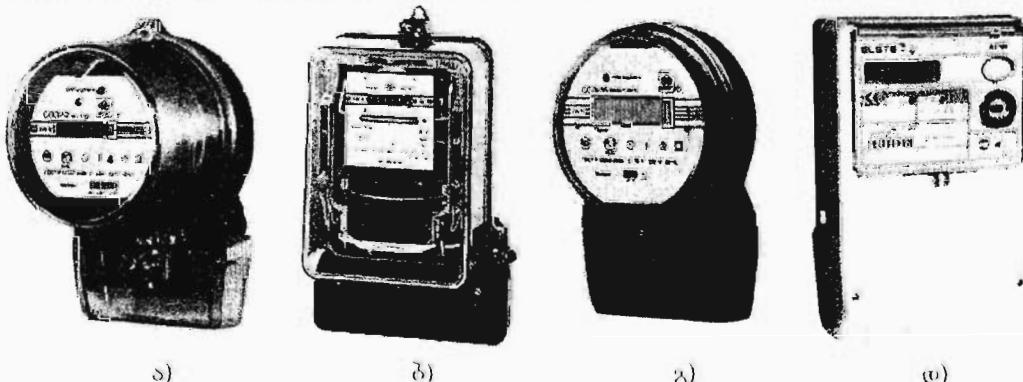

ნახ. 11.9. ელექტროენერგიის მრიცხველების სხვადასხვა სახეები

ძალოვან წრედში ჩართვის ტიპის მიხედვით მრიცხველები იყოფა: პირდაპირი
და სპეციალური საზომი ტრანსფორმატორებით ჩართვის ხელსაწყოებად.

გასაზომი სიდიდის მიხედვით ელექტრული მრიცხველები იყოფა ერთფაზა (ნახ. 11.9.ა, გ) (რომლებიც გამოიყენებიან ცვლადი დენის 220 ვ ძაბვისა და 50 ჰz სიხშირის დროს) და სამფაზა (380 ვ, 50 ჰz) (ნახ. 11.9.ბ, დ) მრიცხველებად. თავის
მხრივ სამფაზა მრიცხველები იყოფა აქტიური და რეაქტიული ენერგიის მრიცხველებად.

ყველა თანამედროვე სამფაზა ელექტრონული მრიცხველები ახდენენ ერთფაზა
აღრიცხვასაც. არსებობენ აგრეთვე სამფაზა მრიცხველები 100 ვ ძაბვაზე, რომ-
ლებიც ქსელში ირთვებიან მხოლოდ საზომი ტრანსფორმატორების გავლით. ისინი
გამოიყენება მაღალ (660 ვ-ზე მეტი) ძაბვის წრედებში.

კონსტრუქციის მიხედვით ელექტრული მრიცხველები იყოფა ზემოთადნიშნულ
ინდუქციურ და ელექტრონულ მრიცხველებად.

ცალკეული უარყოფითი თვისებების გამო ინდუქციური (მექანიკური) მრიცხველები მუდმივად გამოიდევნება ბაზრიდან ელექტრონული მრიცხველებით. მათ არ გააჩნიათ წვენების დისტანციურ – ავტომატური აღების შესაძლებლობა, იგი ერთტარიფიანია და გააჩნია აღრიცხვის დიდი ცდომილება, მისგან აღვილად ხდება ელექტროენერგიის დატაცვა, ძვირადღირებულია, და დაბალფუნქციური, თანამედროვე ელექტრონულ ხელსაწყოებთან შედარებით მოუხერხებელია დაჭრებისა და გქსაძლებარაციის დროს.

ელექტრონული მრიცხველის საზომი ელემენტი გამოიყენება მრიცხველის გამოსასვლელზე იმპედისების შესაქმნელად, რომელთა რიცხვი, როგორც აღნიშნეთ, გასაზომი აქტიური ენერგიის პროპორციულია. მთვლელი მექანიზმი წარმოადგენს ელექტრომექანიკურ ან ელექტრონულ მოწყობილობას, რომელიც შეიცავს როგორც დამამახსოვრებელ მოწყობილობას, ასევე დისპლეის.

დაიმახსოვრეთ! ელექტრონული მრიცხველების ძირითადი დირსებულია: ელექტრონული ენერგიის ლიფერებციალური (ერთი, ორი და მეტი) ტარიფებით აღრიცხვის შესაძლებლობა, ანუ დაიძიასხოვროს და აჩვენოს დროის დაპროგრამებულ. ხევადასხვა პერიოდში მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდგნობა. მრავალტარიფიანი აღრიცხვა მთიღწევა მთვლელი მექანიზმების კრებულის ხარჯზე. რომელთაგან თითოეული მუშაობს ხევადასხვა ტარიფის შესაბამისი ღროის დადგენილ ინტერვალში.

ელექტრონული მრიცხველების მუშაობის ხანგრძლივობა გაცილებით მეტია ინდუქციურ მრიცხველებთან შედარებით. აქვთ დიდი შემოწმებათაშორისი პერიოდი (4–16 წელი).

ნახ.11.9.დ-ზე წარმოდგენილია უახლესი ტიპის კონცერნ Elster-ის მიერ დამუშავებული მრავალფუნქციური, ერთ და მრავალტარიფიანი მიკროპროცესორული ელექტროენერგიის მრიცხველი AЛЬФА A 1700Б, რომელსაც დიდი გამოყენება აქვს ელექტროენერგიის კომერციული აღრიცხვის ავტომატიზირებულ სისტემებში.

საქონტროლო კითხვები:

1. სად გამოიყენება ელექტრონული ენერგიის მრიცხველები?
2. რის მიხედვით ხდება ელექტრონული მრიცხველების კლასიფიკაცია?
3. ჩამოთვალეთ ელექტრონული მრიცხველის ძირითადი დირსებული.

11.3. ელექტრონული მრიცხველების პირდაპირი ჩართვის სქემები

ინდუქციური და ელექტრონული მრიცხველების ჩართვის სქემები ერთმანეთისაგან არ განსხვავდებიან.

დაიმახსოვრეთ! მრიცხველის იღგმება პასპორტში მოცემული სამოწმოული ხელის მიხედვით. იგივე ხელი ყოველი შემოხვევისათვის მოცემულია კლემის კალაპოტის ხახურავის შიგა მხარეზე.


ფართოდ არის გავრცელებული როგორც ერთფაზა, ისე სამეფაზა ელექტრომრიცხველების პირდაპირი ჩართვის სქემები. აღნიშნული სქემები საკმაოდ გარიგია და საყოფაცხოვრებო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული.

ნორმების მიხედვით ერთ პინაზე გამოყოფილია 3 კვტ სიმძლავრე (ელექტროდუმელებიან ბინებში – 7 კვტ). ასეთი სიმძლავრეების დროს დენის სიდიდე 13,5 ამპერია.

მრიცხველებზე, მისი მახასიათებლების შესახებ, მოცემულია ინფორმაცია რომელთა შორის ნაჩვენებია ნომინალური და მაქსიმალური დენი (მაგალითად, ჩვეულებრივ აწერია ასე: 5–15 ა ან 10–40 ა). რადგანაც მრიცხველის დენის მნიშვნელობა არის მოთხოვნილი დენის ნორმალურ ფარგლებში. ამიტომ მათ რთავენ პირდაპირი ხერხით, დენის ტრანსფორმატორის გარეშე.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გამოშვებული ელექტრომრიცხველების უზარმაზარი რაოდენობა, ჩასართავი კლემების განლაგება ყველას ერთნაირი აქვს.


ნახ.11.10.ა-ზე წარმოდგენილია ერთფაზა მრიცხველის ოთხგამტარიან (სამი ფაზა + ნული) სისტემასთან მიერთების თვალსაჩინო სქემა, ხოლო ნახ.11.10.ბ-ზე – სამონტაჟო ელექტრული სქემა.

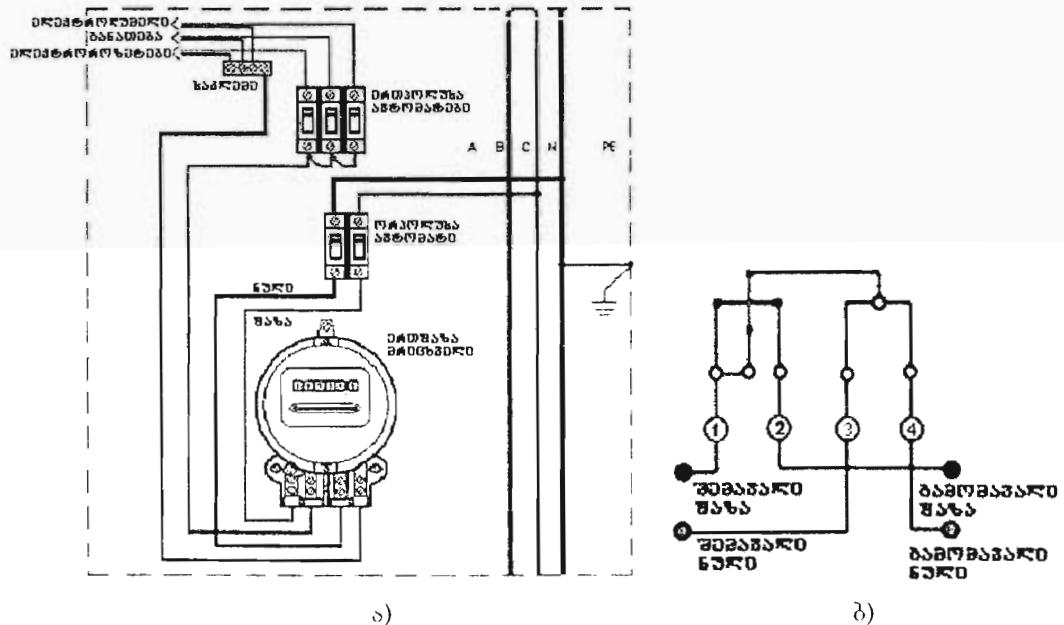

ნახ.11.10. ერთფაზა მრიცხველის ოთხგამტარიან სისტემასთან მიერთების თვალსაჩინო (ა) და სამონტაჟო ელექტრული (ბ) სქემები


დაიმახსოვრეთ! ერთფაზა მრიცხველებს კლემის კალაპოტზე გააჩნიათ ოთხი მომჭერი მათი ჩართვის სქემები ტიპიურია და არაა დამოკიდებული მრიცხველის ტიპზე. 1 მომჭერზე მიერთებულია ფაზა; 2 მომჭერი არის მისი გამოხავალი და მიერთებულია დატვირთვაზე; შესაბამისად, შემომავალი ნული მიერთებულია 3 მომჭერზე, ხოლო მისი გამოხავალი 4 მომჭერი მიერთებულია დატვირთვაზე.

ნახ.11.11-ზე მოყვანილია პირდაპირი ჩართვის აქტიური ენერგიის სამფაზა მრიცხველის იმავე ოთხგამტარიან სისტემასთან მიერთების თვალსაჩინო სქემა, ხოლო ნახ.11.11.ბ-ზე – სამონტაჟო სქემა.

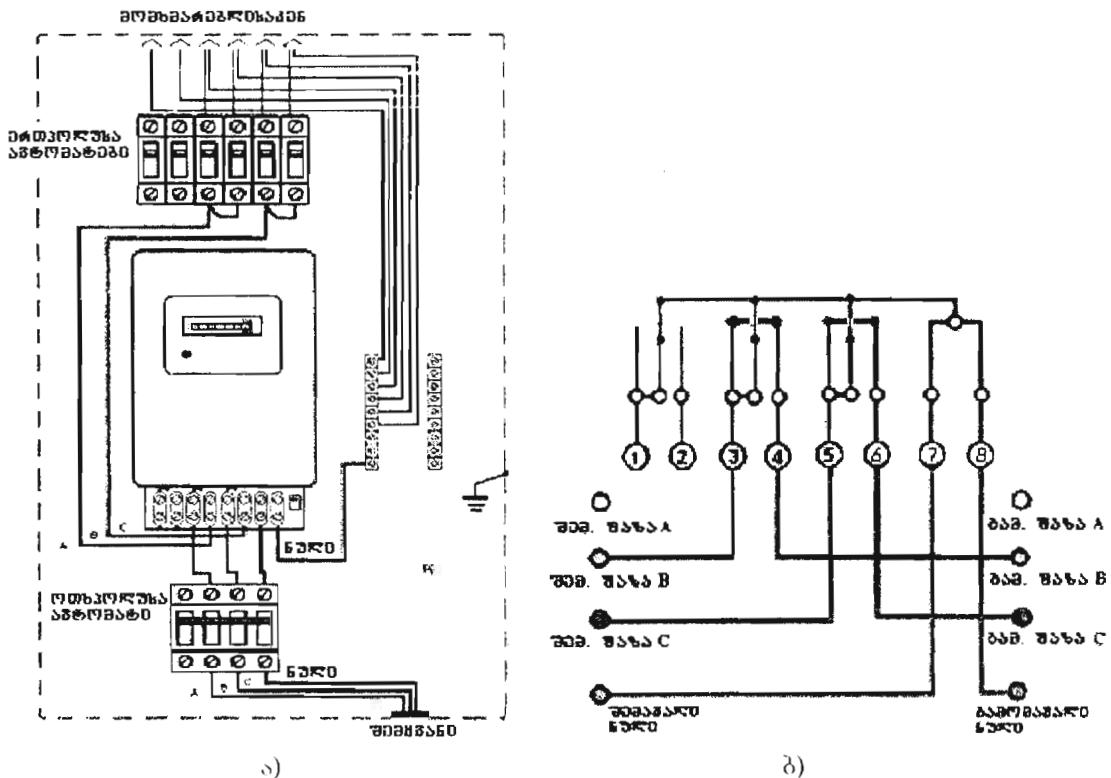

ნახ.11.11. პირდაპირი ჩართვის აქტიური ენერგიის სამფაზა მრიცხველის ოთხგამტარიან სისტემასთან მიერთების თვალსაჩინო (ა) და სამონტაჟო (ბ) სქემები

ერთფაზა მრიცხველებისაგან განსხვავებით, სამფაზა მრიცხველებს მათი ტოპიდან გამომდინარე გააჩნიათ ჩართვის სხვადასხვა სქემები. არსებობენ პირდაპირი ჩართვის (ნა-ზე მეტი) მრიცხველები, რომლებიც ქსელში ირთვებიან დენის ტრანსფორმატორის გარეშე (ნახ.11.11) და მრიცხველები ნომინალური დენით 5 ა. ისინი ქსელში შეიძლება ჩავრთოთ დენის ტრანსფორმატორებითაც (ნახ.11.12) და მათ გარეშე.

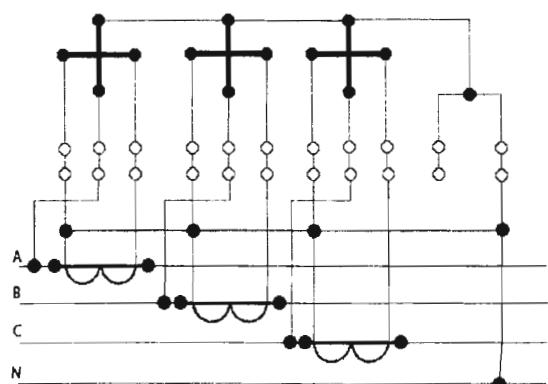

ნახ.11.12. სამფაზა მრიცხველის დენის ტრანსფორმატორებით ჩართვის სქემა

ნახ.11.11-დან ჩანს, რომ: A ფაზა მოერთებულია მომჭერთან 1, B ფაზა – მომჭერთან 3, ხოლო C ფაზა – მომჭერთან 5. შესაბამისად მათი გამოსავალი მომჭერებია: 2, 4, 6, რომელთანაც მიერთებულია დატვირთვის ნული.

დაიმახსოვრეთ! მიღებულია, რომ A ფაზა უნდა იყოს კვითული ფერი; B – მწვანე; C – წითელი; ხუმრალური ანუ ხულოვანი „N” – ლურჯი; ჩამაძიწვებული გამტარი PE – კვითულ-მწვანე.

საკონტროლო კითხვები:

- რით განსხვავდება ერთმანეთისაგანინდუქციური და ელექტრონული მრიცხველების ჩართვის სქემები?
- როდის რთავენ მრიცხველებს პირდაპირი ხერხით?
- რა ფერის უნდა იყოს თითოეული ფაზა?
- რა შემთხვევაში გამოიყენება სამფაზა მრიცხველების ჩართვა დენის ტრანსფორმატორებით?

11.4. მრიცხველების დადგმა და მონტაჟი

დადგმისათვის მომზადებულ მრიცხველს უნდა ჩატარდეს გარე დათვალიერება. იგი უნდა გაიწმინდოს მტვრისა და ჭუჭყისაგან; მოწმდება ვარგისიანობა; სახლმწიფო პლომბების არსებობა გარსაცმის დამამაგრებელ ხრახნებზე. მრიცხველი აუცილებლად უნდა დამაგრდეს სამი ხრახნით აუცილებლად ვერტიკალურ მდგრადარეობაში. გამტარების მრიცხველთან შეერთების დროს მიზანშეწონილია მარაგის სახით 6-7 სმ სიგრძის გამტარის დატოვება. ეს შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს გაზომვის ჩატარება ელექტროსაზომი მარწუხით. ასევე, თუ სქემა აკრგვილია არასწორად, ადვილად მოხდეს გამტარის გადაადგილება. ბოლოს გამტარებს უნდა ჩამოეცვას ნისანსადები საჭდე.

თითოეული გამტარი მოტებილი უნდა იქნეს ორი ხრახნით. ჯერ მსესხებად მოგჭირება ზედა ხრახნი, ხოლო შემდეგ – ქვედა.

დაიმახსოვრეთ! თუ მონტაჟი სრულდება მრავალძარღვიანი გამტარით, მაშინ მისი ბოლოები წინახსარ უნდა იქნეს დაფარული კალით.

პირდაპირი ჩართვის მრიცხველების მონტაჟის დროს, თუ მრიცხველის ნომინალური დენი 20 ა და მეტია, მაშინ საიმედო კონტაქტების უზრუნველყოფის მიზნით, გამტარების შემაერთებელ კონტაქტებს უკეთდება დაბოლოებები. დაბოლოება გამტართან მირჩილებული უნდა იქნეს მძლავრი სარჩილავით. მრიცხველებთან ახლოს გამტარების სიგრძე დატოვებული უნდა იქნეს არანაკლებ 12 სმ-ისა.


დაიმახსოვრეთ! ხულოვანი გამტარის გარსაცმებ უნდა პქინდეს განმახვავებელი ფერი. მონტაჟის დამთავრების შემდეგ მრიცხველის მომჯვრების კრებული და გადამუვანი კოლოფები უნდა იქნეს დაღუძული.

მრიცხველის მექანიზმი მოლიანად უნდა მოთავსდეს პლასტმასის დახურებელი მიზარდება. მხოლოდ გარედან, ფანჯარაში, იკითხება მრიცხველის საპასპორტო მონაცემები და ჩვენებები.

მრიცხველების მონტაჟისათვის ამჟამად გამოიყენება კარადები (ნახ. II.13.), რომელშიც დგება არამარტო ელექტრომრიცხველი, არამედ დაკვითა და კომუტაციის

მოწყობილობებიც. როგორც წესი, თანამედროვე ავტომატური ამომრთველები გათვალისწინებულია DIN – ლარტყაზე დამაგრებისათვის, რომელიც წარმოადგენს ასეთი კარადების განეყოფელ ატრიბუტს. მასზე აყენებენ არა მარტო დაცვისა დას კომუტაციის მოწყობილობებს, არამედ ნულოვან სალტესაც. მრიცხველი მაგრდება ზემოთ მოყვანილი პრინციპით. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით კარადა იკერება გასაღებით. მრიცხველის ჩვენება აიღება წინა პანელზე გაქვეთებული გამჭირვალე სარკმელის საშუალებით.

პირდაპირი ჩართვის სამფაზა მრიცხველები სხვადასხვა საკომუტაციო მოწყობილობებთან ერთად მონტაჟდებიან შესაბამის კარადებში. (ნახ.11.13.ბ).

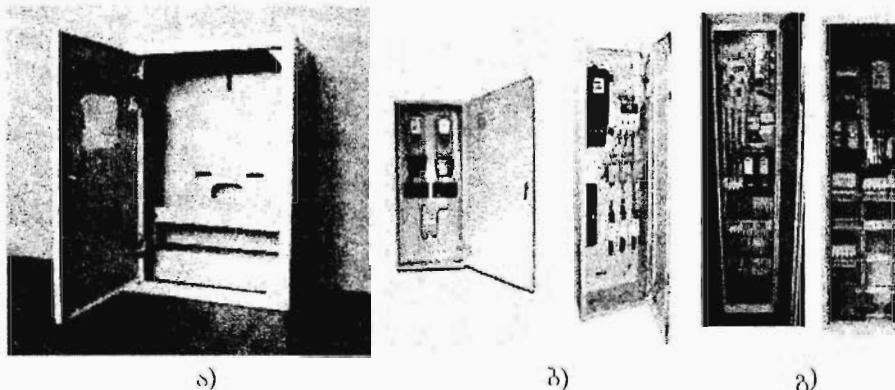

ნახ.11.13. შემყვანი კარადების სხვადასხვა სახე

ამქამად დიდად პოპულარულია კარადები ე.წ. „თავისუფალი დაგეგმიარებით“. მათში (ნახ.11.13.გ) დაყვნებულია პერფორირებული ფირფიტა (ფუძე), რომელსაც გააჩნია თანაბრად დაშორებული ხვრელები. რომლითაც მაგრდებიან განივი და გრძევი პერფორირებული თამასები, ხოლო მათზე – DIN-ლარტყები. ზემოდან მთელი კონსტრუქცია დახურულია დამცავი გარსაცმით. კარადის ასეთი კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა შეიქმნას სალტეების, აღრიცხვისა და კომუტაციის ელემენტების ნებისმიერად განლაგების შესაძლებლობა.



ნახ. 11.14. დენის ტრანსფორმატორების მონტაჟი სალტებზე

ტრანსფორმატორები. ნახ.11.14-ზე ნაჩვენებია 0,4 კვ ძაბვის სალტეზე დამონტაჟებული დენის ტრანსფორმატორები.

საკონტროლო კითხვები:

1. როგორ უნდა მომზადდეს მრიცხველი დადგმისათვის?
2. რამდენი ხრახნით უნდა იქნეს მოჭერილი თითოეული გამტარი?

3. რა დგება კარადებში?
4. რა შედის ელექტრომრიცხველების ირიბი ჩართვის სქემების შემადგენლობაში?


11.5. პროექტორები

პროექტორი წარმოადგენს მაღალი პერმეტულობის კორპუსისა და დაცვის ხარისხის მქონე რეფლექტორულ გამანათებელ ელექტროდანადგარს. ეს მახასიათებლები აძლევენ მათ საშუალებას, გამოყენებულ იქნენ საშუალებლო მოედნების, სამრეწველო საწარმოების შენობების, ქუჩების, სტადიონების, აეროვაგზლის ბაქნებისა და სხვადასხვა ობიექტების გასანათებლად.

განათების ტიპის მიხედვით პროექტორები შეიძლება დაიყონ ორ დიდ ჯგუფად: საერთო დანიშნულებისა და სპეციალური.

სპეციალური დანიშნულების პროექტორებმა პრიორიტეტი პპოვეს ფლოტზე, სამხედრო საქმესა და შოუ-ბიზნესში. მოცემულ ჯგუფში შედიან: შორი მოქმედების სამძებრო და სასიგნალო პროექტორები, რომელთა დანიშნულებაა ინფორმაციის გადაცემა; სპეციალურების დასადგამი და სცენის განათების პროექტორები. ჩვენთვის საინტერესოა საერთო დანიშნულების პროექტორები. რომლებიც გამოიყენება სამშენებლო მოედნების, სტადიონებისა და სამრეწველო საწარმოების გასანათებლად. მათი ამოცანაა გარემოსა და ფონთან შედარებით ობიექტის განათების გაზრდა. ამიტომ მოცემული ტიპის პროექტორებს გამბნევი სინათლის პროექტორებს უწოდებენ.

სინათლის განაწილების მიხედვით პროექტორები იყოფა: „წრიულ-სიმეტრიულ და სიმეტრიულად“. ეს „უკანასკნელი თავის მხრივ იყოფა: ორი და ერთი ანუ „ირიბი სინათლის“ სიმეტრიის სიბრტყედ.

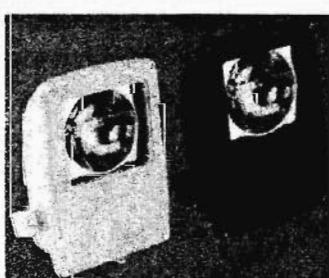

ნახ.11.15. პარაბოლური ამოცალის მქონე წრიული გიროსხევიანი პროექტორი


ორ სპექტრის (სხივის) განაწილება განივ და ფართო განაწილება გრძივ სიბრტყეში.

წრიულ-სიმეტრიული პროექტორების ქვეშ მოიახრება პარაბოლური ამოცალის მქონე პროექტორები (ნახ.11.15.). ასეთ პროექტორებს ძალუმთ შექმნან ძალიან ვიწრო სინათლის კონკავურები და გამოიყენებიან სივრცის ელემენტების ლოგალური, კონცენტრირებული განათებისათვის.

პარაბოლოცილინდრულ პროექტორებს აქვთ ცილინდრული ფორმის ამოცალი. ასეთი პროექტორის თავისებურებაა სინათლის ვიწრო სპექტრის (სხივის) განაწილება განივ და ფართო განაწილება გრძივ სიბრტყეში.

დაიმახსოვრეთ! ვიწროსხივიანი (ნახ.11.16.) პარაბოლური ცილინდრული პროექტორების გამოყენება ძალიან ძალებულია ფართო სივრცეების ზედაპირის მახვილი კუთხით განათების შემთხვევაში. მაგალითად, რელიეფის გამოყოფის დროს.

გამბნევი (ნახ. 11.16.ბ) სინათლის პარაბოლოცილინდრულ პროექტორებს ჩვეულებრივ, გააჩნიათ პერფორირებული ამრეკლი, რომელიც უზრუნველყოფს ფართო განათებას განივ სიბრტყეში. ასეთი პროექტორები ხშირად გამოიყენებიან დიდი სივრცეების განათებისათვის. „ირიბი სინათლის“ (ნახ. 11.16.გ) პროექტორები მიმართავენ სინათლის ნაკადს პროექტორის დერძის მიმართ კუთხით. ასეთი პროექტორები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა პროექტორის მობრუნება მოუხერხებელია.

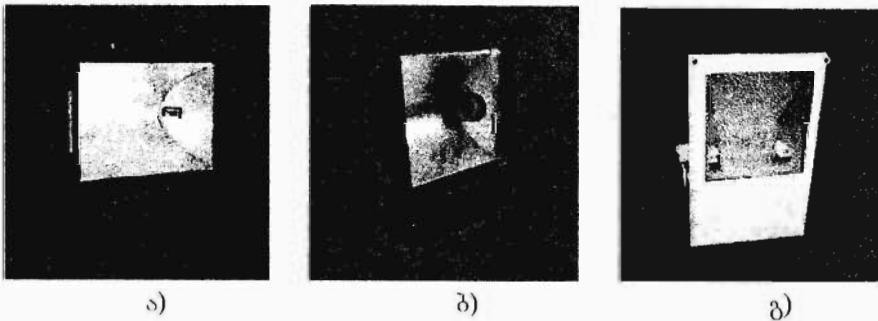

ნახ. 11.16. პარაბოლოცილინდრიანი პროექტორები: а – გიროსხივიანი; б – გამბნევი; გ – ირიბი სინათლის

საკონტროლო კითხვები:

- რას წარმოადგენს პროექტორი?
- რამდენ ჯგუფად იყოფა პროექტორები სინათლის განაწილების მიხედვით?
- რა თავისებურება ახასიათებთ პარაბოლოცილინდრულ პროექტორებს?

11.6. პროექტორების სახეები სინათლის წყაროს ტიპის მოხედვით


პროექტორის ამა თუ იმ მოდელის არჩევისას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს სინათლის წყაროს ტიპს.

დაიმახსოვრეთ! სინათლის წყაროს მიხედვით პროექტორები იყოფიან შემდეგ სახეებად: ჰალოგენის, ნატრიუმის, მეტალიურალოგენის, ვარგარა ნათურებიანი და შუქლიოღებიანი. თითოეულ მათგანს აქვს თავისი დაღუბითი და უარყოფითი თვისებები, რაც განსაზღვრავს ამა თუ იმ ტიპის პროექტორის გამოყენების სფეროს.

ჰალოგენის ნათურიანი (ნახ. 11.17.ა) პროექტორის უდავო ლირსებაა მზის სინათლის დამახასიათებელ ფერებთან მიახლოება.

ამ ტიპის პროექტორები საშუალებას იძლევიან შეიქმნას გაბნეული, რბილი, უწრდილო ან მიმართული წერტილოვანი (პრევენციული) განათება. ისინი გამოიყენებიან მოედნების, დიდი ზომის სარეკლამო ფარების, შენობის კედლების, სავაჭრო და საგამოფენო დარბაზებისა და ხიდების დეკორატიული განათებისათვის. ამ ტიპის პროექტორების სინათლის გაცემა შეადგენს 16-20 ლმ/ვტ.

ნატრიუმის ნათურიანი (ნახ.11.17.ბ) პროცექტორები გამოასხივებენ თბილ ყვითელ სინათლეს. ფერთა გადაცემის საშუალო ხარისხი კომპენსირდება ამ ტიპის სანათო ხელსაწყოების საკმაოდ მაღალი ღირსებებით. კერძოდ, მაღალი წნევის ნატრიუმის ნათურები წარმოადგენენ ურთ-ერთ ეფექტურ სინათლის წყაროს და შეუძლიათ 160 ლმ/ვტ სინათლის გაცემა. ამასთანავე მათი მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 20-30 ათას საათს. ნატრიუმის ნათურებიანი პროცექტორები გამოიყენებიან იქ, სადაც ეპონომიური მაჩვენებლები თამაშობენ პიერველხარისხოვან როლს. ყველაზე ხშირად ისინი გამოიყენებიან პარკების, სავაჭრო (პენტრების, გზების და ზოგიერთ შემთხვევაში დეკორატიული არქიტექტურული განათლებისათვის.

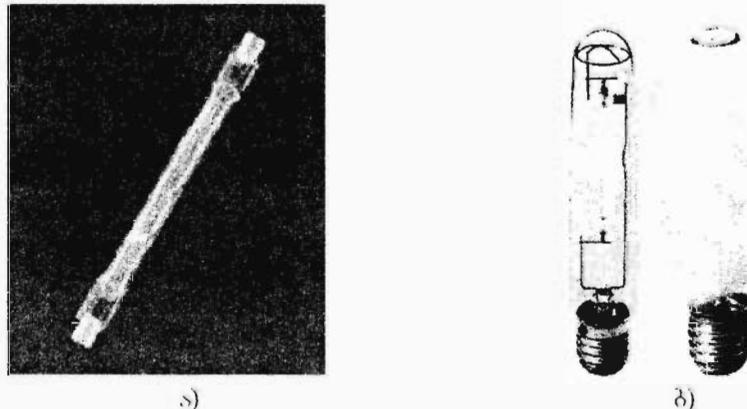

ნახ.11.17. ჰალოგენისა (ა) და ნატრიუმის (ბ) ნათურები

მეტალოპარაგენური ნათურიან (ნახ.11.18.ა) პროცექტორებში სინათლის წყაროდ გამოყენებულია აირგანმუხტებული ნათურა, რომელშიც ელექტრული განმეობა ხდება ინერტული აირების (არგონი და ქსენონი), ზოგიერთი მეტალისა და ჰალოგენიდების (მაგ. გალიუმი, ნატრიუმი) მცირე რაოდენობის ორთქლის შემცველ გარემოში.

დაიმახსოვრეთ! მეტალოპარაგენური ნათურების სინათლის გაცემა გქეხურ მეტია შესაბამისი სიმძლავრის ვარგარა ნათურის სინათლის გაცემასთან. ხოლო შემაობის ხანგრძლივობა – ათასეურ მეტი.

მცირე ენერგომოხმარება, მუშაობის ხანგრძლივობა და დიდი სიკაშკაშე მეტალოპარაგენურ პროცექტორებს ხდის ოპტიმალურ ხელსაწყოდ დიდი, დიდ სივრცეების განათების, შენობებისა და ნაგებობების დეკორატიული მინათებისათვის. მათი მიზნებით უპირატესობაა – კაშკაშა, მაგრამ ციფრ სინათლე. რომელიც არ ახურებს გარემომცველ სივრცეს. ამიტომ ისინი გამოიყენებიან ისეთ შენობებში, სადაც მოითხოვება სინათლის მაღალი სიძაშვრე სავაჭრო და საკონკრეტო დარბაზებში, საგამოფენო გაღერებსა და სხვა.


მათ გაასწიათ უარყოფითი თვისებებიც: ჩართვის შემდეგ მეტალოპარაგენის ნათურა ელვისებუსად (მაშინვე) არ აინთება და თავის მაქსიმალურ სიკაშკაშეს აღწევს თრი წუთის შემდეგ. ხოლო მათი განმეორებითი ჩართვა შესაძლებელია

მხოლოდ დროის გარეული მონაკვეთის გაფლის შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხელსაწყო შეიძლება გამოვიდეს მწყობრიდან. ისინი ძაბვის რეეფის მიმართ არამგრძნობიარენი არიან.

ვარვარა ნათურიანი პროექტორი (ნახ.11.18.ბ) ჯერ კიდევ გამოიყენება ლია მოედნების, ხელიოონების, შენობათა ფასადების, სამშენებლო მოედნების, არქიტექტურული ნაგებობების განათებისათვის. აქვს გამბნეფი სინათლე და მეტალის ამრეკლი ზედაპირი. მასში განათებისათვის გამოიყენება 500 და 1000 ვატიანი ნათურები, რაც მოითხოვს ელექტროენერგიის დიდ ხარჯს. ამჟამად იგი თანდათანობით გამოიდევნება ეკონომიური პროექტორებით.



ა)

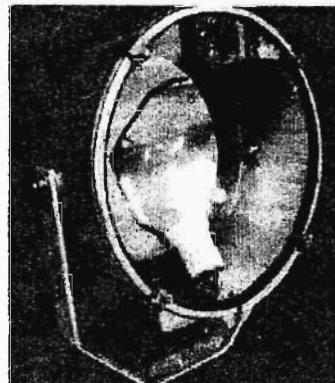


ბ)

ნახ.11.18. მეტალოჰალოგენის ნატურა (ა) და ვარვარა ნათურიანი პროექტორი (ბ)

შუქლიოდური (ნახ.11.19.) პროექტორები წარმოადგენენ ახალი თაობის ხელსაწყოებს, რომლებიც გამოიყენებიან დარბაზების, ვიტრინების, შენობათა ფასადების, არქიტექტურული ძეგლების დეკორაციული განათებისათვის.

დაიმახსოვრეთ! შუქლიოდური სანათო ხელსაწყოებისათვის დამახასიათებელია ენერგომოხმარების ძალაში კერძომიურობა. ერთი და იგივე რაოდენობის სინათლის გაცემის შემთხვევაში პალოგენურ ნათურებთან შედარებით შეძლოდი მოიხმარს ოთხჯერ ნაკლებ ელექტროენერიას.

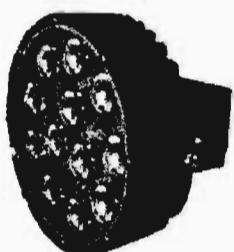

ნახ.11.19. შუქლიოდური პროექტორები

აირგანშუხტვად ნათურებთან შედარებით მათ აქვთ სინათლის დიდი კონტრასტულობა და ფერთა კარგი გადაცემა (იგი შეადგენს 70-80 ლმ/ვტ). გარდა ამისა, შუქლიოდური პროექტორები არ მოითხოვენ უტილიზაციის სპეციალური ტექნილოგიების გამოყენებას, რადგანაც არ შეიცავენ ვერცხლისწყალსა და სხვა მომწამლავ ნივთიერებებს. შუქლიოდების მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 50-100 ათას საათს, რაც ამჟამად რეკორდული მაჩვენებელია.

უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტორებზე სხვადასხვა სახის დამარებანი აფაროვებენ მათი გამოყენების სფეროს. მაგალითად, პალოგენურ ნათურიან პროექ-


ტორებზე მოძრაობის ინფრაჭითელი გადამწოდის დაყენებაშ შესაძლებელი გახდა მათი გამოყენება როგორც ობიექტის ტერიტორიაზე შეღწევის კონტროლის პლა-მენტისარულ სისტემად. განათება ჩაირთვება, თუ გადამწოდის მოქმედების ზონაში მოხდება თბური მოძრაობა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა სახეებად იყოფა პროექტორები სინათლის ტყაროს მიხედვით?
2. როგორ ნათურიანი პროექტორები გამოასხივებენ რბილ უკითხლ სინათ-ლებს?
3. რა უარყოფითი თვისებები გააჩნია მეტალოპალოგენის ნათურას?
4. რით ხასიათდება შუქლიოდური სანათი მოწყობილობები?

11.7. პროექტორების მონტაჟი და რეგულირება

ჩვეულებრივ პროექტორებს აუკენებენ ჯგუფებად: ანბებზე (ნახ.11.20) კოშკუ-რებზე, შენობის სახურავებსა და სპეციალურ მოედნებზე. მათ ამაგრებენ ქანჩებით მეტალის კონსტრუქციებზე. უნდა აღინიშნოს პროექტორების მონტაჟის თავისებუ-რებანი. როგორც წესი, ვრცელი სამუშაო მოედნები (სამშენებლო მოედნები, ავტო-სადგომები და სხვა) იყენებენ 1000 ან 2000 კბ სიმძლავრის პროექტორებს, რომ-ლებიც დაყენებულია 20–30 მ სიმაღლის ანბებზე. 30 მ-ზე მეტი სიმაღლის ანბების გამოყენება მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ გასანათებელი ტერიტორიის ფართობი იძლევა საშუალებას საყრდენები განვალაგოთ ერთმანეთისაგან შინ-შველოვანი დაშორებით, ისე რომ არ წარმოიქმნას ჩრდილოვანი უბნები.

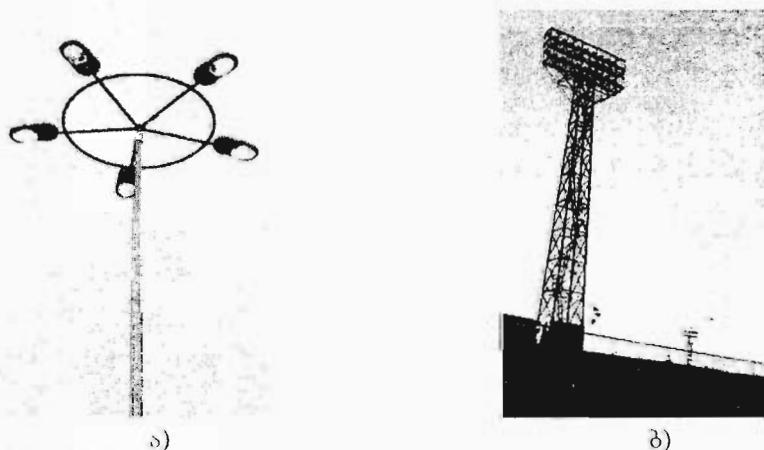


ნახ.11.20. ერთ სიბრტყეში (ა) და რიგებად (ბ) განლაგებული პროექტორები

სხვადასხვა სერიის პროექტორები შეიძლება დაყენდეს სხვადასხვა პორიზონ-ტალურ და ვერტიკალურ კონსტრუქციებზე. განვიხილოთ Π3C ტიპის (ნახ.11.21) პროექტორის დაყენება ისეთ კონსტრუქციაზე, რომელიც ვერტიკალურ კადერზეა დამაგრებული. ამ ტიპის პროექტორს დასამაგრებლად გააჩნიათ სამი ნახვრები. ჯგუფური დაყენების დროს პროექტორებს განალაგებენ ვერტიკალურად რამდე-

ნიმე რიგად. რიგებად დამონტაჟებული პროფექტორების დერძთა შორის დაშორება უნდა იყოს 70–100 სმ. ჯგუფური ფარები, რომელთაც გააჩნიათ წყალგაუმტარი გარსაცმი, რეკომენდირებულია დაყენდეს საპროფექტორო მოედანზე. გამანაწილებული ფარილან პროფექტორებს კვება მიეწოდება ჯგუფური ხაზებით, კაბელებით. თითოეულ ჯგუფში უნდა იყოს არაუმეტეს ორი-სამი პროფექტორისა. შემყვანი ყუთი, დაცვისა და მართვის აპარატებით, ყენდება პროფექტორის ანის ფუძესთან. აქედან ჯგუფურ ფართან გაყვანილობა გაიყვანება ანძაზე დამაგრებულ ფოლადის მიღებით. ჭექა-ჭუხილის დროს წარმოქმნილი გადაძაბვებისაგან დაცვის მიზნით მკვებავი ხაზის მიყვანა პროფექტორის ანძასთან ხორციელდება ჩამიწებული მეტალური გარსაცმის მქონე ამ მეტალის მიღებით გატარებული კაბელით, რომელიც ჩადებულია მიწაში არანაკლებ 10 მ-ისა.

ვარვარების ნათურიან Π3C ტიპის პროფექტორს დაყენების წინ უნდა გაუკეთდეს ფოკეუსირება. ამისათვის საჭიროა 2X2 მ ზომის კედლის შეთვორებული უბნისაკენ, 25-30 მ დაშორებით უნდა მივმართოთ სინათლის სხივი, რომლის დროსაც კედლზე უნდა მივიღოთ თანაბარი განათება.

პროფექტორის ანძაზე დაყენების შემდეგ ხდება დახრილობისა და მობრუნების კუთხების რეგულირება, წინასწარდამზადებული, დიდი ზომის ლიმიტი – ტრანს-პორტირის დახმარებით. პორიზონტალურ სიბრტყეში პროფექტორის მობრუნების ათვლის საჭირო ბაზისებრი ხაზი ნაჩვენებია პროფექტში. პირველად პროფექტორს მოაბრუნებენ პორიზონტალურ სიბრტყეში (ნახ.11.21.ა), ხოლო შემდეგ აყენებენ მოთხოვნილ დახრის კუთხებს (ნახ.11.21.ბ).

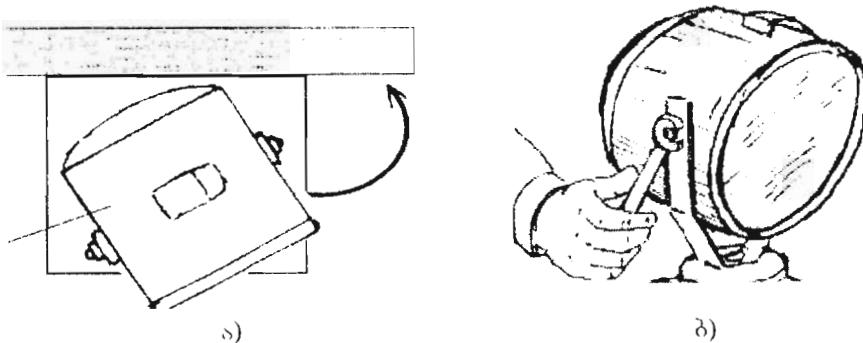

ნახ.11.21. პროფექტორის მობრუნება პორიზონტალურ (ა) და ვერტიკალურ (ბ) სიბრტყეებში

საკონტროლო კითხვები:

1. სად აყენებენ პროფექტორებს?
2. რამდენი პროფექტორი უნდა იყოს კაბელის თითოეულ ჯგუფში?
3. როდის ხდება პროფექტორის დახრილობისა და მობრუნების კუთხების რეგულირება?

შეფასების ინდიკატორები:

ელექტრული საკეტები, მათი სახეები და მონტაჟი:

- ელექტრული საკეტების დაშლა-აწყობა;
- ელექტრული საკეტის დაყენება და დარეგულირება.

ელექტროენერგიის მრიცხველები და მათი ჩართვის სქემები:

- მრიცხველების დამაგრება ფარზე
 - ერთყაზა მრიცხველის მონტაჟის შესრულება;
 - სამფაზა პირდაპირი ჩართვის მრიცხველის მონტაჟის 'მესრულება';
- პროცესტორების მონტაჟი და რეგულირება:
- პროცესტორის სამაგრი კონსტრუქციის მომზადება (სამი ხვრელით);
დახრილობისა და მობრუნების კუთხეების დარეგულირება.

თავი XII. ჩამიღების შედეგისა და მესარიდების მონაცემი და წინაღობის გაზომვა


ამ თაქში თქმუნ გაეცნობით ჩამიღების მნიშვნელობას ელექტრუსაფრთხოების დაცვისა და ელექტროდანადგარების მუშაობის საქმეში; მის ძირითად შემადგენელ ნაწილებსა და თითოეული მათგანის დანიშნულებას; ჩამიღების სისტემის ტიპებს , მათ დადგებით და უარყოფით თვისებებს; ჩამიღების მოწყობილობის მონტაჟს; დანულებასა და მის მნიშვნელობას; მესარიდებს, მის ძირითად ნაწილებსა და მათ დანიშნულებას; ჩამიღების წინაღობის გაზომვის ხელსაწყოებსა და ხერხებს.

12.1. ჩამიღება

ელექტროსადგურიდან საჭარო ხაზების გავლით მომხმარებლამდე მოდის სამი ხაზი - სამი ფაზა. მიწა, რომელზედაც ჩვენ დაგდივართ, მეოთხე გამტარის სახით ასევე მონაწილეობს ელექტროენერგიის გადაცემაში. ძაბვა საჭარო ხაზებსა და ჩვენს სახლში შემომავალ ძალოვან კაბელებში იზომება მიწის მიმართ.

დაიმახსოვრეთ! შემოღის თოხი გამტარი - ქვეხადგურში ხაჭიო-
ალურად ქმნიან დამატებით გამტარს, რომელიც უხეშად რომ ვიქაო.
შეერთებულია მიწასთან ანუ ჩამიღებულია.

ჩამიღება ეს არის დენის გამტარი მასალისაგან დამზადებული საგნის მიწასთან შეერთება (ნახ.12.1) ჩამიღება შედგება ჩამამიღებლისა (გამტარი ნაწილისა-
გან), რომელიც ელექტრულ კონტაქტშია მიწასთან)

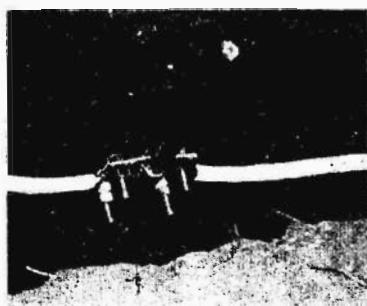

ნახ.12.1. ჩამიღება


და ჩამამიღებელი გამტარისაგან ელემენტების დამზადებული ფორმის ელემენტების როგორი კომპლექსი. მას უწოდებენ მიწას, უფრო სწორად - ნეიტრალს. მასზე ძაბვა არაა. ის გამოიყენება მხოლოდ იმისათვის, რომ ფაზურ გამტარს ჰქონდეს წყვილი. მეორე გამტარს ასეც ეწოდება - ფაზა. ეს იგივე ფაზაა, რომელიც გამოვიდა ელექტროსადგურიდან და გაიარა მრავალჯერადი გადართვები და ტრანსფორმაცია.

დაიმახსოვრეთ! ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით ჩამიღება ორი ხახისაა: დამცავი და მუშა.

დამცავი ჩამიღება ეს არის ელექტროდანადგარის იმ მეტალური ნაწილების მიწასთან წინასწარგანზრახული შეერთება, რომლებიც არ იმყოფებიან ძაბვის ქვეშ (ტრანსფორმატორების გარსაცმების, მზომი ტრანსფორმატორების კორპუსების, განმამხოლებლების ამძრავების სახელურებისა და სხვა). მისი უმთავრესი ფუნქციაა ელექტროუსაფრთხოების ფუნქცია. მუშა ჩამიღება წარმოადგენს ელექტრული წრედის ცალკეული წერტილების წინასწარგანზრახულ შეერთებას მიწა-

სთან. მაგალითად, გენერატორების, ძალოვანი და მზომი ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილების შეერთება მიწასთან. მუშა ჩამიწება უსრუნველყოფს ელექტროდანადგარების მუშაობას ნორმალურ და ავარიულ პირობებში. მას არ აკისრია ელექტროუსაფრთხოების ფუნქცია.

ნებისმიერ სამრეწველო შენობასა თუ თანამედროვე საცხოვრებელ სახლებში არსებობს სპეციალური ჩამიწების კონტური (ნახ.12.2.), რომელზეც ჩართულია აღნიშნული გამტარი. ნეიტრალისა და ჩამიწების (კორპუსის) გამტარები ჩართულია ერთ საერთო წერტილში – შენობის მთავარ ძალოვან ფარზე. სწორად ჩართულ სამგამტარიან როზებში მოდის ორი ჩამიწებული და ერთი ფაზური გამტარი, მაგრამ მათგან ერთი ჩამდვილად ჩამიწებულია.

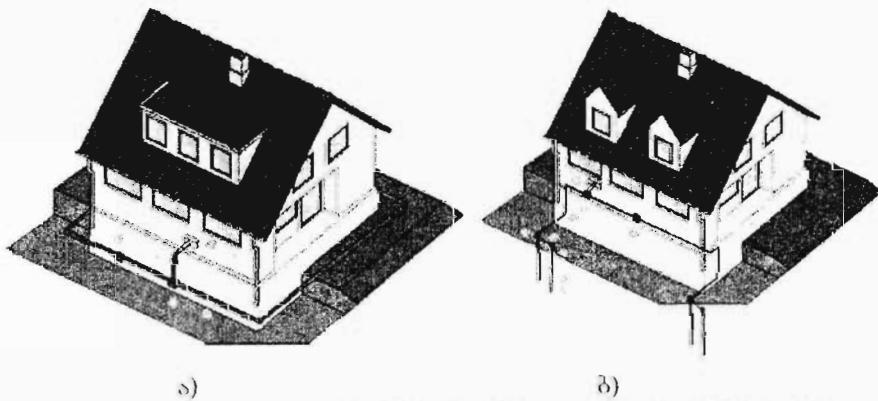

ნახ.12.2. ხახლის ჩამიწების კონტური (ა) და დერვანი ჩამიწება (ბ)

ნეიტრალმა და ფაზამ შეიძლება სურვილისამებრ შეიცვალონ ადგილები. ამიტომ ორივეს ძალოვან გამტარებს უწოდებენ. ხელსაწყოს (მაგალითად, კორპუსების) შიგნით ეს ძალოვანი გამტარები მიერთებულია კვების ბლოკთან, ამასთანავე უკეთ საერთაშორისო ხერნდარტი მოითხოვს ორ პირობის: 1) ხელსაწყოს კონსტრუქციამ უნდა უზრუნველყოს ამ გამტარების ისოლაცია კორპუსისაგან; 2) ხელსაწყოს დაპროექტებისას აკრძალულია გამტარებს შორის რაიმე განსხვავების ჩამატება, ანუ ისინი ითვლებიან ფაზურ გამტარებად.

ჩამიწების ხარისხი განისაზღვრება მისი წრედის ელექტრული წინაღობის მნიშვნელობით, რომელიც შეიძლება შევამციროთ: 1) ჩამამიწებლის მიწასთან კონტაქტის ფართობის გაზრდით, რისთვისაც ხაჭიროა გამოყენებით მრავალი დერო; 2) მიწის გამტარობის გაზრდით, რისთვისაც ხაჭიროა მიწაში მარილის შემცველობის გაზრდა.

დაიმახსოვრეთ! შეხასრულებული ამოცანიდან გამომდინარე კლასტრული წინაღობა უნდა იყოს არაუმჯობეს: 10 მმისა მეხამრიღის ჩამიწების კონტურის ხაოვის; 4 მმისა – ხახლისა და კლასტრული მოწყობილობების; 2 მმისა – ტელეკომუნიკაციებისათვის; 1 მმისა – ხერვერებისათვის.

იმისათვის, რომ შივიღოთ ჩამამიწებული მოწყობილობა მცირე წინაღობით, ფართოდ გამოიყენება ე.წ. ბუნებრივი ჩამამიწებლები: მიწაში განთავსებული წყალსადენი და სხვა მიღები, მიწასთან დაკავშირებული მეტალის კონსტრუქციები.

ასეთი ბუნებრივი ჩამაშიწებლების წინაღობა შეიძლება იყოს ომის რამდენიმე მეათედი ხაწილი და მათ მოწყობაზე არ მოითხოვენ სპეციალურ დანახარჯებს. ამიტომ მათ პირველ რიგში საცხოვრებელ სახლებში იყენებდნენ. მაგრამ ამჟამად მეტალის მიღები თანდათანობით იცვლება პლასტმასის მიღებით, რის გამოც ელექტრული კონტაქტი მიღებს შორის ირლევვა და ჩამიწების ფუნქციები იკარგდა. ამიტომ მათი გამოყენება ჩამაშიწებლად დაუშვებელია.

იმ შემთხვევებში, როცა ბუნებრივი ჩამაშიწებლები არ არსებობს, საჭიროა ხელოვნურის მოწყობა ჩამაშიწებელი კონტურის სახით, რომელიც წარმოადგენს მიწაში განთავსებულ კუთხოვანებს ან მიღებს, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთებულია ფოლადის ზოლებით.

ჩამაშიწებელი კონტურის განდინების საერთო წინაღობა განისაზღვრება კალკული ჩამაშიწებელის განდინების წინაღობათა ჯამით. ამასთანავე კონტურულ ჩამაშიწებლებში მხედველობაში უნდა მივიღოთ ე.წ. ჩამაშიწებლების ურთიერთეკრანირების მოვლენა, რომელსაც მივყავართ კონტურში განლაგებული ჩამაშიწებლების განდინების წინაღობის გაზრდამდე. რაც უფრო ახლოა ერთმანეთთან ჩამაშიწებლები, მით უფრო მეტად ახდენენ გავლენას განდინების საერთო წინაღობაზე. ამიტომ კალკული ჩამაშიწებლები უნდა განვალაგოთ ერთმანეთისაგან არანაკლებ 2,5-5 მ დაშორებით. კოუფიციენტის, რომელიც მხედველობაში იდებს ურთიერთეკრანირების შედეგად განდინების წინაღობის გაზრდას, ჩამაშიწებლის გამოყენების კოეფიციენტი ეწოდება. შიწაში დენის გატარების დროს ჩამაშიწებელი კონტურის ყველა ხაწილი იდებს თითქმის ერთნაირ პოტენციალს. ამიტომ ჩამაშიწებელი კონტურები ხელს უწყობენ მათ მიერ დაკავებულ ფართობზე პოტენციალების გათანაბრებას.

ჩამაშიწებელ გამტარებად პირველ რიგში გამოიყენება ფოლადი. ხოლო იშვიათ შემთხვევაში სპილენძი ან ალუმინი. ჩამაშიწებელი გამტარები იყოფა: ძირითად (მაგისტრალურ) და განშტოებულ გამტარებად, რომლებიც შეერთებული არიან კალკულ ელექტრომიმდებულობას.

100 კ-მდე ძაბვის იზოლაციებულ ხეიტრალიან ელექტროდანადგარებში მაგისტრალურ ჩამაშიწებელ გამტარებში ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების თანახმად, დასაშვები დაწვირთვა უნდა შეადგენდეს ფაზური გამტარის დატვირთვის არანაკლებ 50%, ხოლო განშტოებულ გამტარებში – ფაზური დატვირთვის არანაკლებ 33%.


საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს ჩამიწება?
2. ჩამოთვალეთ ჩამიწების ძირითადი ხაწილები.
3. რამდენი სახის ჩამიწება არსებობს ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით?
4. რა ფუნქცია აკისრია დამცავ ჩამიწებას?
5. რა მიეკუთვნება ბუნებრივ ჩამაშიწებლებს?

12.2. ჩამიწების სისტემის ტიპები

საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით ჩამიწების სისტემის ქსელები აღნიშნება ორი ასოთი. პირველი მათგანი უჩვენებს კვების წყაროს, ხოლო მეორე – ელექტროდანადგარის დია გამტარი ჩაწილების ჩამიწების ხასიათს. აღნიშვნებში გამოყენებულია ფრანგული სიტყვების საწყისი ასოები: T – ჩამიწებულია; N – მიერთებულია წყაროს ნეიტრალთან (დანულებულია); I – იზოლირებულია. სახელმწიფო სტანდარტით შემოღებულია ნულოვანი გამტარების აღნიშვნები: N – ნულოვანი მუშა გამტარი; PE – ნულოვანი დამცავი გამტარი; PEN – შეთავსებულია ნულოვანი მუშა და დამცავი გამტარები.

დაიმახსოვრეთ! არსებობს ქსელების ჩამიწების სისტემა: TN-წყაროს ნეიტრალი ჩამიწებულია. ელექტროდანადგარის დია გამტარი ნაწილები მიერთებულია ამ წერტილში ნულოვანი დამცავი გამტარების საშუალებით; თავის მხრივ TN სისტემა შეიძლება იყოს სამი სახის: TN-C- (ნახ.12.3.ა) ნულოვანი მუშა და ნულოვანი დამცავი გამტარები გაერთიანებულია ექვთ გამტარში; TN-S - (ნახ.12.3.ბ) ნულოვანი მუშა და ნულოვანი დამცავი გამტარები მოუღებ სისტემაში მოქმედებენ ცალ-ცალკე.

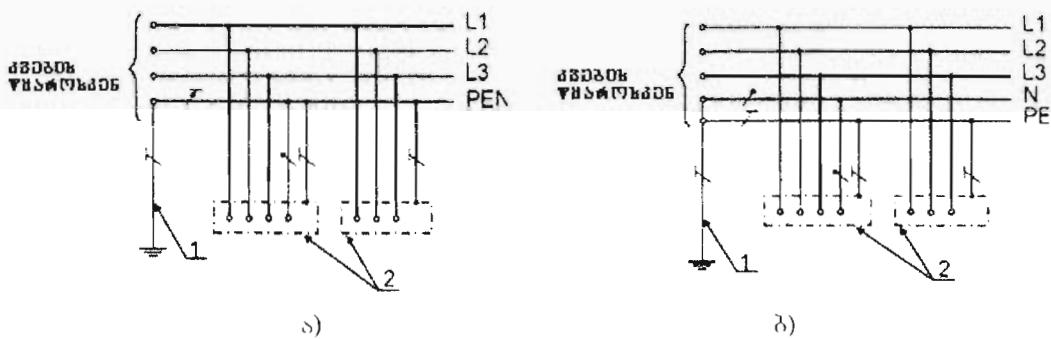


ნახ.12.3. ჩამიწების სისტემები: TN-C (ა) და TN-S (ბ)

ჩამიწების TN-C სისტემის დროს შენობის ელექტროდანადგარის დია გამტარ ჩაწილებს კვების წყაროს ჩამიწების წერტილთან (ქვესაღბურის ტრანსფორმატორის ნეიტრალთან) აქვთ უშუალო კავშირი. ამ კავშირის უზრუნველსაყოფად მკვებავ ელექტრულ ქსელსა და შენობის ელექტროდანადგარებში გამოიყენება გამტარი, რომელშიც გაერთიანებულია ნულოვანი მუშა და ნულოვანი დამცავი გამტარის ფუნქციები. შენობის ელექტროდანადგარებში დია გამტარი ჩაწილები მიერთებულია PEN – გამტართან, რომელიც თავის მხრივ, მიერთებულია სატრანსფორმატორო ქვესაღბურის ნულოვან მუშა და ნულოვან დამცავ (PEN) სალტერან.

დაიმახსოვრეთ! PEN -გამტარი შენობის ელექტროდანადგარებში ერკველთვის იყოფა ორ გამტარად: ნულოვანი დამცავი (PE) და ნულოვანი მუშა - (N) გამტარი.

TN-C-S – ჩამიწების სისტემის დროს ნულოვანი მუშა და ნულოვანი დამცავი გამტარები ქსელის ნაწილში გაერთიანებულია. TN-C-S ტიპის ჩამიწების (ნახ.12.4.) სისტემის დროს TN-C სისტემისაგან განსხვავებით ნულოვანი დამცავი და ნულოვანი მუშა გამტარები გაურთიანებულია ერთ გამტარად არა შენობის მთელ კლექტორდანადგარებში, არამედ მხოლოდ მის ნაწილში.

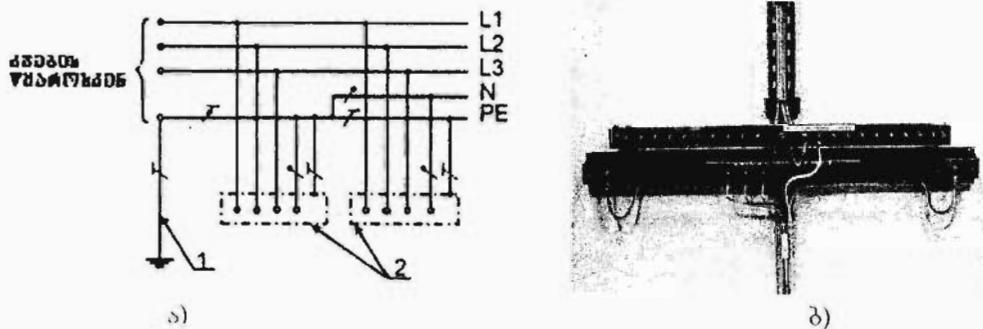

ნახ.12.4. ჩამიწების TN-C-S სისტემა: სქემა (ა) და სქემის მიხედვით შესრულებული შეერთება (ბ)

გაყოფა შეიძლება მოხდეს შენობის შემყვან-გამანაწილებელ მოწყობილობაში ნულოვან-დამცავ PE სალტეზე ან შენობის კლექტორდანადგარის რომელიმე წერტილში, (მაგალითად, გამანაწილებელი მოწყობილობის PE სალტეზე).

პირველ შემთხვევაში შენობის ყველა კლექტორდანადგარზე გამოყენებულია ორი გამტარი - ნულოვანი დამცავი და ნულოვანი მუშა. მეორე შემთხვევაში PEN გამტარი მიერთებულია შენობის კლექტორენერის მომარავების მიხედვით პირველ კლექტორდანადგართან, რის შემდეგაც ხდება მისი გაყოფა ორ ნულოვან გამტარად: დამცავი და მუშა.


კლექტორდანადგარის დია ნაწილები მიერთებულია ნულოვან დამცავ გამტართან (ხუთგამტარიან სისტემაში) ან PEN გამტართან (ოთხგამტარიან სისტემაში).

დაიმახსოვრეთ! სტაციონარულ დანადგარებში დამცავი და ნულოვანი მუშა გამტარის ფუნქციები შეიძლება შეითავსოს PEN გამტარმა იმ შემთხვევაში, თუ მისი კუთხი არის არანაკლებ 10 მმ სპილენძისა და 16 მმ ალუმინის შემთხვევაში.

გაყოფის წერტილში საჭიროა გავითვალისწინოთ ცალკეული მომჭერები ან სალტები ნულოვანი და დამცავი გამტარებისთვის. PEN გამტარი რომელიც ითავსებს მუშა და დამცავ ფუნქციებს შეერთებული უნდა იქნეს დამცავ გამტართან.

TN სისტემაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს: ზედენებისაგან დაცვისა და დაცვის მოწყობილობები, რომლებიც რეაგირებენ დიფერენციალურ დენზე.

TT სისტემის (ნახ.12.5.ა) დროს წყაროს ნეიტრალი ჩამიწებულია, ხოლო კლექტორდანადგარის დია გამტარი ნაწილები მიერთებულია ჩამამიწებელთან, კვების წყაროს ნეიტრალის ჩამამიწებლისგან დამოუკიდებლად. ამ დროს გამოიყენება შენობების მეტალის კარჯასი.

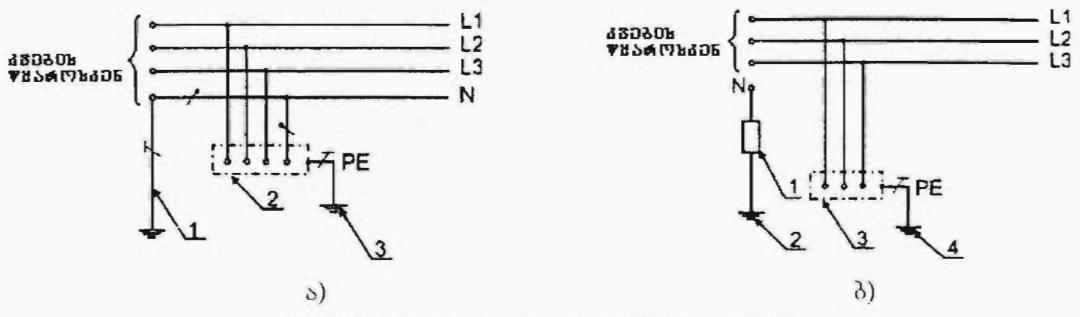

ნახ.12.5. ჩამიწების სისტემები: TT (ა) და IT (ბ)

IT სისტემის (ნახ.12.5.ბ). დროს წყაროს ნეიტრალი იზოლირებულია ან დაკავშირებულია საქმაოდ დიდი წინაღობით, ხოლო ელექტროლანგარის ლია გამრარი ნაწილები ჩამიწებულია. ამ სისტემაში შეიძლება გამოყენებული იქნეს იზოლაციის კონტროლის, ზედენებისაგან დაცვისა და დიფერენციალურ დენტუ მარეაგირებელი მოწყობილობები.

საკონტროლო კითხები:


- რამდენი ასოთო აღინიშნება ჩამიწების სისტემის ქსელები და რას აღნიშნავს თითოეული მათგანი?
- ჩამიწების სისტემის რამდენი სახე არსებობს? ჩამოთვალეთ სათითაოდ.
- რით განსხვავდება TN-C-S სისტემა TN-C სისტემისაგან?

12.3. ჩამამიწებლის მონტაჟი

ჩამამიწებელი მოწყობილობის მონტაჟი შედგება შემდეგი ოპერაციებისაგან: ჩამამიწებლების დაყენება; ჩამამიწებელი გამრარების ჩაწყობა; ჩამამიწებლები გამრარების ერთმანეთთან შეერთება; ჩამამიწებლები გამრარების ჩამამიწებლებთან და ელექტრომოწყობილობებთან შეერთება.

ჩამიწების მოწყობად გამოიყენება ვერტიკალური და პერიზონალური ელექტროდეგბი. ვერტიკალურ ელექტროდეგბად გამოიყენება ფოლადის მილები და ამებრით 5-6 სმ და სისქით არანაკლებ 3,5 მმ-ისა და ფოლადის კუთხოვანები სისქით 4 მმ, ზომებით 40×40 დან 60×60 -მდე მმ, სიგრძით 2,5-3 მ. ჩამამიწებლების მოსაწყობად წინასწარ თხრიან 0,5 მ სიფართისა და 0,7-0,8 მ სიღრმის გრაბმეს (ნახ.12.6.ა), რის შემდეგაც მილებს ან კუთხოვანებს მექანიზმების საშუალებით ჩასობენ მიწაში. 10-12 მმ დიამეტრისა და 4-4,5 მ სიგრძის ფოლადის დეროებს სკეციალური სამარჯვების საშუალებით, ბრუნვითიმოზრაობით ჩაასობენ მიწაში. მიწაში ჩასობილი ვერტიკალური ელექტროდეგბის ზედა ბოლოებს არანაკლები 4×12 მმ ფოლადის ზოლითა ან არანაკლები 6 მმ დიამეტრის მრგვალი ფოლადით ერთმანეთთან აერთებენ გვერდიდან (ნახ.12.6.ბ), რადგან ასეთ მდგრმარეფიბაში უფრო მოსახერხებულია მისი მიღუდება და, ამასთანავე, მიწასთან უკეთესი კონტაქტიც აქვს. დაშორება ელექტროდეგბს მორის უნდა იყოს 2,5-3 მ. შედედების აღგაილები, კოროზიის თავიდან აცილების მიხნით იყარება ბირუმით. გარე

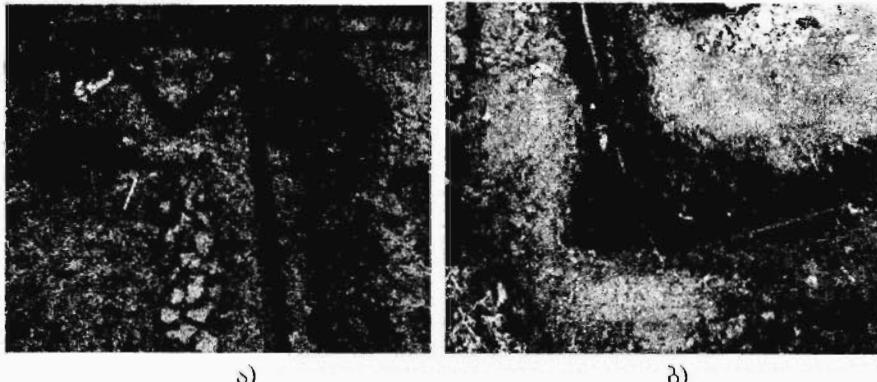ჩამამიწებელი კონტურის მოწყობა და შიგა ჩამამიწებელი ქსელის ხაწყობა წარმოებს ელექტროდანადგარის პროექტის მუშა ნახაზების მიხედვით. თხრილში ურიან სუფთა მიწას და ტკეპნიან მას. ეს უკანასკნელი ამცირებს ჩამიწების განდინების წინადობას.



ჩამიწების კონტურის თხრილი (ა) და შედუღებული მილები (ბ)

ასეთნაირად მომზადებულ თხრილში აწყობენ პორიზონტალურ ელექტროდებს. ამ შემთხვევაშიც ფოლადის ზოლის ელექტროდები უნდა განლაგდეს გვერდითა მხრით.

დაიმახსოვრეთ! ჩამამიწებელი გამრარების შენობაში შეუვანა ხდება არა-ნაკლებ ორი ასვილისა.

ჩამამიწებელი მაგისტრალური გამრარები გაჰყავთ კედლის ზედაპირიდან 0,05–01 მ დაშორებით იაგაკიდან 0,4–0,6 მ სიმაღლეზე. დამაგრების წერტილებს შორის დაშორება უნდა იყოს 0,6–1,0 მ. მშრალ აღგილებასა და ქიმიურად იქტიური გარემოს არარსებობის შემთხვევაში, დასაშენებია ჩამიწების გაუვანა უშუალოდ კედელზე.

ჩამამიწებელი ზოლები კედელზე მაგრდება დიუბელებით, სამშენებლო სამონტაჟო დამბაჩის დახმარებით. ფართოდ გამოიყენება ასევე ჩამაგრუბული დეტალები, რომლებზეც მიედუღება ჩამიწების ზოლები.

ტენიან და აგრესიული გარემოს ძონე შენობებში ჩამამიწებელ გამრარებას მიადუღებენ დიუბელებით ჩამაგრებულ საყრდენებზე. ასეთ შენობებში ჩამამიწებელ გამრარსა და ფუქსის შორის დრენოს შესაქმნელად გამოიყენება 25–30 მმ სიფართისა და 4 მმ სისქის ფოლადის ზოლებისაგან დაწნებილი დამჭერი. წრიული ჩამამიწებელი გამრარების გასაყვანად გამოიყენება კრონშტეინები.

ელექტროდანაგარებს, რომლებიც ექვემდებარებიან ჩამიწებას, ჩამამიწებელ მაგისტრალებთან აერთებენ ცალკეული განშტოებებით. ფოლადის ჩამამიწებელ გამრარებს მეტალოკონსტრუქციებთან აერთებენ შედუღებით, ხოლო მოწყობილობასთან შეძლებისდაგვარად იმავე წესით.

ქვესადგურებში ამიწებენ ელექტრომოწყობილობის ყველა ელემენტსა და მეტალის კონსტრუქციებს. ძალოვანი ტრანსფორმატორების ჩამიწება ხდება ფოლადის გვარლისაგან დამზადებული მოქნილი ზღუდარით. ზღუდარის ერთ ბოლოს მია-

დუღებენ ჩამამიწებელ გამტართან, ხოლო მეორეს – მიაერთებენ ტრანსფორმატორთან ჭანჭიკური შეერთებით.

დაიმახსოვრეთ! ქვესაღგურის გარშემო ჩვეულებრივ აკეთებენ საერთო ჩამამიწებელ კონტურს, რომელზედაც მიაღუდებენ ქვესაღგურის შიგა ნაწილის ჩამამიწებელ გამტარებს. ელექტრომოწყობილობის ცალკეულ ელემენტებს ჩამამიწებელ გამტარებთან აერთებენ პარალელურად და არა მიმდევრობით, რადგან ამ დროს ჩამამიწებელი გამტარის გაწყვეტის შემთხვევაში მოწყობილობის ნაწილი აღმოჩნდება ჩამიწების გარეშე.

6–10 კვ მცველებს ამიწებენ ჩამამიწებელი გამტარის საყრდენი იზოლატორის მილტუჩას, ჩარჩოს ან მეტალის კონსტრუქციასთან, მიერთების გზით.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა ოპერაციებისაგან შედგება ჩამამიწებელი მოწყობილობის მონტაჟი?
2. რა მასალისაგან არის დამზადებული ელექტროდები?
3. რა მანძილით უნდა იყვნენ დაშორებული ელექტროდები?
4. რით ხდება ძალოვანი ტრანსფორმატორის ჩამიწება?


12.4. დანულება

დანულება ეწოდება ელექტროდანადგარის მეტალის არადენგამტარი ნაწილების ელექტრულ შეერთებას სამფაზა დამწევი ტრანსფორმატორის ან გვნერატორის მეორეული გრაგნილის ჩამიწებელ ნეიტრალთან, ერთფაზა დენის წყაროს ჩამიწებულ გამომმუვანთან, მუდმივი დენის წრედებში ჩამიწებულ შეკა წერტილთან.

დაიმახსოვრეთ! დანულების მოქმედების პრინციპი დაფუძნებულია მოკლედ შერთვის აღძერაზე, ფაზის ხელსაწყოს ან მოწყობილობის არადენგამტარ ნაწილზე გარღვევის დროს, რახაც მივყავართ დაცვის სისტემის ამუშავებაშვერ.


დანულება დაცვის ძირითადი სახეა ირიბი შეხების დროს 1000 ვ ძაბვამდე ყრ.ედ ჩამიწებულ ნეიტრალიან ელექტროდანადგარებში. რადგანაც ნეიტრალი ჩამიწებულია, დანულება შეიძლება განვიხილოთ როგორც ჩამიწების სპეციფიკერი სახესხვაობა.

ნულოვანი დამცავი გამტარი ეწოდება გამტარს (ნახ.12.7.), რომელიც ერთმანეთთან აერთებს დანულებულ ნაწილებს (კორპუსის, კონსტრუქციები, გარსაცმები და სხვა) კერძის წყაროს (ტრანსფორმატორები, გენერატორები) ჩამიწებულ ნეიტრალთან.

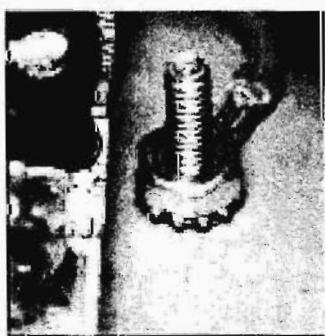


ნახ.12.7. კორპუსის დანულება

380/220 ვ ქსელებში გამოიყენება ტრანსფორმატორებისა და გენერატორების ნეიტრალური წერტილების ჩამიწება. ჯერ განვიხილოთ 380 ვ ძაბვის ქსელის ჩამიწებული ნეიტრალით (ნახ.12.8.ა). თუ ადამიანი შეეხება ამ ქსელის გამტარს, მაშინ ფაზური ძაბვის ზემოქმედებით შეიქმნება დაზიანების წრედი, რომელიც შეიკვრება ადამიანის სხეულის, ფეხსაცმლის, იატაკის, მიწისა და ჩამიწებული ნეიტრალის გავლით (იხ. ისარი). იგივე წრედი შეიკვრება, თუ ადამიანი შეეხება იზოლაციადაზიანებულ კორპუსს. ამასთანავე, არ შეიძლება ელექტრომიმღების კორპუსის ჩამიწება. დავუშვათ, რომ ასეთი ჩამიწება მაინც მომხდარია (ნახ.12.8. ბ) და ელექტრომიმღების კორპუსზე წარმოიშვა მოკლე შერთვა. მოკლედ შერთვის დენი გაიფლის ორი – ელექტრომიმღების (R_B) და ნეიტრალის (R_0) ჩამამიწებლის გავლით.

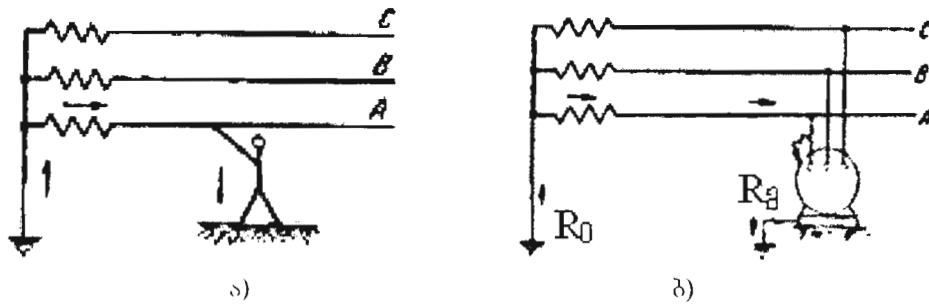

ნახ.12.8. ჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელის გამტართან შეხება (ა) და ყრულჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელში ელექტრომიმღების ჩამიწება

ომის კანონით ქსელის ფაზური ძაბვა R_B და R_0 ჩამამიწებლებს შორის განაწილდება პროპორციულად, ანუ რაც მეტი იქნება ჩამამიწებლის წინაღობა, მით მეტი იქნება მასზე ძაბვის ვარდნა. ასე მაგალითად, თუ წინაღობა $R_0 = 1$ ომი, $R_B = 4$ ომი და ფაზური ძაბვა $U_B = 220$ ვ, მაშინ ჩამამიწებლებზე ძაბვათა ვარდნა განაწილდება ასე: R_B წინაღობაზე გაექნება 176 ვ, ხოლო R_0 -წინაღობაზე – 44 ვ. ამგვარად, ძრავას კორპუსსა და მიწას შორის აღნძვრა საკმაოდ საშიში ძაბვა. ადამიანი, რომელიც შეეხება კორპუსს, შეიძლება დაზიანდეს ელექტრული დენით. თუ ადგილი უქნება წინაღობათა უკუ თანაფარდობას ანუ R_0 მეტი იქნება R_B -ზე, მაშინ საშიში ძაბვა შეიძლება აღიძვრას მიწასა და ტრანსფორმატორის ახლოს დაჭრებული მოწყობილობების კორპუსებს შორის, რომელთაც გააჩნიათ ნეიტრალის საერთო ჩამიწება.

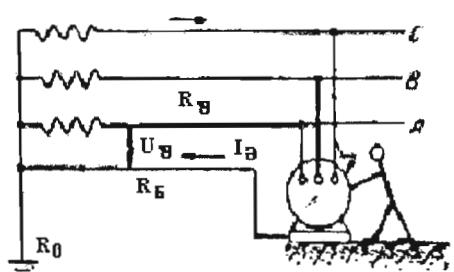

ნახ.12.9. ჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელში ელექტრომიმღების დანულება

ნაჩვენები მიზეზის გამო 380/220 ვ ძაბვის ელექტროდანადგარებში, ყრულ ჩამიწებულ ნეიტრალიან ქსელებში გამოიყენება სხვა სახის ჩამიწების სისტემა: ყველა მეტალის კორპუსები და კონსტრუქციები ელექტრულად დაკავშირებულია ერთმანეთთან ტრანსფორმატორის ყრულ ჩამიწებულ ნეიტრალთან (ნახ.12.9.) ქსელის ნულოვანი ან სპეციალური დანულების გამტარით. ამის გამო ნებისმიერი შერთვა

კორპუსთან გარდაიქმნება მოკლედ შერთვად და ავარიული უბანი გაითიშება ავტომატური ამომრთველით ან მცველით. ჩამიწების ასეთ სისტემას ეწოდება დანულება.

დაიმახსოვრეთ! დანულების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მთლიანად უძვის იმ უბნის გამორთვით, რომელშიც მოხდა კორპუსზე შერთვა.

ისევე როგორც ყველა ჩამიწება ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, ასევე ვერც ყველა დანულება გამოდგება უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. დანულება შესრულებული უნდა იყოს ისე, რომ ავარიულ უბანზე მოქლედ შერთვის დენტა მიაღწიოს ისეთ მნიშვნელობას, რომელიც საკმარისი იქნება უხლოესი დნობადი მცველის გასაღლობად ან ავტომატის ამოსართველად. ამისათვის მოქლედ შერთვის წრედის წინაღობა უნდა იყოს საქმარ მცირე. თუ ამორთვა არ მოხდა და მოქლედ შერთვის დენტი სანგრძლივად გაივლის წრედში, მაშინ მიწის მიმართ ძაბვა აღიძერება არა მარტო დაზიანებულ კორპუსზე, არამედ ყველა დანულებულზეც. ეს ძაბვა შეიძლება აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი სიდიდის და შესაბამისად საშიში, განსაკუთრებით იმ ადგილებში სადაც არ არის პოტენციალური გათანაბრება. ამიტომ დანულების მოწყობისას ზუსტად უნდა შესრულდეს ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების მოთხოვნები: 1) დაზიანებული ხაზის ავტომატური ამორთვის დრო არ უნდა იყოს 0,4 წმ-ზე მეტი; 2) საიმულობის კოუფიციენტი უნდა იყოს არანაკლებ 3-ისა დნობადი მცველებისა და ავტომატური ამორთველებისათვის – ნორმალურ შენობისათვის; 4-6 – კი ფერჭებადსაშიში შენობებისათვის; 3) ჩამამიწებელი მოწყობილობის R_0 ნეიტრალის განვითების წინაღობა (მუშა ჩამიწება) უნდა იყოს არაუმეტეს 2, 4 და 8 ომისა, შესაბამისად, 660, 380 და 220 კ ძაბვის სამფაზა დენტის ელექტროდანადგარებისათვის.


საკონტროლო კითხები:

1. რას ეწოდება დანულება?
2. რაზეა დამყარებული დანულების მოქმედების პრინციპი?
3. რას ეწოდება ნულოვანი გამტარი?
4. როგორ მიიღწევა დანულების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა?

12.5. მეხსარიდები


მეხი არის კოლოსალური ელექტრული მუხტი (ჩან.12.10.), რომელსაც შეუძლია დააზიანოს აღამიანები და შენობები, გამოიწვიოს ხანძარი. კოველივე ამის თავიდან ასაკილებლად საჭიროა მეხისგან დაცვა, ანუ მეხსარიდების დამონტაჟება.

დაიმახსოვრეთ! მეხსარიდი – ეს არის ნებისმიერი შენობის აუცილებელი ნაწილი. მეხსარიდის სისტემის გარეშე შენობა და შეხაბამხად, მასში მეოჭიადამიანები დაუკველი არიან სტრუქტურაზე.

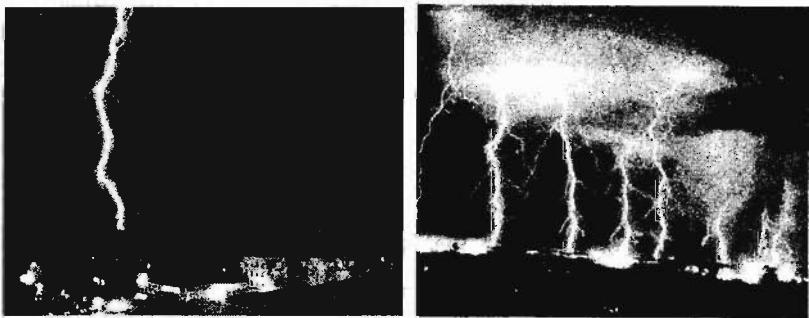

ნახ.12.10. მეხის დაცემა

ამიტომ მეხსარიდი საჭიროა შენობის მეხის პირდაპირი დარტყმისა და მის მიერ გამოწვეული გადაძაბვებისაგან დასაცავად. ორსებობს მეხსარიდის ორი სახე: გარე და შიგა. გარე მეხსარიდი წარმოადგენს სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს მეხის დაჭერასა და მიწაში გაგზავნას, როთაც იცავს შენობას დაზიანებისა და ხანძრისაგან. შიგა მეხსარიდი მოიცავს ლონისძიებათა და მოწყობილობათა კომპლექსს, რომელთა დანიშულებაა პოტენციალების გათანაბრება, რაც გამორიცხავს საშიში ძალების აღმდენის შენობაში შემავალ ელექტრულ წრედებსა და მიღსადენებში.

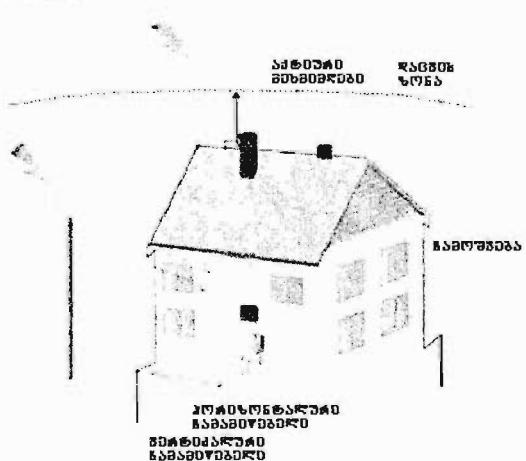


ნახ.12.11. სახლზე დამოწაკებული მეხსარიდი
მიდის მიწაში.

გარე მეხსარიდის (ნახ.12.11.) შემადგენლობაში შედიან: მეხის მიმღები; დენსარინი და ჩამაძიწებელი.

მეხის მიმღები კონსტრუქციელი წარმოადგენს მეტალის წაწვეტებულ ღვროს, რომელიც დაყენებულია ანძაზე ან აწეულია ახლომდებარე შენობებსა და ხეებზე მაღლა. მისი ფუნქციაა ელვის მუხტის დაჭერა. წაწვეტებულ მეხის მიმღებზე ხდება ელექტროსტატიკური კელის კონცენტრაცია, რისი წყალობითაც მეხის განმუხტვა აღვილად ხდება მასზე და სპეციალურად გაყვანილი გამტარით


დაიმახსოვრეთ! მეხის განმუხტვას გააჩნია უზარმაზარი ენერგია, აღიძვრება მიღიონობით კოლოტი ძაბვა. მოელმა ჩამაძიწებელმა ელექტრულმა წრედმა დაუზიანებლად (არ გადნენ და არ დაიწვას) უნდა გაუძლოს ასეულობით ამპერი სიღილის დენა.

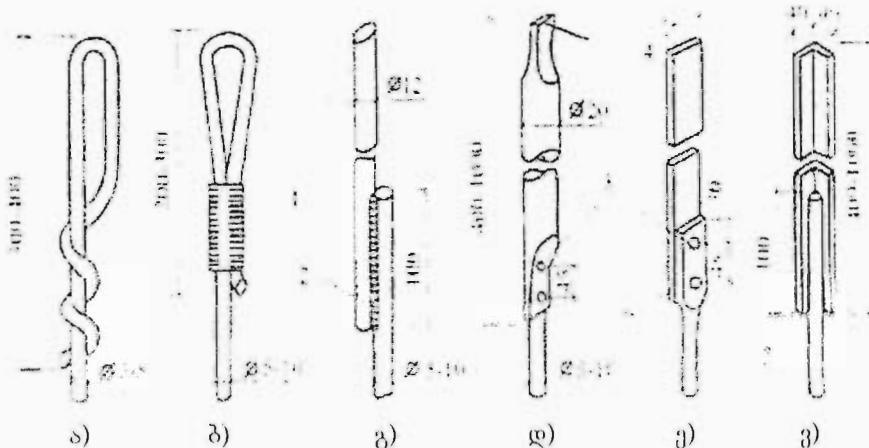დეროს წვერო მით უფრო ეფექტურად მუშაობს, რაც უფრო წაწვეტებულია, მაგრამ მეხის დარტყმის დროს წვერო დნება და ამდენად მისი მდგრადობა ატმოსფერული მოვლენების ზემოქმედების მიმართ მცირეა. ამიტომ გვიწვეს კომპრომისზე წასვლა. მეხის მიმღების სამუშაო ბოლოს ვარიანტები ნაჩვენებია ნახ.12.13-ზე.



ნახ.12.13. მეხის მიმღებები დამზადებული: ფოლადის მაკონისაგან (ა,ბ); წნელისაგან (გ); წყალსადენი მილისაგან (დ); ფოლადის ზოლისა (ე) და კუთხოვანასაგან (ვ). (ზომები მმ-ში): 1 – მოთუთიებული მაგთულის მირჩილული არტახი; 2 – შედუღება; 3 – მოქლონი

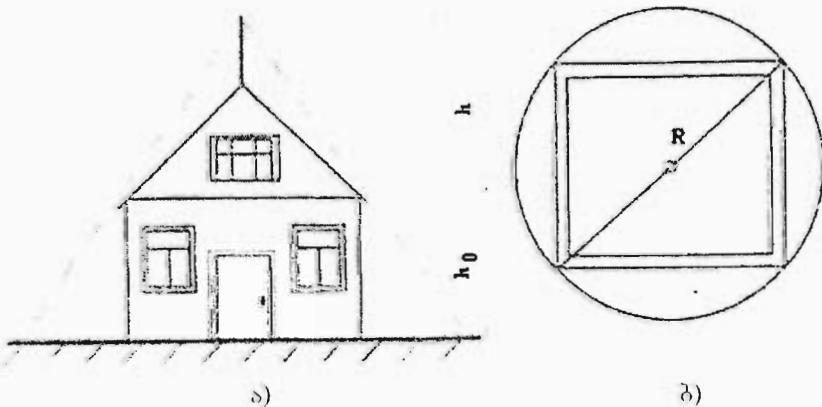არის იმის გარანტია, რომ მეხი დაარტყამს მეხმიმღებს და არა გვერდით მდგომ ჭენობას?! თუ აზრობრივად წარმოვიდგენთ კონუსს, რომლის წვერო ემთხვევა მეხმიმღების წვეროს და მისი კუთხეება 90° , მაშინ ყველაფერი რაც აღმოჩნდება კონუსის შიგნით, მდებარეობს მეხსარიდის დაცვის ზონაში.




ნახ.12.14. მეხსარიდის დაცვის ზონა (ა) და სახლის განივევეთი გეგმაში ((ბ): პი-კედლის სიმაღლე; ჸ – მეხმიმღების სიმაღლე კედლების ზემოთ; დ – გარშემოწერილობის რადიუსი, რომელშიც ეწერება სახლის განივევეთი; პუნქტირით ნაჩვენებია დამცავი კონუსი

მიახლოებით შეიძლება გამოვითვალოთ, რომ თუ სახლის განივევეთი თავსედება R რადიუსის წრეში, მაშინ მეხის მიმღები სახლის კედლებიდან უნდა ავტომატურად დაგადატული ზომის სახლისათვის დაიგრადოთ შეადგენს 14 მ. აქედან გამომდინარე, დაცვის ზონის რადიუსი $R = 7$ მ. რჩება სახურავის პრობლემა. უფრო ზუსტად, თუ იგი მოდიანად მოთავსებულია ზემოთ ნახსენებ კონუსში ისე, როგორც ეს ნაწვენებია ნახ.12.14.ა-ზე, მაშინ პრობლემა გადაჭრილია. მაგრამ თუ სახურავი ორფერდადა და მისი ფრონტონები არ თავსდება დამცავ კონუსში, მაშინ, რა თქმა უნდა, შეიძლება

მეხმიმდების აწევა უფრო მაღლა, მაგრამ ეს არაა საუკეთესო გადაწყვეტილება. უნდა მოვძებნოთ პრობლემის გადაწყვეტის უკეთესი ვარიანტი.

შეიძლება დავაყენოთ ორი მეხსარიდი, მათი კონუსები მოიცავენ მოელ სახურავს (ნახ.12.15.ბ). გრძელი ვიწრო სახლისათვის ეს სწორი, მართვებული გადაწყვეტაა, რადგან ერთანბიან მეხსარიდთან შედარებით მცირდება მათი სიმაღლე.

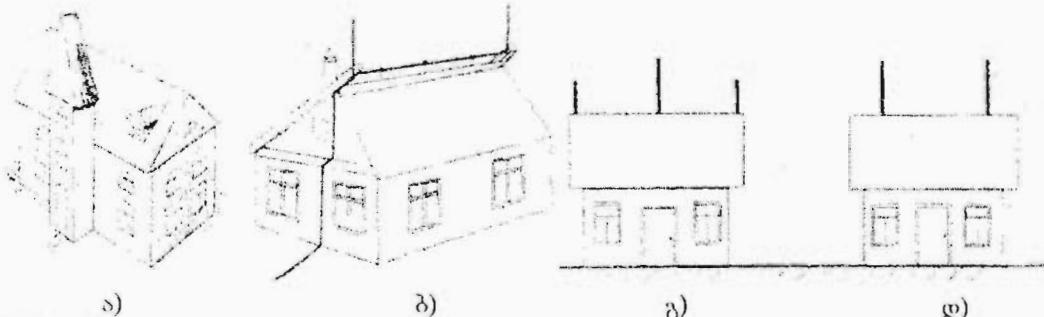

ნახ.12.15. მეხსარიდების სხვადასხვა კონსტრუქციები: ა – სახლის უველაზე მაღალ ნაწილზე; ბ – პორიზონტალური (გარღის); გ – დამატებითი ფრონტონებზე; დ – ორი მეხმიმდებით

დაიმახსოვრეთ! მეტალის სახურავი შეიძლება გამოყენებული იქნებ მეხის მიმღებად. ამ შემთხვევაში ორივე დაჭანება შეერთებული უნდა იქნებ დენსარინთან და შეხაბამისად ჩამამიწებლებთან,

საკონტროლო კითხვები:


1. რა შეიძლება გამოიწვიოს მეხის დაცემამ?
2. რას წარმოადგენს მეხსარიდი და რისგან შეღებება იგი?
3. რას წარმოადგენს მეხის მიმღები კონსტრუქციულად?
4. შეიძლება თუ არა მეტალის სახურავის გამოყენება მეხის მიმღებად?

12.6. დენსარინი

დენსარინი – ეს არის მეხსარიდის სისტემის ხატიდი, რომლის დანიშნულებაა დენის გატარება მეხის მიმღებიდან ჩამამიწებლისაკენ; დენსარინიდ უველაზე უკეთესია 5–6 მმ დიამეტრის მოთუთიებული ფოლადის მავთულის გამოყენება. ასევე დასაშვებია აგრეთვე ფოლადის ზოლის ან წყალსაღენი მილის გამოყენება. დენსარინი არ შეიძლება გავიყვანოთ წვად ზედაპირებზე (მინიმალური დაშორება 150 მმ).

დაიმახსოვრეთ! ძალიან მნიშვნელოვანია დენსარინის მეხის მიმღებთან და ჩამამიწებლებთან საიმურო შეერთება.

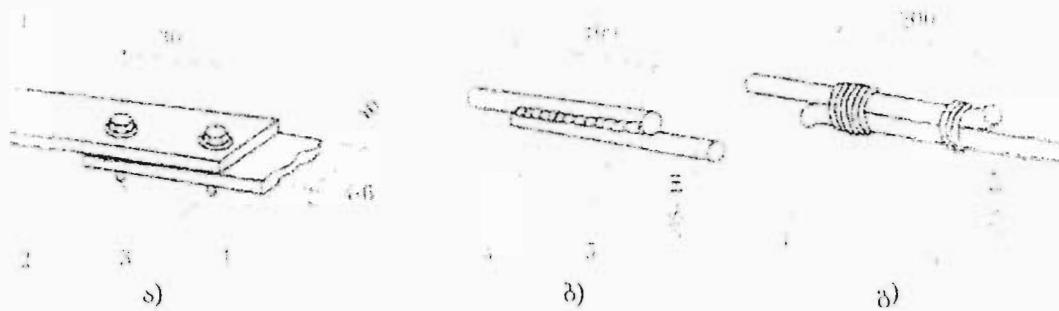უველაზე საიმურო შედეულებით შეერთება. ასევე დასაშვებია მოქლონება, ჰანჭიკებით შეერთება, მავთულის არტახი. მაგრამ ასეთი კონტაქტი დაცემი უნდა იყოს იზოლაცით. ნახ.12.16-ზე ნაჩვენებია დენსარინის მეხის მიმღებთან შეერთების ხერხები.



ნახ.12.16.დენსარინის მეხის მიმღებთან შეერთების ხერხები: а – ჭანჭიკებით; б – შეღუღებით; გ – მოუზოებული ფოლადის მავთულის არტახით; 1 – ფოლადის ზოლი; 2 – ტყეის საფეხი; 3 – ჭანჭიკი; 4 – მავთული; 5 – შეღუღება; 6 – მოუზოებული მავთული დიამეტრით 1,5-2,5 მმ


დენსარინი უნდა იყოს რაც შეიძლება მოკლე.

საკონტროლო კითხვები:

- 1. რა არის დენსარინის დანიშნულება?
- 2. როგორ შეიძლება დენსარინის მეხის მიმღებთან და ჩამამიწებელთან შეერთება?

12.7. ჩამამიწებელი

ჩამამიწებელი – ეს არის ნიადაგში ღრმად ჩაფლული მეტალის გამტარი (ნახ.12.17.), რომელიც უზრუნველყოფს მიწასთან ხამტვრებისა და შესაბამისად – მეხის დენსარინის გატარებას მიწაში. ტენიან ნიადაგში ხამტარისა მოწყობიდე იქნებ პირობობრადერი ჩამამიწებელი. რისტობისაც ხაჭიროა 80 სმ ხიდრის თხრიდუში ჩაიდოს 16-20 მმ დიამეტრის არმატურის ნაკერი. 40×40 მმ ზომის ფოლადის კუთხეოვანია 40×4 მმ ზომის ფოლადის ზოლი. ჩამამიწებელის ხიგრებე უნდა იყოს არანაკლებ 3 მ-ისა. დაუშვებელია პარმალებთან და ხაკალფებთან ბილიკებთან 5 მ-ზე ახლოს ჩამამიწებელის ჩადება.

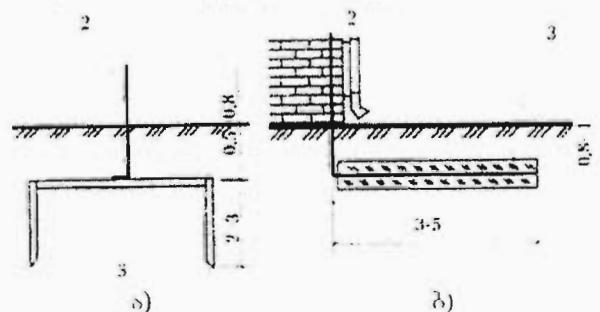

ნახ.12.17. ვერტიკალური (ა) და ჰორიზონტალური (ბ) ჩამამიწებელის კონსტრუქცია: 1 – ჩამამიწებელი; 2 – დენსარინი; 3 – განივი სალტე

საკონტროლო კითხვები:

1. რას წარმოადგენს ჩამამიწებელი?
2. რას უზრუნველყოფს ჩამამიწებელი?
3. ხად არის დაუშვებელი ჩამამიწებელის ჩადება?

დაიმახსოვრეთ! ჩამიწების სისტემა უქადაგაციის დროს ექვემდებარება პერიოდულ შემოწმებას. რათა კორონიაზ და გრუნტის კუთხი წინაღობის ცვლილებამ მნიშვნელოვნი გაცვლება არ მოახდინოს მის პარამეტრებზე.

ჩამამიწებელმა მოწყობილობამ მწყობრიდან გამოსვლა შეიძლება არ გვაჩვენოს მანამ, სანამ არ მოხდება გარდვევა და არ დადგება საშიში სიტუაცია.

ჩამამიწებელი კონტრის წინაღობის გაზომვა ხდება ნიადაგის მცირე გამტარობის პერიოდში: ზამთარში დიდი ყინვებისა და ზაფხულში გვალვების დროს. გაზომვები უნდა ჩატარდეს წელიწადში სულ მცირე ერთხელ, ასევე ყოველი კაპიტალური რემონტისა და დანაღვარის ხანგრძლივი უმოქმედობის შემდეგ.

ჩამამიწებელი გამტარებისა და სალტების გარეგანი დათვალიერება წარმოებს არანაკლებ ეჭვში ერთხელ, ხოლო განსაკუთრებით ტენიან შენობებში – სამ თვეში ერთხელ.

საკონტროლო კითხვები:

1. რის საშუალებას გვაძლევს ჩამიწების წინაღობის გაზომვა?
2. რომელი ხელსაწყოები გამოიყენება ჩამიწების წინაღობის გასაზომად?
3. როგორია ჩამიწების წინაღობის გაზომვის თანმიმდევრობა?
4. წელიწადის რომელ დროს აწარმოებენ ჩამიწების წინაღობის გაზომვას?
5. სკალისა და რეტერნდის ჩვენების მიხედვით როგორ განისაზღვრება ჩამიწების წინაღობა?

შეფასების ინდიკატორები:

ჩამიწება, მისი სისტემის ტიპები და მონტაჟი. დანულება. მეხსარიდი.

- ელექტრომოწყობილობების მუშა და დამცავი დამიწების მოწყობა;
- ხელოვნური დამიწების მოწყობილობის დამონტაჟება;
- დამიწების ღია მაგისტრალის მონტაჟი შენობის შიგა და გარე კედლებზე;
- დანულების მოწყობა;
- მეხსარიდის დამონტაჟება.

ჩამიწების წინაღობის საზომი ხელსაწყოები და წინაღობის გაზომვა:

- ჩამიწების წინაღობის საზომი ხელსაწყოების მომზადება და ჩართვა;
- დამხმარე ჩამამიწებლისა და ზონდის დაყენება;
- 4 ობზე მეტი ჩამიწების წინაღობის გაზომვა სამ სადენიანი სქემით;
- 4 ობზე ჩაკლები ჩამიწების წინაღობის გაზომვა თოხსადენიანი სქემით.

თავი XIII. ელექტრული თბილი იატაკი და მისი მონტაჟი

ამ თავში თქვენ გაეცნობით თანამედროვე ტექნოლოგიური განვითარების დონეებს, რომელიც მინიმალური დანახარჯებით უზრუნველყოფს საცხოვრებელი ფართობების გათბობას თბილი იატაკით; მოცემულია თბილი იატაკის სისტემის დახასიათება; განხილულია საჭირო სიმძლავრეების განსაზღვრის სხვადასხვა მეთოდიკა და თბილი იატაკის მონტაჟის ტექნოლოგია.

13.1. თბილი იატაკის სისტემები


უკანასკნელი წლების განმავლობაში თბილი იატაკი პოპულარულია მთელ მსოფლიოში. დღეისათვის მნიშვნელია წარმოიდგინოთ ევრორემონტი მის გარეშე იატაკის გათბობის სისტემა შეიძლება დაგაეცნოთ ნებისმიერ საცხოვრებელ ბინაში, ოფისებსა და სამრეწველო დანიშნულების შენობებში.

სწორი და პროფესიული ელექტრომონტაჟი უზრუნველყოფს იატაკის გათბობის სისტემის სრულ სამედინობასა და ექსპლუატაციის უსაფრთხოებას.

ჯერ კიდევ სამუშაოების მიმდინარეობისას უნდა განისაზღვროს ელექტროსამონტაჟი კოლოფების განლაგების ადგილები, რათა როზერგვი და ამორთველები უსაფრთხოდ იქნება დაყენებული.

დაიმახსოვრეთ! თბილი იატაკი კომფირტის მაღალი დონეა. ამასთანავე, თუ წლების წინათ ეს ტექნოლოგია მხრივ რჩეულთათვის იყო განკუთვნილი. ამამად იგი პრაქტიკულად ყველასივის ხელმისაწვდომია.

თბილი იატაკის მოწყობა დღეისათვის სირთულეებს არ წარმოადგენს. შინი უპირატესობა არასპეციალისტისთვისაც კი თვალში ხავეჭია. რა უნდა იყოს იმაზე ხასიათმოვნო, როცა ბინაში, იატაკის დონეზე, ტემპერატურა $+24^{\circ}\text{C}$ -ია, უფრო მაღლა $+22^{\circ}\text{C}$, ხოლო ადამიანის სიმაღლეზე $+20^{\circ}\text{C}$ (ნახ.13.1.ა).

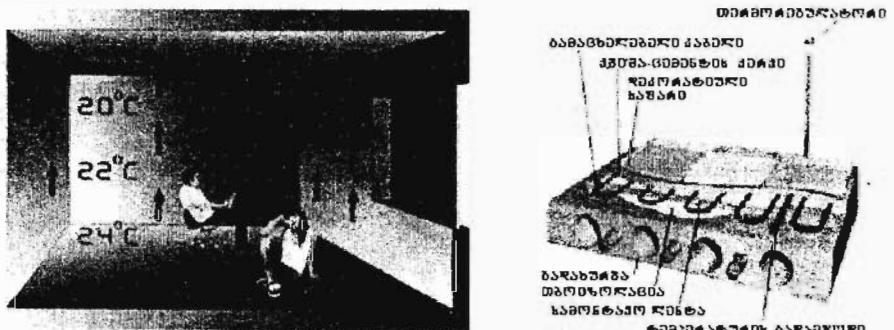


ნახ. 13.1. ოთახში თბილი იატაკის მიერ გამოყოფილი სიობოს განაწილება. (ა)
და თბილი იატაკის სტრუქტურა (ბ)


ნახ.13.ბ-ზე წარმოდგენილია თბილი იატაკის სტრუქტურა. რომელიც შედგება: გამაცხელებელი კაბელის, ქვიშა-ცემენტის ქერქის, დეკორატიული საფარის. თერ-

მორეგულატორის, ტემპერატურის გადამტოდების, სამონტაჟო ლენტის, თბოიზოლაციისა და გადახურვისაგან.

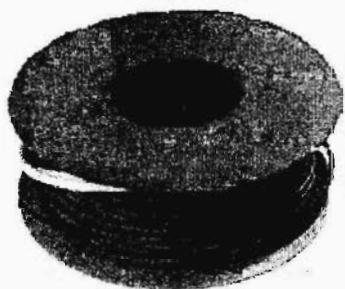დაიმახსოვრეთ! ელექტრული თბილი იატაკის საფუძველს წარმოადგენს ქაბული (ნახ.13.2. ა). რომლის გამტარების ხარისხებულია იატაკის მუშაობის ხანგრძლივობა და ქმედით უნარიანობა.



ა)

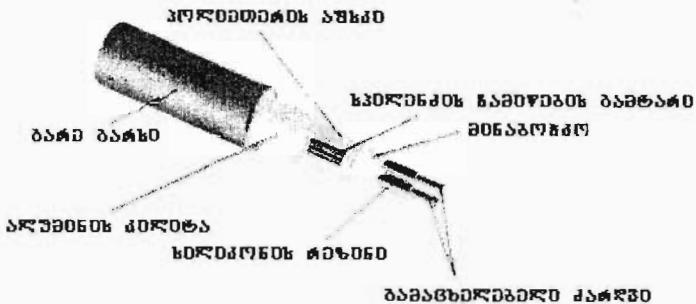

ბ)

ნახ.13.2. თბილი იატაკის სამონტაჟო ორმარტენიანი კაბელი (ა) და მისი შემადგენელი ნაწილები (ბ)

თბილი იატაკის მუშაობის პრინციპი საკმაოდ მარტივია და შემდეგში მდგომარეობს: კაბელი ჩართულია 220–240 ვ ძაბვის ქსელში, რის გამოც მასში გაივლის დენი. კაბელში გავლისას დენი ათბობს მას, ხოლო კაბელი, თავის მხრივ, თანდათანობით ათბობს ბეტონის ქერქს ან ფილას. ამ პროცესს მართავს თერმორეგულატორი. თბილი იატაკში გოფრირებული მილით შეყვანილია და ბეტონის ქერქის ქვეშ, კაბელთან ერთად, მოთავსებულია სპეციალური თერმოგადამტოდი, რომელიც ჩართულია თერმორეგულატორთან და გამოყენებულია „უკუკავშირად“. თუ იატაკი გათბება განსაზღვრულ ტემპერატურამდე, მაშინ გადამტოდი სიგნალს მიაწოდებს თერმორეგულატორს, რათა გამორთოს გათბობა და შესაბამისად, თუ იატაკი გაცივდება განსაზღვრულ ტემპერატურამდე, მაშინ გადამტოდი კვლავ „შეასენების“ თერმორეგულატორს გათბობის ჩართვას. გათბობის ტემპერატურა რეგულირდება თერმოგადამტოდით. დაზიანების შემთხვევაში იგი ადვილად გამოდის იატაკიდან და იკვლება ახლით.

კაბელის (ნახ.13.2.ბ) შიგა ძარღვი შესრულებულია ნიქრომის, მოთუთიებული ფოლადის, თითბერის ან სხვა მასალისაგან. ძარღვის იზოლაცია ორ, სამ და ოთხვენიანია. იზოლაციისათვის გამოყენებულია პოლიქლორ-ვინილიტი, პოლიეთოლენი, ფტოროპლასტი, სილიკონის რეზინა. სისტემის სწორად დამონტაჟებისა და ექსპლუატაციისას გამაცხელებელი ძარღვის ტემპერატურა არ აღემატება 80°C -ს, მაშინ, როცა იზოლაცია „იჭერს“ 100°C ტემპერატურაზე მეტს. შინაგანი იზოლაცია გარშემორტყმულია ფოლადის ან სპილენძის მაგთულის, ალუმინის ან ტეფ्लონის („ფოლგა“) უკრანით, რომელიც იცავს იზოლაციასა და ძარღვის მექანიკური დაზიანებისაგან და ამავე დროს სრულებს ჩამამიწებელი გამტარის ფუნქციას. რაც მთავარია, უკრანი მნიშვნელოვნად ამცირებს ისედაც მცირე და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო კაბელის მიერ შექმნილ ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.

დაიმახსოვრეთ! გარდა ურთმარღვიანი ქაბელისა, თბილი იატაკის სისტემისათვის გამოიყენება ორმარღვიანი ქაბელიც. ამ შემთხვევაში ულუქტრომაგნიტური გამოსხივება კიდევ უფრო ძირისა რაღაც მაგრა თრივე გამტარის მაგნიტური კელი ნაწილობრივ ურთმანეთს აკომპანირებს.

გარდა ამისა, ორმარღვიანი ქაბელის გამაცხელებელი სექციის ჩაწყობა უფრო ადვილია ერთმარღვიანთან შედარებით, რადგანაც არა აუცილებლობა უკან, თერმოსტატთან ქაბელის მეორე ბოლოს მოევანისა.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა ელემენტებისაგან შედგება თბილი იატაკი?
2. რომელი ელემენტი წარმოადგენს თბილი იატაკის საფუძველს?
3. ახსენით თბილი იატაკის მოქმედების პრინციპი.
4. რა უპირატესობა გააჩნია ორმარღვიან ქაბელს ურთმარღვიანთან შედარებით?

13.2. თბილი იატაკის სიმძლავრის გაანგარიშება

გამაცხელებელი ქაბელების მნიშვნელოვან ტექნიკურ პარამეტრს წარმოადგენს გრძივი სიმძლავრე ანუ კუთრი თბოგამოყოფა. ყველაზე უფრო გავრცელებულია გამაცხელებელი სექციები 15–25 ვტ/მ გრძივი სიმძლავრით. იატაკის ზედაპირის გაცხელებისათვის გამოიყენება ფიქსირებული სიგრძის ქაბელი, რომელიც არ შეიძლება გავადიდოთ ან შევამციროთ, რადგან ქაბელის სიგრძე განსხაზღვრავს შენობის მოცემული ფართობის გასათბობად საჭირო სიმძლავრეს. სიმძლავრის გაანგარიშების დროს მხედველობაში უნდა მივიღოთ არა მარტო შენობის, არამედ ფანჯრების ფართობი, ჰერის სიმაღლეს, კედლების სისქეცა და მათი მასალაც.

ალექტრული თბილი იატაკი გამოიყენება გათბობის როგორც ძირითად, ასევე დამატებით წყაროდ. თუ იატაკი სითბოს ძირითად წყაროს წარმოადგენს, მაშინ გამაცხელებელი ელემენტების სიმძლავრე უნდა იყოს 150–180 ვტ/მ²-ზე. თუ იგი გამოიყენება როგორც დამატებითი წყარო, მაშინ საჭმარისია 110–120 ვტ/მ²-ზე. ხის იატაკის შემთხვევაში გამაცხელებელი ელემენტის სიმძლავრე შეიძლება იყოს კიდევ უფრო მცირე – 100 ვტ/მ²-ზე. ქაბელის საჭირო სიმძლავრის გამოოფლა არც ისე როგორია. მცირე შენობისათვის უმარტივესი გაანგარიშება ასე გამოიყერება. დავუშვათ, საჭიროა დავაგოთ თბილი იატაკი 5 მ² ფართობის მქონე სააბაზარში. ქაბელი არ განლაგდება ავეჯისა და სტაციონარული დანადგარუბის ქვეშ. ამიტომ საერთო ფართობიდან ვაკლებთ სარეცხი მანქანისა (0,4 მ²) და აბაზანის (1,1 მ²) მიერ დაკავებულ ფართს. ამგვარად, ქაბელი ჩაწყობილი იქნება 3,5 მ² სასარგებლი ფართზე. თუ თბილი იატაკი იქნება გათბობის ძირითადი წყარო (150–180 ვტ/მ²), მაშინ ქაბელის სიმძლავრე უნდა იყოს არანაკლუბ 525–630 ვტ (3,5X (ა50–180)), დამატებითი გათბობისას (100–120 ვტ/მ²) – 350–420 ვტ. პატარა თოახებისათვის თბილი იატაკის მოწყობილობა პრაქტიკულად გავლენას არ ახდენს საერთო

ელექტრომოხმარებაზე, რადგან თბილი იატაკი მუდმივად არ მუშაობს. მიაღწევს რა სასურველ ტემპერატურას, იგი გამოირთვება და გასცემს სითბოს.

დაიმახსოვრეთ! დიდი ფართობის ძროჩე შენობებისათვის, განსაკუთრებულ თუ თბილი იატაკი გამოიყენება სითბოს ძირითად წყაროდ, ელექტრომოხმარება მნიშვნელოვნად იზრდება.

თბილი იატაკის სისტემა შეიცავს არა მარტო გამაცხელებელ ელემენტს, არა მედ თერმომარებულირებელ აპარატურასაც – იატაკისა და პაერის ტემპერატურის გადამწოდებს.


თბილი იატაკის სისტემას უპირატესად აწყობენ კერამიკული ფილების ქვეშ. ამასთანავე, თბური იატაკის სწორი გააჩვარიშების შემთხვევაში იგი შეიძლება დაიგოს ლინოლეუმის, ლამინატისა და პარკეტის ქვეშ. მაგრამ რადგანაც მათი სითბოს გაცემა ნაკლებია, ამიტომ ამ შემთხვევაში თბილი იატაკი ნაკლებად უჭირია.

საკონტროლო კითხვები:

1. რა სიმძლავრის სექციებია უველაზე უფრო გავრცელებული?
2. როგორი უნდა იყოს გამაცხელებელი ელემენტების სიმძლავრე, თუ იგი წარმოადგენს სითბოს ძირითად წყაროს?
3. როგორი უნდა იყოს გამაცხელებელი ელემენტების სიმძლავრე, თუ იგი წარმოადგენს სითბოს დამატებით წყაროს?

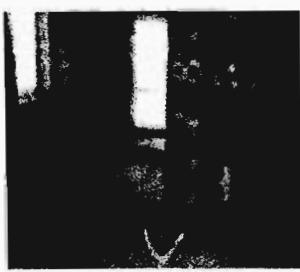13.3. თბილი იატაკის მონტაჟის ტექნოლოგია

თბილი იატაკის მონტაჟი უპრიანია ახალმშენებლობის ან რემონტის მიმდინარეობისას. მონტაჟის ტექნოლოგია ასეთია: წინასწარ იატაკიდან 50–80° სმ სიმაღლეზე უნდა დაყვნდეს სამონტაჟო კოლოფი (ნახ.13.3.ა), რომელშიც განთავსდება თერმორეგულატორი. სამონტაჟო კოლოფიდან გამომავალ არხში იდება პოლი-ქლორეტინიტის ორი პლასტიკური მილი, რომლებიც ადგილ-ადგილ დამაგრუბულია თაბაშირის ხსნარით და გათვალისწინებულია გამახურებელი კაბელისა და ტემპერატურის გადამწოდის დასამონტაჟებლად.



ა)



ბ)



გ)


ნახ.13.3. იატაკის წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები

იატაკი ოთახის მთელ პერიოდზე უნდა გასუფთავდეს ნაგვისაგან. შემდეგ, პირველ რიგში, კედლებთან უნდა დაიგოს თბოიზოლაცია (თბოსაიზოლაციო პანე-

ლები) (ნახ.13.3.ბ), რათა შემცირდეს კედლების გავლით გამოწვეული სითბური დანაკარგები.

დაიმახსოვრეთ! იმისათვის, რომ იატაკის გათბობა უფრო გეონომიური იყოს, ხაჭიროა იატაკის ბეჭონის ფუძეზე დაიკოს არანაკლებ 2 ხმ სისქის თბოსაიზოლაციო შრე (ნახ.13.3.გ).

თბოსაიზოლაციო შრის დაგების შემდეგ მის ზედაპირზე უნდა განთავსდეს ჰიდროსაიზოლაციო გამყოფი ფენა (ჰიდროსაიზოლაციო აფსკი) (ნახ.13.4.ა).

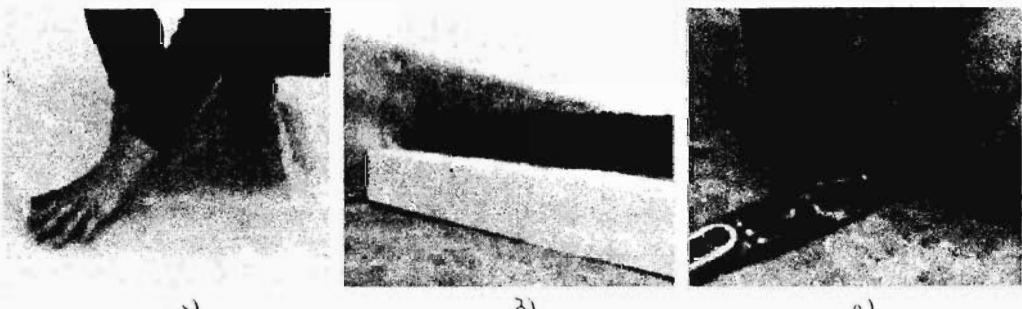

ნახ.13.4. ჰიდროსაიზოლაციო ფენის (ა) და ქვიშა-ცემნტის ქერქის (ბ) დაგება და სამონტაჟო ლენტის დამაგრება (გ)


ჰიდროსაიზოლაციო აფსკის დაგების შემდეგ მასზე უნდა დაისხას 3 სმ სისქის ქვიშა-ცემნტის ქერქი 3 სმ სისქეზე (ნახ.13.4.ბ). ამ უკანასკნელში უნდა შექმნას მყარი საფუძველი გამაცხელებელი კაბელის მონტაჟისათვის. დასხმის პროცესში არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო აფსკი.

ქვიშა-ცემნტის ქერქის გამყარების შემდეგ, დასხმიდან შეორუ ან შესაბმელ დღეს უნდა დაიწყოს იატაკის გამაცხელებელი კაბელის გაყვანის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები.

დაიმახსოვრეთ! გამაცხელებელი კაბელი უნდა დაიკოს თავისუფალ ფართობზე, რაც უფრო ნაკლებია კაბელის სიმძლავრე, მით უფრო ნაკლები სისქის ბეჭონის დაგებაა საჭირო, რადგან ქერქის სისქის გაზრდით იზრდება სისტემის მუშაობის მოცუმულ რუსიზე გასვლის დრო.

პირველ რიგში, საჭიროა იატაკზე, ყოველი 50 სმ დაშორებით, დიუბელით ან სჭვალით დამაგრებულ იქნეს მეტალის სამონტაჟო ლენტა (ნახ.13.4.გ). სამონტაჟო ლენტაზე სამაგრებს შორის დაშორება შეადგენს 25 მმ-ს, რაც საშუალებას იძლევა შესრულდეს გამაცხელებელი კაბელის მონტაჟი, კაბელის სხვადასხვა ბიჯით. აღნიშნული მეთოდით შეიძლება დამონტაჟდეს სხვადასხვა სიმძლავრის იატაკის გამაცხელებელი. კაბელის მონტაჟის დაწყებამდე გავეცნოთ მის ინსტრუქციას, რადგან მოცუმული მითითებების მიხედვით კაბელის მონტაჟი უზრუნველყოფს სისტემის საიმედო და ხანგრძლივ ფუნქციონირებას. ინსტრუქციის გაცნობის შემდეგ და მონტაჟის დაწყების წინ წინაღობის საზომი ხელსაწყოს საშუალებით უნდა შემოწმდეს გამაცხელებელი კაბელის იზოლაციის წინაღობა. რითაც მოწმდება მისი მთლიანობა და დაურღვევლობა.

საზომი ხელსაწყოს საცეცები უნდა მიუერთდეს გამაცხელებელი კაბელის 1 სმ სიგრძეზე იზოლაციისაგან გასუფთავებულ ბოლოებს (ნახ.13.5ა). საზომი ხელსაწყოს ჩვენება (ნახ.13.5.ბ), ანუ კაბელის გაზომილი წინაღობის მაჩვენებელი უნდა შეესაბამებოდეს კაბელის ქუროს ეტიკეტზე ნაჩვენებს, დასაშვებია განსხვავება პლუს-მინუს 10%.

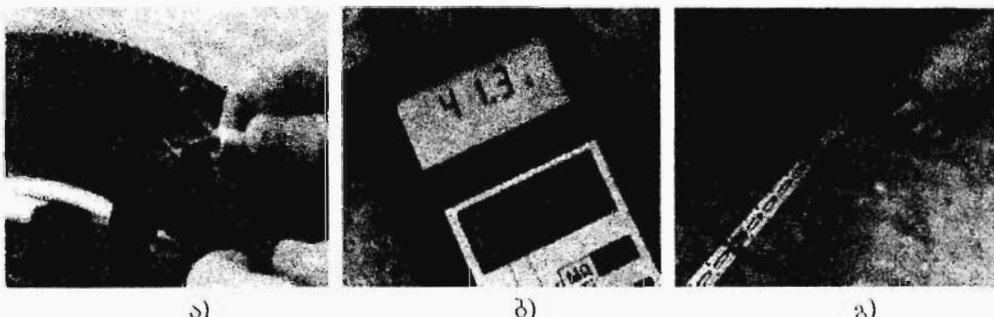

ნახ.13.6. გამაცხელებელი კაბელის შემოწმება (ა,ბ) და ლენტაზე დამაგრება (გ)

გამაცხელებელი კაბელი ლაგდება სამონტაჟო ლენტის მიმმართველების მიხედვით. ლენტის დაწყობის წინ განსაზღვრება ოთახში ავეჯის განლაგება, რათა მათი შემოვლით შევამციროთ სითბოს გაცემა. კაბელი ჩალაგდება მიმმართველების მიხედვით, ბიჯის დაცვითა და მკირე დაჭიმვით. კაბელის ჩალაგებისას გავითვალისწინოთ მინიმალური დასაშვები მოღუნვის დიამეტრიც (კაბელის ექვსი დიამეტრის ტოლი). ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით საჭიროა გამაცხელებელი და შემაერთებელი კაბელების შეერთების ადგილზე. ამიტომ სასურველია შემაერთებელი ქუროები განლაგდეს კაბელის განლაგების სწორხაზოვანად.

გამაცხელებელი კაბელი საიმედოდ და ფიქსირდება მაგრდება სამონტაჟო ლენტაზე (ნახ.13.6.გ) მასზე არსებული სპეციალური კავის საშუალებით.


გათბობის დადგმული სიმძლავრის ცვლილება შესაძლებელია კაბელის მოწევის დროს კაბელის ხაზთა შორის დაშორების ცვლილებით. დაშორების განსაზღვრისათვის გადაითვლიან სამაგრების რაოდენობას, თითოეული სამაგრის სიგრძე 25 მმ-ია.

დაიმახსოვრეთ! არ შეიძლება კაბელის ხაზების გადაჯგარებისას ან ერთ-მარეთზე შეხება.

ნახ.13.7. პლასტიკური მილის მონტაჟი


გამაცხელებელი კაბელის მეორე ბოლოს აქვს დამაბოლოებელი ქურო (ნახ.13.7.ა), რომელიც საორენდოდ არის დამაგრებული სამონტაჟო ლენტზე. გამაცხელებელი კაბელის ხაზებს შორის, ისე რომ არ გადაიკვეთოს კაბელის ხაზები, მოწევდება პოლივინილქლორიდის პლასტიკური მილები (ნახ.13.7ბ), რომელშიც იდგმება სადენტან შეერთებული ტემპერატურისგადამწოდი.

იმისათვის, რომ პლასტიკურ მილში არ მოხვდეს ბეტონის ხსნარი, საჭიროა ამ მილის ბოლოს საიმედო ჰერმეტიზაცია.

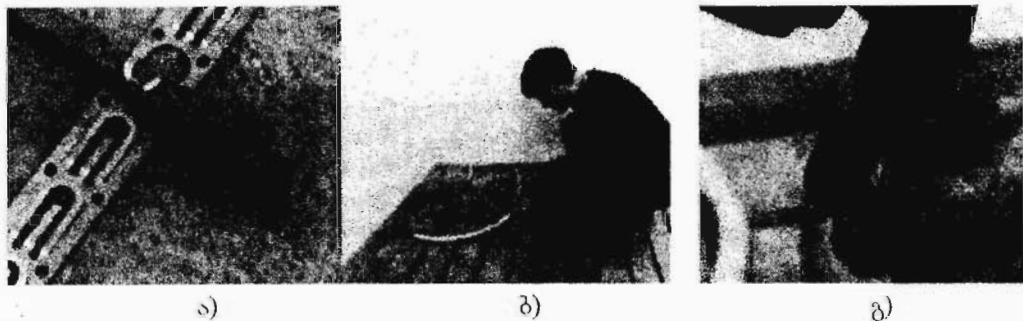

ნახ.13.7. პლასტიკური მილის მონტაჟი

ჰერმეტიზაციისათვის საჭიროა პლასტიკური მილის ბოლოზე საიზოლაციო ლენტის დახვევა რამდენიმე ფენად (ნახ.13.7.გ). დახვევის შემდეგ საიზოლაციო ლენტა უნდა ჩაიკეციოს მილში. იატაკის ტემპერატურის გადამწოდის სწორად ფუნქციონირებისათვის საჭიროა დამცავი მილი დამაგრდეს კაბელის მარცულის ცენტრში, სამონტაჟო ლენტის სამაგრების საშუალებით (ნახ.13.8.ა).

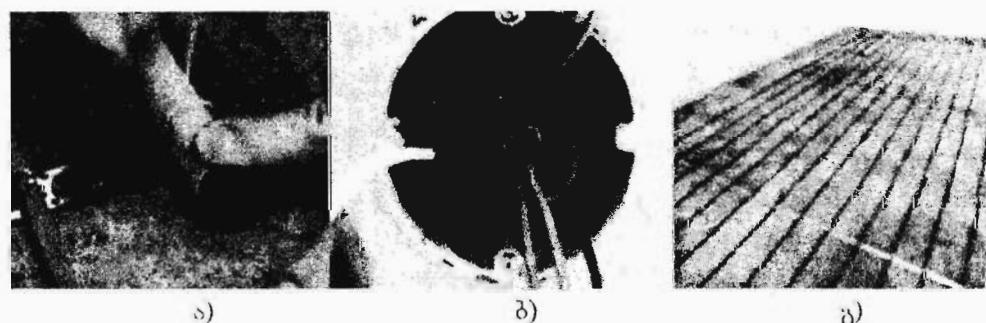


ნახ.13.8. თერმორეგულატორის დამცავი მილის დაყენება (ა); ტემპერატურის გადამწოდის ჩაშვება (ბ) და ბეტონირებისათვის მზა იატაკი (გ)

თერმორეგულატორის დაყენების წინ გოფრირებულ მილში იდგმება იატაკის ტემპერატურის გადამწოდი, რაც დაზიანებისას მისი აღვიდად გამოვლის გარანტია. გადამწოდზე მიერთებულია სადენი (ნახ.13.8.გ.).

ამგვარად, იატაკის გათბობის საკაბელო სისტემის მონტაჟი დამთავრებულია და მზადაა იატაკის ბეტონირებისათვის (ნახ.13.8.გ).

კაბელს ზემოდან ესხმება ბეტონის ქერქი, რაც უნდა შესრულდეს დიდი სიფრთხილით, რათა არ დაზიანდეს კაბელი.


დაიმახსოვრეთ! გამაცხელებელი კაბელის ორგვლივ ბეტონი უნდა იქმნოს მჯიდროდ დასხმული, რათა არ დარჩეს პაერის ჯიბული, რომლებიც აუარესებენ გამაცხელებელი კაბელის სითბოს გაცემას.

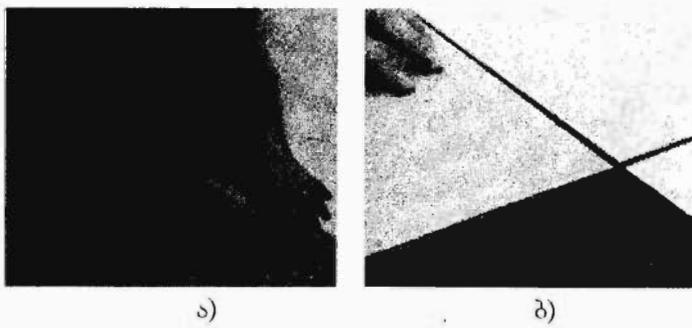

ნახ.13.9. კერამიკული ფილების დაგება

ბეტონის გაცივების შემდეგ პედლებთან ჩამოვჭრათ პიღოსაიზოლაციო. აფსკის გამოშვერილი ნაწილები (ნახ.13.9.ა). შემდგომ ამისა უნდა დავიწყოთ კერამიკული ფილების ან იატაკის დაფარვის სხვა საშუალებების დაგება (ნახ.13.9.ბ). ფილების მისაწებებლად გამოიყენება სპეციალური ელასტიური წებო, ხოლო ფილაზე ნაკერის განაწილებისათვის – სპეციალური ელასტიური მასალები, რომლებიც განჯეოვნილია გათბობის სისტემის იატაკებისათვის.

სამონტაჟო კოლოფში თავმოყრილია სამი პოლივინილქლორიდის მილის ბოლოები (ნახ.13.10.ა). მილებში გაყვანილია: იატაკის ტემპერატურის გადამწოდისა და იატაკის გამაცხელებელი კაბელის ელექტროკავები; გამანაწილებელი ფარიდან გამომავალი კაების ძალოვანი კაბელი.

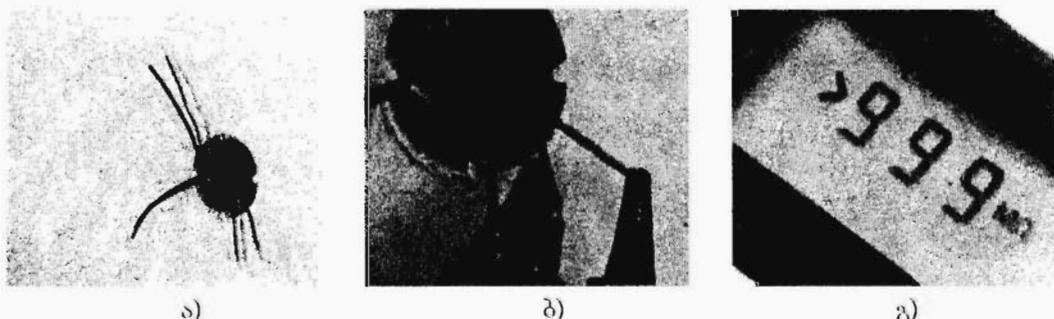

ნახ.13.10 კაბელის იზოლაციის წინაღობის შემოწმება

დაიმახსოვრეთ! იატაკის გამაცხელებელი კაბელის ელექტროქსელში ჩართვამდე საჭიროა შემოწმვება ამ კაბელის იზოლაციას წინაღობა, რადგან კაბელის მონტაჟის პროცესში შეიძლება დაზიანდეს კაბელის იზოლაცია.

იზოლაციის შემოწმებისათვის საჭიროა, პირველ რიგში, იზოლაციის წინაღობის საზომი ხელსაწყოს საცეცები მიუჟერთდეს გამაცხელებელი კაბელის ფაზურ (ყავისფერ) და ჩამიწების (ყვითელ-მწვანე ფერის) სადენების იზოლაციისაგან წინასწარ გასუფთავებულ ბოლოებს (ნახ.13.10.ბ).

გამაცხელებელი კაბელის ვარგისიანობის შემთხვევაში, იზოლაციის წინაღობის საზომმა ხელსაწყომ უნდა აჩვენოს ძალიან დიდი (1000 მომი ფარგლებში) წინაღობა (ნახ.13.10.გ).

შემდეგ შემოწმებული უნდა იქნეს გამაცხელებელი კაბელის წინაღობა. ამისათვის საჭიროა საზომი ხელსაწყოს ჩამიწების სადენთან მიერთებული საცეცის გადატანა ამ კაბელის ნულოვან (ლურჯი ფერის) სადენზე (ნახ.13.11.ა). ამ შემთხვევაში საზომი ხელსაწყოს ჩვენება უნდა შეესაბამებოდეს კაბელის ქუროს ეტიკეტზე ნაჩვენები წინაღობის მნიშვნელობას (ნახ.13.11.ბ). დასაშვებია განსხვავება პლუს-მინუს 10%.

უნდა შემოწმდეს, აგრეთვე, იატაკის ტემპერატურის გადამწოდის იზოლაციის წინაღობა. მისი მნიშვნელობა უნდა იყოს არანაკლებ 50 მომტ.

დაიმახსოვრეთ! კაბელის ქსელში ჩართვა ხორციელდება თანდართული სქემის მიხედვით ტემპერატურის რეგულატორის გავლით. საჭიროების შემთხვევაში (დოღი სიმძლავრეების დროს) კაბელის ქსელთან მიერთება ხდება მაგნიტური ამამუშავებლის საშუალებით. კაბელის ქსელში პირდაპირ ჩართვა დაუშვებელია.

იატაკის ტემპერატურის რეგულირების მიზნით, საჭიროა გამოყენოთ ელექტრონული, პროგრამული თერმორეგულატორი (ნახ.13.11.გ). ამ რეგულატორში ასევე ჩამონიტაჟებულია პაკის ტემპერატურის გადამწოდი.



ა)



ბ)



გ)

ნახ.13.11. კაბელის წინაღობის შემოწმება

თერმორეგულატორს გააჩნია იატაკის ტემპერატურის გადამწოდის მიერთების შესაძლებლობა. მის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს მმართველი მიკროპროცესორი (ნახ.13.12.ა). უნდა მოიხსნას თერმორეგულატორის სედა დამცავი სახურავი (ნახ.13.12.ბ) და ამოიხრახნოს თერმორეგულატორის დისპლეი (ნახ.13.12.გ).



ა)




ბ)



გ)


ნახ.13.12. თერმორეგულატორის მონტაჟი

გამტარები უნდა მიერთდეს მის უკანა პანელზე ნაჩვენები სქემის მიხედვით (ნახ.13.13.ა) და ჩაისვას დისპლეი თერმორეგულატორში (ნახ.13.13.ბ). პანელის დისპლეიისთან ჩართვის დროს აუცილებელია სიფრთხილის დაცვა.

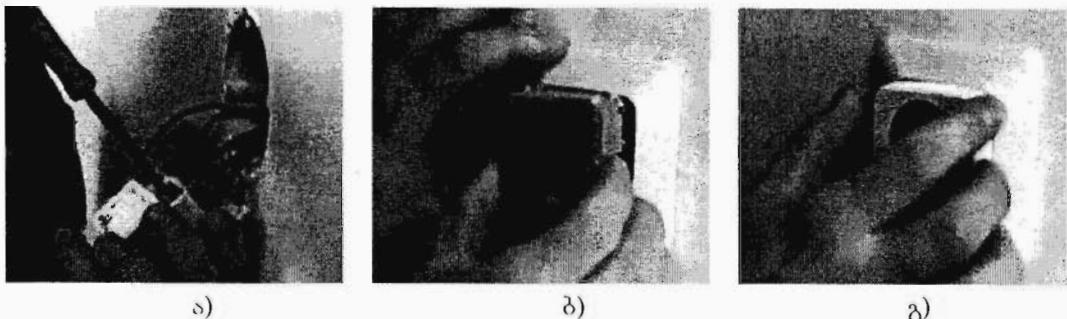

ნახ.13.13. თერმორეგულატორის ჩასმა ბუდეში

თერმორეგულატორი პროგრამირდება რეგულირების მრავალფუნქციური სახელურის საშუალებით (ნახ.13.13.გ). თერმორეგულატორის სახელურის (ნა.13.14.ა) მეშვეობით თერმორეგულატორს ვაყენებთ საჭირო ტემპერატურაზე (ნახ.13.14.ბ). საბოლოოდ სახელურზე თითის დაჭერით ვაფიქსირებთ საჭირო ტემპერატურას (ნახ.13.14.გ). ამით თბილი იატაკის მონტაჟი გასრულებულია.

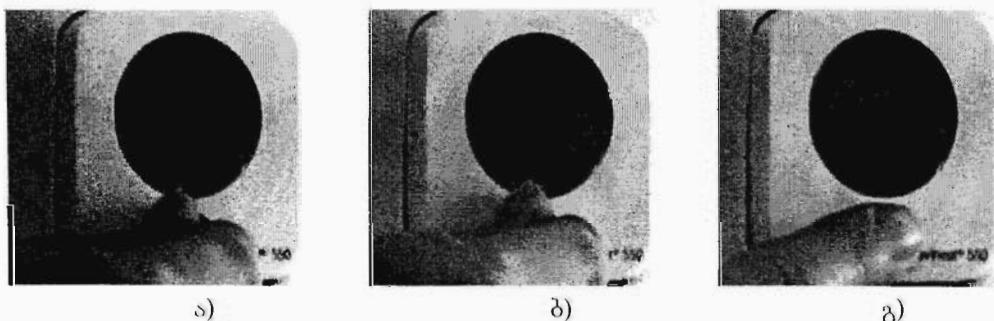

ნახ.13.14. თერმორეგულატორის დარეგულირება და საჭირო ტემპერატურის დაფიქსირება

საკონტროლო კითხვები:

1. რა სიმაღლეზე უნდა იქნეს დაყენებული თერმორეგულატორის კოლოფი?
2. რა სისქის უნდა იყოს თბოსაიზოლაციო შრე?
3. ერთმანეთისაგან რა მანძილზე უნდა იყოს დაშორებული სამონტაჟო ლენტები?
4. რა ფარგლებში უნდა აჩვენოს ხელსაწყომ წინაღობის სიღიდე გამაცხელებელი კაბელის ვარგისიანობის შემთხვევაში?
5. როგორ ხორციელდება კაბელის ქსელში ჩართვა?
6. როგორ ხორციელდება ტემპერატურის დარეგულირება?

შეფასების ინდიკატორები:

თბილი იატაკის სისტემები:

- თბილი იატაკის სტრუქტურის გაცნობა;

- თბილი იატაკის მუშაობის პრინციპის გაცნობა.

თბილი იატაკის სიმძლავრის გაანგარიშება:

- კაბელის სიმძლავრის შერჩევა სითბოს ძირითადი წყაროს შემთხვევაში;
- კაბელის სიმძლავრის შერჩევა სითბოს დამატებითი წყაროს შემთხვევაში;

თბილი იატაკის მონტაჟის ტექნოლოგია:

- მოსამზადებელი სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება;
- პიდროსაიზოლაციო ფენისა და ქვიშა-ცემენტის ქერქის დაგება;
- სამონტაჟო ლენტის დამაგრება;
- გამაცხელებელი კაბელის შემოწმება და ლენტაზე დამაგრება;
- პლასტიკური მილის დამონტაჟება;
- ქერამიკული ფილების დაგება;
- კაბელის იზოლაციის წინაღობის შემოწმება;
- თერმორეგულატორის დამონტაჟება და დარეგულირება.

Либретто

1. т. მუხელიანი, გ. დოლაბერიძე. „შესავალი ელექტროტექნიკაში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2008 წ. გვ.484.
2. т. მუხელიანი, მ. ქობალია. ელექტრომოწყობილობათა ტექნიკური დიაგნოსტიკა (I ნაწილი). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2009 წ. გვ. 331.
3. შ. ნემსაძე, შ. ნაჭყებია. ელექტრული წრედების თეორია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2008 წ. გვ. 296.
4. თ. კორდანია, ნ. რაზმაძე, დ. თუვზაძე. გრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი, 2006 წ. გვ. 82.
5. ნ. რაზმაძე, მ. ავალიანი. ელექტროუსაფრთხოება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2007 წ. გვ. 103.
6. Нестеренко В.М., Мысльянов А.М. Технология электромонтажных работ уч.пособие для нач.профобразования.-М. Издательский центр "Академия" 2007. – 592 с.
7. Корякин-Черняк С.Л., Парлала О.Н. Справочник электрика для профи и не только ...- СПБ. Наука и техника,2008.- 592.с.
8. Зайцев С.А.,Грибанов Д.Д.,Толстов А.Н.,Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник для нач.профобразования. -М. Издательский центр "Академия", 2007.- 464 с.
9. Настольная книга энергетика. –М. ЗАО Энергосервис ,2007.- 650 с.
10. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. уч.пособие для проф. образования.-М. Издательский центр Академия 2006. - 320 с.
11. Панфилов В.А. Электрические измерения. Учебник для профобразования. -М. Издательский центр Академия , 2006.- 288 с.
12. Peter Buban & Marshall L. Schmitt. Understanding Electricity and Electronics. 2003.
13. www.electricalschool.info
14. www.electrik.info
15. www.electrolibrary.info
16. www.electroas.ru
17. www.ecstroy.com
18. www.electro.narod.ru

აღნიშვნები ელექტრულ სქემებზე DIN 40 900/IEC 617 ნორმებით

პირობითი აღნიშვნა	დასახელება
	მედმივი დენი
	ცვლადი დენი
50Hz	სამფაზა დენი, ნეიტრალური გამტარით, სიხშირის ჩვენებით, მაგ. 50 ჰც.
	დაბალი სიხშირის ცვლადი დენი
	მაღალი სიხშირის ცვლადი დენი
გაყვანილობის სისტემები და მისი სახეები	
	გაყვანილობა
	მოძრავი გაყვანილობა
	მიწისქვეშა გაყვანილობა
	მიწისზედა გაყვანილობა
	გაყვანილობა იზოლატორებზე
	გაყვანილობა ბათქაშზე
	გაყვანილობა ბათქაში
	გაყვანილობა ბათქაშის ქვეშ
	გაყვანილობა საინსტალაციო მილში
გამტარი გამოყენების მიზნების აღნიშვნები	
	ძალვანი გაყვანილობა, ნეიტრალური გამტარი (N)
2)	ჩამიწება (PE), ნელოვანი ფაზა (PEN), პოტენციალის გამათანაბრუქებული გამტარი (PL)
2)	გაყვანილობა სიგნალების გადაკემისათვის
2)	გაყვანილობა შორეული კავშირგაბმულობისათვის
2)	რადიოგაუვანილობა
კვება, ჩამიწება	
	გამანაწილებული კოლოფი
	კვებით ზევით
	კვებით ქვევით
	ქვევიდან მომავალი და ქვევით მიმავალი გამტარი
	კვებით ქვევით
	კვებით ქვევიდან
	ზემოთ და ქვემოთ გამტარებული გამტარი
	კვებით ზევით
	კვებით ქვევით

	გამტარების შეერთება
	განმაშტოებელი როზები ან გამანაწილებელი კოლოფი
	გაუვანილობის ბოლო
	დენის ტრანსფორმატორის ყეთი
	იგივე დაცვის ნორმის ჩვენებით, მაგ. IP44.
	გამანაწილებელი, გადამრთველი
	გამანაწილებელი კარადის კორპუსი
	ნამიწება
	ნამიწების შეერთების აღგილი
	შასა
კვების წყაროები და გარდამქმნელები	
	კვების ელემენტი, აკუმულატორი, ბატარეა
	იგივე პოლარობის ჩვენებით
	დამწევი ტრანსფორმატორი 220/5 ვ.
	გარდამქმნელი
	ცვლადი დენის მუდმივად გარდამქმნელი (გამმართველი)
	მუდმივი დენის ცვლადად გარდამქმნელი (ინვერტორი)
ხელსაწყოები	
	მცველი
	სამცვაზა მცველი
	მცველი ნომინალური დენის ჩვენებით, 10 ა
	გასაღები, ამომრთველი
	გასაღები დაცვის ნორმის ჩვენებით, IP40
	ავტომატური ამომრთველი
	4 პოლუსა ავტომატური ამომრთველი
	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი ძრავისათვის

კომუტატორები

	მცირე ძაბვის დამცავი ამომრთველი
	მუდმივი ძაბვის დამცავი ამომრთველი
	გადატვირთვის რელე
	ავარიული ამომრთველი
საინსტალაციო გადამრთველები	
	ჩვეულებრივი გადამრთველი
	საქონტროლო ნათურიანი გადამრთველი
	გადამრთველი 1/1 (ერთპოლუსა ამომრთველი)
	გადამრთველი 1/2 (ორპოლუსა ამომრთველი)
	გადამრთველი 1/3 (სამპოლუსა ამომრთველი)
	გადამრთველი 4/1 (ჯგუფური გადამრთველი)
	გადამრთველი 5/1 (ერთპოლუსა სერიების გადამრთველი)
	გადამრთველი 6/1 (ერთპოლუსა(კვლადი გადამრთველი)
	გადამრთველი 7/1 (ერთპოლუსა ჯვარედინი გადამრთველი)
	გადამრთველი ტაიმერით
	დილაქი
	დილაქი ნათების სიგნალით
	დენის გაშვების ამომრთველი
	კვების ამომრთველი
	შეხებით გადამრთველი
	მდორე გადამრთველი

გასართი შევრთებები	
	მარტივი როზეტი დამცავი კონტაქტის გარეშე
	ორმაგი როზეტი
	მარტივი როზეტი დამცავი კონტაქტით
	ორმაგი როზეტი დამცავი კონტაქტით
	მარტივი ამომრთველი როზეტი დამცავი კონტაქტით
	მარტივი დახურული როზეტი დამცავი კონტაქტით
	რადიოროზეტი
	ანტენის ბუდე
საზომი ხელსაწყოები, რელე, სისშირის მართვის ხელსაწყოები	
	საზომი ხელსაწყო: A – ამპერმეტრი; V – ვოლტმეტრი; W – ვატმეტრი; Wh – მრიცხველი; μA – მიკროამპერმეტრი; mA – მილიამპერმეტრი; Φ – ფაზომეტრი; Hz – სისშირმზომი.
-	მუდმივი დენი
~	ცვლადი დენი
—	მუდმივი და ცვლადი დენი
~~	სამფაზა დენი
	იზოლაცია კორპუსსა და გამზომ წრედს შორის გამოცვლით 2 კვტ ძაბვაზე
	კლემბრომაგნიტური სისტემა
	მაგნიტოელემეტრული სისტემა
	კლემბროდინამიური სისტემა
	თერმოკლემეტრული სისტემა
	ვიბრაციული სისტემა
	თბერი სისტემა

	გერტიკალური მდგომარეობაში
	პორიზონტალურ მდგომარეობაში
0; 0,5; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0	სიზუსტის კლასი
	მრიცხველი
	მრიცხველის პანელი 10 ა-იანი მცველებით ან ავტომატური ამომრთველებით
	სათიანი გადამრთველი, მაგალითად, ტარიფებისათვის
	დროის რელე
	ციმციმის რელე
	სიხშირის მართვის რელე
	სიხშირის შემზღვედველი
განათება	
	ნათერა
	გამანათებელი ხელსაწყო ნათერების რაოდენობისა და სიმძლავრის ჩვენებით: 5 ცალი თითოეული 60 ვტ.
	ნათერა ამომრთველით
	გირლანდური შეერთების ნათერა
	ნათერა ცვალებადი სიკაშკაშით
	სათადარიგო ნათერები სანცრონიფი ნართვით
	სათადარიგო ნათერები მოლოდინის რეჟიმში
	პროექტორები
	გამანათებელი ხელსაწყოები სათადარიგო ნათერებით ლოდინის მდგომარეობაში
	გამანათებელი ხელსაწყოები სათადარიგო ნათერებით ნართვის მდგომარეობაში
განმუხტის ნათერები და აქსესუარები	
	განმუხტის ნათერები
	სანათი ხელსაწყოები განმუხტვის ნათერებით, ნათერის რაოდენობის ჩვენებით (3)
	ლუმინესცენციური ნათერა
	ლუმინესცენციური ნათერების გამანათებელი წრედი, 3 ნათერა, 40 ვტ.
	ლუმინესცენციური ნათერების გამანათებელი წრედი, 2 ნათერა, 65 ვტ.

	ლუმინესცენციური ნათურა ჭინასწარი გახურებით
	დროსელი
	მაკომპენსირებელი დროსელი
	მაკომპენსირებელი დროსელი დაბალი სიხშირის ფილტრით
სასიგნალო ხელსაწყოები	
	მაღაიძარა
	ზუმერი
	გონგი
	საყვირი
	სირენა
	სასიგნალო ნათურა, შუქურა სიგნალი
	შუქურა სიგნალი ჯგუფისათვის, ან მიმართულების
	მრავალჯერადი შუქურა სიგნალი
	შუქურა სიგნალი გამოშროვებით დილაკით
	გამოძახების დილაკი (კლავიში)
	დომოფონი
	გამოძახების დილაკი სახელობითი ცხრილით
	არის გასაღები
	კლექტრული საათი
	მირითადი საათი
	მირითადი სასიგნალო საათი
	ბილეთების საკონტროლო ხელსაწყო
	სახანძრო სიგნალიზატორი
	სახანძრო განგაშის სიგნალი
	ტემპერატურის გადამწოდი
	ტემპერატურის ბიმეტალური გადამწოდი
	ტემპერატურის დიფერენციალური გადამწოდი

	4 დამცავი ხაზის ცენტრალი ორი სასიგნალო ხაზისათვის და ორი ხელსაწყოს სატელეფონო კავშირისათვის
	პოლიციის გამოძახება
	საკონტროლო სიგნალი
	ჩჯდრევის გადამწოდი
	გასაშვები გასაღები
	სახანძრო გადამწოდი

შენიშვნა. ცხრილში ნაჩვენები რიცხვები აღნიშნავენ:

- 1) დასახელება DIN 49290 ნორმებით;
- 2) აღნიშვნები DIN 40711 ნორმებით;
- 3) დასახელება DIN 40708 ნორმებით;
- 4) დასახელება DIN 18015 ნორმებით;
- 5) დასახელება DIN 40070 ნორმებით.